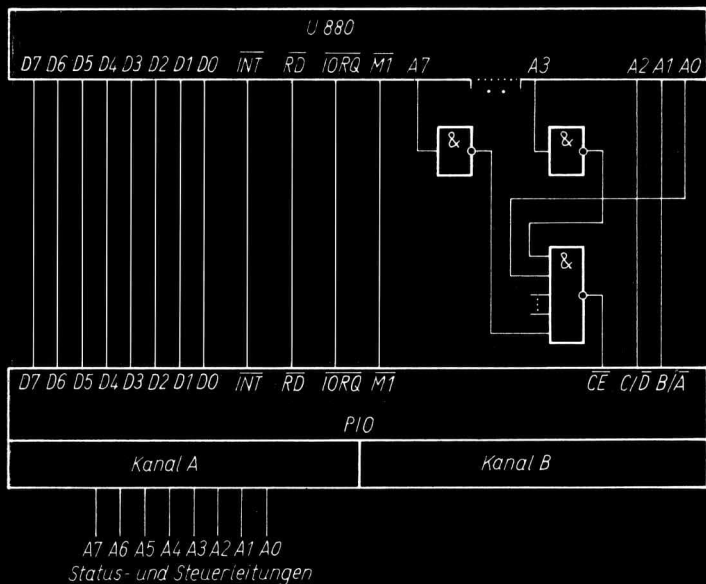


amateurreihe electronica



Barthold/Bäurich

**Mikroprozessoren –
Mikroelektronische
Schaltkreise und ihre
Anwendung (Teil 2)**

**224/
225**

electronica · Band 224/225

HANS BARTHOLD
DR. HEINZ BÄURICH

Mikroprozessoren – Mikroelektronische Schaltkreise und ihre Anwendung

Teil 2:
Periphere Schaltkreise / Programmbeispiele



MILITÄRVERLAG
DER DEUTSCHEN DEMOKRATISCHEN
REPUBLIK

Barthold, H.; Dr. Bäurich, H.;
Mikroprozessoren – Mikroelektronische
Schaltkreise und ihre Anwendung.
Teil 2: Periphere Schaltkreise/Programmbeispiele. –
3., überarbeitete Aufl., – Berlin:
Militärverlag der DDR (VEB), 1985. –
146 S.: 80 Bilder – (electronica: 224/225)

3. Auflage, 1985

© Militärverlag der

Deutschen Demokratischen Republik (VEB) – Berlin, 1980

Lizenz-Nr. 5

Printed in the German Democratic Republic

Gesamtherstellung: Druckerei Märkische Volksstimme Potsdam

Lektor: Steffen Württenberger

Zeichnungen: Johanna Goernemann, Angelika Ulsamer

Typografie: Martina Schwarz

Redaktionsschluß: 20. November 1984

LSV 3539

Bestellnummer: 7466932

00380

Inhaltsverzeichnis

1.	Übersicht über verwendete Abkürzungen	6
2.	Ein-/Ausgabe-Bausteine zum Prozessor <i>U 880 D</i>	7
2.1.	Grundfunktion der E/A-Bausteine	7
2.2.	Paralleler Ein-/Ausgabe-Baustein <i>U 855 D</i>	9
2.2.1.	Struktur des <i>U 855 D</i>	9
2.2.2.	Beschreibung der Anschlüsse des <i>U 855 D</i>	11
2.2.3.	Arbeitsweise des <i>U 855 D</i>	13
2.2.4.	Beispiel zum <i>U 855 D</i>	17
2.3.	Zeitgeberbaustein <i>U 857 D</i>	19
2.3.1.	Struktur des CTC-Bausteins	19
2.3.2.	Beschreibung der Anschlüsse des CTC-Bausteins	21
2.3.3.	Arbeitsweise des CTC-Bausteins	22
2.4.	Serieller Ein-/Ausgabe-Baustein <i>U 856 D</i>	24
2.4.1.	Struktur des <i>U 856 D</i>	24
2.4.2.	Beschreibung der Anschlüsse des <i>U 856 D</i>	25
2.4.3.	Aufbau eines Kanals des <i>U 856 D</i>	27
2.4.4.	Arbeitsweise des SIO-Bausteins	29
2.4.5.	Interruptbildung und Statusbildung	32
2.4.6.	Beschreibung der Bit-Stellen der Steuerregister WR_0 bis WR_7 und der Statusregister RR_0 bis RR_2	37
2.5.	DMA-Steuerbaustein <i>U 880 - DMA</i>	43
2.5.1.	Funktion und Struktur des DMA-Bausteins	43
2.5.2.	Beschreibung der Anschlüsse des DMA-Bausteins	45
2.5.3.	Arbeitsweise des DMA-Bausteins	46
2.5.4.	Beispiel zum DMA-Baustein	51
2.6.	Serieller Ein-/Ausgabeschaltkreis <i>8251</i>	54
2.6.1.	Funktion des <i>8251</i>	54
2.6.2.	Anschlußbelegung	55
2.6.3.	Logische Struktur des Bausteins <i>8251</i>	57
2.6.4.	Arbeitsweise	58
2.6.5.	Programmierung	58

3.	Assemblersprache MAPS K 1520	60
3.1.	Format einer Assembleranweisung	60
3.2.	Pseudoanweisungen der Sprache MAPS K 1520	61
3.3.	Makroorganisation	63
3.4.	Gegenüberstellung der Schreibweisen von Befehlen und Pseudobefehlen UDOS/MAPS K 1520	64
4.	Programmaufbereitungssysteme	66
4.1.	Schritte der Programmaufbereitung	66
4.2.	Systemprogramme zur Programmaufbereitung	67
5.	Basiskonfiguration eines Mikrorechners	69
5.1.	Übersicht	69
5.2.	Steuerung des Prozessors	70
5.3.	Bedienelemente	72
5.4.	Anzeige mit LED-Elementen	74
5.5.	Programm zur LED-Anzeige ohne Konvertierung und Zwischenspeicher	77
6.	Programmbeispiele	82
6.1.	Numerische Programme und Programme zur Zahlen- umwandlung	82
6.2.	Rechenprogramme	87
6.3.	Programme mit peripheren Bausteinen	108
7.	Mikrorechnersoftware	118
8.	Schlußbetrachtung	124
8.1.	Einkartenrechner	125
8.2.	Mikrorechnersystem	126
8.3.	Mehrprozessorsysteme	128
8.4.	Hierarchische Rechnersysteme (Rechnernetze)	132
9.	Literatur	134
10.	Tabellenanhang	136
10.1.	Darstellung der Zahlen 0 bis 32 in dezimaler, dualer, oktaler, hexadezimaler und BCD-Form	136
10.2.	Addition hexadezimaler Zahlen	137
10.3.	Multiplikation hexadezimaler Zahlen	138

10.4.	Umrechnung hexadezimal → dezimal	138
10.5.	Umrechnung dezimal → hexadezimal	139
10.6.	Umrechnung hexadezimal → oktal	140
10.7.	Potenzen der Basis 16	141
10.8.	Potenzen der Basis 10 in hexadezimaler Darstellung .	142
10.9.	ASCII-Code/SIF-1000-Code	143

1. Übersicht über verwendete Abkürzungen

Nachstehend sind die verwendeten Formelzeichen und Abkürzungen aufgeführt. Spezielle Zeichen, die nur wenig benutzt werden, sind im Text erläutert.

CE	Chip Enable (Chip-Freigabe)
CLK	Clock (Takt)
CRC	Cyclic Redundancy Check (Zyklische Blockprüfung)
CS	Chip Select (Chip-Auswahl)
CTC	Counter Timer Circuit (Zähler-Zeitgeber-Baustein)
DI	Disable Interrupt (Sperrern Interrupt)
DMA	Direct Memory Access (Baustein für direkten Speicherzugriff – Direkter Speicherkanal)
EI	Enable Interrupt (Freigabe Interrupt)
HWT	Höherwertiger Teil von 2 Byte
IEI	Interrupt Enable Input (Interruptfreigabeeingang)
IEO	Interrupt Enable Output (Interruptfreigabe-Weitergabesignal)
INT	Interrupt (Programmunterbrechung)
NWT	Niederwertiger Teil von 2 Byte
PIO	Parallel Input/Output (Paralleler Ein-/Ausgabe-Baustein)
RDY	Ready (Bereitschaft)
RR	Read Register (Statusregister im SIO)
Sgn (p)	Sign (p) = Vorzeichen von p (1, wenn p positiv; -1, wenn p negativ)
SIO	Serial Input/Output (Serieller Ein-/Ausgabe-Baustein)
STB	Strobe (Torungsimpuls)
WR	Write Register (Steuerregister im SIO)

2. Ein-/Ausgabe-Bausteine zum Prozessor U 880

2.1. Grundfunktion der E/A-Bausteine

Ein- und Ausgabe-Bausteine bilden das Interface zum Anschluß von peripheren Geräten an den Rechnerbus.

Bild 2.1 zeigt das Prinzip des Anschlusses von einem Bedienpult, eines Lochbandlesers, eines Magnetbandgerätes und eines Lochbandstanzers an den Prozessor U 880. Auf die gleiche Weise lassen sich auch AD-Wandler, DA-Wandler, Drucker sowie Bildschirm-einheiten steuern.

Der Ein-/Ausgabe-Baustein erzeugt aus den Signalen des Rechnerbusses die Signale, die zur Steuerung peripherer Geräte erforderlich sind. Das periphere Gerät sendet Fertigmeldung und Fehlermeldungen dem E/A-Baustein, in dem diese Meldungen gesammelt und an den Rechnerbus weitergegeben werden. Die CPU kann solche Meldungen am peripheren Baustein abfragen (Polling). Eine zweite Möglichkeit besteht in der Bildung einer Interruptanforderung an die CPU. Zur Interruptbildung können die E/A-Bausteine der U 880-Familie Interruptketten bilden.

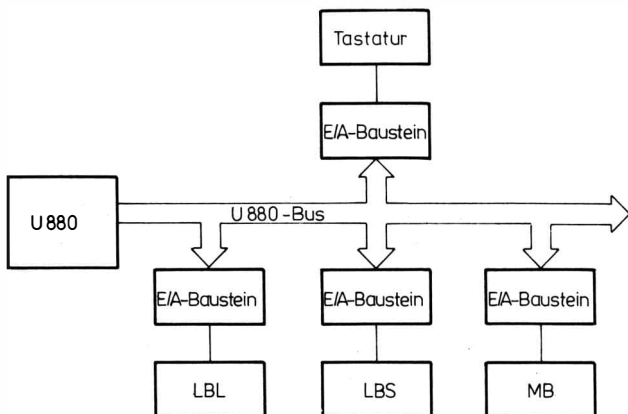


Bild 2.1 Anschluß von Bedienpult, Lochbandleser, Lochbandstanzer und Magnetbandgerät an den Prozessor U 880

Struktur einer Interruptkette

Jeder E/A-Baustein hat die Anschlüsse IEI, IEO, $\overline{\text{INT}}$. Wenn IEI (interrupt enable input) H-Pegel führt, so kann der Baustein ein Interruptsignal bilden. IEO (interrupt enable output) ist «High», wenn IEI auf H-Pegel liegt und keine Interruptanforderung vom Baustein selbst kommt. Mit den beiden Signalen IEI und IEO lassen sich die Bausteine in einer Kette nach Bild 2.2 zusammensetzen. Der dem Prozessor am nächsten liegende Baustein hat die höchste Priorität.

Der folgende Interruptablauf (bezogen auf Bild 2.2.) zeigt die Arbeitsweise der einzelnen Bausteine, damit die Interruptkette alle Prioritätsfunktionen erfüllt.

- Baustein B3 bildet eine Interruptanforderung (die CPU ist in der Betriebsart IM2).
- INT wird aktiv (INT-Leitung = «Low»).
- IEO von Baustein B0 wird «Low». Damit werden Interruptanforderungen von Baustein B4 und den weiter rechts liegenden Bausteinen gesperrt.
- Ist der Interrupteingang der CPU offen, erfolgt Interruptannahme. Die CPU führt einen Interruptzyklus (mit IORQ und M1) aus.
- Während des Interruptzyklus kann Baustein B3 (wenn nicht vorher B1 oder B2 eine Interruptanforderung gebildet haben) seinen Interruptvektor zur CPU geben. (Sonst gibt der Baustein seinen Interruptvektor, der eine Interruptanforderung gestellt hat und der CPU am nächsten liegt.)
- Mit der Aufnahme des Interruptvektors durch die CPU erfolgt der Sprung in die zugehörige Behandlungsroutine und das Sperren des Interrupteingangs der CPU.

 


Bild 2.2 Zusammenschaltung von peripheren Bausteinen B1 bis B4 zu einer Interruptprioritätenkette

- Am Ende der Behandlungsroutine kommen im allgemeinen die Befehle EI und RETI. Durch EI wird der CPU-Interrupteingang wieder frei. RETI wird vom Baustein B3 erkannt. B3 setzt nun IEO wieder auf «High» und gibt damit den Rest der Kette frei.
- Ein besonderer Fall tritt dann ein, wenn während der Behandlungsroutine z. B. B2 eine Interruptanforderung stellt; IEO von B2 wird «Low» und B3 wäre gesperrt. Damit B3 den Abschluß RETI seiner Routine erkennt, setzt B2 mit dem 1. Byte von RETI (RETI hat die Codierung ED 4D) sein IEO auf «High» und B3 kann beide Bytes von RETI entschlüsseln.

2.2. Paralleler Ein-/Ausgabe-Baustein U 855 D

2.2.1. Struktur des U 855 D

Bild 2.3 zeigt die Grundstruktur des PIO-Bausteins. Der PIO-Baustein hat die Aufgabe, das Rechnerinterface (Rechnerbus) in ein Interface zur Steuerung peripherer Geräte mit paralleler Da-

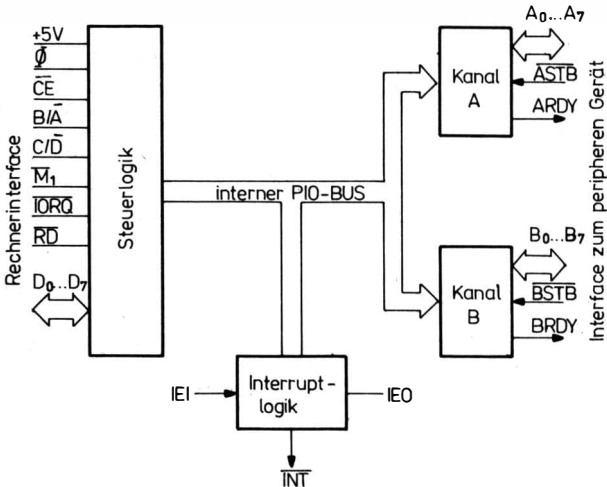


Bild 2.3 Grundstruktur des Bausteins U 855 D

teineingabe bzw. -ausgabe umzusetzen. Der Baustein verfügt über eine interne Steuerlogik, die mit Hilfe des Grundtaktes Φ arbeitet, sowie eine Interruptsteuerung mit der Möglichkeit zur Bildung von Prioritätsketten. Die Steuerlogik erzeugt aus den Signalen des Rechnerbusses die zur Peripheriesteuerung notwendigen Signale. Zur Peripheriesteuerung gibt es 2 Ein-/Ausgabe-Kanäle A und B, die im *Hand-shake*-Verfahren den Transfer zu einem peripheren Gerät realisieren. Jeder Kanal hat

- 1 Eingaberegister (8 Bit),
- 1 Ausgaberegister (8 Bit),
- 1 Selektregister (Auswahlregister; 8 Bit),
- 1 Maskenregister (8 Bit),
- 1 Maskensteuerungsregister (2 Bit),
- 1 Betriebsartenregister (2 Bit).

Bild 2.4 zeigt die logische Struktur eines Kanals. Ein Kanal kann in folgenden Betriebsarten arbeiten:

- byteweise Ausgabe,
- byteweise Eingabe,
- byteweise bidirectional (über dieselbe Leitung können Informationen ein- bzw. ausgegeben werden),
- Einzelbitsteuerung.

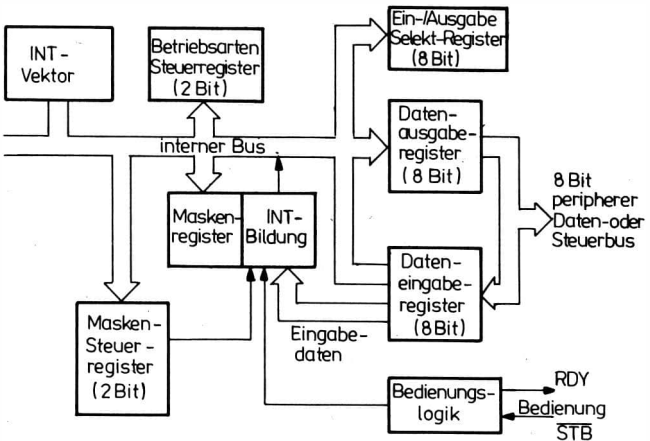


Bild 2.4 Logische Struktur eines Kanals des Bausteins U855 D

2.2.2. Beschreibung der Anschlüsse des U 855 D

$D_0 \dots D_7$	Datenbus zum Prozessor <i>U 880</i> (bidirectional, tri-state).
B/\overline{A}	Kanalauswahl: legt fest, über welchen Kanal der Datentransfer zwischen <i>U 880</i> und PIO stattfindet (Eingabesignal): «Low» = Tor A, «High» = Tor B.
C/\overline{D}	Auswahl Steuerwort/Datenwort: legt fest, ob das von <i>U 880</i> kommende Wort ein Steuerwort oder ein Datenwort ist (Eingabesignal) «Low» = Datenwort, «High» = Steuerwort.
\overline{CE}	Chipauswahlsignal (Eingabesignal, aktiv «Low»).
$\overline{M1}$	Signal für M1-Zyklus: entspricht dem Signal M1 des Prozessors <i>U 880</i> . Es dient zur Synchronisierung der PIO-Logik (Eingabesignal, aktiv «Low»).
\overline{IORQ}	Ein-/Ausgabe-Anforderungssignal: entspricht dem \overline{IORQ} des Prozessors <i>U 880</i> . Es dient der Ansteuerung des Bausteins bei einem Ein- und Ausgabebefehl. Bei gleichzeitigem Erscheinen von \overline{IORQ} und M1 gibt das Interrupt erzeugende Tor automatisch einen Interruptvektor an den Datenbus ab (Eingabesignal, aktiv «Low»).
\overline{RD}	Lesesignal: entspricht dem READ-Signal des Prozessors <i>U 880</i> (Eingabesignal, aktiv «Low»). Der Weg der Daten oder Befehle bei der Ein- und Ausgabe vom <i>U 880</i> zum PIO wird durch die Signale \overline{IORQ} , \overline{RD} , B/\overline{A} , C/\overline{D} , \overline{CE} gesteuert.
IEI	Interruptfreigabesignal: dient zur Bildung von Interruptprioritätsschaltungen (Eingabesignal, aktiv «High»).
IEO	Signal für die Weitergabe der Interruptfreigabe, es ist das zu IEI gehörende Ausgangssignal. Es ist «High», wenn IEI gleich «High» ist und keine Interruptanforderung vom Baustein selbst kommt. Im anderen Fall ist es «Low» (Ausgabesignal).
\overline{INT}	Interruptanforderungssignal; wenn das Signal \overline{INT} aktiv ist, fordert das PIO einen Interrupt im Prozessor (Ausgabesignal, aktiv «Low»).

$A_0 \dots A_7$	Datenbuskanal A. $A_0 \dots A_7$ dient zur Ein- und Ausgabe der Information zwischen Kanal A und einem peripheren Gerät, A_0 ist die niederwertigste Stelle.
\overline{ASTB}	Strobeimpuls (Torungsimpuls) für Kanal A (Eingabesignal, aktiv «Low»).
ARDY	Bereitschaftssignal für Tor A: Bei Ausgabe sagt dieses Signal aus, daß das Ausgaberegister Daten enthält. Bei Eingabe bedeutet dieses Signal, daß der Inhalt des Eingaberegisters abgeholt worden ist und der Kanal bereit ist, neue Daten zu empfangen (Ausgabesignal, aktiv «High»).
$B_0 \dots B_7$	Datenbuskanal B. $B_0 \dots B_7$ dient zur Ein- und Ausgabe der Information zwischen Kanal B und einem peripheren Gerät. B_0 ist die niederwertigste Stelle.
\overline{BSTB}	Strobeimpuls (Torungsimpuls) für Kanal B (Eingabesignal, aktiv «Low»).
BRDY	Bereitschaftssignal für Tor B: Bei Ausgabe sagt dieses Signal aus, daß das Ausgaberegister Daten enthält. Bei Eingabe bedeutet dieses Signal, daß der Inhalt des Eingaberegisters abgeholt worden ist und der Kanal bereit ist, neue Daten zu empfangen (Ausgabesignal, aktiv «High»).

Ein spezielles Löschesignal (RESET) gibt es nicht. Das Löschen der Register und der Flip-Flop des Bausteins geschieht entweder beim Anlegen der Betriebsspannung oder durch $\overline{M1}$, wenn nicht gleichzeitig eines der Signale \overline{RD} bzw. \overline{IORQ} aktiv ist. Dieses Löschen erzeugt folgenden Zustand:

- die Maskenregister sind gelöscht;
- beide Ausgaberegister sind gelöscht;
- das Register zur Bereitstellung des Interruptvektors wird nicht gelöscht;
- Tor A und B werden hochohmig, die *Hand-shake*-Signale \overline{ASTB} , ARDY, \overline{BSTB} , BRDY werden inaktiv.

Der RESET-Zustand bleibt so lange bestehen, bis das PIO ein Steuerwort vom Prozessor erhält.

2.2.3. Arbeitsweise des U 855 D

Bevor eine Ein- bzw. Ausgabe zum peripheren Gerät vorgenommen werden kann, müssen der Arbeitsmodus und die Interruptlogik eingestellt sein. Dazu werden eine Reihe Steuerwörter in das PIO gespeichert. (Das PIO wird initialisiert.) Zuerst muß vom Prozessor ein Steuerwort zur Auswahl des Arbeitsmodus gegeben werden. Das Steuerwort hat folgenden Aufbau:

D ₇	D ₆	D ₅	D ₄	D ₃	D ₂	D ₁	D ₀
M	M	x	x	1	1	1	1

Die Stellen D₄ und D₅ sind ohne Bedeutung. Durch die Stellen D₆ und D₇ wird der Arbeitsmodus festgelegt.

	D ₇	D ₆	Arbeitsmodus
Modus 0	0	0	Ausgabe
Modus 1	0	1	Eingabe
Modus 2	1	0	bidirectional
Modus 3	1	1	Einzelbitsteuerung

Modus 0 Ausgabe:

Nach dem Übergeben des Steuerwortes können bei der Arbeit mit Interrupt ein Interruptvektor und ein Interruptsteuerwort folgen. Der *Interruptvektor* hat folgenden Aufbau:

D ₇	D ₆	D ₅	D ₄	D ₃	D ₂	D ₁	D ₀
V ₇	V ₆	V ₅	V ₄	V ₃	V ₂	V ₁	0

Das *Interruptsteuerwort* hat folgenden Aufbau:

D ₇	D ₆	D ₅	D ₄	D ₃	D ₂	D ₁	D ₀
M	x	x	x	0	0	1	1

Ist D₇ gleich 1, so wird die Interruptbildung erlaubt (Bildung des Signals INT). Ist D₇ gleich 0, dann wird die Interruptbildung gesperrt. Nach Speicherung von Interruptsteuerwort und Interruptvektor ist der PIO-Baustein programmiert bzw. initialisiert. Es können die eigentlichen Ausgabebefehle zur Datenausgabe folgen.

Durch den Ausgabebefehl vom Prozessor wird das Ausgaberegister gefüllt und das Signal RDY (entweder ARDY oder BRDY) aktiv. Dieses Signal bleibt so lange aktiv, bis von einem peripheren Gerät das Signal \overline{STB} (\overline{ASTB} , \overline{BSTB}) kommt. Mit dem Signal \overline{STB} werden gewöhnlich die Daten vom Ausgaberegister in das periphere Gerät übernommen. Ist die Bildung einer Interruptanforderung erlaubt, dann wird durch \overline{STB} das Signal \overline{INT} erzeugt. Das Signal \overline{INT} führt zu einer Programmunterbrechung im Prozessor. Bei Annahme des Interrupt werden gleichzeitig die Signale $\overline{M1}$ und \overline{IORQ} aktiv. Als Folge der Signale $\overline{M1}$ und \overline{IORQ} gibt das PIO den Interruptvektor auf den Datenbus. Mit Hilfe des Interruptvektors bestimmt der Prozessor die Startadresse des Interruptbedienprogramms.

Modus 1 Eingabe:

Nach dem Übergeben des Steuerwortes können bei der Arbeit mit Interrupt ein Interruptvektor und ein Interruptsteuerwort folgen. Der *Interruptvektor* hat folgenden Aufbau:

D ₇	D ₆	D ₅	D ₄	D ₃	D ₂	D ₁	D ₀
V ₇	V ₆	V ₅	V ₄	V ₃	V ₂	V ₁	0

Das *Interruptsteuerwort* hat folgenden Aufbau:

D ₇	D ₆	D ₅	D ₄	D ₃	D ₂	D ₁	D ₀
M	x	x	x	0	0	1	1

Ist D₇ gleich 1, so wird die Interruptbildung erlaubt (Bildung des Signals \overline{INT}). Ist D₇ gleich 0, dann wird die Interruptbildung gesperrt. Nach Speicherung von Interruptvektor und Interruptsteuerwort können Eingabebefehle zur Dateneingabe folgen.

Nach einem Eingabebefehl vom Prozessor ist das Eingaberegister leer und das Signal RDY (ARDY, BRDY) aktiv. Dieses Signal bleibt so lange aktiv, bis von einem peripheren Gerät das Signal \overline{STB} (\overline{ASTB} oder \overline{BSTB}) kommt. Mit der Vorderflanke des Signals \overline{STB} können die Daten vom peripheren Gerät in das Eingaberegister übernommen werden.

Ist die Bildung einer Interruptanforderung erlaubt, so wird durch \overline{STB} das Signal \overline{INT} erzeugt. Das Signal \overline{INT} führt zu einer Programmunterbrechung im Prozessor. Bei Annahme des Inter-

rupt werden gleichzeitig die Signale $\overline{M1}$ und \overline{IORQ} aktiv. Als Folge der Signale $\overline{M1}$ und \overline{IORQ} gibt das PIO den Interruptvektor auf den Datenbus. Mit Hilfe des Interruptvektors bestimmt der Prozessor die Startadresse des Interruptbedienprogramms.

Modus 2 bidirectional:

Eine bidirectionale Ein- und Ausgabe ist nur über Kanal A möglich. Dabei werden die *Hand-shake*-Signale von Kanal A (ARDY, \overline{ASTB}) zur Ausgabe und die Signale von Kanal B (BRDY, \overline{BSTB}) zur Eingabe benutzt. Vor der Benutzung von Kanal A als bidirektionaler Datenbus muß Kanal B in den Modus Einzelbitsteuerung gebracht werden.

Nach dem Übergeben des Steuerwortes können bei der Arbeit mit Interrupt ein Interruptvektor und ein Interruptsteuerwort folgen.

Der *Interruptvektor* hat folgenden Aufbau:

D ₇	D ₆	D ₅	D ₄	D ₃	D ₂	D ₁	D ₀
V ₇	V ₆	V ₅	V ₄	V ₃	V ₂	V ₁	0

Das *Interruptsteuerwort* hat wieder folgenden Aufbau:

D ₇	D ₆	D ₅	D ₄	D ₃	D ₂	D ₁	D ₀
M	x	x	x	0	0	1	1

Ist D₇ gleich 1, so wird die Interruptbildung erlaubt (Bildung des Signals \overline{INT}). Ist D₇ gleich 0, dann wird die Interruptbildung gesperrt.

Nach der Übergabe von Interruptsteuerwort und Interruptvektor können die Ein- und Ausgabebefehle zum Datentransport gegeben werden. Nach einem Ausgabebefehl vom Prozessor ist das Ausgaberegister gefüllt und das Signal ARDY zur Kennzeichnung der Bereitschaft aktiv.

Eine Abnahme der Daten vom Ausgaberegister kann während der Zeit geschehen, in der \overline{ASTB} und ARDY aktiv sind. Mit der Rückflanke von \overline{ASTB} wird bei erlaubtem Interrupt das \overline{INT} -Signal gebildet. Nach einem Eingabebefehl ist das Signal BRDY aktiv.

Mit dem Signal \overline{BSTB} können neue Daten von einem peripheren Gerät in das Eingaberegister übernommen werden. Anschließend wird das Signal BRDY inaktiv. Auch in diesem Fall bildet man mit

der Rückflanke von $\overline{\text{BSTB}}$ das Interruptsignal bei erlaubtem Interrupt.

Modus 3 Einzelbitsteuerung:

Bei der Einzelbitsteuerung werden die Datenleitungen der Kanäle A und B als einzelne Steuerleitungen verwendet. Die *Hand-shake*-Signale haben in diesem Arbeitsmodus keine Bedeutung. Der Modus dient zur Aufnahme von Alarm- und Statussignalen sowie zur Ausgabe von Steuersignalen. Nach der Ausgabe des *Steuerwortes* mit dem Aufbau

D ₇	D ₆	D ₅	D ₄	D ₃	D ₂	D ₁	D ₀
1	1	x	x	1	1	1	1

muß ein weiteres Byte folgen, das festlegt, welche Datenleitungen des Kanals Ein- bzw. Ausgangsleitung sein sollen (Auswahlbyte). Ist eine Bit-Stelle dieses Bytes 0, so ist die entsprechende Datenleitung des Kanals Ausgangsleitung. Bei einer 1 in der Bit-Stelle ist die dazugehörige Datenleitung des Kanals eine Eingangsleitung. Wenn z. B. dieses Auswahlbyte den Aufbau

D ₇	D ₆	D ₅	D ₄	D ₃	D ₂	D ₁	D ₀
0	0	1	0	1	0	0	1

hat, so sind die Anschlüsse 0, 3 und 5 Eingangsleitungen und die Anschlüsse 1, 2, 4, 6 und 7 Ausgangsleitungen.

An das Ein-/Ausgabe-Auswahlbyte kann sich bei der Arbeit mit Interrupt ein *Interruptvektor* mit dem Aufbau

D ₇	D ₆	D ₅	D ₄	D ₃	D ₂	D ₁	D ₀
V ₇	V ₆	V ₅	V ₄	V ₃	V ₂	V ₁	0

anschließen. Nach dem Interruptvektor folgt das *Interruptsteuerwort*. Es hat den Aufbau:

D ₇	D ₆	D ₅	D ₄	D ₃	D ₂	D ₁	D ₀
Interrupt erlaubt	ODER UND	Tief Hoch	Maske folgt	0	1	1	1

- Ist $D_7 = 1$, so ist die Interruptbildung erlaubt.
- Bei $D_7 = 0$ ist die Interruptbildung gesperrt.
- Ist $D_6 = 1$, so entsteht im PIO das Signal $\overline{\text{INT}}$, wenn alle als Eingang festgelegten Leitungen das durch D_5 definierte Potential haben (UND-Funktion).
- Bei $D_6 = 0$ wird im PIO das Signal $\overline{\text{INT}}$ gebildet, wenn eine der als Eingang gekennzeichneten Leitungen das durch D_5 definierte Potential hat (ODER-Funktion).
- Ist $D_5 = 1$, so führt ein «Hochpegel» an den Eingangsleitungen zum Interrupt.
- Bei $D_5 = 0$ führt ein «Tiefpegel» an den Eingangsleitungen zum Interrupt.
- Ist $D_4 = 1$, so muß dem Steuerwort eine Interruptmaske folgen.

Interruptmaske

M_7	M_6	M_5	M_4	M_3	M_2	M_1	M_0
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Zur Interruptbildung werden in diesem Fall nur die Eingänge zugelassen, deren Bit-Stellen in der Interruptmaske 0 sind.

- Bei $D_4 = 0$ braucht keine Interruptmaske zu folgen.

2.2.4. Beispiel zum U 855 D

An einem PIO Kanal A sollen 3 Steuerleitungen (Ausgabe) und 5 Sensorleitungen (Eingabe) angeschlossen werden.

Dazu werden die Leitungen A_0, A_1, A_2 als Ausgangsleitungen, die Leitungen A_3 bis A_7 als Eingangsleitungen festgelegt. Das Ein-/Ausgabe-Auswahlbyte muß folgenden Aufbau haben:

Ein-/Ausgabe-Auswahlbyte: 1 1 1 1 1 0 0 0

Im Prozessor soll ein Interrupt entstehen, wenn die Sensorsignale A_4, A_5 und A_7 gleichzeitig «Hochpegel» aufweisen. Für diesen Fall sieht das Interruptsteuerwort folgendermaßen aus:

Interruptsteuerwort:

1	1	1	1	0	1	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---

Interruptmaske:

0	1	0	0	1	1	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---

Das PIO sei nach Bild 2.5 mit dem Prozessor U 880 verbunden.

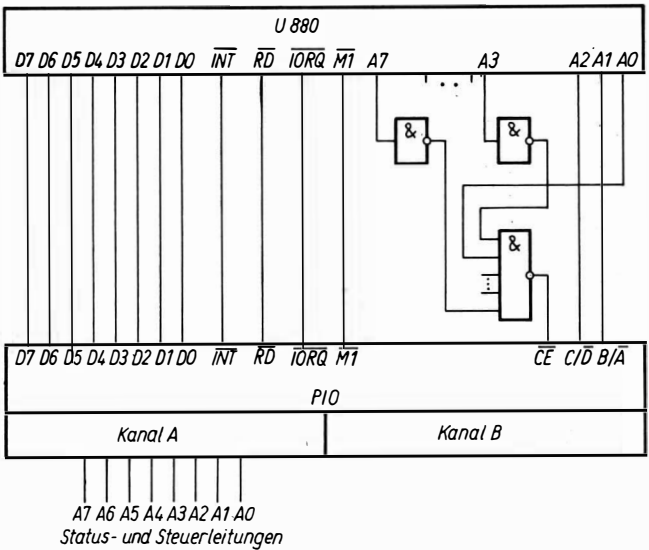


Bild 2.5 Zusammenschaltung eines PIO-Schaltkreises mit dem U880

- Wenn das Adreß-Bit $A_0 = 1$ und die Adreß-Bits A_3 bis A_8 gleich 0 sind, wird dieses PIO angesteuert.
- Bei $A_1 = 0$ wird von diesem PIO Kanal A ausgewählt.
- Wenn $A_2 = 1$ ist, wird über den Datenbus ein Steuerwort, wenn $A_2 = 0$ ist, ein Datenwort transportiert.

Für die Steuer- und Datenworte nach Kanal A und B ergeben sich aus dieser Festlegung folgende Adressen:

Steuerwort nach Kanal A	Adresse 5
Datenwort von und nach Kanal A	Adresse 1
Steuerwort nach Kanal B	Adresse 7
Datenwort von und nach Kanal B	Adresse 3

Für die Initialisierung des geforderten Zustands sind folgende Befehle notwendig:

	Befehl	Wort auf Datenleitung
Ausgabe des Steuerwortes zur Festlegung von Bit-Mode	OUT 5	1 1 0 0 1 1 1 1

Eingabe/Ausgabe								
Auswahlbyte	OUT5	1	1	1	1	1	0	0
Ausgabe Interruptvektor	OUT5	0	0	0	0	1	0	0
Ausgabe Interruptsteuerwort	OUT5	1	1	1	1	0	1	1
Ausgabe Interruptmaske	OUT5	0	1	0	0	1	1	1

Nach dieser Befehlsfolge wird im Prozessor ein Interrupt gefordert, wenn die Leitungen A_4 , A_5 , A_7 gleichzeitig «Hochpegel» aufweisen. Durch den Eingabebefehl IN1 kann festgestellt werden, welche Sensorleitungen Hoch- bzw. Tiefpegel haben. Das durch den Befehl IN1 in den Prozessor *U880* eingelesene Datenbyte setzt sich zusammen aus den Bit-Stellen 3 bis 7 des Eingaberegisters und den Bit-Stellen 0 bis 2 des Ausgaberegisters von Kanal A. Weitere Bausteine für die parallele Eingabe sind die Schaltkreise 8255 und 8212. Der Baustein 8255 hat einen dem PIO ähnlichen Aufbau und läßt sich in gleicher Weise einsetzen. Der Schaltkreis 8212 ist in Teil 1 beschrieben.

2.3. Zeitgeberbaustein *U857D*

2.3.1. Struktur des CTC-Bausteins

Bild 2.6 zeigt die logische Struktur des CTC (Counter-Timer-Circuit – Zähler-Zeitgeber-Schaltkreis). Der Baustein CTC ist ein peripherer Baustein zum Prozessor *U880*. Er dient sowohl als Zähler- wie auch als Zeitgeberbaustein. Mit ihm lassen sich auf 4 getrennten Kanälen Zähler- sowie Zeitgeberfunktionen realisieren. Rechnerseitig hat der Baustein das zum *U880* passende Interface mit dem 8-Bit-Datenbus und den Steuersignalen \overline{IORQ} , \overline{RD} , $\overline{M1}$, Systemtakt Φ , \overline{RESET} , \overline{CE} , CS_1 , CS_0 . Zur Realisierung von Interruptketten verfügt der Baustein über die Signale IEI , IEO , \overline{INT} .

Bild 2.7 zeigt den Aufbau eines Kanals. Hauptbestandteil des Kanals ist ein 8-Bit-Rückwärtszähler, der über das Zeitkonstantenregister eingestellt werden kann. Die Zählimpulse können über den Takteingang CLK oder über einen Vorteiler kommen. Der Ausgang ZC/TO zeigt den Nulldurchgang des Zählers nach außen. Zur Einstellung der Betriebsarten hat jeder Kanal ein Kanalsteuerregister.

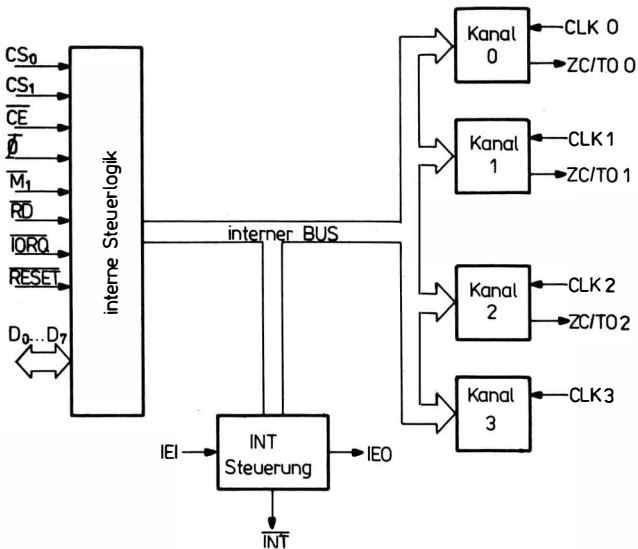


Bild 2.6 Grundstruktur des Bausteins U857D

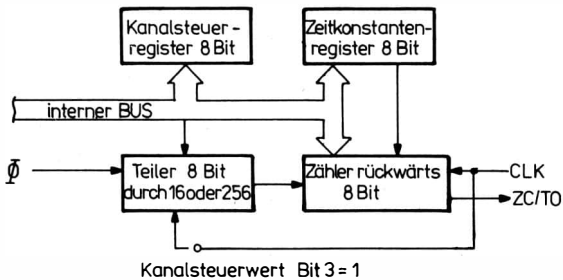


Bild 2.7 Logische Struktur eines Kanals des Bausteins U857D

2.3.2. Beschreibung der Anschlüsse des CTC-Bausteins

Im einzelnen haben die Anschlüsse folgende Bedeutung:

$D_0 \dots D_7$ Datenbus zum Prozessor (bidirectional).

$\overline{M1}$, \overline{IORQ} , \overline{RD} Steuersignale vom Prozessor (Eingang, aktiv «Low»).

\overline{CE} Chipauswahlsignal (Eingang, aktiv «Low»).

CS_0 , CS_1 Enthält die Nummer des auszuwählenden Kanals (Eingang, aktiv «High»).

CS_1	CS_0	Kanal-Nr.
0	0	0
0	1	1
1	0	2
1	1	3

\overline{INT} Interruptanforderung vom CTC an den Prozessor (Ausgang, aktiv «Low»).

IEI Interruptfreigabesignal (Eingabe, aktiv «High»). Ist IEI aktiv («High»), dann kann der Baustein eine Interruptanforderung bilden.

IEO Interruptfreigabesignal für den nächsten in der Kette liegenden Ein-/Ausgabe-Baustein (Ausgabe, aktiv «High»). Der Ausgang IEO hat nur dann Hochpotential, wenn im Baustein keine Interruptanforderung gebildet wird und IEI ebenfalls Hochpotential hat. Das heißt, existiert im Baustein und links vom Baustein keine Interruptanforderung, dann werden die Bausteine auf der rechten Seite der Kette freigegeben.

CLK 0-3 Externer Zähleingang für die Kanäle 0 bis 3 (Eingang, aktiv «High»).

ZC/TO 0-2 Zeigt den Nulldurchgang der Zähler der Kanäle 0 bis 2 an (Ausgang, aktiv «High»).

\overline{RESET} Rücksetzsignal. Dieses Signal stellt die Zähler auf 0, setzt die Interruptfreigabe-Bits zurück (Eingang, aktiv «Low»).

2.3.3. Arbeitsweise des CTC-Bausteins

Jeder Kanal kann in der Betriebsart Zähler oder Zeitgeber arbeiten. In der Betriebsart Zähler wird mit der steigenden Flanke des Eingangs CLK der Zähler um 1 zurückgezählt. Der Zähler läuft synchron mit dem Systemtakt Φ , d. h., das Rückwärtszählen nach der steigenden Flanke von CLK erfolgt mit dem nächsten Takt. Bei Nulldurchgang des Zählers wird eine Interruptanforderung gebildet und die Zeitkonstante in den Zähler geladen. In der Betriebsart Zeitgeber wird der Rückwärtszähler über einen Vorteiler mit dem Systemtakt Φ getaktet. Der Vorteiler läßt sich vom externen Eingang CLK triggern. Der Triggerzeitpunkt wird durch Bit D_3 im Kanalsteuerwort bestimmt. Es gilt:

D_3	D_2	(Kanalsteuerwort)
0	0	Zeitmessung beginnt am Anfang des nächsten Maschinenzyklus.
0	1	Zeitmessung beginnt am Anfang des nächsten Maschinenzyklus nach dem Laden der Zeitkonstante.
1	0	Zeitmessung beginnt am Anfang des nächsten Maschinenzyklus, nachdem der Eingang CLK die vorgesehene Flanke durchläuft.
1	1	Zeitmessung beginnt am Anfang des nächsten Maschinenzyklus, nachdem die Zeitkonstante geladen ist und die vorgesehene Flanke CLK am Eingang erscheint.

Beim Nulldurchgang des Zählers wird ein Interrupt gebildet, der zur Realisierung eines Uhrenprogramms mit Hilfe des Mikroprozessors verwendet werden kann. Die Interruptperiode t_i errechnet sich nach

$$t_i = t_c \cdot P \cdot TK ; \quad (1)$$

mit t_c – Systemtaktperiode, P – Vorteiler (16 oder 256), TK – Zeitkonstante.

Programmierung des CTC (Initialisierung)

a) Einschreiben des Interruptvektors

Der Interruptvektor hat folgendes Format:

D_7	D_6	D_5	D_4	D_3	D_2	D_1	D_0
V_7	V_6	V_5	V_4	V_3	x	x	0

Die Bit-Stellen D_1 und D_2 werden im Baustein bei Interruptanforderung mit der betreffenden Kanalnummer belegt.

b) Einschreiben des Kanalsteuerwortes

Das Kanalsteuerwort hat folgenden Aufbau:

D_7
INT Freigabe, 0 gesperrt, 1 frei

D_6
Betriebsart, 0 Zeitgeber, 1 Zähler

D_5
0 Teiler 16, 1 Teiler 256

D_4
0 neg. Flanke, 1 pos. Flanke

D_3
Bestimmt Triggerzeitpunkt

D_2
Zeitkonstante laden, 0 kein Laden, 1 das nächste Steuerwort für den angewählten Kanal wird als Zeitkonstante interpretiert. Wird eine Zeitkonstante während eines Zeitmeßvorgangs eingegeben, so erfolgt die Übernahme der Zeitkonstanten in den Zähler erst, wenn der Meßvorgang beendet ist.

nur in der Betriebsart
«Zeitgeber»

D_1
Rücksetzen; 0 Kanalzähler zählt weiter, 1 Kanal unterbricht das Zählen, bis eine Zeitkonstante eingegeben wird.

ZC/TO = inaktiv; Interrupt ist gesperrt.

D_0
1 Kanalsteuerwort, 0 Interruptvektor

c) Laden der Zeitkonstante

Ist im Kanalsteuerwort das Laden einer Zeitkonstanten gefordert, so wird die Zeitkonstante nach dem Kanalsteuerwort eingeschrieben. Die Zeitkonstante ist ein Dualwert zwischen 0 und 255.

d) Lesen des Rückwärtszählers

Der momentane Wert des Rückwärtszählers kann zu jedem beliebigen Zeitpunkt vom Prozessor aus, mit Hilfe eines Eingabebefehls, gelesen werden. Der Wert repräsentiert die Anzahl der positiven Flanken vor der positiven Flanke von T2 des Lesezyklus.

Interruptbildung

Liegt im Baustein eine Bedingung zur Bildung einer Interruptanforderung vor (Nulldurchgang eines Zählers), so wird der INT-Ausgang aktiv, wenn die Interruptbildung erlaubt ist.

2.4. Serieller Ein-/Ausgabe-Baustein U856 D

2.4.1. Struktur des U856 D

Bild 2.8 zeigt die Grundstruktur des SIO-Bausteins (Seriell Input/Output). Der SIO-Baustein setzt das Rechnerinterface (Rechnerbus) in ein Interface zur Steuerung peripherer Geräte mit serieller Dateneingabe bzw. -ausgabe um. Der Baustein hat eine interne Steuerlogik, die mit Hilfe des Grundtakts arbeitet, sowie eine Interruptsteuerung mit der Möglichkeit zur Bildung von Prioritätsketten. Zur Peripheriesteuerung gibt es 2 Kanäle. Über jeden Kanal können Informationen bitseriell gesendet und empfangen werden.

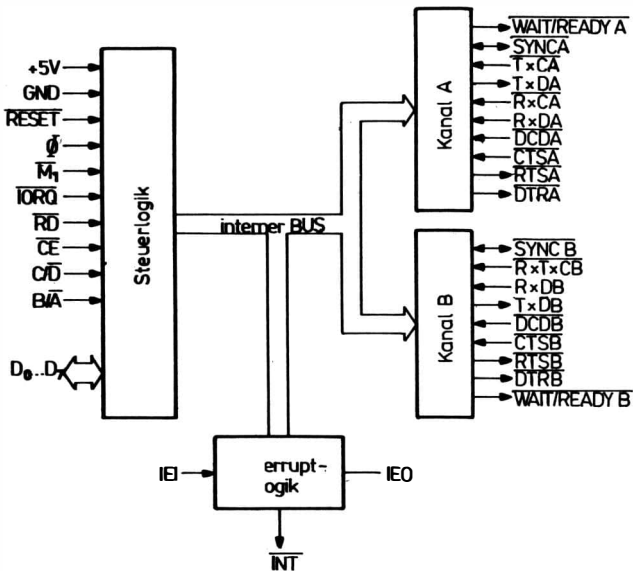


Bild 2.8 Grundstruktur des Bausteins U856 D

2.4.2. Beschreibung der Anschlüsse des U856D

Signale des Rechnerinterface:

$D_0 \dots D_7$	Datenbus zum Prozessor U880.
B/\overline{A} Eingangssignal	Kanalauswahl; «Low» \triangleq Tor A; «High» \triangleq Tor B.
C/\overline{D} Eingangssignal	Auswahl Steuerwort/Datenwort: Dieses Signal legt fest, ob das vom Prozessor kommende Wort ein Steuerwort («High») oder ein Datenwort («Low») ist.
\overline{CE} Eingangssignal	Chipauswahlsignal (aktiv \triangleq «Low»).
$\overline{M1}$ Eingangssignal	Signal für M1-Zyklus: Dieses Signal entspricht dem Signal $\overline{M1}$ des Prozessors.
\overline{RD} Eingangssignal	Lesesignal: Dieses Signal entspricht dem \overline{RD} -Signal des Prozessors (aktiv \triangleq «Low»).
\overline{IORQ} Eingangssignal	Eingabe-/Ausgabe-Anforderung vom Prozessor (aktiv = «Low»).
IEI Eingangssignal	Interruptfreigabesignal: Dieses Signal dient zur Bildung von Interruptprioritätsschaltungen.
IEO Ausgangssignal	Signal für die Weitergabe der Interruptfreigabe: Bei diesem Signal handelt es sich um das Ausgangssignal zu IEI. Es ist «High», wenn IEI «High» ist und keine Interruptanforderung vom SIO-Baustein kommt. Sonst ist es «Low».
\overline{INT} Ausgangssignal	Interruptanforderungssignal (aktiv \triangleq «Low»).
Φ Eingangssignal	Systemtakt.

RESET Rücksetzen der Empfänger- und Senderlogik. Aus $T \times DA$ und $T \times DB$ entsteht das Grundsignal. Steuerregister sind gelöscht. Alle Interrupts sind gesperrt (aktiv \triangleq «Low»).

Signale der Kanäle A und B:

$R \times DA, R \times DB$ Empfangsdaten (aktiv \triangleq «High»).

Eingangssignale

$T \times DA, T \times DB$ Sendedaten (aktiv \triangleq «High»).

Ausgangssignale

$R \times CA, R \times CB^*$) Empfängertakt (aktiv \triangleq «Low»).

Eingangssignale

$T \times CA, T \times CB^*$) Sendertakt (aktiv \triangleq «Low»).

Eingangssignale

CTSA, CTSB

Eingangssignale

Steuersignal für Datensender. Im Arbeitsmodus AUTOENABLE werden bei $\overline{CTS} =$ «High» Daten nicht gesendet. In anderen Arbeitsmode können diese Anschlüsse als Eingänge anderweitig verwendet werden. Die beiden Leitungen haben *Schmitt*-Trigger-Eingänge (aktiv \triangleq «Low»).

DCDA, DCDB

Eingangssignale

Steuersignal für Datenempfang. Das Signal \overline{DCD} arbeitet analog dem Signal \overline{CTS} , jedoch wird durch \overline{DCD} der Empfänger des zugehörigen Kanals gesperrt (aktiv \triangleq «Low»).

RTSA, RTSB

Ausgangssignale

Programmierbares Quittungssignal. Sobald das RTS-Bit eines Kanals gesetzt ist, geht der zugehörige \overline{RTS} -Ausgang in den «Low»-Zustand. Wird das RTS-Bit im Asynchronmodus rückgesetzt, geht der zugehörige \overline{RTS} -Ausgang in den «High»-Zustand, sobald das Senderregister leer ist. Im Synchronmodus folgt der Anschluß dem RTS-Bit (aktiv \triangleq «Low»).

\overline{DTRA} , \overline{DTRB}^*) Programmierbares Quittungssignal. Der Ausgang folgt dem Wert des DTR-Bit (aktiv \triangleq «Low»).

\overline{SYNCA} , \overline{SYNCB} Synchronisationssignal (aktiv \triangleq «Low»). Bei interner Synchronisation: «Ausgang». Das Signal ist in dem Takt aktiv, in dem ein Synchronisationszeichen erkannt wird.
Bei externer Synchronisation: «Eingang». Der Aufbau eines Zeichens beginnt mit der nach SYNC folgenden steigenden Flanke von $R \times C$. Zwischen 2 aktiven SYNC-Signalen müssen mindestens 3 Takte liegen. Im Asynchronmodus sind diese Anschlüsse direkte Eingänge für das HUNT SYNC-Bit im Statusregister BRO.

2.4.3. Aufbau eines Kanals des U856 D

Bild 2.9 zeigt den Aufbau eines Kanals. Zu einem Kanal gehören folgende Register:

Verschieberegister für den Empfang,
Verschieberegister für das Senden,
drei Empfangspufferregister,
Sendepufferregister,
Register für die Speicherung des SYNC-Zeichens,
acht Register für Steuerinformationen (WR_0 bis WR_7),
drei Register für Statusinformationen (RR_0 bis RR_2).

Senden von seriellen Daten:

Die zu sendende Information gelangt zuerst in den Sendepuffer, anschließend kommt sie in das Verschieberegister und wird von da aus seriell über den Ausgang $T \times D$ gesendet. Die Sendebits erscheinen mit der fallenden Flanke von $T \times C$, wobei durch den «Taktzähler Senden» eine Untersetzung programmierbar ist.

* Aus Gründen begrenzter Pin-Anzahl stehen für $\overline{T \times CB}$, $\overline{R \times CB}$ und \overline{DTRB} nur 2 Pins zur Verfügung.

Standardversion: $\overline{T \times CB}$ und $\overline{R \times CB}$ gleich 1 Pin $\overline{R \times T \times CB}$.

Sonderversion: $\overline{T \times CB}$, $\overline{R \times CB}$ 2 Pins, \overline{DTRB} fehlt.

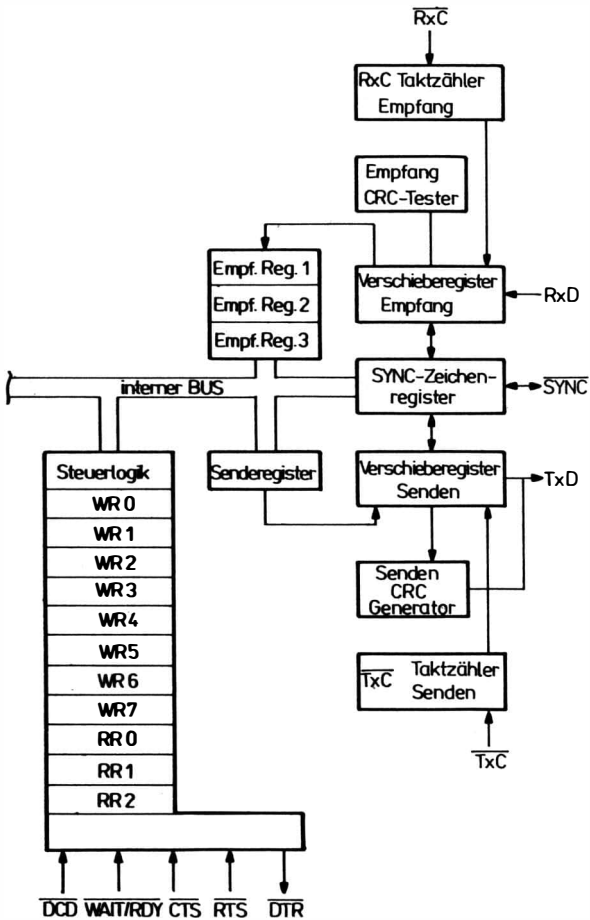


Bild 2.9 Logische Struktur eines Kanals des Bausteins U856 D

Empfang von seriellen Daten:

Die Daten kommen über den Eingang $R \times D$ ins Verschieberegister und von da aus in die 3 Empfängerpuffer. Die Eingangsdaten werden mit der steigenden Flanke von $\overline{R \times C}$ abgetastet. Durch den «Taktzähler Empfang» läßt sich eine Untersetzung des Empfangstaktes programmieren.

Programmierung des SIO:

Die Initialisierung des SIO geschieht mit Hilfe von Steuerbytes (C/\overline{D} -Pin = «High»). Das 1. Steuerbyte nach RESET geht in das Register WR_0 . Das 2. Steuerbyte wird in einem WR -Register gespeichert, dessen Nummer in den Bit-Stellen D_2, D_1, D_0 von WR_0 steht. Das nächste Steuerbyte geht wieder nach WR_0 , dann wieder in das durch die Bit-Stellen D_2, D_1, D_0 angezeigte Register und so fort. Beim Lesen der RR -Register muß nach RESET zunächst ein Steuerbyte in das Register WR_0 gebracht werden, in dem die Nummer des zu lesenden RR -Registers angegeben ist.

2.4.4. Arbeitsweise des SIO-Bausteins

Asynchronmodus

Sendeformat

Nullinie	Start	D_0	D_1	D_2	...	D_n	Parity	STOP
				5, 6, 7, 8 Bit/Zeichen			Program- mierbar ja/nein gerade/ ungerade	1, 1 ^{1/2} oder 2 Bit

Senden

- Senden beginnt mit $\overline{\text{TRANSMIT ENABLE}}$,
- bei $\overline{\text{AUTOENABLE}}$ muß $\overline{\text{CTS}}$ «Low» sein;
- bei $n < 8$ Bit müssen vordere Bit 0 sein.

Empfang

- Empfang beginnt mit $\overline{\text{RECEIVER ENABLE}}$,
- bei $\overline{\text{AUTOENABLE}}$ muß $\overline{\text{DCD}}$ «Low» sein.

Die empfangenen Bit werden in der Mitte einer Bit-Zeit abgeta-

stet. Ist $\frac{1}{2}$ -Bit-Zeit nach der fallenden Flanke des Eingangssignals noch Tiefpegel, so wird das als Start-Bit erkannt, und die folgenden Bit werden empfangen.

- **BREAK** kann durch Setzen eines Bit in einem WR-Register gesendet werden. Es entsteht «Low»-Pegel, solange das Bit gesetzt ist (Nulllinie ist «High»-Pegel).

Synchronmodus

Im Synchronmodus beginnt der Empfang erst nach Erkennen der Synchronisation. Vom Sender kommt entweder ein SYNC-Signal (externe Synchronisation) oder ein Synchronisationszeichen im Text (interne Synchronisation). Im Synchronmodus existiert nach RESET und RECEIVER ENABLE der HUNTMODE. In diesem Zustand werden keine Daten empfangen. Der HUNTMODE wird beendet, wenn Synchronisation eingetreten ist. Danach beginnt der Datentransfer. Ist die Synchronisation verlorengegangen, so kann der HUNTMODE gesetzt werden.

Monosynchronisation

Der Empfang beginnt, wenn das SYNC-Zeichen (8 Bit) erkannt ist. Das Vergleichszeichen steht in WR₇. Bei Erkennen des SYNC-Zeichens wird der SYNC-PIN aktiv (bis zum Ende des Taktzyklus, in dem das SYNC-Zeichen erkannt wurde).

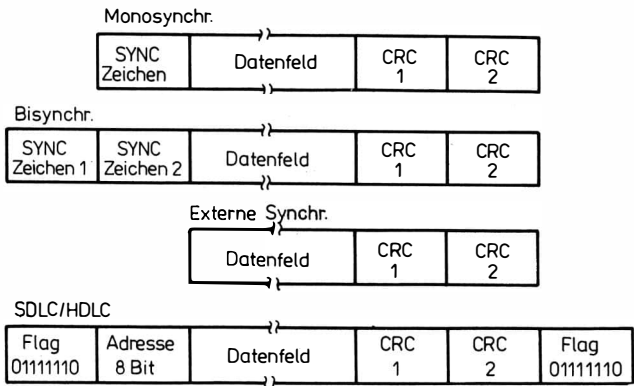


Bild 2.10 Datenformate im Synchronmodus des Bausteins U 856 D

Bisynchronisation

Der Empfang beginnt, wenn ein 16-Bit-SYNC-Wort (2 aufeinanderfolgende Zeichen) erkannt ist. Die Vergleichszeichen stehen in WR_6 und WR_7 . Bei Erkennen der SYNC-Zeichen wird der \overline{SYNC} -PIN aktiv (vom Erkennen bis zum Ende des Taktzyklus, in dem sie erkannt wurden).

Externe Synchronisation

Der Empfang beginnt mit der 1. steigenden Flanke $\overline{R \times C}$, nachdem \overline{SYNC} (\overline{SYNC} -PIN) aktiv geworden ist.

Bild 2.10 zeigt die Datenformate für die Betriebsarten des Synchronmodus.

Synchronmodus (Zusammenfassung)

Sender

- Mit der fallenden Flanke von $\overline{T \times C}$ wird ein Bit gesendet.
- Grundzustand (nach RESET) ist Markierungslinie.
- Nach Modusauswahl und TRANSMIT ENABLE ist Grundzustand «Senden von Synchronisationszeichen».
- BREAK ergibt Grundpegel («Low»-Pegel)

Empfänger

- Mit der steigenden Flanke von $\overline{R \times C}$ wird die Information abgetastet.
- Der Empfänger ist nach RESET im HUNTMODE. Er beginnt mit RECEIVER ENABLE.
- Nach Synchronisation beginnt die Datenübernahme.
- Synchronisation liegt vor, wenn
 - bei Monosynchronisation das Zeichen WR_7 erkannt ist;
 - bei Bisynchronisation das 16-Bit-Wort in WR_6 und WR_7 erkannt ist;
 - bei externer Synchronisation der \overline{SYNC} -PIN von außen «Low» gesetzt ist.
- Abbruch des Empfangs erfolgt, wenn:
 - RESET erscheint;
 - Bit RECEIVER ENABLE rückgesetzt wird;
 - im AUTOENABLE-Zustand \overline{DCD} «High» wird;
 - der HUNTMODE gesetzt wird.

CRC-Bildung

- CRC-Berechnung beginnt 8-Bit-Zeiten, nachdem das Wort im Empfängerpuffer ist.
- CRC Codes: $x^{16} + x^{15} + x^2 + 1$ bzw.
 $x^{16} + x^{12} + x^5 + 1$ bei SDLC.
- CRC-Berechnung läßt sich sperren und freigeben durch das Bit TRANSMIT CRC ENABLE.
- Während CRC-Sendung ist das CRC/SYNC-Bit gesetzt. Das TRANSMIT-BUFFER-EMPTY-Bit ist gesetzt.
- SYNC-Zeichen gehen nicht in CRC ein.

2.4.5 Interruptbildung und Statusbildung

Es gibt 4 Hauptinterruptursachen:

1. Es kommt zum Interrupt, wenn der Sendepuffer keine Daten mehr zum Senden hat. Dieser Interrupt kann durch Nullsetzen des Bit TRANS INTERRUPT ENABLE im Steuerregister WR_1 gesperrt werden.
2. Externer Interrupt bzw. Interrupt tritt auf bei Statuswechsel. Hierzu gehören 5 Ursachen, die im Statusregister RR_0 durch die entsprechenden Bit angezeigt werden:
 - Zustandswechsel («Low»-«High» oder umgekehrt) am CTS-Eingang.
 - Zustandswechsel am DCD-Eingang.
 - Zustandswechsel am SYNC-Eingang (Asynchronmodus und Synchronmodus mit externer Synchronisation) bzw. am SYNC-Ausgang (Monosyncmodus und Bisyncmodus).
 - BREAK oder eine Abbruch-Bit-Folge ist erkannt worden.
 - Beginn des Sendens des CRC-Wortes.Dieser Interrupt kann durch Nullsetzen des Bit EXT INTERRUPT ENABLE im Steuerregister WR_1 gesperrt werden.
3. Je nach eingestelltem Interruptmodus tritt ein Interrupt dann auf, wenn entweder das 1. Zeichen nach Einstellung des Interruptmodus in den Empfängerpuffer gelangt ist oder wenn mindestens 1 Zeichen im Empfängerpuffer zur Verfügung steht. Durch Nullsetzen der Bit D_3 und D_4 im Steuerregister WR_1 kann dieser Interrupt gesperrt werden.

4. Zum Interrupt kommt es bei einer besonderen Empfangsbedingung. Hierzu gehören 4 Ursachen, die im Statusregister RR_1 durch die entsprechenden Bit angezeigt werden:
- Paritätsfehler,
 - Empfängerpufferüberlauf,
 - Formatfehler,
 - Blockende (nur SDLC).

Wann diese Interrupt zugelassen oder gesperrt sind, hängt vom eingestellten Interruptmodus ab.

Nach jedem Interrupt wird die Hauptinterruptursache in den Interruptvektor (Steuerregister WR_2) Bit 1 und 2 eingetragen, sofern das Bit STATUS AFFECTS VECTOR im Steuerregister WR_1 gesetzt ist.

Interruptbildung Senden

- TRANSMIT BUFFER EMPTY (bei ASYNC):

Interrupt tritt auf, wenn der Sendepuffer gerade leer geworden ist, d. h., wenn keine zu sendenden Daten mehr im Sendepuffer sind.

- CTS (bei ASYNC und SYNC):

Es kommt zum externen Interrupt, wenn ein Zustandswechsel («Low»-«High» oder umgekehrt) am CTS-Eingang aufgetreten ist.

- CRC/SYNC (bei SYNC):

Während des Sendens des CRC-Wortes ist das Bit TRANSMIT BUFFER EMPTY noch nicht gesetzt. Nachdem das CRC-Wort gesendet ist, wird das Bit TRANSMIT BUFFER EMPTY gesetzt, das wiederum einen Interrupt erzeugt. Wenn das CRC-Senden beginnt, wird das Bit SENDING CRC/SYNC gesetzt und ein Statusinterrupt erzeugt.

- TRANSMIT BUFFER EMPTY (bei SYNC):

Wenn der CRC-Generator nicht arbeitet, kommt es zum Interrupt, wenn der Sendepuffer leer geworden und das 1. SYNC-Zeichen in den Sendepuffer geladen ist. Es beginnt das automatische Senden von SYNC-Zeichen (Monosynchronmodus, Bisynchronmodus).

Interrupt tritt auf, wenn der CRC-Generator arbeitet und wenn der Sendepuffer leer geworden sowie das CRC-Wort gesendet worden ist. Dann beginnt das automatische Senden von SYNC-Zeichen.

Interruptbildung Empfang

Interruptmodus 1

– RECEIVE CHARACTER AVAILABLE (bei ASYNC und SYNC):

Interrupt tritt auf, wenn das 1. Zeichen eines zu übertragenden Blockes, d. h. das 1. Zeichen nach Einstellen des Interruptmodus, im Empfängerpuffer angekommen ist.

– SYNC/HUNT (bei SYNC):

Es kommt zum externen Interrupt bei einem Zustandswechsel am SYNC-Ausgang vom Zustand «Zeichensynchronisation erreicht» in den Zustand «Herstellen Zeichensynchronisation» und umgekehrt.

– SYNC/HUNT (bei ASYNC):

Es kommt zum Statusinterrupt, wenn ein Zustandswechsel am SYNC-Eingang aufgetreten ist.

– BREAK/ABORT (bei ASYNC):

Ein Statusinterrupt tritt auf, wenn ein Break erkannt worden ist.

– DCD (bei ASYNC und SYNC):

Es kommt zum externen Interrupt, wenn ein Zustandswechsel am DCD-Eingang aufgetreten ist.

– Besondere Empfangsbedingung:

Interrupt tritt auf bei

- Empfängerpufferüberlauf (bei ASYNC und SYNC),
- Formatfehler (bei ASYNC).

Paritätsfehler führen nicht zum Interrupt.

Interruptmodus 2

– RECEIVE CHARACTER AVAILABLE (bei ASYNC und SYNC):

Interrupt tritt auf, wenn mindestens 1 Zeichen im Empfängerpuffer verfügbar ist. Dieser Interrupt kommt bei jedem Zeichen.

– DCD:

wie Interruptmodus 1

– SYNC/HUNT:

wie Interruptmodus 1

– Besondere Empfangsbedingung:

Interrupt bei Paritätsfehler (bei ASYNC und SYNC).

Der Paritätsfehlerinterrupt ist mit einer Eintragung im Interruptvektor verbunden.

Interruptmodus 3

Wie Interruptmodus 2, jedoch verursacht der Paritätsfehlerinterrupt keine Eintragung im Interruptvektor.

Statusbildung Senden

– TRANSMIT BUFFER EMPTY (bei ASYNC):

Das Bit wird gesetzt, wenn der Sendepuffer leer geworden ist. Es bleibt gesetzt, solange der Sendepuffer leer ist.

– TRANSMIT BUFFER EMPTY (bei SYNC):

Bei nicht arbeitendem CRC-Generator wird das Bit gesetzt, wenn der Sendepuffer leer geworden ist, d. h., wenn keine zu sendenden Zeichen mehr im Sendepuffer sind. Es wird mit dem automatischen Senden von SYNC-Zeichen begonnen (Monosyncmodus, Bisyncmodus). Das Bit ist gesetzt, solange der Sendepuffer leer ist, d. h., solange er keine Daten zum Senden hat.

Bei arbeitendem CRC-Generator wird das Bit gesetzt, wenn der Sendepuffer leer geworden und das CRC-Wort gesendet worden ist. Es beginnt das automatische Senden von SYNC-Zeichen.

– (Monosyncmodus, Bisyncmodus). Wenn man den CRC-Generator nicht abschaltet, so wird über die SYNC-Zeichen ein neues Wort berechnet. Das Bit bleibt so lange gesetzt, bis der Sendepuffer leer ist, d. h., solange er keine Daten zum Senden hat.

– CTS (bei ASYNC und SYNC):

Das Bit wird gesetzt entsprechend dem Zustand des CTS-Eingangs zum Zeitpunkt des letzten Wechsels eines der 5 Status DCD, CTS, SYNC/HUNT, BREAK/ABORT oder SENDING CRC/SYNC.

– ALL SENT (bei ASYNC):

Das Bit wird gesetzt, wenn alle Bit des Schieberegisters den Sender verlassen haben. Es verursacht keinen Interrupt.

– CRC/SYNC (bei SYNC):

Das Bit wird gesetzt, wenn, nachdem der Sendepuffer leer geworden ist, mit dem Senden des CRC-Wortes begonnen wird. Nach dem Senden des CRC-Wortes wird das Bit TRANSMIT BUFFER EMPTY gesetzt und mit dem Senden von SYNC-Zeichen begonnen (Monosyncmodus, Bisyncmodus). Das Bit bleibt so lange gesetzt, bis es durch das Kommando «RESET CRC/SYNC», «RESET EXTERNAL/STATUS INTERRUPT» oder «CHANNEL RESET» zurückgesetzt wird. Voraussetzung für diese Statusanzeige ist, daß der CRC-Generator arbeitet.

Bit CRC/SYNC gesetzt und Bit TRANSMIT BUFFER EMPTY nicht gesetzt	}	CRC-Wort wird gesendet
Bit CRC/SYNC gesetzt und Bit TRANSMIT BUFFER EMPTY gesetzt		
	}	SYNC-Zeichen werden gesendet

Statusbildung Empfang

– RECEIVER CHARACTER AVAILABLE (ASYNC und SYNC):

Das Bit ist so lange gesetzt, wie mindestens 1 Zeichen im Empfängerpuffer verfügbar ist.

– DCD (ASYNC und SYNC):

Das Bit wird entsprechend dem Zustand des DCD-Signals zum Zeitpunkt des letzten Wechsels eines der 5 Status DCD, CTS, SYNC/HUNT, BREAK/ABORT oder CSC/SYNC gesetzt.

– SYNC/Hunt (ASYNC):

Das Bit wird entsprechend dem Zustand am SYNC-Eingang zum Zeitpunkt des letzten Wechsels eines der 5 Status DCD, CTS, SYNC/HUNT, BREAK/ABORT oder CRC/SYNC gesetzt.

– SYNC/HUNT (SYNC):

Das Bit wird gesetzt, wenn durch Setzen des Bit ENTER HUNT-MODE der Zustand «Herstellen Zeichensynchronisation» eingestellt wird. Es wird rückgesetzt, wenn die Zeichensynchronisation erreicht ist, und bleibt rückgesetzt, auch wenn die Zeichensynchronisation abbricht, bis zum erneuten Setzen des Bit ENTER HUNTMODE. Bei abgeschaltetem Empfänger oder nach einem CHANNEL-RESET-Kommando ist dieses Bit gesetzt.

– INTERRUPT PENDING (ASYNC und SYNC):

Dieses Bit wird gesetzt, wenn irgendeine Interruptbedingung im gesamten SIO vorhanden ist. Es existiert nur im Kanal A.

– Besondere Empfangsbedingungen:

● Empfängerüberlauf (ASYNC und SYNC): Das Bit ist gesetzt bei Empfängerpufferüberlauf. Danach bleibt es so lange gesetzt, bis es durch das Kommando ERROR RESET rückgesetzt wird.

● Format- oder CRC-Fehler (SYNC): Das Bit zeigt das Vergleichsergebnis der CRC-Prüfung an.

● Format- oder CRC-Fehler (ASYNC): Das Bit wird gesetzt, wenn ein Formatfehler aufgetreten ist. Es wird nicht blockiert (bleibt für das Zeichen gesetzt, das den Fehler ausgelöst hat).

● Paritätsfehler (ASYNC und SYNC): Dieses Bit wird gesetzt, wenn ein Paritätsfehler aufgetreten ist. Danach bleibt es so lange gesetzt, bis das Kommando ERROR RESET dieses Bit wieder rücksetzt.

– BREAK/ABORT (ASYNC):

Das Bit wird gesetzt, wenn ein Break erkannt worden ist. Erst wenn dieser BREAK-Zustand nicht mehr besteht, kann dieses Bit durch das Kommando RESET EXTERNAL/STATUS INTERRUPT rückgesetzt werden.

2.4.6. Beschreibung der Bit-Stellen der Steuerregister WR₀ bis WR₇ und der Statusregister RR₀ bis RR₂ (s. Bild 2.11)

WR₀:

D₀ . . . D₂ Nr. des nächsten zu ladenden oder zu lesenden Registers.

D₃ . . . D₅ RESET-Kommandos
SEND ABORT (nur SDLC). Es wird eine Folge von 8 bis 13 «1» gesendet.


RESET EXT STATUS INT löscht die im RR₀ bei Statusinterrupt eingetragenen Bit.

CHANNEL RESET führt zum Rücksetzen eines Kanals. Alle Steuer- und Statusregister sind gelöscht. RESET R × INT ON FIRST CHAR. Nach Erscheinen eines Interrupt im Interruptmodus 1 muß durch RESET R × INT ON FIRST CHAR der Kanal für weitere Interrupt freigegeben werden. RESET T × INT PENDING. Im Interruptmodus 2 erscheint bei leerem Sendepuffer ein Interrupt. Dieses Kommando verhindert, daß dieser Interrupt mehrmals kommt. Nach dem Kommando tritt so lange kein Interrupt auf, bis wieder ein Zeichen in den Sendepuffer gekommen ist. ERROR RESET veranlaßt das Rücksetzen der Fehler-Bit (Parität und Empfängerüberlauf) in RR₁.

RETURN FROM INT erzeugt einen RETI-Befehl auf dem Datenbus.

D₆ . . . D₇ setzt die CRC-Logik zurück.


WR 0

 

Register-Nr.

- 0 0 0 -
- 0 0 1 SEND ABORT (SDLC)
- 0 1 0 RESET EXT STATUS INT
- 0 1 1 CHANNEL RESET
- 1 0 0 RESET R*INT ON FIRST CHAR.
- 1 0 1 RESET T*INT PENDING
- 1 1 0 ERROR RESET
- 1 1 1 RETURN FROM INT (nur Kanal A)
- 0 0 -
- 0 1 RESET R*CRC
- 1 0 RESET T*CRC
- 1 1 RESET CRC/SYNC


WR 1

 

- EXT. INTERRUPT ENABLE
- TRANS INTERRUPT ENABLE
- STATUS AFFECTS VECTOR (nur B)


- 0 0 Empfänger-Interrupt gesperrt
- 0 1 Interruptmodus1
- 1 0 Interruptmodus2
- 1 1 Interruptmodus3
- WAIT/READY als READY
- WAIT/READY als WAIT
- WAIT/READY-Freigabe

WR 2

 

- V0
- V1
- V2
- V3
- V4
- V5
- V6
- V7


WR 3

 

- RECEIVER ENABLE
- kein SYNC-Zeichen laden
- Adreß-Such-Mode(SDLC)
- RECEIVER CRC-ENABLE
- HUNTMODE
- AUTO ENABLE


- 0 0 5
 - 0 1 6
 - 1 0 7
 - 1 1 8
- Bit/Zeichen bei Empfang

WR 4

 

- Einfügen Paritätsbit
- 1 Parität gerade
- 0 Parität ungerade
- 0 0 SYNC MODE
- 0 1 1 STOP-BIT
- 1 0 1 1/2 STOP-BIT
- 1 1 2 STOP-BIT
- 0 0 MONOSYNC
- 0 1 BISYNC
- 1 0 SDLC
- 1 1 externe SYNC
- 0 0 X1
- 0 1 X16
- 1 0 X32
- 1 1 X64

WR 5

 

- TRANSMIT CRC ENABLE
- RTS
- CRC/SDLC
- TRANSMIT-ENABLE
- BREAK

- 0 0 5
 - 0 1 6
 - 1 0 7
 - 1 1 8
- BIT/Zeichen bei Senden
- DTR

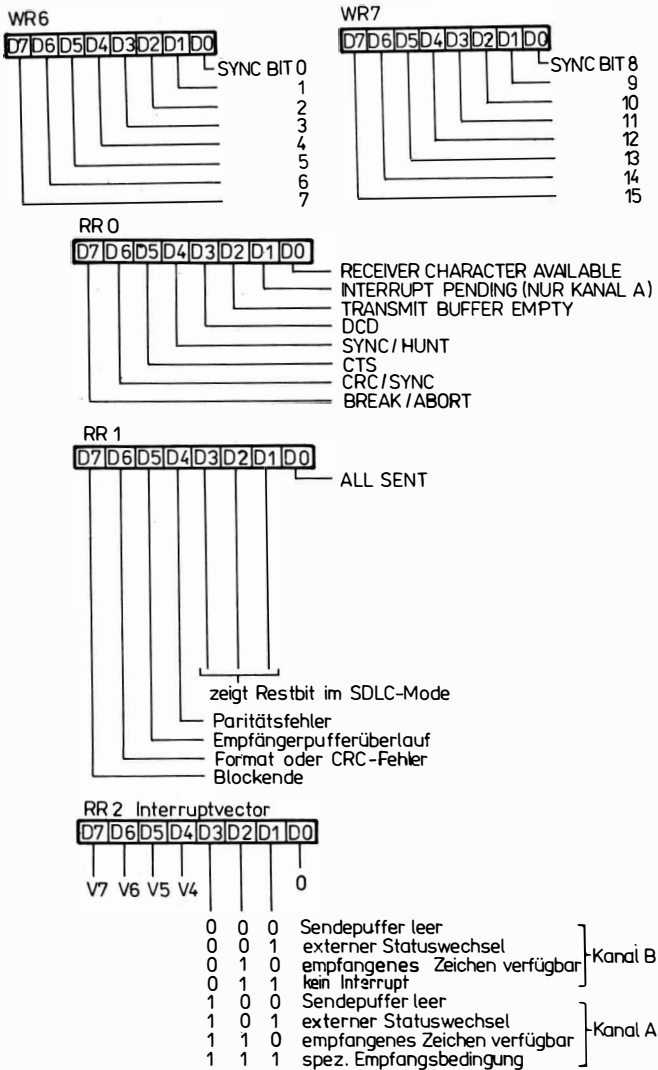


Bild 2.11 Bedeutung der Bitstellen der Steuerregister WR₀ bis WR₇ und der Statusregister RR₀ bis RR₂ im Baustein U856 D

WR₁:

- D₀ EXT INTERRUPT ENABLE. Gestattet Interrupt bei Wechsel von $\overline{\text{DCD}}$, $\overline{\text{CTS}}$, $\overline{\text{SYNC}}$, bei BREAK, bei Sendebeginn von CRC oder SYNC-Zeichen.
- D₁ TRANS INTERRUPT ENABLE. Erlaubt INT, wenn der Sendepuffer leer ist.
- D₂ STATUS AFFECTS VECTOR (nur Kanal B). Ist dieser Modus ausgewählt, so wird der Interruptvektor in WR₂ wie folgt modifiziert:

V ₃	V ₂	V ₁		
0	0	0	Sendepuffer leer	} Kanal B
0	0	1	externer Statuswechsel	
0	1	0	empfangenes Zeichen verfügbar	
0	1	1	spezielle Empfangsbedingung*)	
1	0	0	Sendepuffer leer	} Kanal A
1	0	1	externer Statuswechsel	
1	1	0	empfangenes Zeichen verfügbar	
1	1	1	spezielle Empfangsbedingung*)	

D₃...D₄ Durch D₃ und D₄ werden spezielle Interruptbildungsmöglichkeiten für Empfänger eingestellt.

D₅ D₅ = 1 Der $\overline{\text{WAIT-READY}}$ -Ausgang wird aktiv, wenn der Empfänger leer ist.

D₅ = 0 Der $\overline{\text{WAIT-READY}}$ -Ausgang wird aktiv, wenn der Sendepuffer voll ist.

D₆ D₆ = 0 $\overline{\text{WAIT-READY}}$ -Ausgang arbeitet als WAIT (Ausgang).

D₆ = 1 $\overline{\text{WAIT-READY}}$ -Ausgang arbeitet als READY (Ausgang).

WAIT-Funktion: Das SIO kann keine Daten aufnehmen oder abgeben.

READY-Funktion: Das SIO ist zur Arbeit bereit.

D₇ Freigabe des WAIT-/READY-Ausgangs.

WR₂: Dieses Register enthält den Interruptvektor. Er existiert nur im Kanal B. Bei STATUS AFFECTS VECTOR werden die Bit-Stellen V₁ bis V₃ entsprechend der Interrupterzeugung eingetragen.

*) spezielle Empfangsbedingung: Paritätsfehler, Empfängerüberlauf, CRC-/Formatfehler, Blockende (SDLC)

- WR₃:**
- D₀ Erlaubt Empfangsfunktion.
- D₁ Bei D₁ = 1 werden die SYNC-Zeichen nicht in die Empfangspufferregister geladen. CRC erfolgt normal.
- D₂ D₂ = 1 verhindert im SDLC-Modus Interrupt, wenn keine Übereinstimmung zwischen empfangener und programmierter Adresse oder wenn keine Globaladresse (11111111) vorliegt.
- D₃ Mit D₃ = 1 beginnt die CRC-Kontrolle beim Start des letzten Zeichens vom Empfangsregister zum Puffer.
- D₄ HUNTMODE. Die Übertragung wird abgebrochen, bis ein neues SYNC-Zeichen kommt.
- D₅ AUTOENABLE. Bei D₅ = 1 arbeiten die DCD- und CTS-Eingänge als Empfangs- und Sendesteuerung.
Bei D₅ = 0 wirken DCD und CTS nur auf ihre Bit im Statusregister.
- D₆/D₇ Bestimmt empfangene Bit/Zeichen.
- WR₄:**
- D₀ D₀ = 1, SIO arbeitet mit Paritäts-Bit,
- D₁ D₁ = 0, Parität gerade,
D₁ = 1, Parität ungerade.
- D₂/D₃ Bestimmt die Anzahl der Stop-Bit bei Senden.
- D₄/D₅ Bestimmt die Art des Synchronmodus.
- D₆/D₇ Bestimmung des Multiplikationsfaktors zwischen Takt und Übertragungsrate.
- WR₅:**
- D₀ TRANSMIT CRC-ENABLE. CRC-Freigabe bei Senden.
- D₁ D₁ = 1, $\overline{\text{RTS}}$ geht auf 0.
D₁ = 0, $\overline{\text{RTS}}$ geht auf 1, wenn der Sender leer ist.
- D₂ CRC/SDLC
D₂ = 0, CRC-Kontrolle mit SDLC-Polynom
 $x^{16} + x^{12} + x^5 + 1$.
D₂ = 1, CRC-Kontrolle mit Polynom
 $x^{16} + x^{15} + x^2 + 1$.
- D₃ TRANSMIT ENABLE.
Sendeerlaubnis. Bei Rücksetzen wird das letzte Zeichen noch voll ausgegeben.

D ₄	BREAK. Bewirkt Aussenden von «0» auf T × D.															
D ₅ /D ₆	Bestimmt auszugebende Bit/Zeichen. Bei weniger als 5 Bit/Zeichen gilt: <table> <tr> <td>1 1 1 1 0 0 0</td> <td>D</td> <td>sendet 1 Bit</td> </tr> <tr> <td>1 1 1 0 0 0</td> <td>D D</td> <td>sendet 2 Bit</td> </tr> <tr> <td>1 1 0 0 0</td> <td>D D D</td> <td>sendet 3 Bit</td> </tr> <tr> <td>1 0 0 0</td> <td>D D D D</td> <td>sendet 4 Bit</td> </tr> <tr> <td>0 0 0</td> <td>D D D D D</td> <td>sendet 5 Bit</td> </tr> </table>	1 1 1 1 0 0 0	D	sendet 1 Bit	1 1 1 0 0 0	D D	sendet 2 Bit	1 1 0 0 0	D D D	sendet 3 Bit	1 0 0 0	D D D D	sendet 4 Bit	0 0 0	D D D D D	sendet 5 Bit
1 1 1 1 0 0 0	D	sendet 1 Bit														
1 1 1 0 0 0	D D	sendet 2 Bit														
1 1 0 0 0	D D D	sendet 3 Bit														
1 0 0 0	D D D D	sendet 4 Bit														
0 0 0	D D D D D	sendet 5 Bit														
D ₇	DTR D ₇ = 1 bewirkt $\overline{DTR} = 0$ (aktiv).															
WR ₆	SYNC-Zeichen bei Monosynchronisation, die ersten 8 Bit bei Bisynchronisation.															
WR ₇	2. Zeichen bei Bisynchronisation oder das Synchronzeichen bei Monosynchronisation. Bei SDLC muß WR ₇ = 01111110 sein.															
RR ₀ :																
D ₀	RECEIVE CHARACTER AVAILABLE; gesetzt, wenn mindestens 1 Zeichen im Puffer.															
D ₁	INTERRUPT PENDING; wird bei jeder INT-Anmeldung gesetzt (nur Kanal A).															
D ₂	TRANSMIT BUFFER EMPTY; gesetzt, wenn der Sendepuffer leer ist (außer bei CRC).															
D ₃	DCD; zeigt Zustand \overline{DCD} .															
D ₄	SYNC/HUNT D ₄ = 0, Zeichensynchronisation erreicht, D ₄ = 1, keine Synchronisation.															
D ₅	CTS; zeigt Zustand \overline{CTS} .															
D ₆	BREAK/ABORT; wird gesetzt, wenn mit dem Senden von CRC-Worten begonnen wird, nachdem der Sendepuffer leer geworden ist.															
D ₇	CRC/SYNC D ₇ = 1 bei Erkennen von BREAK (bei ASYNC). Im SDLC-Format bei Erkennen einer Abbruchfolge (7 oder mehr Einsen).															
RR ₁ :																
D ₀	ALL SENT wird gesetzt, wenn alle Zeichen im Asynchronmode gesendet sind.															
D ₁ /D ₂ /D ₃	Falls bei Empfang im SDLC-Modus die Anzahl der Bit/Zeichen nicht aufgehen, zeigt D ₁ /D ₂ /D ₃ die restlichen Bit an.															

D ₄	Paritätsfehler,
D ₅	Empfängerüberlauf,
D ₆	Formatfehler im Asynchronmode, CRC-Fehler im Synchronmode.
D ₇	Blockende bei SDLC mit gültigem CRC erkannt.
RR ₂ :	Enthält Interruptvektor. Die Bit sind entsprechend STATUS AFFECTS VECTOR verändert.

2.5. DMA-Steuerbaustein U880 – DMA

2.5.1. Funktion und Struktur des DMA-Bausteins

Der DMA-Baustein dient zur Steuerung der Übertragung von Daten von einer Funktionseinheit des Mikrorechners zu einer anderen. Als Funktionseinheiten können dabei periphere Einheiten oder der Arbeitsspeicher auftreten. Damit ist es möglich, mit Hilfe des DMA folgende Datenübertragungen durchzuführen:

- von einer peripheren Einheit zu einer anderen,
- von einem Bereich im Arbeitsspeicher zu einem anderen,
- von einer peripheren Einheit zum Arbeitsspeicher,
- vom Arbeitsspeicher zu einer peripheren Einheit.

Die Übertragung geschieht blockweise. Die Übertragungsgeschwindigkeit beträgt bis zu 1,25 Megabyte/s.

Bild 2.12 zeigt die Grundstruktur des DMA-Bausteins. Der Baustein hat folgende Funktionseinheiten, die über einen internen Bus gekoppelt sind:

- 1 Interface mit Steuerung zum Systembus des Mikrorechners,
- 2 Tore; sie werden mit A und B gekennzeichnet.

Jedes dieser Tore kann die Steuerung einer Funktionseinheit (periphere Einheit oder Arbeitsspeicher) übernehmen. Es kann zum Lesen und zum Einschreiben benutzt werden.

- 1 Steuerlogik mit einem Registersatz,
- 1 Interrupt- und Bussteuerung.

Der DMA-Baustein hat folgende Register:

Steuerregister

Dieses Register enthält die notwendigen Steuerinformationen.

Zeitablaufregister

In diesem Register ist die Steuerinformation für die Art und Weise der Zyklensteuerung enthalten.

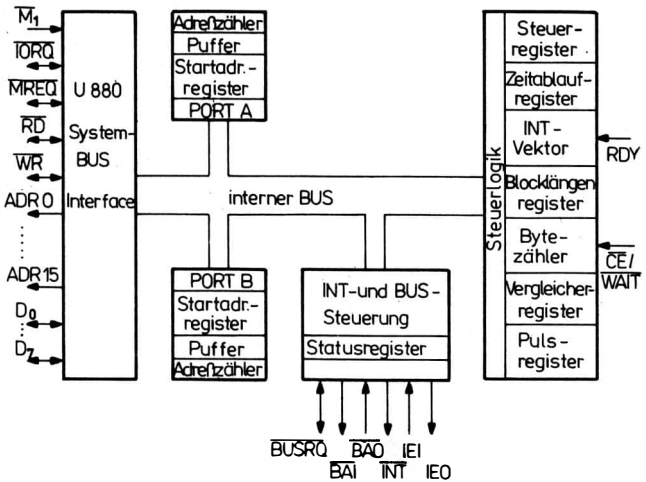


Bild 2.12 Grundstruktur des Bausteins U880-DMA

Interruptvektorregister

Dieses Register enthält den Interruptvektor.

Blocklängenregister

Dieses Register enthält die gesamte zu suchende oder zu übertragende Blocklänge.

Bytezähler

Die gelesenen Bytes werden im Bytezähler gezählt. Bei Übereinstimmung mit dem Blocklängenregister wird ein Bit im Statusregister gesetzt.

Vergleichsregister

Es enthält ein Byte, nach dem beim Suchvorgang gesucht wird.

Maskenregister

Dieses Register enthält eine Maske. Ein Vergleich eines Bit zwischen gelesenem Byte und Vergleichsbyte findet statt, wenn im Maskenregister an der entsprechenden Stelle eine «0» steht.

Startadreibregister für Tor A und B

Sie enthalten die Startadressen (16 Bit) für die beiden Tore. Bei E/A-Operationen sind es nur 8 Bit.

Adreßzähler für Tor A und B

Diese Zähler enthalten die laufenden Adressen der beiden Tore (16 Bit).

Pulssteuerregister

Sobald die im Pulssteuerregister angegebene Anzahl Byte abgearbeitet ist, wird am Ausgang $\overline{\text{INT}}$ ein Impuls ausgegeben. Die CPU reagiert nicht, da durch $\overline{\text{BUSRQ}}$ der DMA aktiviert ist.

Statusregister

Dieses Register enthält die gesammelte Statusinformation.

2.5.2. Beschreibung der Anschlüsse des DMA-Bausteins

$A_0 \dots A_{15}$	Adreßbus (Tri-state-Ausgang, aktiv «High»).
$D_0 \dots D_7$	Datenbus (Tri-state, bidirectional, aktiv «High»).
$\overline{\text{M1}}$	Signal für M1-Zyklus (Eingabesignal, aktiv «Low»).
$\overline{\text{IORQ}}$	Eingabe-/Ausgabe-Anforderung (Ein- bzw. Ausgabesignal aktiv «Low»).
$\overline{\text{MREQ}}$	Speicheranforderung (Ein- bzw. Ausgang, aktiv «Low»).
$\overline{\text{RD}}$	Lesen (Ein- bzw. Ausgang, aktiv «Low»).
$\overline{\text{WR}}$	Schreiben (Ein- bzw. Ausgang, aktiv «Low»).
$\overline{\text{CE/WAIT}}$	(Eingang, aktiv «Low»); dient als Bausteinfreigabesignal. Es kann, wenn $\overline{\text{BAI}} = \text{«Low»}$ ist, auch als «WAIT» verwendet werden. Die Auswahl erfolgt durch Programm.
$\overline{\text{BUSRQ}}$	Busanforderung (Ein-/Ausgang, aktiv «Low»); Signal zur Anforderung einer DMA-Funktion.
$\overline{\text{BAI}}$	Busanforderungsbestätigung (Eingang, aktiv «Low»); zeigt an, daß die Buskontrolle an den DMA-Baustein übergeben wurde.
$\overline{\text{BAO}}$	Weitergabe $\overline{\text{BAI}}$ (Ausgang, aktiv «Low»); gibt $\overline{\text{BAI}}$ -Signal an den nächsten Baustein weiter.
$\overline{\text{INT}}$	Interruptanforderung (Ausgang, aktiv «Low»).
$\overline{\text{IEI}}$	Interruptfreigabe (Eingang, aktiv «High»).
$\overline{\text{IEO}}$	Weitergabe Interruptfreigabe (Ausgang, aktiv «High»).
$\overline{\text{RDY}}$	Quittung (Eingang aktiv «High» oder «Low», je nach Programmierung). RDY teilt dem DMA mit, ob die periphere Einheit zum Lesen oder Schreiben bereit ist.

2.5.3. Arbeitsweise des DMA-Bausteins

Busanforderung

Wenn RDY aktiv ist, erzeugt die DMA das Signal $\overline{\text{BUSRQ}}$. Die CPU aktiviert danach BUSAK. Mit BUSAK muß BAI aktiv werden. Nach BAI beginnt mit der nächsten Taktflanke von T1 ein DMA-Zyklus. Nach der Busanforderung läuft die eingestellte Betriebsart ab.

Betriebsarten

Alle Betriebsarten können in den Funktionsarten Übertragung, Suchen, Übertragung und Suchen laufen. Es gibt folgende Betriebsarten:

Blockweise Die Übertragung ist abgeschlossen, wenn der Block übertragen oder das gesuchte Byte gefunden ist (unabhängig von RDY).

Andauernd (burst) Die Blockübertragung arbeitet nur, wenn RDY aktiv ist.

Transparent Die DMA-Operation wird während der Refresh-Zyklen ausgeführt.

Byteweise Die CPU übernimmt die Buskontrolle nach jeder Einzelbyteoperation.

Blockübertragung

Bei Speicherzugriff steuert die DMA einen Speicherlesezyklus und speichert das Byte im Lesetor. Danach erfolgen bei «Übertragung» die Übergabe zum Schreiber und ein Speicherschreibzyklus. Bei «Suchen» kommt es zum Vergleich mit dem Byte im Vergleicheregister, und bei Gleichheit wird ein Status-Bit gesetzt. Adreß- und Bytezähler werden dabei erhöht. Bei Ein-/Ausgabe laufen Ein- bzw. Ausgabezyklen ab. Die Zyklenlänge läßt sich programmieren, jedoch muß die Mindestlänge analog den CPU-Zyklen eingehalten werden. Durch die Verlängerung spart man eine zusätzliche WAIT-Logik. Nach RESET arbeiten die Zyklen analog den CPU-Zyklen.

Die Busfreigabe geschieht bei «Übertragung» nur am Blockende, bei «Suchen» bei Gleichheit oder am Blockende. Bei Gleichheit wird vor der Busfreigabe noch eine Byte-Operation ausgeführt.

Andauernde Übertragung

Der Ablauf in dieser Betriebsart unterscheidet sich von der «Blockübertragung» dadurch, daß es während RDY = «0» zu einer Busfreigabe kommt.

Byteweise Übertragung

Die Busfreigabe ist unabhängig von RDY nach jedem Lesezyklus bei «Suchen» und nach jedem Schreibzyklus bei «Übertragen». Nachdem BUSRQ inaktiv ist, kann ein erneutes BUSRQ erst kommen, wenn vorher BAI inaktiv geworden ist.

Programmierung des DMA (Initialisierung)

Das Einstellen der Funktion des DMA geschieht durch eine Reihe Steuerbytes, mit deren Hilfe die einzelnen Register gefüllt werden. Die unterschiedlichen Steuerbytes sind durch die Bit-Stellen D₀, D₁ und D₇ gekennzeichnet. Die Steuerbytes werden in Steuerregister gespeichert. Sie werden 1A, 1B, 2A, 2B, 2C, 2D genannt.

Kennzeichnung der Steuerbytes:

	D ₇	D ₁	D ₀
1A	0	≠0	≠0
1B	0	0	0
2A	1	0	0
2B	1	0	1
2C	1	1	0
2D	1	1	1

Übersicht über die Steuerbytes

Steuerbyte 1A

D ₇	0					
D ₆	Blocklänge, «High»-Byte folgt					
D ₅	Blocklänge, «Low»-Byte folgt					
D ₄	Adresse A, «High»-Byte folgt					
D ₃	Adresse A, «Low»-Byte folgt					
D ₂	0 B → A; 1 A → B					
D ₁	0	} -;	0	} Transfer;	1	} Suche;
D ₀	0		1		0	

Steuerbyte 1B

D ₇	0
D ₆	Zeitablaufbyte folgt
D ₅	Toradresse ist fest
D ₄	0 Toradresse wird decrementiert 1 Toradresse wird incrementiert
D ₃	0 } B = Speicher; 0 } A = Speicher; 1 } B = E/A;
D ₂	0 } B = Speicher; 1 } A = Speicher; 0 } B = E/A;
	1 } A = E/A
	1 } A = E/A
D ₁	0
D ₀	0

Zeitablaufbyte

D ₇	0 = \overline{WR} -Ende 1/2 Zyklus früher
D ₆	0 = \overline{RD} -Ende 1/2 Zyklus früher
D ₅	frei
D ₄	frei
D ₃	0 = \overline{MREQ} -Ende 1/2 Zyklus früher
D ₂	0 = \overline{IORQ} -Ende 1/2 Zyklus früher
D ₁	0 } Zykluslänge 0 } Zykluslänge 1 } Zykluslänge
D ₀	0 } = 4; 1 } = 3; 0 } = 2

Bei «Übertragung» muß das Zeitablaufbyte zweimal folgen, erst für Tor A, dann für Tor B.

Steuerbyte 2A

D ₇	1
D ₆	DMA-Freigabe
D ₅	Interruptfreigabe
D ₄	Vergleichsbyte folgt
D ₃	Maskenbyte folgt
D ₂	Stop bei Vergleich
D ₁	0
D ₀	0

Steuerbyte 2B

D ₇	1				
D ₆	Be-	0 } byte-	0 } block-	1 } burst	1 } -
D ₅	triebsart;	0 } weise;	1 } weise;	0 } burst	1 } -
D ₄	Interruptsteuerbyte folgt				

D₃ Adresse B, «High»-Byte folgt
 D₂ Adresse B, «Low»-Byte folgt
 D₁ 0
 D₀ 1

Interruptsteuerbyte

D₇ frei
 D₆ Interrupt vor BUSRQ
 D₅ Status verändert Interruptvektor
 D₄ Interruptvektor folgt
 D₃ Pulszählerbyte folgt
 D₂ Pulse werden erzeugt
 D₁ Interrupt bei Blockende
 D₀ Interrupt bei Gleichheit

Interruptvektor

D₇ V₇
 D₆ V₆
 D₅ V₅
 D₄ V₄
 D₃ V₃

D ₂	0	}	bei 0	}	bei 1	}	bei 1	}	bei 1
			Interrupt		Interrupt		Interrupt		Interrupt
			auf		auf		auf		auf
D ₁	0	}	RDY;	}	Gleich-	}	Block-	}	Gleichheit
			1		heit;		ende;		oder
							1		Blockende

D₀ 0

Steuerregister 2C

D₇ 1
 D₆ frei
 D₅ 0 Stop bei Blockende; 1 wiederholen bei Blockende
 D₄ 0 CE nur; 1 CE/WAIT
 D₃ 0 RDY aktiv «Low»; 1 RDY aktiv «High»
 D₂ frei
 D₁ frei
 D₀ 0

Steuerregister 2D

D ₇	D ₆	D ₅	D ₄	D ₃	D ₂	D ₁	D ₀
----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

- 1 0 0 0 0 Chip zurücksetzen;
- 1 0 0 0 1 gleicht Zeitverhalten DMA-Tor A an CPU an;
- 1 0 0 1 0 gleicht Zeitverhalten DMA-Tor B an CPU an;
- 1 0 0 1 1 0 → Bytezähler, laden Startadressen*);
- 1 0 1 0 0 Ausführung wird bei momentanem Adreßstand und voller Blocklänge begonnen (Restart);
- 0 1 0 1 0 Interruptfreigabe;
- 0 1 0 1 1 Interrupt sperren;
- 0 1 0 0 0 alle Interrupt werden zurückgesetzt;
- 0 0 0 0 1 Chipfreigabe, Operationen werden freigegeben;
- 0 0 0 0 0 Chipsperre, Operationen werden blockiert;
- 0 1 1 1 0 Lesemaske folgt;
- 0 1 0 0 1 das erste Register, das durch Lesemaske frei ist, wird als nächstes gelesen;
- 0 1 1 1 1 als nächstes Register wird das Statusregister gelesen
- 0 1 1 0 0 erzwungenes RDY, es wird intern ein RDY erzeugt;
- 0 1 1 0 1 vom DMA kommt keine Busanforderung, solange das RETI nicht kommt;
- 0 0 0 1 0 Rücksetzen Vergleichs-Bit und Blockende-Bit im Statusregister.

Statusregister

- D₇ frei
- D₆ frei
- D₅ Blockende-Bit, 0 = Blockende
- D₄ Vergleichs-Bit, 0 = Vergleich
- D₃ 0INT-Pending

* Bekommt der betreffende Kanal eine Festadresse, so ist das Laden der Startadresse (für Festadresse) nur möglich, wenn dieser Kanal als Eingabekanal definiert ist.

D ₂	frei
D ₁	0 RDY = aktiv
D ₀	0 DMA-Zyklus nicht erschienen 1 DMA-Zyklus ist erschienen

Lesen der DMA-Register

Folgende DMA-Register können sequentiell in der aufgezählten Reihenfolge gelesen werden:

Statusregister,
 Bytezähler niederwertiger Teil,
 Bytezähler höherwertiger Teil,
 Adresse A niederwertiger Teil,
 Adresse A höherwertiger Teil,
 Adresse B niederwertiger Teil,
 Adresse B höherwertiger Teil.

Das Weiterschalten von Register zu Register geschieht intern. Soll ein Register nicht gelesen werden, so kann es durch Setzen von «0» an der entsprechenden Stelle der Lesemaske übersprungen werden. Nach RESET und Lesen Statusregister weist der interne Zeiger immer auf das Statusregister.

Lesemaske:

D ₇	
D ₆	Adresse B HWT
D ₅	Adresse B NWT
D ₄	Adresse A HWT
D ₃	Adresse A NWT
D ₂	Bytezähler HWT
D ₁	Bytezähler NWT
D ₀	Statusregister

2.5.4. Beispiel zum DMA-Baustein

Ein DMA-Baustein soll die Ausgabe eines Datenblocks aus dem Speicher auf einen über ein PIO angeschlossenen Drucker steuern. Bild 2.13 zeigt die notwendigen Verbindungen zwischen U880, PIO und DMA. Der Drucker ist am Kanal A des PIO angeschlossen und arbeitet im *Hand-shake*-Betrieb mit den Signalen ARDY und ASTB, Kanal A des PIO wird in die Betriebsart «Ausgabe» in-

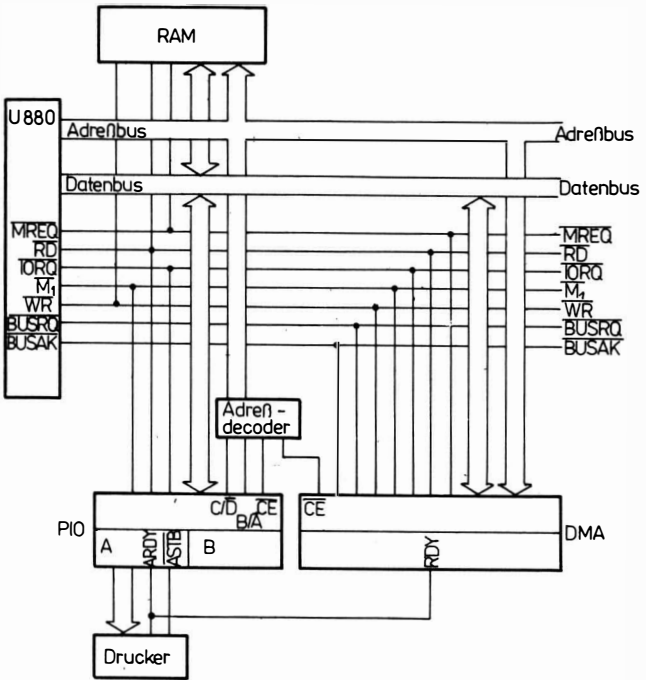


Bild 2.13 Anschluß eines DMA-Bausteins an den Systembus U880

initialisiert. Interrupts werden gesperrt. Der DMA wird in die Betriebsart «Byteweise» und in die Funktionsart «Übertragung» initialisiert. Kanal A soll den Speicher, Kanal B das PIO steuern. Solange am PIO das Signal ARDY aktiv ist (Daten sind nicht vom Drucker abgeholt), soll der DMA den Bus freigeben. Dazu wird ARDY mit RDY des DMA verbunden und für RDY aktiv «Low» festgelegt. Durch den Adreßdecoder sollen folgende Adressen festgelegt werden:

PIO	Datenwort	Kanal A	Adresse 00H
	Steuerwort	Kanal A	Adresse 40H
	Datenwort	Kanal B	Adresse 80H
	Steuerwort	Kanal B	Adresse C2H
DMA	Bausteinwahl		Adresse 30H

Zur Initialisierung der Übertragung vom Speicher zum Drucker, müssen folgende Bit-Muster von der CPU *U880* ausgegeben werden:

	Befehl	Wort auf Datenbus
Ausgabe Steuerwort zur Festlegung der Betriebsart «Ausgabe» im PIO Kanal A	OUT 40 H	00001111
Interruptsperrung für PIO Kanal A	OUT 40 H	00000011
Steuerbyte 1A für DMA Übertragung B → A Da Kanal B mit einer festen Adresse versehen wird, muß er erst als Eingabekanal definiert werden.	OUT 30 H	00000001
Steuerbyte 1B für DMA Kanal B Kanal B zur Peripheriesteuerung mit fester Adresse	OUT 30 H	00101000
Steuerbyte 2B Byteweise Übertragung Festlegen Adresse für Kanal B	OUT 30 H	10000101
Adresse PIO Datenkanal A zum DMA Kanal B	OUT 30 H	PIO-Adresse
Steuerbyte 2D Laden Toradresse B	OUT 30 H	11001111
Steuerbyte 1A für DMA Übertragung A → B	OUT 30 H	01111101
Kanal A «Low»-Byte	OUT 30 H	«Low»-Byte
Kanal A «High»-Byte	OUT 30 H	«High»-Byte
Blocklänge «Low»-Byte	OUT 30 H	«Low»-Byte
Blocklänge «High»-Byte	OUT 30 H	«High»-Byte
Steuerbyte IB für DMA-Kanal A Kanal steuert Speicher, Adresse wird incrementiert, kein Zeitsteuerbyte	OUT 30 H	00010100

Steuerbyte 2C RDY aktiv «Low» kein WAIT-Status	OUT 30 H	10000010
Steuerbyte 2D Laden Toradresse A Löschen Blockzähler	OUT 30 H	11001111
Steuerbyte 2D Starten DMA-Operation	OUT 30 H	10000111

2.6. Serieller Ein-/Ausgabeschaltkreis 8251

2.6.1. Funktionen des 8251

Ein neben dem SIO häufig verwendeter Baustein, der parallel in serielle Information umgewandelt wird, ist der serielle Schaltkreis 8251 (USART = Universal Synchron A Transmitter). Er hat nicht so viele Möglichkeiten, ist aber für viele Anwendungsfälle ausrechenbar. Er ermöglicht den Anschluß peripherer Geräte über serielle Schnittstellen. Mit dem 8251 lassen sich folgende Betriebsarten realisieren:

Asynchron

- 5 bis 8 Zeichen
- Taktuntersetzung $\times 1$, $\times 16$ oder $\times 64$
- Erzeugung BREAK
- 1, 1½ oder 2 Stopbits

Synchron

- 5 bis 8 Zeichen
 - 1 oder 2 Synchronisationszeichen
 - externe Synchronisation
- (jedoch kein SDLC und keine CRC-Prüfung)


 


Bild 2.14 Asynchrones Datenprotokoll

 

- Es sind ein- oder zwei Synchronisationszeichen möglich
- In der Pause werden die Synchronisationszeichen übertragen
- Es existiert nur 1 Kanal für serielle Send- und Empfangsdaten

Bild 2.15 Synchrones Datenprotokoll

2.6.2. Anschlußbelegung

Beschreibung der Anschlüsse

D_0-D_7	Datenbus (Bidirektional).
$\overline{C/D}$	Unterscheidung Steuerwort – Datenwort 1 = Steuerwort, 0 = Datenwort.
\overline{RD}	aus dem Baustein Daten lesen (aktiv «Low»).
\overline{WR}	in den Baustein Daten schreiben (aktiv «Low»).
\overline{CS}	Bausteinfreigabe (aktiv «Low»).
CLK	Takteingang.
RESET	Rücksetzen der Betriebsarteneinstellung (aktiv «High»).
$T \times RDY$	Sender ist zur Aufnahme eines Bytes bereit, wird beim Laden eines Zeichens zurückgesetzt (aktiv «High»).
$T \times E$	kein Zeichen zum Senden im Baustein (Sender leer), wird beim Empfang eines Zeichens vom Prozessor zurückgesetzt (aktiv «High»).
$R \times RDY$	Baustein hat ein Zeichen empfangen, wird beim Lesen des Zeichens zurückgesetzt (aktiv «High»).
\overline{DTR}	(Data Terminal Ready). \overline{DTR} ist Ausgangssignal und läßt sich durch Programm einstellen (aktiv «Low»).

Systembus

Ausgang

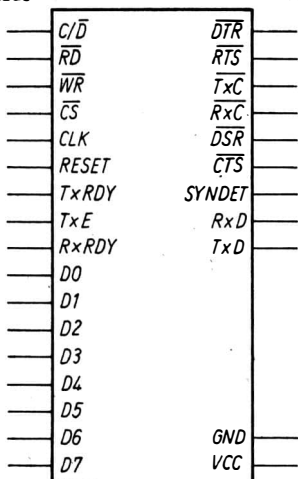


Bild 2.16
Anschlußbelegung
des 8251

 $\overline{\text{RTS}}$

(Request To Send).

$\overline{\text{RTS}}$ ist Ausgangssignal und läßt sich durch Programm einstellen (aktiv «Low»).

 $\overline{\text{CTS}}$

(Clear To Send).

$\overline{\text{CTS}}$ ist Eingangssignal und läßt sich vom Programm testen (aktiv «Low»).

 $\overline{\text{DSR}}$

(Data Set Ready).

$\overline{\text{DSR}}$ ist Eingangssignal und läßt sich vom Programm testen (aktiv «Low»).

Tx C

Sendetakt.

Rx C

Empfangstakt.

SYNDET

(Synchronisation Detekt)

SYNDET läßt sich als Ausgang oder Eingang programmieren, es ist bei externer Synchronisation «Eingang» und erklärt die Gültigkeit der empfangenen Information; der High-Pegel kann nach 1–2 Taktperioden abgeschaltet werden;

bei interner Synchronisation ist es Ausgang, nach Erkennen des Synchronisationszeichens wird SYNDET «High» und nach Zustandslesen «Low» (aktiv «High»).

RxD Empfangseingang.

TxD Sendeausgang.

2.6.3. Logische Struktur des Bausteines 8251

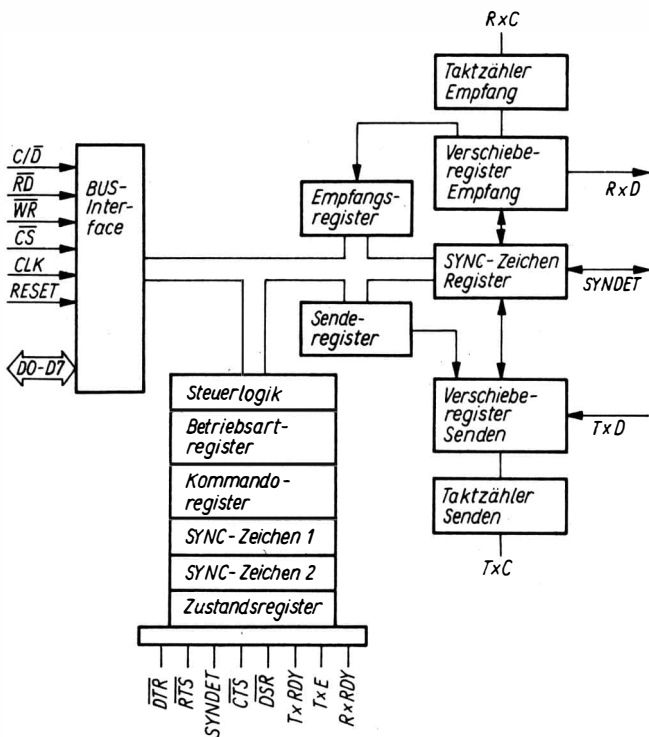


Bild 2.17 Logische Struktur des 8251

 


Bild 2.18 Senden und Empfangen von Bits im 8251

2.6.4. Arbeitsweise

Das Senden eines Bits erfolgt mit der H/L-Flanke von $T \times D$. Mit der L/H-Flanke von $R \times C$ werden Empfangsleitungen getestet. Für Kurzschlußbetrieb (Sender mit Empfänger verbunden und $T \times C$ mit $R \times C$ verbunden) würde sich Bild 2.18 zum Senden und Empfangen eines Bit-Musters ergeben.

Im Asynchronbetrieb wird ein Datenprotokoll nach Bild 2.14 erzeugt. Zum Senden und Empfangen läßt sich eine Untersetzung $\times 16$ oder $\times 64$ programmieren. Damit wird nur jeder 16. oder 64. Takt zur Übertragung ausgewertet.

Im Synchronbetrieb wird ein Datenprotokoll nach Bild 2.15 erzeugt. Eine Untersetzung des Taktes $T \times C$ oder $R \times C$ ist nicht möglich. In der Betriebsart interne Synchronisation werden in der Pause SYNC-Zeichen gesendet. Werden die SYNC-Zeichen im Empfänger erkannt, wird das Signal SYNDDET eingeschaltet. Bei externer Synchronisation erfolgt die Synchronisation mit SYNDDET. Ein Eingangsimpuls an SYNDDET gibt den Beginn der Übertragung an.

2.6.5. Programmierung

Zur Programmierung des 8251 ist diese Reihenfolge einzuhalten:

1. Einstellen der Betriebsart.
2. Eingabe der SYNC-Zeichen, wenn die entsprechende SYNC-Betriebsart eingestellt ist. Es werden nur die SYNC-Zeichen angenommen, die von der eingestellten Betriebsart verlangt werden.

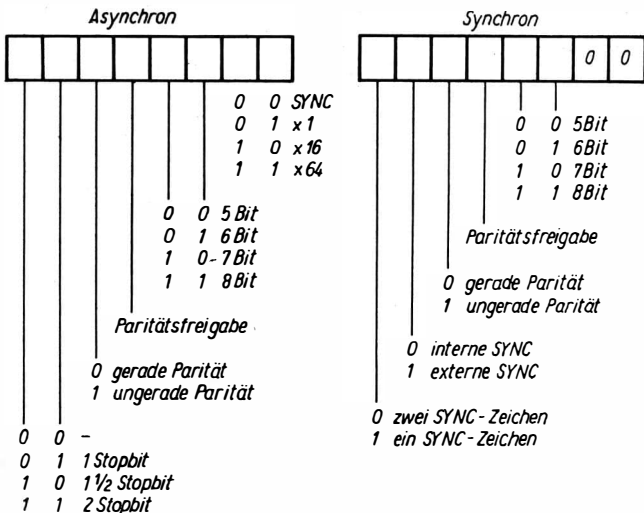


Bild 2.19 Einstellung der Betriebsarten des 8251

3. Alle nun folgenden Steuerworte sind Kommandos. Jede neue Eingabe in den 8251 ändert das Kommando. Eine Rückkehr zum Anfang erfolgt nur mit dem Rücksetzbit im Kommando. Kommandos ($C/\overline{D} = 1$) und Datenworte ($C/\overline{D} = 0$) können sich abwechseln.

3. Assemblersprache MAPS K 1520

3.1. Format einer Assembleranweisung

 


Bild 3.1 Aufbau einer Quellzeile

Quellzeile = 71 Zeichen ohne Zeilenabschluss

- Marke: frei wählbarer Name / 1-5 Zeichen / 1. Zeichen = Buchstabe
- Trennzeichen (TZ) zwischen Marke und Operator: (Doppelpunkt)
- Operator: Festgelegte Bezeichnung für einen Befehl
- Trennzeichen zwischen Operator und Operanden: Leerzeichen oder Tabulator
- Operanden:


	Darstellung	Erläuterung (Beispiele)
1. Zahlen:	Dezimal	14
	Oktal	140 oder 14Q
	Hexadezimal	(die erste Ziffer darf kein Buchstabe A-F sein) 25H, 0A3H
	Binär	1011B
2. Symbolische Größen	Entspricht Marke oder definiertem Symbol	

- | | | |
|--|-------------------------------------|---|
| 3. aktueller Stand des Speicherplatzzählers: | # | Das Zeichen # entspricht der Adresse in der das 1. Byte des Operationscodes steht |
| 4. Zeichen im SIF-1000-Code: | 'A' oder 'AX' | statt A bzw. X wird der entsprechende SIF-1000-Code abgespeichert |
| 5. Registernamen: | einfache Register
Doppelregister | A, B, C, usw.
DE, HL, IX, usw. |
| 6. Ausdrücke: | Zulässige Operationen + - | |

Satz: Die Anzahl der positiven minus der Anzahl der negativen verschiebbaren Symbole (Namen und #) darf nur 0 oder 1 sein.

- Beispiele: $A + 5$ erlaubt (Anzahl = 1)
 $A + \# - C$ erlaubt (Anzahl = 1)
 $A + \#$ nicht erlaubt (Anzahl = 2)

7. externe Adressen: Beispiel

 

- Trennzeichen zwischen mehreren Operanden , (Komma)
- Trennzeichen zwischen Operanden und Kommentar ; (Semikolon)
- Kommentar: beliebiger Text, der nicht mit verarbeitet wird
- Zeilenabschluß: Neue Zeile (NL)
Wagenrücklauf (CR)
Zeilenvorschub (LF)

3.2. Pseudoanweisung der Sprache MAPS K 1520

Pseudoanweisungen sind Anweisungen der Assemblersprache, die sofort bei der Übersetzung ausgeführt werden. Das Ergebnis wird in das Maschinencodeprogramm eingefügt. Die Pseudoanweisungen sind nicht in der Maschinsprache enthalten.

Zahlen- und Textdefinitionen

Bytedefinition:

DB n Die Zahl n (8 Bit) wird ins Programm eingefügt.

Adressendefinition:

DA nn Die Zahl nn (16 Bit) wird ins Programm eingefügt, niederwertiger Teil zuerst.

Textdefinition:

DB 'TEXT' Die Zeichenkette TEXT wird in der Reihenfolge von links nach rechts ins Programm eingefügt.

Bereitstellung von RAM-Speicher im Programm:

MA:BER nn Im Programm werden nn Zellen unter der Adresse MA bereitgestellt.

Programmorganisation

PN name Anfang eines Programms
Vom Programmnamen sind nur 2 Zeichen signifikant.

END Ende des Programms

ORG nn Der Speicherplatzzähler wird auf die Adresse nn gestellt. Die nächste Anweisung kommt in die Zelle nn.

SYMB: EQU nn Dem Namen SYMB wird die Zahl nn zugeordnet. (Symboldefinition)
Diese Zuordnung gilt für das gesamte Programm.

SYMB: DEF nn Wie EQU wird dem SYMB die Zahl nn zugeordnet. Die Zuordnung gilt aber nur bis zur nächsten DEF-Anweisung

Übersetzungssteuerung

IF A Die Anweisung 1 bis n wird übersetzt, wenn $A \neq 0$.

Anweisung 1 Wenn $A = 0$, werden die Anweisungen beim Übersetzen weggelassen

.

.

.

Anweisung n

ENIF

TITL 'TEXTKETTE' Die Textkette erscheint als Überschrift in der Programmliste.

3.3. Makroorganisation

Ein MAKRO ist eine Befehlsfolge, die der Assembler bei der Übersetzung in das Programm einsetzt.

Makrodefinition

Ein MAKRO wird definiert durch:

```
NAME:  MACR      Liste der formalen Parameter
        Anweisung 1
        .
        .
        .
        Anweisung n
        ENDM
```

Die formalen Parameter können in den Anweisungen 1 bis n beliebig auftreten. In der Spalte «Marke» steht der Name des MAKRO. Er ist unter gleichen Bedingungen wie eine Marke frei wählbar. In der Spalte «Operator» steht der Pseudobefehl MACR. Er sagt aus, daß die folgenden Anweisungen 1 bis n zu dem MAKRO mit diesem definierten Namen gehören. Die formalen Parameter sind Zeichenkettenparameter, die innerhalb des Makros verwendet werden können.

Beispiel:

Dezimale Addition der Zelleninhalte A1 und A2. Es soll durch das MAKRO mit Namen «DEZA» der Inhalt der Zellen A1 und A2 addiert und in Zelle A1 gespeichert werden.

$(A1) + (A2) \rightarrow (A1)$

Das MAKRO hat folgendes Aussehen:

```
DEZA:  MACR Z1, Z2;   Definitionszeile, Z1 und Z2 sind
                    formale Parameter

        LD A, (Z1)
        LD HL, Z2
        ADC (HL)
        DAA
        LD (Z1), A
        ENDM;        Ende des MAKRO
```

} Makrokörper

Makroaufruf:

Der Aufruf erfolgt durch den Namen des MAKRO als Pseudobefehl und der folgenden Liste der aktuellen Parameter. Soll zum Beispiel der Inhalt der Zellen 30H und 31H addiert werden, so geschieht dies durch den Aufruf DEZA 30H, 31H.

Durch den Aufruf wird an die Stelle im Programm, an der der Aufruf steht, ein Programmstück (Makroerweiterung genannt) eingesetzt, in dem die formalen Parameter Z1 und Z2 durch die aktuellen Zeichenketten 30H und 31H ersetzt werden. Das Programmstück hat daher dieses Aussehen:

LD A, (30H)

LD HL, 31H

ADC (HL)

DAA

LD (30H), A

Sätze:

– Bei der Übersetzung wird statt des Makroaufrufes ein Programmteil eingesetzt, in dem die formellen Parameter der Makrodefinition durch die aktuellen Parameter in der gleichen Reihenfolge ersetzt werden. Den Programmteil nennt man Makroerweiterung. Sind beim Aufruf mehr aktuelle Parameter als formelle vorhanden, werden die überflüssigen weggelassen. Sind beim Aufruf weniger aktuelle Parameter als formelle vorhanden, werden die fehlenden mit «0» belegt.

– Makrobefehle müssen vor ihrem Aufruf definiert sein. Es ist möglich, eine Makrobibliothek anzulegen. Dann genügt es, vor dem Aufruf das Makro aus der Bibliothek ins Programm zu holen.

3.4. Gegenüberstellung der Schreibweisen von Befehlen und Pseudobefehlen UDOS/MAPS K 1520

Tabelle 3.1. UDOS/MAPS K 1520

UDOS	MAPS K 1520 ¹⁾
Transportoperationen	
LD r, (HL)	LD r, M
LD (HL), r	LD M, r (statt (HL); M)
LD (HL), n	LD M, n
EXAF, AF'	EXAF

UDOS	MAPS K 1520 ¹⁾
Rechenoperationen	
OP A, r	OP r
OP A, n	OP n
CP s	CMP s
Sprünge	
JP ADR	JMP ADR
JP NZ, ADR	JPNZ ADR
JP Z, ADR	JPZADR
usw.	usw.
CALL NZ, ADR	CANZ ADR
CALL Z, ADR	CAZ ADR
usw.	usw.
RET NZ	RNZ
RET Z	RZ
usw.	usw.
Relative Sprünge	
JRC, MARKE	JRCMARKE - #
JRC, \$ + 5	JRC # + 5
E/A-Befehle	
IN A, (n)	IN n
IN r, (C)	IN r
OUT (n), A	OUT n
OUT (C), r	OUT r
Pseudooperationen	
ORG nn	ORG nn
EQU nn	EQU nn
DEFL nn	DEF nn
DEFB n	DB n
DEFW nh	DA nn
DEFM 'TEXT'	TITL 'TEXT'
DEFS nn	BER nn
IF nn	IF nn
ENDIF	ENIF
MARCRu# P0u# P1	MACR P0, P1
ENDM	ENDM
END	END

¹⁾ Die Schreibweise der Befehle eines Rechners ist nur vom Übersetzerprogramm, nicht vom Rechner selbst abhängig.

Übersetzerprogramme sind meistens Betriebssystemen zugeordnet. UDOS ist das Betriebssystem der Bürocomputer A 5110 – A 5130, MAPS – K 1520, die Assemblersprache zum Betriebssystem MEOS für den MRES 20.

4. Programmaufbereitungssysteme

4.1. Schritte der Programmaufbereitung

Hat man ein Programm geschrieben, wird es vor der Verarbeitung durch einen Rechner zunächst auf einen Datenträger (Lochband, Lochkarte, Magnetband usw.) gebracht. Das so erfaßte Programm ist als Text auf dem Datenträger und heißt Quellcode (QC). Wenn das Programm arbeiten soll, muß es in einer arbeitsfähigen Form im Arbeitsspeicher stehen. Diese Form heißt Maschinencode (MC). Zwischen QC und MC gibt es noch Zwischenformen, so u. a.:

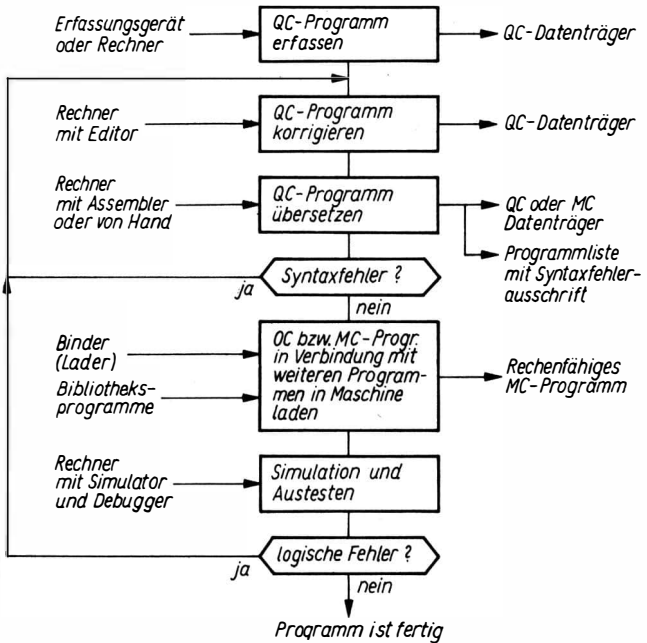


Bild 4.1 Übersicht der Schritte für die Programmaufbereitung und der dazu notwendigen Geräte und Systemprogramme

Objectcode (OC)

Dieser Code des Programms kann an beliebiger Stelle des Speichers geladen werden. Die Adressen ändern sich entsprechend der Anfangsladeadresse (Leitadresse des Programms).

Bibliothekscode

Dieser Code ist durch Merkmale versehen, die zur Einordnung in eine Bibliothek benötigt werden.

4.2. Systemprogramme zur Programmaufbereitung

Editor

Der Editor ist ein Programm mit dem man einen Quellcode, d. h. einen Text, korrigieren kann. Das Programm enthält Kommandos zum Streichen, Auswechseln und Hinzufügen von Zeichen, Worten und Zeilen. Als Ergebnis entsteht ein neuer Quellcode.

Assembler

Der Assembler ist ein Programm mit dem der Quellcode in den Objektcode oder Maschinencode umgewandelt wird. Zusätzlich entsteht u. a. eine Programmliste.

Binder (Linker, Taskbildner)

Der Binder ist ein Programm mit dem man mehrere Programme (Hauptprogramm, Unterprogramme und Programme aus der Bibliothek) zu einem rechenfähigen Programm zusammenstellen kann.

Debugger

Der Debugger ist ein Programm zum Korrigieren des Maschinencode. Er enthält Kommandos für das Lesen und Beschreiben von Speicherzellen zur Überprüfung von Programmteilen.

Simulator

Der Simulator ist ein Programm mit dem man ein Maschinenprogramm rechnen lassen kann. Während der Rechnung kann man den Verlauf im Rechner protokollieren.

Bibliothekar

Der Bibliothekar ist ein Programm zur Verwaltung einer Programmbibliothek.

Fileprozessor

Der Fileprozessor ist ein Programm zur Verwaltung und zum Transfer von Filestrukturen. Mit ihm lassen sich Files löschen, kopieren, verändern und hinzufügen.

Dienstprogramme

Dienstprogramme sind kleine Systemprogramme, mit deren Hilfe man spezielle Funktionen ausführen kann;

z. B.

- Doppeln von Lochbändern, Lochkarten, Magnetbändern, Magnetplatten.
- Initialisieren von Magnetplatten.
- Kopieren von Band nach Platte, Speicher nach Platte usw.
- Drucken von Verzeichnissen.

Monitor

Der Monitor ist der Steuerteil des Betriebssystems. Er verwaltet sowohl die einzelnen Systemprogramme und Nutzerprogramme als auch die Ressourcen der Maschine wie Speicher, Ein-/Ausgabegeräte und externe Speicher.

5. Basiskonfiguration eines Mikrorechners

5.1. Übersicht

Ein Mikrorechner dient im Gegensatz zum universellen Klein- oder Großrechner zur Realisierung einer speziellen Aufgabe. Diese Aufgabe kann eine Gerätesteuerung, Meßwerterfassung, Prozeßsteuerung, Konstruktionsplatzunterstützung oder spezielle Numeriklösung sein. Je nach Aufgabenstellung wird eine spezielle Konfiguration zusammengestellt, für die die Software aufgestellt werden muß. Da ein solcher Mikrorechner nicht die universellen Möglichkeiten zur Programmentwicklung hat, wird diese meistens auf einem speziellen Programmentwicklungsrechner (Mikrorechnerentwicklungssystem) oder einem Klein- oder Großrechner (Wirtsrechner, Crossrechner) durchgeführt.

Auf der Mikrorechnerkonfiguration erfolgt dann zum Schluß die Inbetriebnahme der Software und das Suchen der letzten logischen Fehler. Für diesen Zweck muß der Mikrorechner mindestens folgende Funktionen ausführen können:

- Eingabe von Maschinencode-Programmen;
- Eingabe und Ausgabe von Hex-Zahlen in Register und Speicher;
- Starten von Programmen;
- Setzen von Haltepunkten (ein Haltepunkt ist eine Adresse, an der der Programmlauf anhält);
- Einzelschrittbetrieb (Anhalten nach Abarbeitung eines Befehls oder nach einem Maschinenzklus);
- Simulationsbetrieb (Anzeige der Registerinhalte bei jedem Halt oder Ausdrucken der Registerinhalte bei Halt oder nach bestimmten Befehlen).

Zur Realisierung der Grundfunktion eines Mikrorechners benötigt man zunächst eine Minimalkonfiguration. Sie ist unbedingt notwendig, um mit dem Mikroprozessor einfache Aufgaben lösen zu können.

Zu dieser Minimalkonfiguration gehören (Bild 5.1)

- der Mikroprozessor mit Stromversorgung, Ansteuerung und Taktgenerator;

 


Bild 5.1 Basiskonfiguration eines Mikrorechners

- ein Speicher, bestehend aus ROM- und RAM-Bereich;
- ein Anzeigefeld (hexadezimal oder dual);
- eine Eingabetastatur.

Im folgenden Teil sollen einige Beispiele zum Aufbau der Minimalconfiguration sowie einige Anwendungsbeispiele dieser Konfiguration beschrieben werden.

5.2. Steuerung des Prozessors

Ausgehend vom Prozessor legt man zunächst fest, welche Signale zum Systembus gehören sollen. Dazu zählen die Adreßsignale, die Datensignale und die Steuersignale des Prozessors. Bei Minimalconfigurationen kann man dabei einige Signale, die nicht benötigt werden, weglassen (z. B. \overline{RFSH} , wenn ohne dynamische Speicher gearbeitet wird, \overline{BUSRQ} und \overline{BUSAK} , wenn kein DMA-Betrieb vorgesehen ist). Weitere Leitungen können spezielle Funktionen übernehmen, die im Prozessor nicht benötigt werden (z. B. andere Betriebsspannungen, Sperrsignale für den Speicher).

Alle an den Systembus anzuschließenden Funktionseinheiten müssen so aufgebaut sein, daß sie sich mit den Signalen des Systembusses vollständig steuern lassen.

Zur Steuerung des Prozessors benötigt man außer der Betriebsspannung und dem Taktgenerator eine Logik, mit der ein Programm zyklusweise oder befehlsweise abgearbeitet werden kann. Kommen keine dynamischen Speicher zur Anwendung, so läßt sich das sehr einfach über die \overline{WAIT} -Leitung realisieren. (Bild 5.2) Die Schaltung TG soll als Eintaktgenerator arbeiten. Am Ausgang TG

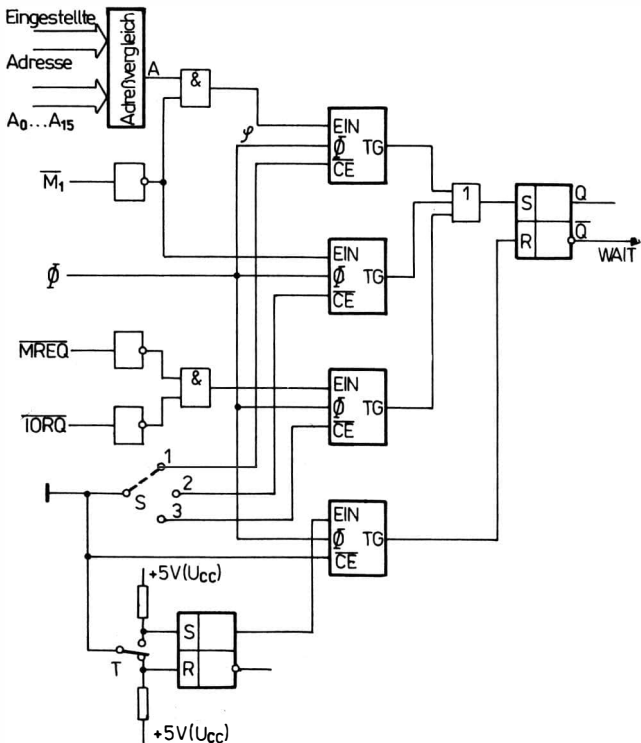


Bild 5.2 Erzeugung des WAIT-Signals zur Realisierung einer taktweisen und befehlsweisen Abarbeitung

wird, wenn \overline{CE} Tiefpegel hat, der erste Takt Φ , nachdem der Eingang EIN Hochpegel erhält, durchgelassen. Die Schaltung «Adreßvergleich» muß so arbeiten, daß am Ausgang A Hochpegel liegt, wenn die eingestellte Adresse mit der an A_0 bis A_{15} liegenden Adresse übereinstimmt. Mit Hilfe des Schalters S kann man wählen, ob das Programm in jedem Zyklus (Stellung S3), nach jedem Befehl (Stellung S2) oder bei einem Befehl mit eingestellter Adresse (Stellung S1) anhält. In Stellung S3 erzeugt die Schaltung mit jedem MREQ oder IORQ ein WAIT-Signal, d. h., der Prozessor unterbricht bei jedem Speicherzugriffs- und E/A-Zyklus. In

Stellung S2 hält der Prozessor nach dem Erscheinen eines $\overline{M1}$ und in Stellung S1 nach dem Erscheinen eines $\overline{M1}$, wenn gleichzeitig die eingestellte Adresse mit der Busadresse übereinstimmt, an.

5.3. Bedienelemente

Die Bedienelemente dienen zum Anzeigen der Register der CPU, Füllen von Speicherplätzen des RAM und Starten eines Programms. Angezeigt bzw. verändert werden können unmittelbar zunächst nur die Informationen auf dem Systembus. Inhalte von Registern oder Speicherzellen müssen zur Anzeige erst auf den Systembus gebracht werden bzw. zur Eingabe vom Systembus geholt

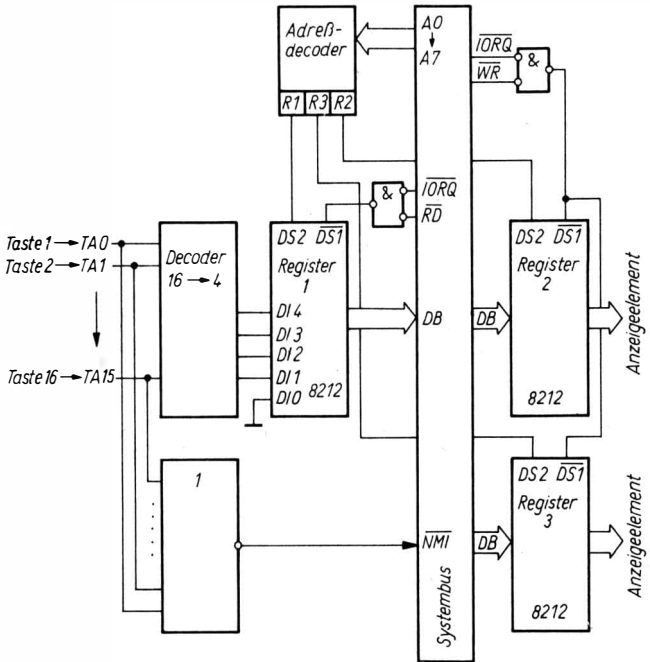


Bild 5.3 Logische Prinzipschaltbild zur Realisierung von Tastenfunktionen am Mikrorechner

werden. Dazu gibt es die Befehle zur Ein- bzw. Ausgabe von Bit-Mustern. Um die oben genannten Funktionen zu realisieren, müssen kleine Programme für diese Funktionen in einem speziellen Speicherbereich (ROM) stehen. Der Zugang zu diesen Programmen ist z. B. über den nichtmaskierten Interrupt oder RESET möglich.

Beispiel

Jeder Funktion (z. B. Anzeige Register A, Füllen Register A) ist ein Programm zugeordnet, das über eine Taste angesprungen wird. Durch das Drücken der Taste wird ein NMI ausgelöst und gleichzeitig die Nummer der Taste in einem Register gespeichert (z. B. 8212). Mit Hilfe der Nummer läßt sich das zur Taste gehörende Programm finden. Bild 5.3 zeigt das logische Prinzipschaltbild für 16 Tastenfunktionen. Beim Drücken einer Taste entsteht eines der Tastensignale TA0 bis TA15. Am Ausgang des «Decoders 16 → 4» entsteht die Nummer der Taste. Sie wird ins Register 1 gebracht. Gleichzeitig entsteht das Signal NMI, das einen Interrupt im Prozessor erzeugt und damit einen Sprung in das Bedienprogramm zum nichtmaskierten Interrupt auslöst. Das Bedienprogramm liest Register 1 und geht damit zum Programm «Anzeige Register A» über. Dieses Programm bringt den Inhalt von Register A zum Register 2 und von da aus zur Anzeige. Je nach Art der Anzeige (dual oder hexadezimal) erfolgt die Auswertung des Inhalts von Register 2. Bei hexadezimaler Anzeige kann der Hexadezimalcode in die beiden Register (Register 2 und Register 3) gebracht werden und von dort über Anzeigeverstärker zu den LED-Elementen. Die folgende Befehlsliste zeigt den Aufbau des Bedienprogramms und des Programms «Anzeige Register A», wenn der Inhalt von Register 2 dual (z. B. durch Leuchtdioden) angezeigt wird.

Zur Aufstellung des Programms sei festgelegt:

Adresse von Register 1: 20H

Adresse von Register 2: 21H

Adresse von Register 3: 22H

Bedienprogramm NMI

PN AW ; Bedienprogramm NMI

ORG 66H ; Startadresse für NMI-Programm

EXAF ; Retten der alten Registerinhalte in den

EXX ; Registern A' bis H'

IN 20H ; Tastennummer in Register DE

```

LD HL, TTARP ; Die Anfangsadresse der Tabelle der
                Adressen für die einzelnen Tastenprogramme
                kommt nach HL
ADD HL, DE    ; In HL steht die Adresse, in der die Startadresse
                des Tastenprogramms steht, in unserem Beispiel
                die Adresse für «Anzeige Register A»

LD E, M
INC HL
LDD, M       ; In DE steht jetzt die Startadresse von «Anzeige
                Register A»

EX DE, HL
JMP M       ; Sprung ins Programm «Anzeige Register A»;
TTAPR: DA ATAO ; Startadresse für Tastenprogramm Taste 1
        DA ATA1 ; Startadresse für Tastenprogramm Taste 2
        .
        .
        .
        DA ATA15 ; Startadresse für Tastenprogramm
                Taste 16

Programm «Anzeige Register A»
ATAO:OUT21H ; Inhalt Register A nach Register 2
WS:NOP      ; Warteschleife auf die nächste Tasten-
                funktion

JR WS - #
END

```

5.4. Anzeige mit LED-Elementen

Lichtemitteranzeigen mit LED dienen dazu, die im Rechner gespeicherten Zahlen anzuzeigen. Dazu werden in den meisten Fällen 7-Segment-Elemente verwendet. Bild 5.4 zeigt den Anschluß von 6 LED-Anzeigen an den Systembus eines Mikrorechners. Der Systembus erhält die Bussignale eines Prozessors (Adreß-, Daten- und Steuerbus). Zu den einzelnen Anzeigen führen Ausgabefore, über die die Information vom Datenbus zur LED-Anzeige gelangt. Die Ausgabe läßt sich im einfachsten Fall über eine Torschaltung realisieren. Besser ist es jedoch, wenn das zur LED-Anzeige erforderliche Bit-Muster in einem Register zwischengespeichert wird. Dazu eignet sich z. B. der Baustein 8212. Für die Anzeige ist es

 


Bild 5.4 · Anschluß von 6 LED-Anzeigen an den Systembus eines Mikrorechners

nicht notwendig, daß die ausgegebenen Ziffern über einen BCD-zu-7-Segment-Decoder umgewandelt werden. Statt dessen werden die zur Ansteuerung eines Anzeigeelements notwendigen Bit-Muster vom Prozessor direkt ausgegeben. Die Umwandlung vom BCD-Code in das notwendige Bit-Muster läßt sich dann durch ein Programm erreichen. Bild 5.5 zeigt, wie den einzelnen Segmenten die Bits eines Bytes zugeordnet werden können. Daraus ergibt sich folgende Bit-Muster-Tabelle für die Hexadezimalziffern 0 bis F:

Zeichen	Bit-Muster (dual)	hexadezimal
0	0 1 0 1 1 1 1 1	5F
1	0 0 0 0 0 1 1 0	06
2	0 0 1 1 1 0 1 1	3B
3	0 0 1 0 1 1 1 0	2E
4	0 1 1 0 0 1 1 0	66
5	0 1 1 0 1 1 0 1	6D
6	0 1 1 1 1 1 0 1	7D
7	0 0 0 0 0 1 1 1	07
8	0 1 1 1 1 1 1 1	7F
9	0 1 1 0 1 1 1 1	6F
A	0 1 1 1 0 1 1 1	77
B	0 1 1 1 1 1 0 0	7C
C	0 1 0 1 1 0 0 1	59
D	0 0 1 1 1 1 1 0	3E
E	0 1 1 1 1 0 0 1	79
F	0 1 1 1 0 0 0 1	71

 


Bild 5.5 Zuordnung der Bit-Stellen eines Bytes zu den Segmenten einer LED-Anzeige

5.5. Programm zur LED-Anzeige ohne Konvertierung und Zwischenspeicher


Die zur Anzeige kommenden Daten stehen im LED-Puffer. Für jede LED gibt es eine Zelle des LED-Puffers. Jedem Balken einer LED ist ein Bit dieser Zelle (nach Bild 5.6) zugeordnet. Ist dieses Bit «1», leuchtet der Balken.

Das folgende Programm realisiert die Anzeige des LED-Pufferinhalts auf n-LED-Elementen durch ständige Wiederholung der Datenausgabe (ohne Zwischenpufferung in einem Register).

Dazu sei in HL die LED-Pufferadresse, in IY die Tortabellenadresse und in B die Anzahl der LED-Elemente.

Für das Programm gilt:

a – Struktogramm

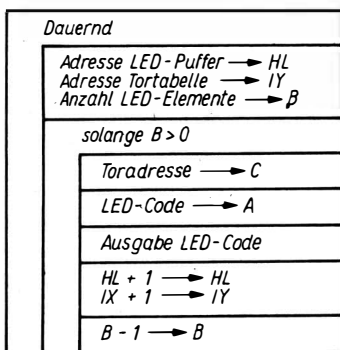

b – Assembler-Programm

```

ABS. MACROASSEMBLER K1520 /1 MEOS 1521 U4.2
LOC   OBJ.CODE  STMT   SOURCE PROGRAM
-----
0001          PN   C5
0002
0003          ;PROGRAMM LED-ANZEIGE OHNE KONVERTIERUNG UND ZWISCHENSPEICHER
0004          ;ADRESSE LED-PUFFER IN HL
0005          ;ADRESSE TORTABELLE IN IY
0006          ;ANZAHL LED-ELEMENTE IN B
0000 FD E5      0007 LEDA: PUSH IY
0002 E5         0008         PUSH HL
0003 C5         0009         PUSH BC
0004 FD 4E 00   0010 ZYK: LD C, <IY'>
0007 7E         0011         LD A, <HL>
0008 ED 49      0012         OUT C
000A 23         0013         INC HL
000B FD 23      0014         INC IY'
000D 10 F5      0015         DJNZ ZYK-#
000F C1         0016         POP BC
0010 E1         0017         POP HL
0011 FD E1      0018         POP IY'
0013 18 EB      0019         JR LEDA-#
0015          0020         END
PROGRAM CONTAINS 0000 ERROR(S)
-----04/08/15---001-----
  
```

 
 
 


Bild 5.6 Schema zur Programmierung einer LED-Anzeige

 


Bild 5.7 Schritte zur hexadezimalen Anzeige eines Puffers auf LED-Elementen

Um den Inhalt eines Speicherpuffers auf LED-Elementen hexadezimal anzuzeigen, müssen die Daten folgende Schritte durchlaufen. (Bild 5.7)


Das Programm zum Entpacken der Daten hat mit Pufferadresse in HL

LED-Pufferadresse in DE und

Anzahl Pufferzellen in B

folgende Form:

a – Struktogramm

 

b – Assembler-Programm

; Entpacken von HEX-Zahlen

; Pufferadresse in HL

; LED-Pufferadresse in DE

; Anzahl Pufferzellen in B

ENTP: XORA

ZYK: RRD ; NWT Puffer → A

LD (DE), A

INC DE

RRD

; HWT Puffer → A

LD (DE), A

RRD

; Pufferinhalt wiederherstellen

INC DE

INCHL


DJNZ ZYK - #

RET

Die Umwandlung von HEX-Code in den LED-Code kann im LED-Puffer erfolgen. Dazu benötigen wir eine Tabelle, in der der LED-Code für die 16-HEX-Ziffern 0-F der Reihe nach gespeichert ist. Die Anfangsadresse dieser Tabelle habe den Namen

LEDCT. Steht die Anzahl der LED-Elemente in B und die Adresse des LED-Puffers in IX, so gilt:

a – Struktogramm

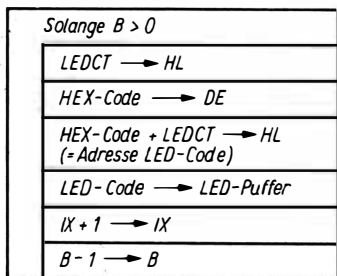

b – Assembler-Programm

```

ABS. MACROASSEMBLER K1520 /1 MEO5 1521 U4.2
LOC  OBJ.CODE  STMT  SOURCE PROGRAM
-----04/00/15====001-----
0001          FN  C6
0002
0003          ;LED-AUFBEREITUNG FUER HEX-ZAHLEN
0004          ;UMWANDLUNG HEX-CODE IN LED-CODE
0005          ;ADRESSE DATENPUFFER IN IX
0006          ;ANZAHL DER ELEMENTE IN B
0007  UHL:    LD  HL,LEDCT          ;TABELLE LED CODE
0008          LD  E,(IV)
0009          LD  D,0
0010          ADD HL,DE
0011          LD  A,(HL)
0012          LD  (IX),A
0013          INC IV
0014          DJNZ UHL,#
0015          RET
0016  LEDCT: EQU 0                ;ADRESSE FUER LED-CODE TABELLE
0017          ;DIE ADRESSE IST ANZUGEBEN
0018          END
0012          PROGRAM CONTAINS 0000 ERROR(S)

```

Eine einfache Möglichkeit eine Dualzahl auf einer LED-Anzeige darzustellen, ergibt sich durch spezielle Auswahl der Balken. (in Bild 5.8 stark gezeichnet)


Soll z. B. der Inhalt von Register A auf dieser LED-Anzeige angezeigt werden, ist der LED-Puffer mit 4.Bit-Mustern so aufzubereiten, daß die Bit-Stellen für die zu leuchtenden Balken «1» gesetzt sind.



Bild 5.8
Auswahl von Balken einer
4stelligen LED-Anzeige
zur Darstellung einer Dualzahl

Lösung:

a – Struktogramm

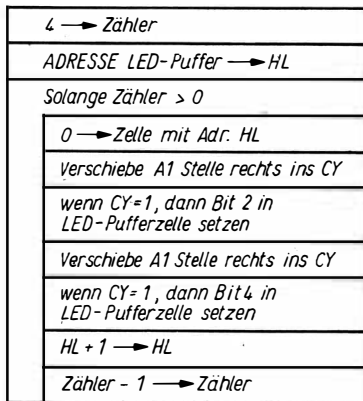

b – Assembler-Programm

```
ABSL MACROASSEMBLER K1520 /1 MEOS 1521 U4.2
LOC  OBJ. CODE  STMT  SOURCE PROGRAM
-----
0001          FN  C7
0002
0003          ;LED-AUFBEREITUNG
0004          ;BITMUSTER VON REGISTER A WIRD AUF 4LED-ELEMENTEN ANGEZEIGT
0005          ;BITMUSTER IN REGISTER A
0006          ;ADRESSE LED-PUFFER IN HL
0007  DUALA: LD  E,4
0008  ZVK:  LD  <HL>,0
0009          RFA
0010          JRNC M1-#
0011          SET  2,<HL>
0012  M1:   RRA
0013          JRNC M2-#
0014          SET  4,<HL>
0015  M2:   INC  HL
0016          DJNZ ZVK-#
0017          RET
0018          END
PROGRAM CONTAINS 0000 ERROR(S)
```

Nach Setzen der Bitstellen im LED-Puffer muß zur Anzeige das Programm «LED-Anzeige ohne Konvertierung» aufgerufen werden.

6. Programmbeispiele

6.1. Numerische Programme und Programme zur Zahlenumwandlung

Die Darstellung der Zahlen im Mikrorechner wird durch den Anwendungsfall bestimmt. Sie wird durch das betreffende Programm definiert. Dabei treten oft rein duale Darstellungen in Verbindung mit BCD-Darstellungen oder Textdarstellungen (ASCII-Code) auf. Zur Realisierung einheitlicher Verarbeitung sind Umwandlungen von einer in die andere Darstellung unumgänglich. Im folgenden werden einige solcher Umwandlungen und Operationen für die betreffenden Zahlendarstellungen gezeigt.

Umwandlung BCD-DUAL

Bei der Umwandlung BCD (Dezimal) – DUAL unterscheidet man u. a. die Verfahren für den ganzen Teil und den gebrochenen Teil der Zahl. Daher erfolgt die Umsetzung von ganzem und gebrochenem Teil meistens getrennt.

Beispiel 1

Umwandlung einer ganzen BCD-Zahl (4 Stellen ohne Vorzeichen) in eine Dualzahl

Eingangsparameter: BCD-Zahl in HL


Ausgangsparameter: DUAL-Zahl in HL

Verfahren:

Schreibt man die Dezimalzahl mit den Ziffern $d_3 d_2 d_1 d_0$ in der Form

$$\begin{aligned} b &= d_3 \cdot 10^3 + d_2 \cdot 10^2 + d_1 \cdot 10^1 + d_0 = \\ &= (((0 \cdot 10 + d_3) \cdot 10 + d_2) \cdot 10 + d_1) \cdot 10 + d_0 \end{aligned} \quad (2)$$

so erkennt man folgenden Algorithmus:

 

Dabei ist mit der höchstwertigen Ziffer (d_3) zu beginnen. Vor dem Abarbeiten des Algorithmus sind die Ziffern von der Zahl abzutrennen.

```

ABS. MACROASSEMBLER K1520 /1 MEOS 1521 U4.2
LOC  OBJ.CODE  STMT  SOURCE PROGRAM
-----
0001          FN  A1
0002          ;UMWANDLUNG BCD-DUAL
0003          ;UMWANDLUNG EINER INTEGER BCD-ZAHL (4 STELLEN UNSIGNIERT)
0004          ;IN EINE DUALZAHL (16 BIT)
0005
0000 E5          0006 DBI2: PUSH HL
0001 21 00 00    0007 LD HL,0
0004 39          0008 ADD HL,SP
0005 23          0009 INC HL ;HL ZEIGT AUF BCD-ZAHL
0006 AF          0010 XOR A ;ABLEGEN DER ZIFFERN D3,D2,D1,D0
0007 ED 67      0011 RRD ;IN DEN STACK
0009 F5          0012 PUSH AF ;ZIFFER D0 IN DEN STACK
000A ED 67      0013 RRD
000C F5          0014 PUSH AF ;ZIFFER D1 IN DEN STACK
000D 23          0015 INC HL
000E ED 67      0016 RRD
0010 F5          0017 PUSH AF ;ZIFFER D2 IN DEN STACK
0011 ED 67      0018 RRD
0013 F5          0019 PUSH AF ;ZIFFER D3 IN DEN STACK
0020          ;ALGORITHMUS
0021          LD HL,0 ;B=0
0017 06 04      0022 LD B,4 ;ZAEHLER =4
0019 5D          0023 LD E,L
001A 54          0024 LD D,H
001B 29          0025 ADD HL,HL ;MULTIPLIKATION MIT 10
001C 29          0026 ADD HL,HL
001D 19          0027 ADD HL,DE
001E 29          0028 ADD HL,HL
001F D1          0029 POP DE ;ZIFFER HOLEN
0020 5A          0030 LD E,D
0021 16 00      0031 LD D,0
0023 19          0032 ADD HL,DE ;ZIFFER ADDIEREN
0024 10 F3      0033 DJNZ ZYK-#
0026 D1          0034 POP DE
0027 C9          0035 RET
0028          0036 END
PROGRAM CONTAINS 0000 ERROR(S)
-----04/07/26==001-----

```

Beispiel 2

Umwandlung einer gebrochenen BCD-Zahl (2 Stellen ohne Vorzeichen) in eine Dualzahl mit 8 Stellen.


Eingangsparameter: BCD-Zahl in Register A

Ausgangsparameter: Dual-Zahl in Register A

Verfahren:

Durch Multiplikation mit 2 erscheinen die Dualziffern der Reihe nach vor dem Komma.

 Für 8 Dualstellen ergibt sich folgender Algorithmus:



Durch $(\text{BCD-Zahl} \cdot 2 = \text{BCD-Zahl} + \text{BCD-Zahl})$ wird die Bit-Stelle vor dem Komma in das CY-Bit gebracht. Diese Stellen brauchen nur noch in ein freies Register (z. B. Register C) der Reihe nach von rechts nach links eingeschoben werden.

```

ABS. MACROASSEMBLER K1520 /1 MEOS 1521 V4.2
-----84/07/26==001=====
LOC  OBJ. CODE  STMT  SOURCE PROGRAM
-----
0001          FN  A2
0002          ;UMWANDLUNG EINER BCD-ZAHL /2<<1 (2 STELLEN UNSIGNIERT)
0003          ;IN EINE DUALZAHL (8 BIT)
0004
0005 DB11: LD  B,B          ;ZAELER=8
0006 MA1:  ADD A           ;WERT#2
0007          DAA
0008          RL  C
0009          DJNZ MA1-#    ;RUECKSPRUNG SOLANGE ZAELER>8
0010          LD  A,C          ;RESULTAT NACH A
0011          RET
0012          END
PROGRAM CONTAINS 0000 ERROR(S)

```

Umwandlung DUAL-BCD

Auch hier wird i. a. der ganze und der gebrochene Teil einer Zahl getrennt behandelt.

Beispiel 3

Umwandlung einer ganzen Dualzahl (16 Bit) in eine BCD-Zahl mit 5 Stellen.

Eingangsparameter: Dualzahlen in HL


Ausgangsparameter: BCD-(Dezimal-)Zahl in AHL

Verfahren:

Schreibt man die Dualzahl mit den Ziffern $b_{15} b_{14} b_{13} \dots b_1 b_0$ in der Form

$$\begin{aligned}
 D &= b_{15} \cdot 2^{15} + b_{14} \cdot 2^{14} + \dots + b_1 \cdot 2^1 + b_0 \\
 &= (\dots((0 \cdot 2 + b_{15}) \cdot 2 + b_{14}) \cdot 2 + \dots + b_1) \cdot 2 + b_0, \quad (3)
 \end{aligned}$$

so erkennt man folgenden Algorithmus:

 

Die Dualziffern müssen mit der höchstwertigen beginnen. Durch Dualwert + Dualwert (HL + HL) kommen die Dualziffern der Reihe nach in das CY-Flag, das nur noch zu 2D addiert zu werden braucht.

```

ABS. MACROASSEMBLER K1520 /1 MEOS 1521 V4.2
LOC  OBJ.CODE  STMT  SOURCE PROGRAM
-----
0001          FN  A3
0002          ; DUAL-BCD
0003          ; UMWANDLUNG EINER DUALZAHL (INTEGER 16BIT UNSIGNED)
0004          ; IN EINE BCD-ZAHL (5 STELLEN)
0005          ; DUALZAHL IN HL
0006          ; BCD-ZAHL IN AHL
0007
0008 BDI2:  XOR  A
0009          LD   D,A
0010          LD   B,16
0011 ZYK:   ADD  HL,HL
0012          ADC  A
0013          DAA
0014          LD   E,A
0015          LD   A,D
0016          ADD  A
0017          DAA
0018          LD   D,A
0019          RL  C
0020          LD   A,E
0021          DJNZ ZYK,#
0022          EX  DE,HL
0023          LD   A,C
0024          RET
0025          END
PROGRAM CONTAINS 0000 ERROR(S)
04/07/26-001


```

Beispiel 4

Umwandlung einer gebrochenen Dualzahl mit 8 Bit ohne Vorzeichen in eine BCD-Zahl mit 2 Stellen.

Eingangsparameter: Dualzahl in Register A

 Ausgangsparameter: BCD-Zahl in Register A



Verfahren: Multipliziert man den gebrochenen Teil einer Zahl mit 10, so tritt die vorderste Dezimalziffer vor das Komma.

```

ABS. MACROASSEMBLER K1520 /1 MEOS 1521 U4.2
LOC  OBJ.CODE  STMT      SOURCE PROGRAM
-----04/07/26==001-----
      0001      FN      A4
      0002      ;UMWANDLUNG EINER DUALZAHL ECHT GEBROCHEN 8 BIT
      0003      ;IN EINE DEZIMALZAHL 2 STELLEN
      0004      ;DEZIMALZAHL UND DUALZAHL IN A
      0005
0000  57      0006  UDDE1: LD   D,A      ;DUALZAHL IN D
0001  67      0007      LD   H,A      ;DUALZAHL IN H
0002  2E 00   0008      LD   L,0
0004  1E 00   0009      LD   E,0
0006  AF      0010      XOR  A
0007  06 02   0011      LD   B,2      ;ZAEHLER=2
0009  29      0012  ZVK:  ADD  HL,HL      ;MULTIPLIKATION MIT 10
000A  0F      0013      ADC  A
000B  29      0014      ADD  HL,HL
000C  0F      0015      ADC  A
000D  19      0016      ADD  HL,DE
000E  CE 00   0017      ADC  0
0010  29      0018      ADD  HL,HL
0011  0F      0019      ADC  A
0012  05      0020      DEC  B
0013  C8      0021      RZ
0014  17      0022      RLA      ;1 ZIFFER IN VORDERE 4 STELLEN VON A
0015  18 F2   0023      JR   ZVK-#
0017      0024      END
PROGRAM CONTAINS 0000 ERROR(S)

```

Beispiel 5

Umwandlung einer echt gebrochenen Dualzahl mit 16 Bit ohne Vorzeichen in eine BCD-Zahl mit 4 Stellen.

Eingangsparameter: Dualzahl in HL

Ausgangsparameter: BCD-Zahl in HL

Das Programm läuft nach dem gleichen Verfahren wie Beispiel 4, nur wird der Zähler am Anfang auf 4 gestellt.

```

ABS. MACROASSEMBLER K1520 /1 MEOS 1521 U4.2
LOC  OBJ.CODE  STMT      SOURCE PROGRAM
-----04/07/31==001-----
      0001      FN      A5
      0002      ;UMWANDLUNG DUAL NACH BCD
      0003      ;16 BIT DUALZAHL UNSIGNIERT ERGIBT 4-STELLIGE BCD-ZAHL(ECHT GEBROCHEN)
      0004      ;DUALZAHL IN HL
      0005      ;BCD-ZAHL IN HL
      0006
0000  06 04   0007  BDE2: LD   B,4      ;FUER 4 BCD-STELLEN
0002  AF      0008      XOR  A
0003  4F      0009      LD   C,A      ;ZWISCHENSPEICHER VON 2BCD-STELLEN
0004  5D      0010  ZVK:  LD   E,L      ;MULTIPLIKATION MIT 10
0005  54      0011      LD   D,H
0006  29      0012      ADD  HL,HL
0007  17      0013      RLA      ;REGISTER A UND C UEBERNEHMEN
      0014      ;DIE DEZIMALSTELLEN
0008  CE 11   0015      RL   C
000A  19      0016      ADD  HL,DE
000B  17      0017      RLA
000C  CE 11   0018      RL   C
000E  19      0019      ADD  HL,DE
000F  CE 00   0020      ADC  0
0011  29      0021      ADD  HL,HL
0012  17      0022      RLA
0013  CE 11   0023      RL   C
0015  05      0024      DEC  B
0016  28 06   0025      JRZ  MO-#      ;DIE SCHON ERRECHNETEN STELLEN WERDEN
0018  CE 27   0026      SLA  A      ;IN DIE RICHTIGE STELLUNG GEBRACHT
      0027
001A  CE 11   0028      RL   C
001C  18 E6   0029      JR   ZVK-#
001E  6F      0030  MO:  LD   L,A      ;ERGEBNIS NACH HL
001F  61      0031      LD   H,C
0020  C9      0032      RET
0021      0033      END
PROGRAM CONTAINS 0000 ERROR(S)

```

Beispiel 6

Zur Ausgabe einer Zahl auf Bildschirm oder Drucker muß die Zahl im ASCII-Code vorliegen.

Lösung:

Umwandlung DUAL-BCD
und Abspeichern in der
auszugebenden Reihenfolge

BCD-Ziffer + 30H → ASCII-Ziffer

Speichern in Ausgabepuffer

```
ABS. MACROASSEMBLER K1520 /1 MEOS 1521 U4.2
LOC  OBJ.CODE  STMT  SOURCE PROGRAM
=====84/07/31====001=====
0001          0001          FN  AG
0002          0002          ;UMWANDLUNG EINER GANZEN POSITIVEN DUALZAHL
0003          0003          ;IN DIE ASCII-DUALSTELLUNG
0004          0004          ;EINGABEPARAMETER: DUALZAHL IN HL ADRESSE ASCII -
0005          0005          ;PUFFER IN DE
0006          0006          ;AUSGABEPARAMETER: ASCII-ZAHL IM PUFFER
0000  D5      0006  DAS2: PUSH DE
0009          0009          ;##PROGRAMMSCHNITT 1##
0010          0010          ;DUAL-BCD
0001  3E 00   0011          LD  A,0
0003  57      0012          LD  D,A
0004  06 10   0013          LD  B,16
0006  29      0014  ZYK: ADD  HL,HL
0007  8F      0015          ADC  A
0008  27      0016          DAA
0009  5F      0017          LD  E,A
000A  7A      0018          LD  A,D
000B  8F      0019          ADC  A
0020          0020
000C  27      0021          DAA
000D  57      0022          LD  D,A
000E  C8 11   0023          RL  C
0010  7B      0024          LD  A,E
0011  10 F3   0025          DJNZ ZYK-#
0013  79      0026          LD  A,C
0014  EB      0027          EX  DE,HL
0028          0028          ;##PROGRAMMSCHNITT 2##
0029          0029          ;UMWANDLUNG BCD-ASCII
0015  DD E1   0030          POP  IX          ;PUFFERADRESSE IN IX
0017  C6 30   0031          ADD  30H
0019  DD 77 00 0032          LD  <IX>,A          ;1 STELLE-PUFFER
001C  06 04   0033          LD  B,4          ;FUER 4BCD-STELLEN
001E  DD 23   0034  Z0: INC  IX
0020  AF      0035          XOR  A
0021  0E 04   0036          LD  C,4          ;VERSCHIEBUNG 4STELLEN
0023  29      0037          ADD  HL,HL          ;AHL
0024  8F      0038          ADC  A
0025  0D      0039          DEC  C
0026  20 F6   0040          JRNZ Z1-#
0028  C6 30   0041          ADD  30H
002A  DD 77 00 0042          LD  <IX>,A
002D  10 ED   0043          DJNZ Z0-#
002F  C9      0044          RET
0030          0045          END
PROGRAM CONTAINS 0000 ERROR(S)
```

6.2. Rechenprogramme

Im Befehlsschlüssel des U880 sind keine Multiplikation und Division enthalten. Diese Operationen müssen durch Programme realisiert werden. Das betreffende Programm hängt natürlich von der Darstellung der Zahlen ab.

Beispiel 7

Multiplikation von 2 ganzen Dualzahlen (16 Bit) ohne Vorzeichen.
Das Ergebnis ist 32 Bit lang.

Eingangsparameter: Multiplikand in DE
Multiplikator in BC

Ausgangsparameter: Produkt in HL BC

Verfahren:

Schreiben wir den Multiplikator (MR) in dualer Darstellung


$$MR = b_{15} \cdot 2^{15} + b_{14} \cdot 2^{14} + \dots + b_1 \cdot 2^1 + b_0, \quad (4)$$

so erkennen wir aus

$$\begin{aligned} MD \cdot MR &= MD (b_{15} \cdot 2^{15} + b_{14} \cdot 2^{14} + \dots + b_1 \cdot 2^1 + b_0) \\ &= 2^{15} b_{15} MD + 2^{14} b_{14} MD + \dots \\ &\quad \dots + 2^1 b_1 MD + b_0 MD, \end{aligned} \quad (5)$$

daß wir zur Produktbildung MD mit einer Verschiebung 2^i zum Teilprodukt addieren müssen, wenn die Stelle $b_i = 1$ ist. Statt einer Verschiebung von MD nach links ($\times 2^i$) können wir auch das Produkt nach rechts verschieben. Die Multiplikation läuft damit nach Schema (Bild 6.1) ab.

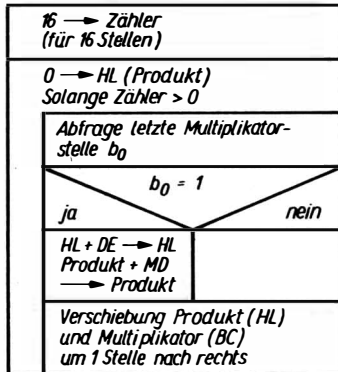Der Ablauf läßt sich wie folgt darstellen:



Da sich die Abfrage der letzten Stelle des Multiplikators b_0 leichter über das CY-Bit realisieren läßt, kann man vor Beginn des Verfah-

 


Bild 6.1
Funktionsprinzip
für die Multiplikation

rens den Multiplikator so um eine Stelle nach rechts schieben, daß die letzte Stelle ins CY-Bit kommt. Dadurch entsteht der als Flußbild (Bild 6.2) dargestellte Ablauf.

Zur Multiplikation wird der Multiplikator eine Stelle nach rechts geschoben. Dabei gelangt das niederwertigste Bit in das C-Bit. Ist dieses Bit 1, wird der Inhalt von DE zu HL addiert, ist es 0, erfolgt keine Addition von DE zu HL. Anschließend wird der Inhalt von HL mit BC gemeinsam um eine Stelle nach rechts verschoben. Dabei kommt das nächste Bit des Multiplikators ins CY-Bit. Dieser Vorgang wird insgesamt 16mal wiederholt, da der Multiplikator 16 Stellen umfaßt.

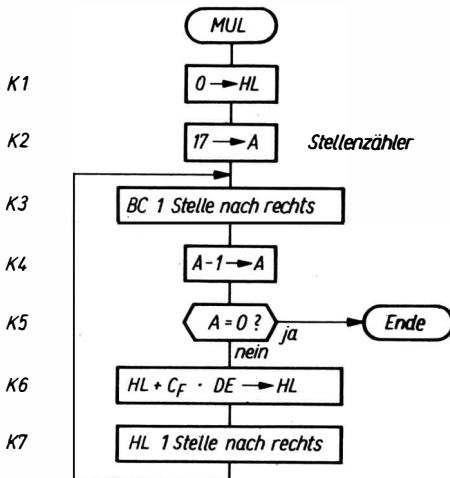


Bild 6.2 Flußdiagramm für die Multiplikation von 2 16stelligen Dualzahlen

Weil am Anfang einmal BC nach rechts verschoben werden muß, um die 1. Stelle ins CY-Bit zu bringen, wird der Zähler auf 17 gestellt.

```

ABS. MACROASSEMBLER K1520 /1 MEOS 1521 V4.2
LOC  OBJ.CODE  STMT  SOURCE PROGRAM
=====84/07/27==001=====
0001          FN  B1
0002          ;BASISPROGRAMM FUER MULTIPLIKATION
0003          ;16 X 16 BIT -- MULTIPLIKATION, UNSIGNIERT, ERGEBNIS 32 BIT
0004          ;MULTIPLIKANT IN DE
0005          ;MULTIPLIKATOR IN BC
0006
0007 MUL2:   LD  HL,0
0008          LD  A,17          ;ZAEHLER
0009 K3:     RR  B
0010          RR  C
0011          DEC A
0012          RZ
0013          JNVC K7-#
0014          ADD HL,DE
0015 K7:     RR  H
0016          RR  L
0017          JR  K3-#
0018          END
PROGRAM CONTAINS 0000 ERROR(S)

```

Division

Die Division ist die Umkehrung der Multiplikation. Es soll eine Division mit einem Dividenden (DV) von 32 Bit und einem Divisor (DR) von 16 Bit betrachtet werden. Der Quotient (Q) möge 16 Bit sein.

Dann gilt

$$\begin{aligned}
 & DV : DR = Q \text{ Rest } R \\
 & \text{oder } \frac{DV}{DR} = Q + \frac{R}{DR} .
 \end{aligned} \tag{6}$$

Bringt man die Gleichung auf die Form

$$R = DV - Q \cdot DR \tag{7}$$

und schreibt den Quotienten Q als Dualzahl

$$Q = Q_{15} \cdot 2^{15} + Q_{14} \cdot 2^{14} + \dots + Q_1 \cdot 2^1 + Q_0, \tag{8}$$

so kann man unser Verfahren aus der Gleichung

$$R = DV - 2^{15} Q_{15} DR - 2^{14} Q_{14} DR - \dots - 2^1 Q_1 DR - Q_0 DR \tag{9}$$

ableiten.

Man probiert, ob $2^{15} \cdot DR$ vom Dividenden DV abzuziehen geht. Wenn «ja», ist $Q_{15} = 1$, und es werden $2^{15} \cdot DR$ abgezogen; wenn «nein», ist $Q_{15} = 0$, und $2^{15} \cdot DR$ wird nicht abgezogen. Danach verfährt man ebenso mit $2^{14} \cdot DR$ bis $2^0 \cdot DR$. Für die Division ergibt sich damit folgendes Blockschema (Bild 6.3).

 


Bild 6.3
Funktionsprinzip
für die Division

1. Bildung von Dividend – Divisor

Ist das Ergebnis negativ, so wird der Divisor wieder zum Ergebnis dazugezählt (Rückstellung des Restes) und in die letzte Stelle des Quotienten eine 0 eingetragen.

Ist das Ergebnis positiv, so wird keine Rückstellung des Restes vorgenommen. In die letzte Quotientenstelle trägt man eine 1 ein.

2. Quotient und Dividend werden gemeinsam 1 Stelle nach links verschoben.

3. 1. und 2. werden so oft wiederholt, wie der Quotient Stellen haben soll.

Am Ende steht der Quotient im Quotientenregister und im Dividentenregister der Rest.

Da im Divisorregister der $Divisor \cdot 2^{16}$ steht und wir mit einem 16-Bit-Divisor arbeiten, müssen Punkt 1 und 2 einmal zusätzlich durchlaufen und die nach der ersten Linksverschiebung aus dem Restregister austretende vorderste Stelle in einem weiteren Register aufgefangen werden.

Beispiel 8

Division einer ganzen Zahl (32 Bit) durch eine ganze Zahl (16 Bit). Der Quotient soll 16 Bit Datenbreite haben.

Eingangsparameter: Divident in HL BC
Divisor in DE

Ausgangsparameter: Quotient in BC

Bild 6.4 zeigt das Divisionsschema, wenn wir dem Dividenten, dem Divisor und dem Quotienten bestimmte Register zuweisen.

Als zusätzliches Register zum Auffangen der vordersten Dividentenstelle nehmen wir Register A'. Im Flag entsteht beim Addieren oder Subtrahieren das Vorzeichen des Restes. Ist dieses Vorzeichen 1, ist die Quotientenstelle 0 und umgekehrt. Daher können

 


Bild 6.4 Blockschema für Division 32 Bit: 16 Bit → 16 Bit ohne Vorzeichen mit U 880

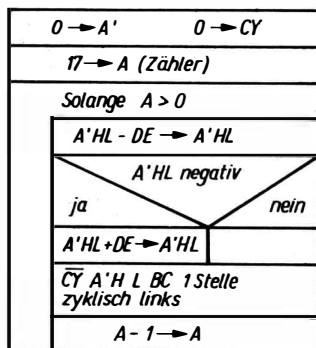


Bild 6.5
Struktogramm für die Division

wir \overline{CY} als Quotientenstelle benutzen. Bild 6.5 zeigt den Ablauf als Struktogramm.

```

ABS. MACROASSEMBLER K1520 /1 MEOS 1521 V4.2
LOC  OBJ.CODE  STMT  SOURCE PROGRAM
-----
                                =====84/07/27=====001=====
0001      PN      B2;
0002      ;32 BIT: 16 BIT DIVISION,UNSIGNIERT,ERGEBNIS 16 BIT
0003      ;DIVIDENT 32 BIT IN HL,BC
0004      ;DIVISOR 16 BIT IN DE
0005      ;QUOTIENT 16 BIT IN BC
0006      DIV:   XOR  A
0007      EXAF  A
0008      LD    A,17
0009      EXAF  A
0010      SBC  HL,DE
0011
0012      SBC  0
0013      JNRC K6-#
0014      ADD  HL,DE
0015      ADC  0
0016      CCF
0017      RL  C
0018      RL  B
0019      RL  L
0020      RL  H
0021      RLA
0022      EXAF  A
0023      DEC  A
0024      JRNZ K3-#
0025      RET
0026      END
PROGRAM CONTAINS 0000 ERROR(S)
  
```

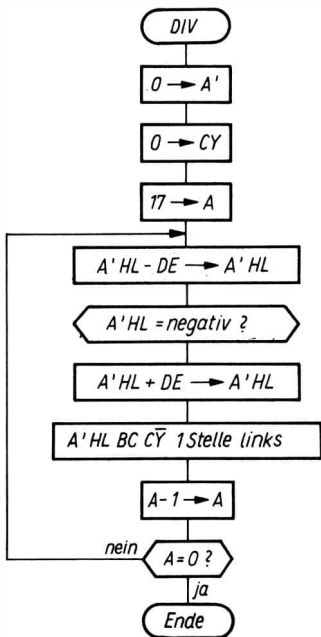


Bild 6.6
Flußdiagramm zur Division

In Bild 6.6 ist der Ablauf als Flußbild gegenübergestellt. Zur Beschreibung von Programmabläufen wird sowohl das Flußbild als auch die Darstellung als Struktogramm verwendet. Die Flußbild-darstellung ist für den Anfänger leichter verständlich. Man sollte jedoch die Struktogrammdarstellung anstreben, da diese schärfer den Algorithmus wiedergibt und außerdem zu übersichtlicheren Beschreibungen und Programmen führt.

Das zusätzliche Register A' wird nicht benötigt, wenn wir statt 16-Bit-Divisor nur einen 15-Bit-Divisor und statt einem 32-Bit-Dividenden einen 30-Bit-Dividenden nehmen.

Beispiel 9

Division einer ganzen Zahl 30 Bit durch eine ganze Zahl 15 Bit. Der Quotient ist 15 Bit.

Eingangsparameter: Dividend in HL BC
Divisor in DE

Ausgangsparameter: Quotient in BC

Das Divisionsschema bleibt wie in Bild 6.4.

```

ABS. MACROASSEMBLER K1520 /1 MEOS 1521 U4.2
LOC  OBJ.CODE  STMT  SOURCE PROGRAM
=====84/07/27==001=====
      0001      FN  B3
      0002
      0003      ;DIVISION,GANZE ZAHLEN 30 BIT:15 BIT GIBT 15 BIT
      0004      ;DIVIDENT IN HL BC
      0005      ;DIVISOR IN DE
      0006      ;QUOTIENT IN BC
0000  3E 11      0007  DIV2:  LD  A,17          ;ZAEHLER
0002  B7        0008      OR   A          ;CV=0
0003  ED 52      0009  ZVK:  SBC  HL,DE
0005  30 01      0010      JRNC KRUE-#      ;BEI CV=0 KEINE RUECKSTELLUNG
0007  19        0011      ADD  HL,DE      ;RESTRUECKSTELLUNG
0008  3F        0012  KRUE:  CCF
0009  CB 11      0013      RL   C          ;UESCHIEBUNG DIVIDENT
000B  CB 10      0014      RL   B
000D  29        0015      ADD  HL,HL
000E  3D        0016      DEC  A
000F  20 F2     0017      JRNZ ZVK-#
0011  C9        0018      RET
0012                0019      END
PROGRAM CONTAINS 0000 ERROR(S)

```

Da der Divisor gegenüber dem Dividenten um 16 statt um 14 Stellen nach links verschoben ist, bewirkt, daß der Zähler am Anfang auf 17 und nicht auf 15 gestellt werden muß.

Im anderen Fall müßte vorher der Divident um 2 Stellen nach links verschoben werden, da sich der Divisor in DE nicht weiter nach rechts schieben läßt.

$$Q = Q_{14} \cdot 2^{14} + \dots Q_0. \quad (10)$$

Bis jetzt haben wir die Multiplikation und Division ohne Vorzeichen betrachtet. Bei einer Multiplikation und Division mit Vorzeichen wird meistens Vorzeichen und Betrag getrennt berechnet. Liegt eine negative Zahl als Zweierkomplement vor, muß zunächst der Betrag gebildet werden. Die Betragsbildung kann durch die Operation $0 - \text{Zahl}$,

wobei die Zahl im Zweierkomplement vorliegt, erfolgen. Die Vorzeichenberechnung ist für Multiplikation und Division gleich, und zwar gilt:

1. Operand	2. Operand	Ergebnis
+	+	+
+	-	-
-	+	-
-	-	+

Da bei negativen Vorzeichen die Vorzeichenstelle «1» und bei positiven Vorzeichen «0» ist, gilt:

Ergebnisvorzeichen = Vorzeichen 1. Operand \oplus Vorzeichen 2. Operand, wobei \oplus das Exklusiv-Oder (XOR-Befehl) ist.

Beispiel 10

Multiplikation zweier Zahlen mit Vorzeichen

(Zweierkomplement) 15 Bit plus Vorzeichen

Ergebnis 30 Bit plus Vorzeichen

Eingangsparameter: Multiplikator in BC

Multiplikand in DE

Ausgangsparameter: Produkt in HL BC

```
ABS. MACROASSEMBLER K1520 /1 ME05 1521 U4.2
LOC  OBJ.CODE  STMT      SOURCE PROGRAM
-----04/07/31=====001-----
0001          PH      B4
0002          ,MULTIPLIKATION MIT VORZEICHEN (ZWEIERKOMPLEMENT):
0003          ,DE X BC NACH HLEB
0004
0005          MUL2U: LD      A,D          ;BERECHNUNG ERGEBNISVORZEICHEN
0006          XOR      B
0007          AND      80H
0008          PUSH    AC
0009          BIT      7,D          ;BETRAG MULTIPLIKANT
0010          JRZ     M3-#
0011          LD      HL,0
0012          SBC     HL,DE
0013          EX      DE,HL
0014          BIT      7,B          ;BETRAG MULTIPLIKATOR
0015          JRZ     M4-#
0016          LD      HL,0
0017          XOR      A
0018          SBC     HL,BC
0019          LD      B,H
0020          LD      C,L
0021          CALL   MUL2          ;PRODUKT DER BETRÄGE
0022          POP     AF          ;KOMPLEMENT PRODUKT
0023          BIT      7,A
0024          JRZ     M5-#
0025          SUB     C
0026          LD      C,A
0027          LD      A,0
0028          SBC     B
0029          LD      B,A
0030          LD      A,0
0031          SEC     L
0032          LD      L,A
0033          LD      A,0
0034          SBC     H
0035          LD      H,A
0036          M5:   RET
0037          ;MULTIPLIKATIONSROUTINE
0038          MUL2: LD      HL,0
0039          LD      A,17
0040          K3:   RR      B
0041          RR      C
0042          DEC     A
0043          RZ
0044          JRNC   K7-#
0045          ADD     HL,DE
0046          K7:   RR      H
0047          RR      L
0048          JR     K3-#
0049          END
PROGRAM CONTAINS 0000 ERROR(S)
```

Für die Multiplikation der Beträge wurde die Routine von Beispiel 7 genommen.

Beispiel 11

Division zweier Zahlen mit Vorzeichen (Zweierkomplement)

Eingangsparameter: Dividend in HL BC

(30 Bit + Vorzeichen)

Divisor in DE

(15 Bit + Vorzeichen)

Ausgangsparameter: Quotient in BC (15 Bit + Vorzeichen)

LOC	OBJ. CODE	ABS. STMT	MACROASSEMBLER K1520 /1 ME05 1521 U4.2	SOURCE PROGRAM
		0001	FN	05
		0002	; DIVISIONSRoutine MIT VORZEICHEN (ZWEIERKOMPLEMENT)	
		0003	; 32 BIT: 16 BIT ERGIBT 16 BIT	
		0004	; HLBC: DE NACH BC	
		0005		
0000	7C	0006	DIU2:	LD A, H ; BERECHNUNG ERGEBNISVORZEICHEN
0001	AA	0007		XOR D
0002	E6 00	0008		AND 80H
0004	F5	0009		PUSH AF
0005	CB 7A	0010		BIT 7, D ; BETRAG DIVISOR
0007	28 08	0011		JRZ M0-#
0009	E5	0012		PUSH HL
000A	21 00 00	0013		LD HL, 0
000D	ED 52	0014		SBC HL, DE
000F	EB	0015		EX DE, HL
0010	E1	0016		POP HL
0011	CB 7C	0017	M0:	BIT 7, H ; BETRAG DIVIDEND
0013	28 10	0018		JRZ M9-#
0015	3E 00	0019		LD A, 0
0017	91	0020		SUB C
0018	4F	0021		LD C, A
0019	3E 00	0022		LD A, 0
001E	98	0023		SBC E
001C	47	0024		LD B, A
001D	3E 00	0025		LD A, 0
001F	9D	0026		SBC L
0020	6F	0027		LD L, A
0021	3E 00	0028		LD A, 0
0023	9C	0029		SBC H
0024	67	0030		LD H, A
0025	CD 36 00	0031	M9:	CALL DIU2 ; DIVISION DER BETRÄGE
0028	F1	0032		POP AF ; BETRAG QUOTIENT
0029	CB 7F	0033		BIT 7, A
002B	28 1A	0034		JRZ M10-#
002D	3E 00	0035		LD A, 0
002F	91	0036		SUB C
0030	4F	0037		LD C, A
0031	3E 00	0038		LD A, 0
0033	98	0039		SBC E
0034	47	0040		LD B, A
0035	C9	0041		RET ; DIVISIONSRoutine
0036	3E 11	0042	DIU2:	LD A, 17
0038	B7	0043		OR A
0039	ED 52	0044	ZVK:	SBC HL, DE
003B	30 01	0045		JRNC KRUE-#
003D	19	0046		ADD HL, DE
003E	3F	0047	KRUE:	CCF
003F	CB 11	0048		RL C
0041	CB 10	0049		RL E
0043	29	0050		ADD HL, HL
0044	3D	0051		DEC A
0045	20 F2	0052		JRNC ZVK-#
0047	C9	0053	M10:	RET
0048		0054		END

PROGRAM CONTAINS 0000 ERROR(S)

Für die Division der Beträge wurde die Routine aus Beispiel 9 verwendet.

Für die Arbeit mit BCD-Zahlen soll ein Programm zur Realisierung des kleinen Einmaleins dienen.

Beispiel 12

Multiplikation von 2 ganzen Dezimalzahlen (BCD-Code) mit 2 Stellen. Das Produkt darf maximal ebenfalls 2 Stellen betragen. Da der Rechner sehr schnell arbeitet (pro Befehl ca. 5 μ s), führen wir die Multiplikation mit kleinen Zahlen durch einfache Addition durch.

Eingangsparameter: Multiplikand 2 BCD-Stellen in C
 Multiplikator 2 BCD-Stellen in B

Ausgangsparameter: Produkt 2 BCD-Stellen in D

Bild 6.7 zeigt das Flußbild

 


Bild 6.7
 Flußbild zur Multiplikation
 von 2 BCD-Zahlen mit 2 Stellen
 (C · B → D)

LOC	OBJ.CODE	HEX. INSTRUCTIONS	ASSEMBLER	11020	11	HEX. 1021	1042
		START	SOURCE PROGRAM				
		0001	PH B6				
		0002	MULTIPLIKATION VON 2 BCD-ZAHLEN MIT 2 STELLEN				
		0003	MULTIPLIKAND IN REGISTER C				
		0004	MULTIPLIKATOR IN REGISTER B				
		0005	PRODUKT IN REGISTER D (NUR 2 STELLEN)				
		0006					
0000	16 00	0007	LD D=0				PRODUKT=0 SETZEN
0002	7H	0008	MIF LD R=D				ADDITION MULTIPLIKAND
0003	61	0009	ADD C				
0004	27	0010	DHR				
0005	57	0011	LD D=R				
0006	76	0012	LD R=A				VEREINLICHUNG MULTIPLIKATOR
0007	86 01	0013	SUB I				
0009	27	0014	DHR				
000A	47	0015	LD R=A				
000B	20 F5	0016	JNZ R1=*				
000D	C9	0017	RET				
000E		0018	END				
PROGRAM CONTAINS: 0000 EFFUNDS							

Für die Arbeit mit Gleitkommazahlen betrachten wir die Multiplikation. Da eine Gleitkommazahl aus Mantisse und Exponent besteht, gilt:

$$z_1 = m_1 \cdot 2^{E_1} \quad (11)$$

$$z_2 = m_2 \cdot 2^{E_2} \quad (12)$$

und für das Produkt

$$z = z_1 \cdot z_2 = m_1 \cdot 2^{E_1} \cdot m_2 \cdot 2^{E_2} = m_1 \cdot m_2 \cdot 2^{E_1+E_2}, \quad (13)$$

d. h., wir müssen die Mantissen multiplizieren und die Exponenten addieren. Die Mantisse ist normalisiert. Eine Zahl Normalisieren

heißt, sie so umformen, daß die erste Stelle nach dem Komma 1 wird.

Beispiel 13

LOC	OBJ. CODE	ABS. STMT	MACROASSEMBLER K1520	1 MEOS 1521	V4.2	SOURCE PROGRAM	
		0001	FN	E7			
		0002					
		0003	;GLEITKOMMAMULTIPLIKATION*2				EXTE MANTISSE*EXTE EXPONENT
		0004	;ZAHLENDARSTELLUNG:MANTISSE				NORMALISIERTE*REKOD 4 MÄRZLEHRE
		0005	;				(15 + 181T)
		0006	;EXPONENT: ZWEIERKOMPLEMENT				(7 + 181T)
		0007	;EINGANGSPARAMETER:MANTISSE				MULTIPLIKANT IN DE
		0008	;				EXPONENT MULTIPLIKANT IN H
		0009	;				MANTISSE MULTIPLIKATOR IN EL
		0010	;				EXPONENT MULTIPLIKATOR IN HL
		0011	;AUSGANGSPARAMETER:MANTISSE				PRODUKT IN HL
		0012	;				EXPONENT PRODUKT IN H
		0013	;BEI UEBERLAUF IST DAS FAUL-FLAG GEGSETZT;SONST RUECKGESETZT				
		0014	;BERECHNUNG VORZEICHEN				
0000	74	0015	GMU2:	LD	A+D		
0001	48	0016		XOR	B		
0002	E6 20	0017		AND	20H	;VORZEICHEN ERGEBNIS:MANTISSE AUF E11	
0004	CB 68	0018		RES	7*0	;VORZEICHEN MULTIPLIKAND LUESCHEN	
0006	CB 84	0019		RES	7*D	;VORZEICHEN MULTIPLIKANT LUESCHEN	
0005	E5	0020		PUSH	HL		
0009	F5	0021		PUSH	AF		
		0022	;MULTIFLIKATION MANTISSEN				
000A	21 00 00	0023	MU2:	LD	HL*0		
000B	3E 11	0024		LD	A+11H		
000F	CB 15	0025	K3:	FF	B		
0011	CB 19	0026		FF	C		
0013	2D	0027		DEC	A		
0014	29 09	0028		JRZ	NR+*		
0016	30 01	0029		JRNC	K7-*		
0018	19	0030		ADD	HL*DE		
0019	CB 1C	0031	K7:	RR	H		
001B	CB 1D	0032		RR	L		
001D	16 F0	0033		JR	K3-*		
		0034	;NORMALISIERUNG UND STELLENPUNKTUE VERSCHIEBUNG				
001F	6E 01	0035	NRH:	LD	C*1		
0021	CB 10	0036	SH:	RL	B		
0023	CB 15	0037		RL	L		
0025	2E 14	0038		RL	H		
0027	00	0039		DEC	C		
0028	CB 74	0040		EIT	6*H		
002A	20 F5	0041		JRZ	SH-*		
		0042	;RUNDUNG				
002C	CB 10	0043	NR:	RL	B		
002E	11 00 00	0044		LD	DE*0		
0031	ED 54	0045		ADD	HL*DE		
0033	CB 7C	0046		EIT	7*H		
0035	20 03	0047		JRZ	NR-*		
		0048	;NORMALISIERUNG NACH DER RUNDUNG				
0037	CB 1C	0049		RR	H		
0039	0C	0050		INC	C		
		0051	;VORZEICHEN EINSETZEN				
003A	F1	0052	M2:	POP	AF		
003B	84	0053		OR	H		
003C	67	0054		LD	H*H		
		0055	;BERECHNUNG DES EXPONENTEN				
003D	701	0056	EXP:	POP	DE		
003E	76	0057		LD	H*E		
003F	82	0058		ADD	D		
0040	EA 44 00	0059		JFFE	END	;UEBERLAUF	
0043	81	0060		ADD	C		
0044	09	0061	END:	RET			
0045		0062		END			
			PROGRAM CONTAINS: 0000 ERRORS.				

Beispiel 14

Digitaluhr mit Prozessor und einer LED-Anzeige
 Zur Realisierung einer Digitaluhr werde die in Bild 6.6 beschriebene LED-Anzeige verwendet. Die Zuordnung der LED-Elemente zur Uhrzeit zeigt die folgende Darstellung:

LED-Element 6 5 4 3 2 1
 Stunden Minuten Sekunden

Das Programm besteht aus folgenden Teilschritten:

1. Schritt – Realisierung des eigentlichen Uhrenprogramms;
2. Schritt – Speichern der Zahlenwerte für Sekunden, Minuten und Stunden in den Datenpuffer für die Anzeige;
3. Schritt – Aufruf des Programms für die LED-Anzeige.

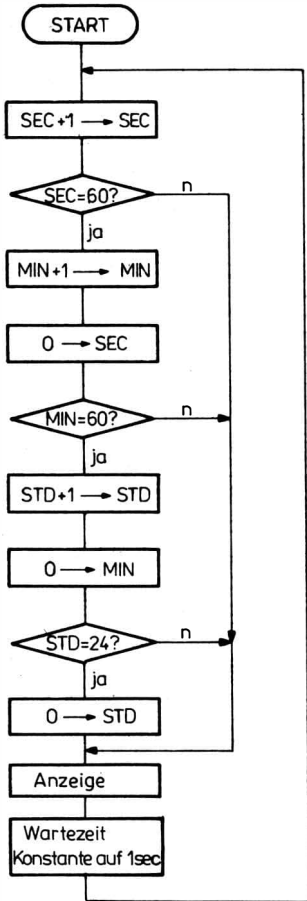


Bild 6.8
 Flußdiagramm zur Errechnung
 von Sekunden, Minuten und Stunden
 eines Uhrenprogramms

LOC	OBJ.CODE	STMT	SOURCE	PROGRAM	C103
0070	50 01	0067	ZK:	DA 150H	; ZAEHLKONSTANTE
0072	0C	0068	TOR:	DB 0CH	; TABELLE DER PERIPHEREN LED-ADRESSEN
0073	0D	0069		DB 0DH	
0074	0E	0070		DB 0EH	
0075	0F	0071		DB 0FH	
0076	1C	0072		DB 1CH	
0077	1D	0073		DB 1DH	
0078	5F	0074	STAB:	DB 5FH	; SEGMENTTABELLE
0079	06	0075		DB 6H	
007A	3B	0076		DB 3BH	
007B	2E	0077		DB 2EH	
007C	66	0078		DB 66H	
007D	6D	0079		DB 6DH	
007E	7D	0080		DB 7DH	
007F	07	0081		DB 7H	
0080	7F	0082		DB 7FH	
0081	6F	0083		DB 6FH	
0082	77	0084		DB 77H	
0083	7C	0085		DB 7CH	
0084	59	0086		DB 59H	
0085	3E	0087		DB 3EH	
0086	79	0088		DB 79H	
0087	71	0089		DB 71H	
0088	FD 21 72 00	0090	; AUSGABE AUF LED-ELEMENTE		
008C	DD 21 6A 00	0091	LEDA:	LD IX, TOR	
0090	06 06	0092		LD IX, LP	
0092	21 78 00	0093		LD B, C	
0095	FD 4E 00	0094		LD HL, STAB	
0098	DD 5E 00	0095	ZVK:	LD C, (IX)	; ELEMENTADRESSE NACH C
009B	16 00	0096		LD E, (IX)	; ZIFFER NACH E
009D	19	0097		LD D, 0	
009E	7E	0098		ADD HL, DE	
009F	ED 79	0099		LD A, (HL)	; SEGMENTCODE NACH A
00A1	DD 23	0100		OUT A	
00A3	FD 23	0101		INC IX	
00A5	18 EE	0102		INC IX	
00A7	C9	0103		DJNZ ZVK-#	
00A8		0104		RET	
		0105		END	

PROGRAM CONTAINS 0000 ERROR(S)

Quadratwurzel

Das folgende Programm soll zeigen, wie höhere Operationen auf einem Mikrorechner programmiert werden können. Wichtig dabei ist, daß man zunächst ein Lösungsverfahren findet, das möglichst an das Dualsystem angepaßt ist. Es gilt:

$$Z = X$$

$$Z = 0, \quad Z_1 Z_2 Z_3 \dots Z_N \quad X = 0, \quad X_1 X_2 X_3 \dots X_N$$

Verfahren:

$$P_0 = Z \quad X_0 = 0$$

$$P_K = 2 \left[P_{K-1} - \operatorname{sgn}(P_{K-1}) \left(2^{-K} + \sum_{j=1}^{K-1} X_j \cdot 2^{-j} \right) + 2^{-K-1} \right]. \quad (14)$$

$$X_K = \frac{1 + \operatorname{sgn}(P_K)}{2} \operatorname{sgn}(P) = \begin{cases} +1, & \text{falls } P \text{ positiv} \\ -1, & \text{falls } P \text{ negativ} \end{cases}$$

Das Verfahren ist ein Iterationsverfahren. Die Zahl Z, aus der die Wurzel gezogen wird, muß kleiner als 1 sein. Sie liegt als reine Dualzahl mit n Dualstellen Z_1, Z_2 bis Z_n vor. Die Wurzel aus Z hat wieder n Dualstellen X_1, X_2 bis X_n . Im Verfahren geht man von der Zahl $P_0 = Z$ aus. Die Ziffer X_0 (Stelle vor dem Komma) ist 0. Mit

P_0 und X_0 wird nach den angegebenen Formeln P_1 und X_1 berechnet. X_1 ist die 1. Stelle der Lösung hinter dem Komma. Mit P_1 und X_1 berechnet man P_2 und X_2 usw. Mit jedem Schritt gewinnt man eine Dualstelle der Wurzel.

Um das Verfahren «rechnergerecht» aufzubereiten, wird die Formel etwas umgestellt. Es sei angenommen, daß P_0 P_1 bis P_{K-1} und X_0 X_1 bis X_{K-1} bereits ermittelt worden sind und nun P_K und X_K ermittelt werden sollen.

Wenn man P_{K-1} als Zahl schreibt, gilt:

$$P_{K-1} = 0, \quad S_1 S_2 \dots S_{K-1} S_K S_{K+1} \dots S_n, \quad (15)$$

wobei $S_1 S_2 \dots S_n$ die Dualstellen von P_{K-1} sind.

Weiterhin gilt:

$$\sum_{j=1}^{K-1} X_j \cdot 2^{-j} = 0, \quad X_1 X_2 \dots X_{K-1}. \quad (16)$$

Ist P_{K-1} positiv, so ist $\text{sgn}(P_{K-1}) = 1$ und

$$\left. \begin{aligned} P_K &= 2 \left[P_{K-1} - \sum_{j=1}^{K-1} X_j 2^{-j} - 2^{-K-1} \right], \\ P_K &= 2 \left[P_{K-1} - \sum_{j=1}^{K-1} X_j 2^{-j} \right] - 2^{-K}. \end{aligned} \right\} \quad (17)$$

Ist P_{K-1} negativ, so ist $\text{sgn}(P_{K-1}) = -1$ und

$$P_K = 2 \left[P_{K-1} + \sum_{j=1}^{K-1} X_j 2^{-j} + 2^{-K} + 2^{-K-1} \right]. \quad (18)$$

Wird P_K nach Gl. (17) negativ, so wird P_{K+1} nicht nach Gl. (18) berechnet, sondern es gilt mit P_K negativ $\text{sgn}(P_K) = -1$; $X_K = 0$:

$$P_{K+1} = 2 \left[2P_K + \sum_{j=1}^K X_j 2^{-j} + 2^{-K-1} + 2^{-K-2} \right], \quad \text{nach} \quad (18)$$

$$P_K = 2 \left[P_{K-1} - \sum_{j=1}^{K-1} X_j 2^{-j} - 2^{-K-1} \right]. \quad \text{Nach} \quad (17)$$

$$P_{K+1} = 2 \left[2P_{K-1} - 2 \sum_{j=1}^{K-1} X_j 2^{-j} - 2^{-K} + \underbrace{\sum_{j=1}^{K-1} X_j 2^{-j}}_{\text{da } X_K = 0} + 2^{-K-1} + 2^{-K-2} \right],$$

$$P_{K+1} = 2 \left[2P_{K-1} - \sum_{j=1}^{K-1} X_j 2^{-j} - 2^{-K-2} \right],$$

$$P_{K+1} = 2 \left[2P_{K-1} - \sum_{j=1}^{K-1} X_j 2^{-j} \right] - 2^{-K-1}. \quad (19)$$

Mit Gl. (17) und Gl. (19) erhält man folgendes Verfahren zum Radizieren von Quadratwurzeln:

1. Voraussetzungen	Dualwert
a) Bereitstellen von $P_0 = Z$	0 Z_1 $Z_2 \dots Z_n$
b) $X = 0, X_1 X_2 \dots X_n = 0$ setzen	0 0 0 ... 0
c) Bereitstellen einer Konstanten K zum Bit der Ziffer X_K	0 1 0 0 ... 0

2. Rechenablauf:

Ausgangspunkt P_{K-1} ; am Anfang P_0

a) Bildung von $2P_{K-1}$ für Gl. (19)

b) Bildung von

$$P_K = 2 \left[P_{K-1} - \sum_{j=1}^{K-1} X_j 2^{-j} \right] - 2^{-K}$$

c) Ist P_K positiv, so wird $X_K = 1$ gesetzt (Bildung von $X + K \rightarrow X$), und statt P_{K-1} wird P_K gesetzt.

d) Ist P_K negativ, so wird $X_K = 0$ gesetzt, und statt P_K wird für Gl. (19) $2P_{K-1}$ gesetzt.

e) K wird um eine Stelle nach rechts verschoben.

f) Fortführung bei a) so lange, bis die Anzahl der Stellen genügt.

Das folgende Beispiel zeigt das Programm für die Quadratwurzel aus einer 15stelligen Dualzahl $|z| < 1$.

Beispiel 15

Quadratwurzel aus einer echt gebrochenen Zahl 15 Bit (Bild 6.9)

Eingangsparameter: Radikand in HL, Komma steht nach Bit 15

Ausgangsparameter: Wurzel in DE

Komma steht nach Bit 15

0029	0025	81	ADD	C	
0030	0026	CO	RNZ		
0031	0027	0E01	LD	C,1	
0032	0029	18DB	JR	K4-#	
0033	002B	2A4200	LD	HL,(ZW)	
0034	002E	CB25	SLA	L	
0035	0030	CB14	RL	H	
0036	0032	18EA	JR	K12-#	
0037	0034	7D	LD	A,L	
0038	0035	90	SUB	B	
0039	0036	6F	LD	L,A	
0040	0037	7C	LD	A,H	
0041	0038	DE00	SBC	0	
0042	003A	67	LD	H,A	
0043	003B	38EE	JRC	K17-#	
0044	003D	7B	LD	A,E	
0045	003E	B0	OR	B	
0046	003F	5F	LD	E,A	
0047	0040	18DC	JR	K12-#	
0048	0042	0000	DA	0	
0049			END		

; Abfrage K15

; Abfrage K20

Keine Syntax-Fehler CRAS 4200-K 1520

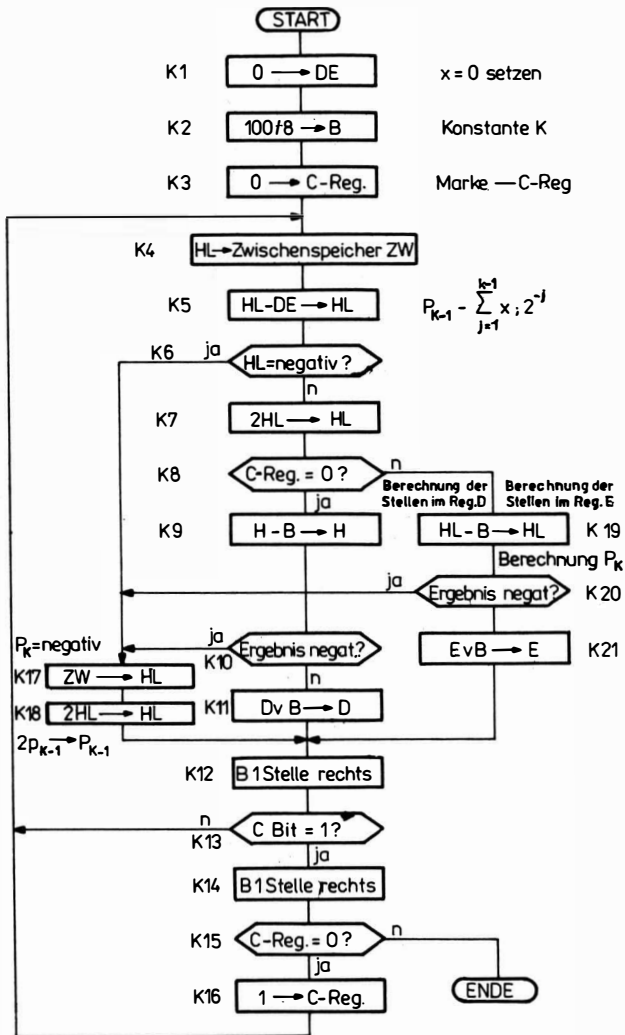


Bild 6.9 Flußdiagramm für das Quadratwurzelziehen aus einer 15stelligen Dualzahl mit $|z| < 1$

Beispiel 16

Quadratwurzel aus einer ganzen 4stelligen Dezimalzahl. Geht man von der arithmetischen Reihe

$$1 + 3 + 5 + \dots + (2n - 1) = n^2, \quad a = 2n - 1$$

aus, so kann man die Wurzel aus einer Zahl z mit folgendem Algorithmus ermitteln:

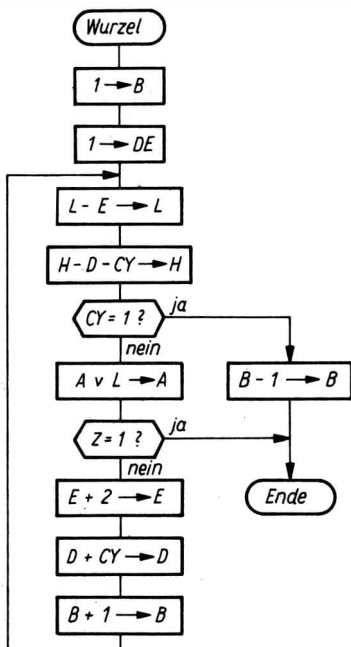
 


Bild 6.10
Flußbild: Wurzel aus
einer ganzen Dezimalzahl

Während man die Glieder der Reihe a vom Radikanden abzieht, zählt man n aufwärts, bis sich kein nächstes Glied a mehr abziehen läßt. n ist damit der ganze Teil der Wurzel.

Bringt man z nach Register HL, a nach Register DE und n nach Register B, so kann man daraus das vorstehende Flußbild bilden.

```

ABS. MACROASSEMBLER K1520 /1 ME06 1521 U4.2
LOC  OBJ.CODE  STMT  SOURCE PROGRAM
-----
0001          FN  B8
0002
0003          ;QUADRATWURZEL AUS EINER GANZEN DEZIMALZAHL MIT 4 BCD-STELLEN
0004          ;RADIKANT IN HL
0005          ;WURZEL IN B
0006
0000 06 01 0007          LD  B,1
0002 11 01 00 0008          LD  DE,1
0005 7D          0009 M1:  LD  A,L
0006 93          0010          SUB E
0007 27          0011          DAA
0008 6F          0012          LD  L,A
0009 9A          0013          SBC D
000A 27          0014          DAA
000B 67          0015          LD  H,A
000C 38 14      0016          JRC M3-#
000E 85          0017          OR  L
000F 28 16      0018          JRZ M2-#
0011 7E          0019          LD  A,E
0012 C6 02      0020          ADD 2
0014 27          0021          DAA
0015 5F          0022          LD  E,A
0016 7A          0023          LD  A,D
0017 CE 00      0024          ADC 0
0019 27          0025          DAA
001A 57          0026          LD  D,A
001B 78          0027          LD  A,B
001C C6 01      0028          ADD 1
001E 27          0029          DAA
001F 47          0030          LD  B,A
0020 18 E3      0031          JR  M1-#
0022 78          0032 M3:  LD  A,B
0023 D6 01      0033          SUB 1
0025 27          0034          DAA
0026 47          0035          LD  B,A
0027 C9          0036 M2:  RET
0028          0037          END
PROGRAM CONTAINS 0000 ERROR(S)

```

6.3. Programme mit peripheren Bausteinen

Beispiel 17

Mit einem CTC-Baustein soll eine Impulsfolge nach Bild 6.11 für eine vorgegebene Frequenz erzeugt werden.

Eine Impulsfolge mit einem Tastverhältnis von 1:1 läßt sich mit



Bild 6.11

Impulsfolge mit einem Tastverhältnis von 1:1

 


Bild 6.12
CTC-Ausgang mit D-FF

dem CTC-Baustein nur dadurch realisieren, daß dem Ausgang ZC/TO ein D-Flip-Flop nachgeschaltet wird (Bild 6.12).

Das ist notwendig, weil der Ausgangsimpuls ZC/TO eine konstante Breite von etwa $0,6\mu\text{s}$ hat.

Durch das D-Flip-Flop erfolgt eine Untersetzung 1 : 2.

Bezeichnet man die Zeitkonstante des CTC-Kanals mit Z und die CTC-Teilerkonstante mit K (16 oder 256), so ist die Gesamtuntersetzung 1 : $(Z \cdot K \cdot 2)$. Soll z. B. die Frequenz nach Bild 6.11 2,4 kHz betragen und ist die Taktfrequenz 2,4 MHz, muß

$$\frac{2,4 \text{ MHz}}{Z \cdot K \cdot 2} = 2,4 \text{ kHz} \quad \text{sein,} \quad (20)$$

$$Z \cdot K \cdot 2 = 1000$$

$$\text{mit } K = 16$$

$$Z = \frac{1000}{16 \cdot 2} = 31,25 \approx 31 \quad (21)$$

Das Einstellprogramm für den CTC-Schaltkreis lautet:

LD A, 7 ; Zeitgeber, Teiler 16, Reset

OUT CTC

LD A, 31 ; Zeitkonstante 31

OUT CTC

Ein allgemeines Unterprogramm, in dem die Zeitkonstante im Register B und die Adresse des CTC-Kanals im Register C stehen, heißt:

CTC: LDA, 7 ; Zeitgeber, Teiler 16, Reset

OUT A ; Kanalsteuerwort

OUT B ; Zeitkonstante

RET

Dieses Unterprogramm wird wie folgt aufgerufen:

```
LDB, 31  
LDC, ADR ; CTC-Kanaladresse  
CALL CTC
```

Beispiel 18

Digitaluhr mit CTC-Baustein

Der Vorteil dieser Konfiguration ist es, daß das Uhrenprogramm den Rechner nur dann beansprucht, wenn eine Weiterzählung der Zeit (Sekunden) vorgesehen ist. Der Rechner kann damit gleichzeitig für weitere Aufgaben genutzt werden.

Bild 6.13 zeigt die Zusammenstellung der Baugruppen zum Aufbau einer Digitaluhr mit CTC-Baustein.

Das Programm besteht aus folgenden Teilabschnitten:

1. Initialisieren des CTC-Bausteins,
2. Uhrenprogramm,
3. Abspeichern der Zahlenwerte für Sekunden, Minuten und Stunden in den Datenpuffer für die Anzeige (LED-Puffer),
4. Aufruf des Programms für die LED-Anzeige.

Der CTC-Baustein zählt die Takte Φ für die Zeiteinheit «1 s». Dazu setzt man Kanal 0 des Bausteins in die Betriebsart «Zeitgeber». Wenn man den Vorteiler nutzt, so können mit einem Kanal $256 \times 256 = 65536$ Takte gezählt werden. Beträgt die Quarzfrequenz z. B. $f = 2,4 \text{ MHz}$, so besteht 1 s aus $2,4 \times 10^6$ Takten. Ein Kanal reicht daher für die Zählung einer Sekunde nicht aus. Man zählt deshalb im Kanal 0 die Hundertstelsekunden und über Ka-

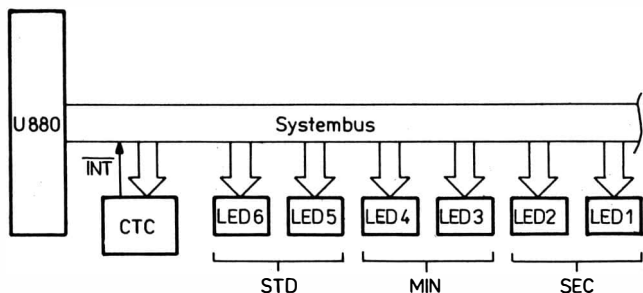


Bild 6.13 Zusammenschaltung der Bausteine U 880 und U 857 D zur Realisierung einer Digitaluhr

nal 1 die Sekunden. Der ZC/TO 0-Impuls wird dabei für die Zählung im Kanal 1 benutzt.

Wird der Vorteiler von Kanal 0 auf $p = 256$ gestellt, so gilt nach der in Abschnitt 2.3.3. angegebenen Formel für die Zeitdifferenz der Nulldurchgänge:

$$t_i = t_c \cdot p \cdot TKO = \frac{p \cdot TKO}{f} \quad (22)$$

Mit $t_i = 0,01$ s, $p = 256$, $f = 2,4576$ MHz = $2,4576 \cdot 10^6$ s⁻¹ gilt:

$$0,01 \text{ s} = \frac{256 \cdot TKO}{2,4576 \cdot 10^6 \cdot \text{s}^{-1}}$$

Daraus folgt:

$$TKO = \frac{24576}{256} = 96 .$$

Im Kanal 0 des CTC-Bausteins wird demzufolge die Zeitkonstante $TKO = 96$ eingestellt.

Kanal 1 wird in die Betriebsart «Zähler» gesetzt. Die Zeitkonstante beträgt $TKI = 100$. Damit durchläuft Kanal 1 jede Sekunde den Zählerstand «0». Mit diesem Nulldurchgang bildet man eine Interruptanforderung an den Prozessor. Für die Initialisierung des CTC-Bausteins werden für das Beispiel folgende Adressen vereinbart:

1. Die Auswahladresse des CTC-Bausteins sei 80 H.
2. Der Interruptvektor des CTC-Bausteins sei 90 H.
3. Die Taktfrequenz des Rechners sei 2,4576 MHz.

; Uhrenprogramm mit CTC-Baustein

PN UHRCTD

; Initialisierung CTC

```

UCTC: LD  A,0           ; Höherwertiger Teil Interruptvektor
      LD  I,A
      LD  A,90H        ; Niederwertiger Teil Interruptvektor
      OUT 80H
      LD  IX, ABED     ; Adresse Bedienprogramm CTC
                       Interrupt
      LD  (90H), IX   ; für Kanal 1
      LD  A, 37H      ; Kanalsteuerwort für Kanal 0
                       ; Betriebsart, Zeitgeber, Interruptverbot,
                       ; Vorteiler 256, Zeitkonstante laden
    
```



```

OUT 80H
LD A,(TKO) ; Zeitkonstante für Kanal 0
OUT 80H
LD A,OC7H ; Kanalsteuerwort für Kanal 1
; Betriebsart Zähler, Interrupt
; erlaubt, Zeitkonstante laden

OUT 81H
LD A,(TK1) ; Zeitkonstante für Kanal 1
OUT 81H
IM 2 ; Interruptmode 2
EI ; Interruptfreigabe

; Anzeigeprogramm
ANZ: LD HL, LEDB ; Adresse LED-Puffer nach HL
LD A, (UHR) ; Sekunden nach LED-Puffer
CALLABSP
LD A, (UHR+1) ; Minuten nach LED-Puffer
CALLABSP
LD A, (UHR+2) ; Stunden nach LED-Puffer
CALLABSP
CALLED ; SEC, MIN und STD in
; Anzeigeregister

JRANZ - #

; Interruptbedienprogramm (Zeitzählprogramm)
ABED: PUSH HL
PUSHAF

SEC: LD HL, UHR ; Sekundenzähleradresse nach HL
LD A, (HL)
ADD 1 ; SEC+1 → SEC
DAA
LD (HL), A
CMP60H ; SEC = 60?
JRZMIN - #
JREN - #

MIN: LD (HL), 0 ; 0 nach SEC
INCHL ; Minutenzähleradresse nach HL
LD A, (HL)
ADD 1 ; MIN + 1 → MIN
DAA
LD (HL), A
CMP60H ; MIN = 60?
JRZSTD - #
JREN - #

STD: LD (HL), 0 ; 0 nach MIN
INCHL ; STD-Zähler nach HL
LD A, (HL)
ADD 1
DAA ; STD + 1 → STD
LD (HL), A

```

```

        CMP24H                ;STD = 24?
        JRZ RES - #
        JREN - #
RES:    LD (HL),0             ;0 nachStd
EN:     POP AF
        POP HL
        EI                    ;Interruptfreigabe
        RET

; Abspeicherprogramm für 2 BCD-Ziffern
; aus Register A in einem LED-Puffer
; dessen Adresse in HL steht

ABSP:   PUSH AF
        AND OFH
        LD (HL), A           ; Untere 4 Bit nach LED-Puffer
        INCHL
        POP AF
        RRCA
        RRCA
        RRCA
        RRCA
        AND OFH
        LD (HL), A           ; Obere 4 Bit nach LED-Puffer
        INCHL
        RET

; Ausgabeprogramm der Ziffern vom LED-Puffer
; in die LED-Elemente

LED:    LD B,6                ; Zähler für 6 Ziffern
        LD IX, LEDB           ; Adresse LED-Puffer nach IX
        LD IY, ANR            ; Adresse Anzeigeregistertabelle
                                ; nach IY
AUS:    LDC, (IY)             ; Adresse Anzeigeregister nach C
        LD HL, SEGMA         ; Adresse der Segmenttabelle nach HL
        LDE, (IX)            ; Ziffer nach DE
        LDD, 0
        ADD HL, DE           ; In HL steht Adresse des Segment-
                                ; codes der Ziffer
        LD A, (HL)
        OUT A                 ; Ziffer ausgeben
        INC IX
        INC IY
        DJNZ AUS - #         ; nächste Ziffer
        RET

LEDB:   BER 6                 ; 6 Zellen für LED-Puffer
ANR:    DB OCH                ; Tabelle der Adressen der LED-Elemente
        DB ODH
        DB OEH
        DB OFH
        DB 1CH
        DB 1DH

```

SEGM:	DB	05FH	; Segmenttabelle
	DB	6H	
	DB	3BH	
	DB	2EH	
	DB	66H	
	DB	6DH	
	DB	7DH	
	DB	7H	
	DB	7FH	
	DB	6FH	
UHR:	BER	3	; Speicher für SEC-, MIN-, STD- ; Werte
TKO:	DB	60H	; Zeitkonstante für CTC-Kanal 0
TK1:	DB	64H	; Zeitkonstante für CTC-Kanal 1
	END		

Programm zur Ausgabe eines Zeichens über PIO-Schaltkreis-Realisierung eines SIF-1000-Anschlußspiegels

Der Interfacespiegel SIF 1000 zur Datenausgabe besteht aus folgenden Leitungen:

- 8 Leitungen zur Datenausgabe DATA 1 bis DATA 8
- 3 Kommandoleitungen KOMA 1 bis KOMA 3
- 3 Statusleitungen STATA 1 bis STATA 3
- Der RUF A-Leitung
- Der END A-Leitung

Zunächst werden Daten und Kommando ausgegeben. Sind Daten und Kommando auf den Leitungen stabil, wird dies durch RUFA den peripheren Geräten mitgeteilt. Nachdem die Elektronik des peripheren Gerätes das Datenzeichen und das Kommando abgenommen haben, gibt es den STATUS STATA und etwas später

 


Bild 6.14 Taktdiagramm zur Datenausgabe über SIF 1000 – Spiegel

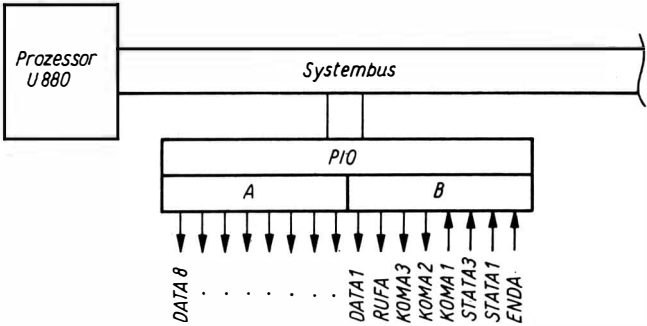


Bild 6.15 Realisierung der SIF-100-Signale mit PIO-Schaltkreis

das Signal ENDA. ENDA sagt dem Rechner, daß der STATUS vorhanden ist und Daten, Kommando und RUFA abgeschaltet werden können. Nachdem der Rechner den STATUS übernommen hat, schaltet er RUFA ab. Danach schaltet die Elektronik des peripheren Gerätes ENDA und STATA ab (Bild 6.14).

Zum Anschluß eines Ausgabegerätes über SIF-1000-Interface-Spiegel benötigen wir 16 Leitungen. Diese 16 Leitungen lassen sich mit einem PIO-Schaltkreis realisieren. Kanal A nehmen wir für die Daten und Kanal B für die restlichen Signale. Bild 6.15 zeigt das Anschlußbild.

Die programmtechnische Realisierung der Ausgabe eines Zeichens läßt sich entweder nach der Betriebsart «Polling» oder «Interrupt» realisieren.

Bei der Betriebsart Polling fragt das Programm nach RUFA ständig das Signal ENDA ab.

Bei der Betriebsart Interrupt erzeugt das Signal ENDA einen Interrupt. Der Rechner kann zwischen Ausgabe eines Zeichens und dem folgenden Interrupt durch ENDA eine 2. Aufgabe (sogenannte Hintergrundaufgabe) bearbeiten.

Der PIO-Schaltkreis muß vor der eigentlichen Ausgabe auf die Betriebsart eingestellt (initialisiert) werden.

Beispiel 19

Ausgabe eines Zeichens in Pollingmode aus dem Register A mit SIF-1000-Interface über PIO nach Bild 6.15. Das Programm besteht aus 2 Teilen, dem Initialisierungsprogramm und dem Ausga-

beprogramm. Für die Ausgabe wird Kanal A und B in Bitmode initialisiert.

```

ABS. MACROASSEMBLER K1520 /1 MEOS 1521 U4.2
LOC  OBJ. CODE  STMT  SOURCE PROGRAM
-----04/08/15==001-----
0001      FN  C2
0002      ;PIO-ADRESSEN
0003      ;DIE ADRESSEN SIND ENTSPRECHEND DER HARDWARE EINZUSETZEN
0004      SPIOA: EQU 0      ; STEUERWORT PIO KANAL A
0005      SPIOB: EQU 0      ; STEUERWORT PIO-KANAL B
0006      ;INITIALISIERUNGSPROGRAMM
0007      INIT: LD HL,STAB      ; ADRESSE STEUERWORTTABELLE
0008      LD C,SPIOA      ; ADRESSE STEUERWORT PIO-KANAL A
0009      LD B,3      ; ANZAHL DER STEUERWORTE
0010      OTIR
0011      LD C,SPIOB      ; ADRESSE STEUERWORT PIO-KANAL B
0012      LD B,3      ; ANZAHL DER STEUERWORTE
0013      OTIR
0014      RET
0015      ;INITIALISIERUNGSDATEN
0016      ;KANAL A
0017      STAB: DB 0FFH      ; BETRIEBSART BITMODE
0018      DB 0      ; BIT 0-7 AUSGABE
0019      DB 7H      ; INTERRUPTUERBOT
0020      ;KANAL B
0021      DB 0FFH      ; BETRIEBSART BITMODE
0022      DB 0FH      ; BIT 0-3 EINGABE;BIT 4-7 AUSGABE
0023      DB 7H      ; INTERRUPTUERBOT
0024      END
PROGRAM CONTAINS 0000 ERROR(S)

```

Beispiel 20

```

ABS. MACROASSEMBLER K1520 /1 MEOS 1521 U4.2
LOC  OBJ. CODE  STMT  SOURCE PROGRAM
-----04/08/15==001-----
0001      FN  C3
0002
0003      ;PROGRAMM ZUR AUSGABE EINES ZEICHENS AUS DEM REGISTER A
0004      ;-PIO ADRESSE TOR A IN REGISTER D
0005      ;-PIO ADRESSE TOR B IN REGISTER E
0006      ;-SIF 1000 KOMMANDO STEHT IN REGISTER C
0007      ;-SIF 1000 STATUS KOMMT NACH REGISTER B
0008      ;AUSGABE ZEICHEN NACH KANAL A
0009      AUS: OUT D
0010      LD A,C
0011      OUT E      ; AUSGABE KOMMANDO NACH KANAL B
0012      OR 0CH
0013      OUT E      ; AUSGABE KOMMANDO UND RUFA
0014      WS1: IN E
0015      BIT 0,A      ; TEST AUF ENDA
0016      JRZ WS1-#
0017      AND 0EH      ; AUSBLENDEN STATUS
0018      LD B,A      ; STATUS NACH REGISTER B
0019      LD A,0
0020      OUT E      ; ABSCHALTEN RUF UND KOMMANDO
0021      WS2: IN E
0022      BIT 0,A
0023      JRZ WS2-#      ; TEST AUF ABGESCHALTETES ENDA
0024      RET
0025      END
PROGRAM CONTAINS 0000 ERROR(S)

```

Beispiel 21

```

ABS. MACROASSEMBLER K1520 /1 MEOS 1521 U4.2
LOC   OBJ.CODE  STMT      SOURCE PROGRAM
-----04/06/15---001-----
      0001      PN      C4
      0002      ;AUSGABE EINES DATENSATZES AUS DEM ARBEITSSPEICHER ZU EINEM
      0003      ;SIF-1000 GERAET UEBER PIO
      0004      ;EINGANGSPARAMETER:ADRESSE AUSGABEPUFFER IN HL
      0005      ;          PIO-ADRESSE TOR A IN D
      0006      ;          PIO-ADRESSE TOR B IN E
      0007      ;          SIF-1000 KOMMANDO STELLENRICHTIG IN C
      0008      ;          STATUS WIRD NICHT AUSGEWERTET
      0009      AUS:    EQU  0          ;ADRESSE FUER ZEICHENAUSGABE
      0010      ;DIE ADRESSE IST SPAETER EINZUSETZEN
      0011      ASA:    LD      A,(HL)
      0012      PUSH   HL
      0013      PUSH   BC
      0014      LD      H,C
      0015      CALL   AUS          ;AUSGABE EINES ZEICHENS MIT PROGRAMM
      0016      ;AUS BEISPIEL 18
0000  7E      0017      POP   BC
0001  E5      0018      POP   HL
0002  C5      0019      LD      A,(HL)
0003  61      0020      CMP   B
0004  CD 00 00 0021      JRZ   ENDE-#
0007  C1      0022      INC   HL
0008  E1      0023      JR   ASA-#
0009  7E      0024      ENDE:  RET
000A  88      0025      END
000B  28 03
000C  23
000E  18 F0
0010  C9
0011

PROGRAM CONTAINS 0000 ERROR(S)

```

7. Mikrorechnersoftware

Die Software für Mikrorechner reicht von einfachen Routinen für spezielle Funktionen bis zu kompletten Betriebssystemen für Programmentwicklung und Echtzeitverarbeitung. Je nach Gesichtspunkt läßt sich die Software wie folgt aufteilen:

a – nach Stellung im Rechner

Programmbausteine

Programmpakete

Dienstprogramme

– Datenorganisation

– Testprogramme

– Programmentwicklung

Betriebssysteme

Modellprogramme

b – nach dem Problem

Arithmetik

– Basisarithmetik

– Numerik

Statistik

Operation Research

Ein-/Ausgabe

– Bedienung DV-Geräte

– Bedienung Prozeßperipherie

Systemsoftware

Datenbanksysteme

Die Routinen (meist als einzelne Routinen einer Programmbibliothek) bilden die Basis für die Anwendung als Gerätesteuerrechner. Hierbei kommt es darauf an, die Software für die Signalverarbeitung zu entwickeln und auf PROMs bereitzustellen. Für die einzelnen Funktionen werden dabei Routinen eingesetzt, die unter einem kleinen Steuersystem arbeiten. Wortlänge und Zahlendarstellung richten sich nach den Gerätedaten. Um die unterschiedlichen Zahlendarstellungen einander anzupassen, werden Konvertierungsroutinen benötigt. Arithmetische Funktionen kommen in dem Umfang vor, wie sie für die Steuerung des Gerätes benötigt werden; häufig schnelle Routinen mit kurzen Wortlängen, z. B.

Logarithmusfunktion 12 oder 16 Bit für die Umsetzung von linearen in logarithmische Skalen, trigonometrische und dazugehörige Umkehrfunktionen bei der Umwandlung von kartesischen in Polarkoordinaten.

Für die Realisierung gibt es verschiedene Verfahren. Dabei sind solche Verfahren besonders geeignet, die sich unmittelbar auf die Verarbeitung von Bit-Mustern stützen.

Die folgende Zusammenstellung zeigt die gebräuchlichsten Verfahren zur Lösung von arithmetischen Problemen auf Mikrorechnern. Grundrechenarten: (Addition, Subtraktion, Multiplikation, Division)

– Lösung durch Verschiebe-, Addier- und Subtrahieroperationen von Bit-Mustern

Zahlenkonvertierung

– Lösung durch einfache Multiplikation und Division, die auf Addition, Subtraktion und Verschiebung zurückgeführt werden.

Standardfunktion: (Logarithmus, Exponentialfunktion, trigonometrische- und Umkehrfunktion, hyperbolische Funktion)

Lösungsverfahren

– Approximation durch Polynome (Taylor, Tschebyscheff)

– Approximation durch Kettenbrücke

– Cordicalgorithmen

Cordicalgorithmen eignen sich besonders für Festkommaoperationen, da sie unmittelbar mit Bit-Mustern arbeiten.

Programmbausteine lassen sich je nach Anwendungsgebiet in Stufen unterteilen.

Unterteilung Programmbausteine für numerische Probleme:

1. Ebene: Basisprogramme

– Grundfunktion zur Zahlenverarbeitung

● elementare Multiplikation und Division

● Grundoperationen für N-Byte (Verschiebung, Addition, Subtraktion, Normalisierung)

2. Ebene: Arithmetik

– Programmbausteine für Fest- und Gleitkommazahlen im Dual- und BCD-Format

● Grundrechenarten

● Zahlenumwandlung

● Standardfunktionen

3. Ebene:

– allgemeine numerische Lösungsverfahren

Unterteilung Programmbausteine für Peripheriesteuerung:

1. Ebene: Steuerrountinen
2. Ebene: Ein-/Ausgaberoutinen
3. Ebene: Komplexe Ein-/Ausgabefunktionen

Programmpakete fassen eine Gruppe von Operationen eines Gebietes zusammen. Sie eignen sich bei Einsätzen von Mikrorechnern für Meßwerterfassung, Prozeßsteuerung und Spezialrechnern, wie Bürocomputer, Personalcomputer, Textverarbeitungssystemen usw. Am häufigsten werden Programmpakete für arithmetische Funktionen benötigt. Über sie läuft die Auswertung von Meßdaten sowie die Zusammenstellung von Ergebnissen.

Innerhalb eines Arithmetikpaketes ist die Zahlendarstellung fest. Zahlen, die nicht in der betreffenden Darstellung vorliegen, müssen in die Darstellung des Pakets umgeformt werden. Arithmetikpakete realisieren i. a. folgende Funktionen für eine feste Zahlendarstellung:

Konvertierung von Zahlen

- BCD - Dual
- Dual - BCD
- Text (ASCII) - DUAL
- DUAL - TEXT (ASCII)
- Festkomma - Gleitkomma
- Gleitkomma - Festkomma

Grundrechenarten

- Addition
- Subtraktion
- Multiplikation
- Division

Standardfunktionen

- Wurzel
- Sinus (\sin)
- Cosinus (\cos)
- Tangens (\tan)
- Arcus-Sinus (\arcsin)
- Arcus-Tangens (\arctan)
- area sinh
- areacosh
- area tanh
- Hyperbolischer Sinus (\sinh)
- Hyperbolischer Cosinus (\cosh)
- Hyperbolischer Tangens (\tanh)
- natürlicher Logarithmus
- Exponentialfunktion
- Potenzfunktion
- ganzer Teil einer Zahl

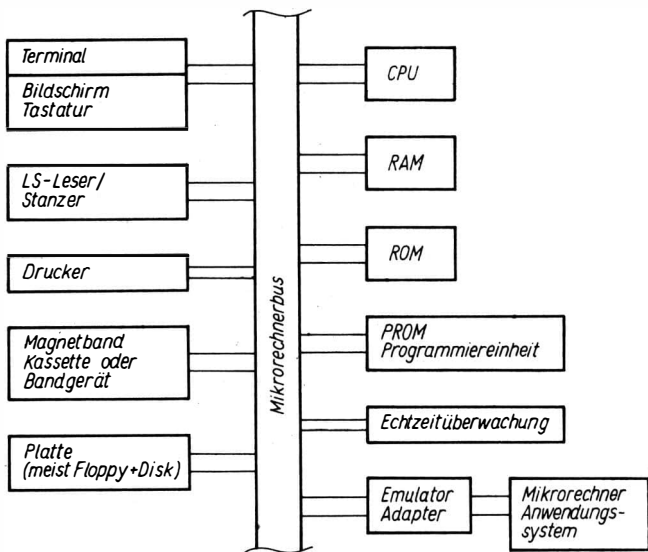


Bild 7.1 Struktur eines Mikrorechnerentwicklungssystems

Dienstprogramme zur Programmaufbereitung werden in Mikrorechnerentwicklungssystemen eingesetzt. Mikrorechnerentwicklungssysteme sind speziell für die universelle Unterstützung der Programmentwicklung vorgesehen.

Bild 7.1 zeigt die Struktur eines solchen Systems. Entwicklungssysteme sind für den universellen Dialogbetrieb ausgelegt. Sie besitzen die in Bild 7.1 angeführten Funktionsteile. Der Emulator-Adapter ermöglicht das Anschließen des zu entwickelnden Gerätes an das Entwicklungssystem. Damit können Programme in das Anwendersystem übertragen und im Anwendersystem unter Echtzeitbedingungen ablaufen. Der Ablauf kann durch die Echtzeitüberwachung kontrolliert und protokolliert werden. Der Dialog zur Programmentwicklung erfolgt im Wechselspiel zwischen Bediener und Rechner. Für diese Dialogarbeit gibt es verschiedene Ausbaustufen:

Kommandosteuerung

Auf dem Bildschirm erscheint ein spezielles Kennzeichen (z. B. Punkt (.) oder Doppelkreuz (#)). Der Bediener gibt nun über die Tastatur ein Kommando.

Das Kommando besteht aus einem Operationsteil (meist abgekürzt), aus Parametern (durch Komma oder Lehrzeichen getrennt) und aus dem Abschlußzeichen (meist «Return»). Nach dem Geben des Abschlußzeichens führt das System das Kommando aus.

Frage-Antwortsystem

Auf dem Bildschirm erscheint eine Frage, die durch Eingabe von Parametern beantwortet werden muß. Nach Eingabe der Parameter wird die entsprechende Funktion ausgelöst.

Menütechnik

Auf dem Bildschirm erscheint eine Frage und, z. B. in Klammern gesetzt, die möglichen Antworten. Der Bediener muß jetzt nur eine der möglichen Antworten eintippen, um die entsprechende Funktion auszulösen. Meistens ist die Antwort einfach Ja (Y = YES) oder Nein (N = No).

Die Software zu einem Entwicklungssystem besteht im wesentlichen aus einem leistungsfähigen Betriebssystem und Dienstprogrammen wie

- Transferprogramme
- Assembler
- Reassembler
- Interpreter
- Compiler
- Echtzeitanalyseprogramme
- Programme zur Fileorganisation
- Initialisierungsprogramme
- Copier- und Konvertierungsprogramme
- Bibliotheksorganisation
- Binder oder Taskbuildner
- Debugger (Fehlersuchprogramme)
- PROM-Programmerroutinen

(Dienstprogramme zur Systemüberprüfung)

- Testprogramme
- Fehlersuchroutinen

(Programme zur Datenaufbereitung)

- **Textbehandlungsprogramme**
- **Datenbanksysteme**
- **Sortierprogramme**

Betriebssysteme unterteilen sich je nach Anwendung in

- **Programmentwicklungssysteme**
- **Echtzeitbetriebssysteme**
- **Timesharingsysteme**
- **Mehrprozessorbetriebssysteme**
- **Netzwerkbetriebssysteme**
- **Betriebssysteme für Spezialanwendungen**
(z. B. Feldrechner)

8. Schlußbetrachtung

Es wurden eine Reihe von Grundlagen der Mikrorechentechnik anhand der Bausteinreihe *U880* erläutert.

Die Mikrorechentechnik befindet sich zur Zeit noch in einer Phase starker Entwicklung. Durch die Möglichkeit, immer mehr Grundelemente auf einem Chip zu vereinigen, ist man bestrebt, sämtliche Funktionen eines Rechners durch integrierte Schaltkreise zu realisieren. Diese Entwicklung wird sich so lange fortsetzen, bis alle Funktionen durch integrierte Schaltkreise realisiert sind.

Zur Zeit kann man bereits Mikroprozessoren für 16 und 32 Bit Datenbreite realisieren. Andererseits läßt sich auf einem Chip ein ganzer Mikrocomputer mit Rechenwerk, Steuerwerk und Speicher unterbringen.

Hierzu gehören u. a. der Schaltkreis *Z8* und der Schaltkreis *8082*. Für die Realisierung der Speicherfunktion kann man heute dynamische RAM-Speicher mit 64 KBit und ROM-Schaltkreise mit 32 KBit herstellen. Dabei hat sich in den letzten Jahren die mögliche Kapazität pro Jahr nahezu vervierfacht.

Aus dem Sortiment der Mikrocomputer und Mikroprozessoren werden in der DDR die Schaltkreise Mikrocomputer *U881*, *U882* und Mikroprozessor *U8000* und *K1810 WM 86* (UdSSR) mit folgenden peripheren und BUS-Schaltkreisen verwendet:

- 8 Bit Datenregister mit Tri-state-Ausgang ohne Invertierung
- 8 Bit Datenregister mit Tri-state-Ausgang und Invertierung
- Taktgenerator und Treiber für den Prozessor
- 8 Bit Bustreiber bidirektional, Tri-state, ohne Invertierung
- 8 Bit Bustreiber bidirektional, Tri-state, mit Invertierung
- Buscontroller für den Prozessor
- Programmierbare Interruptsteuereinheit
- Programmierbarer Ein-/Ausgabecontroller.

Durch die rasche Entwicklung der Halbleitertechnologie zu immer höheren Integrationsgraden entstehen auch Schaltkreise für komplizierte Rechnerfunktionen, z. B. Gleitkommaprozessoren, Schaltkreise für DA- und AD-Wandlung und Schaltkreise für mathematische Standardfunktionen wie Radizieren, Sinus, Cosinus, Tangens, Logarithmus und Potenzieren. Beispielsweise gibt es

zum Aufbau von Tischrechnern vollständige Arithmetikprozessoren. In vielen Tischrechnern werden sogenannte CAP-Chips (Cordic-Arithmetic-Prozessor-Chip) verwendet. Der Einsatz solcher Rechenschaltkreise erfordert ein grundsätzliches Umdenken in der Digitalelektronik. Funktionen werden nicht mehr verdrahtet, sondern programmiert. Es wird ein Grundsystem (eines Mikrorechners) aus Rechenschaltkreisen aufgebaut, und dieses System, das sehr universell einsetzbar ist, programmiert man dann auf den Einsatzfall. Der Aufbau des Mikrorechnersystems geschieht dabei nach durch die Schaltkreisfamilien vorgegebenen Regeln. Lediglich vom Umfang des Systems her ergeben sich bestimmte Unterschiede. Man kann Mikrorechnersysteme entsprechend der Größe des Einsatzfalles einteilen in:

- a) Einkartenrechner,
- b) Mikrorechnersysteme,
- c) Mehrprozessorsysteme,
- d) Hierarchische Rechnersysteme mit verteilter Intelligenz.

8.1. Einkartenrechner

Die einfachste Variante eines Mikrorechners besteht in der Zusammenschaltung eines Mikroprozessors mit Speicherbausteinen und mit Ein- und Ausgabebausteinen zur Verbindung mit externen Geräten. Die dazugehörigen Schaltkreise lassen sich bei modernen mikroelektronischen Bausteinen unmittelbar zusammenschalten und auf einer Leiterkarte unterbringen. Man erhält auf diese Weise den Einkartenrechner, der als Steuerrechner für viele Anwendungsfälle ausreicht.

Bild 8.1 zeigt die prinzipielle Schaltung eines solchen Einkartenrechners mit dem Prozessor *U880*, dem PIO-Baustein und mit 2 K PROM und 1 K RAM.

Der Taktgenerator für diesen Rechner braucht bei Frequenzen unter 1 MHz nicht stabilisiert zu werden. Der angegebene Leiterkartenrechner läßt sich sehr vielseitig anwenden.

Zum Beispiel ist es möglich, ihn zur Steuerung einer elektrischen Schreibmaschine, deren Typenhebel durch Magnete ausgelöst werden, zu verwenden. Man kann auf diese Weise eine Schreibmaschine entwickeln, die den Text von einer Seite speichert. Durch eine geeignete Programmierung erreicht man, daß in dem gespei-

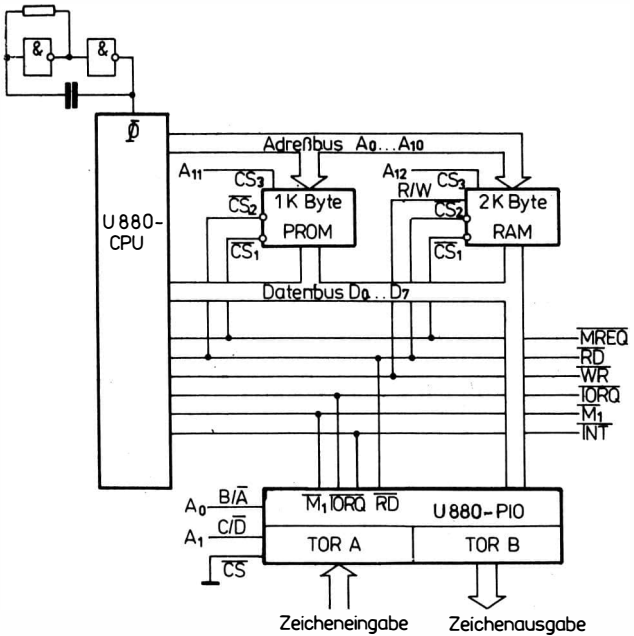


Bild 8.1 Struktur eines Einkartenrechners mit dem Prozessor *U 880* zur Schreibmaschinensteuerung

cherten Text beliebig korrigiert werden kann. Am Schluß einer Korrektur läßt sich der Inhalt so ausschreiben, wie er benötigt wird. Auf ganz ähnliche Weise kann man einen solchen Einkartenrechner zur Steuerung von Zeichengeräten, in Oszillographen sowie in Datenerfassungsgeräten einsetzen.

8.2. Mikrorechnersystem

Das Mikrorechnersystem ist ein abgestimmtes Sortiment von Leiterkarten mit unterschiedlichen Funktionen, die an einen zentralen Bus, den sogenannten Systembus, angeschlossen sind (Bild 8.2). Der Systembus unterteilt sich in

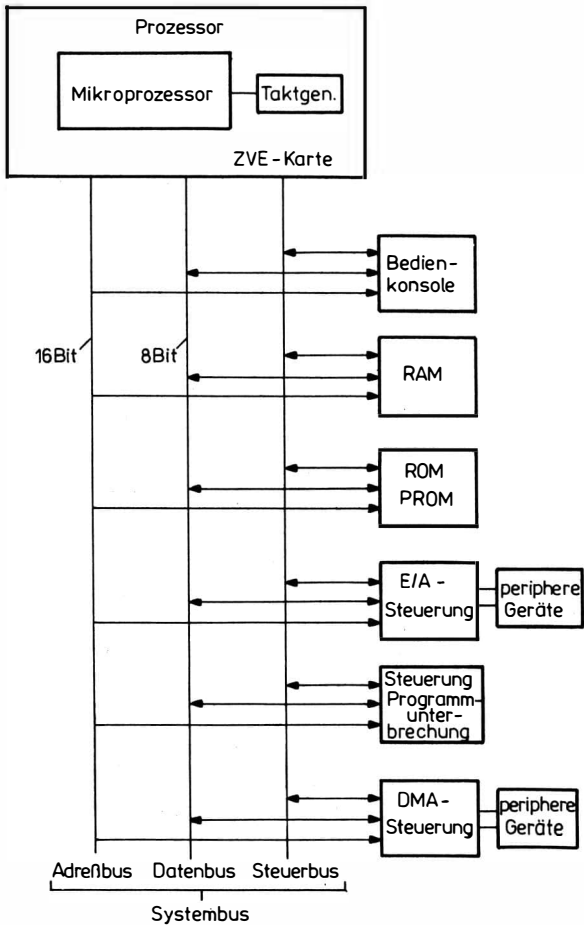


Bild 8.2 Aufbau eines Mikrorechnersystems

Adreßbus,
Datenbus,
Steuerbus.


Der Adreßbus enthält eine Speicheradresse oder die Adresse eines Ein- und Ausgabetoeres. Über den Datenbus wird der Datenaustausch zwischen den einzelnen Moduln (Leiterkarten) vollzogen. Der Datenbus ist bidirectional (arbeitet in beiden Richtungen!). Der Steuerbus enthält eine Reihe von Steuersignalen zur Bedienung der adressierten Module sowie Meldesignale über den momentanen Zustand (z. B. bereit, nichtbereit, fehlerhaft) des adressierten Moduls.

8.3. Mehrprozessorsysteme

Da im Mikroprozessor der vollständige Rechnerkern als Chip zur Verfügung gestellt wird, können bei relativ geringen Kosten in einem System mehrere Prozessoren verwendet werden. Die Verwendung von mehreren Prozessoren hat aber nur dann einen Sinn, wenn von der Aufgabenstellung her eine entsprechende Aufteilung in Teilaufgaben möglich ist. Die Aufteilung in Teilaufgaben kann dabei z. B. so aussehen, daß eine größere Aufgabe in Teilaufgaben zerlegt wird und jeder Mikroprozessor praktisch eine solche Aufgabe abarbeitet.


Man kommt durch diese Aufteilung zu sogenannten Hierarchischen Systemen. Zur Kommunikation der einzelnen Prozessoren miteinander (Austausch von Parametern, Aufgabenteilung und Fertigmeldung) müssen diese entsprechend verbunden werden. Dafür gibt es eine ganze Reihe von Zusammenschaltungsprinzipien.

Bild 8.3 zeigt einige Möglichkeiten der Zusammenschaltung von Prozessoren. Bei der sternförmigen Zusammenschaltung (Bild 8.3a) läuft der Informationsaustausch über den Sternpunkt. Jeder Prozessor ist am Sternpunkt angeschlossen. Er kann seine Information über diesen an andere Prozessoren weitergeben. In Bild 8.3b ist eine hierarchische Struktur dargestellt. In dieser gibt es zu einer Reihe von Prozessoren einen übergeordneten Prozessor, über den die entsprechenden Aufgaben verteilt und die Ergebnisse in Empfang genommen werden. Die hierarchische Struktur kann auch als Mehrebenenstruktur aufgebaut werden. Bei der Busstruk-

 


Sternstruktur

a)

 


Hierarchiestruktur

b)

 


Busstruktur

 


Ringbus

c)

 


Netzstruktur

d)

 


Ringstruktur

e)

 

Reihenstruktur

f)

 

Matrixstruktur

g)

Bild 8.3 Schaltungsvarianten für Mehrprozessorsysteme;

a – Sternstruktur, b – Hierarchiestruktur, c – Busstruktur, d – Netzstruktur, e – Ringstruktur, f – Reihenstruktur, g – Matrixstruktur

tur (Bild 8.3c) sind die einzelnen Prozessoren an einen zentralen BUS angeschlossen. Damit ein Prozessor mit einem 2. Prozessor in Verbindung treten kann, muß vom 1. Prozessor eine Busanforderung gestellt werden. Nachdem die Busanforderung angenommen wurde, wird der aufrufende Prozessor zum Master und die Gegenstelle zum Slaver erklärt. Der Bus ist nun für den Datenaustausch frei.

Das System läßt sich so aufbauen, daß alle Elemente gleichberechtigt sind oder daß für die Busanforderung ein Prioritätssystem existiert. Der Nachteil dieser Schaltung besteht darin, daß immer nur 2 Elemente gleichzeitig miteinander arbeiten können.

Das Bussystem ist z. B. in der SKR-Reihe (System von Kleinrechnern) verbreitet.

Bei der Netzstruktur (Bild 8.3d) ist jedes Prozessorelement mit jedem verbunden. Die Struktur gestattet einen flexiblen Einsatz, jedoch ist sie sehr aufwendig in den Verbindungsstrecken. In Bild 8.3e ist die Ringstruktur dargestellt. Bei dieser Struktur werden die Information und die Zieladresse über den Ringbus gegeben. Das Prozebelement mit der gewünschten Adresse übernimmt die über den Bus laufenden Informationen. Dieses System ist für den Aufbau eines Netzes, bei dem die einzelnen Prozessorelemente örtlich weiter voneinander aufgestellt sein können, sehr zweckmäßig, z. B. die komplexe Steuerung von Maschinen in Werkhallen oder Industrieeinrichtungen. Das System wird im international bekannten CAMAC-System angewendet.

Die Reihenstruktur (Bild 8.3f) ähnelt der Ringstruktur, jedoch ist die Kette nicht geschlossen.

Aus Bild 8.3g ist die Matrixstruktur zu ersehen. Bei ihr läßt sich jedes Prozebelement mit jedem anderen über die Matrixknotenpunkte verbinden. Die Knotenpunkte sind als elektronische Schalter ausgeführt, die von einem Steuerrechner des Netzwerks durchgeschaltet werden.

Eine weitere Anwendung der Mehrprozessorsysteme ist die Parallelverarbeitung. Dabei werden mehrere Prozessoren so in Kette zusammengefügt, daß sie alle den gleichen Anteil zur Realisierung eines Vorgangs leisten. Als Beispiel stelle man sich eine Stahlplatte vor, die an einer Seite (x -Richtung) ungleichmäßig erwärmt wird. Das System soll nun ermitteln, wie sich die Erwärmung in y -Richtung fortpflanzt. Zu diesem Zweck wird die x -Richtung in einzelne Teilabschnitte aufgeteilt (x_1 bis x_n). Jeden Teilabschnitt stellt man


durch ein Prozessorelement dar. Das Programm der einzelnen Elemente basiert in jedem Prozessor auf den Regeln der Wärmeleitung, so daß die Verteilung in y-Richtung als Zeitkonstante bei der Programmbearbeitung dargestellt wird.

8.4. Hierarchische Rechnersysteme (Rechnernetze)

Bei den Rechnernetzen werden Mikrorechnersysteme miteinander gekoppelt. Die Kopplung dient dem Zweck der besseren Verteilung der Aufgaben zur gleichmäßigen Auslastung der einzelnen Rechner. Das wichtigste Element eines solchen Rechnernetzes ist das dazugehörige Betriebssystem, das die Aufgaben und die Geräte verwaltet und steuert. Auf diese Art und Weise können große Aufgaben mit umfangreichem Datenmaterial gelöst werden.

Bild 8.4 zeigt die Struktur eines solchen Rechnernetzes. Zum Netz gehören die Arbeitsrechnersysteme und ein sogenannter Kommunikationsrechner zur Steuerung der Verbindungen.

 Der häufigste Anwendungsfall der Rechenschaltkreise wird der Einkartenrechner sein. Er dient als eingebauter Steuerrechner für einzelne Geräte. Das Mikrorechnersystem wird als Prozeßrechner bei größeren Steuerungsproblemen angewendet werden. Mehr-



KR = Kommunikationsrechner
AR = Arbeitsrechner

Bild 8.4
Struktur eines Rechnernetzes

prozessorsysteme werden seltener auftreten. Sie sind dort von Nutzen, wenn es um die Nachbildung von physikalischen Modellen geht. Hierarchische Rechnersysteme finden in größeren Systemen Anwendung, z. B. als Verbundnetz bei einer Flugplatzüberwachung.

Bei der Frage nach der möglichen Anwendung von Mikroprozessoren kann man heute schon antworten: Sie sind überall einsetzbar. Wichtig für ein erfolgreiches Anwenden ist die Auswahl des geeigneten Prozessors und des geeigneten Systems sowie der verfügbaren Programme. Die vorliegenden Hefte sollen dazu eine gewisse Hilfestellung leisten.

9. Literatur

- Kühn, E.; Schmied, H.:* Integrierte Schaltkreise. Berlin 1972.
...: Mikroprozessoren, Elektronik-Sonderausgabe, München 1977.
- Gößler, R.:* Ein-/Ausgabe-Bausteine für Mikroprozessoren. In: Elektronik 1976.
...: Betriebsdokumentation des Mikrorechnersystems K 1510. Dokumentation des VEB Kombinat Robotron, Dresden, 1977.
...: Z 80 – Entwicklungssystem. Firmenunterlagen Mostek, Wien 1977.
- NN: Mikroprozessor-Schaltkreise 8080. Firmendokumentation Siemens, München 1977.
- Dawidczak, S.; Weise, K. D.:* Mikrorechnersystem robotron K 1520. In: msr 20 (1977), H. 12.
- NN: Mikroprozessoren, Mikrorechner. Literaturinformation des VEB Kombinat Robotron (ZfT), Dresden, 1977.
- Kanton, D.:* Mikroprozessorsystem. Reihe Automatisierungstechnik, Band 183, Berlin 1978.
- Meiling, W.:* Einige Tendenzen in der Entwicklung und Anwendung von Mikroprozessoren und Mikrorechnern. In: Nachrichtentechnik 27 (1977), H. 1.
- NN: Mikrorechnersystem K 1520 – Systembeschreibung. Firmendokumentation 1978, VEB Kombinat Robotron.
- Weller, W.:* Anwendung der Mikroelektronik in der Prozeßautomatisierung. Reihe Automatisierungstechnik, Band 187, Berlin 1981.
- Bader, B.:* Mikrorechnersystem K 1520. In: radio fernsehen elektronik 28 (1979), H. 10, S. 616–620.
- Jugel, A.:* Mikroprozessorsysteme. Berlin 1980.
- Claßen, L.:* Programmierung des Mikroprozessorsystems U 880 – K 1520. Reihe Automatisierungstechnik, Band 192, Berlin 1981.
- Schwarz, W.; Meyer, G.; Eckhard, D.:* Mikrorechner – Wirkungsweise, Programmierung, Applikation. Berlin 1980.
- TGL 35333: Statischer Lese-Schreib-Speicher U 202 D.
- TGL 34815: Unipolarer Festwertspeicherschaltkreis U 505 D.

TGL 37787: Festwertspeicherschaltkreis U 555 C.

TGL 26276: Unipolarer Mikroprozessorschaltkreis U 880 D.

TGL 35837: Unipolarer Parallel-Eingabe-Ausgabe-Schaltkreis U 855 D.

TGL 37001: Unipolarer Serieller Eingabe-Ausgabe-Schaltkreis U 856 D.

TGL 37002: Unipolarer Zähler-/Zeitgeberschaltkreis U 857 D.

10. Anhang

Tabelle 10.1. Darstellung der Zahlen 0 bis 32 in dezimaler, dualer, oktaler, hexadezimaler und BCD-Form

dezimal	dual	oktal	hexadezimal	BCD
0	000000	0	0	0000 0000
1	000001	1	1	0000 0001
2	000010	2	2	0000 0010
3	000011	3	3	0000 0011
4	000100	4	4	0000 0100
5	000101	5	5	0000 0101
6	000110	6	6	0000 0110
7	000111	7	7	0000 0111
8	001000	10	8	0000 1000
9	001001	11	9	0000 1001
10	001010	12	A	0001 0000
11	001011	13	B	0001 0001
12	001100	14	C	0001 0010
13	001101	15	D	0001 0011
14	001110	16	E	0001 0100
15	001111	17	F	0001 0101
16	010000	20	10	0001 0110
17	010001	21	11	0001 0111
18	010010	22	12	0001 1000
19	010011	23	13	0001 1001
20	010100	24	14	0010 0000
21	010101	25	15	0010 0001
22	010110	26	16	0010 0010

dezimal	dual	oktal	hexadezimal	BCD
23	010111	27	17	0010 0011
24	011000	30	18	0010 0100
25	011001	31	19	0010 0101
26	011010	32	1A	0010 0110
27	011011	33	1B	0010 0111
28	011100	34	1C	0010 1000
29	011101	35	1D	0010 1001
30	011110	36	1E	0011 0000
31	011111	37	1F	0011 0001
32	100000	40	20	0011 0010

Tabelle 10.2. Addition hexadezimaler Zahlen

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
1		2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F	10
2			4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F	10	11
3				6	7	8	9	A	B	C	D	E	F	10	11	12
4					8	9	A	B	C	D	E	F	10	11	12	13
5						A	B	C	D	E	F	10	11	12	13	14
6							C	D	E	F	10	11	12	13	14	15
7								E	F	10	11	12	13	14	15	16
8									10	11	12	13	14	15	16	17
9										12	13	14	15	16	17	18
A											14	15	16	17	18	19
B												16	17	18	19	1A
C													18	19	1A	1B
D														1A	1B	1C
E															1C	1D
F																1E

Tabelle 10.3. Multiplikation hexadezimaler Zahlen

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
2		2	4	6	8	A	C	E	10	12	14	16	18	1A	1C	1E
3			6	9	C	F	12	15	18	1B	1E	21	24	27	2A	2D
4				C	10	14	18	1C	20	24	28	2C	30	34	38	3C
5					14	19	1E	23	28	2D	32	37	3C	41	46	4B
6						1E	24	2A	30	36	3C	42	48	4E	54	5A
7							2A	31	38	3F	46	4D	54	5B	62	69
8								38	40	48	50	58	60	68	70	78
9									48	51	5A	63	60	75	7E	87
A										5A	64	6E	78	82	8C	96
B											6E	79	84	8F	9A	A5
C												84	90	9C	AB	B4
D													9C	A9	B6	C3
E														B6	C4	D2
F															D2	E1

Tabelle 10.4. Umrechnung hexadezimal → dezimal

	16^0	16^1	16^2	16^3	16^4
0	0	0	0	0	0
1	1	16	256	4.096	65.536
2	2	32	512	8.192	131.072
3	3	48	768	12.288	196.608
4	4	64	1.024	16.384	262.144
5	5	80	1.280	20.480	327.680
6	6	96	1.536	24.576	393.216
7	7	112	1.792	28.672	458.752
8	8	128	2.048	32.768	524.288
9	9	144	2.304	36.864	589.824
A	10	160	2.560	40.960	655.360
B	11	176	2.816	45.056	720.896
C	12	192	3.072	49.152	786.432
D	13	208	3.328	53.248	851.968
E	14	224	3.584	57.344	917.504
F	15	240	3.840	61.440	983.040

Tabelle 10.5. Umrechnung dezimal → hexadezimal

	10^0	10^1	10^2	10^3	10^4
0	0	0	0	0	0
1	1	A	64	3E8	2.710
2	2	14	C8	7D0	4.E20
3	3	1E	12C	BB8	7.530
4	4	28	190	FA0	9.C40
5	5	32	1E4	1.388	C.350
6	6	3C	248	1.770	E.A60
7	7	46	2AC	1.B58	11.170
8	8	50	320	1.F40	13.880
9	9	5A	384	2.238	15.F90

Tabelle 10.6 Umrechnung hexadezimal → oktal

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0	0	1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17
10	20	21	22	23	24	25	26	27	30	31	32	33	34	35	36	37
20	40	41	42	43	44	45	46	47	50	51	52	53	54	55	56	57
30	60	61	62	63	64	65	66	67	70	71	72	73	74	75	76	77
40	100	101	102	103	104	105	106	107	110	111	112	113	114	115	116	117
50	120	121	122	123	124	125	126	127	130	131	132	133	134	135	136	137
60	140	141	142	143	144	145	146	147	150	151	152	153	154	155	156	157
70	160	161	162	163	164	165	166	167	170	171	172	173	174	175	176	177
80	200	201	202	203	204	205	206	207	210	211	212	213	214	215	216	217
90	220	221	222	223	224	225	226	227	230	231	232	233	234	235	236	237
A0	240	241	242	243	244	245	246	247	250	251	252	253	254	255	256	257
B0	260	261	262	263	264	265	266	267	270	271	272	273	274	275	276	277
C0	300	301	302	303	304	305	306	307	310	311	312	313	314	315	316	317
D0	320	321	322	323	324	325	326	327	330	331	332	333	334	335	336	337
E0	340	341	342	343	344	345	346	347	350	351	352	353	354	355	356	357
F0	360	361	362	363	364	365	366	367	370	371	372	373	374	375	376	377

Tabelle 10.7 Potenzen der Basis 16

16^n		n	16^n				
	1	0	0.10000	00000	00000	x	10
	16	1	0.62500	00000	00000	x	10^{-1}
	256	2	0.39062	50000	00000	x	10^{-2}
	096	3	0.24414	06250	00000	x	10^{-3}
4	536	4	0.15258	78906	25000	x	10^{-4}
	048	5	0.95367	43164	06250	x	10^{-6}
	16	6	0.59604	64477	53906	x	10^{-7}
	268	7	0.37252	90298	46191	x	10^{-8}
	294	8	0.23283	06436	53869	x	10^{-9}
4	719	9	0.14551	91522	83668	x	10^{-10}
	68	10	0.90949	47017	72928	x	10^{-12}
	1	11	0.56843	41886	08080	x	10^{-13}
	17	12	0.35527	13678	80050	x	10^{-14}
	281	13	0.22204	46049	25031	x	10^{-15}
4	503	14	0.13877	78780	78144	x	10^{-16}
	72	15	0.86736	17379	88403	x	10^{-18}
152	921						
	504						
	606						
	846						
	976						

Tabelle 10.8 Potenzen der Basis 10 in hexadezimaler Darstellung

10^n	n	10^{-n}	10000	9999	0000	9999A	0000
1	0	1.0000	(0000)	9999	0000	9999A	0000
A	1	0.1999	9999	C28F	5C28	F5C3	x 16 ⁻¹
64	2	0.28F5	C28F	374B	C6A7	EF9E	x 16 ⁻²
3E8	3	0.4189	374B	8BAC	710C	B296	x 16 ⁻³
2710	4	0.68DB	8BAC	AC47	1B47	8423	x 16 ⁻⁴
86A0	5	0.A7C5	AC47	F7A0	B5ED	8D37	x 16 ⁻⁴
4240	6	0.10C6	F7A0	F29A	BCAF	4858	x 16 ⁻⁵
9680	7	0.1AD7	F29A	1DC4	6118	73BF	x 16 ⁻⁶
5F5	8	0.2AF3	1DC4	2FA0	9B5A	52CC	x 16 ⁻⁷
3B9A	9	0.44B8	2FA0	7F67	SEF6	EADF	x 16 ⁻⁸
540B	10	0.6DF3	7F67	FF0B	CB24	AAFF	x 16 ⁻⁹
4876	11	0.AFEB	FF0B	9981	2DEA	1119	x 16 ⁻⁹
D4A5	12	0.1197	9981	C268	4976	81C2	x 16 ⁻¹⁰
4E72	13	0.1C25	C268	370D	4257	3604	x 16 ⁻¹¹
107A	14	0.2D09	370D	BE7B	9D58	566D	x 16 ⁻¹²
A4C6	15	0.480E	BE7B	CA5F	6226	F0AE	x 16 ⁻¹³
6FC1	16	0.734A	CA5F	AA32	36A4	B449	x 16 ⁻¹⁴
5D8A	17	0.B877	AA32	5DD1	D243	ABAI	x 16 ⁻¹⁴
A764	18	0.1272	5DD1	C94F	B6D2	AC35	x 16 ⁻¹⁵
89E8	19	0.1D83	C94F				

Tabelle 10.9. ASCII-Code/SIF-1000-Code

Oktaler Code	ASCII-Zeichen	SIF-1000 Zeichen	Bemerkungen
000	NUL	NUL	Null, Leer
001	SOH		Anfang des Kopfes (Start of heading)
002	STX		Anfang des Textes (Start of text)
003	ETX		Ende des Textes (End of text)
004	EOT		Ende der Übertragung (End of transmission)
005	ENQ		Anfrage (Enquiry); Wer ist dort?
006	ACK		Bestätigung (Acknowledge)
007	BEL		Akustisches Signal (Bell)
010	BS		Rücktaste, Rücksetzen um ein Zeichen (Backspace)
011	HT	HT	Horizontaler Tabulator (Horizontal tab)
012	LF	LF	Zeilenvorschub (Line feed)
013	VT		Vertikaler Tabulator (Vertical tab)
014	FF		Formatsteuerung (Form feed); Vorschub auf die nächste Seite
015	CR	CR	Wagenrücklauf (Carriage return)
016	SO		Umschalten auf Großbuchstaben (Shift out); Umschalten auf rotes Farbband
017	SI		Umschalten auf Kleinbuchstaben (Shift in); Umschalten auf schwarzes Farbband
020	DLE		Umschaltung der Datenübertragung (Data link escape)
021	DC1	DC1	Gerätesteuerzeichen 1
022	DC2	DC2	Gerätesteuerzeichen 2
023	DC3	DC3	Gerätesteuerzeichen 3
024	DC4	DC4	Gerätesteuerzeichen 4
025	NAK		Negative Bestätigung (Negativ acknowledge); Fehler
026	SYN		Synchronisation
027	ETB		Ende des übertragenen Blockes (End of transmission block) auch LEM, Logisches Ende des Mediums
030	CAN		Annullierung (CANCEL)
031	EM		Ende des Mediums (End of Medium) Ende des Datenträgers
032	SUB		Substitution
033	ESC		Escape
034	FS		File separator
035	GS		Group separator

Tabelle 10.9. ASCII-Code/SIF-1000-Code (1. Fortsetzung)

Oktaler Code	ASCII-Zeichen	SIF-1000 Zeichen	Bemerkungen
036	RS	NL	Recorff seperator; New line (NL) Wagenrücklauf mit Zeilenvorschub
037	US		Unit seperator
040	Sp	Sp	Leerzeichen (Space)
041	!	!	Ausrufezeichen (Exclamation point)
042	"	"	Anführungszeichen
043			Nummernzeichen
044	\$		Währungszeichen
045	%	%	Prozentzeichen
046	&	&	Ampersand
047	,	,	Hochkomma
050	((
051))	
052	*	*	
053	+	+	
054	,	,	
055	-	-	
056	.	.	
057	/	/	
060	0	0	
061	1	1	
062	2	2	
063	3	3	
064	4	4	
065	5	5	
066	6	6	
067	7	7	
070	8	8	
071	9	9	
072	:	:	
073	;	;	
074	<	<	
075	=	=	
076	>	>	
077	?	?	
100	a	§	
101	A	A	
102	B	B	
103	C	C	
104	D	D	
105	E	E	
106	F	F	
107	G	G	
110	H	H	
111	I	I	

Tabelle 10.9. ASCII-Code/SIF-1000-Code (2. Fortsetzung)

Oktaler Code	ASCII-Zeichen	SIF-1000 Zeichen	Bemerkungen
112	J	J	
113	K	K	
114	L	L	
115	M	M	
116	N	N	
117	O	O	
120	P	P	
121	Q	Q	
122	R	R	
123	S	S	
124	T	T	
125	U	U	
126	V	V	
127	W	W	
130	X	X	
131	Y	Y	
132	Z	Z	
133	[[
134	\	∅	
135]]	
136	^	↑	
137	-	-	
140	\	\	
141	a	a	
142	b	b	
143	c	c	
144	d	d	
145	e	e	
146	f	f	
147	g	g	
150	h	h	
151	i	i	
152	j	j	
153	k	k	
154	l	l	
155	m	m	
156	n	n	
157	o	o	
160	p	p	
161	q	q	
162	r	r	
163	s	s	
164	t	t	
165	u	u	
166	v	v	

Tabelle 10.9. ASCII-Code/SIF-1000-Code (3. Fortsetzung)

Oktaler Code	ASCII-Zeichen	SIF-1000 Zeichen	Bemerkungen
167	w	w	
170	x	x	
171	y	y	
172	z	z	
173	{	{	
174			Vertikaler Strich
175	}	}	
176	~	¬	Negation
177	DEL	DEL	Delete