

LINDNER

Elektro-Aufgaben

BAND II: WECHSELSTROM

Zum Studium an Ingenieur- und Fachschulen empfohlen

Institut für Fachschulwesen der DDR

Karl-Marx-Stadt, 11. 11. 1969

Redaktionsschluß: 15. 1. 1970

ES 20 K 1

Copyright by VEB Fachbuchverlag Leipzig 1970

Verlagslektor: Alfred Sommer

Satz und Druck: VOB Fachbuchdruck Naumburg (Saale) IV-26-14, Auftrags-Nr. 294

Veröffentlicht unter der Lizenznummer 114-210/22/70

ELEKTRO-AUFGABEN

Übungsaufgaben zu den Grundlagen der Elektrotechnik (mit Lösungen)

BAND II: WECHSELSTROM

Von Studiendirektor

HELMUT LINDNER

Ingenieurhochschule Mittweida/Sa.

10., neubearbeitete Auflage · Mit 306 Bildern



VEB FACHBUCHVERLAG LEIPZIG

Vorwort

Mit diesem Band II wird die Sammlung „Elektro-Aufgaben“ für das Gebiet des Wechselstromes fortgesetzt. Seiner Bestimmung als Übungsbuch gemäß wurde auch hier jedem der systematisch aufeinander aufbauenden Teilgebiete eine reichhaltige Auswahl von Aufgaben beigegeben, die teilweise einander ähneln; denn nach einem alten Grundsatz gilt: *Repetitio est mater studiorum*, und das besagt auch für uns, daß die Wiederholung die Mutter des Wissens ist.

Dem Aufbau und Schwierigkeitsgrad nach entspricht die Sammlung den an den Ingenieur- und Fachschulen gültigen Lehrplänen. Darüber hinaus soll sie auch all denen eine Hilfe sein, die in das Gebiet der Wechselstromtechnik eindringen wollen und in den einschlägigen Lehrbüchern nicht genügend Übungsstoff vorfinden.

Gelegentliche Hinweise beziehen sich auf den Band I (Gleichstrom) dieser Sammlung, wo auch die in einigen Fällen benötigten Magnetisierungskurven wiedergegeben sind. Die Lösungen zeigen meist nur *einen* Weg, den man gehen *kann*. Vielfach führen auch andere Methoden zum gleichen Ziel. Insbesondere lassen sich viele Aufgaben mit Hilfe von Zeigerdiagrammen graphisch lösen. Ebenso läßt sich die Mehrzahl der im ersten Teil elementar zu lösenden Aufgaben auch unter Benutzung komplexer Ausdrücke berechnen.

Alle gegebenen Werte bedeuten, wenn nicht ausdrücklich anders vermerkt, Effektivwerte. Die Ergebnisse sind im allgemeinen mit dem genauen Wert $\pi = 3,1416$ ausgerechnet, auch in solchen Fällen, wo in der Lösung der Kürze halber $\pi = 3,14$ angegeben wurde.

Die vorliegende Auflage ist gegenüber den vorangegangenen um einige Abschnitte erweitert worden, die zahlreiche Aufgaben zur Inversion und über Ortskurven zum Gegenstand haben. Diese folgen in systematischer Weise so aufeinander, daß sie dem Anfänger ein schrittweises Erfassen der Probleme und damit sicheres Erlernen ermöglichen. Besonderer Wert wurde dabei auf das für das praktische selbständige Arbeiten unerläßliche Errechnen und Ablesen der angewandten Maßstäbe gelegt. Auch der Lösungsteil wurde in gründlicher Überarbeitung weiter verbessert, wobei alle Lösungen grundsätzlich als Größengleichungen, d. h. unter Mitführung der jeweiligen Einheiten, geschrieben wurden.

An dieser Stelle sei ganz besonders Herrn Dipl.-Ing. GRUNEWALD, Mittweida, gedankt, der eine ganze Anzahl von Aufgaben über Ortskurven beisteuerte.

Verfasser und Verlag

Inhaltsverzeichnis

Elementare Berechnungen

1. Sinusförmige Wechselgrößen

Aufgaben-Nr.

- | | |
|---|----------|
| 1.1. Augenblickswerte sinusförmiger Wechselgrößen | 1... 18 |
| 1.2. Mittelwerte sinusförmiger Wechselgrößen | 19... 34 |
| 1.3. Addition sinusförmiger Wechselgrößen gleicher Frequenz | 35... 43 |

2. Widerstände im Wechselstromkreis

- | | |
|---|----------|
| 2.1. Der verlustlose induktive Widerstand | 44... 53 |
| 2.2. Der verlustlose kapazitive Widerstand | 54... 61 |

3. Berechnung von Schaltungen

- | | |
|--|------------|
| 3.1. R und L in Reihe | 62... 84 |
| 3.2. R und C in Reihe | 85... 96 |
| 3.3. L und C in Reihe | 97... 107 |
| 3.4. R , L und C in Reihe | 108... 121 |
| 3.5. R und C parallel | 122... 129 |
| 3.6. Parallelschaltung zusammengesetzter Widerstände | 130... 155 |

4. Resonanz im Wechselstromkreis

- | | |
|---|------------|
| 4.1. Spannungs- oder Reihenresonanz | 156... 171 |
| 4.2. Strom- oder Parallelresonanz. | 172... 184 |

5. Die Leistung des Wechselstroms

- | | |
|---|------------|
| 5.1. Berechnung der Leistung in verschiedenen Schaltungen | 185... 211 |
| 5.2. Verbesserung des Leistungsfaktors | 212... 227 |
| 5.3. Verlustwinkel und Verlustleistung von Kondensatoren | 228... 234 |
| 5.4. Verluste auf Einphasenwechselstrom-Leitungen | 235... 249 |

6. Drehstrom

- | | |
|--|------------|
| 6.1. Berechnung der Spannungen, Ströme und Widerstände | 250... 261 |
| 6.2. Leistung und Arbeit des Drehstroms | 262... 275 |
| 6.3. Verluste auf Drehstromleitungen | 276... 289 |

7. Spulen mit Eisen

- | | |
|--|------------|
| 7.1. Die eisengefüllte Drosselspule | 290... 310 |
| 7.2. Der eisengefüllte Transformator | 311... 332 |

Berechnungen mit der symbolischen Methode

8. Das Rechnen mit komplexen Zahlen

8.1. Addition und Subtraktion komplexer Ausdrücke	333...357
8.2. Berechnung von Betrag und Phase aus der Normalform einer komplexen Zahl	358...417
8.3. Multiplikation komplexer Ausdrücke	418...442
8.4. Division komplexer Ausdrücke	443...462
8.5. Die Exponentialform	463...498
8.6. Rechnen mit elektrischen Wechselgrößen in komplexer Darstellung	499...509

9. Berechnung von Schaltungen

9.1. Reihenschaltung von Widerständen	510...523
9.2. Parallelschaltung von Widerständen	524...535
9.3. Parallelschaltung zusammengesetzter Widerstände	536...560
9.4. Gemischte Schaltungen	561...592

10. Umwandlungen

10.1. Umwandlung einer Reihenschaltung in eine äquivalente Parallelschaltung und umgekehrt	593...634
10.2. Umwandlung einer Sternschaltung in eine äquivalente Dreieckschaltung	635...644
10.3. Umwandlung einer Dreieckschaltung in eine äquivalente Sternschaltung	645...656

11. Kettenschaltungen	657...671
--	-----------

12. Der Transformator	672...682
--	-----------

13. Inversion

13.1. Inversion komplexer Zahlen	683...692
13.2. Graphische Darstellung einfacher Schaltungen mittels Inversion .	693...708

14. Ortskurven

14.1. Die Ortskurven sind Geraden	709...733
14.2. Die Ortskurven sind Halbkreise oder Kreisbögen durch den Nullpunkt	734...757
14.3. Die Ortskurven sind Kreisbögen, die nicht durch den Nullpunkt gehen	758...768

Lösungen

Elementare Berechnungen

1. Sinusförmige Wechselgrößen

1.1. Augenblickswerte sinusförmiger Wechselgrößen

Formeln:	Größe	Zeichen	Einheit
$i = I_{\max} \sin \omega t$ bzw. $= I_{\max} \sin (\omega t + \varphi)$	Momentanwert von Strom und Span- nung	i, u	A, V
$u = U_{\max} \sin \omega t$ bzw. $= U_{\max} \sin (\omega t + \varphi)$		t	s
$\omega = 2\pi f$	Kreisfrequenz	ω	$1/\text{s} = \text{s}^{-1}$
$T = \frac{1}{f}; \quad f = \frac{1}{T}$	Frequenz	f	$1/\text{s} = \text{s}^{-1} = \text{Hz}$
$1^\circ = 0,01745 \text{ rad}$	Scheitelwert von Strom und Spannung	I_{\max}, U_{\max}	A, V
	Periodendauer	T	s
	Winkel der Phasen- verschiebung	φ	Grad oder rad (Bogenmaß)

1. Welche Kreisfrequenz haben folgende Wechselströme?
a) $f = 16^2/3 \text{ Hz}$; b) 25 Hz; c) 48 Hz; d) 50 Hz; e) 51,4 Hz; f) 100 Hz; g) 1000 Hz;
h) 3 kHz und i) 295,4 kHz
2. Welche Periodendauer haben die in Aufgabe 1 genannten Wechselströme?
3. Wieviel Sekunden nach dem Nulldurchgang erreichen Wechselspannungen folgender Frequenzen zum ersten Mal ihre Höchstwerte?
a) $f = 16^2/3 \text{ Hz}$; b) 20 Hz; c) 35 Hz; d) 49 Hz; e) 50 Hz; f) 52 Hz; g) 100 Hz
4. Wieviel Sekunden nach dem Nulldurchgang erreicht eine sinusförmige Wechselspannung von 50 Hz
ihres Höchstwertes?
a) 1/10; b) 1/5; c) 1/4; d) 1/3; e) 1/2 und f) 9/10
5. Bei welcher Frequenz erreicht eine sinusförmige Spannung
nach dem Nulldurchgang die Hälfte ihres Scheitelwertes?
a) 0,001 s; b) 0,0015 s; c) 0,00028 s; d) 0,00044 s und e) 0,00026 s
6. Welchen Betrag hat eine sinusförmige Spannung von $U_{\max} = 65 \text{ V}$ und 50 Hz
nach dem Nulldurchgang?
a) 0,3 s; b) 0,03 s; c) 0,003 s; d) 1,55 s; e) 1,963 s und f) 2,074 s

7. Wieviel Sekunden nach Beginn einer Periode hat ein Wechselstrom von $I_{\max} = 15 \text{ A}$ und 100 Hz einen Momentanwert von
 a) $0,5 \text{ A}$; b) $1,5 \text{ A}$; c) $6,5 \text{ A}$; d) 10 A und e) $14,5 \text{ A}$?
8. Welchen Scheitelwert haben die Wechselspannungen
- | | a) | b) | c) | d) |
|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Frequenz | 50 Hz | 100 Hz | 120 Hz | 200 Hz |
| Momentanwert | $209,24 \text{ V}$ | $103,63 \text{ V}$ | $87,02 \text{ V}$ | 214 V |
| | $0,004 \text{ s}$ | $0,0035 \text{ s}$ | $0,0014 \text{ s}$ | $0,001 \text{ s}$ |
- nach Beginn einer Periode?
9. Welchen Momentanwert hat eine sinusförmige Spannung von $U_{\max} = 220 \text{ V}$ $0,02 \text{ s}$ nach dem Nulldurchgang bei einer Frequenz von a) 25 Hz ; b) 47 Hz ; c) 50 Hz ; d) 54 Hz und e) 498 Hz ?
10. In welchen Zeitabständen erreicht eine sinusförmige Wechselspannung jeweils die Hälfte ihres Scheitelwertes bei einer Frequenz von a) $16^{2/3} \text{ Hz}$; b) 50 Hz ; c) 100 Hz und d) 800 Hz ?
11. Eine sinusförmige Wechselspannung erreicht nach dem Nulldurchgang a) 10% ; b) 20% ; c) 30% ; d) 50% ; e) 70% ; f) 80% und g) 90% ihres Höchstwertes. Welchen Verschiebungswinkeln entsprechen diese Momentanwerte?
12. Wie groß ist die Frequenz eines sinusförmigen Wechselstromes, wenn $0,001 \text{ s}$ vor Erreichen des Scheitelwertes der Momentanwert a) 75% ; b) 85% ; c) 95% ; d) 98% und e) 99% vom Scheitelwert beträgt?
13. Der Momentanwert einer sinusförmigen Wechselspannung benötigt innerhalb der ersten Viertelperiode $0,002 \text{ s}$, um von a) 10 auf 20% ; b) 20 auf 30% ; c) 30 auf 50% ; d) 10 auf 50% ; e) 10 auf 80% des Scheitelwertes anzusteigen. Bei welchen Frequenzen ist dies der Fall?
14. In welchen Zeitabständen erreichen Strom und Spannung ihre positiven Höchstwerte bei einer Frequenz von a) 50 Hz ; b) 50 Hz ; c) 50 Hz ; d) 100 Hz ; e) 100 Hz ; f) 1000 Hz und einem Winkel der gegenseitigen Phasenverschiebung von a) 12° ; b) 45° ; c) 85° ; d) 30° ; e) 60° und f) 90° ?
15. Durch zwei parallelgeschaltete Leiter fließen zwei sinusförmige Ströme gleicher Frequenz und erreichen ihre Höchstwerte jeweils
- | | a) | b) | c) | d) |
|------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| | $0,015 \text{ s}$ | $0,018 \text{ s}$ | $0,00056 \text{ s}$ | $0,00047 \text{ s}$ |
| bzw. | $0,005 \text{ s}$ | $0,002 \text{ s}$ | $0,00004 \text{ s}$ | $0,00033 \text{ s}$ |
- nacheinander. Wie groß ist die Frequenz, und welcher Verschiebungswinkel besteht zwischen beiden Strömen?

16. Von zwei frequenzgleichen Strömen, die zwei parallelgeschaltete Leiter durchfließen, beträgt der Momentanwert des einen $4/10$, während zu gleicher Zeit der des anderen $1/3$ des Scheitelwertes beträgt. Berechne den Verschiebungswinkel.
17. Zwischen zwei frequenzgleichen Strömen von je $I_{\max} = 6 \text{ A}$ besteht eine Verschiebung von 25° . Welchen Momentanwert hat der eine Strom, wenn der des anderen $1,5 \text{ A}$ beträgt?
18. Um welchen Winkel ist der Nulldurchgang gegenüber dem Beginn der Messung verschoben, wenn der Scheitelwert
 a) $0,001 \text{ s}$; b) $0,0015 \text{ s}$ und c) $0,032 \text{ s}$
 nach Beginn der Messung erreicht wird? ($f = 50 \text{ Hz}$)

1.2. Mittelwerte sinusförmiger Wechselgrößen

Formeln:	Größe	Zeichen	Einheit
$I = \frac{I_{\max}}{\sqrt{2}} = 0,707 I_{\max}$	Scheitelwert (Höchstwert)	I_{\max}, U_{\max}	A, V
$I_{\text{mi}} = \frac{2I_{\max}}{\pi} = 0,637 I_{\max}$	Effektivwert	I, U	A, V
$\xi_m = \frac{I}{I_{\text{mi}}} = \frac{U}{U_{\text{mi}}}$	arithmetischer oder elektrolytischer Mittelwert	$I_{\text{mi}}, U_{\text{mi}}$	A, V
$\xi_S = \frac{I_{\max}}{I} = \frac{U_{\max}}{U}$	Formfaktor	ξ_m	dimensionslos
	Scheitelfaktor	ξ_S	dimensionslos

19. Es werden mittels gewöhnlicher Meßinstrumente folgende Effektivwerte festgestellt:
 a) 220 V ; b) 227 V ; c) 218 V ; d) $1,5 \text{ A}$ und e) $0,2 \text{ A}$
 Welche Scheitelwerte ergeben sich hieraus?

Anmerkung zu den Aufgaben 20 bis 22: Kondensatoren dürfen höchstens mit dem Scheitelwert der Wechselspannung belastet werden.

20. Welche effektive Wechselspannung kann an Kondensatoren angelegt werden, deren Nennspannung (höchste Betriebsspannung für Gleichstrom)
 a) 125 V ; b) 160 V ; c) 250 V ; d) 350 V ; e) 500 V ; f) 700 V und g) 1000 V
 beträgt?
21. Welche effektive Wechselspannung kann an einen Papierkondensator angelegt werden, wenn die Betriebsspannung ein Drittel der Prüfspannung betragen darf und diese für Gleichspannungsbetrieb angegeben ist?
 Prüfspannung a) 250 V ; b) 500 V ; c) 1200 V und d) 2000 V .
22. Mit welcher effektiven Wechselspannung dürfen MP-Kondensatoren beansprucht werden, deren Nenngleichspannung mit
 a) 160 V ; b) 250 V und c) 350 V

angegeben ist? Die Prüfspannung beträgt das 1,5fache hiervon, die Betriebsspannung davon wieder ein Drittel.

23. Welchen Scheitelwert hat der Strom durch eine Glühlampe für 220 V, deren Leistung
 a) 25 W; b) 40 W; c) 60 W; d) 75 W und e) 100 W beträgt?
24. Welchen höchsten Augenblickswert haben die Leistungen der in Aufgabe 23 genannten Lampen?
25. Berechne den arithmetischen Mittelwert eines Stromes von

	a)	b)	c)
$I_{\max} =$	1,2 A	2,8 A	6,5 A

 bei Doppelweggleichrichtung.
26. Welchem arithmetischen Mittelwert entsprechen folgende Effektivwerte?
 a) 1,8 A; b) 2,5 A; c) 3,7 A und d) 24 A
27. Zur Elektrolyse einer Salzlösung wird eine Badspannung von
 a) 3,8 V; b) 4,2 V und c) 5,3 V benötigt.
 Welche Scheitelspannung muß der dazu verwendete Doppelweggleichrichter liefern?
28. Ein Halbweggleichrichter liefert eine sinusförmige Spannung, deren Höchstwert
 a) 6,5 V; b) 8,5 V und c) 16,5 V beträgt.
 Welches ist der arithmetische Mittelwert?
29. Mit einem Drehspulspannungsmesser wird über einen Halbweggleichrichter eine Spannung von
 a) 12 V; b) 20 V und c) 37 V
 gemessen. Welchen Scheitelwert hat die gleichgerichtete sinusförmige Wechselspannung?
30. Die oszillografische Aufzeichnung zweier verzerrter Wechselströme (a und b) ergibt die in den Bildern 1 und 2 angegebenen Kurven einer Halbwelle. Ermittle daraus die arithmetischen Mittelwerte, Effektivwerte, die Scheitel- und Formfaktoren.

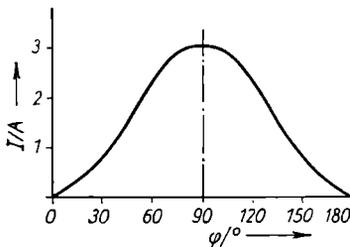


Bild 1. Aufgabe 30a

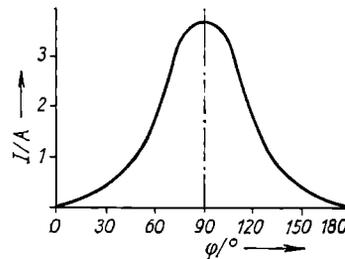


Bild 2. Aufgabe 30b

31. Ermittle nach einem Näherungsverfahren den arithmetischen Mittelwert, den Effektivwert, den Form- und Scheitelfaktor bei a) sinusförmigem und b) dreieckförmigem Spannungsverlauf (Bilder 3 und 4).

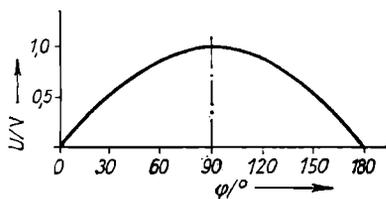


Bild 3
Aufgabe 31 a

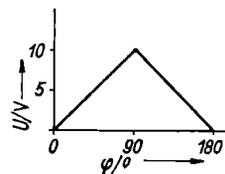


Bild 4
Aufgabe 31 b

32. Ermittle dieselben Größen für die in den Bildern 5 bis 7 angegebenen, mit sinusförmigem Wechselstrom überlagerten Gleichströme über eine volle Periode.

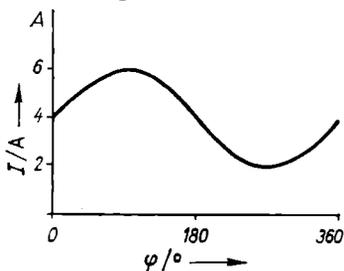


Bild 5. Aufgabe 32

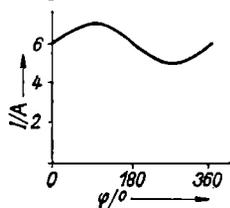


Bild 6. Aufgabe 32

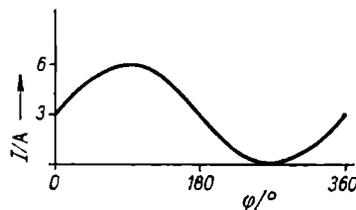


Bild 7. Aufgabe 32

33. Welchen Form- und Scheitelfaktor hat ein sinusförmiger Wechselstrom?
34. Welche Effektivwerte ergeben sich aus folgenden Werten?

	a)	b)	c)	d)	e)
Höchstwert	175 V	27,8 A	1,2350 Vs/m ²	3 · 10 ⁻³ Wb	2680 A/m
Scheitelfaktor	1,52	1,73	1,65	1,41	1,95

1.3. Addition sinusförmiger Wechselgrößen gleicher Frequenz

Formeln:

$$I = \sqrt{I_1^2 + I_2^2 + 2I_1I_2 \cos \varphi}$$

$$\tan \varphi_R = \frac{I_2 \sin \varphi}{I_1 + I_2 \cos \varphi}$$

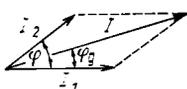


Bild 8
Addition zweier
phasenverschobener
Ströme

Größe	Zeichen	Einheit
Teilströme	I_1, I_2	A
Gesamtstrom	I	A
Voreilung von I_2 gegenüber I_1	φ	Grad
Voreilung des Gesamtstromes gegenüber I_1	φ_R	Grad

35. Welchen Gesamtwert ergeben die nachstehenden Teilspannungen unter Berücksichtigung der angegebenen Verschiebungswinkel, und unter welchem Winkel eilt die Gesamtspannung der Spannung U_1 voraus?

	a)	b)	c)	d)	e)
$U_1 =$	100 V	60 V	128 V	220 V	40 V
$U_2 =$	150 V	65 V	128 V	110 V	33 V
$\varphi =$	60°	30°	45°	75°	90°

36. Um welchen Winkel eilt der Strom I_2 dem Strom I_1 voraus, wenn der Gesamtstrom I gegeben ist?

	a)	b)	c)	d)
$I_1 =$	5 A	1,5 A	0,8 A	1,1 A
$I_2 =$	3,5 A	1,5 A	0,4 A	2,1 A
$I =$	6 A	2,5 A	1,0 A	2,8 A

37. Zwei in Reihe geschaltete Generatoren erzeugen 120 V bzw. 100 V, haben aber bei gleicher Frequenz eine gegenseitige Phasenverschiebung von 25°. Welche Gesamtspannung resultiert daraus?

38. Die Antriebswellen zweier Generatoren mit gleicher Frequenz und 75 V bzw. 125 V sind unter einem Winkel von

a) 0°; b) 30°; c) 60°; d) 90°; e) 120° und f) 180°

miteinander gekuppelt. Welchen Betrag hat die Gesamtspannung?

39. Die von den in der Schaltung (Bild 9) angegebenen Generatoren erzeugten EMKs sind um 90° gegeneinander verschoben. Es fließen die beiden Ströme

	a)	b)	c)	d)
$I_1 =$	18 A	25 A	47 A	65 A
$I_2 =$	27 A	25 A	18 A	120 A

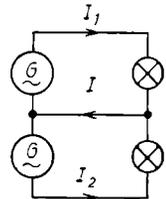


Bild 9. Aufgabe 39

Welcher Strom fließt in der gemeinsamen Zuleitung? (Es sind nur Wirkwiderstände vorhanden.)

40. Zwei in Reihe geschaltete Generatoren von gleicher EMK ergeben eine Gesamtspannung von 125 V. Die Teilspannungen sind um a) 90°, b) 60° und c) 30° gegeneinander verschoben. Wie groß sind die Teilspannungen?

41. In einem Leiter überlagern sich drei Ströme I_1, I_2, I_3 von je 10 A. Es bestehen die Phasenwinkel $\varphi_{1,2} = 60^\circ$ und $\varphi_{2,3} = 60^\circ$. Wie groß ist der resultierende Strom?

42. Die von den 3 Generatoren erzeugten gleich großen EMKs (Bild 10) sind um je 120° zueinander verschoben, E_1 und E_2 sind jedoch gegeneinander geschaltet. Berechne die an den beiden Gruppen parallelgeschalteter Lampen liegende Spannung sowie den Gesamtstrom I .

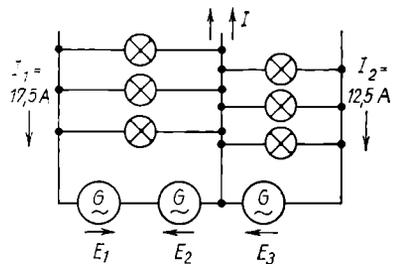


Bild 10. Aufgabe 42

43. Zwei Generatoren erzeugen die Spannungen 60 V bzw. 80 V mit einer Verschiebung von a) 40°, b) 50° und c) 60°. Welche Spannungen ergeben sich bei Reihen- und Gegenreihenschaltung?

2. Widerstände im Wechselstromkreis

2.1. Der verlustlose induktive Widerstand

Formeln:	Größe	Zeichen	Einheit
$X_L = \omega L$	induktiver Widerstand	X_L	Ω
$I = \frac{U}{X_L} = \frac{U}{\omega L}$	Induktivität	L	H
$\omega = 2\pi f$	Strom	I	A
	Spannung	U	V
	Kreisfrequenz	ω	1/s
	Frequenz	f	1/s \equiv Hz

44. Zur Bestimmung der Induktivität von Spulen wird die Stromstärke und Klemmenspannung gemessen. Berechne die Induktivität bei Vernachlässigung des Wirkwiderstandes.

	a)	b)	c)	d)	e)
$U =$	18 V	30 V	125 V	125 V	220 V
$I =$	2 A	1,5 A	10 A	8 A	11,5 A
$f =$	50 Hz	50 Hz	50 Hz	100 Hz	52 Hz

45. Eine Spule hat bei $f = 50$ Hz einen induktiven Widerstand von 12Ω . Welchen induktiven Widerstand hat sie bei den Frequenzen a) 48 Hz, b) 60 Hz, c) 100 Hz und d) 800 Hz?

46. Welcher Strom fließt bei Vernachlässigung des Wirkwiderstandes durch folgende Spulen?

	a)	b)	c)	d)
$L =$	2,45 H	15 H	25 mH	32 mH
$U =$	110 V	65 V	125 V	220 V
$f =$	50 Hz	200 Hz	49 Hz	50 Hz

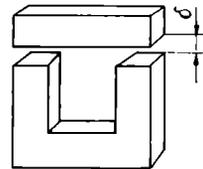


Bild 11. Aufgabe 47

47. Welcher Strom fließt bei Vernachlässigung des Wirkwiderstandes durch eine Drosselspule mit a) $N = 500$, b) 800 und c) 1500 Windungen bei einer Klemmenspannung von 125 V (50 Hz)? Der Kern hat nach Bild 11 zwei Luftspalte von je $\delta = 1,5$ mm und Polflächen von je $A = 4,5$ cm \times 4,5 cm. Die Berechnung erfolge näherungsweise nach Band I, 7.2.2.

48. Eine Spule hat bei 500 Hz einen induktiven Widerstand von 78Ω . Bei welchen Frequenzen beträgt dieser a) 85Ω ; b) 120Ω und c) 50Ω ?

49. Wieviel Windungen muß der in Aufgabe 47 verwendete Kern tragen, wenn an der Drossel bei einem Strom von 0,6 A und 50 Hz ein Spannungsabfall von 70 V bestehen soll?

50. Wieviel Windungen muß der in Aufgabe 47 verwendete Kern tragen, wenn der induktive Widerstand a) 80Ω , b) 60Ω und c) 50Ω betragen soll? ($f = 50$ Hz)

51. Eine Ringspule (Stahlguß) nach Bild 12 trägt 300 Windungen dicken Drahtes, durch die ein Strom von 0,4 A fließt. Welcher induktive Spannungsabfall entsteht an den Spulenklammern? ($f = 50 \text{ Hz}$)
52. Eine frei verlegte Doppelleitung von 25 km Einfachlänge besteht aus zwei Leitern von je 35 mm^2 Querschnitt im Abstand von 20 cm. Welcher induktive Spannungsabfall entsteht bei der Übertragung von 45 A bei 50 Hz?
53. Wie ändert sich dieser Wert, wenn der Leiterabstand auf a) 30 cm und b) 50 cm vergrößert wird?

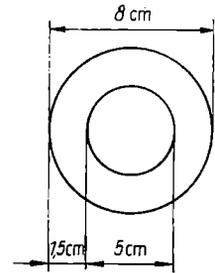


Bild 12. Aufgabe 51

2.2. Der verlustlose kapazitive Widerstand

Formeln:	Größe	Zeichen	Einheit
$X_c = \frac{1}{\omega C}$	kapazitiver Widerstand	X_c	Ω
$I = \frac{U}{X_c} = U\omega C$	Kapazität	C	F
$\omega = 2\pi f$	Strom	I	A
	Spannung	U	V
	Kreisfrequenz	ω	$1/s = \text{Hz}$

54. Berechne den kapazitiven Widerstand folgender Kondensatoren:

	a)	b)	c)	d)	e)	f)
$C =$	$0,5 \mu\text{F}$	$0,8 \mu\text{F}$	$1,2 \mu\text{F}$	250 pF	600 pF	2000 pF
$f =$	50 Hz	50 Hz	500 Hz	100 kHz	350 kHz	500 kHz

55. Welche Ströme fließen durch folgende Kondensatoren:

	a)	b)	c)	d)	e)	f)
$C =$	$2 \mu\text{F}$	$4,5 \mu\text{F}$	$0,3 \mu\text{F}$	40 nF	1500 pF	350 pF
$U =$	220 V	220 V	125 V	120 V	40 V	100 V
$f =$	50 Hz	50 Hz	50 Hz	100 kHz	500 kHz	600 kHz

56. Bei welchen Frequenzen weisen folgende Kondensatoren einen kapazitiven Widerstand von 10Ω auf? a) $1 \mu\text{F}$; b) $0,3 \mu\text{F}$; c) 50 nF und d) 500 pF
57. An einem Kondensator von $5 \mu\text{F}$ liegt eine Spannung von 218 V. Es werden folgende Ströme gemessen: a) 0,6 A, b) 0,8 A, c) 0,342 A. Um welche Frequenzen handelt es sich?
58. An einer Anzahl von Kondensatoren liegen Spannungen von 125 V bei 50 Hz. Es fließen Ströme von a) 5,89 mA, b) 17,67 mA, c) 24 mA, d) 0,05 A, e) 0,2 A. Um welche Kapazitäten handelt es sich?
59. Durch einen Kondensator von $1,2 \mu\text{F}$ mit einer Toleranzangabe von $\pm 20\%$ soll bei 50 Hz ein Effektivstrom von 0,1 A fließen. Mit welchem maximal möglichen Scheitelwert der Spannung muß gerechnet werden?

60. Zwischen welchen Werten kann die Stromstärke liegen, wenn ein Kondensator von $2,5 \mu\text{F} \pm 10\%$ an eine Spannung von 380 V und 50 Hz angeschlossen wird?
61. Um wieviel % weicht die wahre Kapazität eines Kondensators von seiner Nennkapazität $1,5 \mu\text{F}$ ab, wenn bei 225 V und 50 Hz ein Strom von a) $0,1 \text{ A}$, b) $0,109 \text{ A}$ und c) $0,115 \text{ A}$ fließt?

3. Berechnung von Schaltungen

3.1. R und L in Reihe

Formeln:

$$Z = \sqrt{R^2 + X_L^2}; \quad R = Z \cos \varphi$$

$$U = \sqrt{U_R^2 + U_L^2}; \quad X_L = Z \sin \varphi$$

$$U_R = U \cos \varphi; \quad U_L = U \sin \varphi$$

$$I = \frac{U}{Z}$$

$$\tan \varphi = \frac{X_L}{R} = \frac{\omega L}{R}$$

Größe	Zeichen	Einheit
Wirkwiderstand	R	Ω
induktiver Widerstand	X_L	Ω
Scheinwiderstand	Z	Ω
Kreisfrequenz	$\omega = 2\pi f$	$1/\text{s}$
Frequenz	f	$1/\text{s} \equiv \text{Hz}$
Phasenwinkel	φ	Grad
Teilspannungen am Wirk- bzw. induktiven Widerstand	U_R	V
	U_L	V

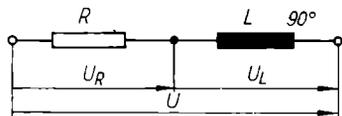


Bild 13. Reihenschaltung eines Wirk- und eines rein induktiven Widerstandes

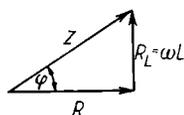


Bild 14a. Widerstandsdiagramm

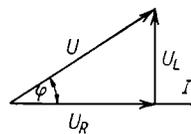


Bild 14b. Spannungsdiagramm

62. Berechne den Scheinwiderstand und den Phasenwinkel, wenn folgende Größen angegeben sind:

	a)	b)	c)	d)	e)	f)
$R =$	1Ω	15Ω	1500Ω	$450 \text{ k}\Omega$	$2,4 \text{ M}\Omega$	$40 \text{ k}\Omega$
$L =$	2 mH	$0,05 \text{ H}$	$0,6 \text{ H}$	1 H	12 H	35 mH
$f =$	50 Hz	50 Hz	2500 Hz	60 kHz	50 kHz	350 kHz

63. Wie groß muß der Widerstand R sein, wenn der Phasenwinkel 45° betragen soll?

	a)	b)	c)
$L =$	$2,5 \text{ H}$	180 mH	$4,6 \text{ H}$
$f =$	50 Hz	250 kHz	100 Hz

64. Wie groß muß die Induktivität L sein, wenn der Phasenwinkel 30° betragen soll?

	a)	b)	c)
$R =$	$3,5 \Omega$	$0,2 \Omega$	$18,5 \Omega$
$f =$	50 Hz	420 Hz	65 Hz

65. Berechne die Frequenz f , wenn der Phasenwinkel 8° beträgt.

	a)	b)	c)
$R =$	$1,5 \Omega$	75Ω	$3 \text{ M}\Omega$
$L =$	6 mH	$2,5 \text{ mH}$	5 mH

66. Berechne den Scheinwiderstand und die Induktivität, wenn folgende Daten gegeben sind:

	a)	b)	c)	d)
$\varphi =$	87°	60°	25°	2°
$f =$	500 kHz	40 Hz	150 Hz	200 Hz
$R =$	$1,8 \Omega$	$7,6 \Omega$	140Ω	$0,01 \Omega$

67. Ein Fernhörer hat einen Gleichstromwiderstand von 4000Ω . Bei Erregung mit einem Summer von 1000 Hz ergibt sich eine Impedanz von 5822Ω . Welche Induktivität haben die Hörerspulen?

68. Berechne für eine Frequenz von 50 Hz den Wirkwiderstand R und die Induktivität L , wenn gegeben sind

	a)	b)	c)	d)
$Z =$	2800Ω	350Ω	72Ω	$2,7 \Omega$
$\varphi =$	60°	47°	22°	19°

69. An einer Drosselspule ($R = 1000 \Omega$, $L = 10 \text{ H}$) liegt eine Spannung von 60 V . Welche Ströme fließen bei folgenden Frequenzen (die Induktivität sei als konstant angenommen)?

	a)	b)	c)	d)
$f =$	25 Hz	50 Hz	120 Hz	1000 Hz

70. Um die Induktivität einer Spule zu messen, wurde zunächst ihr Gleichstromwiderstand zu $8,5 \Omega$ bestimmt. Beim Anlegen einer Wechselspannung von 50 Hz und 6 V floß ein Strom von $0,45 \text{ A}$. Wie groß ist die Induktivität?

71. Durch eine Spule fließt beim Anlegen von 12 V Gleichspannung ein Strom von $1,3 \text{ A}$, dagegen nur $0,7 \text{ A}$, wenn eine Wechselspannung von 50 Hz und 12 V angelegt wird. Wie groß ist die Induktivität?

72. Der Spannungsabfall am Wirkwiderstand R beträgt $3,8 \text{ V}$. Die an der Schaltung liegende Gesamtspannung beträgt $5,7 \text{ V}$. Es fließt ein Strom von $0,6 \text{ A}$ (50 Hz). Wie groß sind U_L , R und L ?

73. Berechne den Phasenwinkel φ , den Wirkwiderstand R und die Induktivität L bei einer Frequenz von 50 Hz , wenn folgende Daten gegeben sind:

	a)	b)	c)	d)
$U_R =$	10 V	2 V	120 V	$1,6 \text{ V}$
$U =$	12 V	20 V	240 V	$2,2 \text{ V}$
$I =$	2 A	$0,1 \text{ A}$	$1,75 \text{ A}$	$3,2 \text{ A}$

74. Berechne den Phasenwinkel φ , wenn folgende Daten gegeben sind:

	a)	b)	c)	d)
$U =$	15 V	3 V	185 V	23,5 V
$R =$	85 Ω	1500 Ω	2400 Ω	380 Ω
$I =$	0,1 A	1,5 mA	0,05 A	0,04 A

75. Durch Zuschalten eines Widerstandes R_x nach Bild 15 soll der Phasenwinkel von 30° auf 80° vergrößert werden. Welchen Wert muß R_x haben, wenn $R = 18 \Omega$ ist? (L bleibe konstant.)

76. Welchen Wert muß der nach Bild 15 zuzuschaltende Widerstand haben, wenn der Scheinwiderstand dadurch um 10 % abnehmen soll? ($R = 18 \Omega$, $f = 50 \text{ Hz}$, $L = 0,1 \text{ H}$)

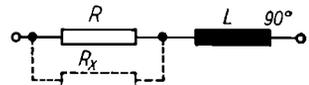


Bild 15. Aufgaben 75 bis 79

77. Wie groß muß der nach Bild 15 zuzuschaltende Widerstand R_x sein, wenn dadurch der Phasenwinkel um 20 % größer werden soll? ($R = 16 \Omega$, L konstant = $0,1 \text{ H}$, $f = 50 \text{ Hz}$)

78. (Bild 15) Durch Zuschalten des Widerstandes R_x soll der Scheinwiderstand Z um 30 % kleiner werden. Wie groß muß R_x bei unverändertem Phasenwinkel werden, wenn $R = 7 \Omega$ ist?

79. Der Phasenwinkel soll durch Zuschalten von R_x auf 85° gebracht werden, wobei jedoch die Stromstärke konstant bleiben soll. Wie groß müssen R_x und die Induktivität L gewählt werden, wenn $R = 12 \Omega$, $f = 50 \text{ Hz}$ und L anfänglich gleich $0,05 \text{ H}$ ist?

80. Von einem Wechselstromgenerator (50 Hz) mit der Induktivität $L_g = 0,035 \text{ H}$ und dem Wirkwiderstand $R_g = 3,2 \Omega$ (Bild 16) führt eine Überlandleitung zum Verbraucher, dessen Wirkwiderstand $R_v = 28 \Omega$ und Induktivität $L_v = 0,22 \text{ H}$ beträgt. Die Leitung hat $l = 18 \text{ km}$ Einfachlänge, einen Leiterabstand von 80 cm und einen Drahtdurchmesser von $0,8 \text{ cm}$ ($\rho = 0,02 \Omega \text{ mm}^2/\text{m}$). Am Verbraucher sollen 10 kV zur Verfügung stehen.

Berechne a) den die Anlage durchfließenden Strom, b) die Klemmenspannung U_g am Generator, c) die vom Generator zu erzeugende EMK sowie d) die Voreilung φ_v der Spannung im Verbraucher und e) φ_g im Generator.

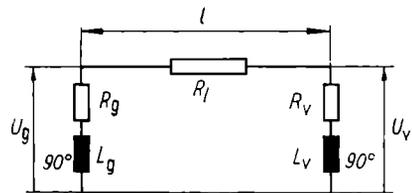


Bild 16. Aufgabe 80

81. Eine Drosselspule hat den Wirkwiderstand 4Ω und nimmt bei 110 V (50 Hz) den Strom $4,5 \text{ A}$ auf. Welchen Wert R_v muß ein Vorschaltwiderstand haben, der den Strom auf $1,5 \text{ A}$ verringert? (Die Induktivität werde als konstant vorausgesetzt.)

82. Eine Drossel hat bei einer Kreisfrequenz von $\omega = 4000 \text{ 1/s}$ einen Scheinwiderstand von 200Ω sowie einen Phasenwinkel von 30° . Wie groß sind R und L ?

83. Eine Spule hat bei $f = 100 \text{ Hz}$ einen Scheinwiderstand von 1250Ω sowie einen Wirkwiderstand von 950Ω . Wie groß sind Blindwiderstand und Induktivität?

84. Die EMK einer Wechselstrommaschine ($f = 50 \text{ Hz}$) beträgt 80 V , der Ankerwiderstand $R_a = 1,5 \Omega$. Um die Induktivität zu messen, wurde in den äußeren Stromkreis ein induktionsfreier Widerstand R geschaltet, durch den ein Strom von 8 A floß. Die Klemmenspannung betrug dabei 52 V . Welche Induktivität hat die Maschine?

3.2. R und C in Reihe

Formeln:

$$Z = \sqrt{R^2 + X_c^2}$$

$$U = \sqrt{U_R^2 + U_C^2}$$

$$\tan \varphi = \frac{X_c}{R} = \frac{1}{R\omega C}$$

$$I = \frac{U}{Z}$$

$$R = Z \cos \varphi$$

$$X_c = Z \sin \varphi$$

Größe	Zeichen	Einheit
Scheinwiderstand	Z	Ω
Wirkwiderstand	R	Ω
kapazitiver Widerstand	X_c	Ω
Teilspannungen	U_R, U_C	V
gesamte Klemmenspannung	U	V
Nacheilung der Spannung gegenüber dem Strom	φ	Grad

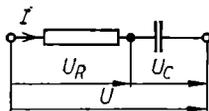


Bild 17. Reihenschaltung eines Wirk- und eines rein kapazitiven Widerstandes

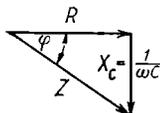


Bild 18a. Widerstandsdiagramm

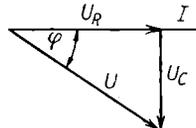


Bild 18b. Spannungsdiagramm

85. Zu berechnen sind der Scheinwiderstand und der Gesamtphasenwinkel folgender in Reihe geschalteter Widerstände:

	a)	b)	c)	d)	e)	f)
$C =$	50 pF	350 pF	12 nF	140 nF	$0,2 \mu\text{F}$	$1,3 \mu\text{F}$
$R =$	$30 \text{ k}\Omega$	$2 \text{ k}\Omega$	120Ω	15Ω	$30 \text{ k}\Omega$	650Ω
$f =$	300 kHz	400 kHz	20 kHz	18 kHz	120 Hz	50 Hz

86. Eine Glühlampe von $125 \text{ V}/15 \text{ W}$ soll unter Zwischenschaltung eines Kondensators an eine Spannung von 220 V (50 Hz) angeschlossen werden und dabei normal brennen. Welche Kapazität muß der Kondensator haben?

87. a) Welcher Strom fließt durch einen Kondensator von $0,5 \mu\text{F}$ mit einem in Reihe geschalteten Widerstand von $5 \text{ k}\Omega$ bei einer Klemmenspannung von 80 V (50 Hz)? b) Welche Kapazität muß der Kondensator haben, wenn sich die Stromstärke um 50% erhöhen soll?

88. Bei welcher Frequenz fließt durch einen Kondensator von $0,5 \mu\text{F}$ mit einem Reihenwiderstand von $5 \text{ k}\Omega$ ein Strom von 15 mA ? Die Klemmenspannung betrage a) 80 V , b) 160 V und c) 240 V .

89. An einem Kondensator liegt dieselbe Spannung wie an dem in Reihe geschalteten Widerstand von $1\text{ k}\Omega$ ($f = 50\text{ Hz}$). Welche Kapazität hat der Kondensator?
90. Ein Kondensator liegt bei 100 Hz in Reihe mit einem Wirkwiderstand von $800\ \Omega$. Bei Verdoppelung der Frequenz wächst der Strom auf den 1,5fachen Wert. Welche Kapazität hat der Kondensator?
91. Ein Kondensator liegt bei 100 Hz mit einem Widerstand von $350\ \Omega$ in Reihe. Infolge Durchschlages wird der Kondensator kurzgeschlossen, wodurch der Strom den 10fachen Wert annimmt. Welche Kapazität hat der Kondensator?
92. Ein Kondensator liegt bei 50 Hz in Reihe mit einem Widerstand von $200\ \Omega$. Durch Zuschalten eines weiteren Widerstandes von $200\ \Omega$ nimmt der Scheinwiderstand um 20% zu. Welche Kapazität hat der Kondensator?
93. Der Klangregler eines Rundfunkgerätes besteht aus einem Kondensator von $0,1\ \mu\text{F}$ mit einem Wirkwiderstand von $20\text{ k}\Omega$ in Reihe. Berechne den Scheinwiderstand und den Phasenwinkel bei einer Tonfrequenz von 100 Hz .
94. Eine Glühlampe von 40 W (220 V) liegt mit einem Kondensator von $2\ \mu\text{F}$ in Reihe. An dieser Reihenschaltung liegt eine Spannung von 220 V und 50 Hz . Berechne a) den Scheinwiderstand, b) die Stromstärke, c) die Spannungsabfälle an der Lampe und am Kondensator und d) den Phasenwinkel. (Der Einfachheit halber sei die in Wirklichkeit nicht zutreffende Annahme gemacht, daß der Lampenwiderstand von der Brennspannung unabhängig ist.)
95. Ein verlustloser Kondensator von 3000 pF ist mit einem Wirkwiderstand in Reihe geschaltet. a) Wie groß muß der letztere sein, wenn der Scheinwiderstand der Schaltung bei einer Tonfrequenz von 800 Hz gleich $100\text{ k}\Omega$ sein soll? b) Bei welcher Klemmenspannung fließt ein Strom von $0,3\text{ mA}$? c) Welche Teilspannungen liegen am Widerstand und am Kondensator?
96. In welchem Verhältnis stehen die beiden Spannungen U_1 und U_2 der Siebschaltung (Bild 19) zueinander, und welchen Wert hat U_2 , wenn $U_1 = 12\text{ V}$, $R = 18\text{ k}\Omega$ und $C = 6\ \mu\text{F}$ (50 Hz) betragen?

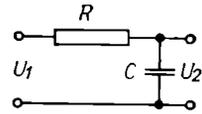



Bild 19. Aufgabe 96

3.3. L und C in Reihe

Formeln:	Größe	Zeichen	Einheit
$X_L = \omega L - \frac{1}{\omega C}$, wenn $\omega L > \frac{1}{\omega C}$	Blindwiderstand	X_L, X_C	Ω
$X_C = \frac{1}{\omega C} - \omega L$, wenn $\frac{1}{\omega C} > \omega L$	Voreilung der Spannung gegenüber dem Strom	φ	Grad
$\varphi = \pm 90^\circ$ je nach Überwiegen des induktiven oder des kapazitiven Widerstandes			

$$I = \frac{U}{X_L}$$

Bild 20. Reihenschaltung aus rein induktivem und kapazitivem Widerstand

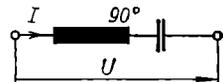

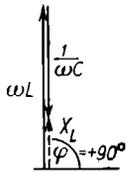


Bild 21 a. Widerstandsdiagramm bei überwiegend induktivem Widerstand

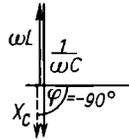


Bild 21 b. Widerstandsdiagramm bei überwiegend kapazitivem Widerstand

97. Wie groß ist der Blindwiderstand und der Gesamtphasenwinkel folgender in Reihe geschalteter Widerstände?

	a)	b)	c)	d)	e)
$L =$	2 H	15 H	30 mH	2,5 H	25 H
$C =$	1 μ F	3,5 μ F	2,5 μ F	15 pF	0,1 μ F
$f =$	50 Hz	50 Hz	500 kHz	12 kHz	100 Hz

98. Durch welche Ersatzinduktivität bzw. -kapazität können folgende Reihenschaltungen vereinfacht werden?

	a)	b)	c)	d)
$L =$	3 H	1 H	1,5 H	1,82 H
$C =$	3 μ F	1 μ F	3,5 μ F	7,21 μ F
$f =$	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz

99. bis 102. Berechne den Blindwiderstand der Schaltungen (Bilder 22 bis 25) und gib an, durch welche einfache Induktivität bzw. Kapazität die Schaltung ersetzt werden kann.

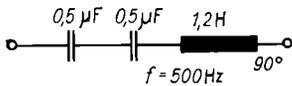


Bild 22. Aufgabe 99

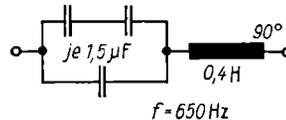


Bild 23. Aufgabe 100

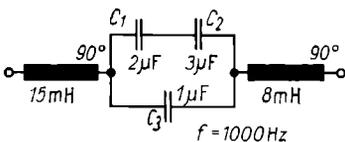


Bild 24. Aufgabe 101

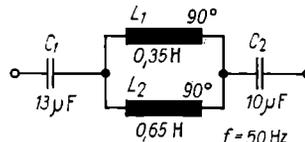


Bild 25. Aufgabe 102

103. Bei welcher Frequenz hat eine Reihenschaltung von 5 H und 1,0 μ F einen
a) induktiven und b) kapazitiven Blindwiderstand von 1000 Ω ?

104. Welche Kapazität muß zu einer Induktivität von 2,5 H in Reihe geschaltet werden, damit die Schaltung bei $f = 800$ Hz einen induktiven Gesamtwiderstand von a) 10000 Ω , b) 5000 Ω und c) 12550 Ω erhält?

105. Um wieviel % weicht die Stromstärke einer Reihenschaltung aus 25 H und 0,8 μ F vom normalen Wert ab, wenn die Netzfrequenz von 50 Hz um 10 % nach oben und unten schwankt? ($U = 220$ V)

106. Durch die in Aufgabe 105 erwähnte Schaltung fließt bei 220 V ein Strom von 75 mA. Bei welchen Frequenzen ist dies der Fall?

107. Die in Bild 26 angegebene Schaltung soll durch Regelung des Kondensators C eine Veränderung des Phasenwinkels zwischen $+45^\circ$ und -45° ermöglichen. Berechne Anfangs- und Endkapazität des Kondensators C .

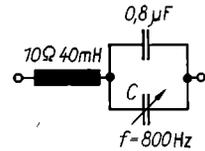


Bild 26. Aufgabe 107

3.4. R , L und C in Reihe

Formeln:

$$Z = \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}$$

$$U = \sqrt{U_R^2 + (U_L - U_C)^2}$$

$$\tan \varphi = \frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R}$$

$$U_R = IR; \quad U_C = IX_C$$

$$U_L = IX_L; \quad U = IZ$$

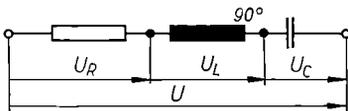


Bild 27. Reihenschaltung aus Wirk-, induktivem und kapazitivem Widerstand

Größe	Zeichen	Einheit
Scheinwiderstand	Z	Ω
Spannung	U	V
Strom	I	A
Verschiebungswinkel (Phasenwinkel)	φ	Grad

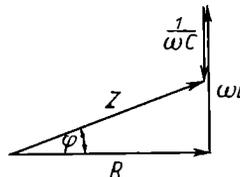


Bild 28a. Widerstandsdiagramm bei überwiegend induktivem Widerstand

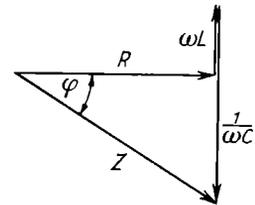


Bild 28b. Widerstandsdiagramm bei überwiegend kapazitivem Widerstand

108. (Bild 27) Folgende Widerstände sind in Reihe geschaltet:

	R in Ω	L in mH	C in μF	f in Hz	U in V
a)	500	1200	8	100	125
b)	340	800	2,5	50	220
c)	580	500	4,8	50	220
d)	6	0,01	0,8	80000	6
e)	75	15	1,5	1000	10
f)	3	8	4,5	1000	12

Berechne die Teilspannungen U_R , U_L und U_C an den einzelnen Widerständen, die Verschiebung φ der Spannung gegenüber dem Strom sowie die Stromstärke I .

109. Welche Kapazität muß zu einer Spule von 500Ω und 2 H in Reihe geschaltet werden, damit der Phasenwinkel a) 70° , b) 45° und c) 20° beträgt? ($f = 500 \text{ Hz}$)

110. Der durch eine Reihenschaltung von R , L und C fließende Strom sowie die Klemmenspannung der gesamten Anordnung sind gemessen worden. Berechne die in der folgenden Tabelle noch fehlenden Daten:

	R in Ω	L in H	C in μF	I in A	U in V	f in Hz
a)	50	2		1,5	100	50
b)	50	2		1,2	100	50
c)	100	0,2		0,1	80	1000
d)	150		2	0,1	80	1000
e)	10		1,4	1	60	100

111. Eine Spule ist mit einem Kondensator in Reihe geschaltet. Während ein Strom von 0,5 A gemessen wird, liegt an der Spule eine Spannung von 10 V und am Kondensator von 215 V. Berechne den Wirk- und induktiven Widerstand der Spule, wenn die Gesamtspannung 210 V beträgt ($f = 50$ Hz).
112. Der Scheinwiderstand einer Spule beträgt 25 Ω . Wenn ein Kondensator von 1,3 μF davorgeschaltet wird, erhöht sich der Scheinwiderstand auf 2430 Ω . Berechne den Wirkwiderstand und die Induktivität der Spule. ($f = 50$ Hz)
113. Eine Spule ruft eine Phasenverschiebung von 30° hervor. Durch Zuschalten eines Kondensators von 20 μF wird der Phasenwinkel auf 5° verkleinert. Berechne R und L bei 50 Hz.
114. Durch eine Drosselspule fließt bei 125 V ein Strom von 3,5 A. Ihr Gleichstromwiderstand beträgt 6 Ω . Nach Zuschalten eines Kondensators sinkt der Strom auf 0,3 A. Welche Kapazität hat der Kondensator und welche Induktivität die Spule? ($f = 50$ Hz, Induktivität als konstant angenommen.)
115. Eine Drosselspule und ein Kondensator von $C_1 = 2 \mu\text{F}$ sind in Reihe geschaltet und ergeben einen Scheinwiderstand von 500 Ω . Ein Kondensator doppelter Kapazität C_2 ergibt mit derselben Spule einen Scheinwiderstand von 300 Ω . Welche Daten hat die Spule? ($f = 50$ Hz)
116. Bei welchen Frequenzen liefert eine Spule von 50 Ω und 2 H in Reihe mit einem Kondensator von 1 μF einen Scheinwiderstand von 80 Ω ?
117. In einem Klangentzerrer ist eine Kapazität von 4000 pF mit einem Wirkwiderstand und einer Induktivität von 5 H in Reihe geschaltet. Welchen Wert muß der Wirkwiderstand haben, damit der Scheinwiderstand bei 1 kHz einen Wert von 20 k Ω annimmt?

118. Die in Bild 29 angegebene Siebschaltung dient zur Beseitigung der Welligkeit einer gleichgerichteten Wechselspannung. Der „Siebfaktor“ S ist gleich dem Verhältnis der „Brummspannungen“ $\frac{U_1}{U_2}$ vor und hinter der Schaltung. Welche Formel ergibt sich für S ?

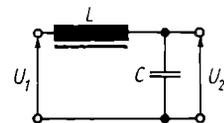


Bild 29. Aufgaben 118 und 119

119. Welcher Siebfaktor ergibt sich, wenn in der vorstehenden Schaltung $L = 35$ H und $C = 15 \mu\text{F}$ sind, und auf welchen Wert wird eine Brummspannung von 24 V (50 Hz) herabgesetzt?

120. Wie berechnet sich der Siebfaktor der zweigliedrigen Siebschaltung nach Bild 30?

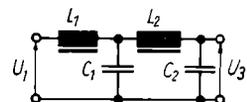


Bild 30. Aufgabe 120

121. Eine zweigliedrige Siebschaltung aus zwei gleichen Drosseln und zwei Kondensatoren von je $8 \mu\text{F}$ soll die Brummspannung auf den tausendsten Teil herabsetzen. Welche Induktivität muß jede der beiden Drosseln haben? (50 Hz)

3.5. R und C parallel

Formeln:

$$I = \sqrt{I_R^2 + I_C^2}$$

$$\tan \varphi = \frac{I_C}{I_R} = \frac{R}{X_C} = R\omega C$$

$$Z = \frac{R}{\sqrt{1 + (R\omega C)^2}}$$

$$I_C = \frac{U}{X_C} = U\omega C$$

$$I_R = \frac{U}{R}$$

$$R = \frac{Z}{\cos \varphi}; \quad X_C = \frac{Z}{\sin \varphi}$$

Größe	Zeichen	Einheit
Spannung	U	V
Gesamtstrom	I	A
Teilströme	I_R, I_C	A
Voreilung des Stromes gegenüber der Spannung	φ	Grad
Scheinwiderstand	Z	Ω

122. (Bild 31) Berechne die Teilströme, den Gesamtstrom, den Phasenwinkel und den Scheinwiderstand der Schaltung, wenn folgende Werte gegeben sind:

a)	b)	c)	d)
$R = 1000 \Omega$	200Ω	120Ω	$0,3 \text{ k}\Omega$
$C = 2 \mu\text{F}$	$0,4 \mu\text{F}$	$0,1 \mu\text{F}$	2000 pF
$U = 220 \text{ V}$	110 V	125 V	80 V
$f = 50 \text{ Hz}$	500 Hz	50 Hz	300 kHz

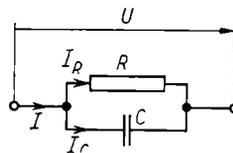


Bild 31. Parallelschaltung aus Wirk- und kapazitivem Widerstand

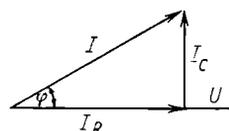


Bild 32. Stromdiagramm zu Bild 31

123. Welcher Widerstand R muß bei $f = 16^{2/3} \text{ Hz}$ mit einem Kondensator von $0,6 \mu\text{F}$ parallelgeschaltet werden, wenn sich ein Phasenwinkel von a) 5° , b) 15° , c) 25° , d) 35° und e) 45° ergeben soll?

124. Welcher Widerstand muß mit einem Kondensator von $0,5 \mu\text{F}$ parallelgeschaltet werden, damit bei einer Spannung von 220 V und 50 Hz ein Gesamtstrom von a) 35 mA , b) 40 mA , c) 60 mA und d) 80 mA fließt?

125. Bei welchen Frequenzen beträgt der Scheinwiderstand eines Kondensators von 2000 pF mit parallelgeschaltetem Widerstand von 2000Ω a) 1000Ω ; b) 1200Ω und c) 1500Ω ?

126. Berechne den Scheinwiderstand und den Phasenwinkel, wenn folgende Werte gegeben sind (Bild 33):

	R in Ω	C_1 in μF	C_2 in μF	f in Hz
a)	800	2	3	50
b)	1200	1,5	0,5	500
c)	1500	3	1	1000

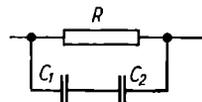


Bild 33. Aufgabe 126

127. Wie groß muß C_1 (Bild 34) gemacht werden, damit $\varphi = 45^\circ$ wird?

	C_2 in μF	R in Ω	f in Hz
a)	2	1000	50
b)	1	1500	50
c)	3	500	50

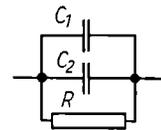


Bild 34
Aufgabe 127

128. Um die Kapazität eines Kondensators zu messen, wird mittels eines Hitzdrahtinstrumentes von 800Ω eine Spannung von 160 V festgestellt, während durch die Anordnung ein Strom von 65 Hz und $1,1 \text{ A}$ fließt (Bild 35). Wie groß ist die Kapazität?

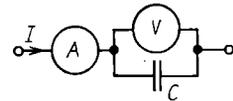


Bild 35. Aufgaben 128
und 129

129. Welchen Strom würde der Strommesser bei sonst gleichen Verhältnissen der Aufgabe 128 anzeigen, wenn der Kondensator eine Kapazität von a) $10 \mu\text{F}$, b) $15 \mu\text{F}$ und c) $2 \mu\text{F}$ aufweist?

3.6. Parallelschaltung zusammengesetzter Widerstände

Formeln:	Größe	Zeichen	Einheit
$Z_1 = \sqrt{R_1^2 + R_{L1}^2}$	Scheinwiderstand eines Stromzweiges	Z_1, Z_2	Ω
$Z_2 = \sqrt{R_2^2 + X_{L2}^2}$	Gesamter Scheinwiderstand der Schaltung	Z	Ω
	Wirkleitwert eines Stromzweiges	G_1, G_2	S
	Blindleitwert eines Stromzweiges	B_1, B_2	S
	Scheinleitwert der gesamten Schaltung	Y	S
	Wirk- und Blindstrom	I_w, I_b	A
	Strom	I	A

Berechnung mit Hilfe der Widerstände:

$$Z = \frac{Z_1 Z_2}{\sqrt{(R_1 + R_2)^2 + (X_{L1} + X_{L2})^2}}; \quad I = \frac{U}{Z}; \quad I_1 = \frac{U}{Z_1}; \quad I_2 = \frac{U}{Z_2}$$

$$\cos \varphi_1 = \frac{R_1}{Z_1}; \quad \sin \varphi_1 = \frac{X_{L1}}{Z_1}; \quad I_{w1} = I_1 \cos \varphi_1; \quad I_{b1} = I_1 \sin \varphi_1$$

$$I = \sqrt{(I_{w1} + I_{w2})^2 + (I_{b1} + I_{b2})^2}; \quad \tan \varphi = \frac{I_b}{I_w}$$

$$I_w = I_{w1} + I_{w2}; \quad I_b = I_{b1} + I_{b2}$$

Berechnung mit Hilfe der Leitwerte:

$$G_1 = \frac{R_1}{Z_1^2}; \quad B_1 = \frac{X_{L1}}{Z_1^2}; \quad Y_1 = \sqrt{G_1^2 + B_1^2}; \quad Y = \sqrt{G^2 + B^2}$$

$$I = UY; \quad \tan \varphi = \frac{B}{G}; \quad G = G_1 + G_2; \quad B = B_1 + B_2$$

130. (Bilder 36/37) Berechne Gesamt Widerstand, Gesamtstrom, Teilströme, die beiden Phasenwinkel und den Gesamtphasenwinkel einer Parallelschaltung aus $R_1 = 15 \Omega$ und $L_1 = 0,05 \text{ H}$ bzw. $R_2 = 10 \Omega$ und $L_2 = 0,1 \text{ H}$ für $f = 50 \text{ Hz}$ und $U = 60 \text{ V}$.

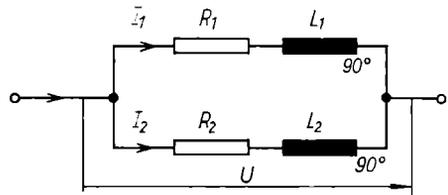


Bild 36. Parallelschaltung zusammengesetzter Widerstände

131. (Bild 36) In derselben Schaltung sind $R_1 = 50 \Omega$, $R_2 = 25 \Omega$, $L_1 = 5 \text{ mH}$, $L_2 = 3 \text{ mH}$, $f = 1000 \text{ Hz}$ und $U = 80 \text{ V}$. Berechne die Teilströme, den Gesamtstrom und den Phasenwinkel der Schaltung.

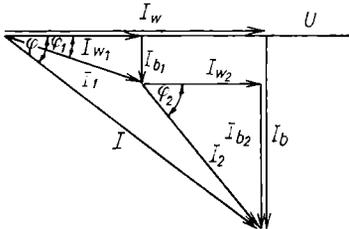


Bild 37a. Stromdiagramm zu Bild 36

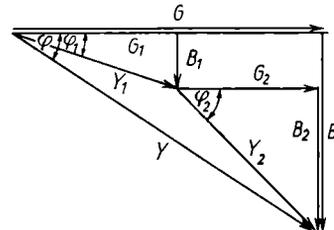


Bild 37b. Diagramm der Leitwerte zu Bild 36

132. (Bild 36) Bei welcher Frequenz beträgt der Scheinwiderstand der Schaltung 5Ω , wenn $R_1 = 9 \Omega$, $L_1 = 0,02 \text{ H}$, $R_2 = 3 \Omega$ und $L_2 = 0,01 \text{ H}$ ist?
133. (Bild 38) $R_1 = 8 \Omega$, $L = 0,04 \text{ H}$, $R_2 = 20 \Omega$, $f = 50 \text{ Hz}$, $U = 110 \text{ V}$. Berechne den Gesamtstrom I , die Teilströme und den Gesamtphasenwinkel φ .
134. (Bild 38) Berechne dieselben Größen, wenn $R_1 = 1,5 \Omega$, $L = 0,02 \text{ H}$, $R_2 = 0,5 \Omega$, $U = 8 \text{ V}$ und $f = 50 \text{ Hz}$ betragen.
135. (Bild 38) Wie groß muß R_2 gewählt werden, wenn in beiden Zweigen dieselbe Stromstärke bestehen soll, und welcher Phasenwinkel ergibt sich dann? $R_1 = 12 \Omega$, $L_1 = 0,03 \text{ H}$, $f = 50 \text{ Hz}$.

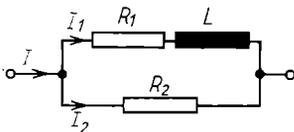


Bild 38
Aufgaben 133 bis 135

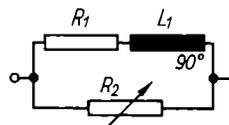


Bild 39
Aufgabe 136

136. (Bild 39) Es sei $R_1 = \omega L_1 = 1 \Omega$. Der Widerstand R_2 sei von 0Ω an stetig veränderlich. Stelle den Verlauf des gesamten Scheinwiderstandes der Schaltung in Abhängigkeit von R_2 grafisch dar. Welchem Grenzwert strebt Z zu?

137. (Bild 40) Der Widerstand R_1 sei von 0Ω an stetig veränderlich, $R_2 = \omega L_1 = 1 \Omega$. Stelle den Verlauf des Scheinwiderstandes der Schaltung in Abhängigkeit von R_1 grafisch dar. Welchem Grenzwert strebt Z zu, und für welchen Wert von R_1 hat der Scheinwiderstand ein Minimum?

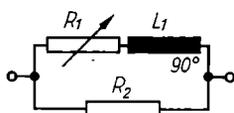


Bild 40. Aufgabe 137

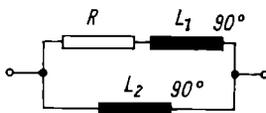


Bild 41. Aufgaben 138 und 139

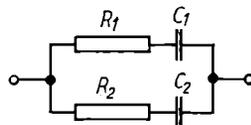


Bild 42. Aufgaben 140 und 141

139. (Bild 41) $L_1 = 10 \text{ mH}$, $L_2 = 100 \text{ mH}$. Welche Werte kann R haben, wenn der Gesamtphasenwinkel bei $f = 50 \text{ Hz}$ gleich 45° sein soll?

140. (Bild 42) Gegeben sind $R_1 = 50 \Omega$, $C_1 = 3 \mu\text{F}$, $R_2 = 20 \Omega$, $C_2 = 5 \mu\text{F}$, $f = 500 \text{ Hz}$ und $U = 225 \text{ V}$. Berechne Gesamtstrom, Teilströme und Gesamtphasenwinkel.

141. (Bild 42) Gegeben sind $R_1 = 350 \Omega$, $R_2 = 750 \Omega$, $C_1 = 4 \mu\text{F}$, $C_2 = 6,5 \mu\text{F}$, $f = 50 \text{ Hz}$ und $U = 218 \text{ V}$. Berechne Gesamtstrom, Teilströme und den Gesamtphasenwinkel.

142. (Bild 43) $R_1 = 8 \Omega$, $R_2 = 6 \Omega$, $C = 3000 \text{ pF}$, $f = 1000 \text{ kHz}$, $U = 10 \text{ V}$. Berechne den Gesamtstrom, die Teilströme und den Gesamtphasenwinkel.

143. (Bild 43) In derselben Schaltung sind $R_1 = 1500 \Omega$, $C = 0,02 \mu\text{F}$, $R_2 = 150 \Omega$, $f = 5000 \text{ Hz}$ und $U = 60 \text{ V}$. Berechne den Gesamtstrom, die Teilströme und den Gesamtphasenwinkel.

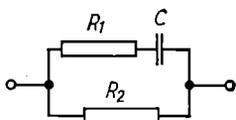


Bild 43. Aufgaben 142 und 143

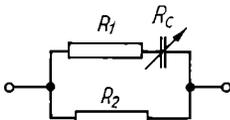


Bild 44. Aufgaben 144 und 145

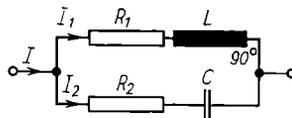


Bild 45. Aufgaben 146 bis 148

144. (Bild 44) Es sei $R_1 = R_2 = 1 \Omega$. Der kapazitive Widerstand X_C sei stetig veränderlich. Stelle den Verlauf des Scheinwiderstandes der Schaltung in Abhängigkeit von X_C grafisch dar. Welchem Grenzwert strebt Z zu?

145. (Bild 44) $R_1 = 250 \Omega$, $R_2 = 1000 \Omega$, $C = 2 \mu\text{F}$, $U = 50 \text{ V}$. Bei welcher Frequenz fließt durch die Schaltung ein Strom von 100 mA ?

146. (Bild 45) Gegeben sind $R_1 = 30 \Omega$, $L = 0,15 \text{ H}$, $f = 50 \text{ Hz}$, $I_2 = 1 \text{ A}$, $I = 2,5 \text{ A}$. Der Strom I_2 soll gegenüber I um 90° voreilen. Berechne U , R_2 und C .

147. In der gleichen Schaltung (Bild 45) sind gegeben $R_1 = 20 \Omega$, $L = 0,1 \text{ H}$, $f = 50 \text{ Hz}$, $I_1 = 2 \text{ A}$, $I_2 = 1 \text{ A}$. I_2 soll gegenüber I um 90° voreilen. Berechne U , R_2 und C .

148. (Bild 45) Gegeben sind $R_1 = 40 \Omega$, $L = 0,2 \text{ H}$. Die Zweigströme I_1 und I_2 sollen gleich groß und um 90° gegeneinander phasenverschoben sein. $f = 50 \text{ Hz}$. Berechne R_2 und C .

149. (Bild 46) Innerhalb welcher Grenzen läßt sich der Phasenwinkel regeln, wenn bei $f = 50 \text{ Hz}$ folgende Werte gegeben sind:

a)	b)	c)
$L = 0,1 \text{ H}$	1 H	$0,2 \text{ H}$
$C = 1 \mu\text{F}$	$1 \mu\text{F}$	$10 \mu\text{F}$
$R = 10 \dots 100 \Omega$	$10 \dots 100 \Omega$	$5 \dots 50 \Omega?$

150. (Bild 46) Stelle den Verlauf des Phasenwinkels und der Stromstärke grafisch dar, wenn R von 10 bis 100Ω stetig geändert wird und $L = 0,1 \text{ H}$, $C = 20 \mu\text{F}$, $f = 50 \text{ Hz}$ und $U = 100 \text{ V}$ betragen.

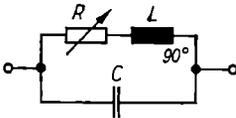


Bild 46. Aufgaben 149 bis 151

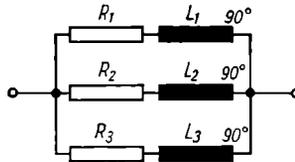


Bild 47. Aufgaben 152 und 153

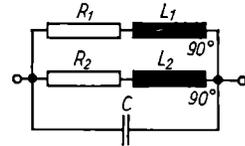


Bild 48. Aufgaben 154 und 155

151. (Bild 46) Innerhalb welcher Grenzen muß R veränderlich sein, wenn der Phasenwinkel von $+80^\circ$ bis -80° stetig geregelt werden soll und $L = 0,1 \text{ H}$, $C = 10 \mu\text{F}$ und $f = 100 \text{ Hz}$ betragen?

152. (Bild 47) Gegeben sind $R_1 = 30 \Omega$, $R_2 = 60 \Omega$, $R_3 = 80 \Omega$, $L_1 = 200 \text{ mH}$, $L_2 = 300 \text{ mH}$, $L_3 = 400 \text{ mH}$, $f = 200 \text{ Hz}$, $U = 120 \text{ V}$. Berechne den Gesamtstrom, die Teilströme und den Gesamtphasenwinkel.

153. In derselben Schaltung wie Aufgabe 152 sind $R_1 = 20 \Omega$, $R_2 = 40 \Omega$, $L_1 = 0,2 \text{ H}$, $L_2 = 0,3 \text{ H}$, $f = 50 \text{ Hz}$ und $U = 80 \text{ V}$. Welche Widerstände R_3 und L_3 müssen zugeschaltet werden, damit ein Strom von 3 A fließt und der Phasenwinkel des dritten Zweiges gegenüber der Spannung $\varphi_3 = 45^\circ$ beträgt?

154. (Bild 48) Gegeben sind $R_1 = 5 \Omega$, $R_2 = 7 \Omega$, $L_1 = 0,1 \text{ H}$, $L_2 = 0,15 \text{ H}$ und $f = 50 \text{ Hz}$. Die von den beiden Spulen bewirkte Phasenverschiebung soll durch den zugeschalteten Kondensator wieder aufgehoben werden. Welche Kapazität muß dieser haben?

155. (Bild 48) Welche Kapazität muß der Kondensator in Aufgabe 154 haben, wenn die Frequenz 500 Hz beträgt?

4. Resonanz im Wechselstromkreis

4.1. Spannungs- oder Reihenresonanz

Formeln:

$$f_0 = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{1}{LC}}$$

$$I_0 = \frac{U}{R}$$

$$U_0 = I_0 \omega_0 L = I_0 \frac{1}{\omega_0 C}$$

$$q = \frac{\omega_0 L}{R} = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}} = \frac{U_{C0}}{U} = \frac{U_{L0}}{U}$$

$$d = \frac{1}{q}$$

$$B = d f_0$$

Größe	Zeichen	Einheit
Resonanzfrequenz	f_0	$1/s \equiv \text{Hz}$
Resonanzkreisfrequenz	ω_0	$1/s$
Resonanzstrom bzw. -spannung	I_0, U_0	A, V
Kreisgüte (Resonanzüberhöhung)	q	dimensionslos
Verlustfaktor	d	dimensionslos
absolute Bandbreite (Halbwertsbreite)	B	$1/s \equiv \text{Hz}$

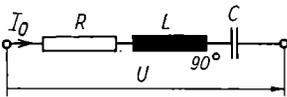


Bild 49. Reihenresonanzkreis

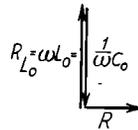


Bild 50 a. Widerstandsdiagramm des Reihenresonanzkreises

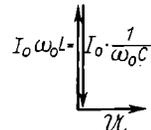


Bild 50 b. Spannungsdiagramm des Reihenresonanzkreises

156. Berechne für folgende Schaltungen (Bild 49) a) die Resonanzfrequenz, b) den Strom im Resonanzfall und c) die Resonanzspannung:

	R in Ω	L in H	C in μF	U in V
1.	12	0,25	25	125
2.	18	0,3	20	120
3.	10	0,5	15	220
4.	6	1,1	4,5	60
5.	120	0,8	1,4	220

157. Gegeben sind die folgenden Daten von Reihenresonanzkreisen. Berechne die fehlenden Werte:

	R in Ω	L in H	C in μF	U in V	f_0 in Hz	I_0 in A	U_0 in V
1.			2	250	180	20	
2.				220	50	5	1000
3.		0,2		220		4,5	500
4.	65		0,3		100		2000
5.	2,5	$3 \cdot 10^{-3}$		0,6			150

158. In einer Reihenschaltung von $R = 30 \Omega$, L und C tritt nach Anlegen einer Spannung von 125 V (50 Hz) eine Resonanzspannung von 800 V auf. Welche Größe muß C bei unveränderten Werten R und L mindestens haben, wenn bei

gleicher Stromstärke am Kondensator höchstens 250 V liegen dürfen? Auf welchen Wert muß die Klemmenspannung dann erhöht werden?

159. Wie groß müssen in einer Reihenschaltung von R , L und C der Widerstand R und die Induktivität L sein, wenn die Resonanzspannung den doppelten Betrag der Klemmenspannung haben soll? ($C = 10 \mu\text{F}$, $f = 50 \text{ Hz}$)

160. Welchen Wert muß die Induktivität einer Spule haben, wenn sie die von einem Kondensator bewirkte Phasenverschiebung gerade aufheben soll?

	a)	b)	c)	d)	e)
$C =$	$1 \mu\text{F}$	$0,2 \mu\text{F}$	250 pF	650 pF	$4,5 \mu\text{F}$
$f =$	50 Hz	55 Hz	320 kHz	105 kHz	48 Hz

161. Welchen Wert muß die Kapazität eines Kondensators haben, wenn er die von einer Spule bewirkte Phasenverschiebung gerade aufheben soll?

	a)	b)	c)	d)	e)
$L =$	5 H	$1,4 \text{ H}$	25 mH	$12,5 \text{ mH}$	20 mH
$f =$	50 Hz	52 Hz	100 Hz	800 Hz	400 kHz

162. Bei welcher Frequenz befinden sich folgende Induktivitäten mit den betreffenden Kapazitäten in Resonanz?

	a)	b)	c)	d)	e)
$L =$	3 H	$4,2 \text{ H}$	$12,5 \text{ H}$	25 mH	65 mH
$C =$	$2 \mu\text{F}$	$1,1 \mu\text{F}$	$2,2 \mu\text{F}$	380 pF	470 pF

163. Gegeben ist eine Reihenschaltung aus $R = 50 \Omega$, $L = 3 \text{ H}$ und $C = 2 \mu\text{F}$, an der eine Klemmenspannung von 100 V liegt. Stelle den Verlauf der Stromstärke und des Scheinwiderstandes von 63,4 bis 66,6 Hz in Form einer Kurve dar.

164. Gegeben ist eine Reihenschaltung aus $R = 20 \Omega$, $L = 5 \text{ H}$ und $C = 1 \mu\text{F}$ mit einer Klemmenspannung von 60 V. Stelle den Verlauf der Stromstärke und des Scheinwiderstandes von $\omega = 443 \text{ }^1/\text{s}$ bis $\omega = 451 \text{ }^1/\text{s}$ in Form einer Kurve dar.

165. (Bild 51) Ermittle aus der Resonanzkurve einer Reihenschaltung die Werte für R , L und C . Vorschlag für die Berechnung: Es werden die 3 Kurvenpunkte, die den Stromstärken 8 A und 4 A entsprechen, zugrunde gelegt.

166. Gegeben ist eine Reihenschaltung aus $R = 200 \Omega$, $L = 5 \text{ H}$ und $C = 1 \mu\text{F}$. Stelle den Verlauf der Stromstärke bei einer Spannung von 60 V in Form einer Kurve dar. Berechne ferner die beiden an der Induktivität und an der Kapazität liegenden Teilspannungen U_L und U_C und stelle deren Verlauf zwischen $\omega = 443 \text{ }^1/\text{s}$ und $\omega = 451 \text{ }^1/\text{s}$ als Kurve dar.

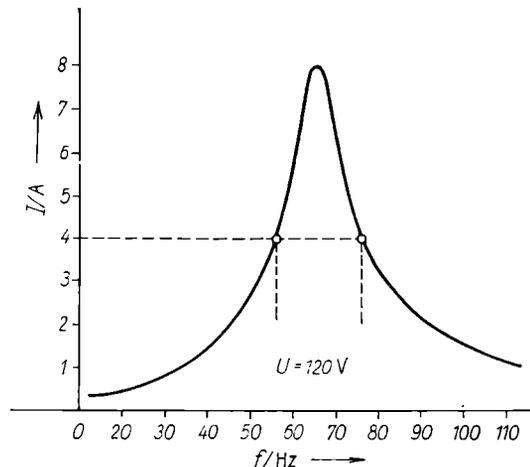


Bild 51. Aufgabe 165

167. Speist man einen Reihenresonanzkreis mit einer Frequenz, die um 10 % über der Resonanzfrequenz liegt, so sinkt bei unveränderter Klemmenspannung die Stromstärke um 20 % unter ihren Höchstwert. Welchen Betrag hat die Kreisgüte q ?
168. Durch einen Reihenschwingkreis mit $L = 100 \mu\text{H}$ und $C = 400 \text{ pF}$ fließt der Resonanzstrom $I_0 = 0,8 \text{ A}$; infolge einer Kapazitätsänderung um $\Delta C = + 8 \text{ pF}$ sinkt die Stromstärke bei konstant bleibender Frequenz und Klemmenspannung auf den Wert $I' = 0,5 \text{ A}$. Zu berechnen sind der Verlustwiderstand, die Kreisgüte und die Bandbreite.
169. Den wievielfachen Wert der Klemmenspannung hat die im Resonanzfall an der Induktivität liegende Spannung folgender Reihenschaltungen? Bei welcher Frequenz tritt diese Spannungsüberhöhung ein?
- | | | | | |
|-------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | a) | b) | c) | d) |
| $R =$ | 50Ω | 50Ω | 3Ω | 15Ω |
| $L =$ | 15 H | 35 H | 2 mH | $200 \mu\text{H}$ |
| $C =$ | $10 \mu\text{F}$ | $12 \mu\text{F}$ | 3000 pF | 400 pF |
170. Ein unterirdisch verlegtes, an dem einen Ende offenes Kabel hat eine Kapazität gegen Erde von $2 \mu\text{F}$, einschließlich Maschine eine Induktivität von $0,5 \text{ H}$ und einen Wirkwiderstand von 6Ω . Es steht unter einer Scheitelspannung $U_{\text{max}} = 4000 \text{ V}$. a) Welcher Strom fließt bei einer Frequenz von 50 Hz zur Erde? (Ersatzschaltung nach Bild 52, wobei die Kapazität in der Leitungsmitte zu denken ist, so daß $R = 3 \Omega$) b) Bei welcher Frequenz tritt Resonanz ein? c) Welcher Strom fließt in diesem Fall? d) Welche Teilspannungen liegen dann an der Induktivität bzw. an der Kapazität?

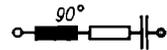


Bild 52
Aufgabe 170

171. a) Welche Eigenfrequenz hat eine Rundfunkantenne mit einer wirksamen Induktivität von $18 \mu\text{H}$ und einer Kapazität von 200 pF ? b) Welche Induktivität muß mit der Antenne in Reihe geschaltet werden, damit die Antenne auf eine Frequenz $f_0 = 841 \text{ kHz}$ abgestimmt wird?

4.2. Strom- oder Parallelresonanz

Formeln:	Größe	Zeichen	Einheit
<p><i>Fall 1</i> (Bild 53) (bei Vernachlässigung der Verluste):</p> $f_0 = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{1}{LC}}$	Resonanzfrequenz	f_0	$1/\text{s} = \text{Hz}$
	Resonanzstrom	I_0	A
	Resonanzspannung	U_0	V
	Verlustwiderstand der Spule (mit L in Reihe)	R	Ω
	Kreiswiderstand	R_p	Ω
	Kreisgüte	q	dimensionslos
	Verlustfaktor	d	dimensionslos
absolute Bandbreite	B	$1/\text{s} \equiv \text{Hz}$	

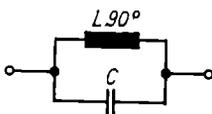


Bild 53. Parallelresonanzkreis ohne Verlust (Fall 1)

Fall 2 (Bild 54)

(bei Vernachlässigung der Verluste des Kondensators):

$$i_0 = \frac{1}{2\pi} \frac{1}{L} \sqrt{\frac{L}{C} - R^2}; \quad I_0 = U \frac{R}{R^2 + (\omega_0 L)^2}$$

$$d = \frac{1}{Q} = \frac{R}{\omega_0 L} = R \sqrt{\frac{C}{L}}$$

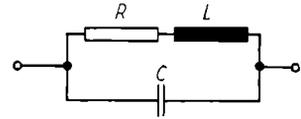


Bild 54. Parallelresonanzkreis (Fall 2)

Fall 3 (Bild 55)

(Umrechnung des Spulenwiderstandes R in einen Parallelwiderstand R_p unter Zusammenfassung mit dem Verlustwiderstand des Kondensators):

$$R_p = \frac{L}{RC};$$

$$i_0 = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{1}{LC}}; \quad Q = \frac{1}{d} = \frac{R_p}{\omega_0 L} = R_p \omega_0 C = R_p \sqrt{\frac{C}{L}}; \quad B = f_0 d;$$

$$U_0 = I R_p; \quad I_{C0} = I_{L0} = \omega_0 C U_0 = \omega_0 C R_p I = \frac{R_p I}{\omega_0 L}$$

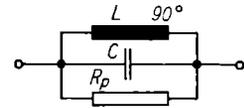


Bild 55. Parallelresonanzkreis: Ersatzschaltung mit Resonanzwiderstand R_p (Fall 3)

172. Welche Eigenfrequenzen haben folgende verlustlose Schwingkreise?

	a)	b)	c)	d)	e)
$C =$	400 pF	250 pF	150 pF	127 pF	18 pF
$L =$	90 μ H	120 μ H	80 μ H	62 μ H	65 μ H

173. Zur einfachen Berechnung von Schwingkreisen mit kleinem Verlustfaktor werden folgende Formeln angegeben:

$$a) f_0/\text{kHz} = \frac{159200}{\sqrt{(L/\mu\text{H})(C/\text{pF})}}; \quad b) f_0/\text{kHz} = \frac{5030}{\sqrt{(L/\text{mH})(C/\text{pF})}}$$

$$c) L/\mu\text{H} = \frac{253 \cdot 10^6}{(f_0^2/\text{kHz}^2)(C/\text{pF})}; \quad d) C/\text{pF} = \frac{253 \cdot 10^5}{(f_0^2/\text{kHz}^2)(L/\text{mH})}$$

Bestätige die Richtigkeit der darin vorkommenden Zahlenwerte.

174. Zu einem Fernhörer von 4000 Ω und 0,6 H soll zwecks Erzielung von Resonanz bei 1000 Hz ein Kondensator parallelgeschaltet werden. Welche Kapazität muß dieser haben, und wie groß ist der Resonanzwiderstand? (Fall 2)

175. Ein Schwingkreis enthält einen Kondensator von $C = 50$ pF, hat einen Verlustfaktor von 1,2 % und schwingt mit einer Frequenz von 750 kHz. Berechne a) die Induktivität und b) den Verlustwiderstand R der Spule, c) den Kreiswiderstand R_p , d) den induktiven Blindwiderstand und e) die absolute Bandbreite.

176. Dem Schwingkreis der Aufgabe 175 wird von der Stromquelle eine Wirkleistung von 6 mW zugeführt. Berechne a) den Höchstwert des Stromes und b) den Höchstwert der am Kondensator liegenden Spannung.

177. Berechne für folgende Schwingkreise a) die Resonanzfrequenz, b) den Kreiswiderstand, c) den Verlustfaktor, d) den Resonanzstrom und e) die absolute

Bandbreite bei einer Spannung von 100 V, wenn C , L und R folgende Werte haben:

	1.	2.	3.	4.	5.
$C =$	150 pF	200 pF	300 pF	400 pF	500 pF
$L =$	0,1 mH	0,2 mH	0,3 mH	0,25 mH	0,6 mH
$R =$	5 Ω	8 Ω	10 Ω	9 Ω	12 Ω

(in Reihe mit L)

178. Ein Schwingkreis nach Bild 55 besteht aus einer Spule mit der Induktivität $L = 15$ mH und einem Kondensator mit der Kapazität $C = 300$ pF. Die Kreisgüte beträgt 180. Durch Parallelschalten eines weiteren Widerstandes R' wird die Güte auf den Wert 50 herabgesetzt. a) Wie groß muß dieser Widerstand sein, und b) wie groß ist die Bandbreite vor und nach der zusätzlichen Bedämpfung?
179. Ein Parallelschwingkreis von 800 kHz soll den Kreiswiderstand 500 k Ω und die Kreisgüte 300 haben. Wie groß müssen Induktivität und Kapazität gewählt werden?
180. Eine HF-Eisenkernspule von 0,25 mH soll die absolute Bandbreite 5 kHz ergeben. Wie groß muß der Verlustwiderstand der Spule sein?
181. Die Kreisgüte eines Schwingkreises aus $L = 0,3$ mH und $C = 120$ pF soll $g = 180$ betragen. a) Welcher Wirkwiderstand ist parallelzuschalten, b) wie groß ist die Resonanzfrequenz, und c) wie groß ist der Scheinwiderstand im Resonanzfall?
182. Ein Parallelschwingkreis besteht aus einer Spule von $L = 0,1$ mH mit dem Verlustwiderstand $R_v = 2$ Ω und einem Kondensator $C = 200$ pF mit dem Verlustfaktor $d_c = 0,002$. Der Kreis wird mit 2,4 mA gespeist. Wie groß ist a) die maximale an den Schaltgliedern liegende Spannung und b) der Resonanzstrom?
183. Berechne die Induktivität eines Schwingkreises, wenn ein Wellenband von 200 m bis 600 m bestrichen werden soll und der Drehkondensator eine Anfangskapazität $C_a = 25$ pF hat. Welche Endkapazität C_e muß der Kondensator haben?
184. Es soll ein Schwingkreis für das Wellenband von 2000 m bis 6000 m zusammengesetzt werden, wobei ein Drehkondensator mit $C_a = 30$ pF und $C_e = 650$ pF zu benutzen ist. Zur Korrektur werde ein Trimmer C_p parallelgeschaltet. a) Welche Kapazität muß dieser haben, und welche Induktivität muß die Spule besitzen? b) Zwischen welchen beiden Grenzwerten bewegen sich dabei der Verlustfaktor d und der Kreiswiderstand R_p , wenn die Spule den Verlustwiderstand 15 Ω hat?

5. Die Leistung des Wechselstroms

5.1. Berechnung der Leistung in verschiedenen Schaltungen

Formeln:

$$I = \sqrt{I_w^2 + I_b^2}$$

$$I_w = I \cos \varphi$$

$$I_b = I \sin \varphi$$

$$P_s = \sqrt{P_w^2 + P_b^2}$$

$$P_s = UI$$

$$P_w = UI \cos \varphi$$

$$P_b = UI \sin \varphi$$

$$\cos \varphi = \frac{R}{Z}; \quad \sin \varphi = \sqrt{1 - \cos^2 \varphi}$$

Größe	Zeichen	Einheit
Blindstrom,		
Wirkstrom	I_b, I_w	A
Scheinleistung	P_s	VA
Wirkleistung	P_w	W
Blindleistung	P_b	var
Phasenwinkel	φ	Grad
Leistungsfaktor	$\cos \varphi$	dimensionslos
Wirkwiderstand	R	Ω
Scheinwiderstand	Z	Ω

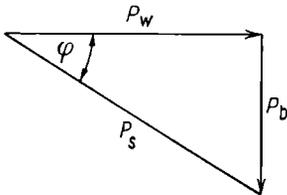


Bild 56. Leistungsdiagramm

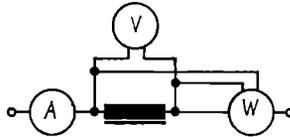


Bild 57. Aufgabe 188

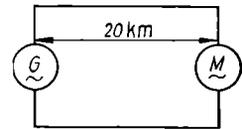


Bild 58. Aufgabe 189

185. Welche Wirk- und Blindleistungen ergeben sich aus einer Scheinleistung von 18 kVA bei einem Phasenwinkel von a) 35° ; b) 40° ; c) 55° und d) 75° ?
186. Der Leistungsfaktor eines Einphasenmotors von 1,5 kW Wirkleistung beträgt bei verschiedenen Drehzahlen a) 0,89, b) 0,87, c) 0,85, d) 0,82 und e) 0,75. Welcher Strom fließt bei einer Spannung von 220 V?
187. An verschiedenen Drosseln wurden Klemmenspannung, Strom und Wirkleistung gemessen. Welche Leistungsfaktoren ergeben sich?
- | | | | | |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| a) | b) | c) | d) | e) |
| $U = 35 \text{ V}$ | 48 V | 19 V | 65 V | 52 V |
| $I = 1,1 \text{ A}$ | $2,2 \text{ A}$ | $0,45 \text{ A}$ | $2,4 \text{ A}$ | $0,35 \text{ A}$ |
| $P_w = 25 \text{ W}$ | $79,2 \text{ W}$ | $6,67 \text{ W}$ | $90,5 \text{ W}$ | $10,9 \text{ W}$ |
188. Welchen Leistungsfaktor hat die nach Bild 57 untersuchte Drossel, wenn ein Strom von 1,9 A, eine Spannung von 40 V und eine Wirkleistung von 50 W gemessen werden? Es sollen die durch die inneren Widerstände des Hitzdrahtspannungsmessers (200Ω) und der Spannungsspule des Leistungsmessers (2500Ω) verbrauchten Leistungen berücksichtigt werden.
189. (Bild 58) Der von einem Generator erzeugte Strom wird über eine 20 km lange Doppelleitung (Kupfer) von 8 mm Durchmesser (im Abstand von 50 cm ver-

legt) mehreren Motoren zugeleitet, deren Klemmenspannung 2000 V, Betriebsstrom 35 A und Leistungsfaktor zusammen $\cos \varphi = 0,8$ beträgt. a) Welche Spannungsabfälle verursacht die Leitung? b) Welche Spannungsabfälle verursachen die Motoren? c) Wie groß ist die Klemmenspannung des Generators? d) Welche Wirkleistung hat der Generator aufzuwenden, und welche Wirkleistung geht in der Leitung verloren? ($f = 50$ Hz)

190. An einer 220-V-Leitung liegen parallelgeschaltet 3 Motoren, durch die Ströme von 2,5 A, 3,5 A und 6,4 A fließen. Die Leistungsfaktoren sind 0,65 bzw. 0,85 bzw. 0,81. Welche Gesamtwerte ergeben sich für a) die Wirkleistung, b) die Blindleistung, c) die Scheinleistung? d) Welcher Gesamtleistungsfaktor ergibt sich, und e) welcher Strom wird dem Netz entnommen?
191. Zwei Motoren ergeben zusammen eine Wirkleistung von 4,8 kW und einen Leistungsfaktor von 0,82. Der eine Motor hat eine Wirkleistung von 1,5 kW und einen Leistungsfaktor von 0,75. Welchen Leistungsfaktor hat der andere Motor?
192. Zwei Motoren haben zusammen eine Wirkleistung von 2,5 kW und einen $\cos \varphi$ von 0,78. Der Leistungsfaktor des einen beträgt 0,75 und der des anderen 0,84. Welche Wirkleistungen haben die beiden Motoren einzeln?
193. Welche Wirk-, Blind- und Scheinleistungen ergeben sich bei folgenden Reihenschaltungen ($U = 220$ V, $f = 50$ Hz):
- | | a) | b) | c) |
|-------|-------------|-------------|-------------|
| $R =$ | 12 Ω | 18 Ω | 26 Ω |
| $L =$ | 0,03 H | 0,03 H | 0,03 H |
194. Welche Kapazität muß ein Kondensator haben, wenn er bei 50 Hz, mit einem Wirkwiderstand von 300 Ω in Reihe geschaltet, folgende Leistungsfaktoren ergeben soll?
- a) $\cos \varphi = 0,6018$; b) 0,4226; c) 0,2588 und d) 0,1564
195. Ein Fernhörer hat einen Wirkwiderstand von 4000 Ω und eine Induktivität von a) 0,6 H, b) 0,8 H und c) 1,2 H. Wie groß ist der Leistungsfaktor bei 1000 Hz?
196. Welche Induktivität und EMK hat eine Wechselstrommaschine, die bei 60 Hz eine Klemmenspannung von 2500 V liefert, wenn ein Strom von 40 A durch den äußeren Widerstand fließt? Im Anker gehen 1,2 % der Wirkleistung durch Stromwärme verloren. Die EMK der Selbstinduktion soll 20 % der Klemmenspannung betragen. Der äußere Stromkreis hat einen $\cos \varphi$ von 0,75. Welche Wirkleistung hat ferner die Maschine aufzubringen?
197. Welche Blind- und Scheinleistung ergibt sich für einen Kondensator von 0,1 μ F an einer Spannung von 220 V bei 50 Hz?
198. Ein Rundfunkempfänger verbraucht 0,36 A bei einer Spannung von 220 V. Der Leistungsfaktor beträgt 0,9. Welche Leistung nimmt das Gerät auf, und was kostet ein 12ständiger Betrieb, wenn der Preis einer Kilowattstunde 8 Pf beträgt?
199. Methode der drei Spannungsmesser (Drei-Voltmeter-Methode): Die Wirkleistung einer Spule (R_2, L_2) soll mit drei Spannungsmessern gemessen werden, indem

nach Bild 59 der induktionsfreie Widerstand R_1 davorgeschaltet wird, dessen Wert genau bekannt ist. Es gilt dann die Formel

$$P_w = \frac{U^2 - U_1^2 - U_2^2}{2R_1}$$

Bestätige die Richtigkeit der Formel.

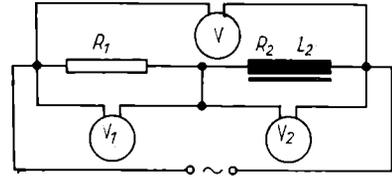


Bild 59. Aufgaben 199 bis 201

200. Mit Hilfe der in der letzten Aufgabe genannten Methode wird die Wirkleistung eines Motors durch Zuschalten eines Widerstandes von $R_1 = 6,5 \Omega$ bestimmt. Es werden die Spannungen $U = 225 \text{ V}$, $U_1 = 112 \text{ V}$ und $U_2 = 118 \text{ V}$ gemessen. Welche Wirk- und Scheinleistung sowie welchen Leistungsfaktor hat der Motor?
201. Mit der in Aufgabe 199 genannten Methode wurden Drosselspulen untersucht und folgende Werte festgestellt:

	R_1 in Ω	U in V	U_1 in V	U_2 in V
a)	15	60	24	38,2
b)	15	60	22	45,1
c)	15	60	18,3	52,6

Berechne die Wirkleistung und den Leistungsfaktor.

202. An Quecksilberdampflampen mit vorgeschalteter Drossel wurden folgende Werte gemessen:

	I in A	U in V	U_1 in V (Lampe)	U_2 in V (Drossel)
a)	1,1	220	108	187
b)	3,7	220	122	178
c)	8,0	220	125	176

Welche Leistungen haben die Lampen ohne und mit Vorschalt-drossel?

203. Methode der drei Strommesser (Drei-Amperemeter-Methode): Nach Bild 60 wird die Leistungsaufnahme der Spule (R_2, L_2) mittels dreier Strommesser bestimmt, wobei der Widerstand R_1 genau bekannt ist. Auf welche Weise erhält man die Formel

$$P_w = \frac{R_1}{2} (I^2 - I_1^2 - I_2^2)?$$

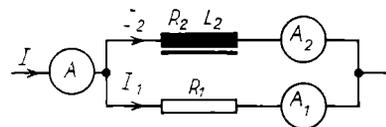


Bild 60. Aufgabe 203

204. An einer Spannung von 224 V liegt parallelgeschaltet eine größere Anzahl von Glühlampen, durch die ein Gesamtstrom von $12,5 \text{ A}$ fließt, und ein Elektromotor, der einen Strom von $8,9 \text{ A}$ aufnimmt. Der Gesamtstrom beträgt $20,6 \text{ A}$. Welche Wirkleistung verbrauchen Motor und Lampen, und welchen Leistungsfaktor hat der Motor?
205. Welche Leistungsfaktoren ergeben sich in Aufgabe 202 für die Drosseln sowie für die Lampen in Verbindung mit der jeweiligen Vorschalt-drossel?
206. Verschiedene Leuchtstofflampen haben bei einer Nennspannung von 220 V folgende Leistungsaufnahmen:

	a)	b)	c)	d)
Lampe allein	10 W	16 W	25 W	40 W
mit Drossel	13 W	20 W	31 W	49 W
Stromstärke	0,15 A	0,2 A	0,29 A	0,5 A

Welchen Leistungsfaktor haben diese Drosseln allein und die Lampen zusammen mit der jeweiligen Drossel?

207. Ein Generator speist über eine längere Leitung einen Motor. Dieser nimmt bei einer Klemmenspannung von 2400 V und einem $\cos \varphi$ von 0,85 eine Wirkleistung von 180 kW auf. In der Leitung, in der ein Strom von 88 A fließt, gehen 10 % der Generatorleistung verloren. Gesucht sind a) die Wirkleistung des Generators, b) der Spannungsabfall in der Leitung, c) der $\cos \varphi$ des Generators und d) die Spannung am Generator. e) Wieviel Prozent der Generatorspannung gehen in der Leitung verloren?

208. Welche Gesamtwerte haben in der auf Bild 61 angegebenen Reihenschaltung zweier Motoren a) die Spannung, b) der Wirk- und Blindstrom, c) der Leistungsfaktor?

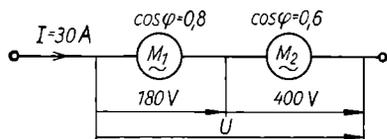


Bild 61. Aufgabe 208

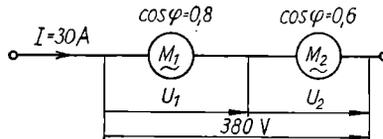


Bild 62. Aufgabe 209

209. Welche Einzelspannungen liegen an den in Bild 62 angegebenen Motoren, wenn die Gesamtwirkleistung $P_w = 8 \text{ kW}$ beträgt?

210. (Bild 63) Zwei Motoren liegen parallel an einer Klemmenspannung von 500 V. Der eine leistet 45 PS bei $\eta = 0,82$ und $\cos \varphi = 0,65$, der andere 35 PS bei $\eta = 0,78$. Der Gesamtleistungsfaktor beträgt 0,5. Berechne a) die Teilströme I_1 und I_2 und den Gesamtstrom I , b) den Leistungsfaktor des zweiten Motors sowie c) die Spannung U am Beginn der 600 m langen Zuleitung von 50 mm² Kupfer. Wie groß werden d) der Gesamtleistungsfaktor und der Gesamtstrom, wenn den Motoren ein Kondensator von 800 μF zugeschaltet wird?

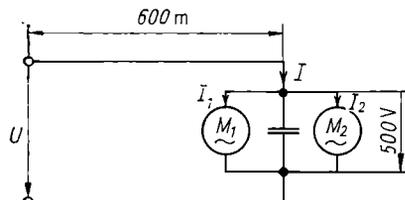


Bild 63. Aufgabe 210

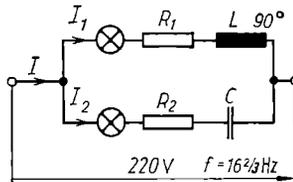


Bild 64. Aufgabe 211

211. (Bild 64) Zwei Lampen zu je 40 W und 125 V sollen mit passenden Vorschaltwiderständen versehen werden. Um das bei der niedrigen Frequenz auftretende Flackern zu unterdrücken, sollen die Ströme I_1 und I_2 um $+ 45^\circ$ bzw. $- 45^\circ$ gegenüber der Netzspannung phasenverschoben sein.

- a) Es sind die erforderlichen Werte für R_1 , R_2 , L und C zu berechnen. Drossel und Kondensator werden dabei als verlustlos angenommen.
 b) Welche Wirkleistung verbraucht die Anlage?
 c) Welcher Gesamtstrom I fließt?

5.2. Verbesserung des Leistungsfaktors

Formeln:

$$P_C = P_{b1} - P_{b2}$$

$$P_C = P_w (\tan \varphi_1 - \tan \varphi_2)$$

$$P_C = U^2 \omega C$$

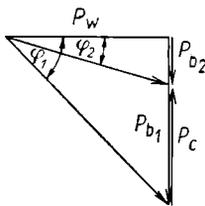


Bild 65
Leistungsdiagramm
bei Kompensation

Größe	Zeichen	Einheit
Leistung des Kondensators	P_C	var, kvar
Blindleistung vor bzw. nach der Kompensation	P_{b1}, P_{b2}	var, kvar
Wirkleistung	P_w	W, kW
Phasenwinkel vor bzw. nach der Kompensation	φ_1, φ_2	

212. Welche Blindleistung ist zu kompensieren, wenn ein Industriebetrieb bei einem durchschnittlichen Verbrauch von 4800 kW den Leistungsfaktor von 0,6 auf 0,8 verbessern will?
213. Durch Einbau von Kondensatoren wird die Blindleistung eines Betriebes um 5600 kvar verringert und ein Leistungsfaktor von 0,82 erreicht. Wie groß war dieser zuvor, wenn die Wirkleistung 8500 kW beträgt?
214. Wie groß ist die Wirkleistung eines Betriebes, wenn er durch Kompensation von 4200 kvar Blindleistung den Leistungsfaktor von 0,65 auf 0,85 verbessern konnte?
215. Ein Industriebetrieb verbraucht monatlich 71 000 kWh und 105 000 kvar. Wieviel kvar sind zu kompensieren, wenn ein Leistungsfaktor von 0,92 angestrebt wird und die monatliche Betriebsstundenzahl 380 beträgt?
216. An einen mit 150 kVA belastbaren Transformator ist ein Motor von 120 kW und $\cos \varphi = 0,6$ angeschlossen und dadurch bereits überlastet. Um noch einen zweiten Motor von 30 kW und $\cos \varphi = 0,7$ anzuschließen, muß ein Teil des Blindstromes kompensiert werden. Wieviel kvar sind mindestens zu kompensieren, wenn der Transformator nicht überlastet werden soll?
217. Mit welchen Wirkleistungen kann ein Transformator für 160 kVA bei $\cos \varphi = 0,45$ belastet werden a) ohne Kompensation der Blindleistung, b) unter Zuschalten eines Kondensators für 60 kvar, c) unter Zuschalten eines Kondensators für 120 kvar, und wie groß ist der Leistungsfaktor in diesen beiden Fällen?
218. Um welchen Faktor erhöhen sich die durch Stromwärme verursachten Verluste in einer Überlandleitung, wenn bei gleichbleibender Wirklast der Leistungsfaktor von $\cos \varphi = 1$ auf a) 0,9, b) 0,75, c) 0,65 und d) 0,5 zurückgeht?

219. Zur Berechnung von Phasenschlieberkondensatoren werden in einem Industrie-
prospekt folgende Formeln angegeben:

- a) Bei 220 V ist $C = 66 P_b$,
 b) Bei 380 V ist $C = 22 P_b$.
 c) Bei 500 V ist $C = 12,74 P_b$.

$$\frac{C}{\mu\text{F}} = \frac{P_b}{\text{kvar}}$$

Auf Grund welcher Berechnung ergeben sich diese Formeln?

220. Der $\cos \varphi$ einer Leuchtstofflampe (220 V) soll durch Zusehalten eines Kondensators von 0,5 auf 0,9 verbessert werden. Welche Kapazität ist je Ampere un-
kompensierten Lampenstroms erforderlich?

221. Welche Kompensationskondensatoren sind für folgende Leuchtstofflampen
(220 V) notwendig, wenn ein Leistungsfaktor von 0,8 bzw 1,0 erreicht werden
soll ($f = 50 \text{ Hz}$)?

	Bezeichnung	Leistung in W	Betriebsstromstärke in A
a)	HN 40	10	0,15
b)	HN 70/72	16	0,2
c)	HN 120	25	0,29
d)	HN 200	40	0,5
e)	HN 202	40	0,41

222. Die Blindleistung einer 380-V-Anlage von $\cos \varphi = 0,6$ wird mit Hilfe eines Kon-
densators von $20 \mu\text{F}$ vollständig kompensiert. Wie groß ist die Wirkleistung?

223. Die Wirkleistung eines Asynchronmotors beträgt 150 kW bei $\cos \varphi = 0,5$. Auf
welche Werte wird der Leistungsfaktor durch Zusehalten eines Kondensators
von a) 120 kvar, b) 130 kvar, c) 150 kvar und d) 180 kvar verbessert und welche
Werte hat die Scheinleistung vor und nach der Kompensation?

224. Durch Zuschalten von Kondensatoren sinkt eine Scheinleistung von 85 kVA
und $\cos \varphi = 0,6$ um a) 10 %, b) 20 % und c) 30 % ab. Welche Kapazität haben
diese Kondensatoren, und welche Werte hat der Leistungsfaktor nach dem Zu-
schalten? (220 V, 50 Hz)

225. Die Netzspannung eines Schweißtransformators beträgt 220 V (50 Hz), sein
Blindleistungsbedarf ist 64 % der Scheinleistung. Welche Kondensatoren sind
bei primärseitigen Stromstärken von a) 3 A, b) 5 A und c) 8 A zur Kompensation
auf $\cos \varphi = 0,9$ notwendig?

226. Welche Blindleistungen können bei 50 Hz mit folgenden Kondensatoren kom-
pensiert werden?

	a)	b)	c)	d)	e)
$C =$	$132 \mu\text{F}$	$220 \mu\text{F}$	$132 \mu\text{F}$	$220 \mu\text{F}$	$50 \mu\text{F}$
$U =$	380 V	380 V	220 V	220 V	220 V

227. Ein Motor, der bei einem Wirkungsgrad von 75 % und $\cos \varphi = 0,7$ die Leistung
1 kW abgibt, ist mit einer Gruppe Glühlampen von zusammen 800 W parallel-
geschaltet. (220 V, 50 Hz) a) Wie groß ist der dem Netz entnommene Gesamt-
strom? b) Wie groß ist der Gesamtleistungsfaktor? c) Welcher Strom wird dem
Netz entnommen, wenn der Blindstrom voll kompensiert wird? d) Welche
Kapazität muß der Kondensator bei Vollkompensation haben?

5.3. Verlustwinkel und Verlustleistung von Kondensatoren

Formeln:	Größe	Zeichen
$\tan \delta = \frac{1}{\omega CR} = \frac{P_V}{P_C}$	Verlustfaktor	$\tan \delta$
$P_V = U^2 \omega C \tan \delta = UI_R$	Verlustwinkel	$\delta = 90^\circ - \varphi$
$\delta \approx \tan \delta \approx \sin \delta$	Verlustleistung	P_V
bei kleinen Winkeln	Kondensatorleistung	P_C
	Verluststrom	I_R

228. Gegeben sind folgende Papierkondensatoren und ihre Verlustfaktoren für 800 Hz:

	a)	b)	c)	d)
$C =$	200 pF	0,1 μ F	25 nF	2 μ F
$\tan \delta =$	0,8 %	1 %	1,5 %	1,8 %

Berechne die entsprechenden Parallelersatzwiderstände für eine Frequenz von 800 Hz.

229. Ein Keramik Kondensator von 600 pF hat bei 5000 kHz einen Verlustwinkel von a) 0,3°, b) 0,2° und c) 0,6°. Welcher Widerstand ist zu einem verlustfreien Luftkondensator parallelzuschalten, wenn der Verlustwinkel von gleicher Größe sein soll?

230. Die dielektrischen Verluste eines Kondensators von 250 pF können bei 400 kHz durch Parallelwiderstände von a) 40 k Ω , b) 600 k Ω und c) 200 k Ω dargestellt werden. Welchen Verlustwinkeln entsprechen diese?

231. Um wieviel Grad eilt der Strom der Spannung voraus, wenn die Verlustfaktoren von Hartpapierkondensatoren $\tan \delta$ a) 0,022, b) 0,028, c) 0,035, d) 0,072 und e) 0,1 betragen?

232. Welcher Verluststrom fließt durch einen Kondensator von 500 pF bei 180 V und 350 kHz, wenn der Verlustwinkel 0,4° beträgt?

233. Welche Verlustleistung ergibt sich bei folgenden Phasenschieberkondensatoren bei einer Frequenz von 50 Hz?

	a)	b)	c)	d)
$C =$	132 μ F	220 μ F	132 μ F	220 μ F
$U =$	380 V	380 V	220 V	220 V
$\tan \delta =$	$4 \cdot 10^{-3}$	$6 \cdot 10^{-3}$	$6 \cdot 10^{-3}$	$4 \cdot 10^{-3}$

Durch welche Parallelwiderstände können die hieraus ersichtlichen Verluste dargestellt werden?

234. Gegeben sind die bei 220 V und 50 Hz festgestellten Verluste folgender Kondensatoren:

	a)	b)	c)
$C =$	50 μ F	12 μ F	4 μ F
$P_V =$	4 W	1,5 W	0,8 W

Welche Verlustfaktoren ergeben sich daraus?

5.4. Verluste auf Einphasenwechselstrom-Leitungen

Formeln:	Größe	Zeichen	Einheit
$U_V = 2IR_L \cos \varphi$	Einfache Länge der Leitung	l	m
$U_V = \frac{2lP}{\kappa A U_k}$	Leiterquerschnitt	A	mm ²
$p = \frac{P_V \cdot 100}{P}$	Widerstand der einfachen Leitung	R_L	Ω
$p = \frac{200 lP}{\kappa A U_k^2 \cos^2 \varphi}$	Spannungsverlust in der Leitung	U_V	V
	Spannung am Verbraucher	U_k	V
	übertragene (Wirk-)Leistung	P	W
	prozentualer Leistungsverlust	p	%

Prozentangaben von Spannungs- bzw. Leistungsverlusten beziehen sich stets auf die Verbraucherseite.

235. Mehrere Motoren für 380 V, zusammen 25 kW und dem mittleren $\cos \varphi = 0,7$ werden durch eine 85 m lange Zuleitung ($\kappa = 56 \text{ Sm/mm}^2$, $A = 25 \text{ mm}^2$) gespeist. Wie groß ist der absolute und prozentuale Leistungsverlust?
236. Ein Verbraucher von 1,8 kW benötigt die Klemmenspannung 220 V bei einem Leistungsfaktor von 0,65. Welchen Querschnitt muß die 120 m lange Kupferleitung ($\kappa = 56 \text{ Sm/mm}^2$) haben, wenn der Leistungsverlust 2 % nicht überschreiten darf?
237. Welche Wirkleistung darf ein Verbraucher bei $\cos \varphi = 0,8$ und 215 V im Höchstdfall aufnehmen, wenn der durch die 250 m lange Zuleitung ($\kappa = 56 \text{ Sm/mm}^2$, $A = 25 \text{ mm}^2$) verursachte Leistungsverlust nicht mehr als 2,5 % betragen darf?
238. Welche Wirkleistung darf der in der letzten Aufgabe genannte Verbraucher im Höchstdfall aufnehmen, wenn der in der Zuleitung auftretende Spannungsverlust 2,5 % nicht überschreiten darf?
239. Ein Verbraucher entnimmt bei 370 V mit $\cos \varphi = 0,9$ die Scheinleistung 6,6 kVA. Bei welcher Leitungslänge ($\kappa = 35 \text{ Sm/mm}^2$, $A = 25 \text{ mm}^2$) wird der zulässige Leistungsverlust von 3 % nicht überschritten?
240. Ein kleiner Fertigungsbetrieb entnimmt bei 210 V für Licht und Heizung 15 kW und für Antriebe ($\cos \varphi_1 = 0,7$) 20 kW. Welcher absolute und prozentuale Leistungsverlust entsteht in der 90 m langen Zuleitung ($\kappa = 56 \text{ Sm/mm}^2$, $A = 25 \text{ mm}^2$)?
241. Der durch die Zuleitung verursachte Leistungsverlust eines Verbrauchers beträgt 4 %. a) Wie ändert sich dieser, wenn der Leistungsfaktor bei unveränderten Werten für P_k und U_k von 0,6 auf 0,9 verbessert wird? b) Auf das Wievielfache könnte die entnommene Wirkleistung bei gleichbleibendem prozentuaalem Leistungsverlust erhöht werden, wenn der Leistungsfaktor von 0,6 auf 0,9 verbessert wird?

242. Die 110 m lange Zuleitung ($\kappa = 56 \text{ Sm/mm}^2$, $A = 15 \text{ mm}^2$) gibt an den Verbraucher 15 kW bei 220 V und $\cos \varphi = 0,8$ ab. Um wieviel % würde sich der Leistungsverlust verringern, wenn der Leiterquerschnitt auf 25 mm^2 vergrößert wird, und wieviel Kilowatt werden dabei eingespart?
243. Wie groß ist der Leistungsfaktor eines Verbrauchers, wenn der durch die Zuleitung verursachte Spannungsverlust 2 % und der Leistungsverlust 3,6 % betragen?
244. Weshalb ist bei Wechselstrom im allgemeinen die Spannung am Leitungsanfang nicht gleich der Summe aus der Spannung am Leitungsende und dem Spannungsverlust?
245. Ein Verbraucher entnimmt der 55 m langen Zuleitung bei 225 V und einem Leistungsfaktor von 0,8 die Leistung 20 kW. Wie groß ist die Spannung am Anfang der Leitung ($\kappa = 35 \text{ Sm/mm}^2$, $A = 50 \text{ mm}^2$)?
246. Eine Leitung ($\kappa = 56 \text{ Sm/mm}^2$, $A = 25 \text{ mm}^2$) wird mit 420 V gespeist. Wie lang ist sie, wenn der Verbraucher 120 kW bei 380 V und $\cos \varphi = 0,6$ entnimmt?
247. Die Speisespannung einer 100 m langen Leitung ($\kappa = 56 \text{ Sm/mm}^2$, $A = 25 \text{ mm}^2$) ist 380 V. Wie groß ist die Nutzspeisung, wenn eine Leistung von 30 kW bei $\cos \varphi = 0,8$ entnommen wird?
248. Welche Spannung steht dem Verbraucher zur Verfügung, wenn dieser mit einem Leistungsfaktor von 0,85 arbeitet, die Leitung einen Spannungsverlust von 3 % verursacht und die Leitung mit 450 V gespeist wird?
249. Zwei Einphasenmotoren für 500 V von 3 kW und $\cos \varphi = 0,85$ bzw. 6,5 kW und $\cos \varphi = 0,55$ sind 600 m vom Generator entfernt. Berechne a) die Stromstärke, b) den Spannungsverlust in der Leitung, c) den Leistungsverlust in der Leitung und d) die am Anfang der Leitung erforderliche Spannung (Kupfer, Querschnitt 35 mm^2).

6. Drehstrom

6.1. Berechnung der Spannungen, Ströme und Widerstände

Formeln:	Größe	Zeichen	Einheit
Dreieckschaltung:	Leiterspannung	U	V
$U = U_{st}$	Leiterstrom	I	A
$I = I_{st} \sqrt{3}$			
Sternschaltung:	Strangspannung	U_{st}	V
$U = U_{st} \sqrt{3}$	Strangstrom	I_{st}	A
$I = I_{st}$			

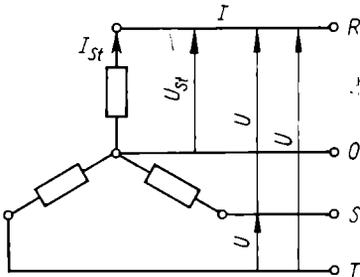


Bild 66. Dreieckschaltung
Stern

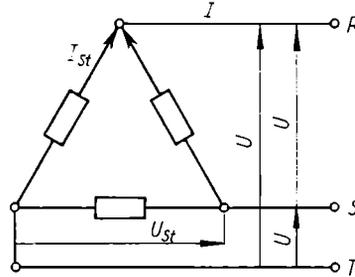


Bild 67. Sternschaltung
Dreieck

250. An den Klemmen S und T eines Drehstromanschlusses (Sternschaltung) wird die Spannung 370 V gemessen. Wie groß sind die Spannungen an den Klemmen a) R und S , b) S und θ und c) R und θ ?
251. Die Strangspannung eines Drehstromgenerators beträgt 125 V . Wie groß ist die Leiterspannung bei a) Dreieckschaltung und b) Sternschaltung?
252. Ein Heizofen kann a) in Dreieck- oder b) in Sternschaltung an ein Drehstromnetz von $380/220\text{ V}$ angeschlossen werden. Welcher Leiterstrom fließt, wenn jeder Einzelwiderstand $25\ \Omega$ beträgt?
253. Zwei aus gleich großen Teilwiderständen in Sternschaltung zusammengesetzte Heizöfen sind an ein Drehstromnetz angeschlossen. Um das Wievielfache nimmt der Gesamtstrom zu, wenn einer der beiden Öfen in Dreieck umgeschaltet wird?
254. Ein in Sternschaltung arbeitender Drehstromgenerator erzeugt die Strangspannung 225 V . Wie groß ist a) die Leiterspannung und b) die Spannung eines Hauptleiters gegen den Nulleiter?
255. Schließt man an 3 in Stern geschaltete gleich große Widerstände zuerst 2 und danach alle 3 Leitungen eines Drehstromnetzes von $220/127\text{ V}$ an, so nimmt der Leiterstrom um 1 A zu. Wie groß sind die Widerstände?
256. Schaltet man die 3 Heizwiderstände von je $15\ \Omega$ in Dreieck, so fließt in den Zuleitungen eines elektrischen Ofens der Strom $43,88\text{ A}$. Welche Spannung liefert das Drehstromnetz, und welcher Strom wird bei Sternschaltung fließen?
257. 3 Widerstände von je $35\ \Omega$ sind in Dreieck an ein Drehstromnetz von $220/127\text{ V}$ angeschlossen. a) Welcher Strom fließt in den Zuleitungen, und b) welche Änderung tritt ein, wenn eine der 3 Zuleitungen abgeschaltet wird?
258. 3 gleich große Widerstände ergeben an einem Drehstromnetz von $220/127\text{ V}$ in Sternschaltung einen um 20 A kleineren Strom als in Dreieckschaltung. Wie groß sind die Widerstände?
259. Legt man an 3 in Stern geschaltete Widerstände nur 2 der 3 Leitungen eines Drehstromnetzes, zwischen denen die Spannung 385 V gemessen wird, so fließt der Strom $15,5\text{ A}$. Wie ändert sich die Stromstärke, wenn auch die 3. Leitung angeschlossen wird?

260. Drei in Dreieck geschaltete Kondensatoren von je $8 \mu\text{F}$ werden an ein Drehstromnetz von $380/220 \text{ V}$ (50 Hz) angeschlossen. Welcher Strom fließt a) durch jeden Kondensator und b) in den Zuleitungen?
261. Schließt man einen Kondensator von $150 \mu\text{F}$ an die Klemmen R und S eines Drehstromnetzes an, so ist der Strom um $7,59 \text{ A}$ größer als bei Anschluß an die Klemmen R und θ . Wie groß sind die Klemmenspannungen bei 50 Hz ?

6.2. Leistung und Arbeit des Drehstroms

Formeln:	Größe	Zeichen
$P_s = UI\sqrt{3}$ oder $P_s = 3U_{st}I_{st}$	Leiterspannung	U
$P_w = UI\sqrt{3} \cos \varphi$ oder $P_w = 3U_{st}I_{st} \cos \varphi$	Leiterstrom	I
$P_b = UI\sqrt{3} \sin \varphi$ oder $P_b = 3U_{st}I_{st} \sin \varphi$	Strangspannung	U_{st}
	Strangstrom	I_{st}

262. Welche Blind-, Wirk- und Scheinleistung nimmt ein Drehstrommotor für 380 V bei der Stromstärke 16 A und dem Leistungsfaktor $0,85$ auf?
263. An jedem der 3 Stränge eines in Stern geschalteten Drehstromverbrauchers liegt die Spannung 125 V , wobei die Leistung 17 kW bei $\cos \varphi = 0,65$ beträgt. Wie groß ist der Leiterstrom?
264. An einem Einzelstrang eines in Dreieck geschalteten Verbrauchers werden 220 V und $12,5 \text{ A}$ gemessen. Welche Leistung nimmt der Verbraucher bei $\cos \varphi = 1$ auf?
265. Ein an ein Drehstromnetz von $380/220 \text{ V}$ in Sternschaltung angeschlossener Drehstrommotor nimmt bei dem Leistungsfaktor $0,82$ die Wirkleistung $6,5 \text{ kW}$ auf. Wie groß ist der Leiterstrom?
266. Auf dem Typenschild eines Drehstrommotors befinden sich folgende Angaben: $380/220 \text{ V}$; $19,5 \text{ kW}$; $37,6/65,0 \text{ A}$; $\cos \varphi = 0,87$. Zu berechnen sind a) die Leistungsaufnahme bei Stern- bzw. Dreieckschaltung und b) der Wirkungsgrad bei der angegebenen Belastung.
267. Wie lautet die Formel für die Drehstromleistung P bei gegebenem Einzelwiderstand R und gegebener Leiterspannung U
 a) bei Dreieckschaltung des Verbrauchers, b) bei Sternschaltung des Verbrauchers?
268. Wie lautet die Formel für die Leistung P bei gegebenem Einzelwiderstand R und Leiterstrom I
 a) bei Dreieckschaltung des Verbrauchers, b) bei Sternschaltung des Verbrauchers?
269. Wie ändert sich die Stromaufnahme eines Drehstrommotors, wenn während des Betriebes eine der 3 Zuleitungen ausfällt und die abgenommene Leistung konstant bleibt?

270. Wieviel Kilowatt nimmt ein a) in Dreieck und b) in Stern an ein 380/220-V-Netz angeschlossener Heizofen auf, wenn jeder Einzelwiderstand 30Ω beträgt?
271. Schaltet man einen in Stern geschalteten Heizofen in Dreieck um, so erhöht sich die Leistungsaufnahme um 6 kW. Wie groß sind die Einzelwiderstände, wenn die Leiterspannung 220 V beträgt?
272. Ein Drehstrommotor nimmt bei der Leiterspannung 220 V den Leiterstrom 14,5 A auf und hat den Leistungsfaktor 0,72. Wie lange ist er in Betrieb, wenn der Gesamtverbrauch 35,8 kWh ist?
273. Unterbricht man eine Zuleitung zu einem in Stern geschalteten elektrischen Ofen, dessen Widerstände je 9Ω betragen, so verringert sich seine Leistung um 5 kW. Wie groß ist die Leiterspannung?
274. Ein Heißwasserspeicher hat den Wirkungsgrad $\eta = 0,95$ und erwärmt 200 Liter Wasser innerhalb von 6 Stunden von 10°C auf 85°C .
 a) Wie groß sind die in Dreieck geschalteten Widerstände bei der Leiterspannung 220 V?
 b) Wie lange dauert die Erwärmung, wenn ein Widerstand durchbrennt?
275. Wieviel PS muß eine Wasserturbine abgeben, wenn sie mit einem Wirkungsgrad von $\eta = 0,92$ einen Drehstromgenerator betreiben soll, der die Leiterspannung 250 V und den Strom 45 A beim Leistungsfaktor 1 abgeben soll?

6.3. Verluste auf Drehstromleitungen

Formeln:	Größe	Zeichen	Einheit
$P_s = U_k I \sqrt{3}$	Einfache Länge der Leitung	l	m
$U_v = I R_L \cos \varphi \sqrt{3}$	Widerstand der einfachen Leitung	R_L	Ω
$p = \frac{P_v \cdot 100}{P}$	Spannungsverlust in der Leitung	U_v	V
$p = \frac{100 l P}{\kappa A U_k^2 \cos^2 \varphi}$	Spannung am Verbraucher	U_k	V
$A = \frac{100 l P}{\kappa p U_k^2 \cos^2 \varphi}$	Wirkleistung des Verbrauchers	P	W
	prozentualer Leistungsverlust	p	%
	Leitungsquerschnitt	A	mm ²

276. Bei Verlegung im Rohr ist eine isolierte Drehstromleitung wie folgt belastbar:

	a)	b)	c)	d)	e)
Material:	Kupfer	Kupfer	Kupfer	Alu	Alu
Querschnitt:	1 mm ²	1 mm ²	4 mm ²	10 mm ²	35 mm ²
Betriebsspannung:	220 V	380 V	500 V	380 V	220 V
Höchstbelastung:	4,6 kW	7,9 kW	23,4 kW	25 kW	32,8 kW

Welche absoluten und prozentualen Leistungsverluste ergeben sich bei induktionsfreier Belastung je 100 m Streckenlänge?

277. Ein Drehstrommotor von 5,5 PS für 380 V, dem Wirkungsgrad $\eta = 0,82$ und $\cos \varphi = 0,82$ soll durch eine bewegliche Leitung an einen 250 m entfernten Mast angeschlossen werden. Verwendet wird eine Cu-Leitung von $0,75 \text{ mm}^2$ Querschnitt. Wie groß ist der Leistungsverlust?
278. Welchen spezifischen Widerstand hat eine Drehstrom-Stahlleitung von 4 mm^2 Querschnitt, wenn sie bei einer Verbraucherspannung von 125 V und $\cos \varphi = 1$ je 100 m Streckenlänge bei einer Höchstbelastung von 1,95 kW 42,3 % Verlust aufweist?
279. Für eine Drehstromleitung wird je 100 m Streckenlänge bei einer Höchstlast von 29,4 kW ein Leistungsverlust von 11 % angegeben. Wieviel Prozent beträgt dieser bei einer Beanspruchung mit 18 kW unter sonst gleichen Verhältnissen? Welches sind die absoluten Verluste in beiden Fällen?
280. Welche Streckenlänge darf eine 16 mm^2 dicke Alu-Leitung für 44,8 kW Übertragungsleistung (Drehstrom 380 V) haben, wenn der Verlust höchstens 7,5 % betragen darf? ($\cos \varphi = 1$)
281. Eine Drehstromleitung weist bei einer Belastung mit 120 kW (380 V) und einem $\cos \varphi = 1$ einen Leistungsverlust von 11,5 kW auf. Wie groß ist der Verlust unter sonst gleichen Umständen, wenn
- | | a) | b) | c) | d) |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| die Betriebsspannung | 380 V | 380 V | 220 V | 220 V |
| der $\cos \varphi$ des Verbrauchers | 0,8 | 0,6 | 0,8 | 0,6 |
- beträgt?
282. Welcher Drahtquerschnitt (Kupfer) ist erforderlich, um eine Drehstromleistung von 17,6 kW bei einer Spannung von 220 V, einem $\cos \varphi$ von a) 1, b) 0,8 und c) 0,6 und einem zulässigen Verlust von 18,5 % je 100 m Streckenlänge zu übertragen?
283. (Bild 68) Welchen Querschnitt muß die 400 m lange Zuleitung (Kupfer) eines Drehstrommotors für 30 kW und 380 V bei einem $\cos \varphi$ von 0,8 aufweisen, wenn außerdem für 10 kW Glühlampen (220 V) symmetrisch angeschlossen sind und ein Leistungsverlust von 6 % zugelassen wird?

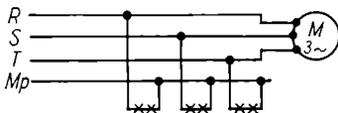


Bild 68
Aufgabe 283

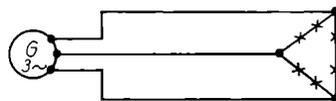


Bild 69
Aufgabe 284

284. (Bild 69) Ein Drehstromgenerator speist 3 Gruppen in Dreieckschaltung in 500 m Entfernung angeschlossene Glühlampen. Die Klemmenspannung der Maschine beträgt 230 V, die Stromstärke in jedem Leiter 25 A (Leitungsdurchmesser 6 mm Leitungskupfer). Berechne a) die Leistung der Maschine, b) den Spannungsverlust der Leitung, c) die Lampenspannung, d) den Leistungsverlust.
285. 150 Glühlampen zu je 220 V/40 W werden von einem 300 m weit entfernten Generator gespeist. Der Spannungsverlust der Leitung darf 3 % betragen. Berechne den gesamten Querschnitt der Leitung bei Verwendung von a) Gleichstrom, b) Drehstrom in Dreieckschaltung und c) desgl. in Sternschaltung.

286. Welche Klemmenspannung muß ein Drehstromgenerator erzeugen, wenn er mittels einer 400 m langen Kupferleitung von 4 mm Durchmesser eine Verbraucherleistung von 15 kW bei einer Verbraucherspannung von 380 V und einem $\cos \varphi = 0,75$ speisen soll?
287. Welchen Querschnitt muß die 250 m lange Kupferzuleitung zu einem Drehstrommotor von 12 kW (220 V, $\cos \varphi = 0,88$) aufweisen, wenn ein Spannungsverlust von a) 20 V, b) 30 V und c) 40 V zugelassen wird, und mit welcher Spannung muß die Leitung gespeist werden?
288. An eine 400 m lange Drehstromleitung (Kupfer) sind angeschlossen:
- 1 Asynchronmotor von 8 kW, $\eta = 0,8$, $\cos \varphi = 0,8$,
 - 1 Asynchronmotor von 6 kW, $\eta = 0,72$, $\cos \varphi = 0,6$,
 - 300 Glühlampen zu je 40 W.
- Die Verbraucherspannung beträgt 220 V. Berechne a) die Stromstärke in jedem Verbraucher, b) den Drahtquerschnitt, wenn ein Verlust von 10 % der gesamten Wirkleistung zugelassen wird.
289. (Bild 70) An eine Drehstromleitung (50 mm² Kupfer) sind angeschlossen:
- 1 Motor von 3 kW, $\eta = 0,82$, $\cos \varphi = 0,8$, 220 V,
 - 1 Motor von 1,5 kW, $\eta = 0,75$, $\cos \varphi = 0,75$, 220 V,
 - 60 Glühlampen zu je 75 W, 127 V.

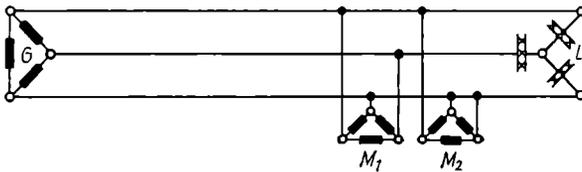


Bild 70. Aufgabe 289

Der Generator befindet sich in 500 m Entfernung. Berechne a) die Ströme in den Verbrauchern, b) den Gesamtstrom, c) den gesamten $\cos \varphi$ und d) die Spannung des Generators.

7. Spulen mit Eisen

7.1. Die eisengefüllte Drosselspule

Formeln:	Größe	Zeichen	Einheit
$v = v_{10} \left(\frac{B_{\max}}{B_{10}} \right)^2$	Eisen- bzw. Kupferverluste		
$P_{\text{Fe}} = v m_{\text{Fe}}$	Verlustziffer für	$P_{\text{Fe}}, P_{\text{Cu}}$	W
$E_L = 4,44 f N \Phi_{\max}$	$B_{10} = 1 \text{ Vs/m}^2$	v_{10}	W/kg
$I = \sqrt{I_v^2 + I_u^2}$	$1 \text{ Vs/m}^2 = 10000 \text{ G}$		
$I_v = \frac{P_{\text{Fe}}}{U}$	Verlustziffer für beliebige Induktionen	v	W/kg
	Eisenmasse	m_{Fe}	kg

Formeln:

$$I_{\mu} = \frac{H_{Fe} l_{Fe} + H_L l_L}{N}$$

(alles Scheitelwerte)

$$H_{\text{eff}} = \frac{H_{\text{max}}}{\xi_S}$$

$$P_{Fe} + P_{Cu} = P_W$$

Größe	Zeichen	Einheit
Induzierte EMK (Effektivwert)	E_L	V
Magnetisierungsstrom	I_{μ}	A
Eisenverluststrom	I_v	A
Scheitelfaktor	ξ_S	—
Widerstand der Wicklung	R_{Cu}	Ω
Windungszahl	N	—
Stromdichte	S	A/mm ²

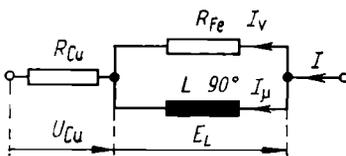


Bild 71. Ersatzschaltung der Drosselspule

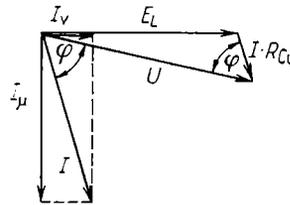


Bild 72. Zeigerdiagramm zu Bild 71

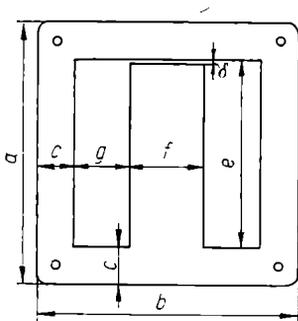


Bild 73. Einige standardisierte Mantelschnitte

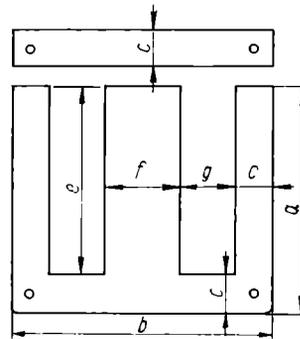


Bild 74. Einige standardisierte EI-Schnitte

zu Bild 73:

	a	b	c	e	f	g	delta	Schichthöhe	Eisenfüllfaktor k_{Fe}
M 42	42	42	6	30	12	9	0,5	15 mm	0,95
M 65	65	65	10	45	20	12,5	1,0	27 mm	0,85
M 85	85	85	14,5	56	29	13,5	2,0	35 mm	0,85

zu Bild 74:

	a	b	c	e	f	g	delta	Schichthöhe	Eisenfüllfaktor k_{Fe}
EI 48	32	48	8	24	16	8	—	16 mm	0,85
EI 84	56	84	14	42	28	14	—	28 mm	0,90
EI 150	100	150	20	80	40	35	—	50 mm	0,95

290. Welche Eisenverluste entstehen bei einer Induktion von $B_{\text{max}} = 1,2 \text{ Vs/m}^2$ für die auf Bild 74 angegebenen Kerne EI 48, EI 84 und EI 150? ($\rho = 7,6 \text{ g/cm}^3$, $f = 50 \text{ Hz}$, $v_{10} = 3,3 \text{ W/kg}$; der Eisenfüllkern ist zu beachten.)

291. Berechne die Eisenverluste in W/kg für eine Induktion von
 a) $B_{\max} = 0,8 \text{ Vs/m}^2$; b) $1,2 \text{ Vs/m}^2$; c) $1,4 \text{ Vs/m}^2$,
 wenn $v_{10} = 3,1 \text{ W/kg}$ ist.

292. Welche maximale Induktion besteht in folgenden Eisenkernen, deren Eisenverluste bekannt sind, wenn $v_{10} = 3,5 \text{ W/kg}$ ist?

	a)	b)	c)	d)
$m_{\text{Fe}} =$	0,150 kg	0,765 kg	2,5 kg	4,8 kg
$P_{\text{Fe}} =$	0,756 W	2,68 W	12,6 W	28,4 W

293. Der Kupferwiderstand einer Spule beträgt 3Ω . Bei einer Klemmenspannung von 16 V (50 Hz) fließt ein Strom von 2 A. Der Leistungsfaktor beträgt
 a) 0,55; b) 0,6; c) 0,68 und d) 0,75.

Welcher Eisenverlust ergibt sich jeweils?

294. Die Eisenverluste einer Spule betragen
 a) 8,5 W; b) 9,8 W; c) 11,9 W und d) 18 W.

Der Kupferwiderstand beträgt 5Ω . Welcher Leistungsfaktor ergibt sich, wenn bei einer Klemmenspannung von 20 V ein Strom von 1,5 A fließt?

295. Welche maximale Induktion besteht in folgenden Eisenkernen? ($v_{10} = 3,5 \text{ W/kg}$)

	Kern	m_{Fe} in kg	R_{Cu} in Ω	U in V	I in A	$\cos \varphi$
a)	EI 48	0,159	1,2	8	3	0,5
b)	EI 84	0,901	1,6	16	5	0,6
c)	EI 150	4,476	3,0	26	4,5	0,6

296. An einer Spule mit Eisenkern werden gemessen:

	U in V	I in A	P_w in W	R_{Cu} in Ω
a)	35	3	40	0,65
b)	55	4,8	72	1,1
c)	100	6	280	2,8

Berechne a) den Leistungsfaktor, b) den Wirk- und Scheinwiderstand, c) den Spannungsabfall im Kupferwiderstand der Wicklung, d) die EMK der Selbstinduktion, e) die Kupferverluste, f) die Eisenverluste, g) den Wirk- und Blindstrom.

297. Von einer Vorschaltdrossel sind folgende Werte bekannt: Wirkwiderstand der Wicklung $R_{\text{Cu}} = 100 \Omega$, Induktivität $L = 1,4 \text{ H}$, Eisenverluste $P_{\text{Fe}} = 20 \text{ W}$, Blindleistung $P_b = 40 \text{ var}$, $f = 50 \text{ Hz}$. Zu berechnen sind Strom I , Scheinleistung P_s und gesamter Spannungsabfall U .

298. Von einer Vorschaltdrossel sind folgende Werte bekannt: gesamter Spannungsabfall $U = 200 \text{ V}$, Strom $I = 1,5 \text{ A}$, Wirkleistung $P_w = 40 \text{ W}$, Induktivität $L = 0,425 \text{ H}$, $f = 50 \text{ Hz}$. Zu berechnen sind die Scheinleistungen, $\cos \varphi$ und der Wirkwiderstand der Wicklung.

299. Der in Bild 75 gezeichnete Eisenrahmen ohne Luftspalt aus Dynamoblech soll so bewickelt werden, daß bei einer Klemmenspannung von 220 V der Scheitelwert

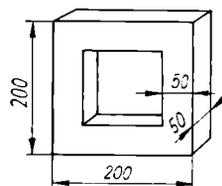


Bild 75. Aufgaben 299 bis 301 (Maße in mm)

der Induktion $1,4 \text{ Vs/m}^2$ beträgt. Berechne die Windungszahl und die effektive Stromstärke der Drossel. $v_{10} = 3,3 \text{ W/kg}$, Eisenfüllfaktor $0,9$, Scheitelfaktor der Feldstärke $\xi_s = 2,2$, $f = 50 \text{ Hz}$. Die Kupferverluste seien vernachlässigt, $\rho = 7,6 \text{ g/cm}^3$.

300. Wie ist der in der vorigen Aufgabe gegebene Kern zu bewickeln, und welcher Strom fließt, wenn bei sonst gleichen Daten die Klemmenspannung nur a) 40 V , b) 80 V , c) 160 V betragen soll?

301. Der Kern nach Aufgabe 299 trägt a) 250 und b) 500 Windungen. Welche Klemmenspannung muß angelegt werden, und welcher Strom fließt, wenn die maximale Induktion $1,2 \text{ Vs/m}^2$ betragen soll? (Scheitelfaktor $\xi_s = 2,0$)

302. (Bild 76) Zur Bestimmung der Verlustziffer von Blechen wird der EPSTEIN-Apparat verwendet. Hierbei werden aus einzelnen Streifen 4 Pakete zu je $2,5 \text{ kg}$ geschichtet. Jedes Paket wird in eine Magnetisierungsspule geschoben. Die Spulen werden in Reihe geschaltet und zu einem quadratischen Rahmen zusammengeschaubt. Zur Speisung dient ein Generator mit veränderbarer Frequenz und Erregung, womit die Klemmenspannung geregelt werden kann. In einem Einzelfall liegen folgende Werte vor: $m = 11,5 \text{ kg}$, Streifenlänge 50 cm , Dichte des Blechs $7,75 \text{ g/cm}^3$, $U_k = 48 \text{ V}$, $I = 6,24 \text{ A}$, $P_{\text{ges}} = 63,2 \text{ W}$, Windungszahl 254 , $R_{\text{Cu}} = 0,14 \Omega$, $f = 48 \text{ Hz}$. Berechne die sich hierbei ergebende Induktion und die Verlustziffer.

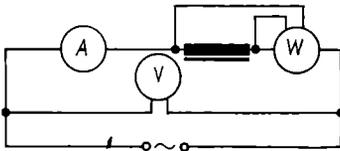


Bild 76. Aufgaben 302 und 303

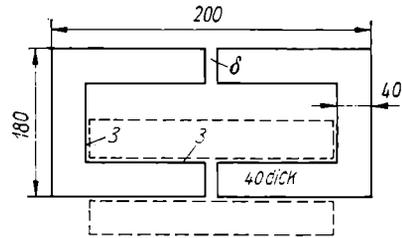


Bild 77. Aufgaben 304 und 305 (Maße in mm)

303. Auf welche Klemmenspannung muß die Maschine eingestellt werden, wenn die Verlustziffer für 1 Vs/m^2 und 50 Hz ermittelt werden soll?

304. Für eine Bogenlampe (Brennspannung 40 V und Stromstärke 10 A) soll eine passende Vorschaltdrossel bei einer Netzspannung von 128 V gewickelt werden. Es soll der auf Bild 77 angegebene Kern verwendet werden. Es sind ferner gegeben: $B_{\text{max}} = 1,1 \text{ Vs/m}^2$, $v_{10} = 3,4 \text{ W/kg}$ (Dynamoblech); $\xi_s = \sqrt{2}$, $S = 2,5 \text{ A/mm}^2$; $k_{\text{Cu}} = 0,6$, $k_{\text{Fe}} = 0,9$, $f = 50 \text{ Hz}$, $\rho = 7,6 \text{ g/cm}^3$. Zu berechnen sind die erforderliche Windungszahl, der Drahtdurchmesser und die Breite des Luftspaltes. Es ist zu prüfen, ob der Wickelraum ausreicht. Der Wickelkörper beansprucht allseitig 3 mm Spielraum.

305. Aus Ersparnisgründen wird in der letzten Aufgabe bei gleichem Eisenquerschnitt der Kern so verkleinert, daß die Fensterfläche nur noch 30 cm^2 beträgt. Wie ändern sich dadurch die Verluste, und wie breit muß der Luftspalt dann gehalten werden? (Vorschlag: äußere Kerngröße $13 \cdot 14 \text{ cm}^2$)

306. Für eine Leuchtstofflampe (Betriebsstromstärke 0,5 A, Netzspannung 125 V, Leistungsaufnahme 40 W) soll eine passende Vorschalt-drossel auf einen Kern EI 84 ($m = 0,9$ kg) gewickelt werden. Es sind gegeben $B_{\max} = 1,2$ Vs/m², $v_{10} = 2,3$ W/kg (Dyn.-Blech), $\xi_S = \sqrt{2}$, $S = 2$ A/mm², $k_{Cu} = 0,55$, $k_{Fe} = 0,9$, $f = 50$ Hz, $\rho = 7,7$ g/cm³. Zu berechnen sind die Windungszahl, die Drahtdicke, die Luftspaltbreite, die Leistungsaufnahme, die Leistungsfaktoren der Drossel bzw. der Lampe mit Drossel. Für den Wickelkörper sind allseitig 3 mm zu berücksichtigen. Es ist zu prüfen, ob der Wickelraum ausreicht.
307. Welche Stromstärke und welchen Spannungsabfall liefert eine mit 1500 Windungen versehene Vorschalt-drossel mit Kern M 65 (Dyn.-Blech), wenn $k_{Cu} = 0,6$, $\xi_S = \sqrt{2}$, $S = 3$ A/mm² und $f = 50$ Hz? Für den Spulenkörper werden allseitig 2 mm Raum beansprucht.
308. Ein Kern M 85 (Dyn.-Blech) soll mit $B_{\max} = 0,8$ Vs/m² belastet werden. Die zulässige Stromdichte darf 3,5 A/mm² betragen. Bei welcher Stromstärke beträgt der Spannungsabfall der Drossel 187,5 V? Es ist zu prüfen, ob der Wickelraum ausreicht. $\xi_S = \sqrt{2}$, $f = 50$ Hz, für den Wickelkörper werden allseitig 2 mm beansprucht.
309. (Bild 78) An einer Natriumdampf-lampe mit Vorschalt-drossel wurden gemessen: Lampenspannung 14 V, Netzspannung 204 V, Stromstärke 1,2 A. Die Fensterfläche des UI-Kerns ($k_{Fe} = 0,9$) ist zu 50 % ausgenutzt ($k_{Cu} = 0,6$). Angenommen ist B_{\max} mit 1,2 Vs/m², $v_{10} = 3,5$ W/kg, $\xi_S = \sqrt{2}$. Berechne den Spannungsabfall an der Drossel, die Windungszahl, die Drahtdicke und die Stromdichte, die Kupfer-, Eisen- und Gesamtverluste sowie den erforderlichen Luftspalt.
310. Eine Vorschalt-drossel soll bei der Klemmenspannung 150 V (50 Hz) einen Strom von 10 A aufnehmen. Sie trägt 200 Windungen und hat den Eisenquerschnitt 25 cm². Es ist die erforderliche Luftspaltbreite δ näherungsweise zu berechnen, d. h. unter Vernachlässigung des Wirkwiderstandes und des magnetischen Widerstandes des Eisenkerns sowie bei Annahme von $\xi_S = \sqrt{2}$.

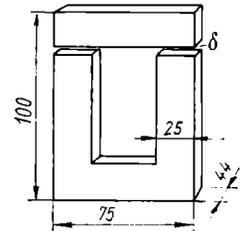


Bild 78. Aufgabe 309
(Maße in mm)

7.2. Der eisengefüllte Transformator

Formeln:

$$E_1 = \frac{2 \pi f N_1 \Phi_{\max}}{\sqrt{2}}$$

$$\frac{U_1}{U_2} \approx \frac{E_1}{E_2} = \frac{N_1}{N_2} = \ddot{u} \text{ (genau bei Leerlauf)}$$

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{N_2}{N_1} = \frac{1}{\ddot{u}} \text{ (genau bei sekundärem Kurzschluß und reduzierter Spannung)}$$

Größe	Zeichen
EMK	E_1, E_2
Klemmenspannung	U_1, U_2
Leerlaufstrom	I_0
Windungszahl	N_1, N_2
Scheinleistung	P_{s1}, P_{s2}

Formeln:

$$U_1 I_1 = U_2 I_2 \quad (\text{bei Vernachlässigung der Eisenverluste})$$

$$U_1 I_1 \eta = U_2 I_2 \quad (\text{bei induktionsfreier Belastung})$$

$$\eta = \frac{P_{s2}}{P_{s2} + P_{Fe} + P_{Cu}}$$

$$U_1 = E_1 + I_1 R_1$$

$$U_2 = E_2 - I_2 R_2$$

$$I_0 = \sqrt{I_v^2 + I_\mu^2}$$

$P_{Fe} \approx$ Verlustleistung im Leerlauf

$P_{Cu} \approx$ Verlustleistung bei sekundärem Kurzschluß und reduzierter Spannung

$$I_{eff} = \frac{I_{max}}{\xi_s}$$

Größe	Zeichen
Wirkungsgrad	η
Eisen- bzw. Kupferverlustleistung	P_{Fe}, P_{Cu}
Scheitelfaktor bei verzerrter Stromkurve	ξ_s
Stromdichte	S (in A/mm ²)
Eisenfüllfaktor	k_{Fe}
Kupferfüllfaktor	k_{Cu}
magnetischer Fluß	Φ (in Vs)
Induktion	B (in Vs/m ²)
1 Vs/m ² = 10000 G ¹)	
1 Vs = 10 ⁸ M ¹)	

311. Ein Netztransformator ist an a) 220 V und b) 125 V (50 Hz) angeschlossen und trägt primärseitig 800 Windungen. Welchen Querschnitt muß der Eisenkern haben, wenn $B_{max} = 0,9$ Vs/m² ist?

312. Von einigen Transformatoren sind folgende Werte gegeben (50 Hz):

	U_1 in V	U_2 in V	N_1	N_2	\ddot{u}	B_{max} in Vs/m ²	A_{Fe} in cm ²
a)	220	6,5	840	—	—	0,8	—
b)	220	—	450	85	—	0,9	—
c)	125	—	1200	—	25	—	6
d)	—	18	—	150	12	—	4,5
e)	—	65	1500	—	3,5	1	—

Berechne die noch fehlenden Werte.

313. Die Primärseite eines Kleintransformators hat 750 Windungen und liegt an einer Spannung von 220 V. a) Wieviel Windungen muß die Sekundärseite haben, wenn sie eine Spannung von 4 V liefern soll? b) Welcher Strom fließt in der Primärspule, wenn die Sekundärspule 2 A abgeben soll? c) Übersetzungsverhältnis? d) Scheinleistung? (50 Hz)

314. Welche Windungszahlen müssen folgende Transformatoren aufweisen (50 Hz):

	U_1 in V	U_2 in V	A_{Fe} in cm ²	B_{max} in Vs/m ²
a)	3000	220	120	0,7
b)	2000	125	105	0,68
c)	1500	60	85	0,8

¹) Die Einheiten Gauß (G) und Maxwell (M) sind veraltet und werden nur noch gelegentlich verwendet

315. Welche Stromstärken bestehen auf der Primärseite folgender Stromwandler:

	I_2 in A	N_1	N_2
a)	2,8	10	500
b)	3,9	25	750
c)	4,5	1	400
d)	1,8	2	500

316. Ein Transformator für primärseitig 220 V (50 Hz) soll eine Kerninduktion von $B_{\max} = 1,2 \text{ Vs/m}^2$ aufweisen. Berechne für die Kerne A) EI 48, B) EI 84 und C) EI 150 (s. S. 49) a) die primäre Windungszahl, b) die Eisenverluste und c) den Leerlaufstrom, wenn $v_{10} = 2,3 \text{ W/kg}$, $\rho = 7,7 \text{ g/cm}^3$, $\xi_s = 1,7$ ist. Die Bleche sind einseitig geschichtet, so daß mit einem Luftspalt von $2 \cdot 0,05 \text{ mm}$ gerechnet werden muß.

317. Wie groß ist der Leerlaufstrom der in Aufgabe 316 berechneten Transformatoren, wenn die Bleche fugenlos (wechselseitig) geschichtet sind? ($\xi_s = 2,0$)

318. Ein Stromwandler mit sekundärseitig angeschlossenerm Strommesser hat im Betrieb folgende Daten: $N_1 = 1$, $I_1 = 300 \text{ A}$, 50 Hz, $I_2 = 5 \text{ A}$, $A_{\text{Fe}} = 5,4 \text{ cm}^2$. Widerstand des Instrumentes $R_2 = 0,6 \Omega$, sekundärseitige EMK wird 20% höher als $I_2 R_2$ geschätzt. Es sei kein Luftspalt vorhanden. a) Berechne die Eiseninduktion und die Feldstärke bei Vollast. b) Welche Werte haben diese Größen, wenn das Instrument abgeschaltet wird und die Sekundärklemmen offenbleiben?

319. Welche Eisenverluste und Verlustziffern ergeben sich für folgende Transformatoren?

	η in %	P_{s2} in VA	P_{Cu} in W	m_{Fe} in kg
a)	91	230	11	2,4
b)	92	420	14	4,4
c)	94	900	18	8,4

320. Welche Höchststromstärken können den in Aufgabe 319 genannten Transformatoren bei $\ddot{u} = 3,5$ entnommen werden, wenn die Primärspannung 220 V beträgt, und welcher Primärstrom fließt dabei unter Berücksichtigung des Wirkungsgrades?

321. Welchen Wirkungsgrad haben folgende Transformatoren?

	Leerlaufleistung in W	U_1 in V	Kurzschlußwiderstand in Ω	P_s in VA
a)	12,5	220	13,74	230
b)	24	220	5,76	420
c)	35	220	15,54	900

322. Ein Transformator überträgt eine Leistung von 8 kVA von 5000 V auf 220 V (50 Hz). Für die Verluste werden 3,5% im Kupfer und 1,5% im Eisen veranschlagt. Es wird angenommen, daß die Stromwärmeverluste in beiden Wicklungen gleich groß sind. Die Stromdichte beträgt $1,4 \text{ A/mm}^2$, die Eiseninduktion $B_{\max} = 0,6 \text{ Vs/m}^2$ und der Eisenquerschnitt 105 cm^2 . Berechne a) den Wir-

kungsgrad sowie für die Primär- und Sekundärseite b) die Drahtdicken, c) die EMKs und d) die Windungszahlen.

323. Zur Berechnung der Windungszahlen kann man die Zahlenwertgleichungen

$$N_1 = \frac{N_0 U_1}{1 + 0,05 l_m N_0} \quad \text{bzw.} \quad N_2 = \frac{N_0 U_2}{1 - 0,05 l_m N_0}$$

benutzen, wobei N_0 die Windungszahl je Volt sowie l_m die mittlere Windungslänge in m und U_1 bzw. U_2 die Spannung in V bedeuten und ein spezifischer Widerstand $\rho = 0,02 \Omega \text{mm}^2/\text{m}$ und die Stromdichte $S = 2,5 \text{ A/mm}^2$ angenommen werden. Begründe diese Formeln!

324. Für einen Rundfunkempfänger soll ein Netztrafo für primär 220 V und 50 Hz gewickelt werden. Sekundär liegt je eine Wicklung für 300 V und 100 mA, 6,3 V und 2,4 A, 4 V und 1,1 A.

Verwendet wird ein Kern M 85 bei einem Wirkungsgrad von 86 %, einer Stromdichte von $2,5 \text{ A/mm}^2$ und einer Induktion von $B_{\max} = 1,2 \text{ Vs/m}^2$. Berechne a) die Primärleistung, b) den Primärstrom, c) die Windungszahl je Volt, d) die mittlere Windungslänge jeder Wicklung, wobei zunächst angenommen wird, daß die Wickelhöhe der Primärwicklung gleich der halben Fensterhöhe sein wird und die Sekundärwicklung das Fenster vollständig ausfüllt (die Heizwicklungen liegen ganz außen), e) die Windungszahlen nach Aufgabe 323, f) die Drahtdicken, g) es ist nachzuprüfen, ob bei einem Kupferfüllfaktor von 0,6 der Wickelraum ausreicht.

325. Zur Berechnung der erzielbaren primären Scheinleistung wird die Formel

$$P_{s_1} = 2 B_{\max} A_{Fe} A_L k_{Cu} S f 10^{-2}$$

angegeben, wobei S die Stromdichte in A/mm^2 , A_{Fe} den Eisenquerschnitt und A_L die Fensterfläche in cm^2 bedeuten, die zu etwa 43 % von der Primärwicklung ausgefüllt wird. B_{\max} in Vs/m^2 . U_1 liege 5 % höher als E_1 . Begründe diese Formel!

326. Ein Transformator soll eine Spannung von 220 V und 50 Hz auf 40 V heruntersetzen. Gegeben sind folgende Daten: Eisenquerschnitt 32 cm^2 , $k_{Fe} = 0,9$, $k_{Cu} = 0,3$, $B_{\max} = 1,2 \text{ Vs/m}^2$, mittlere Eisenweglänge $l_{Fe} = 35 \text{ cm}$, mittlere Windungslänge primär 32 cm, sekundär 42 cm, Stromdichte $S = 3,5 \text{ A/mm}^2$, $v_{10} = 3,5 \text{ W/kg}$, Fensterfläche $A_L = 26 \text{ cm}^2$, Stoßfuge $d = 0,2 \text{ mm}$. Die EMK werde zu 210 V bzw. 42 V veranschlagt. Berechne a) die auf Grund der Abmessungen des Kerns erzielbare primäre Scheinleistung (s. Aufgabe 325), b) die Windungszahlen, c) die Drahtdicken, d) den $\cos \varphi_0$ im Leerlauf.

327. Für die Berechnung der Kupferverluste je Kilogramm bei der Stromdichte S (in A/mm^2) ergibt sich die Formel $P_{Cu} = (2,25 S^2) \text{ W}$. Wie kommt diese Formel zustande, wenn der spezifische Widerstand $\rho' = 0,02 \Omega \text{mm}^2/\text{m}$ und die Dichte des Kupfers $\rho = 8,9 \text{ g/cm}^3$ zugrunde gelegt werden?

328. Von einem Transformator sind folgende Werte bekannt: Scheinleistung 175 kVA, 50 Hz, primäre Klemmenspannung 5800 V, $B_{\max} = 1,18 \text{ Vs/m}^2$, Eisenmasse 635 kg, Kupfermasse 265 kg, mittlere Stromdichte $1,75 \text{ A/mm}^2$, $N_1/N_2 = 540/96$, $v_{10} = 2,3 \text{ W/kg}$. Berechne a) die Eisenverluste, b) die Kupferverluste (s. Auf-

gabe 327), c) den Wirkungsgrad, d) die primäre, e) die sekundäre Stromstärke bei Vollast und f) die sekundäre Leerlaufspannung.

329. Es soll ein Röhren-Heiztransformator für 220 V und 50 Hz hergestellt werden, der sekundär 6,3 V und 2 A liefert. Der Wirkungsgrad sei mit $\eta = 0,65$ und die magnetische Belastung des Kerns mit $1,25 \text{ Vs/m}^2$ angenommen. Zur Berechnung des Eisenquerschnitts diene die Gebrauchsformel $A = 0,8 \sqrt{P_1}$ (in cm^2). Berechne die beiderseitigen Windungszahlen, wobei zur Deckung der ohmschen Verluste sekundärseits 10 % zuzuschlagen sind, sowie die sekundäre Drahtdicke für eine Stromdichte von $2,5 \text{ A/mm}^2$.
330. Derselbe Transformator soll zusätzlich eine zweite Sekundärwicklung für 4 V und 0,5 A erhalten. Welche Windungszahlen und sekundären Drahtdicken ergeben sich für diesen Fall?
331. Zur Berechnung von Transformatoren verwendet man die Formel für den Eisenquerschnitt in cm^2

$$A_{\text{Fe}} = \sqrt{\frac{P_{s1} 10^2}{2,22 B S f} \frac{m_{\text{Fe}}}{m_{\text{Cu}}} \frac{l_{\text{Cu}}}{l_{\text{Fe}}} \frac{\rho_{\text{Cu}}}{\rho_{\text{Fe}}}}$$

Hierbei bedeuten m_{Fe} und m_{Cu} die Massen des Eisens und des Kupfers, l_{Cu} die mittlere Windungslänge, l_{Fe} die mittlere Weglänge der Kraftlinien, ρ_{Cu} und ρ_{Fe} die Dichten des Kupfers und Eisens in g/cm^3 , B die Induktion in Vs/m^2 . Auf die Primärwicklung entfällt 50 % der Kupfermasse. Begründe diese Formel.

332. Berechne mit Hilfe der in Aufgabe 331 angegebenen Formel einen Transformator, der mit einem Wirkungsgrad von $\eta = 0,88$ und einer Sekundärleistung von 300 VA die Primärspannung von $U_1 = 125 \text{ V}$ auf $U_2 = 30 \text{ V}$ herabsetzt. Es beträgt das Masseverhältnis $\frac{m_{\text{Fe}}}{m_{\text{Cu}}} = 3,3$, das Verhältnis $\frac{l_{\text{Cu}}}{l_{\text{Fe}}} = 0,65$, $B = 1,2 \text{ Vs/m}^2$, $f = 50 \text{ Hz}$, $S = 3 \text{ A/mm}^2$, $\rho_{\text{Fe}} = 7,8 \text{ g/cm}^3$ und $\rho_{\text{Cu}} = 8,9 \text{ g/cm}^3$, $\rho' = 0,02 \text{ } \Omega\text{mm}^2/\text{m}$, $v_{10} = 3 \text{ W/kg}$, $l_{\text{Cu}} = 30 \text{ cm}$. Die Spannungsverluste in den beiden Wicklungen betragen je 4 %.
- Berechne a) den Eisenquerschnitt, b) die primäre und sekundäre Windungszahl, c) die Eisen- und d) die Kupferverluste.

Berechnungen mit der symbolischen Methode

8. Das Rechnen mit komplexen Zahlen

8.1. Addition und Subtraktion komplexer Ausdrücke

Formeln:

$$(a + jb) + (c + jd) = (a + c) + j(b + d)$$

$$(a + jb) - (c + jd) = (a - c) + j(b - d)$$

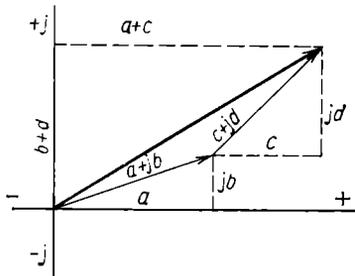


Bild 79. Addition zweier komplexer Zahlen

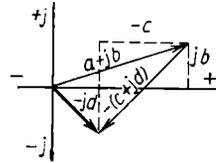


Bild 80. Subtraktion zweier komplexer Zahlen

Addiere folgende Ausdrücke:

333. $(5 + j3) + (2 + j)$

335. $(0,1 + j0,9) + (0,9 + j0,1)$

337. $(5,5 + j3,5) + (4,9 + j1,1)$

339. $(8 - j11) + (4 - j3)$

341. $(-4 - j) + (4 + j)$

343. $6 + j2 + j7 - 3 + j - 1$

345. $-j + 1 - j3 - 3 + 5 + j8$

347. $(6 + j) - (5 + j)$

349. $(1 - j) - (-1 + j)$

351. $(4,8 + j5,6) - (9,5 - j4,8)$

353. $(2,63 + j1,24) - (3,75 - j1,12) + (4,82 - j2,36)$

354. $(124 + j65) - (86 - j) - (42 + j59)$

356. $(46 + j17) - (-j23) + 24$

334. $(7 + j10) + (3 + j4)$

336. $(1 + j) + (2 + j9)$

338. $(1,87 + j2,73) + (0,56 + j3,33)$

340. $(2 - j9) + (8 - j)$

342. $(5 - j0,5) + (-4 + j0,5)$

344. $18 - j12 + 1 - j3 - 19 + j16$

346. $0,5 - j0,4 + 1,3 + 1,2 + j1,0 + j0,4$

348. $(15 + j3) - (12 + j2)$

350. $(0,2 + j0,6) - (0,1 - j0,4)$

352. $(2,75 - j1,25) - (-3,75 - j0,25)$

355. $j - (3,5 - j) + 4,5$

357. $(1 + j) - (-j) - (1 - j) + 1$

8.2. Berechnung von Betrag und Phase aus der Normalform einer komplexen Zahl

Formeln:

$$\mathfrak{Z} = a + jb$$

$$|\mathfrak{Z}| = Z = \sqrt{a^2 + b^2}$$

Lage des Zeigers	I. Quadr.	II. Quadr.	III. Quadr.	IV. Quadr.
Vorzeichen des $\tan \varphi$	$\frac{+}{+} = +$	$\frac{+}{-} = -$	$\frac{-}{-} = +$	$\frac{-}{+} = -$
$\tan \varphi = \frac{b}{a}$	$\sin \varphi = \frac{b}{Z}$	$\cos \varphi = \frac{a}{Z}$		

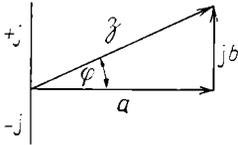


Bild 81. Betrag und Phasenwinkel einer komplexen Zahl

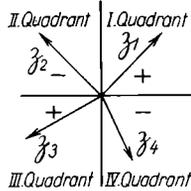


Bild 82. Vorzeichen des Tangens in den 4 Quadranten

Ermittle den Betrag Z und den Phasenwinkel φ aus folgenden komplexen Zahlen:

- | | | | |
|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| 358. $3 + j4$ | 359. $1 + j1$ | 360. $4 + j3$ | 361. $6 + j1,5$ |
| 362. $1,5 + j6$ | 363. $7 + j2,8$ | 364. $12 + j11$ | 365. $0,8 + j0,1$ |
| 366. $1,27 + j2,48$ | 367. $62,6 + j75,5$ | 368. $3 - j4$ | 369. $5 - j5$ |
| 370. $16 - j14$ | 371. $-3,3 + j1,8$ | 372. $-6,5 + j9,5$ | 373. $-8 - j13$ |
| 374. $-12 - j7$ | 375. $-100 - j300$ | 376. $-125 + j72$ | 377. $-311 - j883$ |

378. bis 402. Ermittle Betrag und Phase der sich aus den Aufgaben 333 bis 357 ergebenden komplexen Zahlen.

Wie lautet die Normalform $a + jb$ der komplexen Zahl, und wie groß ist ihr Betrag, wenn folgende Werte gegeben sind:

- | | |
|---|---|
| 403. $\sin \varphi = 0,7071$; $b = 3,5$ | 404. $\sin \varphi = 0,8660$; $b = 210$ |
| 405. $\sin \varphi = 0,1736$; $b = 58$ | 406. $\sin \varphi = 0,9945$; $b = 1,8$ |
| 407. $\sin \varphi = 0,9659$; $a = 8$ | 408. $\sin \varphi = 0,8387$; $a = 0,3$ |
| 409. $\cos \varphi = 0,9063$; $a = 0,75$ | 410. $\cos \varphi = 0,3090$; $a = 25$ |
| 411. $\cos \varphi = 0,0872$; $b = 150$ | 412. $\cos \varphi = 0,9063$; $b = 4,8$ |
| 413. $\tan \varphi = 1,732$; $a = 5$ | 414. $\tan \varphi = 5,145$; $a = 1,2$ |
| 415. $\tan \varphi = 1,376$; $a = 10,5$ | 416. $\tan \varphi = 0,3640$; $b = 0,75$ |
| 417. $\tan \varphi = 0,8391$; $b = 185$ | |

8.3. Multiplikation komplexer Ausdrücke

Formeln:

$$(a + jb)(c + jd) = ac - bd + j(bc + ad)$$

$$(a + jb)(a - jb) = a^2 + b^2$$

$$Z = \sqrt{(a^2 + b^2)(c^2 + d^2)}; \quad \tan \varphi = \frac{bc + ad}{ac - bd}$$

Es sind folgende komplexe Zahlen zu multiplizieren sowie Betrag und Phase des Produktes zu ermitteln:

$$418. j(5 + j) \quad 419. 12(17 - j3) \quad 420. j(-8 - j2) \quad 421. (j1 - j15)$$

$$422. -j(1 + j) \quad 423. (4 + j2)(2 - j4) \quad 424. (4 - j3)(8 - j2)$$

$$425. (0,7 + j1,1)(1,1 - j0,7) \quad 426. (12,5 + j12,5)(13,5 - j13,5)$$

$$427. (24 - j15)(-6 + j10) \quad 428. (-35 - j15)(-22 + j14)$$

$$429. (6 + j)(5 - j3)(2 + j2) \quad 430. (1 + j)(4 - j4)(5 + j5)$$

$$431. (26 + j)^2 \quad 432. (2,9 - j1,3)^2 \quad 433. (120 + j250)^2$$

$$434. (1 + j)(1 - j) \quad 435. (0,5 + j0,3)(0,5 - j0,3)$$

$$436. (15,4 + j11,6)(15,4 - j11,6) \quad 437. (105 + j96)(105 - j96)$$

438. Wie lauten Betrag und Phase des Ausdruckes

$$\mathfrak{Z} = \frac{(a + jb)(c + jd)}{e + jf}?$$

Berechne Betrag und Phase von

$$439. \mathfrak{Z} = \frac{(3 + j5)(6 - j7)}{8 - j9} \quad 440. \mathfrak{Z} = \frac{(5 - j3)(4 + j7)}{5 + j6}$$

$$441. \mathfrak{Z} = \frac{(2 + j)(3 + j)}{2 - j3} \quad 442. \mathfrak{Z} = \frac{(1 - j9)(2 - j10)}{5 + j7}$$

8.4. Division komplexer Ausdrücke

Formeln:

$$\frac{a + jb}{c + jd} = \frac{ac + bd + j(bc - ad)}{c^2 + d^2}; \quad Z = \sqrt{\frac{a^2 + b^2}{c^2 + d^2}}; \quad \tan \varphi = \frac{bc - ad}{ac - bd}$$

Betrag und Phase können auch aus dem fertigen Quotienten gewonnen werden.

Es sind folgende komplexe Ausdrücke auf die Form $a + jb$ zu bringen sowie Betrag und Phase zu bestimmen:

$$443. \frac{3 + j^2}{j} \quad 444. \frac{-5 - j6}{j} \quad 445. \frac{1}{1 - j} \quad 446. \frac{3}{3 + j2}$$

$$\begin{array}{llll}
447. \frac{j}{4-j9} & 448. \frac{-j}{5-j} & 449. \frac{1+j}{1-j} & 450. \frac{2+j}{1+j} \\
451. \frac{4+j5}{5+j4} & 452. \frac{6+j3}{2+j5} & 453. \frac{3-j7}{4+j5} & 454. \frac{9-j8}{7-j8} \\
455. \frac{2-j6}{9+j} & 456. \frac{10+j12}{8-j10} & 457. \frac{25-j15}{45-j25} & 458. \frac{36+j28}{22-j32} \\
459. \frac{3,75+j1,25}{5,85-j4,95} & 460. \frac{0,19-j0,66}{0,08-j0,14} & 461. \frac{(8+j3)(5-j7)}{4-j6} & \\
462. \frac{(2+j)(3-j)(1-j^2)}{4+j3} & & &
\end{array}$$

8.5. Die Exponentialform

Trigonometrische Form einer komplexen Zahl:

$$\mathfrak{z} = Z (\cos \varphi \pm j \sin \varphi)$$

Exponentialform einer komplexen Zahl:

$$\mathfrak{z} = Z e^{\pm j\varphi}$$

Multiplikation:

$$Z_1 e^{j\varphi_1} Z_2 e^{j\varphi_2} = Z_1 Z_2 e^{j(\varphi_1 + \varphi_2)}$$

Division:

$$\frac{Z_1 e^{j\varphi_1}}{Z_2 e^{j\varphi_2}} = \frac{Z_1}{Z_2} e^{j(\varphi_1 - \varphi_2)}$$

Verwandle folgende Ausdrücke in die Exponentialform:

$$\begin{array}{ll}
463. \mathfrak{z} = 4 + j2,6 & 464. \mathfrak{z} = 12,5 + j0,6 \\
465. \mathfrak{z} = 0,57 + j38,9 & 466. \mathfrak{z} = 0,919 - j4,72 \\
467. \mathfrak{z} = 386 - j72,7 & 468. \mathfrak{z} = \frac{345}{12-j16} \\
469. \mathfrak{z} = \frac{1}{55 + j4,9} & 470. \mathfrak{z} = 20 - j458
\end{array}$$

Verwandle folgende Ausdrücke in die Form $a + jb$:

$$\begin{array}{ll}
471. 19,5 e^{j67^\circ} & 472. 0,85 e^{-j89,2^\circ} \\
473. 5,43 e^{j1,8^\circ} & 474. 11,5 e^{-j25^\circ} \\
475. 400 e^{j80^\circ} & 476. 0,403 e^{j41,9^\circ}
\end{array}$$

Bilde das Produkt bzw. den Quotienten:

$$\begin{array}{ll}
477. 5 e^{j75^\circ} \cdot 6 e^{j14^\circ} & 478. 2,4 e^{j90^\circ} \cdot 1,5 e^{-j90^\circ} \\
479. 265 e^{j14^\circ} \cdot 17 e^{j89^\circ} & 480. 1,85 e^{j2,2^\circ} \cdot 3,65 e^{j65^\circ}
\end{array}$$

481. $18,5 e^{j25^\circ} \cdot 21,6 e^{j41^\circ} \cdot 0,8 e^{j10^\circ}$ 482. $3,1 e^{j15^\circ} \cdot 4,2 e^{j25^\circ} \cdot 6,9 e^{-j90^\circ}$
 483. $210 e^{-j85^\circ} \cdot 153 e^{j84^\circ}$ 484. $335 e^{j89^\circ} \cdot e^{j17^\circ} \cdot 220 e^{-j90^\circ}$
 485. $\frac{75 e^{j30^\circ}}{0,5 e^{j15^\circ}}$ 486. $\frac{200 e^{-j89^\circ}}{300 e^{-j60^\circ}}$ 487. $\frac{650 e^{j25^\circ}}{400 e^{-j60^\circ}}$
 488. $\frac{1}{180 e^{j45^\circ}}$ 489. $\frac{10000}{225 e^{j18^\circ} \cdot 350 e^{j42^\circ}}$
 490. $\frac{1}{0,035 e^{-j20^\circ} \cdot 0,169 e^{-j65^\circ}}$ 491. $\frac{12 e^{-j40^\circ} \cdot 6 e^{j72^\circ}}{8 e^{j85^\circ}}$ 492. $\frac{76 e^{j15^\circ} \cdot 85 e^{j65^\circ}}{46 e^{j43^\circ}}$

Vereinfache mit Hilfe der Exponentialform folgende Ausdrücke.

493. $\frac{(3 + j4)(9 - j)}{(6 + j7)(2 - j)}$ 494. $\frac{(4 - j9)(5 + j6)}{(3 - j3)(5 - j6)}$ 495. $\frac{3 + j8}{(7 + j)(5 - j)(8 + j9)}$
 496. $\frac{4 - j3}{(9 + j)(4 - j6)(3 - j10)}$ 497. $\frac{(30 - j10)(40 + j)(50 - j20)}{60 + j50}$
 498. $\frac{(16 + j15)(11 - j9)(25 + j32)}{14 + j36}$

8.6. Rechnen mit elektrischen Wechselgrößen in komplexer Darstellung

Formeln:	Größe	Zeichen	Einheit
Exponentialform:	komplexe Größe	\mathfrak{U}	Ω, V, A usw.
$\mathfrak{U} = A e^{\pm j\varphi}$ (verkürztes Symbol)			
Normalform:	Betrag der Wechselgröße	A	desgl.
$\mathfrak{U} = A (\cos \varphi \pm j \sin \varphi)$	reelle Komponente	b	desgl.
$\mathfrak{U} = b + jc$	imaginäre Komponente	c	desgl.
$A = \sqrt{b^2 + c^2}; \quad \tan \varphi = \frac{c}{b}$	Winkel der Phasenverschiebung	φ	Grad

Bei der Addition bzw. Subtraktion zweier komplexer Größen werden die reellen und imaginären Teile unter sich addiert bzw. subtrahiert.

499. Wie lautet die komplexe Darstellung folgender Wechselgrößen in der Exponential- und Normalform?

- $U = 65 \text{ V}$ bei einer Voreilung gegenüber dem Strom um 35°
- $U = 18 \text{ V}$ „ „ „ „ „ „ „ 75°
- $I = 2,5 \text{ A}$ „ „ „ „ der Spannung um 40°
- $I = 6,5 \text{ A}$ „ „ „ „ „ „ „ 85°

- e) $R = 200 \Omega$ in Reihe geschaltet mit $X_L = 68 \Omega$
 f) $R = 80 \Omega$ in Reihe geschaltet mit $X_C = 86 \Omega$
500. Welche Wirk- und Blindleistung und welcher Leistungsfaktor errechnet sich aus folgenden Ausdrücken für die Scheinleistung?
- a) $\mathfrak{P}_S = 26 e^{j30^\circ} \text{ VA}$; b) $\mathfrak{P}_S = 300 e^{j85^\circ} \text{ VA}$; c) $\mathfrak{P}_S = 185 e^{j88,5^\circ} \text{ VA}$
501. Bestimme Betrag und Phase des Stromes I , der durch Überlagerung folgender Teilströme entsteht:
- a) $\mathfrak{I}_1 = 3 \text{ A}$; $\mathfrak{I}_2 = 4 e^{j90^\circ} \text{ A}$; e) $\mathfrak{I}_1 = 2 e^{-j45^\circ} \text{ A}$; $\mathfrak{I}_2 = 4 e^{j80^\circ} \text{ A}$
 b) $\mathfrak{I}_1 = 2,5 e^{j15^\circ} \text{ A}$; $\mathfrak{I}_2 = 2,5 e^{j30^\circ} \text{ A}$; f) $\mathfrak{I}_1 = 1,5 e^{-j10^\circ} \text{ A}$; $\mathfrak{I}_2 = 2 e^{j20^\circ} \text{ A}$
 c) $\mathfrak{I}_1 = 10 e^{j60^\circ} \text{ A}$; $\mathfrak{I}_2 = 15 e^{-j40^\circ} \text{ A}$; g) $\mathfrak{I}_1 = 3 e^{-j90^\circ} \text{ A}$; $\mathfrak{I}_2 = 5 e^{j90^\circ} \text{ A}$
 d) $\mathfrak{I}_1 = 6 \text{ A}$; $\mathfrak{I}_2 = 8 e^{j30^\circ} \text{ A}$; h) $\mathfrak{I}_1 = 6 e^{-j20^\circ} \text{ A}$; $\mathfrak{I}_2 = 7 e^{j35^\circ} \text{ A}$
502. Durch zwei parallelgeschaltete Widerstände fließen zwei Ströme \mathfrak{I}_1 und \mathfrak{I}_2 und ergeben zusammen den Strom $\mathfrak{I} = (4 + j3) \text{ A}$. Welchen Betrag und welche Phase hat der Strom \mathfrak{I}_2 , wenn \mathfrak{I}_1 folgende Werte hat:
- a) $5 e^{-j60^\circ} \text{ A}$; b) $2 e^{j90^\circ} \text{ A}$; c) $6 e^{j85^\circ} \text{ A}$; d) $6,5 e^{j87^\circ} \text{ A}$
503. Welchen Gesamtwert haben folgende in Reihe geschaltete Widerstände:
- a) $\mathfrak{Z}_1 = (120 + j52) \Omega$; $\mathfrak{Z}_2 = (75 - j61) \Omega$; $\mathfrak{Z}_3 = (18,5 - j40) \Omega$
 b) $\mathfrak{Z}_1 = (3,2 + j4,4) \Omega$; $\mathfrak{Z}_2 = (0,8 - j0,9) \Omega$; $\mathfrak{Z}_3 = (1,7 - j0,1) \Omega$
 c) $\mathfrak{Z}_1 = (2100 + j1100) \Omega$; $\mathfrak{Z}_2 = (1050 - j650) \Omega$; $\mathfrak{Z}_3 = (850 + j1000) \Omega$
- Zu errechnen ist die Normal- und Exponentialform.
504. 4 in Reihe geschaltete komplexe Widerstände haben den Betrag von je 50Ω . Die einzelnen Widerstände rufen für sich allein eine Voreilung der Spannung um 15° , 30° , 45° , 60° gegenüber dem durchfließenden Strom hervor. Welches ist der komplexe Gesamtwert des Widerstandes?
505. Die Ankerwicklung eines Drehstromgenerators besteht aus 3 Strängen zu je 6 in Reihe geschalteten Spulen, die, um je 20° aufeinanderfolgend, versetzt sind. Je Strang wird eine EMK von 240 V induziert. Wie groß ist die EMK in jeder einzelnen Spule, bezogen auf den Strom? Anleitung: Man gehe von der ersten Spule aus und gebe ihr die Phasenlage 0.
506. Welche Wirk-, Blind- und Scheinleistung verbraucht ein komplexer Widerstand, durch den bei einer angelegten Spannung von 220 V ein Strom von a) $(16 + j15) \text{ A}$, b) $(120 + j85) \text{ A}$ und c) $(50 - j15) \text{ A}$ fließt?
507. Welche Wirk-, Blind- und Scheinleistung verbraucht ein komplexer Widerstand von a) $(20 + j30) \Omega$, b) $(40 + j50) \Omega$ und c) $(25 - j25) \Omega$, an dem eine Spannung von 210 V liegt?
508. Welchen Leistungsfaktor ergibt ein komplexer Widerstand von a) $(18,4 + j42) \Omega$, b) $(26 + j86) \Omega$, c) $(122 + j433) \Omega$?
509. Welchen Gesamtleistungsfaktor ergeben folgende in Reihe geschaltete Widerstände?
- a) $\mathfrak{Z}_1 = (5 + j2) \Omega$; $\mathfrak{Z}_2 = (6 + j) \Omega$
 b) $\mathfrak{Z}_1 = (35 + j12) \Omega$; $\mathfrak{Z}_2 = (40 + j14) \Omega$
 c) $\mathfrak{Z}_1 = (62 + j8) \Omega$; $\mathfrak{Z}_2 = (15 + j15) \Omega$

9. Berechnung von Schaltungen

9.1. Reihenschaltung von Widerständen

Formeln:

$$\mathfrak{Z} = R + j\omega L; \quad \mathfrak{Y} = \frac{1}{\mathfrak{Z}}$$

$$\mathfrak{Z} = R + \frac{1}{j\omega C} = R - \frac{j}{\omega C}; \quad \mathfrak{Z} = \frac{1}{\mathfrak{Y}}$$

$$\mathfrak{Z} = R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)$$

Größe	Zeichen
komplexer Widerstand	\mathfrak{Z}
komplexer Leitwert	\mathfrak{Y}
Wirkwiderstand (reell)	R
induktiver Widerstand (imaginär)	$j\omega L$
kapazitiver Widerstand (imaginär)	$-\frac{j}{\omega C}$

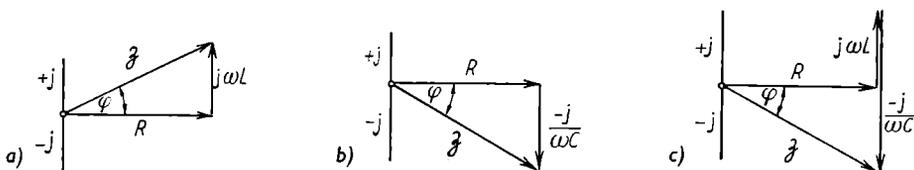


Bild 83. Komplexer Widerstand

a) induktiv b) kapazitiv c) überwiegend kapazitiv

510. Die folgenden Schaltelemente liegen jeweils in Reihe. Berechne für jeden Fall den Gesamtwiderstand \mathfrak{Z} in der Normal- sowie Exponentialform.

a)	b)	c)	d)	e)	f)	g)	h)
$R = 200 \Omega$	150Ω	300Ω	5000Ω	500Ω	250Ω	120Ω	80Ω
$L = 0,4 \text{ H}$	$0,6 \text{ H}$	$2,5 \text{ H}$	$4,4 \text{ H}$				
$C =$				$3 \mu\text{F}$	$6,5 \mu\text{F}$	$0,25 \mu\text{F}$	$0,35 \mu\text{F}$
$f = 50 \text{ Hz}$	50 Hz	60 Hz	100 Hz	50 Hz	50 Hz	800 Hz	1000 Hz

511. Welche in Reihe geschalteten Widerstände geben folgende komplexe Ausdrücke wieder? ($f = 50 \text{ kHz}$) Berechne ferner den Phasenwinkel.

a) $\mathfrak{Z} = \frac{2}{1-j} \Omega$

b) $\mathfrak{Z} = (3 + j5) \Omega$

c) $\mathfrak{Z} = \left(6 - \frac{3}{j}\right) \Omega$

d) $\mathfrak{Z} = \frac{5 + j4}{j} \Omega$

e) $\mathfrak{Z} = \frac{8}{1-j3} \Omega$

f) $\mathfrak{Z} = \frac{j7}{2+j3} \Omega$

g) $\mathfrak{Z} = \frac{3-j2}{j+2} \Omega$

h) $\mathfrak{Z} = \frac{10}{2+j5} \Omega$

i) $\mathfrak{Z} = \frac{j-1}{j+1} \Omega$

k) $\mathfrak{Z} = \frac{0,6-j1,5}{4+j1,2} \Omega$

l) $\mathfrak{Y} = \left(8 + \frac{4}{j}\right) \text{ S}$

m) $\mathfrak{Y} = \frac{7-j11}{4-j3} \text{ S}$

n) $\mathfrak{Y} = \left(\frac{j}{3-j} + 4\right) \text{ S}$

o) $\mathfrak{Y} = \left(\frac{5}{4+j3} + j2\right) \text{ S}$

p) $\mathfrak{Y} = \left(3 - \frac{j}{9-j}\right) \text{ S}$

q) $\mathfrak{Y} = \left(\frac{1}{j} - \frac{1}{j-1}\right) \text{ S}$

r) $\mathfrak{Z} = \left(4 - \frac{1}{\sqrt{-64}}\right) \Omega$

s) $\mathfrak{Z} = (7 - j3)^2 \Omega$

t) $\mathfrak{Y} = \frac{a}{b-jc} \text{ S}$

u) $\mathfrak{Y} = \left(\frac{4-j2}{2-j3}\right)^2 \text{ S}$

512. Welche in Reihe geschalteten Widerstände geben folgende komplexe Ausdrücke wieder? ($f = 100$ Hz)

- a) $\mathfrak{Z} = 8,5 e^{j30^\circ} \Omega$; b) $\mathfrak{Z} = 27 e^{j63^\circ} \Omega$; c) $\mathfrak{Z} = 11,1 e^{j89,5^\circ} \Omega$
 d) $\mathfrak{Z} = 30,5 e^{j1,1^\circ} \Omega$; e) $\mathfrak{Z} = 490 e^{-j88,8^\circ} \Omega$; f) $\mathfrak{Z} = 785 e^{-j87,3^\circ} \Omega$
 g) $\mathfrak{Z} = 5,3 e^{-j80,4^\circ} \Omega$; h) $\mathfrak{Y} = 0,08 e^{j12^\circ} \text{ S}$; i) $\mathfrak{Y} = 0,5 e^{-j88^\circ} \text{ S}$
 k) $\mathfrak{Y} = 1,4 e^{-j65^\circ} \text{ S}$

513. Berechne den Gleichstromwiderstand und die Frequenz in folgenden komplexen Widerständen:

- a) $\mathfrak{Z} = 300 e^{j60^\circ} \Omega$; $L = 0,5 \text{ H}$; b) $\mathfrak{Z} = 128 e^{j75^\circ} \Omega$; $L = 0,225 \text{ H}$
 c) $\mathfrak{Z} = 1200 e^{j86^\circ} \Omega$; $L = 0,75 \text{ H}$; d) $\mathfrak{Z} = 850 e^{j57^\circ} \Omega$; $L = 0,35 \text{ H}$
 e) $\mathfrak{Z} = 220 e^{-j45^\circ} \Omega$; $C = 2 \mu\text{F}$; f) $\mathfrak{Z} = 160 e^{-j3^\circ} \Omega$; $C = 6,5 \mu\text{F}$
 g) $\mathfrak{Z} = 9 e^{-j72^\circ} \Omega$; $C = 5,5 \mu\text{F}$; h) $\mathfrak{Z} = 50 e^{-j82^\circ} \Omega$; $C = 9,5 \mu\text{F}$

514. Berechne den komplexen Widerstand einer Drosselspule (R, L) mit nachgeschaltetem Kondensator (C) in der Normal- und Exponentialform, wenn folgende Werte bekannt sind:

	a)	b)	c)	d)
$R =$	1000 Ω	1500 Ω	2000 Ω	1800 Ω
$L =$	12 H	0,8 H	8 H	0,05 H
$C =$	4 μF	5,5 μF	1,5 μF	1,2 μF
$f =$	25 Hz	50 Hz	60 Hz	600 Hz

515. Bei welchen Frequenzen werden die Gesamtwiderstände in Aufgabe 514 reell?

516. Welchen Wert muß die Induktivität in den folgenden Widerständen annehmen, wenn sich bei unverändertem Wirkwiderstand der Gesamtbetrag des Widerstandes verdoppeln soll? ($f = 50$ Hz)

- a) $(1000 + j2000) \Omega$ b) $(200 + j100) \Omega$
 c) $(80 + j25) \Omega$ d) $(15 + j15) \Omega$

517. Welchen Wert muß der Wirkwiderstand in den folgenden komplexen Widerständen annehmen, wenn bei unverändertem Blindwiderstand der Gesamtbetrag des Widerstandes auf die Hälfte abnehmen soll?

- a) $(75 - j25) \Omega$ b) $(18 + j10) \Omega$ c) $(65 + j32,5) \Omega$ d) $(17,32 - j10) \Omega$

518. Welchen Wert muß der Wirkwiderstand in den folgenden komplexen Widerständen annehmen, wenn bei unverändertem Blindwiderstand der Phasenwinkel um 10° kleiner werden soll?

- a) $(4 + j6) \Omega$ b) $(3 + j) \Omega$ c) $(18 + j4) \Omega$ d) $(28,4 + j5) \Omega$

519. Stelle den Widerstand eines Wechselstrommotors von

	a)	b)	c)
$P_w =$	1,5 kW	3 kW	15 kW
$U =$	220 V	220 V	380 V
$\cos \varphi =$	0,78	0,80	0,87

in komplexer Form (Normalform) dar.

520. Welche Wirkleistung nimmt ein Einphasenmotor auf, und welchen Leistungsfaktor hat er, wenn folgende Werte bekannt sind:

	a)	b)	c)
komplexer Widerstand	$(8 + j5,5) \Omega$	$(12 + j9) \Omega$	$(5 + j3,8) \Omega$
Klemmenspannung	220 V	220 V	380 V

521. (Bild 84) Ein Industrierwerk entnimmt dem Netz bei $f = 50$ Hz, $\cos \varphi = 0,72$ und einer Außenleiterspannung von 3000 V den Strom 240 A. Die Leitung hat je Strang den Wirkwiderstand $1,5 \Omega$ und eine Induktivität von $5,6$ mH. Welche Klemmenspannung hat der Generator zu liefern, und welcher Leistungsfaktor entsteht für das Kraftwerk?

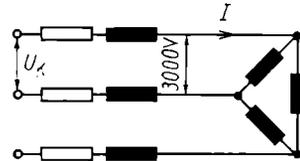


Bild 84. Aufgaben 521 und 522

522. Der im vorigen Beispiel entstehende Blindstrom wird mittels im Dreieck geschalteter Kondensatoren kompensiert. Welche Spannung hat der Generator nunmehr zu liefern, und welche Kapazität muß jeder Kondensator aufweisen?

523. Die Ständerwicklung eines in Sternschaltung laufenden Asynchronmotors nimmt bei einer Klemmenspannung von 380 V einen Strom von 42 A auf. Der Wirkwiderstand je Wicklungsstrang beträgt $0,22 \Omega$ und die Induktivität 1 mH. Welche Ursprungsspannung wird in der Maschine bei einem $\cos \varphi = 0,82$ erzeugt, und um welchen Winkel ist sie gegen die Klemmenspannung verschoben? ($f = 50$ Hz)

9.2. Parallelschaltung von Widerständen

Komplexer Leitwert: $\mathcal{Y} = G \pm jB$ (– induktiv, + kapazitiv)

Leitwert paralleler Widerstände $\mathcal{Y} = \mathcal{Y}_1 + \mathcal{Y}_2$; $\mathcal{Z} = \frac{1}{\mathcal{Y}}$

komplexer Gesamtwiderstand $\mathcal{Z} = \frac{\mathcal{Z}_1 \mathcal{Z}_2}{\mathcal{Z}_1 + \mathcal{Z}_2}$

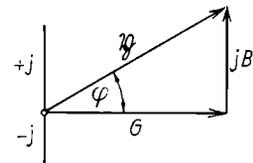


Bild 85. Komplexer Leitwert

524. Welche parallelgeschalteten Widerstände R und L bzw. R und C werden durch die in Aufgabe 511 (Reihenschaltung) genannten komplexen Ausdrücke wiedergegeben? ($f = 50$ kHz)

525. Welche parallelgeschalteten Widerstände R und L bzw. R und C werden durch die in Aufgabe 512 (Reihenschaltung) genannten komplexen Ausdrücke wiedergegeben? ($f = 100$ Hz)

526. Welcher allgemeine komplexe Ausdruck ergibt sich für den Widerstand einer Parallelschaltung aus Wirk- und induktivem Widerstand (getrennt in reellen und imaginären Anteil)?

527. Berechne den komplexen Gesamtwiderstand folgender Parallelschaltungen in der Normal- sowie Exponentialform:

	a)	b)	c)	d)
$R =$	250 Ω	19 Ω	800 Ω	900 Ω
$L =$	0,6 H	5 mH	4 H	8,5 H
$f =$	50 Hz	50 Hz	25 Hz	25 Hz

528. Welcher allgemeine komplexe Ausdruck ergibt sich für den Widerstand einer Parallelschaltung aus Wirk- und kapazitivem Widerstand (getrennt in reellen und imaginären Anteil)?

529. Berechne den komplexen Gesamtwiderstand einer Parallelschaltung aus R und C bei folgenden Einzelwerten (Normal- sowie Exponentialform):

	a)	b)	c)	d)
$R =$	1000 Ω	750 Ω	25 Ω	10 Ω
$C =$	1 μF	0,5 μF	0,5 μF	2 μF
$f =$	50 Hz	50 Hz	3000 Hz	1000 Hz

530. Berechne den komplexen Gesamtwiderstand folgender Parallelschaltungen in der Normal- und Exponentialform:

	a)	b)	c)	d)
$R =$	800 Ω	200 Ω	12 Ω	8 Ω
$L =$	1 H	0,8 H	4 mH	2 mH
$C =$	5 μF	4,5 μF	7 μF	6,5 μF
$f =$	50 Hz	50 Hz	1000 Hz	2000 Hz

531. Parallel zu einem Wirkwiderstand von 65 Ω soll ein Kondensator geschaltet werden, so daß die Wirkkomponente des Gesamtwiderstandes bei 50 Hz a) 40 Ω und b) 64 Ω beträgt. Berechne die Kapazität.

532. Parallel zu einem Kondensator von 0,5 μF soll ein Wirkwiderstand geschaltet werden, so daß die Blindkomponente des Gesamtwiderstandes bei 50 Hz nur noch a) 6000 Ω und b) 4000 Ω beträgt.

533. An zwei parallelgeschalteten Widerständen im Gesamtwert von

$$\mathfrak{Z} = \begin{array}{ccc} \text{a)} & \text{b)} & \text{c)} \\ (12 + j9) \Omega & (3 + j8) \Omega & (14 - j11) \Omega \end{array}$$

liegt eine Spannung von 60 V. Welcher Strom fließt insgesamt und durch die einzelnen Zweige?

534. Durch zwei parallelgeschaltete Widerstände fließen bei einer Klemmenspannung von 125 V die beiden Ströme

$$I_R = \begin{array}{ccc} \text{a)} & \text{b)} & \text{c)} \\ 1,2 \text{ A} & 0,35 \text{ A} & 19 \text{ mA} \\ I_L = 2,4 \text{ A} & 0,76 \text{ A} & 8 \text{ mA} \end{array}$$

Wie lautet der komplexe Gesamtwiderstand?

535. Der komplexe Leitwert einer Parallelschaltung aus R und C beträgt

$$\mathcal{Y} = \begin{array}{ccc} \text{a)} & \text{b)} & \text{c)} \\ (35 + j14) \text{ S} & (0,8 + j1,3) \text{ S} & (0,06 + j0,025) \text{ S} \end{array}$$

Bei welcher Spannung beträgt die Scheinleistung jeweils 200 VA?

9.3. Parallelschaltung zusammengesetzter Widerstände

536. (Bild 86) a) Berechne den komplexen Leitwert und daraus den $\tan \varphi$ als allgemeine Formel. b) Welchen Wert muß in dieser Schaltung der Widerstand R_2 haben, damit die Nacheilung des Stromes gegenüber der Spannung gerade 45° beträgt?

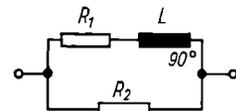


Bild 86. Aufgaben 536 und 537

537. Die auf Bild 86 angegebene Schaltung soll mit $R_1 = 150 \Omega$ und $L = 1,8 \text{ H}$ eine Nacheilung des Stromes von 20° liefern. Welchen Wert muß R_2 haben? ($f = 25 \text{ Hz}$)
538. Zwei Widerstände ergeben in Reihe geschaltet 50Ω (reell) und parallelgeschaltet 20Ω (reell). Welche Werte \mathfrak{Z}_1 und \mathfrak{Z}_2 haben die beiden Widerstände?
539. (Bild 87) Berechne den komplexen Leitwert und daraus den $\tan \varphi$ als allgemeine Formel.
540. (Bild 88) Welchen allgemeinen Ausdruck für Scheinwiderstand und Tangens des Phasenwinkels ergibt die Schaltung nach Bild 88?

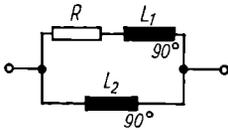


Bild 87. Aufgabe 539

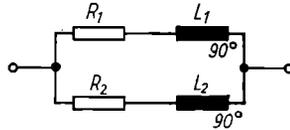


Bild 88. Aufgaben 540 und 541

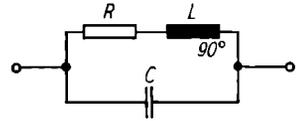


Bild 89. Aufgaben 543 und 544

541. In der letzten Aufgabe sei $R_2 = 2 R_1$ und $L_2 = 2 L_1$. Wie lauten nunmehr die Ausdrücke für Betrag und Phase?
542. Durch Zuschalten von R_2 in Aufgabe 536 reduziert sich der Scheinwiderstand auf die Hälfte des Wertes ohne R_2 . Welchen Wert muß R_2 haben?
543. (Bild 89) Berechne den komplexen Leitwert und Widerstand als allgemeine Formel.
544. Welcher Ausdruck ergibt sich aus Aufgabe 543 für die Resonanzfrequenz?
545. (Bild 90) Berechne als allgemeine Formel den komplexen Widerstand und die Phase.
546. (Bild 91) Berechne als allgemeine Formel den komplexen Widerstand und die Phase.

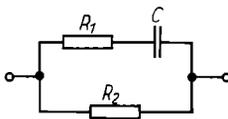


Bild 90. Aufgabe 545

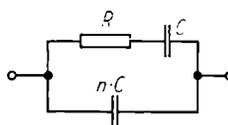


Bild 91. Aufgabe 546

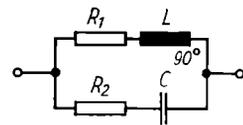


Bild 92. Aufgaben 547 bis 549

547. (Bild 92) Welcher allgemeine Ausdruck ergibt sich für den komplexen Leitwert sowie für die Resonanzfrequenz?
548. Für welchen Wert von R ist die Resonanzfrequenz in Aufgabe 547 gleich Null bzw. für welchen Wert von R_2 ist sie gleich ∞ ?
549. Die Schaltung in Aufgabe 547 gibt bei jeder beliebigen Frequenz Resonanz, wenn die Wurzel den unbestimmten Ausdruck $\frac{0}{0}$ liefert. a) Für welchen Wert von R_1 und R_2 tritt dies ein? b) Welchen frequenzunabhängigen Wirkwiderstand (charakteristischen Widerstand) besitzt die Schaltung dann?

550. (Bild 93) Berechne den komplexen Ersatzwiderstand, die Stromstärke, den Gesamtphasenwinkel sowie die Induktivität der entsprechenden Reihenersatzschaltung ($f = 50 \text{ Hz}$).

	a)	b)	c)
$R_1 =$	100 Ω	80 Ω	30 Ω
$R_2 =$	100 Ω	120 Ω	150 Ω
$L =$	0,5 H	0,4 H	1,5 H
$U =$	220 V	100 V	60 V

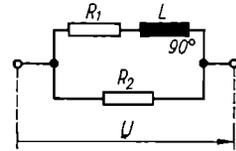


Bild 93. Aufgabe 550

551. (Bild 94) Berechne den komplexen Ersatzwiderstand, die Stromstärke, den Gesamtphasenwinkel sowie die Kapazität der entsprechenden Reihenersatzschaltung.

	R_1 in Ω	R_2 in Ω	C in μF	U in V	f in Hz
a)	1000	2500	4	220	50
b)	100	100	20	220	50
c)	2000	1200	200	250	300

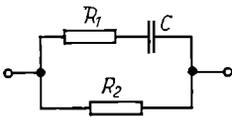


Bild 94. Aufgabe 551

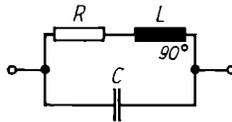


Bild 95. Aufgabe 552

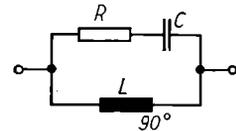


Bild 96. Aufgabe 553

552. Berechne die in den Aufgaben 550 und 551 verlangten Werte für die Schaltung in Bild 95.

	R in Ω	L in H	C in μF	U in V	f in Hz
a)	150	0,3	12	220	50
b)	150	1,5	12	220	50
c)	150	0,3	1	220	50

553. Berechne die in den Aufgaben 550 und 551 verlangten Werte für die Schaltung in Bild 96.

	R in Ω	L in H	C in μF	U in V	f in Hz
a)	150	0,3	12	220	50
b)	150	1,5	12	220	50
c)	150	0,3	1	220	50

554. Welchen Wert muß die Induktivität L in Aufgabe 553a haben, wenn sich ein Gesamtphasenwinkel von 45° ergeben soll?

555. Welche Kapazität bzw. Induktivität muß in Aufgabe 553a an Stelle der Kapazität C eingesetzt werden, damit sich ein Phasenwinkel von $\varphi = +60^\circ$ ergibt?

556. bis 559. Berechne zu den Aufgaben 550 a, 551 a und 553 a die Teilspannungen und Teilströme, und zeichne dazu das Zeigerdiagramm.

560. (Bild 97) Berechne die Teilströme für eine Klemmenspannung von 60 V, und zeichne das Stromdiagramm

	a)	b)
$R_1 =$	5Ω	2Ω
$R_2 =$	3Ω	10Ω
$R_3 =$	30Ω	10Ω
$X_L =$	4Ω	4Ω
$X_C =$	8Ω	6Ω

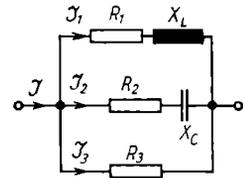


Bild 97. Aufgabe 560

9.4. Gemischte Schaltungen

561. bis 572. Berechne den komplexen Widerstand sowie dessen Betrag und den Phasenwinkel für folgende Schaltungen (Bilder 98 bis 109).

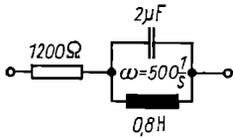


Bild 98. Aufgaben 561 und 573

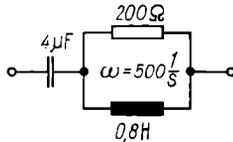


Bild 99. Aufgaben 562 und 574

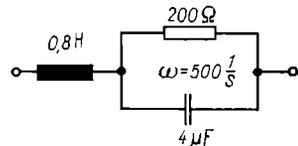


Bild 100. Aufgaben 563 und 575

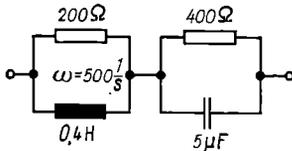


Bild 101. Aufgaben 564 und 576

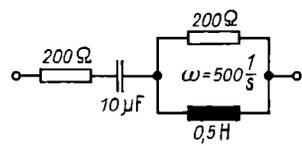


Bild 102. Aufgaben 565 und 577

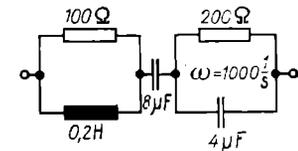


Bild 103. Aufgaben 566 und 578

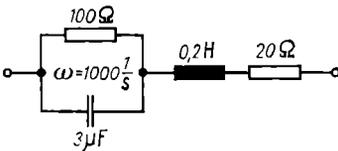


Bild 104. Aufgaben 567 und 579

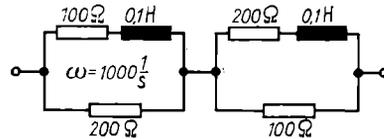


Bild 105. Aufgabe 568

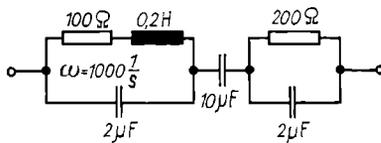


Bild 106. Aufgabe 569

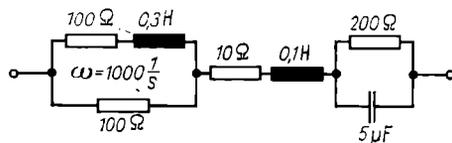


Bild 107. Aufgabe 570

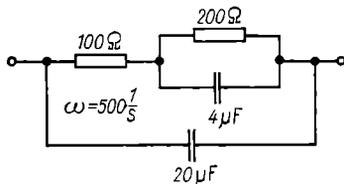


Bild 108. Aufgaben 571 und 580

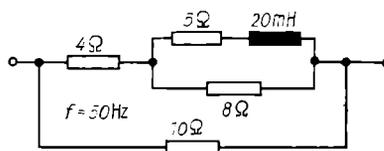


Bild 109. Aufgabe 572

573. bis 580. Berechne zu den Aufgaben 561 bis 567 und 571 für eine Klemmenspannung von 1000 V die Teilspannungen, den Gesamtstrom und die Teilströme. Zeichne hierzu das vollständige Zeigerdiagramm.

581. (Bild 110) Wechselstromparadoxon. Der durch die Schaltung fließende Wechselstrom soll trotz Zu- bzw. Abschaltens von R_2 seine Stärke nicht ändern. Wie groß muß R_2 gemacht werden, damit dies der Fall ist?

582. Durch Zuschalten von R_2 soll sich die Stromstärke verdoppeln. Welchen Wert muß R_2 haben, wenn $R_1 = 50 \Omega$, $L = 0,1 \text{ H}$ und $f = 50 \text{ Hz}$ betragen?

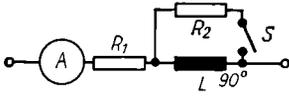


Bild 110
Aufgaben 581
bis 583

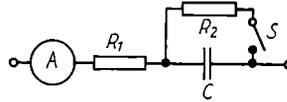


Bild 111
Aufgabe 584

583. Durch Zuschalten von R_2 soll der Gesamtphasenwinkel auf die Hälfte reduziert werden. Wie groß muß R_2 gewählt werden, wenn $R_1 = 50 \Omega$, $L = 0,1 \text{ H}$ und $f = 50 \text{ Hz}$ sind?

584. (Bild 111) Wechselstromparadoxon. Der durch die Schaltung fließende Wechselstrom soll trotz Ab- bzw. Zuschaltens von R_2 seine Stärke nicht ändern. Wie groß muß R_2 gemacht werden?

585. (Bild 112) 90° -Schaltung nach Hummel. Welchen Wert muß R_2 haben, damit der Zweigstrom \mathfrak{I}_3 der Spannung \mathfrak{U} um 90° nacheilt?

586. Welchen Wert muß R_2 in der vorigen Aufgabe haben, wenn \mathfrak{I}_3 gegenüber \mathfrak{U} um 45° nacheilen soll?

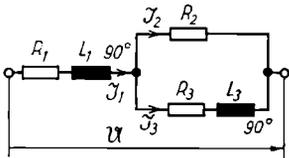


Bild 112. Aufgaben 585 und 586

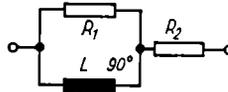


Bild 113. Aufgabe 587

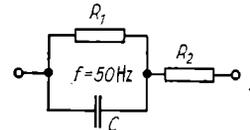


Bild 114. Aufgabe 588

587. Der induktive Widerstand einer Drosselspule, deren Ersatzschaltung auf Bild 113 angegeben ist, beträgt 30Ω , der Kupferwiderstand $R_2 = 10 \Omega$. Bei der Stromstärke 3 A nimmt die Spule eine Wirkleistung von 180 W auf. Berechne daraus den Eisenverlustwiderstand R_1 und die Klemmenspannung bei $f = 50 \text{ Hz}$ (2 Lösungen!).

588. Bild 114 stellt die Ersatzschaltung eines Kondensators von $15 \mu\text{F}$ mit einem Vorschaltwiderstand von $R_2 = 2 \Omega$ dar. Welchen Wert haben der Verlustwiderstand R_1 und der Verlustwinkel des Kondensators, wenn der Gesamtverlustwinkel $\delta = 1^\circ$ ist?

589. (Bild 115) a) Welchen Wert muß die Kapazität C haben, damit der Gesamtphasenwinkel der Schaltung gleich Null wird? b) Welcher Gesamtwiderstand ergibt sich dann?

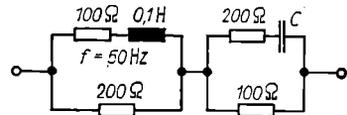


Bild 115. Aufgabe 589

590. (Bild 116) a) Welchen Wert muß die Induktivität L haben, damit der Gesamtphasenwinkel der Schaltung gleich Null wird? b) Welcher Gesamtwiderstand ergibt sich dann?

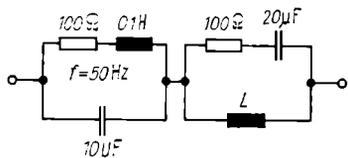


Bild 116. Aufgabe 590

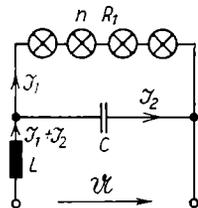


Bild 117. Aufgabe 591

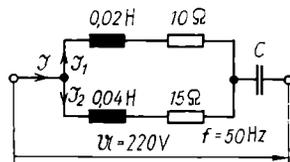


Bild 118. Aufgabe 592

591. (Bild 117) Boucherot-Schaltung. Der durch n Glühlampen R_1 fließende Strom \mathfrak{I}_1 soll konstant bleiben, unabhängig davon, wieviel Lampen eingeschaltet sind. Dies wird erreicht, wenn $\omega^2 LC = 1$ ist. Führe den Beweis! Anleitung: Man bezeichnet den Widerstand nR_1 als x und wende die Maschenregel auf den von C und x sowie auf den von L und x gebildeten Stromkreis an.

592. (Bild 118) Welchen Wert muß die Kapazität C in der Schaltung haben, damit der Strom \mathfrak{I} mit der Spannung U in Phase liegt, und welche Ströme \mathfrak{I}_1 , \mathfrak{I}_2 und \mathfrak{I} ergeben sich? Zeichne das vollständige Zeigerdiagramm.

10. Umwandlungen

10.1. Umwandlung einer Reihenschaltung in eine äquivalente Parallelschaltung und umgekehrt

Formeln:

$$R_2 = \frac{R_1^2 + X_1^2}{R_1} = \frac{1}{G_1}; \quad R_1 = \frac{R_2 X_2^2}{R_2^2 + X_2^2} = G_2 X_2^2$$

$$X_2 = \frac{R_1^2 + X_1^2}{X_1} = \frac{1}{B_1}; \quad X_1 = \frac{R_2^2 X_2}{R_2^2 + X_2^2} = B_2 R_2^2$$

Größe

Zeichen

Widerstände der Reihenschaltung R_1, X_1

Widerstände der Parallelschaltung R_2, X_2

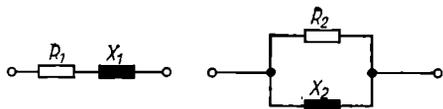


Bild 119. Reihenschaltung und äquivalente Parallelschaltung

593. Wandle folgende Reihenschaltungen in je eine äquivalente Parallelschaltung um, und berechne die entsprechenden Werte für R_2 und L_2 bzw. C_2 :

	a)	b)	c)	d)
$R_1 =$	2 k Ω	500 Ω	0,2 M Ω	5 k Ω
$L_1 =$	500 mH			30 mH
$C_1 =$		2 μ F	450 pF	
$f =$	800 Hz	50 Hz	2 kHz	10 kHz

594. Wandle folgende Parallelschaltungen in je eine äquivalente Reihenschaltung um, und berechne die entsprechenden Werte für R_1 und L_1 bzw. C_1 :

	a)	b)	c)	d)
$R_2 =$	0,5 k Ω	45 Ω	2 M Ω	5 M Ω
$L_2 =$	200 mH	2,5 mH		
$C_2 =$			600 pF	40 pF
$f =$	50 Hz	1000 Hz	3 kHz	200 kHz

595. Entwickle eine möglichst einfache Formel, mit der man die Kapazität C_2 eines Kondensators in Parallelersatzschaltung unmittelbar berechnen kann, wenn die Werte der Reihenersatzschaltung ω , R_1 und C_1 gegeben sind.

596. Desgleichen für den Parallelersatzwiderstand R_2 , wenn ω , R_1 und C_1 gegeben sind.

597. Desgleichen für die Reihenersatzwerte R_1 und C_1 bei gegebenen Werten ω , R_2 und C_2 .

598. (Bild 120) Durch Hinzufügen eines induktiven Blindwiderstandes x soll der Gesamtwiderstand der Schaltung auf 6,92 Ω (reell) gebracht werden. Welchen Wert muß x haben?

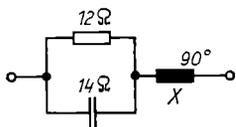


Bild 120. Aufgabe 598

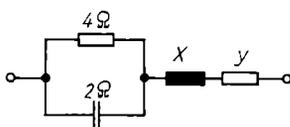


Bild 121. Aufgabe 599

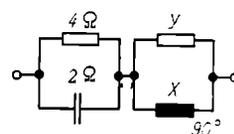


Bild 122. Aufgabe 600

599. (Bild 121) Durch Hinzufügen von x und y soll der Gesamtwiderstand 4 Ω (reell) werden. Berechne x und y !

600. (Bild 122) Durch Hinzufügen der beiden Glieder x und y soll erreicht werden, daß der Gesamtwiderstand gleich 4 Ω (reell) wird. Berechne x und y !

601. (Bild 123) Es sollen die Zusatzglieder x und y so bestimmt werden, daß der Gesamtwiderstand gleich 4 Ω (reell) wird.

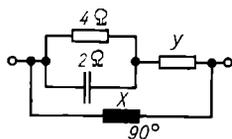


Bild 123. Aufgabe 601

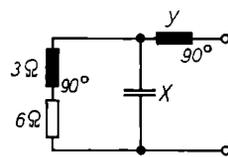


Bild 124. Aufgabe 602


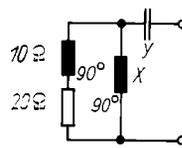


Bild 125. Aufgabe 603

602. Die auf Bild 124 angegebene Reihenschaltung soll durch Zuschalten von x und y so ergänzt werden, daß der Gesamtwiderstand gleich 6 Ω (reell) wird. Berechne x und y .

603. (Bild 125) Bestimme die beiden Widerstände x und y so, daß der Gesamtwiderstand gleich 12,5 Ω (reell) wird.

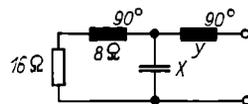604. (Bild 126) Bestimme die beiden Widerstände x und y so, daß der Gesamtwiderstand gleich 10Ω (reell) wird.



Welche Schaltungen werden durch folgende komplexe Ausdrücke wiedergegeben? Berechne R und L bzw. C für a) eine Reihenschaltung und b) die entsprechende Parallelschaltung sowie die Phasenverschiebung der Spannung gegenüber dem Strom ($f = 50 \text{ kHz}$).

605. $Z = \frac{2}{1-j} \Omega$

606. $Z = (3 + j5) \Omega$

607. $Z = \left(6 - \frac{3}{j}\right) \Omega$

608. $Z = \frac{5 + j4}{j} \Omega$

609. $Z = \frac{8}{1-j3} \Omega$

610. $Z = \frac{j7}{2+j3} \Omega$

611. $Z = \frac{3-j2}{j+2} \Omega$

612. $Z = \frac{10}{2+j5} \Omega$

613. $Z = \frac{j-1}{j+1} \Omega$

614. $Z = \frac{0,6-j1,5}{4+j1,2} \Omega$

615. $Y = \left(8 + \frac{4}{j}\right) \text{S}$

616. $Y = \frac{7-j11}{4-j3} \text{S}$

617. $Y = \left(\frac{j}{3-j} + 4\right) \text{S}$

618. $Y = \left(\frac{5}{4+j3} + j2\right) \text{S}$

619. $Y = \left(3 - \frac{j}{9-j}\right) \text{S}$

620. $Y = \left(\frac{1}{j} - \frac{1}{j-1}\right) \text{S}$

621. $Z = \left(4 - \frac{1}{\sqrt{-64}}\right) \Omega$

622. $Z = (7 - j3)^2 \Omega$

623. $Y = \frac{a}{b-jc} \text{S}$

624. $Y = \left(\frac{4-j2}{2-j3}\right)^2 \text{S}$

Welche in Reihe bzw. parallelgeschalteten Widerstände geben folgende komplexe Ausdrücke wieder? ($f = 100 \text{ Hz}$)

625. $Z = 8,5 e^{j30^\circ} \Omega$

626. $Z = 27 e^{j63^\circ} \Omega$

627. $Z = 11,1 e^{j89,5^\circ} \Omega$

628. $Z = 30,5 e^{j1,1^\circ} \Omega$

629. $Z = 490 e^{-j88,8^\circ} \Omega$

630. $Z = 758 e^{-j87,3^\circ} \Omega$

631. $Z = 5,3 e^{-j80,4^\circ} \text{ k}\Omega$

632. $Y = 0,08 e^{j12^\circ} \text{ S}$

633. $Y = 9,5 e^{-j88^\circ} \text{ S}$

634. $Y = 1,4 e^{-j65^\circ} \text{ S}$

10.2. Umwandlung einer Sternschaltung in eine äquivalente Dreieckschaltung

Formeln:

$$Z_a = Z_2 + Z_3 + \frac{Z_2 Z_3}{Z_1}$$

$$Z_b = Z_1 + Z_3 + \frac{Z_1 Z_3}{Z_2}$$

$$Z_c = Z_1 + Z_2 + \frac{Z_1 Z_2}{Z_3}$$

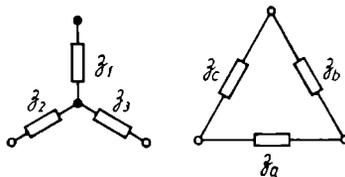


Bild 127. Sternschaltung und äquivalente Dreieckschaltung

Wandle folgende Sternschaltungen in die Dreieckschaltung um, wenn die Widerstände wie folgt gegeben sind:

635. $\mathfrak{Z}_1 = (1 - j6) \Omega$; $\mathfrak{Z}_2 = (3 + j2) \Omega$; $\mathfrak{Z}_3 = (2 - j) \Omega$
 636. $\mathfrak{Z}_1 = 6 \Omega$; $\mathfrak{Z}_2 = 6 \Omega$; $\mathfrak{Z}_3 = j6 \Omega$
 637. $\mathfrak{Z}_1 = j3 \Omega$; $\mathfrak{Z}_2 = -j5 \Omega$; $\mathfrak{Z}_3 = 4 \Omega$
 638. $\mathfrak{Z}_1 = (1 - j) \Omega$; $\mathfrak{Z}_2 = (1 + j) \Omega$; $\mathfrak{Z}_3 = 1 \Omega$
 639. $\mathfrak{Z}_1 = 3 \Omega$; $\mathfrak{Z}_2 = -j3 \Omega$; $\mathfrak{Z}_3 = j3 \Omega$
 640. $\mathfrak{Z}_1 = (2 + j) \Omega$; $\mathfrak{Z}_2 = (3 - j) \Omega$; $\mathfrak{Z}_3 = (1 + j4) \Omega$
 641. $\mathfrak{Z}_1: R = 300 \Omega$; $\mathfrak{Z}_2: R = 0; L = 1 \text{ H}$; $\mathfrak{Z}_3: R = 0; C = 3 \mu\text{F}; f = 50 \text{ Hz}$
 642. $\mathfrak{Z}_1: R = 50 \Omega$; $\mathfrak{Z}_2: R = 0; L = 0,01 \text{ H}$; $\mathfrak{Z}_3: R = 0; C = 1,5 \mu\text{F}; f = 1000 \text{ Hz}$
 643. $\mathfrak{Z}_1 = j350 \Omega$; $\mathfrak{Z}_2 = -j120 \Omega$; $\mathfrak{Z}_3 = j250 \Omega$
 644. $\mathfrak{Z}_1 = 10 \Omega$; $\mathfrak{Z}_2 = (10 + j5) \Omega$; $\mathfrak{Z}_3 = (5 - j10) \Omega$

10.3. Umwandlung einer Dreieckschaltung in eine äquivalente Sternschaltung

Formeln:

$$\mathfrak{Z}_a = \frac{\mathfrak{Z}_2 \mathfrak{Z}_3}{\mathfrak{Z}_1 + \mathfrak{Z}_2 + \mathfrak{Z}_3}$$

$$\mathfrak{Z}_b = \frac{\mathfrak{Z}_1 \mathfrak{Z}_3}{\mathfrak{Z}_1 + \mathfrak{Z}_2 + \mathfrak{Z}_3}$$

$$\mathfrak{Z}_c = \frac{\mathfrak{Z}_1 \mathfrak{Z}_2}{\mathfrak{Z}_1 + \mathfrak{Z}_2 + \mathfrak{Z}_3}$$

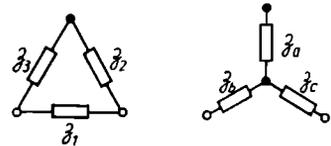


Bild 128. Dreieckschaltung und äquivalente Sternschaltung

Wandle folgende Dreieckschaltungen in die entsprechende Sternschaltung um:

645. $\mathfrak{Z}_1 = (1 - j5) \Omega$; $\mathfrak{Z}_2 = (2 + j) \Omega$; $\mathfrak{Z}_3 = (2 - j5) \Omega$
 646. $\mathfrak{Z}_1 = (2 + j3) \Omega$; $\mathfrak{Z}_2 = (3 + j2) \Omega$; $\mathfrak{Z}_3 = (2 - j) \Omega$
 647. $\mathfrak{Z}_1 = (1 + j13) \Omega$; $\mathfrak{Z}_2 = (2 + j) \Omega$; $\mathfrak{Z}_3 = (2 - j5) \Omega$
 648. $\mathfrak{Z}_1 = (2 + j4) \Omega$; $\mathfrak{Z}_2 = (3 + j5) \Omega$; $\mathfrak{Z}_3 = (1 - j2) \Omega$
 649. $\mathfrak{Z}_1 = (2 + j6) \Omega$; $\mathfrak{Z}_2 = (2 + j2) \Omega$; $\mathfrak{Z}_3 = (2 - j) \Omega$

Wandle in die Sternschaltung um und gib die entsprechenden Werte der Induktivitäten bzw. Kapazitäten an:

650. $\mathfrak{Z}_1: R = 25 \Omega$; $L = 0,5 \text{ H}$
 $\mathfrak{Z}_2: R = 32 \Omega$; $L = 0,1 \text{ H}$
 $\mathfrak{Z}_3: R = 1500 \Omega$; $C = 1 \mu\text{F}$
 $(f = 50 \text{ Hz})$
 651. $\mathfrak{Z}_1: L = 3,5 \text{ H}$
 $\mathfrak{Z}_2: C = 2 \mu\text{F}$
 $\mathfrak{Z}_3: C = 4,2 \mu\text{F}$
 $(f = 50 \text{ Hz})$

652. $\mathfrak{Z}_1 : R = 18 \Omega$
 $\mathfrak{Z}_2 : L = 0,15 \text{ H}$
 $\mathfrak{Z}_3 : C = 2 \mu\text{F}$
($f = 500 \text{ Hz}$)

653. $\mathfrak{Z}_1 : R = 5 \text{ k}\Omega$
 $\mathfrak{Z}_2 : R = 6 \text{ k}\Omega$
 $\mathfrak{Z}_3 : C = 0,05 \mu\text{F}$
($f = 1000 \text{ Hz}$)

654. $\mathfrak{Z}_1 : R = 2 \text{ k}\Omega$
 $\mathfrak{Z}_2 : C = 0,1 \mu\text{F}$
 $\mathfrak{Z}_3 : C = 0,2 \mu\text{F}$
($f = 1000 \text{ Hz}$)

655. Wandle die auf Bild 129 angegebene π -Schaltung in eine gleichwertige T-Schaltung um, wenn $f = 795,8 \text{ Hz}$ ist.

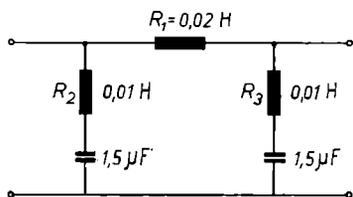


Bild 129. Aufgabe 655

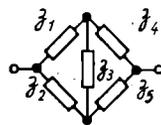


Bild 130. Aufgabe 656

656. Berechne den Gesamtwiderstand der auf Bild 130 angegebenen Brückenschaltung.

	\mathfrak{Z}_1 in Ω	\mathfrak{Z}_2 in Ω	\mathfrak{Z}_3 in Ω	\mathfrak{Z}_4 in Ω	\mathfrak{Z}_5 in Ω
a)	3	— j	j2	(3 — j)	(1 + j)
b)	2	j	j3	j2	— j
c)	1	2	j	— j	j
d)	4	3	j	3	3

11. Kettenschaltungen

Übertragungsfunktion $\frac{U_a}{U_e}$

Spannungsverhältnis $\frac{U_a}{U_e}$

Siebfaktor $S = \frac{U_a}{U_e}$


Größe Zeichen

Ausgangsspannung U_a

Eingangsspannung U_e

Hinweis für die Aufgaben 657 bis 659: Als Grenzfrequenz f_g der Schaltung gilt diejenige, für welche $\frac{U_a}{U_e} = 0,707$ beträgt. U_a ist dann um etwa 30 % niedriger als U_e und $f_g = \frac{1}{2\pi RC}$.

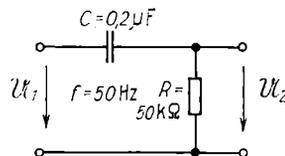657. Kopplungsglied (Bild 131). a) Wie lautet die Übertragungsfunktion? b) Um wieviel Prozent liegt U_2 unter U_1 ? c) Wie groß ist die Grenzfrequenz?



658. Welchen Wert muß der Widerstand R in Aufgabe 657 haben, wenn die Ausgangsspannung bei 50 Hz a) 1 %, b) 10 %, c) 20 % der Eingangsspannung beträgt?

Bild 131. Aufgaben 657 bis 659

b) 1,5 % und c) 2 % kleiner als U_1 sein darf? In welchem Verhältnis stehen jeweils R und $\frac{1}{\omega C}$ zueinander?

659. In Aufgabe 657 sei $R = 250 \text{ k}\Omega$ und $C = 0,02 \text{ }\mu\text{F}$. Berechne die Grenzfrequenz und bestimme diejenigen Frequenzen, für welche die Ausgangsspannung um a) 1 % und b) 3 % unterhalb von U_1 liegt.

660. Eine Fernleitung von 100 km Länge besitzt die Widerstandswerte $2R = 16 \text{ }\Omega$, $2\omega L = 24 \text{ }\Omega$ und $2 \cdot \frac{1}{\omega C} = 4000 \text{ }\Omega$. Die in der Nachbildung angenommene Verteilung der Widerstände ist aus Bild 132 zu entnehmen. Berechne das Spannungsverhältnis $\frac{U_a}{U_e}$ für den Fall des Leerlaufs. Anleitung: Anwendung der Spannungsteilerregel.

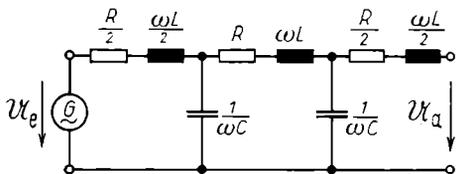


Bild 132. Aufgabe 660

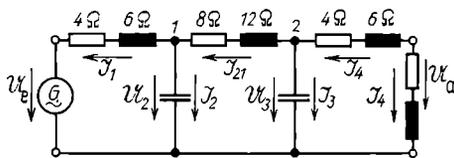


Bild 133. Aufgabe 661

661. (Bild 133) Die in der letzten Aufgabe genannte Leitung werde am Ausgang mit einem Widerstand von $R = 300 \text{ }\Omega$ in Reihe mit $\omega L = 200 \text{ }\Omega$ belastet. Um wieviel Prozent weicht in diesem Falle die Spannung am Ausgang von der Eingangsspannung ab?

Anleitung: Man nehme die Spannung am Belastungswiderstand U_a als gegeben an, stelle nach dem Knotenpunkt- und Maschensatz die Gleichungen für die übrigen Spannungen und Ströme auf und drücke zuletzt U_e allein durch U_a aus.

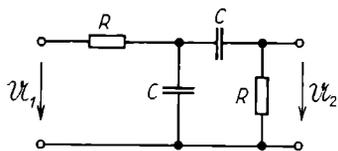


Bild 134
Aufgabe 662

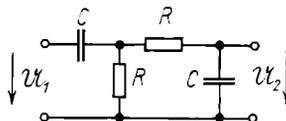


Bild 135
Aufgabe 663

662. (Bild 134) Berechne die Übertragungsfunktion des RC -Filters, wobei $R_1 = R_2 = R$ und $C_1 = C_2 = C$ ist. Ermittle diejenige Frequenz, für welche $\frac{U_2}{U_1}$ einen Höchstwert annimmt, sowie den Wert dieses maximalen Spannungsverhältnisses. Anleitung: zweimalige Anwendung der Spannungsteilerregel.

663. Untersuche in entsprechender Weise die in Bild 135 angegebene Schaltung.

664. Berechne die Übertragungsfunktion für die in Bild 136 angegebene Schaltung.


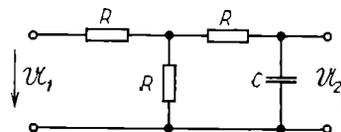
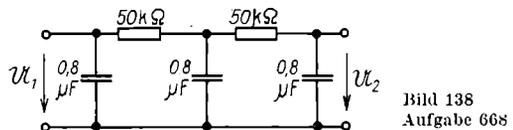


Bild 136. Aufgaben 664 und 665

665. Am Eingang der in Aufgabe 664 gegebenen Schaltung liegt eine Spannung von $U_1 = 10 \text{ V}$, ferner sind $R = 1 \Omega$ und $\frac{1}{\omega C} = 2 \Omega$. Berechne die Ausgangsspannung und alle Teilströme.

666. In der auf Bild 137 angegebenen Siebschaltung ist $R = 2 \text{ k}\Omega$ und $C = 32 \mu\text{F}$ ($f = 50 \text{ Hz}$). Wie groß ist der Siebfaktor S , und auf welchen Wert wird eine Brummspannung von $U_1 = 4,8 \text{ V}$ herabgesetzt?

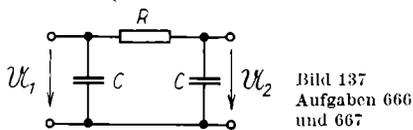667. Am Eingang der auf Bild 137 angegebenen Schaltung liegt eine Wechselspannung von 120 V (50 Hz). Berechne die Ausgangsspannung und alle Teilströme.





668. Berechne den Siebfaktor für die in Bild 138 angegebene Siebkette ($f = 50 \text{ Hz}$).

669. Berechne die Übertragungsfunktion der auf Bild 139 angegebenen „Phasenkette 1. Art“. Für welchen Wert von ωRC wird die Funktion reell, und welchen Wert hat sie dann?

670. An der auf Bild 139 gegebenen Schaltung liegt eine Eingangsspannung von 120 V , ferner sind $R = 60 \Omega$ und $\frac{1}{\omega C} = 60 \Omega$. Berechne die Ausgangsspannung und alle Teilströme.

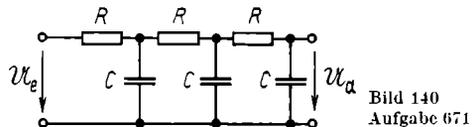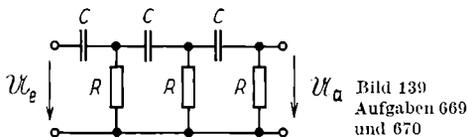671. Berechne die in Aufgabe 669 verlangten Daten für die auf Bild 140 angegebene „Phasenkette 2. Art“.



12. Der Transformator

Formeln:

Grundgleichungen:

$$1a) U_1 = \mathfrak{I}_1 (R_1 + j\omega L_1) + \mathfrak{I}_2 j\omega M$$

$$1b) -U_2 = \mathfrak{I}_2 (R_2 + j\omega L_2) + \mathfrak{I}_1 j\omega M$$

Sekundärseits wirkende EMK:

$$2. \mathcal{E}_2 = -\mathfrak{I}_1 j\omega M$$

Größe

Zeichen

Klemmenspannungen
und Ströme von Pri-
mär- und Sekundär-
seite

U_1, U_2
 $\mathfrak{I}_1, \mathfrak{I}_2$

Wirkwiderstände und
Induktivitäten der
Wicklungen

R_1, R_2
 L_1, L_2

Formeln;

Stromübersetzungsverhältnis:

$$3. \frac{\tilde{I}_1}{\tilde{I}_2} = \frac{R_2 + j\omega L_2 + \tilde{Z}_a}{-j\omega M}; \quad \left| \frac{I_2}{I_1} \right| = \ddot{u}_i$$

Phasenwinkel zwischen Primärspannung und Primärstrom:

$$4. \tan \varphi_1 = \frac{\omega [L_1 - \ddot{u}_i^2 (L_2 + L_a)]}{R_1 + \ddot{u}_i^2 (R_2 + R_a)}$$

Gegeninduktivität:

$$5. M = k \sqrt{L_1 L_2}$$

Windungsverhältnis:

$$6. \ddot{u} = \frac{N_1}{N_2} = \sqrt{\frac{L_1}{L_2}}$$

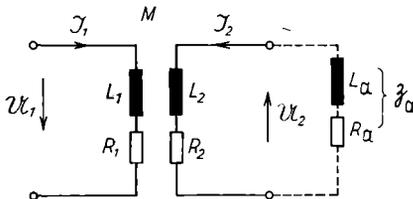


Bild 141. Ersatzschaltung des Transformators

Größe	Zeichen
Belastungswiderstand	$\tilde{Z}_a = R_a + j\omega L_a$
Gegeninduktivität	M
Kopplungsfaktor	k
komplexe Widerstände der Wicklungen	\tilde{Z}_1, \tilde{Z}_2

Strefaktor:

$$7. \sigma = 1 - k^2$$

Eingangswiderstand:

$$8. \mathfrak{M}_1 = \frac{U_1}{\tilde{I}_1}$$

Ausgangswiderstand:

$$9. \mathfrak{M}_2 = \tilde{Z}_a = \frac{U_2}{\tilde{I}_2}$$

$$10. U_1 = \tilde{I}_1 \left(\tilde{Z}_1 + \frac{(\omega M)^2}{\tilde{Z}_2 + \tilde{Z}_a} \right)$$

$$11. \tilde{I}_2 = \frac{-U_1 j \omega M}{\tilde{Z}_1 (\tilde{Z}_2 + \tilde{Z}_a) + (\omega M)^2}$$

$$12. U_2 = \frac{-U_1 j \omega M \tilde{Z}_a}{\tilde{Z}_1 (\tilde{Z}_2 + \tilde{Z}_a) + (\omega M)^2}$$

672. An der Sekundärseite eines Lufttransformators werden bei ohmscher Belastung die Klemmenspannung $U_2 = 30 \text{ V}$ und der Strom $I_2 = 0,3 \text{ A}$ gemessen. Es sind ferner $R_1 = 20 \Omega$, $R_2 = 40 \Omega$, $L_1 = L_2 = 0,01 \text{ H}$, $k = 0,6$ und $f = 4 \text{ kHz}$. Berechne den Strefaktor σ , die auf der Sekundärseite wirkende EMK, den Belastungswiderstand R_a , Eingangsspannung U_1 und Eingangsstrom \tilde{I}_1 . Prüfe die Ergebnisse an Hand eines Zeigerdiagramms nach.

673. Welcher primäre Strom \tilde{I}_0 fließt im Fall des Leerlaufs, wenn sekundärseits eine EMK von 30 V gemessen wird, und welche Spannung liegt hierbei am Eingang?

674. Die Kopplung eines Variometers wird nacheinander auf a) $k = 0,1$, b) $0,5$ und c) $1,0$ eingestellt. Es sind $R_1 = R_2 = 15 \Omega$, $L_1 = L_2 = 100 \mu\text{H}$, $\omega = 5 \cdot 10^5 \text{ 1/s}$, $U_1 = 100 \text{ V}$. Welchen Wert hat die bei Leerlauf in den einzelnen Fällen auftretende sekundäre EMK?

675. Welche Spannung besteht in diesen drei Fällen (Betrag und Phase) an den Sekundärklemmen, wenn das Variometer mit $Z_a = 20 \Omega$ (reell) belastet wird?

676. Bestimme aus dem Zeigerdiagramm (Bild 142) folgende Größen: R_1 , R_2 , L_1 , L_2 , \tilde{I}_1 , k und \tilde{Z}_a . Es ist $\omega = 30000 \text{ 1/s}$ und $\tilde{I}_2 = 0,1 \text{ A}$.

677. Bestimme aus dem Zeigerdiagramm (Bild 143) \mathfrak{I}_1 , \mathfrak{I}_2 und k , wenn $\omega = 40000 \text{ 1/s}$ und der Betrag des gesamten Sekundärwiderstandes $\mathfrak{Z}_2 = 268,7 \text{ } \Omega$ ist.
678. Für einen Lufttransformator sind gegeben $U_2 = 40 \text{ V}$, $\mathfrak{I}_2 = 0,2 \text{ A}$, $R_1 = 5 \text{ } \Omega$, $R_2 = 8 \text{ } \Omega$, $L_1 = 20 \text{ mH}$, $M = 15 \text{ mH}$, $k = 0,5$ und $\omega = 20000 \text{ 1/s}$. Zu berechnen sind U_1 und \mathfrak{I}_1 .

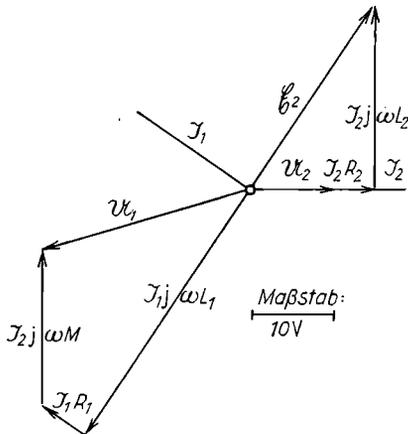


Bild 142
Aufgabe 676

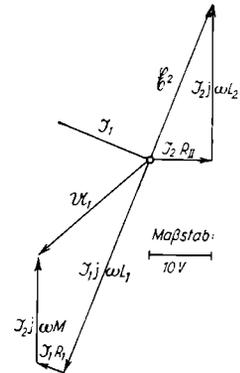


Bild 143
Aufgabe 677

679. Ein Transformator hat primär 800 Windungen mit $R_1 = 40 \text{ } \Omega$ und $L_1 = 1,5 \text{ H}$. Die Sekundärwicklung hat $R_2 = 25 \text{ } \Omega$ und $L_2 = 0,5 \text{ H}$. Die Eingangsspannung beträgt $U_1 = 20 \text{ V}$, der Kopplungsfaktor $k = 0,8$, der Belastungswiderstand $R_a = 50 \text{ } \Omega$ (reell) und $\omega = 500 \text{ 1/s}$. Berechne die sekundäre Windungszahl N_2 , die Gegeninduktivität M , das Spannungs- und Stromverhältnis, den primär und sekundär fließenden Strom. Berechne zur Kontrolle φ_1 nach Formel 4.
680. Im Leerlauf werden an einem streuungslosen Transformator bei $\omega = 5000 \text{ 1/s}$ $U_1 = 15 \text{ V}$, $U_2 = 75 \text{ V}$, $I_0 = 0,5 \text{ A}$ gemessen sowie die Wirkwiderstände der Wicklungen $R_1 = 12 \text{ } \Omega$ und $R_2 = 25 \text{ } \Omega$. Welche Werte für die Ströme und die Sekundärspannung ergeben sich, wenn bei gleicher Primärspannung die Sekundärseite mit $\mathfrak{Z}_a = 500 \text{ } \Omega$ belastet wird? Berechne zur Kontrolle den primären Phasenwinkel mit Hilfe von \ddot{u}_1 .
681. Fließt durch die Primärwicklung eines Transformators ein Strom von $I_1 = 4 \text{ A}$, so eilt dieser gegenüber der Spannung U_1 um 75° nach und ruft einen Sekundärstrom von $I_2 = 2 \text{ A}$ hervor. Es sind $R_1 = R_2 = 10 \text{ } \Omega$, $\mathfrak{Z}_a = 10 \text{ } \Omega$, $L_1 = 0,2 \text{ H}$ und $f = 50 \text{ Hz}$. Berechne k , M , U_1 und U_2 .
682. Bei festgehaltener Primärspannung wird der Ausgangswirkwiderstand eines streuungslosen Transformators von $R_a = \infty$ (Leerlauf) bis $R_a = 0$ (Kurzschluß) schrittweise verringert. Welchen Wert hat der Primärstrom für $R_a = \infty$, $R_a = 10 \text{ } \Omega$, $R_a = 1 \text{ } \Omega$ und $R_a = 0$? Es seien gegeben $U_1 = 1 \text{ V}$, $R_1 = R_2 = 1 \text{ } \Omega$, $\omega L_1 = \omega L_2 = 1 \text{ } \Omega$, so daß auch $\omega M = 1 \text{ } \Omega$ ist. Für welchen Wert von R_a ist der primäre Strom am kleinsten?

13. Inversion

13.1. Inversion komplexer Zahlen

Als Inversion bezeichnet man die Überführung einer komplexen Größe \mathfrak{Z} in die reziproke Größe $\mathfrak{Y} = \frac{1}{\mathfrak{Z}}$. In der komplexen Zahlenebene besteht die Inversion in einer Spiegelung an der reellen Achse und nochmaliger Spiegelung am Einheitskreis (Inversionskreis). Beide Spiegelungen sind vertauschbar.

Formeln:	Größe	Bezeichnung	Einheit
$\overline{OP} = \overline{OP'} = r^2$	Komplexe Zahl bzw. ihr Betrag	\mathfrak{Z}, Z	
$\mathfrak{Z} = \frac{1}{\mathfrak{Y}}$	zur Zahl \mathfrak{Z} inverse komplexe Zahl bzw. ihr Betrag	\mathfrak{Y}, Y	
$Z = \frac{1}{Y}$ (Beträge)			
$\mathfrak{Z} = Ze^{j\varphi}$	konjugiert komplexe Zahl	$\mathfrak{Z}^*, \mathfrak{Y}^*$	
$\mathfrak{Y} = \frac{1}{Z} e^{-j\varphi}; Y = \frac{l_Y}{r^2}; \mathfrak{Y} = \frac{l_Y}{r^2}$	Radius des Inversionskreises	r	cm
	in der Zeichnung erscheinende Länge des invertierten Zeigers	l_Y	cm
	komplexe Zahl mit den in der Zeichnung erscheinenden Komponenten	l_Y	cm

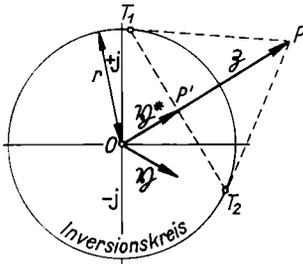


Bild 144

Anleitung zur geometrischen Konstruktion der inversen Größe (Bild 144)

a) *Inversion am Einheitskreis.* Man zeichne den Inversionskreis mit dem Radius $r = 1$ und lege vom Endpunkt des zu spiegelnden Zeigers \mathfrak{Z} aus die Tangenten an den Kreis. Die Verbindungslinie der Berührungspunkte T_1 und T_2 schneidet die Strecke $OP = |\mathfrak{Z}| = Z$ im Punkt P' . $\overline{OP'} = Y$ ist der Betrag des am Kreis gespiegelten Zeigers \mathfrak{Y}^* . Es gilt unmittelbar $\overline{OP} \cdot \overline{OP'} = 1$, d. h. $ZY = 1$, so daß $Y = \frac{1}{Z}$ ist. Durch

nochmalige Spiegelung von $\overline{OP'}$ an der reellen Achse entsteht die zu \mathfrak{Z} inverse Größe $\mathfrak{Y} = \frac{1}{\mathfrak{Z}}$.

Liegt der zu invertierende Zeiger \mathfrak{Z} innerhalb des Inversionskreises, so errichtet man in seinem Endpunkt die Senkrechten nach beiden Seiten, wodurch man die Punkte T_1 und T_2 erhält. Die Tangenten stehen senkrecht auf den Radien OT_1 und OT_2 . Ihr Schnittpunkt mit der Verlängerung von \overline{OP} liefert den Endpunkt P' des gespiegelten Zeigers.

b) *Inversion am Kreis von beliebigen Radius r* . Damit die invertierte Größe in der Zeichnung gut abgelesen werden kann, wird anstelle des Einheitskreises ein Inversionskreis von passendem Radius r verwendet. Den Radius r wählt man zweckmäßig so, daß sein Betrag von gleicher Größenordnung wie die Zeigerlänge Z bzw. Y wird. Mit der Wahl von r ist auch das Maßstabsverhältnis zwischen Z und Y festgelegt. Es gilt dann $\overline{OP} \cdot \overline{OP'} = r^2$. Mit der aus der Zeichnung abgelesenen Länge $OP' = l_Y$ ist dann $Y = \frac{l_Y}{r^2}$. In entsprechender Weise sind auch die in der Zeichnung erscheinenden Komponenten der komplexen Zahl \mathcal{Y} umzurechnen.

683. Folgende Zeiger sind auf graphischem Weg am Einheitskreis zu invertieren. Wie lautet die komplexe Normalform des inversen Zeigers? Die Richtigkeit der Beträge ist durch Rechnung nachzuprüfen.

- a) $\mathcal{Z} = 1,5 + j1,0$; b) $\mathcal{Z} = 0,25 - j1,5$; c) $\mathcal{Z} = -0,3 - j0,8$; d) $\mathcal{Z} = 1,25 e^{j165^\circ}$;
 e) $\mathcal{Z} = 0,75 e^{-j135^\circ}$; f) $\mathcal{Z} = -3 - j0,5$

684. Folgende Zeiger \mathcal{Z} sind auf graphischem Weg an einem Kreis vom Radius r zu invertieren. Zu ermitteln sind Betrag und Normalform des inversen Zeigers.

- a) $\mathcal{Z} = 2 + j2$; $r = 4$; Maßstab der Zeichnung 1 cm \triangleq 1 Einheit
 b) $\mathcal{Z} = 3 + j1,5$; $r = 4$; Maßstab der Zeichnung 1 cm \triangleq 1 Einheit
 c) $\mathcal{Z} = 1 + j5$; $r = 6$; Maßstab der Zeichnung 1 cm \triangleq 1 Einheit
 d) $\mathcal{Z} = 3 - j4$; $r = 6$; Maßstab der Zeichnung 1 cm \triangleq 1 Einheit

685. Die folgenden Zeiger sind auf graphischem Weg an einem Kreis vom Radius r zu invertieren. Welche Beträge haben die invertierten Zeiger? Wie lautet die Normalform der inversen Zeiger? Nachprüfung durch Rechnung.

- a) $\mathcal{Z} = 50 + j60$; $r = 40$; Maßstab der Zeichnung 1 cm \triangleq 10 Einheiten
 b) $\mathcal{Z} = -15 + j30$; $r = 40$; Maßstab der Zeichnung 1 cm \triangleq 10 Einheiten
 c) $\mathcal{Z} = 2500 - j4500$; $r = 3000$; Maßstab der Zeichnung 1 cm \triangleq 1000 Einheiten
 d) $\mathcal{Z} = -1000 - j1500$; $r = 3000$; Maßstab der Zeichnung 1 cm \triangleq 1000 Einheiten

686. Welchen Betrag Z hat ein Zeiger, wenn der am Kreis vom Radius $r = 20$ gespiegelte Zeiger in der Zeichnung die Länge

$$l_Y = \text{a) } \frac{Z}{2}, \quad \text{b) } \frac{Z}{3} \quad \text{und} \quad \text{c) } \frac{Z}{4} \quad \text{hat?}$$

687. Welchen Radius r hat der Inversionskreis, wenn der Zeiger \mathcal{Z} gegeben ist und der gespiegelte Zeiger in der Zeichnung mit der Größe l_Y erscheint, und welches ist der jeweils wirkliche Betrag des invertierten Zeigers \mathcal{Y} ?

- a) $\mathcal{Z} = 5 - j3$; $l_Y = 15 - j9$;
 b) $\mathcal{Z} = 0,5 + j1,5$; $l_Y = 4 + j12$;
 c) $\mathcal{Z} = 1,1 - j1,3$; $l_Y = 11 - j13$;
 d) $\mathcal{Z} = 3,5 + j18$; $l_Y = 49 + j252$;

688. Folgende Zeiger sind auf graphischem Weg zu invertieren, wobei der Radius des Inversionskreises r gleich dem Realteil von \mathfrak{z} zu wählen ist. Zu ermitteln ist $\mathcal{Y} = \frac{1}{\mathfrak{z}}$ in der Normalform.

- a) $\mathfrak{z} = 26 - j35$; Maßstab der Zeichnung 1 cm \triangleq 10 Einheiten
 b) $\mathfrak{z} = 65 + j50$; Maßstab der Zeichnung 1 cm \triangleq 10 Einheiten
 c) $\mathfrak{z} = 450 - j300$; Maßstab der Zeichnung 1 cm \triangleq 100 Einheiten
 d) $\mathfrak{z} = 2600 + j3000$; Maßstab der Zeichnung 1 cm \triangleq 1000 Einheiten

689. Gegeben sind die beiden Zeiger \mathfrak{A} und \mathfrak{B} . Es ist auf graphischem Weg die Normalform des Zeigers $\mathfrak{C} = \frac{1}{\mathfrak{A} + \mathfrak{B}}$ zu ermitteln.

- a) $\mathfrak{A} = 2 + j2$; $\mathfrak{B} = 2 - j$; $r = 3$;
 b) $\mathfrak{A} = 1 + j3$; $\mathfrak{B} = 4 - j4$; $r = 3$;
 c) $\mathfrak{A} = 5 + j3$; $\mathfrak{B} = -(2 + j5)$; $r = 3$;
 d) $\mathfrak{A} = 3 - j3$; $\mathfrak{B} = 2 + j5$; $r = 6$;

690. Gegeben sind die beiden Zeiger \mathfrak{A} und \mathfrak{B} . Es ist auf graphischem Weg die Normalform des Zeigers $\mathfrak{C} = \frac{1}{\mathfrak{A}} + \mathfrak{B}$ zu ermitteln.

- a) $\mathfrak{A} = 4 + j$; $\mathfrak{B} = 0,1 + j0,2$; $r = 5$;
 b) $\mathfrak{A} = 0,2 - j0,3$; $\mathfrak{B} = -1 - j2$; $r = 1$;
 c) $\mathfrak{A} = 3 - j4$; $\mathfrak{B} = 0,28 + j0,24$; $r = 5$;
 d) $\mathfrak{A} = 1 - j2,5$; $\mathfrak{B} = 0,5 + j0,6$; $r = 2$;

691. Gegeben sind die beiden Zeiger \mathfrak{A} und \mathfrak{B} . Es ist auf graphischem Weg die Normalform des Zeigers $\mathfrak{C} = \frac{1}{\frac{1}{\mathfrak{A}} + \frac{1}{\mathfrak{B}}}$ zu ermitteln.

- a) $\mathfrak{A} = 5 + j4$; $\mathfrak{B} = 3 - j6$; $r = 5$;
 b) $\mathfrak{A} = -j5$; $\mathfrak{B} = 3$; $r = 5$;
 c) $\mathfrak{A} = 6 - j14$; $\mathfrak{B} = -10$; $r = 10$;
 d) $\mathfrak{A} = 6 - j8$; $\mathfrak{B} = 8 + j6$; $r = 10$;

692. Gegeben sind die beiden Zeiger \mathfrak{A} und \mathfrak{B} . Es ist auf graphischem Weg die Normalform des Zeigers $\mathfrak{C} = \frac{1}{\frac{1}{\mathfrak{A}} + \mathfrak{B}}$ zu ermitteln.

- a) $\mathfrak{A} = 50$; $\mathfrak{B} = -j0,01$; $r = 50$;
 b) $\mathfrak{A} = 30 + j50$; $\mathfrak{B} = 0,01 + j0,02$; $r = 40$;
 c) $\mathfrak{A} = 20 + j10$; $\mathfrak{B} = 0,02 + j0,03$; $r = 30$;
 d) $\mathfrak{A} = 15 - j20$; $\mathfrak{B} = -0,01 - j0,04$; $r = 30$;

13.2. Graphische Darstellung einfacher Schaltungen mittels Inversion

Formeln:	Größe	Bezeichnung	Einheit
$\mathcal{Y} = \frac{1}{Z} : Y = \frac{1}{Z}$	Komplexe elektrische Größe, z. B. Scheinwiderstand bzw. ihr Betrag	\mathfrak{Z}, Z	Ω
$l_z = Z M_z$	inverse elektrische Größe, z. B. Scheinleitwert bzw. ihr Betrag	\mathcal{Y}, Y	S
$Y = \frac{l_Y}{M_Y}$	Radius des Inversionskreises	r	cm
$r = \sqrt{M_z M_Y} = \sqrt{l_z l_Y}$	im Diagramm abgelesene Länge, z. B. für den Betrag des Scheinwiderstandes	l_z	cm
Maßstab:	Maßstab z. B. für den Scheinwiderstand	M_z	$\frac{a \text{ cm}}{\Omega}$
$a \text{ cm} \triangleq 1 \Omega$			
bzw. $M_z = \frac{a \text{ cm}}{\Omega}$			

Bemerkung zur Durchführung der Konstruktion

Den Zeichnungsmaßstab wählt man so, daß die gegebenen Größen deutlich abgelesen werden können, wobei der Radius des Inversionskreises in derselben Größenordnung gewählt wird. In die Zeichnung werden die gegebenen Größen z. B. mit der Länge $l_z = Z \cdot M_z$ eingetragen. Den Maßstab M der inversen Größe errechnet man sodann nach der Beziehung $M_z \cdot M_Y = r^2$. Die Konstruktion der inversen Größe geschieht wie in 13.1. Die in der Zeichnung mit der Länge, z. B. l_Y erscheinende inverse Größe erhält man mit der Beziehung $\mathcal{Y} = \frac{l_Y}{M_Y}$. Bei zweimaliger Inversion bleibt der ursprüngliche Maßstab erhalten.

Die in den Aufgaben angegebenen Maßstäbe und Inversionskreisradien entsprechen den in den Lösungen verwendeten. Ihre Wahl ist an sich willkürlich und ohne Einfluß auf das Endergebnis.

693. Gegeben ist eine Reihenschaltung mit $R = 50 \Omega$ und $L = 0,2 \text{ H}$ (50 Hz); zu ermitteln ist der Scheinleitwert Y ; $1 \text{ cm} \triangleq 10 \Omega$; $M_z = \frac{0,1 \text{ cm}}{\Omega}$; $r = 5 \text{ cm}$.
694. Gegeben ist eine Parallelschaltung mit $R = 60 \Omega$ und $C = 50 \mu\text{F}$ (50 Hz); zu ermitteln ist der Scheinwiderstand Z ; $1 \text{ cm} \triangleq 10 \Omega$; $r = 5 \text{ cm}$.
695. Gegeben ist eine Parallelschaltung mit $R = 100 \Omega$ und $L = 0,4 \text{ H}$ (50 Hz); zu ermitteln ist der Scheinwiderstand Z ; $1 \text{ cm} \triangleq 20 \Omega$; $r = 5 \text{ cm}$.
696. Umwandlung einer Reihenschaltung in eine äquivalente Parallelschaltung mittels Inversion. Ein Wirkwiderstand $R_1 = 400 \Omega$ liegt in Reihe mit einem kapazitiven Widerstand $X_{c1} = 700 \Omega$. Wie groß müssen R_2 und X_{c2} einer Parallelschaltung

sein, die denselben Scheinwiderstand und Phasenwinkel aufweist? $1 \text{ cm} \triangleq 200 \Omega$;
 $r = 5 \text{ cm}$.

697. Umwandlung einer Parallelschaltung in eine äquivalente Reihenschaltung mittels Inversion. Ein Wirkwiderstand $R = 400 \Omega$ liegt parallel zu einem induktiven Widerstand $X_{L2} = 600 \Omega$. Wie groß müssen R_1 und X_{L1} einer Reihenschaltung sein, die denselben Scheinleitwert und Phasenwinkel aufweist? $1 \text{ cm} \triangleq 100 \Omega$; $r = 5 \text{ cm}$.

698. Ein Wirkwiderstand $R_1 = 20 \Omega$ liegt in Reihe mit einem induktiven Widerstand $X_{L1} = 50 \Omega$. Wie groß müssen die Widerstände R_2 und X_{L2} einer Parallelschaltung sein, die den gleichen Scheinleitwert, jedoch den Phasenwinkel 45° aufweist? $1 \text{ cm} \triangleq 10 \Omega$; $r = 4 \text{ cm}$.

Für die folgenden Schaltungen sind die Normalform des komplexen Widerstandes Z_{AB} sowie dessen Betrag und Phasenwinkel durch graphische Konstruktion zu ermitteln.

699. (Bild 145) $R_2 = 250 \Omega$; $R_1 = 100 \Omega$; $\omega L = 200 \Omega$; Maßstab für die Widerstände $200 \Omega \triangleq 3 \text{ cm}$ bzw. $M_Z = \frac{0,015 \text{ cm}}{\Omega}$; $r = 3 \text{ cm}$.

700. (Bild 146) $R_1 = 50 \Omega$; $\omega L = 30 \Omega$; $R_2 = 20 \Omega$; Maßstab für die Widerstände $1 \text{ cm} \triangleq 10 \Omega$; $M_Z = \frac{0,1 \text{ cm}}{\Omega}$; $r = 4 \text{ cm}$.

701. (Bild 147) $R_1 = 60 \Omega$; $1/\omega C = 40 \Omega$; $\omega L = 20 \Omega$; Maßstab für die Widerstände $1 \text{ cm} \triangleq 10 \Omega$; $M_Z = \frac{0,1 \text{ cm}}{\Omega}$; $r = 4 \text{ cm}$

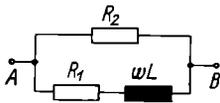


Bild 145. Aufgabe 699

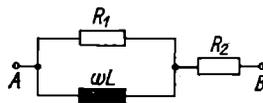


Bild 146. Aufgabe 700

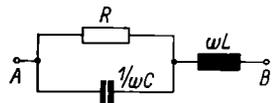


Bild 147. Aufgabe 701

702. (Bild 148) $R_1 = 300 \Omega$; $R_2 = 500 \Omega$; $L = 0,1 \text{ H}$; $C = 0,5 \mu\text{F}$; $f = 1000 \text{ Hz}$; Maßstab für die Widerstände $1 \text{ cm} \triangleq 100 \Omega$; $M_Z = \frac{0,01 \text{ cm}}{\Omega}$; $r = 4 \text{ cm}$.

703. (Bild 149) $R = 4 \text{ k}\Omega$; $L = 2 \text{ H}$; $C = 0,05 \mu\text{F}$; $f = 500 \text{ Hz}$; Maßstab für die Widerstände $1 \text{ cm} \triangleq 2000 \Omega$; $M_Z = \frac{0,0005 \text{ cm}}{\Omega}$; $r = 4 \text{ cm}$.

704. (Bild 150) $R_1 = 15 \Omega$; $R_2 = 30 \Omega$; $\omega L = 35 \Omega$; $1/\omega C = 20 \Omega$; Maßstab für die Widerstände $1 \text{ cm} \triangleq 10 \Omega$; $M_Z = \frac{0,1 \text{ cm}}{\Omega}$, $r = 3 \text{ cm}$.

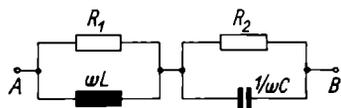


Bild 148. Aufgabe 702

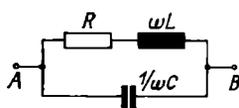


Bild 149. Aufgabe 703

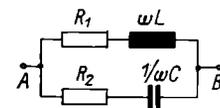


Bild 150. Aufgabe 704

705. (Bild 147) $R = 60 \Omega$; $1/\omega C = 40 \Omega$; $M_Z = \frac{0,1 \text{ cm}}{\Omega}$; $r = 4 \text{ cm}$; Wie groß muß ωL sein, damit der Scheinwiderstand \mathfrak{Z}_{AB} der Schaltung ebenso groß wird wie der Scheinwiderstand \mathfrak{Z}_1 des Parallelgliedes?

706. (Bild 151) Welcher komplexe Widerstand \mathfrak{Z}_{BC} ist mit den beiden parallelgeschalteten Widerständen $R_1 = 80 \Omega$ und $\omega L = 71 \Omega$ in Reihe zu schalten, damit der Gesamtwiderstand \mathfrak{Z}_{AC} reell und gleich 80Ω wird?

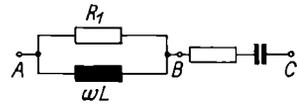


Bild 151. Aufgabe 706

$$M_Z = \frac{0,05 \text{ cm}}{\Omega}; r = 4 \text{ cm}.$$

707. (Bild 147). Gegeben sind $\omega L = 30 \Omega$ und der Gesamtwiderstand der Schaltung $\mathfrak{Z}_{AB} = (15 + j5) \Omega$. Welche Werte haben R und $1/\omega C$? $M_Z = \frac{0,1 \text{ cm}}{\Omega}$; $r = 4 \text{ cm}$.

708. (Bild 146). Gegeben ist der Scheinwiderstand der Schaltung $\mathfrak{Z}_{AB} = (40 + j30) \Omega$. Welche Werte müssen die Widerstände R_1 , R_2 und ωL haben, damit zwischen \mathfrak{Z}_{AB} und der ersten Gruppe \mathfrak{Z}_1 ein Phasenwinkel $\varphi = 30^\circ$ entsteht? Maßstab für die Widerstände $1 \text{ cm} \triangleq 10 \Omega$ bzw. $M_Z = \frac{0,1 \text{ cm}}{\Omega}$; $r = 4 \text{ cm}$.

14. Ortskurven

Die Ortskurve ist der geometrische Ort für die Endpunkte eines Zeigers in der komplexen Zahlenebene, der sich in Abhängigkeit von einer reellen Zahl (Parameter) stetig verändert.

14.1. Die Ortskurven sind Geraden

Formeln:	Größe	Zeichen
1. Parallele zur reellen Achse: $\mathfrak{Z} = pa + jb$	komplexe Größen komplexe Zahl	$\mathfrak{Z}, \mathcal{Y}, \mathcal{U}, \mathfrak{S} \dots$ $\mathfrak{Z} = a + jb$
2. Parallele zu imaginären Achse: $\mathfrak{Z} = a + jpb$	imaginäre Einheit veränderlicher Faktor (Parameter)	j p
3. Gerade durch den Nullpunkt: $\mathfrak{Z} = p(a + jb)$	Maßstab, z. B. für Widerstandsgrößen bzw. Leitwerte	M_Z, M_Y
4. Gerade in allgemeiner Lage: $\mathfrak{Z} = \mathfrak{Z}_0 + p(a + jb)$	Abstand von der Geraden vom Nullpunkt	l_0

Maßstab:

$$1 \text{ cm} \triangleq a\Omega$$

$$M_Z = \frac{1/a \text{ cm}}{\Omega}$$

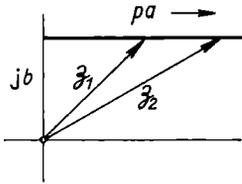


Bild 152. Fall 1

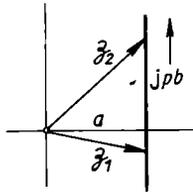


Bild 153. Fall 2

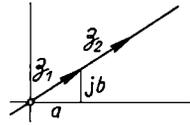


Bild 154. Fall 3

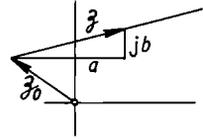


Bild 155. Fall 4

Maßstab für den Strom $M_I = \frac{M_Y}{U}$
(bei konstanter Klemmenspannung)

Maßstab für die Spannung $M_U = \frac{M_Z}{I}$
(bei konstantem Strom)

Anleitung zur Wahl des Parameters:

Die Veränderung der komplexen Größe kann in folgender Weise vorgenommen werden:

1. Durch Auswahl einer Reihe kennzeichnender Einzelwerte im interessierenden Bereich,
2. durch Festlegung eines Bezugswertes f_1 (z. B. 10 Hz), R_1 (z. B. 50 Ω) usw. und Vervielfachung mit dem Parameter $p = 0, 1, 2, \dots$,
3. durch Festlegung des Bezugswertes in der Weise, daß sein Zeiger mit der reellen Achse einen Winkel von 45° bildet. Dann ist z. B. $\omega L = R$ und $\omega_{45} = \frac{R}{L}$, so daß $= p\omega_{45}$ bzw. $f = p f_{45}$ ist.

Die Parameterskala wird an die Ortskurve angetragen; entweder die p -Werte selbst oder die entsprechenden Werte $f = p f_1$, $R = p R_1$ usw.

709. Welchen Abstand vom Nullpunkt und welchen Verlauf haben die Ortskurven der folgenden Funktionen, und welchen Betrag haben die Zeiger für die Parameterwerte $p_1 = 0,5$ und $p_2 = 5$?

- a) $\mathfrak{Z} = 4 + jp3$; b) $\mathfrak{Z} = p3 + j7$; c) $\mathfrak{Z} = 2 + jp4$;
d) $\mathfrak{Z} = 2,5 + jp3,2$; e) $\mathfrak{Z} = p(2,3 + j1,2)$; f) $\mathfrak{Z} = p(2,8 + j2,8)$

710. Für welchen Wert des Parameters p hat der Zeiger in den folgenden Ortskurven den Betrag Z ?

- a) $\mathfrak{Z} = 4 - jp3$; $Z = 7,21$; b) $\mathfrak{Z} = 2 + jp3$; $Z = 5,2$;
c) $\mathfrak{Z} = 3p - j7$; $Z = 17$; d) $\mathfrak{Z} = 5 - p(1 + j2)$; $Z = 6,4$

711. Wie lautet die Funktion der Ortskurve, wenn die Zeigerlänge Z , der Realteil a bzw. der Imaginärteil b und der zugehörige Parameter p_a bzw. p_b bekannt sind?

- a) $Z = 15$; $a = 12$; $p_b = 4$; b) $Z = 8$; $b = 4$; $p_b = 1$;
c) $Z = 16$; $b = 5$; $p_a = 2$; d) $Z = 16$; $b = 5$; $p_b = 2$

712. Gegeben sind die Funktionen \mathfrak{Z}_1 und \mathfrak{Z}_2 zweier Ortskurven, die sich schneiden. Bei welchem Wert des Parameters p_1 auf der OK für \mathfrak{Z}_1 und des Parameters p_2 auf der OK für \mathfrak{Z}_2 liegt der Schnittpunkt?

- a) $\mathfrak{Z}_1 = 4 + jp_13$; $\mathfrak{Z}_2 = p_22 + j5$; b) $\mathfrak{Z}_1 = p_1(3 - j4)$; $\mathfrak{Z}_2 = 3 + jp_25$;
 c) $\mathfrak{Z}_1 = 5 - p_1(3 + j3)$; $\mathfrak{Z}_2 = p_23 + j2,4$;
 d) $\mathfrak{Z}_1 = 3,6 - j2,6 - p_1(2,8 - j1,2)$; $\mathfrak{Z}_2 = 2,3 + j1,2 + p_2(4,3 - j3,7)$

713. Gegeben sind die folgenden Ortskurven:

- a) $\mathfrak{Z} = 3 + p(2 + j3)$; b) $\mathfrak{Z} = 1,0 + j3,6 + p(1,6 + j1,8)$;
 c) $Z = j3 - p(3 + j5)$; d) $\mathfrak{Z} = j3 + p(-1 + j2)$

Welchen Abstand l_z hat die Ortskurve vom Nullpunkt, wie lautet die Normalform des entsprechenden Zeigers \mathfrak{Z}_a , und für welchen Wert des Parameters p wird \mathfrak{Z} reell?

714. Die Ortskurve der Funktion $\mathfrak{Z}_1 = (1 + j2,5) + p_1(1 + j4)$ schneidet diejenige der Funktion

- a) $\mathfrak{Z}_2 = (2 + jp_23)$; b) $\mathfrak{Z}_2 = (3 - jp_22)$;
 c) $\mathfrak{Z}_2 = (p_2 + j5)$; d) $\mathfrak{Z}_2 = p_2(2 - j)$.

Wie lautet die Normalform des Zeigers \mathfrak{Z}_s des Schnittpunktes, und bei welchem Wert des Parameters p_2 liegt der Schnittpunkt?

Zeichne die Ortskurven des Scheinwiderstandes \mathfrak{Z} folgender Reihenschaltungen:

715. $R = 20 \Omega$; $L = 0,1 \text{ H}$; $f = 0 \dots 50 \text{ Hz}$; Anleitung 2 (S. 86); $f_1 = 10 \text{ Hz}$;
 1 cm $\triangleq 5 \Omega$

716. $R = 2 \text{ k}\Omega$; $L = 4 \text{ H}$; $\omega = 0 \dots 1000 \text{ }^1/\text{s}$; Anleitung 3 (S. 86); 1 cm $\triangleq 500 \Omega$.

717. $R = 15 \dots 120 \Omega$; $X_L = 60 \Omega$; Anleitung 2 (S. 86); $R_1 = 15 \Omega$; 1 cm $\triangleq 30 \Omega$.

718. $R = 20 \dots 500 \Omega$; $C = 5 \mu\text{F}$; $\omega = 1000 \text{ }^1/\text{s}$; Anleitung 1 (S. 86); 1 cm $\triangleq 100 \Omega$.

719. $R = 200 \Omega$; $C = 2,5 \dots 20 \mu\text{F}$; $f = 159 \text{ Hz}$; Anleitung 3 (S. 86); 1 cm $\triangleq 100 \Omega$.

720. $R = 200 \Omega$; $C = 10 \mu\text{F}$; veränderliche Kreisfrequenz; Anleitung 3; $p = 0,5 \dots 4$;
 1 cm $\triangleq 100 \Omega$.

721. $R = 6 \text{ k}\Omega$; $L = 2 \text{ mH}$; $C = 50 \dots 500 \text{ pF}$; $f = 300 \text{ kHz}$; Anleitung 1 (S. 86);
 1 cm $\triangleq 2 \text{ k}\Omega$.

722. $R = 2,5 \text{ k}\Omega$; $C = 0,5 \mu\text{F}$; $L = 0,8 \text{ H}$; veränderliche Kreisfrequenz; $p = 1$ für
 $\omega = 1000 \text{ }^1/\text{s}$; 1 cm $\triangleq 500 \Omega$.

Anleitung: Man zeichne die beiden Parameterskalen $p_L = 0 \dots 4$ und $p_C = 0 \dots 4$ zuerst getrennt ein. Die resultierende Skale entsteht, indem man die Strecken für gleich große Parameterwerte $p_L = p_C$ jeweils paarweise vorzeichengerecht addiert.

723. $R = 2000 \Omega$; $C = 0,4 \mu\text{F}$; $L = 0,5 \text{ H}$; $p = 1$ für $\omega = 1000 \text{ 1/s}$; Anleitung und Maßstab wie bei Aufg. 722.

Zeichne die Ortskurven des Scheinleitwertes \mathfrak{Y} folgender Parallelschaltungen:

724. $R = 100 \dots 500 \Omega$; $C = 1 \mu\text{F}$; $\omega = 4000 \text{ 1/s}$; welchen Betrag und Phasenwinkel hat der Scheinleitwert für $R = 100 \Omega$? $M_Y = \frac{0,5 \text{ cm}}{\text{mS}}$ Anleitung 1?

725. $R = 500 \Omega$; $C = 4 \mu\text{F}$; $\omega = 250 \dots 1000 \text{ 1/s}$; Anleitung 2 mit Bezugsfrequenz $\omega_1 = 250 \text{ 1/s}$; $1 \text{ cm} \triangleq 10^{-3} \text{ S}$.

726. $R = 200 \Omega$; $L = 2 \text{ mH}$; $f = 10 \dots 100 \text{ kHz}$; Anleitung 2 mit $f_1 = 50 \text{ kHz}$; $1 \text{ cm} \triangleq 2 \text{ mS}$.

727. $R = 40 \Omega$; $\omega = 2,5 \cdot 10^3 \text{ 1/s}$; $C = 5 \dots 20 \mu\text{F}$; Anleitung 3; $M_Y = \frac{0,1 \text{ cm}}{\text{mS}}$; welcher Betrag und Phasenwinkel ergibt sich für $C = 16 \mu\text{F}$?

Verschiedene Aufgaben:

728. Zeichne die Ortskurve des Stromes \mathfrak{I} , der bei der Spannung $U = 4 \text{ V}$ durch eine Parallelschaltung aus $R = 10 \dots 100 \Omega$ und $X_L = 25 \Omega$ fließt. Anleitung 2; $G_1 = 0,01 \text{ S}$; $1 \text{ cm} \triangleq 0,02 \text{ S}$.

729. Zeichne die Ortskurve des Stromes \mathfrak{I} , der bei der Spannung $U = 20 \text{ V}$ durch eine Parallelschaltung aus $R = 500 \Omega$ und $C = 2 \mu\text{F}$ fließt, wenn die Frequenz zwischen 50 und 300 Hz veränderlich ist. Anleitung 2; $f_1 = 50 \text{ Hz}$; $1 \text{ cm} \triangleq 1 \text{ mS}$; welcher Strom fließt bei 300 Hz?

730. a) Zeichne die Ortskurve der Spannung U , wenn ein als unveränderlich angenommener Strom von 5 mA durch eine Reihenschaltung aus $R = 3,5 \text{ k}\Omega$ und einem Kondensator fließt, der zwischen $0,6 \mu\text{F}$ und $3 \mu\text{F}$ veränderlich ist ($f = 50 \text{ Hz}$). b) Bei welcher Kapazität beträgt die Spannung 20 V? c) Auf welchen Wert muß der Widerstand R verändert werden, wenn sich bei $1 \mu\text{F}$ derselbe Phasenwinkel ergeben soll wie mit $R = 3,5 \text{ k}\Omega$ und $C = 0,6 \mu\text{F}$? $1 \text{ cm} \triangleq 1 \text{ k}\Omega$.

731. Es ist die Ortskurve des Scheinleitwertes eines Motors für $U \doteq 380 \text{ V}$ zu zeichnen, dessen Wirkleistung $P_w = 20 \text{ kW}$ beträgt. Der Motor ist als Parallelschaltung eines konstanten Wirkwiderstandes mit variabler Induktivität aufzufassen. Für die Parameterskala der Ortskurve ist der $\cos\varphi$ zwischen 0,65 und 0,95 zu verwenden; $1 \text{ cm} \triangleq 40 \text{ mS}$.

732. Vergrößert man den Wirkwiderstand einer Reihenschaltung aus R und L um $\Delta R = 20 \Omega$, so nimmt der Scheinwiderstand von $Z_1 = 25 \Omega$ auf $Z_2 = 40 \Omega$ zu. Wie verläuft die zugehörige Ortskurve (bei konstantem induktivem Widerstand), und durch welche Gleichung wird sie wiedergegeben? Bezugswiderstand $R_1 = 10 \Omega$; $1 \text{ cm} \triangleq 10 \Omega$.

733. Verkleinert man den Wirkwiderstand einer Reihenschaltung aus R und L um $\Delta R = 20 \Omega$, so verringert sich der Scheinwiderstand von ursprünglich 60Ω auf $Z_2 = 45 \Omega$. Bei welchem Betrag des Wirkwiderstandes beträgt der Scheinwiderstand nur noch 40Ω ? $1 \text{ cm} \triangleq 10 \Omega$.

14.2. Die Ortskurven sind Halbkreise oder Kreisbögen durch den Nullpunkt

Die Inversion einer Geraden, die nicht durch den Nullpunkt geht, ergibt einen Kreis durch den Nullpunkt.

Die Inversion eines Kreises, der durch den Nullpunkt geht, ergibt eine Gerade, die nicht durch den Nullpunkt geht.

Die Inversion achsenparalleler Halbgeraden ergibt Halbkreise, die in der anderen Halbebene liegen und deren Mittelpunkte auf der Achse liegen, auf der die Gerade beginnt.


Formeln:

$$l_z = ZM_z; \quad l_y = YM_y$$

$$r = \sqrt{M_z M_y} = \sqrt{l_a l_d}$$

weitere Hinweise

s. Abschn. 14.1.

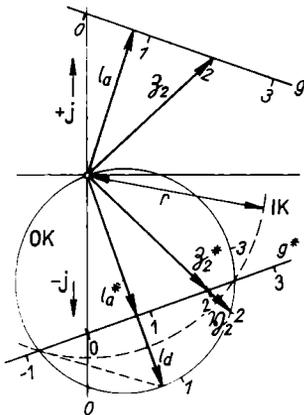

Größe	Zeichen	Einheit
Komplexe Größe	$\mathfrak{Z}, \mathfrak{Y}, \mathfrak{U}, \mathfrak{S}, \dots \Omega, S, V, A, \dots$	
bzw. ihr Betrag	$Z, Y, U, I, \dots \Omega, S, V, A, \dots$	
Parameter	p	
Radius des Inversionskreises	r	cm
In der Zeichnung erscheinende Strecke	l	cm
Durchmesser der Ortskurve in der Zeichnung	l_d	cm
Abstand der inversen Geraden vom Nullpunkt in der Zeichnung	l_a	cm

Bild 156. Inversion einer Geraden g in allgemeiner Lage

Anleitung zur Konstruktion:

1. Weg: Die als Gerade (g) gegebene Ortskurve wird gezeichnet und die Parameterskala darauf abgetragen. Der Durchmesser l_d der inversen Ortskurve entsteht durch Inversion des Abstandes l_a der Geraden g vom Nullpunkt am Inversionskreis vom Radius r . Die nach den Teilpunkten von g gezogenen Strahlen werden an der reellen Achse gespiegelt und schneiden die Ortskurve in entsprechenden Teilpunkten. Dadurch entstehen gleichzeitig die Zeiger der inversen Größen.
2. Weg: Die Gerade g mitsamt ihrer Skale wird von vornherein an der reellen Achse gespiegelt (g^*) dargestellt. Mit den nach den Teilpunkten von g^* gezogenen Strahlen erhält man damit gleichzeitig die auf der Ortskurve endenden Zeiger der inversen Größe.

Der Durchmesser der Ortskurve kann auch frei gewählt werden, z. B. $l_d = 2l_a$, wobei sich der Radius des Inversionskreises dann durch Rechnung ergibt.

734. Welchen Durchmesser haben die Ortskurven, die durch Inversion folgender Geraden am Inversionskreis vom Radius r entstehen?
 a) $p3 + j4$; $r = 5$; b) $2,5 + jp6$; $r = 3$; c) $p1,5 - j8$; $r = 6$; d) $p(4 - j3)$; $r = 3$; e) $-3 + p(3 + j3)$; $r = 5$; f) $-1 + p(1 + j3)$; $r = 2$;
 g) $10 + p(-5 + j2)$; $r = 2,5$; h) $-8 + p(4 - j5)$; $r = 3$.
735. Gegeben ist eine Reihenschaltung mit $R = 20 \Omega$ bei variablem induktivem Widerstand X_L und dem Maßstab für die Widerstände $M_Z = \frac{0,1 \text{ cm}}{\Omega}$. Wie groß muß der Maßstab für die Leitwerte M_Y sein, wenn die Radien des Inversionskreises und der Ortskurve in der Zeichnung übereinstimmen sollen, und wie groß sind diese Radien?
736. Gegeben ist eine Reihenschaltung mit $X_L = 50 \Omega$ bei variablem R ; $M_Z = \frac{0,1 \text{ cm}}{\Omega}$; wie lautet der Maßstab für die Leitwerte M_Y , wenn der Radius des Inversionskreises gleich dem Durchmesser der Ortskurve sein soll, und wie groß sind diese Radien?
737. Wie groß ist der Maßstab M_Y der Leitwerte und der Radius r des Inversionskreises, wenn der Fußpunkt der Ortskurve des Widerstandes einer Reihenschaltung aus $R = 20 \Omega$ und variablem X_L im Endpunkt der Ortskurve der Leitwerte liegt? $M_Z = \frac{0,1 \text{ cm}}{\Omega}$.

Zeichne die Ortskurven der Scheinleitwerte folgender Reihenschaltungen:

738. $R = 1 \Omega \dots \infty$; $X_L = 3 \Omega$; $M_Z = \frac{0,5 \text{ cm}}{\Omega}$; Anleitung 2 für Parameterskala (S. 86), Bezugswiderstand $R_1 = 1 \Omega$; $M_Y = \frac{18 \text{ cm}}{\text{S}}$; aus der Zeichnung sind ferner die Beträge der Scheinleitwerte \mathcal{Y}_1 , \mathcal{Y}_3 und \mathcal{Y}_5 für $R = 1, 3$ und 5Ω zu entnehmen.
739. Wie ändert sich die Konstruktion der vorigen Aufgabe, wenn ein Inversionskreisradius von $r = 4 \text{ cm}$ verwendet wird?
740. $R = 250 \Omega$; L veränderlich, $\omega = 100 \text{ 1/s}$; Parameterskala nach Anleitung 3 (S. 86); $M_Z = \frac{0,01 \text{ cm}}{\Omega}$; $M_Y = \frac{2 \text{ cm}}{\text{mS}}$; bei welcher Induktivität hat der Scheinleitwert den Betrag 2 mS ?
741. $R = 40 \Omega$; $L = 0,2 \text{ H}$; $\omega = 20 \dots 200 \text{ 1/s}$; Parameterskala nach Anleitung 3 (S. 86); $M_Z = \frac{3 \text{ cm}}{40 \Omega}$; $l_d = 6 \text{ cm}$; wie groß sind Betrag und Phasenwinkel des Scheinleitwertes bei $\omega = 20 \text{ 1/s}$?
742. $R = 200 \Omega$, $C = 4 \mu\text{F}$, $f = 100 \dots 400 \text{ Hz}$; Parameterskala nach Anleitung 2 (S. 86); $f_1 = 100 \text{ Hz}$; $1 \text{ cm} \triangleq 100 \Omega$; $l_d = 6 \text{ cm}$; wie groß sind die Beträge Y_1 , Y_2 und Y_3 des Scheinleitwertes bei Frequenzen von 400, 150 und 100 Hz?



Zeichne die Ortskurven der Scheinwiderstände folgender Parallelschaltungen:

743. $R = 100 \Omega \dots \infty$; $L = 0,2 \text{ H}$; $\omega = 1000 \text{ 1/s}$; Parameterskala nach Anleitung 3 (S. 86); $M_Z = \frac{0,02 \text{ cm}}{\Omega}$; $M_Y = \frac{0,4 \text{ cm}}{\text{mS}}$; wie groß sind Betrag und Phasenwinkel des Scheinwiderstandes für $R = 400 \Omega$?

744. $R = 200 \Omega$; $L = 100 \text{ mH}$; $f = 200 \text{ Hz} \dots \infty$; Parameterskala nach Anleitung 2 (S. 86) mit $f_1 = 200 \text{ Hz}$; $M_Y = \frac{400 \text{ cm}}{\text{S}}$; $l_d = 5 \text{ cm}$; wie groß sind die Beträge des Scheinwiderstandes bei Frequenzen von 200, 400 und 800 Hz?
745. $R = 50 \Omega \dots \infty$; $C = 10 \mu\text{F}$; $\omega = 1000 \text{ }^1/\text{s}$; $M_Y = \frac{0,25 \text{ cm}}{\text{mS}}$; $M_Z = \frac{0,05 \text{ cm}}{\Omega}$; Parameterskala nach Anleitung 3 (S. 86). Wie groß ist der Scheinwiderstand für $R = 200 \Omega$?
746. $R = 50 \Omega$; $L = 0,25 \text{ H} \dots \infty$; $\omega = 100 \text{ }^1/\text{s}$; Parameterskala nach Anleitung 3 (S. 86); $M_Z = \frac{0,1 \text{ cm}}{\Omega}$; $M_Y = \frac{0,1 \text{ cm}}{\text{mS}}$; bei welcher Induktivität beträgt der Scheinwiderstand $Z = 40 \Omega$?
747. Die in der Tabelle verzeichneten Daten gelten für halbkreisförmige, durch den Nullpunkt gehende Ortskurven. Hieraus sind folgende Angaben zu ermitteln:
 a) die Art der vorliegenden Schaltung, b) der Maßstab der inversen Größe und
 c) die jeweils konstanten Werte für R bzw. L bzw. C .

	Lage der Ortskurve	Durchmesser l_d in cm	Abstand der inversen Geraden l_a in cm	Maßstab	Frequenz f
A	an der negativen imaginären Achse	12	5	$M_Y = \frac{3 \text{ cm}}{\text{mS}}$	konstant 1 Hz
B	oberhalb der reellen Achse	16	10	$M_Y = \frac{2 \text{ cm}}{\text{mS}}$	veränderlich, bei $\varphi = 45^\circ$ ist $f = 800 \text{ Hz}$
C	oberhalb der reellen Achse	25	4	$M_Y = \frac{50 \text{ cm}}{\text{mS}}$	konstant 1 kHz
D	unterhalb der reellen Achse	10	6	1 cm \triangleq 1,25 A $U = 250 \text{ V}$ (konstant)	veränderlich, bei $\varphi = 45^\circ$ ist $f = 1000 \text{ Hz}$
E	oberhalb der reellen Achse	20	10	$M_Z = \frac{1 \text{ cm}}{150 \Omega}$	veränderlich, bei $\varphi = 60^\circ$ ist $f = 2 \text{ kHz}$
F	an der positiven imaginären Achse	8	5	1 cm \triangleq 80 V $I = 4 \text{ A}$ (konstant)	konstant 500 Hz
G	unterhalb der reellen Achse	18	10	1 cm = 50 mV $I = 0,5 \text{ A}$ (konstant)	konstant 100 kHz

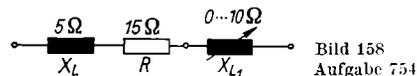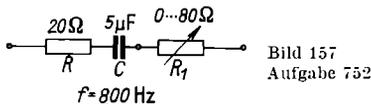748. Zeichne die Ortskurve der Ströme, die bei der Spannung $U = 20 \text{ V}$ und veränderlicher Frequenz durch eine Reihenschaltung aus $R = 80 \Omega$ und $L = 51 \text{ mH}$ fließen; $M_z = \frac{0,025 \text{ cm}}{\Omega}$; $l_d = 6 \text{ cm}$. Welche Parameterwerte umfaßt der vom Nullpunkt ausgehende erste Viertelkreis bei der Bezugsfrequenz $f_1 = 50 \text{ Hz}$?
749. Zeichne die Ortskurve der Ströme, die durch eine Reihenschaltung aus $R = 1,5 \text{ k}\Omega$ und dem zwischen 300 und 2000 pF veränderlichen Kondensator bei einer konstanten Klemmenspannung von 250 V und der konstanten Frequenz $f = 200 \text{ kHz}$ fließen. Welche Stromstärken sind für $C = 300, 1000$ und 2000 pF aus der Ortskurve zu entnehmen? $M_z = \frac{2 \text{ cm}}{\text{k}\Omega}$; $l_d = 8 \text{ cm}$.
750. Zeichne die Ortskurve der Spannungen an einer Parallelschaltung aus $L = 25 \text{ mH}$ und dem zwischen 25Ω und ∞ veränderlichen Widerstand R bei der konstanten Stromstärke $I = 5 \text{ A}$ und Kreisfrequenz $\omega = 1000 \text{ 1/s}$. Anleitung 2 (S. 86) mit $R_1 = 25 \Omega$; für $p = 1$. Die Parameterskala der Leitwerte soll 3 cm und der Durchmesser der Ortskurve 5 cm lang sein.
751. Zeichne die Ortskurve der Klemmenspannung einer Parallelschaltung aus $R = 8 \Omega$ und $C = 50 \dots 150 \text{ nF}$ bei der Frequenz $f = 200 \text{ kHz}$ und dem Strom $I = 2 \text{ mA}$. Bei welchen Kapazitätswerten C_1, C_2, C_3 beträgt die Spannung $5/6, 4/6$ bzw. $3/6$ des Maximalwertes? $l_d = 6 \text{ cm}$; $1 \text{ cm} \triangleq 50 \text{ mS}$.
752. (Bild 157). Zeichne die Ortskurve des Leitwertes mit $M_z = \frac{0,05 \text{ cm}}{\Omega}$ und $l_d = 6 \text{ cm}$; welcher Strom fließt bei einer Spannung von 100 V , wenn $R_1 = 80 \Omega$ ist?
753. In der vorigen Aufgabe sollen der Zeiger \mathfrak{Z}_0 (für $R_1 = 0$) und der invertierte Zeiger \mathfrak{Y}_0 die gleiche Länge haben. Wie groß sind dann die Radien des Inversionskreises und der Ortskurve des Leitwertes, wenn der Maßstab M_z unverändert bleibt?
754. (Bild 158) Zeichne die Ortskurve des Stromes für eine Klemmenspannung von 45 V . $M_z = \frac{0,2 \text{ cm}}{\Omega}$; $l_d = 6 \text{ cm}$; um wieviel nimmt der Strom ab, wenn X_{L1} von 0Ω bis 10Ω zunimmt?



755. (Bild 159) Zeichne die Ortskurve des Scheinwiderstandes. Wie groß ist deren Durchmesser und der des Inversionskreises, wenn der Endpunkt des Widerstandszeigers des oberen Zweiges auf dem Inversionskreis liegen soll? $M_z = \frac{0,125 \text{ cm}}{\Omega}$. Wie groß ist der Scheinwiderstand für $R_1 = 40 \Omega$?
756. (Bild 160) Zeichne die Ortskurve des Scheinwiderstandes. Der Zeiger \mathfrak{Z}_0 für den oberen Zweig und sein inverser Zeiger \mathfrak{Y}_0 sollen in der Zeichnung gleich lang sein.

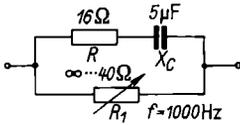


Bild 159. Aufgabe 755

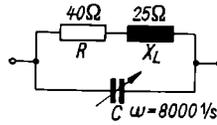


Bild 160. Aufgabe 756

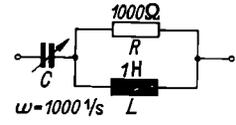


Bild 161. Aufgabe 757

Bezugswert $C_1 = 1 \mu\text{F}$; $M_Z = \frac{0,1 \text{ cm}}{\Omega}$. Wie groß ist der Scheinwiderstand für $C_1 = 1 \mu\text{F}$, und bei welcher Kapazität wird dieser reell?

757. (Bild 161) Zeichne die Ortskurve des Stromes und bestimme danach die Stromstärke bei der Kapazität $C = 4 \mu\text{F}$; $U = 20 \text{ V}$; $M_Z = \frac{1 \text{ cm}}{200 \Omega}$; $M_Y = \frac{2,5 \text{ cm}}{\text{mS}}$

14.3. Die Ortskurven sind Kreisbögen, die nicht durch den Nullpunkt gehen

Die Inversion eines Kreises, der nicht durch den Nullpunkt geht, ergibt wieder einen Kreis, der nicht durch den Nullpunkt geht.

Anleitungen zur Konstruktion:

1. Wird zu allen Punkten einer Ortskurve ein konstanter Zeiger addiert, so entsteht eine neue Ortskurve. Dieselbe Ortskurve erhält man auch, wenn der Koordinatenursprung um eine entsprechende Strecke in der entgegengesetzten Richtung verschoben wird.
2. Der zu invertierende Kreis wird zunächst an der reellen Achse gespiegelt, wobei der neue Mittelpunkt M_0^* entsteht. Die Mittelpunkte des gespiegelten Kreises (M_0^*), des inversen Kreises (M_0') und des Inversionskreises (M_1) liegen auf einer Geraden (Bild 162). Der Mittelpunkt des inversen Kreises liegt im Schnittpunkt dieser Geraden mit der Mittelsenkrechten auf der Sehne, die zwei beliebige invertierte Punkte (P_1' , P) des gegebenen Kreises verbindet. Einer von diesen kann Schnittpunkt (P) des Inversionskreises mit dem gegebenen Kreis sein, der dabei in sich selbst übergeht (Der gegebene Kreis ist in Bild 162 nicht mit gezeichnet.)

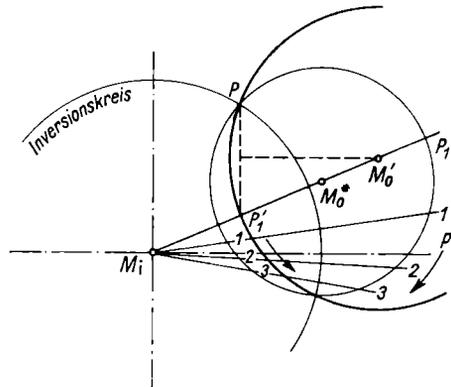


Bild 162.

3. (Bild 162) Die Teilpunkte der Parameterskala auf dem inversen Kreis ergeben sich als Schnittpunkte mit den Strahlen, die vom Nullpunkt M_1 nach den entsprechenden Teilpunkten auf dem an der reellen Achse gespiegelten gegebenen Kreis gezogen werden.

758. (Bild 163) a) Zeichne die Ortskurve des Scheinwiderstandes bei veränderlicher Kreisfrequenz ω nach Anleitung 3 (S. 86). b) Wie groß ist der Scheinwiderstand

für $\omega = 500 \text{ 1/s}$? c) Bei welcher Kreisfrequenz ergibt die Schaltung den größten negativen Phasenwinkel φ , und wie groß ist dieser? $M_Z = \frac{0,02 \text{ cm}}{\Omega}$.

759. (Bild 164) a) Zeichne die Ortskurve des Scheinwiderstandes, wenn R_2 zwischen 200Ω und ∞ veränderlich ist. Parameterskala nach Anleitung 3 (S. 86); $M_Z = \frac{0,02 \text{ cm}}{\Omega}$; $M_Y = \frac{0,5 \text{ cm}}{\text{mS}}$. b) Wie groß ist der Scheinwiderstand für $R_2 = 800 \Omega$? c) Welches ist der größtmögliche Phasenwinkel, und wie groß ist hier der Scheinwiderstand? d) Für welchen Wert von R_2 ist der Scheinwiderstand am größten?

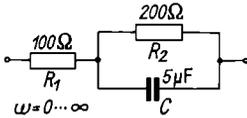


Bild 163. Aufgabe 758

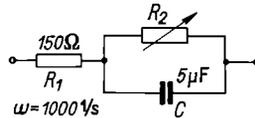


Bild 164. Aufgabe 759

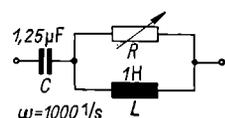


Bild 165. Aufgabe 760

760. (Bild 165) a) Zeichne die Ortskurve des Scheinwiderstandes, wenn R zwischen 500Ω und ∞ unveränderlich ist; Anleitung 3 (S. 86); $M_Z = \frac{0,005 \text{ cm}}{\Omega}$; $M_Y = \frac{2 \text{ cm}}{\text{mS}}$. b) Wie groß ist der Scheinwiderstand für $R = 1000 \Omega$? c) Bei welchem Wert von R ist der Scheinwiderstand reell, und welchen Betrag hat er dann?

761. Wie groß muß die Kapazität C der vorigen Aufgabe sein, wenn der Scheinwiderstand Z der Schaltung vom Wert des Widerstandes R unabhängig ist, und welchen Betrag hat Z dann?

762. (Bild 166) a) Zeichne die Ortskurve des Scheinwiderstandes bei veränderlicher Induktivität L ; Anleitung 3 (S. 86); $M_Z = \frac{1 \text{ cm}}{200 \Omega}$; $M_Y = \frac{2 \text{ cm}}{\text{mS}}$. b) Bei welchem Wert von L wird der Scheinwiderstand reell, und wie groß ist dieser dann? c) Bei welcher Induktivität beträgt der Scheinwiderstand 1000Ω ?

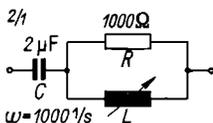


Bild 166. Aufgabe 762

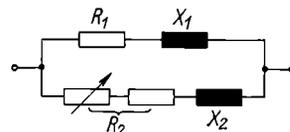


Bild 167. Aufgabe 763

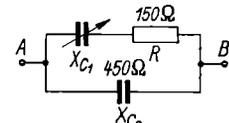


Bild 168. Aufgabe 764

763. (Bild 167) Zeichne die Ortskurve für den durch die Schaltung fließenden Strom, wenn bei Abschaltung des unteren Zweiges $I_1 = 1,0 \text{ A}$ ($\varphi_1 = 50^\circ$) und bei Kurzschluß des verstellbaren Teils von R_2 $I_k = 4,0 \text{ A}$ ($\varphi_k = 65^\circ$) fließen; $1 \text{ cm} \triangleq 0,5 \text{ A}$; als Einheit des Parameters werde $p_1 = \frac{R_2}{X_2} = 1$ gewählt. Bei welchem Verhältnis $p = \frac{R_2}{X_2}$ und welchem Phasenwinkel φ fließt ein Strom $I = 2,0 \text{ A}$?

764. (Bild 168) Zeichne die Ortskurve des Scheinwiderstandes bei veränderlichem kapazitiven Widerstand X_{C1} nach Anleitung 3 (S. 86); $r = 3 \text{ cm}$; $M_Z = \frac{0,01 \text{ cm}}{\Omega}$

765. (Bild 169) Zeichne die Ortskurve des Scheinleitwertes, wenn der Widerstand $R = pR_2$ zwischen 0 und ∞ veränderlich ist; $r = 4 \text{ cm}$; $M_Z = \frac{1 \text{ cm}}{50 \Omega}$. Welchen Betrag hat der Scheinleitwert für $R = 0$?

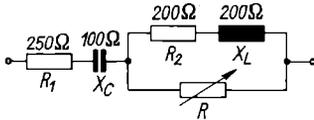


Bild 169. Aufgabe 765

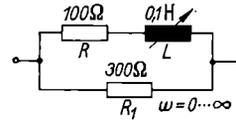


Bild 170. Aufgabe 766

766. a) (Bild 170) Zeichne die Ortskurve des Scheinwiderstandes für $\omega = 0 \dots \infty \text{ 1/s}$; $M_Z = \frac{0,02 \text{ cm}}{\Omega}$. Der durch Inversion des Scheinwiderstandes des oberen Zweige entstehende Halbkreis soll einen Durchmesser von 6 cm haben. Welchen Betrag hat der Scheinwiderstand bei $\omega = 1000 \text{ 1/s}$?
- b) Wie groß muß der Maßstab M_Y sein, wenn die Halbkreise über demselben Durchmesser stehen sollen, und wie groß sind diese?

767. (Bild 171) Zeichne die Ortskurve des Scheinleitwertes, wenn R zwischen 0 und ∞ veränderlich ist. Bei welchem Widerstand R wird der Scheinleitwert \mathcal{Y} reell, und welcher maximale Phasenwinkel kann eingestellt werden? $M_Y = \frac{25 \text{ cm}}{\text{S}}$
 $r^2 = 15 \text{ cm}^2$.

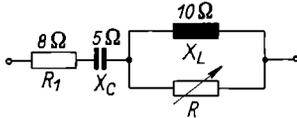


Bild 171. Aufgabe 767

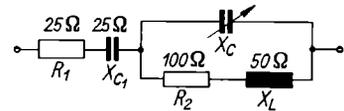


Bild 172. Aufgabe 768

768. (Bild 172) Zeichne die Ortskurve des Scheinleitwertes, wenn X_C zwischen 0 und ∞ veränderlich ist. $M_Z = \frac{0,04 \text{ cm}}{\Omega}$; $M_Y = \frac{0,1 \text{ cm}}{\text{mS}}$. Bezugswert für $p = 1$ sei $\frac{1}{X_{C1}} = 20 \text{ mS}$ ($\triangleq 2 \text{ cm}$). Für welchen Wert von X_C wird der Leitwert reell?

Lösungen

1. a) $\omega = 2\pi f = 2\pi \cdot 16,67 \text{ 1/s} = \underline{104,7 \text{ 1/s}}$; b) $\underline{157,1 \text{ 1/s}}$; c) $\underline{301,6 \text{ 1/s}}$;
 d) $\underline{314,2 \text{ 1/s}}$; e) $\underline{323,0 \text{ 1/s}}$; f) $\underline{628,3 \text{ 1/s}}$; g) $\underline{6283 \text{ 1/s}}$; $\underline{18850 \text{ 1/s}}$;
 i) $\underline{1,86 \cdot 10^6 \text{ 1/s}}$
2. a) $T = \frac{1}{f} = \frac{3 \text{ s}}{50} = \underline{0,06 \text{ s}}$; b) $\underline{0,04 \text{ s}}$; c) $\underline{0,021 \text{ s}}$; d) $\underline{0,02 \text{ s}}$; e) $\underline{0,0195 \text{ s}}$;
 f) $\underline{0,01 \text{ s}}$; g) $\underline{0,001 \text{ s}}$; h) $\underline{3,33 \cdot 10^{-4} \text{ s}}$; i) $\underline{3,4 \cdot 10^{-6} \text{ s}}$
3. Dies ist nach $t = T/4$ der Fall. a) $\frac{T}{4} = \frac{3 \text{ s}}{50 \cdot 4} = \underline{0,015 \text{ s}}$; b) $\underline{0,0125 \text{ s}}$; c) $\underline{0,0071 \text{ s}}$;
 d) $\underline{0,0051 \text{ s}}$; e) $\underline{0,0050 \text{ s}}$; f) $\underline{0,0048 \text{ s}}$; g) $\underline{0,0025 \text{ s}}$
4. a) $\sin \omega t = 0,1$; $\omega t = 5,74^\circ = 0,1002 \text{ rad}$; $t = \underline{3,19 \cdot 10^{-4} \text{ s}}$; b) $\underline{6,4 \cdot 10^{-4} \text{ s}}$;
 c) $\underline{8,0 \cdot 10^{-4} \text{ s}}$; d) $\underline{10,8 \cdot 10^{-4} \text{ s}}$; e) $\underline{16,7 \cdot 10^{-4} \text{ s}}$; f) $\underline{35,6 \cdot 10^{-4} \text{ s}}$
5. a) $0,5 = \sin \omega t$; $\omega t = 30^\circ = 30^\circ \cdot 0,01745 \text{ rad/}^\circ = 0,5236 \text{ rad}$;
 $f = \frac{\omega t}{2\pi t} = \frac{0,5236}{2\pi \cdot 10^{-3} \text{ s}} = \underline{83,3 \text{ Hz}}$; b) $\underline{55,55 \text{ Hz}}$; c) $\underline{297,6 \text{ Hz}}$;
 d) $\underline{189,4 \text{ Hz}}$; e) $\underline{320,5 \text{ Hz}}$
6. a) $u = U_{\max} \sin 2\pi f t = 65 \text{ V} \cdot \sin (314 \text{ s}^{-1} \cdot 0,3 \text{ s}) = 65 \text{ V} \cdot \sin 94,2 = 65 \text{ V} \cdot$
 $\cdot \sin 5400^\circ = 65 \text{ V} \cdot \sin 0^\circ = \underline{0 \text{ V}}$; b) $\underline{0 \text{ V}}$; c) $\underline{52,6 \text{ V}}$; d) $\underline{0 \text{ V}}$; e) $\underline{52,6 \text{ V}}$;
 f) $\underline{61,8 \text{ V}}$
7. a) $\sin \omega t = \frac{i}{I_{\max}} = \frac{0,5 \text{ A}}{15 \text{ A}} = 0,0333$; $\sin (628,32 \text{ s}^{-1} \cdot t) = 0,0333$; $t = \underline{53 \cdot 10^{-6} \text{ s}}$;
 b) $\underline{159 \cdot 10^{-6} \text{ s}}$; c) $\underline{0,71 \cdot 10^{-3} \text{ s}}$; d) $\underline{1,161 \cdot 10^{-3} \text{ s}}$; e) $\underline{2,1 \cdot 10^{-3} \text{ s}}$
8. a) $U_{\max} = \frac{u}{\sin 2\pi f t} = \frac{209,24 \text{ V}}{\sin (314 \text{ s}^{-1} \cdot 0,004 \text{ s})} = \frac{209,24 \text{ V}}{\sin 72^\circ} = \underline{220 \text{ V}}$;
 b) $\underline{175 \text{ V}}$; c) $\underline{100 \text{ V}}$; d) $\underline{225 \text{ V}}$
9. a) $u = U_{\max} \sin 2\pi f t = 220 \text{ V} \cdot \sin (157,08 \text{ s}^{-1} \cdot 0,02 \text{ s}) = 220 \text{ V} \cdot \sin 180^\circ = \underline{0 \text{ V}}$;
 b) $\underline{80,9 \text{ V}}$; c) $\underline{0 \text{ V}}$; d) $\underline{106 \text{ V}}$; e) $\underline{54,7 \text{ V}}$
10. a) $\sin \omega t = 0,5$; $\omega t = 30^\circ$ bzw. 150° oder 150° bzw. 210° ;
 $\omega \Delta t_1 = 150^\circ - 30^\circ = 120^\circ = 2,09439 \text{ rad}$; $\Delta t_1 = \underline{0,02 \text{ s}}$;
 $\omega \Delta t_2 = 210^\circ - 150^\circ = 60^\circ = 1,04720 \text{ rad}$; $\Delta t_2 = \underline{0,01 \text{ s}}$;
 b) $\underline{0,0067 \text{ s}}$ bzw. $\underline{0,0033 \text{ s}}$; c) $\underline{0,0033 \text{ s}}$ bzw. $\underline{0,0017 \text{ s}}$; d) $\underline{0,00042 \text{ s}}$ bzw.
 $\underline{0,00021 \text{ s}}$

11. a) $\sin \omega t = 0,1$; $\omega t = \underline{5,74^\circ}$; b) $\underline{11,54^\circ}$; c) $\underline{17,46^\circ}$; d) $\underline{30^\circ}$; e) $\underline{44,43^\circ}$;
f) $\underline{53,13^\circ}$; g) $\underline{64,16^\circ}$

12. a) $0,75 U_{\max} = U_{\max} \sin \omega t_1$; $\omega t_1 = 48,59^\circ$; $\Delta \omega t = \omega t_2 - \omega t_1 = 90^\circ - 48,59^\circ = 41,41^\circ = 0,7227 \text{ rad}$;

$$j = \frac{\Delta \omega t}{2\pi \Delta t} = \frac{722,7}{6,283 \text{ s}} = \underline{115 \text{ Hz}}$$

b) $\underline{88,3 \text{ Hz}}$; c) $\underline{50,55 \text{ Hz}}$; d) $\underline{31,9 \text{ Hz}}$; e) $\underline{22,5 \text{ Hz}}$

13. a) $0,1 = \sin \omega t_1$; $\omega t_2 = 11,5^\circ$; $\Delta \omega t = 5,8^\circ = 0,101 \text{ rad}$;

$$j = \frac{\Delta \omega t}{2\pi \Delta t} = \underline{8,06 \text{ Hz}}$$
; b) $\underline{8,22 \text{ Hz}}$; c) $\underline{17,42 \text{ Hz}}$;

d) $\underline{33,69 \text{ Hz}}$; e) $\underline{65,82 \text{ Hz}}$

14. a) $\omega \Delta t = 12^\circ = 0,21 \text{ rad}$; $\Delta t = \frac{\omega \Delta t}{2\pi f} = 0,00067 \text{ s}$; bzw. 348° und

$$\Delta t = \underline{0,0193 \text{ s}}$$
; b) $\underline{0,0025 \text{ s}}$ und $\underline{0,0175 \text{ s}}$; c) $\underline{0,0047 \text{ s}}$ und $\underline{0,0153 \text{ s}}$;

d) $\underline{0,00083 \text{ s}}$ und $\underline{0,0092 \text{ s}}$; e) $\underline{0,00167 \text{ s}}$ und $\underline{0,0083 \text{ s}}$; f) $\underline{0,00025 \text{ s}}$ und $\underline{0,00075 \text{ s}}$

15. (Bild 173) a) $T = t_1 + t_2 = 0,02 \text{ s}$;

$$f = \frac{1}{T} = \frac{1}{0,02 \text{ s}} = \underline{50 \text{ Hz}}$$
;

$$\varphi_1 = \omega t_1 = 314 \text{ 1/s} \cdot 0,015 \text{ s} = 4,71 \text{ rad} = \underline{270^\circ}$$

bzw. $\varphi_2 = 314 \text{ 1/s} \cdot 0,005 \text{ s} = 1,57 \text{ rad} = \underline{90^\circ}$

b) $\underline{50 \text{ Hz}}$; $\underline{324^\circ}$ bzw. $\underline{36^\circ}$;

c) $\underline{1666,7 \text{ Hz}}$; $\underline{336^\circ}$ bzw. $\underline{24^\circ}$;

d) $\underline{1250 \text{ Hz}}$; $\underline{211,5^\circ}$ bzw. $\underline{148,5^\circ}$

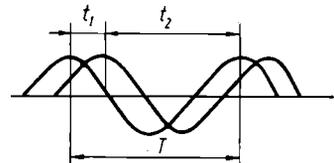


Bild 173. Aufgabe 15

16. $0,4 = \sin(\omega t + \varphi)$; $0,3333 = \sin \omega t$; $\omega t = 19,47^\circ$;

$$0,4 = \sin(19,47^\circ + \varphi)$$
; $19,47^\circ + \varphi = 23,58^\circ$; $\varphi = \underline{4,11^\circ}$

17. $i_1 = 6 \text{ A} \sin(\omega t + 25^\circ)$; $1,5 \text{ A} = 6 \text{ A} \sin \omega t$; $\omega t = 14,48^\circ$;

$$i_1 = 6 \text{ A} \sin 39,48^\circ = 6 \text{ A} \cdot 0,6358 = 3,815 \text{ A}$$
 oder:

$$i_2 = 6 \text{ A} \sin \omega t$$
; $1,5 \text{ A} = 6 \text{ A} \sin(\omega t + 25^\circ)$, wonach $\omega t = -10,52^\circ$ und $i_2 = \underline{-1,10 \text{ A}}$ ist.

18. a) $\sin(314 \text{ 1/s} \cdot 0,001 \text{ s} + \varphi) = 1$; $0,314 + \varphi = \frac{\pi}{2} = 90^\circ$ $\varphi = 90^\circ - 18^\circ = \underline{72^\circ}$ b) $\underline{63^\circ}$; c) $\underline{234^\circ}$

19. a) $U_{\max} = U\sqrt{2} = \underline{311 \text{ V}}$; b) $\underline{321 \text{ V}}$; c) $\underline{308 \text{ V}}$; d) $\underline{2,12 \text{ A}}$; e) $\underline{0,28 \text{ A}}$

20. a) $U = \frac{U_{\max}}{\sqrt{2}} = \frac{125 \text{ V}}{1,414} = \underline{88,4 \text{ V}}$; b) $\underline{113,1 \text{ V}}$; c) $\underline{176,8 \text{ V}}$; d) $\underline{247,5 \text{ V}}$;

e) $\underline{353,6 \text{ V}}$; f) $\underline{495 \text{ V}}$; g) $\underline{707 \text{ V}}$

21. a) $U = \frac{U_{\max}}{3 \sqrt{2}} = \frac{250 \text{ V}}{3 \cdot 1,414} = \underline{59 \text{ V}}$; b) 117,9 V; c) 283 V; d) 471 V

22. a) $U = \frac{U_{\max} \cdot 1,5}{3 \sqrt{2}} = \frac{160 \text{ V} \cdot 1,5}{3 \sqrt{2}} = \underline{56,6 \text{ V}}$; b) 88,4 V; c) 124 V

23. a) $I_{\max} = \frac{P \sqrt{2}}{U} = \frac{25 \text{ W} \cdot 1,414}{220 \text{ V}} = \underline{0,161 \text{ A}}$; b) 0,257 A;
c) 0,386 A; d) 0,482 A; e) 0,643 A

24. a) $P_{\max} = P (\sqrt{2})^2 = 25 \text{ W} \cdot 2 = \underline{50 \text{ W}}$; b) 80 W; c) 120 W; d) 150 W.
e) 200 W

25. a) $I_{\text{mi}} = \frac{2 I_{\max}}{\pi} = 1,2 \text{ A} \cdot 0,637 = \underline{0,76 \text{ A}}$; b) 1,78 A; c) 4,14 A

26. a) $I_{\text{mi}} = \frac{2 I \sqrt{2}}{\pi} = \underline{1,62 \text{ A}}$; b) 2,25 A; c) 3,33 A; d) 21,6 A

27. a) $U_{\max} = \frac{U_{\text{mi}} \pi}{2} = \frac{3,8 \text{ V}}{0,637} = \underline{5,97 \text{ V}}$; b) 6,59 V; c) 8,32 V

28. a) $U_{\text{mi}} = \frac{U_{\max}}{\pi} = \underline{2,07 \text{ V}}$; b) 2,71 V; c) 5,25 V

29. a) $U_{\max} = U_{\text{mi}} \pi = \underline{37,7 \text{ V}}$; b) 62,8 V; c) 116 V

30. a) Arithmetischer Mittelwert: Die 1. Viertelperiode wird z. B. in 15 Teile geteilt. Die Summe der Ordinaten vom 0. bis 14. Teilpunkt ist 22 A, diejenige vom 1. bis 15. Teilpunkt ist 25 A. Das arithmetische Mittel hieraus ist 23,5 A. Das arithmetische Mittel der Stromwerte ist $I_{\text{mi}} = \frac{23,5 \text{ A}}{15} = \underline{1,567 \text{ A}}$. Für den Effektivwert verfährt man wie vorhin, summiert aber die Quadrate der Ordinaten und erhält die beiden Summen 48,64 A² und 57,64 A². Das arithmetische Mittel hiervon ist 53,14 A². Das arithmetische Mittel aller Quadrate ist $\frac{53,14 \text{ A}^2}{15} = 3,543 \text{ A}^2$. $I = \sqrt{3,543 \text{ A}^2} = 1,882 \text{ A}$; Formfaktor $\xi_{\text{m}} = \frac{1,882 \text{ A}}{1,567 \text{ A}} = 1,20$;

Scheitelfaktor $\xi_{\text{s}} = \frac{3 \text{ A}}{1,882 \text{ A}} = \underline{1,59}$

b) $I_{\text{mi}} = 1,375 \text{ A}$; $I = 1,881 \text{ A}$; Formfaktor 1,37; Scheitelfaktor 1,97

31. a) Mit 10 Teilpunkten von 0 bis 90° erhält man die Ordinatensummen 5,86 V und 6,86 V. Arithmetisches Mittel hiervon ist 6,36 V. Dies durch 10 dividiert, ergibt $U_{\text{mi}} = 0,636 \text{ V}$. Für die Effektivwerte erhält man die entsprechenden Quadratsummen 4,507 V² und 5,507 V² mit dem Mittelwert 5,007 V². Die Quadratwurzel aus dem 10. Teil hiervon ist $U = 0,707 \text{ V}$.

Formfaktor = $\frac{0,707 \text{ V}}{0,636 \text{ V}} = 1,11$; Scheitelfaktor = $\frac{1 \text{ V}}{0,707 \text{ V}} = \underline{1,414}$

b) Obersumme 55 V; Untersumme 45 V; Mittelwert 50 V, arithmetischer Mittelwert $U_{mi} = \frac{50 \text{ V}}{10} = 5 \text{ V}$; Ober- und Untersumme der Ordinatenquadrate sind 385 V^2 und 285 V^2 ; Mittelwert 335 V^2 ; $U = \sqrt{335 \text{ V}^2} = 5,79 \text{ V}$; Formfaktor $\xi_m = 1,16$; Scheitelfaktor $\xi_s = 1,73$

32. a) $I_{mi} = 4 \text{ A}$; $I = 4,24 \text{ A}$; $\xi_m = 1,06$; $\xi_s = 1,42$;
 b) $I_{mi} = 6 \text{ A}$; $I = 6,042 \text{ A}$; $\xi_m = 1,007$; $\xi_s = 1,159$;
 c) $I_{mi} = 3 \text{ A}$; $I = 3,674 \text{ A}$; $\xi_m = 1,225$; $\xi_s = 1,633$

33. $\xi_m = \frac{I}{I_{mi}} = \frac{I\pi}{2I_{max}} = \frac{\pi}{2\sqrt{2}} = 1,11$; $\xi_s = \frac{I_{max}}{I} = \frac{I\sqrt{2}}{I} = 1,414$

34. a) $U = \frac{U_{max}}{\xi_s} = \frac{175 \text{ V}}{1,52} = 115 \text{ V}$; b) $16,1 \text{ A}$; c) $0,7485 \text{ Vs/m}^2$;
 d) $2,128 \cdot 10^{-3} \text{ Vs}$; e) 1370 A/m

35. a) 1. Weg:

$$U = \sqrt{U_1^2 + U_2^2 + 2 U_1 U_2 \cos \varphi} = 217,9 \text{ V};$$

$$\tan \varphi_g = \frac{U_2 \sin \varphi}{U_1 + U_2 \cos \varphi} = 0,742; \quad \varphi_g = 36,6^\circ$$

2. Weg (Bild 174): Man zerlege U_2 in die beiden Komponenten $U_2 \cos 60^\circ = 75 \text{ V}$ und $U_2 \sin 60^\circ = 129,9 \text{ V}$ und erhält U als Resultierende:

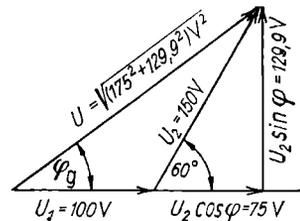


Bild 174. Aufgabe 35a

$$U = \sqrt{(U_1 + U_2 \cos \varphi)^2 + U_2^2 \sin^2 \varphi} = 217,9 \text{ V};$$

- b) $120,7 \text{ V}$; $15,6^\circ$; c) $236,5 \text{ V}$; $22,5^\circ$; d) $270,2 \text{ V}$; $23,2^\circ$; e) $51,9 \text{ V}$; $39,5^\circ$

36. a) $\cos \varphi = \frac{I^2 - I_1^2 - I_2^2}{2 I_1 I_2} = \frac{(36 - 25 - 12,25) \text{ A}^2}{35 \text{ A}^2} = -0,03571$; $\varphi = 92,0^\circ$

- b) $67,1^\circ$; c) $71,8^\circ$; d) $61,3^\circ$

37. 1. Weg:

$$U = \sqrt{U_1^2 + U_2^2 + 2 U_1 U_2 \cos \varphi} = 214,8 \text{ V}$$

2. Weg (Bild 175): Man zerlege die Spannung $U_2 = 100 \text{ V}$ wie in Aufgabe 35 in die beiden Komponenten $U_2 \cos \varphi = 90,6 \text{ V}$ und $U_2 \sin \varphi = 42,3 \text{ V}$. Die resultierende Spannung ist dann

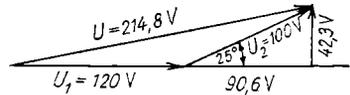


Bild 175. Aufgabe 37

$$U = \sqrt{(U_1 + U_2 \cos \varphi)^2 + U_2^2 \sin^2 \varphi} = 214,8 \text{ V}$$

38. a) $U = U_1 + U_2 = 200 \text{ V}$; b) $U = \sqrt{U_1^2 + U_2^2 + 2 U_1 U_2 \cos \varphi} = 193,6 \text{ V}$;
 c) 175 V ; d) $145,81 \text{ V}$; e) 109 V ; f) 50 V

39. a) $I = \sqrt{I_1^2 + I_2^2} = 32,4 \text{ A}$; b) $35,4 \text{ A}$; c) $50,3 \text{ A}$; d) $136,5 \text{ A}$

40. 1. Weg: $U = U_1 \sqrt{2(1 + \cos \varphi)}$; $U_1 = \frac{U}{\sqrt{2(1 + \cos \varphi)}}$;

a) 88,4 V; b) 72,2 V; c) 64,7 V

2. Weg: Nach Bild 176 findet man z. B. für Fall b)

$$U_1 = \frac{U/2}{\cos 30^\circ} = \frac{62,5 \text{ V}}{0,866} = \underline{72,2 \text{ V}}$$

41. 1. Weg: $I_{1+2} = \sqrt{I_1^2 + I_2^2 + 2I_1I_2 \cos \varphi} = 10\sqrt{3} \text{ A}$; der Phasenwinkel dieses Stromes gegenüber I_3 ist 90° , so daß

$$I = \sqrt{I_3^2 + (I_{1+2})^2} = \underline{20 \text{ A}}$$

2. Weg (Bild 177): Aus den geometrischen Verhältnissen des Stromdiagramms erkennt man unmittelbar, daß $I = 20 \text{ A}$ sein muß.

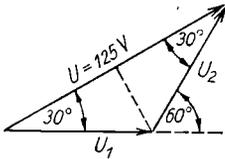


Bild 176. Aufgabe 40b

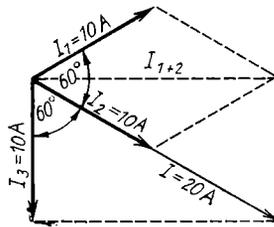


Bild 177. Aufgabe 41

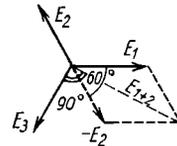


Bild 178. Aufgabe 42

42. Die von E_1 und E_2 erzeugte Spannung ergibt sich durch geometrische Addition nach Umwendung des Zeigers E_2 (Bild 178), wobei der Phasenwinkel $\varphi_{2,1} = 60^\circ$ und $E_{1+2} = E\sqrt{3}$ (Spannung der ersten Gruppe). Der Phasenwinkel zwischen E_{1+2} und E_3 ergibt sich zu 90° , weshalb auch die Ströme um 90° verschoben sind und

$$I = \sqrt{I_1^2 + I_2^2} = \underline{21,5 \text{ A}}$$

43. a) Reihenschaltung: $E = \sqrt{E_1^2 + E_2^2 + 2E_1E_2 \cos \varphi} = \underline{131,7 \text{ V}}$

Gegenreihenschaltung: $E = \sqrt{E_1^2 + E_2^2 - 2E_1E_2 \cos \varphi} = \underline{51,4 \text{ V}}$;

b) 127,1 V und 61,9 V; c) 121,7 V und 72,1 V

44. a) $L = \frac{U}{\omega I} = \frac{18 \text{ V}}{314 \text{ 1/s} \cdot 2 \text{ A}} = \underline{0,0286 \text{ H}}$;

b) 63,7 mH; c) 49,7 mH; d) 24,9 mH; e) 58,6 mH

45. a) $L = \frac{X_L}{\omega} = \frac{12 \Omega}{314 \text{ 1/s}} = \underline{38,2 \text{ mH}}$; $X_L = \underline{11,5 \Omega}$; b) 14,4 Ω ;

c) 24 Ω ; d) 192 Ω

46. a) $I = \frac{U}{2\pi fL} = \underline{143 \text{ mA}}$; b) 3,45 mA; c) 16,2 A; d) 21,9 A;

47. a) $L = \frac{\mu_0 N^2 A}{2\delta} = 0,212 \text{ H}; \quad I = \frac{U}{2\pi f L} = \underline{1,88 \text{ A}};$

b) 0,733 A; c) 0,209 A

48. a) $f = f_1 \frac{X_{L2}}{X_{L1}} = \frac{500 \cdot 85 \Omega}{8 \cdot 78 \Omega} = \underline{545 \text{ Hz}};$ b) 769 Hz; c) 320,5 Hz

49. $X_L = \frac{U}{I}; \quad L = \frac{X_L}{\omega};$

$$N = \sqrt{\frac{L 2\delta}{\mu_0 A}} = \sqrt{\frac{U 2\delta}{I \omega \mu_0 A}} = \underline{662 \text{ Windungen}}$$

50. a) $L = \frac{X_L}{\omega}; \quad N$ (siehe Aufg. 49) = 546 Windungen;

b) 472 Wdg; c) 431 Wdg.

51. Die Spulenfeldstärke ist $H = \frac{IN}{d_m \pi} = 588 \text{ A/m}$; die Induktion nach der Magnetisierungskurve ist $B = 1,25 \text{ Vs/m}^2$;

$U = 2\pi I f L$; mit $L = \frac{\Phi N}{I}$ und $\Phi = BA$ ist

$$U = \frac{2\pi I f B A N}{I} = \underline{20,8 \text{ V}}$$

52. Nach Band I ist $L = \frac{\mu_0}{\pi} l \left(2,3 \lg \frac{20}{0,334} + 0,25 \right) = 0,0434 \text{ H};$

$U = I 2\pi f L = \underline{614 \text{ V}}$

53. a) $L = \underline{0,048 \text{ H}};$ $U = \underline{672 \text{ V}};$ b) 744 V

54. a) $X_C = \frac{1}{2\pi f C} = \underline{6366 \Omega};$ b) 3979 Ω; c) 265 Ω;

d) 6366 Ω; e) 758 Ω; f) 159 Ω

55. a) $I = \frac{U}{X_C} = U 2\pi f C = \underline{0,138 \text{ A}};$ b) 0,311 A;

c) 0,0118 A; d) 3,016 A; e) 0,188 A; f) 0,132 A

56. a) $\omega = \frac{1}{X_C C} = \frac{10^6}{10 \Omega \cdot 1 \text{ F}} = 10^5 \text{ 1/s}; \quad f = \frac{10^5 \text{ 1/s}}{6,28} = \underline{15,9 \text{ kHz}};$

b) 53 kHz; c) 0,32 MHz; d) 32 MHz

57. a) $f = \frac{I}{2\pi U C} = \frac{0,6 \text{ A} \cdot 10^6}{6,28 \cdot 218 \text{ V} \cdot 5 \text{ F}} = \underline{87,6 \text{ Hz}};$ b) 116,8 Hz; c) 50 Hz

58. a) $C = \frac{I}{\omega U} = \frac{5,89 \cdot 10^{-3} \text{ A}}{314 \text{ 1/s} \cdot 125 \text{ V}} = \underline{0,15 \mu\text{F}};$ b) 0,45 μF; c) 0,61 μF;

d) 1,27 μF; e) 5,09 μF

59. $U = \frac{I}{\omega C} = \frac{\sqrt{2} \cdot 0,1 \text{ A} \cdot 10^6}{314 \text{ 1/s} \cdot 1,2 \text{ F}} = \underline{375 \text{ V}}$

60. $I = U2\pi fC \pm 10\%$; d. h. zwischen 0,269 A und 0,328 A

61. a) $C = 1,415 \mu\text{F}$; Abweichung: $-\frac{0,085 \mu\text{F}}{1,5 \mu\text{F}} = -5,7\%$; b) $+2,8\%$;
c) $+8,5\%$

62.	a)	b)	c)	d)	e)	f)
$Z =$	<u>1,18 Ω</u>	<u>21,7 Ω</u>	<u>9543 Ω</u>	<u>587 kΩ</u>	<u>4,47 MΩ</u>	<u>91,7 kΩ</u>
$\tan \varphi =$	<u>0,628</u>	<u>1,047</u>	<u>6,28</u>	<u>0,8378</u>	<u>1,571</u>	<u>1,539</u>
$\varphi =$	<u>32,1$^\circ$</u>	<u>46,3$^\circ$</u>	<u>81,0$^\circ$</u>	<u>40,0$^\circ$</u>	<u>57,5$^\circ$</u>	<u>57,0$^\circ$</u>

63. $\frac{\omega L}{R} = 1$ a) $R = \underline{785 \Omega}$; b) 283 k Ω ; c) 2890 Ω

64. $L = \frac{R \tan 30^\circ}{\omega}$; a) $L = \underline{6,4 \text{ mH}}$; b) 0,044 mH; c) 0,026 H

65. $f = \frac{R \tan 8^\circ}{2\pi L}$; a) $f = \underline{5,57 \text{ Hz}}$; b) 669 Hz; c) 13,4 MHz

66.	a)	b)	c)	d)
$L = \frac{R \tan \varphi}{2\pi f} =$	<u>10,94 μH</u>	<u>0,0524 H</u>	<u>0,0693 H</u>	<u>0,278 μH</u>
$Z = \frac{R}{\cos \varphi} =$	<u>34,40 Ω</u>	<u>15,2 Ω</u>	<u>154,5 Ω</u>	<u>0,01 Ω</u>

67. $L = \frac{\sqrt{Z^2 - R^2}}{2\pi f} = \frac{\sqrt{5822^2 \Omega^2 - 4000^2 \Omega^2}}{2\pi \cdot 1000^1/\text{s}} = \underline{0,67 \text{ H}}$

68.	a)	b)	c)	d)
$R = Z \cos \varphi =$	<u>1400 Ω</u>	<u>238,7 Ω</u>	<u>66,76 Ω</u>	<u>2,55 Ω</u>
$L = \frac{Z \sin \varphi}{2\pi f} =$	<u>7,72 H</u>	<u>0,815 H</u>	<u>0,086 H</u>	<u>2,80 mH</u>

69.	a)	b)	c)	d)
$I = \frac{U}{\sqrt{R^2 + (\omega L)^2}} =$	<u>32,3 mA</u>	<u>18,2 mA</u>	<u>7,89 mA</u>	<u>0,96 mA</u>

70. $L = \frac{\sqrt{\frac{U^2}{I^2} - R^2}}{2\pi f} = \underline{32,7 \text{ mH}}$

71. $L = U \frac{\sqrt{\frac{1}{I_2^2} - \frac{1}{I_1^2}}}{2\pi f} = \underline{46 \text{ mH}}$

72. $R = \frac{U_R}{I} = 6,33 \Omega$; $U_L = \sqrt{U^2 - U_R^2} = 4,25 \text{ V}$; $L = \frac{\sqrt{\frac{U^2}{I^2} - R^2}}{2\pi f} = \underline{22,6 \text{ mH}}$

73.

	a)	b)	c)	d)
$\cos \varphi = \frac{U_R}{U}; \quad \varphi =$	<u>33,6°</u>	<u>84,3°</u>	<u>60°</u>	<u>43,4°</u>
$R = \frac{U_R}{I} =$	<u>5 Ω</u>	<u>20 Ω</u>	<u>68,6 Ω</u>	<u>0,5 Ω</u>
$L = \frac{\sqrt{Z^2 - R^2}}{2\pi f} =$	<u>10,56 mH</u>	<u>0,634 H</u>	<u>0,378 H</u>	<u>1,5 mH</u>

74.

	a)	b)	c)	d)
$\cos \varphi = \frac{U_R}{U} = \frac{RI}{U} =$	<u>0,5667</u>	<u>0,75</u>	<u>0,6486</u>	<u>0,6468</u>
$\varphi =$	<u>55,5°</u>	<u>41,4°</u>	<u>49,6°</u>	<u>49,7°</u>

75. $\omega L = R \tan 30^\circ$; Kombinationswiderstand $R' = \frac{R R_x}{R + R_x}$;
 $\tan 80^\circ = \frac{\omega L}{R'} = \frac{R \tan 30^\circ}{R'}$; $R' = 1,83 \Omega$; $R_x = 2,04 \Omega$

76. $Z = 36,193 \Omega$; neuer Scheinwiderstand $Z' = 32,574 \Omega$;
 Kombinationswiderstand $R' = 8,666 \Omega$; $R_x = 16,72 \Omega$

77. Ursprünglicher Phasenwinkel $\varphi = 63^\circ$; neuer Phasenwinkel $\varphi' = 75,6^\circ$; Kombinationswiderstand $R' = 8,06 \Omega$; $R_x = 16,25 \Omega$

78. Da das Widerstandsdiagramm dem ursprünglichen geometrisch ähnlich ist, muß der Kombinationswiderstand $R \parallel R_x$ ebenfalls um 30 % kleiner als R sein. d. h. $4,9 \Omega$; $R_x = 16,33 \Omega$

79. Der Scheinwiderstand Z bleibt unverändert $19,76 \Omega$; $\omega L' = R' \tan 85^\circ$; $19,76 \Omega = \sqrt{R'^2 + (11,43 R')^2}$; $R' = 1,722 \Omega$;
 $R_x = 2,01 \Omega$; aus der ersten Gleichung ergibt sich $L' = 0,0627 \text{ H}$

80. (Bild 179) Im Stromkreis liegen 3 Wirkwiderstände und 3 induktive Widerstände in Reihe.
 a) $Z_V = 74,54 \Omega$; der Strom ergibt sich aus der Spannung und dem Scheinwiderstand des Verbrauchers: $I = \frac{U}{Z_V} = \frac{10000 \text{ V}}{74,54 \Omega} = 134,16 \text{ A}$
 b) Die Induktivität der Leitung ergibt sich (nach Band I) zu $L_L = 40 \text{ mH}$;

$$R_L = \frac{0,02 \Omega \text{ mm}^2/\text{m} \cdot 36000 \text{ m}}{50,27 \text{ mm}^2} = 14,32 \Omega$$

induktiver Widerstand der Leitung
 $\omega L_L = 12,54 \Omega$;

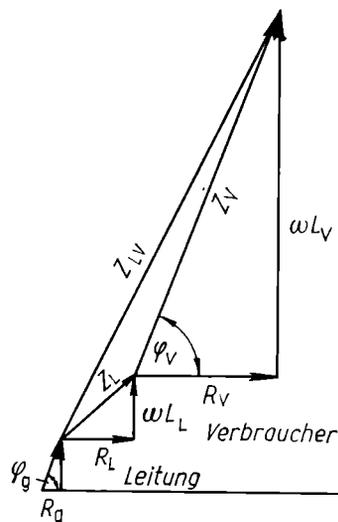


Bild 179. Aufgabe 80

Gesamtwiderstand von Leitung und Verbraucher

$$Z_{LV} = \sqrt{(R_L + R_V)^2 + (\omega L_L + \omega L_V)^2} = 91,94 \Omega$$

$$U_g = Z_{LV} I = 12334 \text{ V}$$

c) Die geometrische Addition aller Wirk- und Blindwiderstände ergibt $Z = 103,19 \Omega$ und mit dem Strom I die EMK 13844 V.

$$\text{d) } \tan \varphi_V = \frac{\omega L_V}{R_V} = \frac{69,11 \Omega}{28 \Omega}; \quad \varphi_V = 67,9^\circ;$$

$$\text{e) } \tan \varphi_g = \frac{\omega L_g}{R_g} = \frac{11 \Omega}{3,2 \Omega}; \quad \varphi_g = 73,8^\circ$$

$$81. X_L^2 = Z^2 - R^2; \quad R' = \sqrt{Z'^2 - X_L^2} = \sqrt{Z'^2 - Z^2 + R^2}; \quad \text{mit}$$

$$Z = \frac{U}{I} = 73,33 \Omega \quad \text{und} \quad Z' = \frac{U'}{I'} = 24,44 \Omega \quad \text{wird} \quad R' = 69,25 \Omega \quad \text{und}$$

$$R_V = R' - R = 65,25 \Omega$$

$$82. R = Z \cos \varphi = 173,2 \Omega; \quad L = \frac{Z \sin \varphi}{2\pi f} = 0,025 \text{ H}$$

$$83. X_L = \sqrt{Z^2 - R^2} = 812,4 \Omega; \quad L = \frac{X_L}{2\pi f} = 1,29 \text{ H}$$

$$84. (\text{Bild 180}) \quad \text{Mit } Z = \frac{E}{I} = \frac{80 \text{ V}}{8 \text{ A}} = 10 \Omega \quad \text{wird}$$

$$L = \frac{\sqrt{Z^2 - \left(R + \frac{U}{I}\right)^2}}{2\pi f} = 0,02 \text{ H}$$

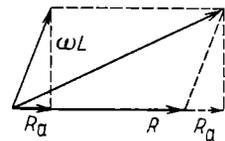
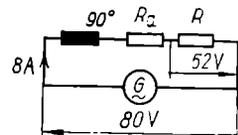


Bild 180 a und b
Aufgabe 84

$$85. \text{ a) } Z = \sqrt{R^2 + \frac{1}{(\omega C)^2}} = 31820 \Omega; \quad \tan \varphi = \frac{1}{R\omega C} = 0,3537;$$

$$\text{b) } Z = 2300 \Omega; \quad \varphi = 29,61^\circ; \quad \text{c) } Z = 673,9 \Omega; \quad \varphi = 79,74^\circ;$$

$$\text{d) } Z = 64,9 \Omega; \quad \varphi = 76,64^\circ; \quad \text{e) } Z = 30724 \Omega; \quad \varphi = 12,46^\circ;$$

$$\text{f) } Z = 2533 \Omega; \quad \varphi = 75,13^\circ$$

$$86. U_c = \sqrt{U^2 - U_R^2} = 181 \text{ V}; \quad I = U_c \omega C; \quad C = \frac{I}{U_c 2\pi f} = 2,11 \mu\text{F}$$

$$87. \text{ a) } I = \frac{U}{\sqrt{R^2 + \left(\frac{1}{\omega C}\right)^2}} = 9,9 \text{ mA};$$

$$\text{b) } \frac{1}{\omega C} = \sqrt{Z^2 - R^2}; \quad C = \frac{1}{\omega \sqrt{Z^2 - R^2}} = 1,59 \mu\text{F}$$

$$88. \text{ a) } Z = \frac{80 \text{ V}}{0,015 \text{ A}} = 5333 \Omega; \quad f = \frac{1}{2\pi C \sqrt{Z^2 - R^2}} = 172 \text{ Hz};$$

$$\text{b) } 33,8 \text{ Hz}; \quad \text{c) } 20,9 \text{ Hz}$$

89. Der kapazitive Widerstand muß ebenfalls $1 \text{ k}\Omega$ betragen, so daß

$$C = \frac{1}{2\pi f X_c} = \underline{318 \mu\text{F}}$$

90. Es besteht die Gleichung $I = \frac{3U}{2\sqrt{R^2 + \left(\frac{1}{\omega C}\right)^2}} = \frac{U}{\sqrt{R^2 + \left(\frac{1}{2\omega C}\right)^2}}$

Die Auflösung ergibt $C = \underline{1,18 \mu\text{F}}$

91. $\frac{10U}{\sqrt{R^2 + \left(\frac{1}{\omega C}\right)^2}} = \frac{U}{R}$; $C = \underline{0,46 \mu\text{F}}$

92. $1,2\sqrt{R^2 + \left(\frac{1}{\omega C}\right)^2} = \sqrt{(2R)^2 + \left(\frac{1}{\omega C}\right)^2}$; $C = \underline{6,6 \mu\text{F}}$

93. $Z = \sqrt{R^2 + \left(\frac{1}{\omega C}\right)^2} = \underline{25,6 \text{ k}\Omega}$ $\tan \varphi = 0,7958$;

$$\varphi = 38^\circ 31'$$

94. a) $R = \frac{48400 \text{ V}^2}{40 \text{ W}} = 1210 \Omega$; $Z = \sqrt{R^2 + \left(\frac{1}{\omega C}\right)^2} = \underline{2000 \Omega}$;

b) $I = \frac{U}{Z} = \underline{0,11 \text{ A}}$; c) $U_R = IR = \underline{133,1 \text{ V}}$;

$U_c = \frac{I}{\omega C} = \underline{175,1 \text{ V}}$; d) $\tan \varphi = 1,31533$; $\varphi = \underline{-52^\circ 45'}$

95. a) $R = \sqrt{Z^2 - \left(\frac{1}{\omega C}\right)^2} = \underline{75 \text{ k}\Omega}$; b) $U = IZ = \underline{30 \text{ V}}$;


c) $U_R = IR = \underline{22,5 \text{ V}}$; $U_c = \frac{I}{\omega C} = \underline{19,9 \text{ V}}$

96. (Bild 181) Nach Umzeichnen der Schaltung erhält man das Bild eines Spannungsteilers, wonach

$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{\sqrt{R^2 + \left(\frac{1}{\omega C}\right)^2}}{\frac{1}{\omega C}} = \sqrt{\omega^2 R^2 C^2 + 1} \text{ bzw. mit den gegebenen Zahlenwerten}$$

$$U_2 = \underline{0,354 \text{ V}}$$

Bild 181. Aufgabe 96

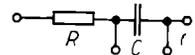

97. a) $X_c = \frac{1}{\omega C} - \omega L = \underline{2555 \Omega}$; $\varphi = \underline{-90^\circ}$; b) $\underline{3803 \Omega}$; $\underline{+90^\circ}$;

c) $\underline{33,1 \text{ k}\Omega}$; $\underline{-90^\circ}$; d) $\underline{696 \text{ k}\Omega}$; $\underline{-90^\circ}$; e) $\underline{207 \Omega}$; $\underline{-90^\circ}$

98. a) $X_C = 118 \Omega$; $C = \frac{1}{\omega X_C} = \underline{27 \mu\text{F}}$; b) $X_C = \underline{2869 \Omega}$; $C = \underline{1,11 \mu\text{F}}$;
 c) $X_C = \underline{438,2 \Omega}$; $C = \underline{7,26 \mu\text{F}}$; d) $X_L = \underline{130,3 \Omega}$; $L = \underline{0,415 \text{H}}$

99. $C = 0,25 \mu\text{F}$; $X_L = \underline{2497 \Omega}$; $L = \underline{0,795 \text{H}}$

100. $C = \frac{C_1 C_2}{2 C_1} + C_1 = 2,25 \mu\text{F}$; $X_L = \underline{1525 \Omega}$; $L = \underline{0,373 \text{H}}$

101. $C = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} + C_3 = 2,2 \mu\text{F}$; $X_L = \underline{72,2 \Omega}$; $L = \underline{11,5 \text{mH}}$

102. $C = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} = 5,65 \mu\text{F}$; $L = \frac{L_1 L_2}{L_1 + L_2} = \underline{0,228 \text{H}}$;
 $X_C - X_L = \underline{492 \Omega}$; $C = \underline{6,47 \mu\text{F}}$

103. a) $\omega L - \frac{1}{\omega C} = X_L$; aus dieser in ω quadratischen Gleichung ergibt sich
 $\omega = 558,3 \text{ 1/s}$ und $f = \underline{88,85 \text{Hz}}$;

b) $\frac{1}{\omega C} - \omega L = X_C$; hieraus ergibt sich $\omega = 358,3 \text{ 1/s}$ und $f = \underline{57 \text{Hz}}$

104. a) $\frac{1}{\omega C} = \omega L - X_L$; $C = \underline{0,0775 \mu\text{F}}$;

b) $C = \underline{0,0263 \mu\text{F}}$; c) $C = \underline{12,13 \mu\text{F}}$

105. Bei 50 Hz ergibt sich $X_L = 3875 \Omega$ und $I = 57 \text{ mA}$;
 bei 45 Hz ist der Strom $I = 83 \text{ mA}$, d. h. Zunahme um 46 %;
 bei 55 Hz ist $I = 44 \text{ mA}$ und die Abnahme 23 %.

106. Bei induktivem Charakter der Schaltung ist $\omega L - \frac{1}{\omega C} = \frac{U}{I}$; hiernach ist
 $\omega = 289,8 \text{ 1/s}$ und $f = \underline{46,13 \text{Hz}}$;

bei kapazitivem Charakter ist $\frac{1}{\omega C} - \omega L = \frac{U}{I}$ und $\omega = 172,5 \text{ 1/s}$; $f = \underline{27,45 \text{Hz}}$.

107. $\omega L = 2\pi \cdot 800 \text{ 1/s} \cdot 40 \cdot 10^{-3} \text{ H} = 201,06 \Omega$;

$\tan 45^\circ = 1 = \frac{\omega L - X_{C1}}{R}$; $X_{C1} = 191,06 \Omega$; $C_1 = 1,041 \mu\text{F}$;

$\tan (-45^\circ) = -1 = \frac{\omega L - X_{C2}}{R}$; $X_{C2} = 211,06 \Omega$; $C_2 = 0,943 \mu\text{F}$

Da sich parallelgeschaltete Kapazitäten addieren, muß der Kondensator zwischen $(0,943 - 0,8) \mu\text{F} = \underline{0,143 \mu\text{F}}$

und

$(1,041 - 0,8) \mu\text{F} = \underline{0,241 \mu\text{F}}$

veränderbar sein.

108. (Bild 182)

$$\begin{aligned} \text{a) } Z &= 747 \, \Omega; & I &= \frac{U}{Z} = \frac{125 \, \text{V}}{747 \, \Omega} = \underline{0,167 \, \text{A}}; \\ \tan \varphi &= 1,1101; & \varphi &= 48,0^\circ; \\ U_R &= \underline{83,5 \, \text{V}}; & U_L &= \underline{126,2 \, \text{V}}; \\ U_C &= \underline{33,3 \, \text{V}}; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b) } Z &= 1077,7 \, \Omega; & I &= \underline{0,204 \, \text{A}}; \\ \tan \varphi &= -3,0056; & \varphi &= -\underline{71,60^\circ}; \\ U_R &= \underline{69,4 \, \text{V}}; & U_L &= \underline{51,3 \, \text{V}}; \\ U_C &= \underline{260,0 \, \text{V}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{c) } Z &= 770 \, \Omega; & I &= \underline{0,286 \, \text{A}}; \\ \tan \varphi &= 0,8778; & \varphi &= -\underline{41,28^\circ} \\ U_R &= \underline{165,7 \, \text{V}}; & U_L &= \underline{44,9 \, \text{V}}; & U_C &= \underline{189,6 \, \text{V}}; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{d) } Z &= 6,51 \, \Omega; & I &= \underline{0,92 \, \text{A}}; & \tan \varphi &= 0,4233; & \varphi &= +\underline{22,95^\circ}; \\ U_R &= \underline{5,53 \, \text{V}}; & U_L &= \underline{4,63 \, \text{V}}; & U_C &= \underline{2,29 \, \text{V}}; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{e) } Z &= 75,95 \, \Omega; & I &= \underline{0,132 \, \text{A}}; & \tan \varphi &= -0,1581; & \varphi &= -\underline{8,98^\circ}; \\ U_R &= \underline{9,88 \, \text{V}}; & U_L &= \underline{12,41 \, \text{V}}; & U_C &= \underline{14 \, \text{V}}; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{f) } Z &= 15,15 \, \Omega; & I &= \underline{0,79 \, \text{A}}; & \tan \varphi &= 4,966; & \varphi &= +\underline{78,62^\circ}; \\ U_R &= \underline{2,38 \, \text{V}}; & U_L &= \underline{39,8 \, \text{V}}; & U_C &= \underline{28 \, \text{V}} \end{aligned}$$

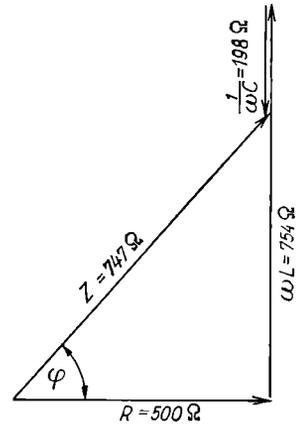


Bild 182. Aufgabe 108a

$$109. \text{ a) } \frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R} = \tan \varphi \quad C = \underline{0,065 \, \mu\text{F}}; \quad \text{b) } C = \underline{0,055 \, \mu\text{F}};$$

$$\text{c) } C = \underline{0,052 \, \mu\text{F}}$$

$$110. \text{ a) } Z = \frac{U}{I} = 66,67 \, \Omega; \quad \omega L - \frac{1}{\omega C} = \pm \sqrt{Z^2 - R^2};$$

$$\frac{1}{\omega C} = \omega L \pm \sqrt{Z^2 - R^2};$$

$$C_1 = \underline{5,45 \, \mu\text{F}}; \quad C_2 = \underline{4,74 \, \mu\text{F}};$$

$$\text{b) } C_1 = \underline{5,67 \, \mu\text{F}}; \quad C_2 = \underline{4,58 \, \mu\text{F}}; \quad \text{c) } C_1 = \underline{0,344 \, \mu\text{F}}; \quad C_2 = \underline{0,078 \, \mu\text{F}}$$

$$\text{d) } L = \underline{0,138 \, \text{H}}; \quad \text{e) } L_1 = \underline{1,90 \, \text{H}}; \quad L_2 = \underline{1,72 \, \text{H}}$$

$$111. \text{ Aus } \left(\frac{U}{I}\right)^2 = R^2 + \left(\omega L - \frac{U_C}{I}\right)^2 \text{ wird mit } (\omega L)^2 + R^2 = \left(\frac{U_L}{I}\right)^2$$

$$L = \frac{U_L^2 + U_C^2 - U^2}{2I\omega U_C} = 0,032 \, \text{H} \text{ und } R = \sqrt{\left(\frac{U_L}{I}\right)^2 - (\omega L)^2} = \underline{17,3 \, \Omega}$$

112. Mit $Z_1^2 = R^2 + (\omega L)^2$ und $Z_2^2 = R^2 + (\omega L - X_C)^2$ wird

$$L = \frac{Z_1^2 - Z_2^2 + X_C^2}{2\omega X_C} = 0,06 \text{ H}; \quad R = \sqrt{Z_1^2 - (\omega L)^2} = \underline{16,8 \Omega}$$

113. $\tan \varphi_1 = \frac{\omega L}{R}$; $\tan \varphi_1 - \tan \varphi_2 = \frac{\omega L}{R} - \frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R}$;

$$R = \frac{1}{\omega C (\tan \varphi_1 - \tan \varphi_2)} = \underline{325 \Omega}; \quad L = \frac{R \tan \varphi_1}{\omega} = \underline{0,60 \text{ H}}$$

114. $L = \frac{\sqrt{\left(\frac{U}{I_1}\right)^2 - R^2}}{\omega} = \underline{0,112 \text{ H}}$; $\frac{1}{\omega C} = \omega L \pm \sqrt{\left(\frac{U}{I_2}\right)^2 - R^2}$; $C = 7,04 \mu\text{F}$

115. Aus $Z_1^2 = R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2$ und $Z_2^2 = R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{2\omega C}\right)^2$ wird durch Subtraktion $L = C(Z_2^2 - Z_1^2) + \frac{3}{4\omega^2 C} = \underline{3,48 \text{ H}}$ und $R = \underline{39,7 \Omega}$.

116. $\omega L - \frac{1}{\omega C} = \sqrt{Z^2 - R^2}$; $\omega = \frac{\sqrt{Z^2 - R^2}}{2L} \pm \sqrt{\frac{1}{LC} + \frac{Z^2 - R^2}{(2L)^2}}$;
 $f_1 = \underline{115 \text{ Hz}}$; $f_2 = \underline{110 \text{ Hz}}$

117. $R = \sqrt{Z^2 - \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2} = \underline{18,2 \text{ k}\Omega}$

118. Nach Umzeichnen der Schaltung (Bild 183) sieht man, daß ein Spannungsteiler vorliegt, womit

$$S = \frac{U_1}{U_2} = \frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{1} = \underline{\omega^2 LC - 1}$$

119. Nach dem Ergebnis der letzten Aufgabe ist

$$S = 314^2 \frac{1}{\text{s}^2} \cdot 35 \text{ H} \cdot 10^{-6} \text{ F} - 1 = 50,8; \quad U = \frac{U_1}{S} = \frac{24 \text{ V}}{50,8} = \underline{0,47 \text{ V}}$$

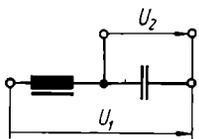


Bild 183. Aufgabe 118

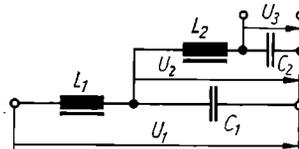


Bild 184. Aufgabe 120

120. (Bild 184) Hier liegt zunächst der Spannungsteiler L_1, C_1 vor, an dem die Spannung U_2 abgegriffen wird, wobei $S_1 = \frac{U_1}{U_2}$ ist. U_2 liegt am zweiten Spannungs-

teiler L_2 , C_2 , von dem U_3 abgegriffen wird, wobei $S_2 = \frac{U_2}{U_3}$ ist. Schließlich ist $S = S_1 S_2$.

121. Nach den Aufgaben 118 und 120 ergibt sich $S = (\omega^2 LC - 1)^2$, wonach

$$L = \frac{\sqrt{S} + 1}{\omega^2 C} = \underline{41,31 \text{ H}}$$

122. a) $I_R = \frac{U}{R} = 0,22 \text{ A}$; $I_C = U\omega C = 0,138 \text{ A}$; $I = \sqrt{I_R^2 + I_C^2} = \underline{0,26 \text{ A}}$

$$\tan \varphi = R\omega C = 0,6283; \quad \varphi = \underline{32,1^\circ}; \quad Z = \frac{U}{I} = \underline{846 \Omega}$$

b)	c)	d)
$I_R = \underline{0,55 \text{ A}}$	$\underline{1,042 \text{ A}}$	$\underline{0,267 \text{ A}}$
$I_C = \underline{0,138 \text{ A}}$	$\underline{0,0039 \text{ A}}$	$\underline{0,302 \text{ A}}$
$I = \underline{0,567 \text{ A}}$	$\underline{1,042 \text{ A}}$	$\underline{0,403 \text{ A}}$
$\varphi = \underline{14,10^\circ}$	$\underline{0,22^\circ}$	$\underline{48,52^\circ}$
$Z = \underline{194 \Omega}$	$\underline{120 \Omega}$	$\underline{198,7 \Omega}$

123. a) $R = \frac{\tan \varphi}{\omega C} = \frac{0,0875 \cdot 10^6}{6,281/s \cdot 16,67 \cdot 0,6 \text{ F}} = \underline{1390 \Omega}$;

b) $\underline{4265 \Omega}$; c) $\underline{7424 \Omega}$; d) $\underline{11140 \Omega}$; e) $\underline{15900 \Omega}$

124. a) Durch den Kondensator fließt ein Strom von

$$I_C = U\omega C = 220 \text{ V} \cdot 134,16 \text{ 1/s} \cdot 0,5 \cdot 10^{-6} \text{ F} = 34,56 \text{ mA}; \text{ dann ist}$$

$$I_R = \sqrt{I^2 - I_C^2} = \sqrt{(1225 - 1194) \text{ mA}^2} = 5,54 \text{ mA};$$

$$R = \frac{U}{I_R} = \frac{220 \text{ V}}{0,00554 \text{ A}} = \underline{39,7 \text{ k}\Omega};$$

b) $I_R = 20,14 \text{ mA}$; $R = \underline{10,9 \text{ k}\Omega}$; c) $I_R = 49,04 \text{ mA}$; $R = \underline{4,49 \text{ k}\Omega}$;

d) $I_R = 72,15 \text{ mA}$; $R = \underline{3,05 \text{ k}\Omega}$

125. a) $\sqrt{1 + (\omega RC)^2} = \frac{R}{Z}$; $\omega = \frac{1}{RC} \sqrt{\frac{R^2}{Z^2} - 1}$; $f = \underline{68,9 \text{ kHz}}$;

b) $\underline{53,1 \text{ kHz}}$; c) $\underline{35,1 \text{ kHz}}$

126. a) Ersatzkapazität $C = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} = \frac{2 \mu\text{F} \cdot 3 \mu\text{F}}{5 \mu\text{F}} = 1,2 \mu\text{F}$;

$$\tan \varphi = \omega RC = 314 \text{ 1/s} \cdot 800 \Omega \cdot 1,2 \cdot 10^{-6} \text{ F} = 0,30159; \quad \varphi = \underline{16,78};$$

$$Z = \frac{R}{\sqrt{1 + (R\omega C)^2}} = \frac{800 \Omega}{\sqrt{1 + 0,09096}} = \underline{766 \Omega}$$

b) $C = 0,375 \mu\text{F}$; $\varphi = 54,73^\circ$; $Z = 693 \Omega$;

c) $C = 0,75 \mu\text{F}$; $\varphi = 81,95^\circ$; $Z = 210 \Omega$

127. a) $\omega R(C_1 + C_2) = 1$; $C_1 = \frac{1}{\omega R} - C_2 = 1,183 \mu\text{F}$;

b) $C_1 = 1,12 \mu\text{F}$; c) $C_1 = 3,37 \mu\text{F}$

128. $I_R = \frac{U}{R} = 0,2 \text{ A}$; $I_C = \sqrt{I^2 - I_R^2}$; $C = \frac{I_C}{\omega U} = 16,55 \mu\text{F}$

129. a) $I = \sqrt{I_R^2 + I_C^2} = \sqrt{I_R^2 + U^2 \omega^2 C^2} = 0,683 \text{ A}$; b) $1,000 \text{ A}$; c) $0,239 \text{ A}$

130. Mit Hilfe der Widerstände: $Z_1 = \sqrt{R_1^2 + (\omega L)^2} = 21,7 \Omega$;

$Z_2 = 32,97 \Omega$; $Z = \frac{Z_1 Z_2}{\sqrt{(R_1 + R_2)^2 + (\omega L_1 + \omega L_2)^2}} = 13,42 \Omega$;

$I = \frac{U}{Z} = 4,47 \text{ A}$; $I_1 = \frac{U}{Z_1} = 2,77 \text{ A}$; $I_2 = 1,82 \text{ A}$; $\cos \varphi_1 = \frac{R_1}{Z_1} = 0,6906$;

$\cos \varphi_2 = \frac{R_2}{Z_2} = 0,3033$; $I_{w1} = 1,91 \text{ A}$; $I_{w2} = 0,55 \text{ A}$;

$I_{b1} = 2,0 \text{ A}$; $I_{b2} = 1,73 \text{ A}$; $\tan \varphi = \frac{I_{b1} + I_{b2}}{I_{w1} + I_{w2}} = 1,5173$; $\varphi = 56,6^\circ$

Mit Hilfe der Leitwerte: $G_1 = \frac{R_1}{Z_1^2} = \frac{15 \Omega}{471,7 \Omega^2} = 0,032 \text{ S}$; $R_2 = 0,009 \text{ S}$;

$B_1 = 0,033 \text{ S}$; $B_2 = 0,029 \text{ S}$; $Y_1 = 0,046 \text{ S}$; $Y_2 = 0,0303 \text{ S}$;

$Y = 0,0745 \text{ S}$; $I = UY = 4,47 \text{ A}$

Im übrigen dieselben Werte wie in der ersten Lösung.

131. $\omega L_1 = 31,42 \Omega$; $\omega L_2 = 18,85 \Omega$; $Z_1^2 = 3487 \Omega^2$; $Z_2^2 = 980,3 \Omega^2$;

$G_1 = 14,3 \text{ mS}$; $G_2 = 25,5 \text{ mS}$; $B_1 = 9,01 \text{ mS}$; $B_2 = 19,2 \text{ mS}$;

$Y = 16,93 \text{ mS}$; $Y = 31,93 \text{ mS}$; $I_1 = 1,35 \text{ A}$; $I_2 = 2,55 \text{ A}$;

$I = 3,91 \text{ A}$; $\tan \varphi = 0,7086$; $\varphi = 35,3^\circ$

132. Aus der quadratischen Gleichung

$Z = \frac{\sqrt{R_1^2 + (\omega L_1)^2} \sqrt{R_2^2 + (\omega L_2)^2}}{\sqrt{(R_1 + R_2)^2 + [\omega(L_1 + L_2)]^2}}$ erhält man $\omega = 659,54 \text{ 1/s}$ und $f = 105 \text{ Hz}$

133. (Bild 185) $G_1 = 36 \text{ mS}$; $G_2 = 50 \text{ mS}$;

$B_1 = 56,6 \text{ mS}$; $Y_1 = 67 \text{ mS}$; $Y_2 = 50 \text{ mS}$;

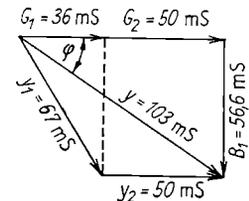


Bild 185. Aufgabe 133

$$I = \underline{11,33 \text{ A}}; \quad I_1 = \underline{7,38 \text{ A}}; \quad I_2 = \underline{5,5 \text{ A}};$$

$$Y = 103 \text{ mS}; \quad \tan \varphi = 0,6582; \quad \varphi = \underline{33,3^\circ}$$

134. $G_1 = 36 \text{ mS}; \quad B_1 = 150,6 \text{ mS}; \quad G_2 = 2000 \text{ mS};$
 $Y_1 = 0,155 \text{ S}; \quad Y_2 = 2 \text{ S}; \quad Y = 2,045 \text{ S};$
 $I_1 = \underline{1,24 \text{ A}}; \quad I_2 = \underline{16 \text{ A}}; \quad I = \underline{16,33 \text{ A}};$
 $\tan \varphi = 0,0740; \quad \varphi = \underline{4,2^\circ}$

135. $Z_1 = \sqrt{R_1^2 + (\omega L)^2} = 15,26 \Omega$; da die Stromstärke vom Scheinwiderstand abhängt, muß auch $R_2 = 15,26 \Omega$ sein; $\cos \varphi_1 = 0,7864$; $\sin \varphi_1 = 0,6176$;

$$\tan \varphi = \frac{I_1 \sin \varphi_1}{I_1 (\cos \varphi_1 + 1)} = \frac{0,6176}{1,7864} = 0,3457; \quad \varphi = \underline{19,1^\circ}$$

136. (Bild 186) $Z = \frac{R_2 \sqrt{2 R_1^2}}{\sqrt{(R_1 + R_2)^2 + R_1^2}};$

Einzelwerte für $R_2 = 0 \Omega \quad 1 \Omega \quad 2 \Omega \quad 3 \Omega \quad 4 \Omega \quad 5 \Omega$ usw.

$$Z = 0 \Omega \quad 0,63 \Omega \quad 0,89 \Omega \quad 1,03 \Omega \quad 1,11 \Omega \quad 1,16 \Omega$$

Für $R_2 \rightarrow \infty$ ist $Z = \sqrt{2} \Omega$

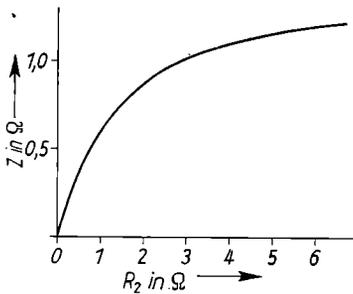


Bild 186. Aufgabe 136

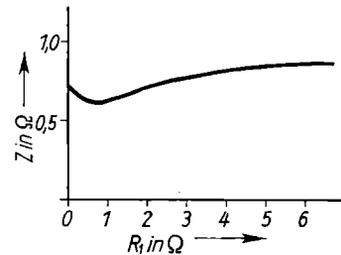


Bild 187. Aufgabe 137

137. (Bild 187) $Z = \frac{R_2 \sqrt{R_1^2 + R_3^2}}{\sqrt{(R_1 + R_2)^2 + R_2^2}};$

Einzelwerte für $R_1 = 0 \Omega \quad 1 \Omega \quad 2 \Omega \quad 3 \Omega \quad 4 \Omega$ usw.

$$Z = 0,71 \Omega \quad 0,63 \Omega \quad 0,71 \Omega \quad 0,77 \Omega \quad 0,81 \Omega$$

Wenn $R_1 \rightarrow \infty$ strebt, ist $Z = 1 \Omega$. Durch Differenzieren der Gleichung $Z^2 = \frac{R_2^2 (R_1^2 + R_3^2)}{(R_1 + R_2)^2 + R_2^2}$ nach R_1 und Nullsetzen erhält man den Extremwert

$$R_1 = -\frac{R_2}{2} \pm \frac{R_2}{2} \sqrt{5}; \quad R_1 = \underline{0,618 \Omega}$$

138. (Bild 188) $Z_1 = 7,63 \Omega$; $G_1 = 103 \text{ mS}$; $B_1 = 81 \text{ mS}$; $B_2 = 21 \text{ mS}$;
 $Y_1 = 131 \text{ mS}$; $Y_2 = 21,2 \text{ mS}$; $I_1 = \underline{3,15 \text{ A}}$; $I_2 = \underline{0,51 \text{ A}}$;
 $I = \underline{3,48 \text{ A}}$; $\varphi = \underline{44,7^\circ}$

139. $B_1 = \frac{\omega L_1}{R^2 + (\omega L_1)^2}$; $G_1 = \frac{R}{R^2 + (\omega L_1)^2}$; $B_2 = \frac{1}{(\omega L_2)^2}$;
 wegen $\tan \varphi = 1$ gilt $B = G$ und daher die Gleichung
 $\frac{L_1}{R^2 + (\omega L_1)^2} + \frac{1}{(\omega L_2)^2} = \frac{R}{R^2 + (\omega L_1)^2}$;

aus dieser quadratischen Gleichung erhält man $R_1 = \underline{27,5 \Omega}$ und $R_2 = \underline{3,95 \Omega}$.

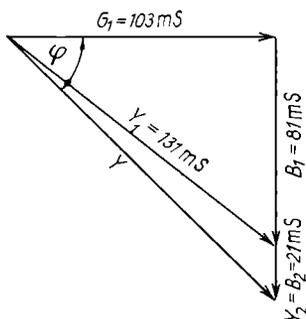


Bild 188. Aufgabe 138

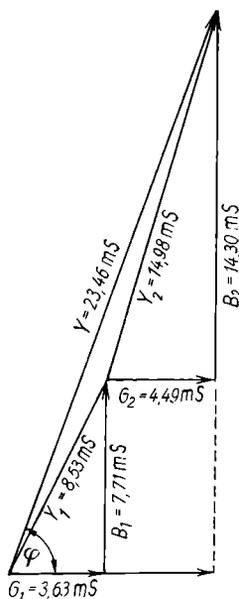


Bild 189. Aufgabe 140

140. (Bild 189) $Z_1^2 = R_1^2 + X_{C1}^2 = 13760 \Omega^2$;
 $Z_1 = 117,3 \Omega$; $Z_2 = 66,7 \Omega$; $G_1 = 3,63 \text{ mS}$; $G_2 = 4,49 \text{ mS}$;
 $B_1 = 7,71 \text{ mS}$; $B_2 = 14,30 \text{ mS}$; $Y_1 = 8,53 \text{ mS}$; $Y_2 = 14,98 \text{ mS}$;
 $Y = 23,46 \text{ mS}$; $I_1 = \underline{1,92 \text{ A}}$; $I_2 = \underline{3,37 \text{ A}}$; $I = \underline{5,28 \text{ A}}$;
 $\tan \varphi = 2,71$; $\varphi = \underline{69,7^\circ}$
141. $Z_1 = 869,3 \Omega$; $Z_2 = 895,6 \Omega$; $G_1 = 0,463 \text{ mS}$; $G_2 = 0,935 \text{ mS}$;
 $B_1 = 1,053 \text{ mS}$; $B_2 = 0,610 \text{ mS}$; $Y_1 = 1,15 \text{ mS}$; $Y_2 = 1,12 \text{ mS}$;
 $Y = 2,17 \text{ mS}$; $I_1 = \underline{0,251 \text{ A}}$; $I_2 = \underline{0,244 \text{ A}}$; $I = \underline{0,473 \text{ A}}$;
 $\tan \varphi = 1,1897$; $\varphi = \underline{49,9^\circ}$

142. $Z_1^2 = 2878,4 \Omega^2$; $G_1 = 2,78 \text{ mS}$; $B_1 = 18,43 \text{ mS}$; $G_2 = 166,67 \text{ mS}$;
 • $Y_1 = 18,64 \text{ mS}$; $Y_2 = 166,67 \text{ mS}$; $Y = 170,5 \text{ mS}$; $I = 1,705 \text{ A}$;
 $I_1 = 0,186 \text{ A}$; $I_2 = 1,67 \text{ A}$; $\tan \varphi = 0,1088$; $\varphi = 6,2^\circ$

143. $Z_1^2 = 4783000 \Omega^2$; $G_1 = 0,314 \text{ mS}$; $B_1 = 0,333 \text{ mS}$; $G_2 = 6,67 \text{ mS}$;
 $Y_1 = 0,458 \text{ mS}$; $Y_2 = 6,67 \text{ mS}$; $Y = 6,99 \text{ mS}$; $I = 0,42 \text{ A}$;
 $I_1 = 0,0274 \text{ A}$; $I_2 = 0,4 \text{ A}$; $\tan \varphi = 0,0478$; $\varphi = 2,7^\circ$

144. (Bild 190) $Z = \frac{R\sqrt{R^2 + X_C^2}}{\sqrt{(2R)^2 + X_C^2}}$
 Es ergeben sich für
 $X_C = 0 \Omega$ 1Ω 2Ω
 3Ω 4Ω usw.
 $Z = 0,5 \Omega$ $0,633 \Omega$ $0,791 \Omega$
 $0,877 \Omega$ $0,922 \Omega$

Für $X_C \rightarrow \infty$ wird $Z = 1 \Omega$

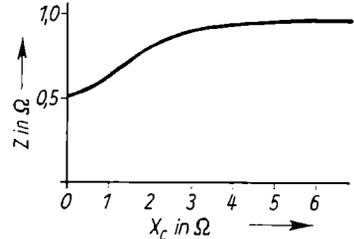


Bild 190. Aufgabe 144

145. $\frac{U}{I} = \frac{R_2\sqrt{R_1^2 + X_C^2}}{\sqrt{(R_1 + R_2)^2 + X_C^2}}$; mit $X_C = \frac{1}{\omega C}$
 ergibt sich $\omega = 756 \text{ 1/s}$; $f = 120,3 \text{ Hz}$

146. (Bild 191) $I_1 = \sqrt{I^2 + I_2^2} = 2,69 \text{ A}$;
 $Z_1 = \sqrt{R_1^2 + (\omega L)^2} = 55,86 \Omega$;
 $U = I_1 Z_1 = 150,41 \text{ V}$; $Z_2 = 150,41 \Omega$;
 $\tan \varphi = \frac{I_2}{I} = 0,4$; $\varphi = 21,8^\circ$; $\cos \varphi_1 = \frac{R_1}{Z_1} = 0,5370$;
 $\varphi_1 = 57,5^\circ$; $\varphi_2 = 90^\circ - (\varphi_1 - \varphi) = 54,3^\circ$;
 $R_2 = Z_2 \cos \varphi_2 = 87,81 \Omega$; $X_C = Z_2 \sin \varphi_2 = 122,12 \Omega$;
 $C = \frac{1}{\omega X_C} = 26 \mu\text{F}$

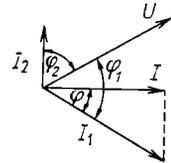



Bild 191
Aufgabe 146

147. $I = 1,73 \text{ A}$; $Z_1 = 37,24 \Omega$; $U = 74,5 \text{ V}$; $Z_2 = 74,5 \Omega$;
 $\tan \varphi = 0,5774$; $\varphi = 30,0^\circ$; $\cos \varphi_1 = 0,5371$; $\varphi_1 = 57,5^\circ$;
 $\varphi_2 = 62,5^\circ$; $R_2 = 34,41 \Omega$; $X_C = 66,05 \Omega$; $C = 48,2 \mu\text{F}$

148. (Bild 192) $\omega L = 62,83 \Omega$; $(\omega L)^2 = 3948 \Omega^2$; $Z_1^2 = 5548 \Omega^2$;
 $Z_2 = Z_1 = 74,5 \Omega$; $\varphi = 45,0^\circ$; $\cos \varphi_1 = \frac{R_1}{Z_1} = 0,5370$;
 $\varphi_1 = 57,5^\circ$; $\varphi_2 = 90^\circ - 57,5^\circ = 32,5^\circ$;

$$R_2 = Z_2 \cos \varphi_2 = \underline{62,8 \Omega}; \quad X_C = Z_2 \sin \varphi_2 = 40 \Omega;$$

$$C = \underline{79,6 \mu\text{F}}$$

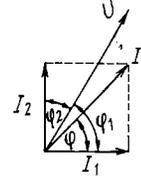

149. a) Bei $R = 10 \Omega$ ist $X_L^2 = 986,96 \Omega^2$; $Z_1^2 = 1086,96 \Omega^2$;
 $G = 9,2 \text{ mS}$; $B_1 = 28,9 \text{ mS}$; $B_2 = -0,314 \text{ mS}$; $B = +28,59 \text{ mS}$;
 $\tan \varphi = \frac{B}{G} = +3,1076$; $\varphi = +72,2^\circ$; bei $R = 100 \Omega$ ist $\varphi = +15,6^\circ$;
 b) bei $R = 10 \Omega$ ist $\varphi = +88,0^\circ$; bei 100Ω ist $\varphi = +70,4^\circ$;
 c) bei $R = 5 \Omega$ ist $\varphi = +84,3^\circ$; $R = 50 \Omega$ ist $\varphi = +40,4^\circ$;

150. siehe Bild 193

151. $\tan \varphi$

$$= \frac{\left(\frac{\omega L}{R^2 + (\omega L)^2} - \omega C \right) [R^2 + (\omega L)^2]}{R}$$

$$= \frac{\omega L - \omega C [R^2 - (\omega L)^2]}{R}$$

mit $\tan \varphi = 5,613$ wird hieraus
 $R = 6,65 \Omega$ bzw.
 mit $\tan \varphi = -5,6713$ ist
 $R = \underline{909,25 \Omega}$.

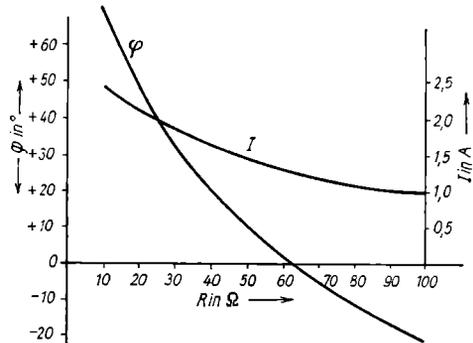


Bild 193. Aufgabe 150

152. $\omega L_1 = 251,33 \Omega$; $\omega L_2 = 377 \Omega$; $\omega L_3 = 502,66 \Omega$; $Z_1^2 = 64066 \Omega^2$;
 $Z_2^2 = 145700 \Omega^2$; $Z_3^2 = 259100 \Omega^2$; $G_1 = 0,468 \text{ mS}$; $G_2 = 0,412 \text{ mS}$;
 $G_3 = 0,309 \text{ mS}$; $G = 1,189 \text{ mS}$; $B_1 = 3,923 \text{ mS}$; $B_2 = 2,587 \text{ mS}$;
 $B_3 = 1,940 \text{ mS}$; $B = 8,540 \text{ mS}$; $Y = \sqrt{G^2 + B^2} = 8,534 \text{ mS}$;
 $I = UY = \underline{1,024 \text{ A}}$; $I_1 = \frac{U}{Z_1} = \underline{0,474 \text{ A}}$; $I_2 = \frac{U}{Z_2} = \underline{0,314 \text{ A}}$;
 $I_3 = \frac{U}{Z_3} = \underline{0,236 \text{ A}}$; $\tan \varphi = \frac{B}{G} = 7,1082$; $\varphi = \underline{82,0^\circ}$

153. Die Leitwertesind $G_1 = 4,6 \text{ mS}$, $G_2 = 3,82 \text{ mS}$, $B_1 = 14,45 \text{ mS}$ und $B_2 = 8,99 \text{ mS}$;
 daraus ergibt sich der Ansatz

$$Y = \frac{I}{U} = \frac{3 \text{ A}}{80 \text{ V}} = 37,5 \text{ mS} = \sqrt{(8,42 \text{ mS} + G_3)^2 + (23,44 \text{ mS} + B_3)^2}.$$

Wegen $\tan \varphi_3 = 1$ ist $B_3 = G_3$, so daß der Ausdruck nur noch eine Unbekannte enthält und $B_3 = G_3 = 9,501 \text{ mS}$ ergibt. Für den 3. Zweig ist daher

$\frac{R_3}{R_3^2 + (\omega L_3)^2} = \frac{\omega L_3}{R_3^2 + (\omega L_3)^2} = 9,501 \text{ mS}$; das ist gleichbedeutend mit $R_3 = \omega L_3$,
 so daß $\frac{R_3}{2 R_3^2} = 9,501 \text{ mS}$ und $R_3 = \underline{52,63 \Omega}$ ist; entsprechend erhält man $L_3 =$
 $= \underline{0,17 \text{ H}}$.

154. (Bild 194) $Z_1^2 = 1012 \Omega^2$; $Z_2^2 = 2270 \Omega^2$,
 $B_1 = 0,0310 \text{ S}$; $B_2 = 0,0208 \text{ S}$;
 $C = \frac{1}{\omega X_L} = \frac{B_1 + B_2}{\omega} = \underline{165 \mu\text{F}}$

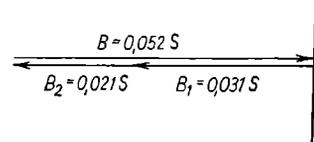


Bild 194. Aufgabe 154

155. $Z_1^2 = 98720 \Omega^2$; $Z_2^2 = 222100 \Omega^2$;
 $B_1 = 0,00318 \text{ S}$; $B_2 = 0,00212 \text{ S}$; $C = \underline{1,69 \mu\text{F}}$

156. 1. a) $f_0 = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{1}{LC}} = \frac{1}{2\pi} \frac{1}{\sqrt{0,25 \text{ H} \cdot 25 \cdot 10^{-8} \text{ F}}} = \underline{63,7 \text{ Hz}}$

b) $I_0 = \frac{U}{R} = \frac{125 \text{ V}}{12 \Omega} = \underline{10,4 \text{ A}}$;

c) $U_0 = I_0 \omega_0 L = 10,4 \text{ A} \cdot 2\pi \cdot 63,7 \text{ 1/s} \cdot 0,25 \text{ H} = \underline{1040,6 \text{ V}}$

2. a) $f_0 = \underline{64,96 \text{ Hz}}$; b) $I_0 = \underline{6,67 \text{ A}}$; c) $U_0 = \underline{816 \text{ V}}$

3. a) $f_0 = \underline{58,11 \text{ Hz}}$; b) $I_0 = \underline{22 \text{ A}}$; c) $U_0 = \underline{4016 \text{ V}}$

4. a) $f_0 = \underline{71,53 \text{ Hz}}$; b) $I_0 = \underline{10 \text{ A}}$; c) $U_0 = \underline{4944 \text{ V}}$

5. a) $f_0 = \underline{150,4 \text{ Hz}}$; b) $I_0 = \underline{1,833 \text{ A}}$; c) $U_0 = \underline{1385,7 \text{ V}}$

157. 1. $R = \underline{12,5 \Omega}$; $L = \underline{0,39 \text{ H}}$; $U_0 = \underline{8842 \text{ V}}$

2. $R = \underline{44 \Omega}$; $L = \underline{0,64 \text{ H}}$; $C = \underline{15,9 \mu\text{F}}$

3. $R = \underline{48,9 \Omega}$; $C = \underline{16,2 \mu\text{F}}$; $f_0 = \underline{88,3 \text{ Hz}}$

4. $L = \underline{8,44 \text{ H}}$; $U = \underline{24,5 \text{ V}}$; $I_0 = \underline{0,377 \text{ A}}$

5. $C = \underline{7,68 \text{ nF}}$; $f_0 = \underline{33,16 \text{ kHz}}$; $I_0 = \underline{0,24 \text{ A}}$

158. $I_0 = \frac{U}{R} = 4,17 \text{ A}$; $U_c = \frac{I_0}{\omega C}$; $C = \frac{I_0}{\omega U_c} = \frac{U}{\omega R U_c} = \underline{53,1 \mu\text{F}}$;

$U = \sqrt{(I_0 R)^2 + \left(\frac{U_0 \omega L}{R} - U_c\right)^2} = \sqrt{125^2 \text{ V}^2 + (800 - 250)^2 \text{ V}^2} = \underline{564 \text{ V}}$

159. $U_0 = I_0 R_c = 2 I_0 R$; $R = \frac{R_c}{2} = \underline{159,15 \Omega}$; $L = \frac{1}{\omega^2 C} = \underline{1,01 \text{ H}}$

160. a) $L = \frac{1}{\omega^2 C} = \frac{10^6}{314^2 \text{ 1/s}^2 \cdot 1 \text{ F}} = \underline{10,1 \text{ H}}$; b) $\underline{41,9 \text{ H}}$; c) $\underline{1 \text{ mH}}$;

d) $\underline{3,53 \text{ mH}}$; e) $\underline{2,44 \text{ H}}$

161. a) $C = \frac{1}{\omega^2 L} = \frac{1}{98700^2 / \text{s}^2 \cdot 5 \text{ H}} = \underline{2,03 \mu\text{F}}$; b) $\underline{6,7 \mu\text{F}}$; c) $\underline{101,3 \mu\text{F}}$;
 d) $\underline{3,17 \mu\text{F}}$; e) $\underline{7,9 \text{ pF}}$

162. a) $\underline{65 \text{ Hz}}$; b) $\underline{74 \text{ Hz}}$; c) $\underline{30,3 \text{ Hz}}$; d) $\underline{51,6 \text{ kHz}}$; e) $\underline{28,8 \text{ kHz}}$

163. Bild 195

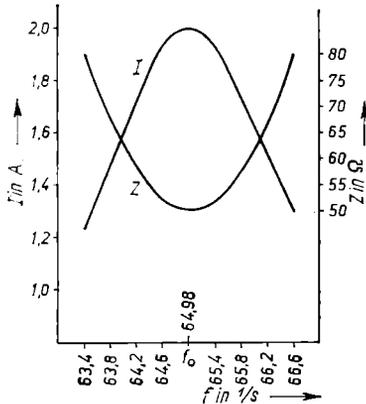


Bild 195. Aufgabe 163

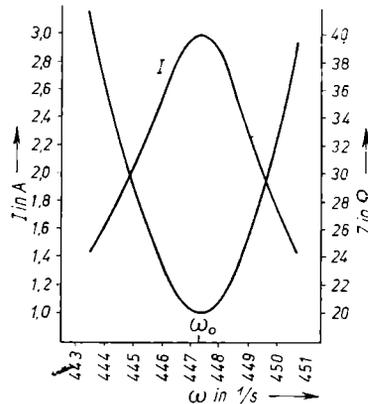


Bild 196. Aufgabe 164

164. Bild 196

165. Aus der Stromstärke von 8 A im Resonanzfall ergibt sich unmittelbar der Wirkwiderstand von $R = \frac{120 \text{ V}}{8 \text{ A}} = \underline{15 \Omega}$; den Kurvenpunkten für 4 A entsprechen die Frequenzen $f_1 = 56 \text{ Hz}$ und $f_2 = 76 \text{ Hz}$. Wegen der Gleichheit der Ströme bildet man die Gleichung

$$\sqrt{R^2 + \left(\frac{1}{2\pi f_1 C} - 2\pi f_1 L\right)^2} = \sqrt{R^2 + \left(2\pi f_2 L - \frac{1}{2\pi f_2 C}\right)^2}$$

Hieraus ergibt sich $L = \frac{1 \text{ s}^2}{168000 C}$; bei 4 A ist der Scheinwiderstand $\frac{120 \text{ V}}{4 \text{ A}} = 30 \Omega$, so daß die Gleichung gilt

$$R^2 + \left(\frac{1}{2\pi f_1 C} - 2\pi f_1 L\right)^2 = 900 \Omega^2;$$

dies wird vereinfacht und der für L gefundene Ausdruck eingesetzt. Man erhält $C = \underline{30 \mu\text{F}}$ und $L = \underline{0,2 \text{ H}}$.

166. (Bild 197) Die Höchstwerte der Teilspannungen U_L und U_C fallen nicht mit der Resonanzfrequenz zusammen, was bei kleineren Werten von R praktisch (aber nicht theoretisch) der Fall ist. Diese Teilspannungen ergeben sich als Produkt

aus der Stromstärke I und dem induktiven bzw. kapazitiven Widerstand für die betreffende Kreisfrequenz.

167. Einsetzen von $I = 0,8 I_0$ und $\omega = 1,1 \omega_0$ in die allgemeine Gleichung $I = \frac{U}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}}$ führt auf die Gleichung $0,8^2 \left(R^2 + 0,191^2 \frac{L}{C}\right) = R^2$, woraus sich $\varrho = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}} = 3,9$ ergibt.

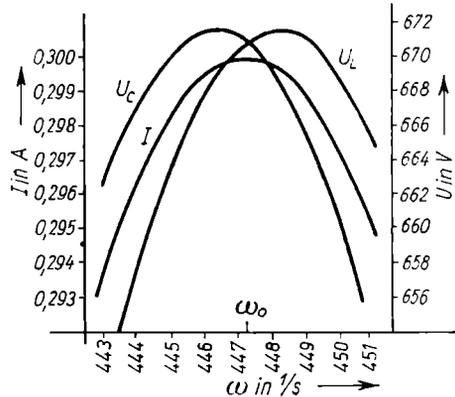


Bild 197. Aufgabe 166

168. $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = 5 \cdot 10^6 \text{ 1/s}$; aus der allgemeinen Gleichung

$$I' = \frac{U}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}} \text{ folgt mit eingesetzten Beträgen}$$

$$I' = \frac{U}{\sqrt{R^2 + 96,04 \Omega^2}}; \text{ mit } I_0 = \frac{U}{R} \text{ ist dann } \frac{I_0}{I'} = \frac{\sqrt{R^2 + 96,04 \Omega^2}}{R}$$

$$\text{und } R = \underline{7,85 \Omega}; \quad \varrho = \frac{\omega_0 L}{R} = \underline{64}; \quad B = \frac{f_0}{\varrho} = \frac{\omega_0}{2\pi\varrho} = \underline{1,24 \cdot 10^4 \text{ 1/s}}$$

169. a) $\varrho = \frac{U_L}{U} = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}} = \underline{24,5}; \quad f_0 = \frac{R\varrho}{2\pi L} = \frac{50 \Omega \cdot 24,5}{6,28 \cdot 15 \text{ H}} = \underline{13 \text{ Hz}};$

b) $\varrho = \underline{34,16}; \quad f_0 = \underline{7,77 \text{ Hz}}; \quad \text{c) } \varrho = \underline{272,1}; \quad f_0 = \underline{65 \text{ kHz}};$

d) $\varrho = \underline{47,14}; \quad f_0 = \underline{562,7 \text{ kHz}}$

170. a) $I = \frac{U_{\text{eff}}}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}} = \underline{1,97 \text{ A}}; \quad \text{b) } f_0 = \underline{159,2 \text{ Hz}};$

c) $I_{0 \text{ max}} = \frac{U_{\text{max}}}{R} = 1333 \text{ A}; \quad \text{d) } U_L = U_C = 667 \text{ 000 V (max)}$
(Zerstörung des Kabels!)

171. a) $f_0 = \underline{2653 \text{ kHz}}$

b) Die gesamte Induktivität ist $(L_x + L)$; dies in die Resonanzformel eingesetzt, ergibt $f_0 = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{1}{(L_x + L)C}}$ und damit $L_x = \underline{161 \mu\text{H}}$.

172. a) $f_0 = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{1}{LC}} = \frac{1}{6,28} \sqrt{\frac{10^6 \cdot 10^{12}}{90 \text{ H} \cdot 400 \text{ F}}} = \underline{838,8 \text{ kHz}};$

b) $\underline{919 \text{ kHz}}; \quad \text{c) } \underline{1450 \text{ kHz}}; \quad \text{d) } \underline{1793,6 \text{ kHz}}; \quad \text{e) } \underline{4652,9 \text{ kHz}}$

$$173. \text{ a) } f_0 = \frac{1}{6,28} \frac{10^9}{\sqrt{10^6 \text{ H} \cdot 10^{12} \text{ F}}} = \frac{1,592 \cdot 10^8}{\sqrt{(L/\mu\text{H})(C/\text{pF})}} \text{ usw.}$$

$$174. C = \frac{1}{\omega^2 + \left(\frac{R}{L}\right)^2} \frac{1}{L} = 0,02 \mu\text{F}; \quad R_0 = \frac{L}{RC} = \underline{7500 \Omega}$$

$$175. \text{ a) } L = \frac{1}{(2\pi f_0)^2 C} = \underline{0,9 \text{ mH}}; \quad \text{b) } R = d\omega_0 L = \underline{51 \Omega};$$

$$\text{c) } R_p = \frac{L}{RC} = \underline{352 \text{ k}\Omega}; \quad \text{d) } \omega_0 L = \underline{4240 \Omega}; \quad \text{e) } B = \underline{9 \text{ kHz}}$$

176. a) Die Verluste von 6 mW werden vom Effektivwert des Stromes verursacht, so daB $I^2 R = \frac{I_{\max}^2}{2} R = 0,006 \text{ W}$, wonach $I_{\max} = \underline{0,0153 \text{ A}}$;

$$\text{b) } U_0 = IR_p = \frac{I_{\max} L}{RC} = \underline{5414 \text{ V}}$$

177.	1.	2.	3.	4.	5.
a)	$f_0 = 1300 \text{ kHz}$	796 kHz	$530,2 \text{ kHz}$	503 kHz	291 kHz
b)	$R_p = 133,3 \text{ k}\Omega$	$125 \text{ k}\Omega$	$100 \text{ k}\Omega$	$69,4 \text{ k}\Omega$	$100 \text{ k}\Omega$
c)	$d = 0,6 \%$	$0,8 \%$	1%	$1,14 \%$	$1,1 \%$
d)	$I_0 = 0,75 \text{ mA}$	$0,8 \text{ mA}$	1 mA	$1,44 \text{ mA}$	1 mA
e)	$B = 7,8 \text{ kHz}$	$6,37 \text{ kHz}$	$5,3 \text{ kHz}$	$5,7 \text{ kHz}$	$3,19 \text{ kHz}$

178. a) Aus der gesamten Kreisgüte $q' = \frac{R'_p}{\omega_0 L}$ folgt der gesamte Dämpfungswiderstand $R'_p = q' \sqrt{\frac{L}{C}} = 354 \text{ k}\Omega$; der ursprüngliche Parallelwiderstand ist $R_p = q \sqrt{\frac{L}{C}} = 1273 \text{ k}\Omega$; parallel zu schalten ist $R' = \frac{R'_p \cdot R_p}{R'_p - R_p} = \underline{490 \text{ k}\Omega}$;

$$\text{b) } B = \frac{f_0}{q} = \frac{1}{2\pi \sqrt{LC} q} = \underline{417 \text{ Hz}}; \quad B' = \underline{1500 \text{ Hz}}$$

$$179. \text{ Aus } q = R_p \omega_0 C \text{ wird } C = \frac{q}{R_p \omega_0} = \underline{119 \text{ pF}}; \quad L = \frac{CR_p^2}{q^2} = \underline{0,33 \text{ mH}}$$

$$180. R = \frac{\omega_0 L B}{f_0} = 2\pi L B = \underline{7,85 \Omega}$$

$$181. \text{ a) } R_p = q \sqrt{\frac{L}{C}} = \underline{284,6 \text{ k}\Omega}; \quad \text{b) } f_0 = \underline{839 \text{ kHz}}; \quad \text{c) } Z = \underline{284,6 \text{ k}\Omega}$$

182. a) Verlustfaktor der Spule $d_L = R \sqrt{\frac{C}{L}} = 0,0028$; gesamter Verlustfaktor $d =$

$$= d_L + d_C = 0,0048; \quad U_0 = IR_p = \frac{I}{d} \sqrt{\frac{L}{C}};$$

$$\text{Scheitelwert } U_{0\max} = U_0 \sqrt{2} = \frac{I}{d} \sqrt{\frac{2L}{C}} = \underline{5000 \text{ V}}; \quad \text{b) } I_0 = \omega_0 C U_0 = \underline{5 \text{ A}}$$

183. $f_1 = 1500 \text{ kHz}; f_2 = 500 \text{ kHz}; C_e = C_a \left(\frac{f_1}{f_2}\right)^2 = \underline{225 \text{ pF}};$

$$L = \frac{1}{(2\pi f_1)^2 C_a} = \underline{450 \text{ }\mu\text{H}}$$

184. a) $f_1 = 150 \text{ kHz}; f_2 = 50 \text{ kHz}; \frac{f_2}{f_1} = \frac{1}{3} = \sqrt{\frac{LC_1}{LC_2}} = \sqrt{\frac{C_a + C_p}{C_e + C_p}};$

$$C_p = \frac{C_e - 9C_a}{8} = \underline{47,5 \text{ pF}}. \text{ Damit wird die gesamte Anfangskapazität } C'_a = \\ = C_a + C_p = \underline{77,5 \text{ pF}}, \text{ was zusammen mit } L \text{ die Frequenz } f_1 \text{ ergeben soll.}$$

Daher ist $f_1 = \frac{1}{2\pi} \frac{1}{\sqrt{LC'_a}}$ und damit $L = \underline{14,5 \text{ mH}}$.

b) $R_{p1} = \frac{L}{RC'_a} = \underline{12,5 \text{ M}\Omega}; R_{p2} = \frac{L}{RC'_e} = \underline{1,4 \text{ M}\Omega};$

$$d_1 = R \sqrt{\frac{C'_a}{L}} = \underline{0,11 \%}; d_2 = \underline{0,33 \%}$$

185. a) $P_w = P_s \cos \varphi = 18 \text{ kVA} \cdot 0,8192 = \underline{14,74 \text{ kW}}; P_b = P_s \sin \varphi = 18 \text{ kVA} \cdot \\ \cdot 0,5736 = \underline{10,32 \text{ kvar}};$

b) 13,79 kW; 11,57 kvar; c) 10,32 kW; 14,74 kvar;

d) 4,66 kW; 17,39 kvar

186. a) $I = \frac{P_w}{U \cos \varphi} = \frac{1500 \text{ W}}{220 \text{ V} \cdot 0,89} = \underline{7,66 \text{ A}}; b) \underline{7,84 \text{ A}}; c) \underline{8,02 \text{ A}};$

d) 8,31 A; e) 9,09 A

187. a) $\cos \varphi = \frac{P_w}{UI} = \underline{0,65}; b) \underline{0,75}; c) \underline{0,78}; d) \underline{0,58}; e) \underline{0,60}$

188. $P_w = P'_w - \left(\frac{U^2}{R_1} + \frac{U^2}{R_2}\right) = 41,36 \text{ W}; \cos \varphi = \frac{P_w}{UI} = \underline{0,54}$

189. Bild (198)

a) $R = \frac{2\varrho l}{A} = 14,16 \text{ }\Omega; U_{1w} = IR = \underline{495,6 \text{ V}};$

$$L = \frac{\mu_0}{\pi} \left(2,3 \lg \frac{500}{4} + 0,25\right) = 0,04065 \text{ H};$$

$$U_{1b} = I\omega L = \underline{447 \text{ V}};$$

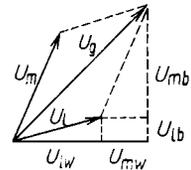


Bild 198. Aufgabe 189

b) Wirkspannung $U_{mw} = U \cos \varphi = \underline{1600 \text{ V}};$

Blindspannung $U_{mb} = U \sin \varphi = \underline{1200 \text{ V}};$

c) $U_g = \sqrt{(U_{mw} + U_{1w})^2 + (U_{mb} + U_{1b})^2} = \underline{2665 \text{ V}}$

d) Wirkleistung des Generators $P_{gw} = U_{gw} \cdot I = 2095,6 \text{ V} \cdot 35 \text{ A} = \underline{73,3 \text{ kW}};$

Leistungsverlust $P_{1w} = U_{1w} I = 495,6 \text{ V} \cdot 35 \text{ A} = \underline{17,3 \text{ kW}}$

190. a) $P_w = U(L_1 \cos \varphi_1 + I_2 \cos \varphi_2 + I_3 \cos \varphi_3) = \underline{2,15 \text{ kW}}$;

b) $P_b = U(I_1 \sin \varphi_1 + I_2 \sin \varphi_2 + I_3 \sin \varphi_3) = \underline{1,65 \text{ kvar}}$;

c) $P_s = \sqrt{P_w^2 + P_b^2} = \underline{2,71 \text{ kVA}}$;

d) $\cos \varphi_g = \frac{P_w}{P_s} = \underline{0,79}$; e) $I = \frac{P_s}{U} = \underline{12,32 \text{ A}}$

191. $P_{Sg} = \frac{P_w}{\cos \varphi} = 5,85 \text{ kVA}$; $P_{bg} = P_{Sg} \sin \varphi = 3,35 \text{ kvar}$;

$P_{b1} = P_{w1} \tan \varphi_1 = 1,5 \text{ kVA} \cdot 0,8816 = 1,32 \text{ kvar}$;

$\tan \varphi_2 = \frac{P_{b2}}{P_{w2}} = \frac{P_{bg} - P_{b1}}{P_{gw} - P_{w1}} = 0,616$; $\cos \varphi_2 = \underline{0,85}$

192. Es liegen 2 Gleichungen vor:

$P_w = 2,5 \text{ kW} = 0,75 P_{s1} + 0,84 P_{s2}$.

$P_b = 2,006 \text{ kvar} = 0,6614 P_{s1} + 0,5426 P_{s2}$.

Hieraus erhält man z. B. $P_{s2} = 1,00 \text{ kVA}$ und $P_{w2} = P_{s2} \cos \varphi_3 = \underline{0,84 \text{ kW}}$

$P_{w1} = P_w - P_{w2} = \underline{1,66 \text{ kW}}$

193. a) $Z = \sqrt{R^2 + (\omega L)^2} = 15,26 \Omega$; $I = \frac{U}{Z} = 14,42 \text{ A}$;

$P_w = I^2 R = 2,50 \text{ kW}$; $P_b = I^2 \omega L = 1,96 \text{ kvar}$;

$P_s = \sqrt{P_w^2 + P_b^2} = 3,17 \text{ kVA}$;

b) 2,11 kW; 1,11 kvar; 2,38 kVA; c) 1,65 kW; 0,60 kvar; 1,75 kVA

194. a) $\tan \varphi = \frac{1}{\omega RC}$; $C = \frac{1}{\omega R \tan \varphi} = 8 \mu\text{F}$;

b) 4,95 μF ; c) 2,84 μF ; d) 1,68 μF

195. a) $\cos \varphi = \frac{R}{Z} = \frac{R}{\sqrt{R^2 + (\omega L)^2}} = \underline{0,73}$; b) 0,62; c) 0,47

196. (Bild 199)

$P_w = U_k I \cdot 0,012 \cos \varphi$; $R_a = \frac{P_w}{I^2} =$
 $= \frac{U_k \cdot 0,012 \cos \varphi}{I} = 0,563 \Omega$;

die EMK der Selbstinduktion ist
 $U_L = 0,2 U_k$;

$L = \frac{U_L}{\omega I} = \frac{0,2 U_k}{\omega I} = \underline{0,332 \text{ H}}$

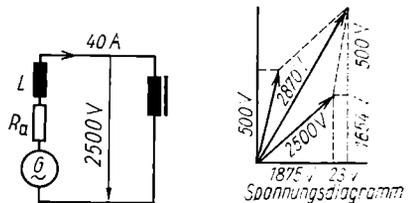


Bild 199a und b. Aufgabe 196

Die Wirkspannungen betragen

$$U_w = IR_s + U_k \cos \varphi = 40 \text{ A} \cdot 0,5625 \Omega + 2500 \text{ V} \cdot 0,75 = 1898 \text{ V};$$

die Blindspannungen sind $U_b = U_L + U_k \sin \varphi = 2154 \text{ V};$

die EMK ist daher $E = \sqrt{U_w^2 + U_b^2} = 2870 \text{ V}; P_w = IU_w = \underline{76 \text{ kW}}$

197. $P_s = P_b = \frac{U^2}{X_c} = U^2 \omega C = \underline{1,52 \text{ VA}}$

198. $P_w = IU \cos \varphi = \underline{71,3 \text{ W}}; W = P_w t = 0,855 \text{ kWh}; \text{ Kosten: } \underline{6,84 \text{ Pf}}$

199. Aus dem Spannungsdiagramm (Bild 200) ergibt sich $U^2 = U_1^2 + U_2^2 + 2U_1U_2 \cdot \cos \varphi$. Ferner ist $P_w = U_2 I \cos \varphi$ und $I = \frac{U_1}{R_1}$. Setzt man den sich aus der 1. Gleichung ergebenden Wert von $\cos \varphi$ in die 2. Gleichung ein, so erhält man $P_w = U_2 I \frac{U^2 - U_1^2 - U_2^2}{2 U_1 U_2}$. Ersetzt man I nach der 3. Gleichung, so entsteht die genannte Formel.

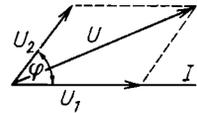


Bild 200. Aufgabe 199

200. $P_w = \frac{50625 \text{ V}^2 - 12544 \text{ V}^2 - 13924 \text{ V}^2}{13 \Omega} = \underline{1,86 \text{ kW}};$

$$\cos \varphi = \frac{P_w}{P_s} = \frac{U_2 I (U^2 - U_1^2 - U_2^2)}{2 U_1 U_2 \cdot U_2 I} = \frac{U^2 - U_1^2 - U_2^2}{2 U_1 U_2} = \underline{0,914};$$

$$P_s = \frac{P_w}{\cos \varphi} = \underline{2,03 \text{ kVA}}$$

201. a) $P_w = \frac{U^2 - U_1^2 - U_2^2}{2 R_1} = \underline{52,16 \text{ W}}; \cos \varphi = \frac{U^2 - U_1^2 - U_2^2}{2 U_1 U_2} = \underline{0,853};$

b) $P_w = \underline{36,1 \text{ W}}; \cos \varphi = \underline{0,55};$ c) $P_w = \underline{16,6 \text{ W}}; \cos \varphi = \underline{0,26}$

202. a) Lampe allein: $P_{w1} = IU_1 = \underline{118,8 \text{ W}};$ Widerstand der Lampe

$$R_1 = \frac{U_1}{I} = 98,18 \Omega;$$

Drossel: $P_{w2} = \frac{U^2 - U_1^2 - U_2^2}{2 R_1} = 9,0 \text{ W};$ zusammen $\underline{127,8 \text{ W}};$

b) $\underline{451,4 \text{ W}}$ bzw. $\underline{479,2 \text{ W}};$ c) $\underline{1000 \text{ W}}$ bzw. $\underline{1058 \text{ W}}$

203. Es ist nach Bild 201 $I^2 = I_1^2 + I_2^2 + 2I_1I_2 \cos \varphi$ sowie $P_w = UI_2 \cos \varphi$ und $U = I_1 R_1$. Die erste Gleichung liefert $\cos \varphi = \frac{I^2 - I_1^2 - I_2^2}{2 I_1 I_2}$. Dies in die 2. Gleichung eingesetzt, ergibt zusammen mit der 3. Gleichung die genannte Formel.

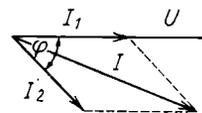


Bild 201. Aufgabe 203

204. Lösungsweg nach Aufgabe 203: $R_1 = \frac{U}{I_1} = \underline{17,9 \Omega}$;

Motor: $P_{w2} = \frac{R_1(I_2^2 - I_1^2 - I_3^2)}{2} = \underline{1,69 \text{ kW}}$;

$\cos \varphi = \frac{P_{w2}}{P_{S2}} = \frac{U(I_2^2 - I_1^2 - I_3^2)}{2 I_1 U I_2} = \frac{I_2^2 - I_1^2 - I_3^2}{2 I_1 I_2} = \underline{0,85}$;

Lampen: $P_{w1} = U I_1 = \underline{2,8 \text{ kW}}$

205. a) Drossel allein: $\cos \varphi_2 = \frac{P_{w2}}{U_2 I} = \underline{0,04}$; Lampe mit Drossel:

$\cos \varphi = \frac{P_w}{U I} = \underline{0,53}$; b) 0,04 bzw. 0,59; c) 0,04 bzw. 0,60

206. a) Brennspannung der Lampe: $U_1 = \frac{P_{w1}}{I} = \underline{66,67 \text{ V}}$; Spannung an der Drossel:

$U_2 = \sqrt{U^2 - U_1^2} = \underline{209,7 \text{ V}}$; $\cos \varphi_2 = \frac{P_w - P_{w1}}{U_2 I} = \underline{0,1}$;

Lampe mit Drossel: $\cos \varphi = \frac{P_w}{U I} = \underline{0,39}$;

b) 0,1 bzw. 0,45; c) 0,1 bzw. 0,49; d) 0,1 bzw. 0,45

207. (Der Index 1 bezieht sich auf den Generator, der Index 2 auf den Motor).

a) $P_{w1} = P_{w2} + 0,1 P_{w1}$; $P_{w1} = \frac{P_{w2}}{1 - 0,1} = \underline{200 \text{ kW}}$;

b) $U_L = \frac{P_{w1} - P_{w2}}{I} = \underline{227,3 \text{ V}}$;

c) $P_{b1} = P_{b2} = P_{w2} \tan \varphi_2 = 180 \text{ kW} \cdot 0,62 = \underline{111,6 \text{ kvar}}$;

$\tan \varphi_1 = \frac{P_{b1}}{P_{w1}} = 0,558$; $\cos \varphi_1 = \underline{0,873}$; d) $U_1 = \frac{P_{S1}}{I} = \frac{P_{w1}}{I \cos \varphi_1} = \underline{2,603 \text{ kV}}$;

e) $\frac{U_1 - U_k}{U_1} = 0,078 = \underline{7,8 \%}$

208. a) $U_w = U_1 \cos \varphi_1 + U_2 \cos \varphi_2 = \underline{384 \text{ V}}$; $U_b = U_1 \sin \varphi_1 + U_2 \sin \varphi_2 = \underline{428 \text{ V}}$;

$U = \sqrt{U_w^2 + U_b^2} = \underline{575 \text{ V}}$;

b) $\tan \varphi = \frac{U_b}{U_w} = 1,115$; $\cos \varphi = 0,67$;

c) $I_w = I \cos \varphi = \underline{20 \text{ A}}$; $I_b = I \sin \varphi = \underline{22,3 \text{ A}}$

209. $\cos \varphi = \frac{P_w}{U I} = 0,0718$; $\tan \varphi = 1,0153$; es ergeben sich die Gleichungen

$\tan \varphi = \frac{0,6 U_1 + 0,8 U_2}{0,8 U_1 + 0,6 U_2}$ sowie $P_w = I(0,8 U_1 + 0,6 U_2)$; hieraus findet man

$U_1 = \underline{181,8 \text{ V}}$ und $U_2 = \underline{202,1 \text{ V}}$

210. a) $P_{wges} = P_{w1} + P_{w2} = \frac{P'_{w1}}{\eta_1} + \frac{P'_{w2}}{\eta_2} = 40,3 \text{ kW} + 33,0 \text{ kW} = 73,3 \text{ kW};$

$$I_1 = \frac{P_{w1}}{U_m \cos \varphi_1} = \underline{124,1 \text{ A}}$$

$I = \frac{P_{wges}}{U_m \cos \varphi} = 293,3 \text{ A};$ wegen $\cos \varphi_1 = 0,65$ ist $\varphi_1 = 49,46^\circ;$ nach Stromdiagramm (Bild 202) ist $\varphi' = 60^\circ - 49,46^\circ = 10,54^\circ;$ $\cos \varphi' = 0,9831;$

$$I_2 = \sqrt{I^2 + I_1^2 - 2I I_1 \cos \varphi'} = \underline{172,8 \text{ A}}; \quad \text{b) } \cos \varphi_2 = \frac{P_{w2}}{U_m I_2} = \underline{0,382}$$

c) (Bild 203) $R_L = \frac{2\varrho l}{A};$ Wirkspannung der Leitung $U_{wL} = IR_L = \frac{2I\varrho l}{A} = 125,3 \text{ V};$ Wirkspannung der Motoren $U_{wm} = U_m \cos \varphi = 250 \text{ V};$ gesamte Wirkspannung $U_w = U_{wL} + U_{wm} = 375,3 \text{ V};$ Blindspannung der Motoren $U_b = U_m \sin \varphi = 433 \text{ V};$ Gesamtspannung

$$U = \sqrt{U_w^2 + U_b^2} = \underline{573 \text{ V}}$$

d) (Bild 204) Blindstrom durch den Kondensator:

$$I_C = U_m \omega C = 125,7 \text{ A}; \quad I_{ges} = \sqrt{I^2 + I_C^2 - 2II_C \cos 30^\circ} = \underline{194,9 \text{ A}},$$

$$\cos \varphi_{ges} = \frac{P_{wges}}{I_{ges} U_m} = 0,752$$

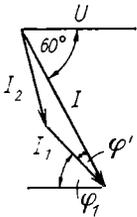


Bild 202. Aufgabe 210a

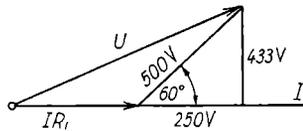


Bild 203. Aufgabe 210c

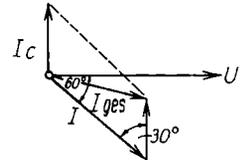


Bild 204. Aufgabe 210d

211. a) Bei $\varphi = 45^\circ$ sind Wirk- und Blindspannung gleich groß, so daß $U_w = U_b = U \sin 45^\circ = 155,6 \text{ V}$ ist. Lampenstrom $I_L = \frac{P_L}{U_L} = 0,32 \text{ A};$ Lampenwiderstand $R_L = \frac{U_L^2}{P_L} = 390,6 \Omega;$ $R_1 = R_2 = \frac{U_w - U_L}{I_L} = \underline{95,6 \Omega};$

$$U_b = 155,6 \text{ V} = I_L \omega L; \quad L = \underline{4,64 \text{ H}}; \quad U_C = 155,6 \text{ V} = \frac{I_L}{\omega C}; \quad C = \underline{19,6 \mu\text{F}}$$

b) Wirkleistung wird nur in den beiden Lampen und den Widerständen R_1 und R_2 verbraucht, so daß $P_w = 2(P_L + I^2 R_1) = \underline{99,6 \text{ W}}$ ist;

c) Die beiden Ströme $I_1 = I_2 = 0,32 \text{ A}$ stehen rechtwinklig zueinander; ihre Summe ist daher $0,32 \sqrt{2} \text{ A} = \underline{0,45 \text{ A}}.$

212. $P_C = P_w (\tan 53,1^\circ - \tan 36,9^\circ) = \underline{2789 \text{ kvar}}$

213. $\tan \varphi_1 = \frac{P_C}{P_w} + \tan 34,9^\circ = 1,357; \quad \varphi_1 = 53,6^\circ; \quad \cos \varphi_1 = \underline{0,59}$

$$214. P_w = \frac{P_c}{\tan 49,5^\circ - \tan 31,8^\circ} = \underline{7620 \text{ kW}}$$

$$215. \tan \varphi_1 = \frac{W_b}{W_w} = 1,479; \quad \cos \varphi_1 = 0,56;$$

$$P_{b1} = \frac{W_b}{t} = 276,32 \text{ kvar}; \quad P_w = \frac{W_w}{t} = 186,84 \text{ kW};$$

$$\tan \varphi_2 = 0,427; \quad P_{b2} = P_w \tan \varphi_2 = 79,7 \text{ kvar};$$

$$\text{zu kompensieren sind } P_{b1} - P_{b2} = \underline{196,6 \text{ kvar}}$$

216. Da die geforderte Wirkleistung gleich der zulässigen Scheinleistung ist, ist die gesamte Blindleistung zu kompensieren.

$$P_b = P_{w1} \tan \varphi_1 + P_{w2} \tan \varphi_2 = \underline{190,5 \text{ kvar}}$$

$$217. \text{ a) } P_w = P_s \cos \varphi_1 = \underline{72 \text{ kW}};$$

b) $\sin \varphi_1 = 0,89$; $P_b = P_s \sin \varphi_1 = 142,4 \text{ kvar}$; verbleibende Blindleistung

$$P_{b1} - P_{b2} = 82,4 \text{ kvar};$$

$$\sin \varphi_2 = \frac{P_{b1} - P_{b2}}{P_s} = 0,515; \quad \cos \varphi_2 = 0,86;$$

$$P_w = P_s \cos \varphi_2 = \underline{138 \text{ kW}};$$

$$\text{c) } \sin \varphi_3 = \frac{P_{b1} - P_{b2}}{P_s} = 0,14; \quad \cos \varphi_3 = 0,99;$$

$$P_w = P_s \cos \varphi_3 = \underline{158 \text{ kW}}$$

218. Maßgebend für die Belastung ist der Gesamtstrom I . Setzt man den Wärmeverlust bei $\cos \varphi = 1$ mit $P_V = I_w^2 R$ an, so ist dieser bei zusätzlichem Blindstrom

$$x I_w^2 R = (I_w^2 + I_b^2) R = (I_w^2 + I_w^2 \tan^2 \varphi) R = I_w^2 R (1 + \tan^2 \varphi);$$

$$\text{a) } x = 1 + \tan^2 \varphi = \frac{1}{\cos^2 \varphi} = \underline{1,23};$$

$$\text{b) } \underline{1,77}; \quad \text{c) } \underline{2,37}; \quad \text{d) } \underline{4}$$

219. Die zu kompensierende Blindleistung muß vom Kondensator aufgenommen werden, wofür die oben angeführte Formel gilt und daher $C = \frac{P_c}{U^2 \omega}$ ist. Für $\omega = 314 \text{ 1/s}$ und die angegebenen Spannungen erhält man die genannten Faktoren für C in μF und P_b in kvar.

$$220. P_c = UI \cos \varphi_1 (\tan \varphi_1 - \tan \varphi_2) = 137,3 \text{ var};$$

$$C = \frac{P_c}{U^2 \omega} = \underline{9 \mu\text{F}}$$

221. a) Mit $I_w = \frac{P_w}{U}$ wird $\cos \varphi_1 = \frac{I_w}{I} = \frac{P_w}{UI} = 0,303$;
 mit $\tan \varphi_1 = 3,145$ und $\tan \varphi_2 = 0,75$ wird $P_C = P_w (\tan \varphi_1 - \tan \varphi_2) = 23,95 \text{ var}$;
 $C = \underline{1,6 \mu\text{F}}$;
 bei $\cos \varphi_2 = 1,0$ ergibt sich $C = \frac{P_w \tan \varphi_1}{U^2 \omega} = \underline{2,1 \mu\text{F}}$;
 b) 1,9 μF bzw. 2,7 μF ; c) 2,6 μF bzw. 3,9 μF ;
 d) 4,8 μF bzw. 6,7 μF ; e) 3,3 μF bzw. 5,3 μF

222. $P_C = U^2 \omega C$; $P_w = \frac{P_C}{\tan \varphi} = \frac{U^2 \omega C}{\tan \varphi} = \underline{682 \text{ W}}$

223. $\tan \varphi_2 = \tan \varphi_1 - \frac{P_C}{P_w} = 0,932$; $\cos \varphi_2 = \underline{0,731}$; $P_{s1} = \frac{P_w}{\cos \varphi_1} = \underline{300 \text{ kVA}}$;
 $P_{s2} = \frac{P_w}{\cos \varphi_2} = \underline{205 \text{ kVA}}$;
 b) $\cos \varphi_2 = \underline{0,756}$; $P_{s2} = \underline{198 \text{ kVA}}$; c) $\cos \varphi_2 = \underline{0,807}$; $P_{s2} = \underline{186 \text{ kVA}}$;
 d) $\cos \varphi_2 = \underline{0,883}$; $P_{s2} = \underline{170 \text{ kVA}}$

224. a) $P_{b1} = P_{s1} \sin \varphi_1 = 85 \text{ kVA} \cdot 0,8 = 68 \text{ kvar}$; $P_{s2} = 76,5 \text{ kVA}$;
 $P_w = P_{s1} \cos \varphi_1 = 51 \text{ kW}$; $P_{b2} = \sqrt{P_{s2}^2 - P_w^2} = P_{s1} \sqrt{0,9^2 - \cos^2 \varphi_1} =$
 $= 57 \text{ kvar}$;
 $C = \frac{P_C}{\omega U^2} = \frac{P_{b1} - P_{b2}}{\omega U^2} = \underline{722 \mu\text{F}}$; $\tan \varphi_2 = \frac{P_{b2}}{P_w} = \underline{1,12}$;
 $\cos \varphi_2 = \underline{0,67}$ b) 1514 μF ; $\cos \varphi_2 = \underline{0,75}$; c) $C = \underline{2457 \mu\text{F}}$;
 $\cos \varphi_2 = \underline{0,857}$

225. a) $P_s = UI = 660 \text{ VA}$; $P_{b1} = 0,64 P_s = 422,4 \text{ var}$; $P_w = \sqrt{P_s^2 - P_{b1}^2} =$
 $= 507 \text{ W}$; $P_C = P_{b1} - P_{b2} = P_{b1} - P_w \tan \varphi_2 = 177 \text{ var}$; $C = \frac{P_C}{\omega U^2} = \underline{11,6 \mu\text{F}}$

226. Nach Aufgabe 219 ist

- a) $P_b = U^2 \omega C = \underline{6 \text{ kvar}}$; b) 10 kvar; c) 2 kvar; d) 3,3 kvar;
 e) 0,76 kvar

227. a) Wirkleistung des Motors $P_w = \frac{P_{ab}}{\eta} = 1333 \text{ W}$; Scheinleistung des Motors
 $P_{sm} = \frac{P_w}{\cos \varphi} = 1905 \text{ VA}$; Blindleistung des Motors $P_b = P_{sm} \sin \varphi = 1361 \text{ var}$;
 gesamte Scheinleistung
 $P_s = \sqrt{(P_w + P_L)^2 + P_b^2} = 2530 \text{ VA}$; Gesamtstrom

$$I = \frac{P_s}{U} = \underline{11,5 \text{ A}}; \quad \text{b) } \cos \varphi_2 = \frac{P_w + P_L}{P_s} = \underline{0,84};$$

$$\text{c) } I_w = \frac{P_w + P_L}{U} = \underline{9,7 \text{ A}}; \quad \text{d) } C = \frac{P_b}{\omega U^2} = \underline{89,5 \mu\text{F}}$$

$$228. \text{ a) } R = \frac{1}{\omega C \tan \delta} = \underline{124 \text{ M}\Omega}; \quad \text{b) } \underline{0,199 \text{ M}\Omega}; \quad \text{c) } \underline{0,53 \text{ M}\Omega}; \quad \text{d) } \underline{5,53 \text{ k}\Omega}$$

$$229. \text{ a) } \tan 0,3^\circ = 0,005235; \quad R = \frac{1}{\omega C \tan \delta} = \frac{10^{12}}{2\pi \cdot 500 \cdot 10^{21}/\text{s} \cdot 600 \text{ F} \cdot 0,005235}$$

$$= \underline{101 \text{ k}\Omega}; \quad \text{b) } \underline{152 \text{ k}\Omega}; \quad \text{c) } \underline{50,7 \text{ k}\Omega}$$

$$230. \text{ a) } \tan \delta = 0,03979; \quad \delta = \underline{2,28^\circ}; \quad \text{b) } \underline{0,15^\circ}; \quad \text{c) } \underline{0,46^\circ}$$

$$231. \text{ a) } 90^\circ - 1,3^\circ = \underline{88,7^\circ}; \quad \text{b) } \underline{88,4^\circ}; \quad \text{c) } \underline{88,0^\circ}; \quad \text{d) } \underline{85,9^\circ}; \quad \text{e) } \underline{84,3^\circ}$$

$$232. I = \frac{U}{R} = U \omega C \tan \delta = \underline{1,4 \text{ mA}}$$

$$233. \text{ Nach der angegebenen Formel ergibt sich a) } \underline{24 \text{ W}}; \quad \text{b) } \underline{60 \text{ W}}; \quad \text{c) } \underline{12 \text{ W}};$$

$$\text{d) } \underline{13,4 \text{ W}}$$

$$\text{a) } R = \frac{1}{\omega C \tan \delta} = \underline{6,03 \text{ k}\Omega}; \quad \text{b) } \underline{2,41 \text{ k}\Omega}; \quad \text{c) } \underline{4,02 \text{ k}\Omega}; \quad \text{d) } \underline{3,62 \text{ k}\Omega}$$

$$234. \tan \delta = \frac{P_v}{U^2 \omega C} = \underline{5,26 \cdot 10^{-3}}; \quad \text{b) } \underline{8,22 \cdot 10^{-3}}; \quad \text{c) } \underline{13,15 \cdot 10^{-3}}$$

$$235. p = \frac{200 \text{ lP}}{\kappa A U^2 \cos^2 \varphi} = \underline{4,3 \%}; \quad P_v = pP = \underline{1,075 \text{ kW}}$$

$$236. A = \frac{200 \text{ lP}}{\kappa p U^2 \cos^2 \varphi} = \underline{18,9 \text{ mm}^2} \text{ (gewählt } 25 \text{ mm}^2)$$

$$237. P = \frac{p \kappa A U^2 \cos^2 \varphi}{200 \text{ l}} = \underline{2,07 \text{ kW}}$$

$$238. U_v = \frac{pU}{100} = 5,375 \text{ V}; \quad P = \frac{\kappa A U_v U_k}{2l} = \underline{3,24 \text{ kW}}$$

$$239. l = \frac{p \kappa A U^2 \cos^2 \varphi}{200 P_s \cos \varphi} = \underline{245 \text{ m}}$$

$$240. \tan \varphi_1 = 1,0202; \quad P_b = P_{w1} \tan \varphi_1; \quad \tan \varphi = \frac{P_{w1} \tan \varphi_1}{P_{w1} + P_{w2}} = \underline{0,583};$$

$$\cos \varphi = 0,854; \quad p = \frac{200 \text{ lP}}{\kappa A U^2 \cos^2 \varphi} = \underline{13,7 \%}; \quad P_v = P_w p = \underline{4,79 \text{ kW}}$$

241. a) $\frac{p_1}{p_2} = \frac{\cos^2 \varphi_2}{\cos^2 \varphi_1}; \quad p_2 = \frac{4 \cdot 0,36}{0,81} = \underline{1,78\%};$

b) $\frac{P_1}{P_2} = \frac{\cos^2 \varphi_1}{\cos^2 \varphi_2}; \quad P_2 = \underline{2,25 P_1}$

242. $p_1 = \frac{200 LP}{\kappa A_1 U^2 \cos^2 \varphi} = 12,7\%; \quad p_2 = 7,6\%; \quad \Delta p = \underline{5,1\%};$

$\Delta P = P \Delta p = \underline{0,77 \text{ kW}}$

243. Da der prozentuale Spannungsverlust $p_U = \frac{U_v \cdot 100}{U_b} = \frac{200 LP_k}{\kappa A U_k^2}$ ist, ergibt sich $\frac{p_U}{p} = \frac{2}{3,6} = \cos^2 \varphi$ und daraus $\cos \varphi = \underline{0,75}$.

244. Wenn nicht reine Wirklast vorliegt, liegen Verbraucherspannung und Spannungsverlust nicht in gleicher Phase, so daß geometrisch addiert werden muß.

245. $U_v = \frac{2LP}{\kappa A U_k} = 5,6 \text{ V}; \quad U_a = \sqrt{U_k^2 + U_v^2 + 2 U_k U_v \cos \varphi} = \underline{229,5 \text{ V}}$

246. Aus $U_a = \sqrt{U_k^2 + U_v^2 + 2 U_k U_v \cos \varphi}$ wird $U_v = 61,8 \text{ V};$

$l = \frac{U_v \kappa A U_k}{2P} = \underline{137 \text{ m}}$

247. $U_v = \frac{2LP}{\kappa A U_k} = \frac{4285,7 \text{ V}^2}{U_k};$

aus $380 \text{ V} = \sqrt{U_k^2 + \frac{4285,7^2 \text{ V}^4}{U_k^2} + 2 \cdot 4285,7 \text{ V}^2 \cdot 0,8}$ erhält man die beiden Lösungen $U_{k1} = \underline{370,7 \text{ V}}$ und $U_{k2} = \underline{11,6 \text{ V}}$ (der letztere Wert ist technisch nicht verwertbar).

248. Mit $U_k = \frac{100 U_v}{3}$ wird die Eingangsspannung

$U_a = U_v^2 + \left(\frac{100 U_v}{3}\right)^2 + \frac{2 \cdot 100 \cdot 0,85 U_v}{3}; \quad U_v = 13,16 \text{ V};$

$U_k = \frac{100 U_v}{3} = \underline{438,7 \text{ V}}$

249. a) $P_{b1} = P_{w1} \tan \varphi_1 = 1859 \text{ var}; \quad P_{b2} = P_{w2} \tan \varphi_2 = 9870 \text{ var};$ gesamte Scheinleistung $P_s = \sqrt{(P_{w1} + P_{w2})^2 + (P_{b1} + P_{b2})^2} = 15090 \text{ VA};$

$I = \frac{P_s}{U} = \underline{30,2 \text{ A}};$

b) $U_v = \frac{2 \varrho l I}{A} = \underline{18,4 \text{ V}};$

c) $P_v = I^2 R = \underline{556 \text{ W}};$

d) (Bild 205) $\cos \varphi = \frac{P_w}{P_s} = 0,629;$

$U_a = \sqrt{U_v^2 + U_k^2 + 2 U_v U_k \cos \varphi} = \underline{511,8 \text{ V}}$

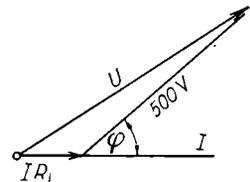


Bild 205. Aufgabe 249d

250. a) $U_{RS} = \underline{370 \text{ V}}$; b) $U_{SO} = \frac{U_{st}}{\sqrt{3}} = \frac{370 \text{ V}}{\sqrt{3}} = \underline{213,6 \text{ V}}$; c) $U_{RO} = \underline{213,6 \text{ V}}$

251. a) $U = \underline{125 \text{ V}}$; b) $U = U_{st}\sqrt{3} = \underline{216,5 \text{ V}}$

252. a) $I_{st} = \frac{380 \text{ V}}{25 \Omega} = \underline{15,2 \text{ A}}$; $I = 15,2 \text{ A}\sqrt{3} = \underline{26,3 \text{ A}}$

b) $I = I_{st} = \frac{220 \text{ V}}{25 \Omega} = \underline{8,8 \text{ A}}$

253. $I_1 = 2 \frac{U_{st}}{R}$; $I_2 = \frac{U_{st}}{R} + \frac{U\sqrt{3}}{R} = \frac{4U_{st}}{R}$; der Strom verdoppelt sich.

254. a) $U = U_{st}\sqrt{3} = \underline{389,7 \text{ V}}$; b) $U_{st} = \underline{225 \text{ V}}$

255. $\frac{220 \text{ V}}{2R} + 1 \text{ A} = \frac{220 \text{ V}}{R\sqrt{3}}$; $R = \underline{17 \Omega}$

256. $I_{sv} = \frac{I}{\sqrt{3}} = \underline{25,33 \text{ A}}$; $U = U_{st} = I_{st}R = \underline{380 \text{ V}}$

Bei Sternschaltung ist $U_{st} = \frac{U}{\sqrt{3}} = \underline{219,4 \text{ V}}$ und $I = I_{st} = \frac{U_{st}}{R} = \underline{14,6 \text{ A}}$

257. a) $I_{st} = \frac{U}{R} = \frac{220 \text{ V}}{35 \Omega} = \underline{6,29 \text{ A}}$; b) $I = I_{st}\sqrt{3} = \underline{10,89 \text{ A}}$

258. $I = \frac{127 \text{ V}}{R} + 20 \text{ A} = \frac{220 \text{ V}\sqrt{3}}{R}$; $R = \underline{12,7 \Omega}$

259. Strangwiderstand $R = \frac{U}{2I_1} = \underline{12,42 \Omega}$;

$I = I_{st} = \frac{U}{R\sqrt{3}} = \underline{17,9 \text{ A}}$

260. a) $I_{st} = U\omega C = 380 \text{ V} \cdot 314 \text{ 1/s} \cdot 8 \cdot 10^{-6} \text{ F} = \underline{0,96 \text{ A}}$;

b) $I = I_{st}\sqrt{3} = \underline{1,66 \text{ A}}$

261. $\omega CU_{st}\sqrt{3} = \omega CU_{st} + AI$; hieraus folgt $U_{st} = \underline{220 \text{ V}}$ und $U = \underline{380 \text{ V}}$

262. $P_w = UI\sqrt{3} \cos \varphi = \underline{8,95 \text{ kW}}$;

$P_b = UI\sqrt{3} \sin \varphi = \underline{5,55 \text{ kvar}}$; $P_s = UI\sqrt{3} = \underline{10,53 \text{ kVA}}$

263. $I_{st} = I = \frac{P_w}{3U_{st} \cos \varphi} = \frac{17000 \text{ W}}{3 \cdot 125 \text{ V} \cdot 0,65} = \underline{69,74 \text{ A}}$

264. $P_w = 3U_{st}I_{st} = 3 \cdot 220 \text{ V} \cdot 12,5 \text{ A} = \underline{8,25 \text{ kW}}$

$$265. I = I_{st} = \frac{P_w}{3U_{st} \cos \varphi} = \underline{12,0 \text{ A}}$$

266. a) In Sternschaltung ist die Leiterspannung 380 V und die Leistung $P_w = UI\sqrt{3} \cos \varphi = 380 \text{ V} \cdot 37,6 \text{ A} \cdot \sqrt{3} \cdot 0,87 = \underline{21,6 \text{ kW}}$; oder in Dreieckschaltung mit der Leiterspannung 220 V und dem Strom $P_w = 220 \text{ V} \cdot 65,0 \text{ A} \cdot \sqrt{3} \cdot 0,87 = \underline{21,6 \text{ kW}}$;

$$b) \eta = \frac{P_{w \text{ ab}}}{P_{w \text{ zu}}} = \frac{19,5 \text{ kW}}{21,6 \text{ kW}} = \underline{0,91}$$

267. a) Für den einzelnen Strang gilt $I_{st} = \frac{U}{R}$ und den Leiterstrom $I = \frac{U}{R} \sqrt{3}$.

$$\text{Einsetzen in } P = \sqrt{3}UI \text{ ergibt } P = \frac{3U^2}{R}$$

$$b) \text{ Hier gilt } I = I_{st} = \frac{U_{st}}{R} = \frac{U}{\sqrt{3}R}; \text{ dies ergibt } P = \frac{U^2}{R}$$

268. a) $U = I_{st}R = \frac{IR}{\sqrt{3}}$. Einsetzen in $P = \sqrt{3}UI$ ergibt $P = I^2R$;

$$b) U = \sqrt{3}IR; \quad P = 3I^2R$$

269. Der Motor läuft als Einphasenmotor weiter; wegen $P = UI$ wird die Stromstärke auf das 1,73fache vergrößert.

270. a) Nach Aufgabe 267a ist $P = \frac{3U^2}{R} = \underline{14,44 \text{ kW}}$

b) Nach Aufgabe 167b ist $P = \frac{U^2}{R} = \underline{4,81 \text{ kW}}$

$$271. \frac{U^2}{R} + \Delta P = \frac{3U^2}{R}; \quad R = \underline{16,13 \Omega}$$

$$272. t = \frac{W}{UI\sqrt{3} \cos \varphi} = \underline{9 \text{ h}}$$

$$273. \frac{U^2}{2R} + \Delta P = \frac{U^2}{R}; \quad U = \underline{300 \text{ V}}$$

274. a) $P = \frac{(200 \cdot 75) \text{ kcal}}{860 \text{ kcal/kWh} \cdot 6 \text{ h} \cdot 0,95} = 3,06 \text{ kW}; \quad R = \frac{3U^2}{P} = \underline{47,45 \Omega}$

b) Es werden nur noch 2 Widerstände mit der Leiterspannung gespeist, so daß die Leistung um $\frac{1}{3}$ abnimmt.

Da das Produkt Pt unverändert bleiben muß, besteht die Gleichung $\frac{2Pt}{3} = P \cdot 6 \text{ h}$, wonach $t = \underline{9 \text{ h}}$ beträgt.

$$275. P = \frac{UI\sqrt{3}}{\eta} = 21,2 \text{ kW} = \underline{28,8 \text{ PS}}$$

$$276. \text{ a) } p = \frac{100 \rho l P}{AU^2} = 16,9\%; \quad P_V = pP = \underline{0,78 \text{ kW}};$$

$$\text{ b) } \underline{9,74\%}; \quad \underline{0,77 \text{ kW}}; \quad \text{ c) } \underline{4,17\%}; \quad \underline{0,97 \text{ kW}}; \quad \text{ d) } \underline{4,88\%}; \quad \underline{1,22 \text{ kW}};$$

$$\text{ e) } \underline{5,46\%}; \quad \underline{1,79 \text{ kW}}$$

$$277. P = \frac{P_{ab}}{\eta} = 4,93 \text{ kW}; \quad p = \frac{100 \rho l P}{AU^2 \cos^2 \varphi} = \underline{30,17\%};$$

$$P_V = pP = \underline{1,49 \text{ kW}}$$

$$278. \rho = \frac{pAU^2 \cos^2 \varphi}{100 l P} = \underline{0,136 \Omega \text{ mm}^2/\text{m}}$$

279. Da der prozentuale Verlust der Leistung proportional ist, gilt $p_1 : p_2 = P_1 : P_2$;

$$p_2 = \frac{p_1 P_2}{P_1} = \underline{6,73\%}; \quad P_{V1} = p_1 P_1 = 3,23 \text{ kW} \text{ bzw. } P_{V2} = p_2 P_2 = \underline{1,21 \text{ kW}}$$

$$280. l = \frac{pAU^2}{100 \rho P} = \underline{137 \text{ m}}$$

$$281. \text{ a) } P_{V2} = \frac{P_1}{\cos^2 \varphi} = \underline{18 \text{ kW}}; \quad \text{ b) } \underline{32 \text{ kW}};$$

$$\text{ c) } P_{V2} = \frac{P_1 U_1^2}{U_2^2 \cos^2 \varphi} = \underline{53,6 \text{ kW}}; \quad \text{ d) } \underline{95,3 \text{ kW}}$$

$$282. \text{ a) } A = \frac{100 l P}{\pi p U^2 \cos^2 \varphi} = \underline{3,45 \text{ mm}^2}; \quad \text{ b) } \underline{5,39 \text{ mm}^2}; \quad \text{ c) } \underline{9,58 \text{ mm}^2}$$

(Nennquerschnitt 4 mm^2 ; 6 mm^2 ; 10 mm^2)

$$283. \text{ Leitungsquerschnitt für den Motor } A_1 = \frac{100 l P_1}{\pi p U^2 \cos^2 \varphi} = \underline{38 \text{ mm}^2};$$

$$\text{ Zusätzlicher Querschnitt für die Lampen } A_2 = \frac{100 l P}{\pi p U^2} = \underline{8,1 \text{ mm}^2}$$

Gesamtquerschnitt $46,1 \text{ mm}^2$; Querschnitt des Nulleiters $8,1 \text{ mm}^2$ (Nennquerschnitte 50 mm^2 bzw. 10 mm^2)

$$284. \text{ a) } P = U_k I \sqrt{3} = \underline{9,96 \text{ kW}}; \quad \text{ b) } R_L = \frac{\rho l}{A} = 0,315 \Omega; \quad U_V = R_L I \sqrt{3} = 13,6 \text{ V};$$

$$\text{ c) } U_k = U - U_V = \underline{216,4 \text{ V}}; \quad \text{ d) } P_L = U_k I \sqrt{3} = \underline{9,37 \text{ kW}}; \quad P_V = P - P_L = \underline{590 \text{ W}} \text{ oder auch } P_V = U_V I \sqrt{3} = 590 \text{ W}$$

$$285. \text{ a) } A = \frac{200 \rho l P}{p U^2} = 44,13 \text{ mm}^2;$$

für beide Leitungen zusammen 88,26 mm²;

$$b) A = \frac{100 \, \text{qLP}}{pU^2} = 22,07 \, \text{mm}^2;$$

$$\text{Gesamtquerschnitt } 3 \cdot 22,07 \, \text{mm}^2 = \underline{66,21 \, \text{mm}^2};$$

$$c) \text{ Spannung zwischen 2 Leitern } U' = U \sqrt{3} = 381,1 \, \text{V};$$

$$A = \frac{100 \, \text{qLP}}{pU'^2} = 7,36 \, \text{mm}^2;$$

$$\text{Gesamtquerschnitt } 3 \cdot 7,36 \, \text{mm}^2 = \underline{22,08 \, \text{mm}^2}$$

$$286. \text{ Mit } I = \frac{P_s}{U_k \sqrt{3}} = \frac{P}{U_k \cos \varphi \sqrt{3}} \text{ wird } U_v = IR_L \cos \varphi \sqrt{3} = \frac{PR_L}{U_k} = \\ = 22,4 \, \text{V}; \quad U = \sqrt{U_k^2 + U_v^2 + 2U_k U_v \cos \varphi} = \underline{397 \, \text{V}}$$

$$287. a) U = \sqrt{U_k^2 + U_v^2 + 2U_k U_v \cos \varphi} = \underline{237,8 \, \text{V}};$$

$$\text{mit } R_L = \frac{U_v}{I \cos \varphi \sqrt{3}} \text{ und } I = \frac{P}{U \cos \varphi \sqrt{3}} \text{ wird } A = \frac{qL}{R_L} = \\ = \frac{qLP}{U_v U_k} = \underline{12,1 \, \text{mm}^2} \text{ (Nennquerschnitt } 16 \, \text{mm}^2);$$

$$b) 246,8 \, \text{V}; \quad A = \underline{8,1 \, \text{mm}^2} \text{ (bzw. } 10 \, \text{mm}^2);$$

$$c) 255,9 \, \text{V}; \quad A = \underline{6,1 \, \text{mm}^2} \text{ (bzw. } 10 \, \text{mm}^2)$$

$$288. a) 1.) I_1 = \frac{P}{\eta U \cos \varphi \sqrt{3}} = \underline{32,8 \, \text{A}}; \quad 2.) I_2 = \underline{36,5 \, \text{A}}; \quad 3.) I_3 = \underline{31,5 \, \text{A}};$$

$$b) I_{w1} = 32,8 \, \text{A} \cdot 0,8 = 26,24 \, \text{A}; \quad I_{b1} = 32,8 \, \text{A} \cdot 0,6 = 19,68 \, \text{A};$$

$$I_{w2} = 36,5 \, \text{A} \cdot 0,6 = 21,90 \, \text{A}; \quad I_{b2} = 36,5 \, \text{A} \cdot 0,8 = 29,20 \, \text{A};$$

$$I_{w3} = \underline{31,50 \, \text{A}}$$

$$\text{gesamt:} \quad I_w = 79,64 \, \text{A} \text{ und} \quad I_b = \underline{48,88 \, \text{A}}$$

$$I = \sqrt{I_w^2 + I_b^2} = 93,4 \, \text{A}; \quad \cos \varphi_{\text{ges}} = \frac{I_w}{I} = 0,852;$$

$$P_{\text{ges}} = I_w U \sqrt{3} = 30,33 \, \text{kW};$$

$$A = \frac{100 \, \text{qLP}}{pU^2 \cos^2 \varphi} = \underline{61,4 \, \text{mm}^2}$$

$$289. a) I_1 = \frac{P_1}{\eta U \cos \varphi \sqrt{3}} = \underline{12,0 \, \text{A}}; \quad I_2 = \underline{7,0 \, \text{A}}; \quad I_3 = \underline{11,81 \, \text{A}};$$

$$b) I_{w1} = 12 \, \text{A} \cdot 0,80 = 9,60 \, \text{A}; \quad I_{b1} = 12 \, \text{A} \cdot 0,60 = 7,20 \, \text{A}$$

$$I_{w2} = 7 \, \text{A} \cdot 0,75 = 5,25 \, \text{A}; \quad I_{b2} = 7 \, \text{A} \cdot 0,66 = 4,63 \, \text{A}$$

$$I_{w3} = \underline{11,81 \, \text{A}};$$

$$I_{w\text{ges}} = 26,66 \, \text{A}; \quad I_{b\text{ges}} = \underline{11,83 \, \text{A}}$$

$$I = \sqrt{I_w^2 + I_b^2} = \underline{29,17 \, \text{A}};$$

c) $\cos \varphi = \frac{I_w}{I} = \underline{0,914}$; d) $U_v = IR_L \cos \varphi \sqrt{3} = 8,2 \text{ V}$;

$$U = \sqrt{U_k^2 + U_v^2 + 2U_v U_k \cos \varphi} = \underline{227,5 \text{ V}}$$

290. EI 48: Kernvolumen $V = (48 \cdot 40 - 2 \cdot 24 \cdot 8) 16 \text{ cm}^3 \cdot 0,85 = 20,9 \text{ cm}^3$;

$$m_{\text{Fe}} = \rho V = 158,8 \text{ g}; \quad P_{\text{Fe}} = v_{10} \cdot 1,44 \cdot m_{\text{Fe}} = \underline{0,75 \text{ W}};$$

$$\text{EI 84: } P_{\text{Fe}} = \underline{4,28 \text{ W}}; \quad \text{EI 150: } P_{\text{Fe}} = \underline{21,27 \text{ W}}$$

291. a) $v_s = 3,1 \text{ W/kg} \cdot 0,64 = \underline{1,98 \text{ W/kg}}$; b) $\underline{4,46 \text{ W/kg}}$; c) $\underline{6,08 \text{ W/kg}}$;

d) $\underline{1,3 \text{ Vs/m}^2}$

292. a) $B_{\text{max}} = B_{10} \sqrt{\frac{P}{mv_{10}}} = \underline{1,2 \text{ Vs/m}^2}$; b) $\underline{1 \text{ Vs/m}^2}$; c) $\underline{1,2 \text{ Vs/m}^2}$;

293. a) $P_{\text{Cu}} = I^2 R_{\text{Cu}} = 4 \text{ A}^2 \cdot 3 \Omega = 12 \text{ W}$; $P_w = UI \cos \varphi = 17,6 \text{ W}$;

$$P_{\text{Fe}} = P_w - P_{\text{Cu}} = \underline{5,6 \text{ W}}; \quad \text{b) } \underline{7,2 \text{ W}}; \quad \text{c) } \underline{9,8 \text{ W}}; \quad \text{d) } \underline{12 \text{ W}}$$

294. a) $P_{\text{Cu}} = I^2 R_{\text{Cu}} = 11,25 \text{ W}$; $P_w = P_{\text{Cu}} - P_{\text{Fe}} = 19,75 \text{ W}$; $\cos \varphi = \frac{P_w}{UI} = \underline{0,66}$;

b) $\underline{0,70}$; c) $\underline{0,77}$; d) $\underline{0,98}$

295. a) $P_{\text{Cu}} = I^2 R_{\text{Cu}} = 10,8 \text{ W}$; $P_w = UI \cos \varphi = 12 \text{ W}$; $P_{\text{Fe}} = P_w - P_{\text{Cu}} = \underline{1,2 \text{ W}}$;

$$m_{\text{Fe}} = 0,159 \text{ kg}; \quad v = \frac{P_{\text{Fe}}}{m} = 7,6 \text{ W/kg};$$

$$B_{\text{max}} = B_{10} \sqrt{\frac{v}{v_{10}}} = \underline{1,47 \text{ Vs/m}^2}; \quad \text{b) } \underline{159 \text{ Vs/m}^2}; \quad \text{c) } \underline{0,78 \text{ Vs/m}^2}$$

296. A. a) $\cos \varphi = \frac{P_w}{UI} = \underline{0,381}$; b) $R = \frac{P_w}{I^2} = \underline{4,44 \Omega}$; $Z = \frac{U}{I} = \underline{11,7 \Omega}$;

c) $U_{\text{Cu}} = IR_{\text{Cu}} = \underline{1,95 \text{ V}}$; d) $E = \sqrt{U^2 + U_{\text{Cu}}^2 - 2UU_{\text{Cu}} \cos \varphi} = \underline{34,3 \text{ V}}$;

e) $P_{\text{Cu}} = I^2 R_{\text{Cu}} = \underline{5,85 \text{ W}}$; f) $P_{\text{Fe}} = P_w - P_{\text{Cu}} = \underline{34,15 \text{ W}}$; g) $I_w = I \cos \varphi = \underline{1,14 \text{ A}}$; $I_b = I \sin \varphi = I \sqrt{1 - \cos^2 \varphi} = \underline{2,77 \text{ A}}$;

B. a) $\underline{0,273}$; b) $R = \underline{3,125 \Omega}$; $Z = \underline{11,46 \Omega}$; c) $\underline{5,28 \text{ V}}$; d) $\underline{53,8 \text{ V}}$;

e) $\underline{25,34 \text{ W}}$; f) $\underline{46,66 \text{ W}}$; g) $I_w = \underline{1,31 \text{ A}}$; $I_b = \underline{4,62 \text{ A}}$;

C. a) $\underline{0,467}$; b) $R = \underline{7,78 \Omega}$; $Z = \underline{16,67 \Omega}$; c) $\underline{16,8 \text{ V}}$; d) $\underline{93,35 \text{ V}}$;

e) $\underline{100,8 \text{ W}}$; f) $\underline{179,2 \text{ W}}$; g) $I_w = \underline{2,8 \text{ A}}$; $I_b = \underline{5,31 \text{ A}}$

297. $I_u = \sqrt{\frac{P_b}{\omega L}} = 0,30 \text{ A}$; $E_L = I_u \omega L$; $I_v^2 = \frac{P_{\text{Fe}}^2}{E_L^2} = \frac{P_{\text{Fe}}^2}{P_b \omega L} = 0,0225 \text{ A}$;

$$I = \sqrt{I_v^2 + I_u^2} = \underline{0,34 \text{ A}}; \quad IR_{\text{Cu}} = 33,7 \text{ V};$$

$$P_w = I^2 R_{Cu} + P_{Fe} = 31,37 \text{ W}; \quad P_s = \sqrt{P_b^2 + P_w^2} = \underline{50,83 \text{ VA}};$$

$$U = \frac{P_s}{I} = \underline{150,7 \text{ V}}$$

298. $P_s = UI = 300 \text{ VA}; \quad I_\mu = \sqrt{\frac{P_s - P_w}{\omega L}} = 1,49 \text{ A}; \quad E_L = I_\mu \omega L = 199 \text{ V};$
 $\cos \varphi = \frac{P_w}{P_s} = \underline{0,133}; \quad \text{aus } (IR_{Cu})^2 + U^2 - 2U(IR_{Cu}) \cos \varphi = E_L^2$
 erhält man $IR_{Cu} = 6,47 \text{ V}$ bzw. $46,87 \text{ V}; \quad R_{Cu} = \underline{4,31 \Omega}$ bzw. $\underline{31,24 \Omega}$

299. Volumen des Kerns $V = (2 \cdot 20 + 2 \cdot 10) 25 \text{ cm}^3; \quad m_{Fe} = \rho V \cdot 0,9 = 10,26 \text{ kg};$
 $P_{Fe} = v_{10} m \cdot 1,96 = 66,4 \text{ W}; \quad H_{\max}$ (lt. Magnetisierungskurve) $= 1200 \text{ A/m};$
 $H_{\text{eff}} = H_{\max} / \xi_s = 545 \text{ A/m}; \quad \Phi_{\max} = B_{\max} A \cdot 0,9 = 3,15 \cdot 10^{-3} \text{ Vs};$
 $N = \frac{E_L \xi_s}{\omega \Phi_{\max}} = \underline{489}; \quad I_V = \frac{P_{Fe}}{U} = 0,3 \text{ A};$
 $I_\mu = \frac{H_{\text{eff}} l_{Fe}}{N} = 0,67 \text{ A}; \quad \text{mittlere Länge der Feldlinien } l_{Fe} = 0,6 \text{ m};$
 $I = \sqrt{I_V^2 + I_\mu^2} = \underline{0,73 \text{ A}}$

300. a) $N = \frac{E_L \xi_s}{\omega \Phi_{\max}} = \underline{89}; \quad I_V = \frac{P_{Fe}}{U} = 1,66 \text{ A};$
 $I_\mu = \frac{H_{Fe} l_{Fe}}{N} = \underline{3,67 \text{ A}}; \quad I = \sqrt{I_V^2 + I_\mu^2} = \underline{4,03 \text{ A}}$

301. a) $P_{Fe} = v_{10} m \cdot 1,44 = 48,8 \text{ W}; \quad \Phi_{\max} = B_{\max} A \cdot 0,9 = 2,7 \cdot 10^{-3} \text{ Vs};$
 $H_{\max} = 500 \text{ A/m}$ (lt. Magn.-Kurve); $H_{\text{eff}} = 250 \text{ A/m}; \quad U \approx E_L = \pi f N \Phi_{\max} =$
 $= 106 \text{ V};$

$$I_V = \frac{P_{Fe}}{U} = 0,64 \text{ A}; \quad I = \frac{H_{\text{eff}} l_{Fe}}{N} = 0,6 \text{ A}; \quad I = \sqrt{I_V^2 + I_\mu^2} = \underline{0,76 \text{ A}}$$

b) $\Phi_{\max} = 2,7 \cdot 10^{-3} \text{ Vs}; \quad U = 212 \text{ V}; \quad I_V = 0,23 \text{ A}; \quad I_\mu = 0,3 \text{ A};$
 $I = \underline{0,38 \text{ A}}$

302. Eisenquerschnitt $A = \frac{m}{4 \rho l} = 7,42 \text{ cm}^2; \quad \cos \varphi = \frac{P_{w \text{ ges}}}{U_k I} = 0,211;$

$$U_{Cu} = IR_{Cu} = 0,874 \text{ V}; \quad E_L = \sqrt{U_k^2 + U_{Cu}^2} - 2U_k U_{Cu} \cos \varphi = 47,8 \text{ V};$$

$$B_{\max} = \frac{E_L}{4,44 f A N} = \underline{1,19 \text{ Vs/m}^2}; \quad v = \frac{P_{Fe}}{m} = \frac{P_{w \text{ ges}} - I^2 R_{Cu}}{m} = \underline{5,06 \text{ W/kg}}$$

303. $U \approx E_L = 4,44 f N B_{\max} A = \underline{41,8 \text{ V}}$

304. (Bild 206) $E_L = \sqrt{U^2 - U_k^2} = 121,6 \text{ V}$;

$$N = \frac{E_L}{4,44 B_{\max} A f 0,9} = \underline{346 \text{ Windungen}};$$

Drahtquerschnitt $A' = \frac{I}{S} = 4 \text{ mm}^2$; $d = \underline{2,26 \text{ mm}}$ (zu wählen ist der nächste Nenndurchmesser $2,3 \text{ mm}$); Wicklungsquerschnitt $A'' = \frac{346 \cdot 0,042 \text{ cm}^2}{0,6} = 24,2 \text{ cm}^2$. Da die Fensterfläche $(10 \cdot 12) \text{ cm}^2 = 120 \text{ cm}^2$ beträgt, reicht der

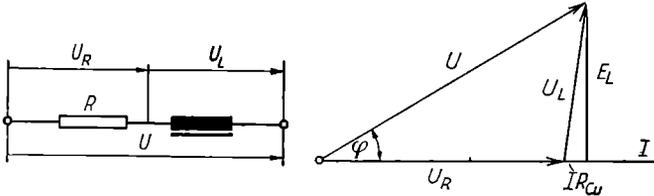


Bild 206 a und b. Aufgabe 304

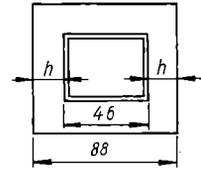


Bild 207. Aufgabe 304
Wicklungsquerschnitt
(Maße in mm)

Wickelraum aus. Wicklungsbreite $b = 11,4 \text{ cm}$; Wicklungshöhe $h = \frac{24,2 \text{ cm}^2}{11,4 \text{ cm}} = 2,12 \text{ cm}$; mittlere Windungslänge (Bild 207) $l_m = \frac{(4,6 \cdot 4 + 8,8 \cdot 4) \text{ cm}}{2} = 26,8 \text{ cm}$;

$$R_{\text{Cu}} = \frac{N l_m \rho}{A'}; \quad P_{\text{Cu}} = I^2 R_{\text{Cu}} = \frac{I^2 N l_m \rho}{A'} = 45 \text{ W};$$

$$m_{\text{Fe}} = (2 \cdot 18 + 2 \cdot 12) 16 \text{ cm}^3 \cdot 0,9 \cdot 7,6 \text{ g/cm}^3 = 6,57 \text{ kg};$$

$$P_{\text{Fe}} = v_{10} \cdot 1,1^2 \cdot 6,57 \text{ kg} = 27 \text{ W}; \quad P_{\text{ges}} = 72 \text{ W}; \quad I_V = \frac{P_{\text{Fe}}}{E_L} = 0,22 \text{ A};$$

$$I_\mu = \sqrt{I^2 - I_V^2} = 10 \text{ A}; \quad I_{\mu \max} = I \sqrt{2} = 14,14 \text{ A};$$

$H_{\text{Fe}} = 380 \text{ A/m}$ (Magn.-Kurve); Länge der Feldlinien im Kern

$$l_{\text{Fe}} = (2 \cdot 14 + 2 \cdot 16) \text{ cm} = 60 \text{ cm}; \quad \Theta_{\text{Fe}} = H_{\text{Fe}} l_{\text{Fe}} = 228 \text{ A};$$

$$\Theta_L = I_{\mu \max} N - \Theta_{\text{Fe}} = 4664 \text{ A}; \quad H_L = \frac{B_{\max}}{\mu_0} = 8,76 \cdot 10^5 \text{ A/m};$$

$$l_L = \frac{\Theta_L}{H_L} = 5,33 \text{ mm}; \quad \delta = \underline{2,67 \text{ mm}}$$

305. Wicklungsbreite $b = 5,4 \text{ cm}$; Wicklungshöhe $h = \frac{23 \text{ cm}^2}{5,4 \text{ cm}} = 4,3 \text{ cm}$; mittlere Windungslänge $l_m = \frac{(4,6 \cdot 4 + 13,2 \cdot 4) \text{ cm}}{2} = 35,6 \text{ cm}$;

$$R_{\text{Cu}} = \frac{N l_m \rho}{A'} = 0,616 \Omega; \quad P_{\text{Cu}} = \underline{61,6 \text{ W}};$$

$$m_{\text{Fe}} = (2 \cdot 13 + 2 \cdot 6) 16 \text{ cm}^3 \cdot 0,9 \cdot 7,6 \text{ g/cm}^3 = 4,16 \text{ kg}; \quad P_{\text{Fe}} = \underline{17,11 \text{ W}};$$

$$P_{\text{ges}} = 78,70 \text{ W}; \quad I_V = 0,141 \text{ A}; \quad I_\mu = 10 \text{ A}; \quad I_{\mu \max} = 14,14 \text{ A};$$

$$H_{\text{Fe}} = 380 \text{ A/m} \text{ (Kurve)}; \quad l_{\text{Fe}} = 38 \text{ cm}; \quad \Theta_{\text{Fe}} = 144,4 \text{ A}; \quad \Theta_L = 4748 \text{ A};$$

$$H_L = 875800 \text{ A/m}; \quad l_L = 0,542 \text{ cm}; \quad \delta = \underline{2,71 \text{ mm}}$$

306. Brennspannung $U_k = \frac{P_L}{I} = 80 \text{ V}$; $E_L = \sqrt{U^2 - U_k^2} = 96,05 \text{ V}$;

$$N = \frac{E_L}{4,44 B_{\max} A 0,9f} = \underline{511 \text{ Windungen}};$$

Drahtquerschnitt $A = \frac{I}{S} = 0,25 \text{ mm}^2$; nächster Nenndurchmesser 0,6 mm;

Wicklungsquerschnitt $A' = \frac{NA}{k_{\text{Cu}}} = 2,63 \text{ cm}^2$; der Wickelraum reicht aus, da $(1,1 \cdot 3,6) \text{ cm}^2 = 3,96 \text{ cm}^2$ Fensterfläche zur Verfügung stehen; Wickelbreite $b = 3,6 \text{ cm}$; Wickelhöhe $h = 0,73 \text{ cm}$; mittlere Windungslänge $l_m = \frac{(3,4 \cdot 4 + 4,86 \cdot 4) \text{ cm}}{2} = 16,52 \text{ cm}$;

$$R_{\text{Cu}} = \frac{N l_m \rho}{A} = 6 \Omega; \quad P_{\text{Cu}} = I^2 R_{\text{Cu}} = 1,5 \text{ W}; \quad P_{\text{Fe}} = v_{10} \cdot 1,2^2 m = 3 \text{ W};$$

$$P_{\text{ges}} = 4,5 \text{ W}; \quad I_V = \frac{P_{\text{Fe}}}{E_L} = 31,2 \text{ mA}; \quad I_\mu = \sqrt{I^2 - I_V^2} = 0,5 \text{ A}; \quad I_{\mu \max} = I\sqrt{2} = 0,71 \text{ A};$$

$$H_{\text{Fe}} = 500 \text{ A/m (Magn.-Kurve)}; \quad l_{\text{Fe}} = 16,8 \text{ cm}; \quad \Theta_{\text{Fe}} = 84 \text{ A};$$

$$\Theta_L = I_{\mu \max} N - \Theta_{\text{Fe}} = 276,8 \text{ A}; \quad H_L = \frac{B_{\max}}{\mu_0} = 9,55 \cdot 10^5 \text{ A/m};$$

$$l_L = \frac{\Theta_L}{H_L} = 0,3 \text{ mm}; \quad \delta = \underline{0,15 \text{ mm}}; \quad I_w = \frac{P_{\text{Cu}} + P_{\text{Fe}}}{E_L} = 0,047 \text{ A}; \quad \cos \varphi_1 = \frac{I_w}{I} = \underline{0,09};$$

$$P_{\text{wges}} = P_L + P_{\text{Cu}} + P_{\text{Fe}} = \underline{44,5 \text{ W}}; \quad P_{\text{sges}} = UI = 62,5 \text{ VA};$$

$$\cos \varphi_2 = \frac{P_{\text{wges}}}{P_{\text{sges}}} = \underline{0,712}$$

307. Nutzbarer Wickelraum $A_w = (41 \cdot 8,5) \text{ mm}^2 = 348,5 \text{ mm}^2$; $I = \frac{SAk_{\text{Cu}}}{N} = 0,418 \text{ A}$; $I_{\max} = \underline{0,591 \text{ A}}$; $\Theta_{\max} = I_{\max} N = 887 \text{ A}$;

Ermittlung der maximalen Induktion nach dem in Bd. I (6.1.2.) beschriebenen Verfahren liefert $B_0 = 1,114 \text{ Vs/m}^2$ und $H_0 = 5720 \text{ A/m}$, wonach $B_{\text{Fe max}} = 1,06 \text{ Vs/m}^2$ und $H_{\text{Fe max}} = 350 \text{ A/m}$ betragen; $E_L = 4,44 f N B_{\max} A \cdot 0,85 = \underline{162 \text{ V}}$

308. $H_{\text{Fe max}} = 200 \text{ A/m (lt. Kurve)}$; $l_{\text{Fe}} = 19,7 \text{ cm}$; $\Theta_{\text{Fe max}} = H_{\text{Fe max}} l_{\text{Fe}} = 39,4 \text{ A}$;
 $H_{L \max} = 6,37 \cdot 10^5 \text{ A/m}$; $\Theta_L = H_{L \max} l_L = 1274 \text{ A}$; $\Theta_{\max} = 1313 \text{ A}$; $\Theta_{\text{eff}} = \Theta_{\max} / \sqrt{2} = 928,7 \text{ A}$; Wickelraum $(9,5 \cdot 52) \text{ mm}^2 = 494 \text{ mm}^2$; notwendiger Wickelraum $\frac{\Theta_{\text{eff}}}{Sk_{\text{Cu}}} = 442 \text{ mm}^2$; (Raum ist ausreichend)

$$N = \frac{E_L}{4,44 f B_{\max} A 0,85} = \underline{1224 \text{ Windungen}}; \quad I_{\text{eff}} = \frac{\Theta_{\text{eff}}}{N} = \underline{0,76 \text{ A}}$$

309. $E_L = \sqrt{U^2 - U_k^2} = 203,5 \text{ V}$; Nettokupferquerschnitt $A' = (2,5 \cdot 5) \text{ cm}^2 \cdot 0,5 \times 0,6 = 375 \text{ mm}^2$; mit $A'' = (2,5 \cdot 4,4) \text{ cm}^2$ ist $N = \frac{E_L}{4,44 f B_{\max} A'' \cdot 0,9} = 772 \text{ Windungen}$;

mittlere Windungslänge $l_m = 23,8 \text{ cm}$; Drahtquerschnitt $A = \frac{A'}{N} = 0,486 \text{ mm}^2$;
 nächster Drahtdurchmesser $d = \underline{0,8 \text{ mm}}$; eff. Drahtquerschnitt $0,503 \text{ mm}^2$;

$$S = \frac{I}{0,503 \text{ mm}^2} = \underline{2,4 \text{ A/mm}^2}; \quad P_{\text{Cu}} = \frac{I^2 \rho N l_m}{A_{\text{eff}}} = \underline{10,53 \text{ W}};$$

$$m_{\text{Fe}} = 1,93 \text{ kg (Dichte } 7,8 \text{ g/cm}^3\text{)}; \quad P_{\text{Fe}} = v_{10} m \cdot 1,2^2 = \underline{9,73 \text{ W}}; \quad P_{\text{ges}} = \underline{20,26 \text{ W}};$$

$$I_{\text{V}} = \frac{P_{\text{Fe}}}{E_{\text{L}}} = 0,048 \text{ A}; \quad I_{\mu} = \sqrt{I^2 - I_{\text{V}}^2} = 1,2 \text{ A};$$

$$I_{\mu \text{ max}} = 1,7 \text{ A}; \quad H_{\text{Fe}} = 500 \text{ A/m (lt. Magn.-Kurve)}; \quad l_{\text{Fe}} = 25 \text{ cm}; \quad \Theta_{\text{L}} = I_{\text{max}} N - H_{\text{Fe}} l_{\text{Fe}} = 1185 \text{ A}; \quad H_{\text{L}} = 9,55 \cdot 10^5 \text{ A/m};$$

$$l_{\text{L}} = \frac{\Theta_{\text{L}}}{H_{\text{L}}} = 1,24 \text{ mm}; \quad \delta = \underline{0,62 \text{ mm}}$$

310. Bei Vernachlässigung des Wirkwiderstandes ist $B_{\text{max}} = \frac{E_{\text{L}}}{4,44 f N A} = 1,35 \text{ Vs/m}^2$;
 bei Vernachlässigung des Eisenweges ist $H_{\text{eff}} = \frac{B_{\text{max}}}{\mu_0 \sqrt{2}} = 7,6 \cdot 10^5 \text{ A/m}$, so daß
 $\delta = \frac{IN}{H_{\text{eff}}} = 0,0026 \text{ m} = \underline{2,6 \text{ mm}}$

311. a) $A_{\text{Fe}} = \frac{E_{\text{L}}}{4,44 f N_1 B_{\text{max}}} = \underline{13,8 \text{ cm}^2}$; b) $\underline{7,8 \text{ cm}^2}$

312. a) $N_2 = \frac{N_1 U_2}{U_1} = \underline{25}$; $\ddot{u} = \frac{N_1}{N_2} = \underline{33,6}$; $A_{\text{Fe}} = \frac{U_1 \sqrt{2}}{2 \pi f N_1 B_{\text{max}}} = \underline{14,8 \text{ cm}^2}$;
 b) $U_2 = \underline{41,6 \text{ V}}$; $\ddot{u} = \underline{5,3}$; $A_{\text{Fe}} = \underline{24,5 \text{ cm}^2}$; c) $U_2 = \underline{5 \text{ V}}$; $N_2 = \underline{48}$;
 $B_{\text{max}} = \underline{0,782 \text{ Vs/m}^2}$; d) $U_1 = \underline{216 \text{ V}}$; $N_1 = \underline{1800}$; $B_{\text{max}} = \underline{1,201 \text{ Vs/m}^2}$;
 e) $U_1 = \underline{227,5 \text{ V}}$; $N_2 = \underline{429}$; $A_{\text{Fe}} = \underline{6,8 \text{ cm}^2}$

313. a) $N_2 = \underline{14}$; b) $I_1 = \underline{37,3 \text{ mA}}$; c) $\ddot{u} = \underline{54}$; d) $P_{\text{s1}} = P_{\text{s2}} = \underline{8,0 \text{ VA}}$

314. a) $N_1 = \frac{U_1 \sqrt{2}}{2 \pi f A_{\text{Fe}} B_{\text{max}}} = \underline{1609}$; $N_2 = \frac{N_1 U_2}{U_1} = \underline{118}$;
 b) $N_1 = \underline{1262}$; $N_2 = \underline{79}$; c) $N_1 = \underline{994}$; $N_2 = \underline{40}$

315. a) $I_1 = \frac{I_2 N_2}{N_1} = \underline{140 \text{ A}}$; b) $I_1 = \underline{117 \text{ A}}$; c) $I_1 = \underline{1800 \text{ A}}$; d) $I_1 = \underline{450 \text{ A}}$

316. A. a) $A_{\text{Fe}} = 1,6^2 \text{ cm}^2 \cdot 0,85 = 2176 \text{ cm}^2$; $\Phi = A_{\text{Fe}} B_{\text{max}}$;

$$N_1 = \frac{U_1 \xi_s}{2 \pi f A_{\text{Fe}} B_{\text{max}}} = \underline{4560}$$
; b) $v_{12} = v_{10} 1,2^2 = 3,31 \text{ W/kg}$;

$$m_{\text{Fe}} = 160 \text{ g}; \quad P_{\text{Fe}} = v_{12} m = \underline{0,530 \text{ W}};$$

c) $I_{\text{V}} = \frac{P_{\text{Fe}}}{U} = \frac{0,530 \text{ W}}{220 \text{ V}} = 2,4 \text{ mA}$; H_{max} (lt. Kupfer) = 500 A/m;

$$H_{\text{L}} = \frac{B_{\text{max}}}{\mu_0} = 9,55 \cdot 10^5 \text{ A/m}; \quad l_{\text{Fe}} = 9,6 \text{ cm}; \quad l_{\text{L}} = 0,01 \text{ cm};$$

$$I_{\mu \max} = \frac{H_{\max} l_{Fe} + H_L l_L}{N_1} = 31,5 \text{ mA};$$

$$I_{\mu \text{eff}} = \frac{I_{\mu \max}}{\xi_s} = 18,5 \text{ mA}; \quad I_0 = \sqrt{I_V^2 + I_{\mu \text{eff}}^2} = 18,7 \text{ mA};$$

B. a) $A_{Fe} = 7,06 \text{ cm}^2$; $\Phi = 8,467 \cdot 10^{-4} \text{ Vs}$; $N_1 = 1406$;

b) $m_{Fe} = 0,901 \text{ kg}$; $P_{Fe} = 2,982 \text{ W}$ c) $I_V = 13,6 \text{ mA}$; $I_{\mu \max} = 128 \text{ mA}$;
 $I_0 = 76,5 \text{ mA}$;

C. a) $A_{Fe} = 19,00 \text{ cm}^2$; $\Phi = 2,280 \cdot 10^{-3} \text{ Vs}$; $N_1 = 522$; b) $m_{Fe} = 4,48 \text{ kg}$;
 $P_{Fe} = 14,83 \text{ W}$; c) $I_V = 67,4 \text{ mA}$; $I_{\mu \max} = 480 \text{ mA}$; $I_0 = 290 \text{ mA}$

317. A. Mit $N_1 = 5364$ Windungen wird $I_{\mu \max} = \frac{H_{\max} l_{Fe}}{N_1} = 8,9 \text{ mA}$; $I_{\mu \text{eff}} = 4,5 \text{ A}$; $I_0 = 5,1 \text{ mA}$;

B. $I_{\mu \max} = \frac{84 \text{ A}}{1654} = 50,8 \text{ mA}$; $I_0 = 28,8 \text{ mA}$; C. $I_0 = 143 \text{ mA}$

318. a) $N_2 = \frac{I_1 N_1}{I_2} = 60$; $U_2 = I_2 R_2 = 3 \text{ V}$; $E_2 = 3,6 \text{ V}$;

$$\Phi_{\max} = \frac{E_2 \sqrt{2}}{2 \pi f N_2} = 2,7 \cdot 10^{-4} \text{ Vs}; \quad B_{\max} = 0,5 \text{ Vs/m}^2; \quad H_{\max} = 120 \text{ A/m};$$

b) Hier beträgt die Durchflutung $I_1 N_1 = 300 \text{ A}$, so daß $H_{Fe} l_{Fe} = 300 \text{ A}$ und bei Annahme eines Eisenweges von $l_{Fe} = 20 \text{ cm}$; $H_{Fe} = 1500 \text{ A/m}$ lt. Kurve (Dyn.-Blech) $B = 1,45 \text{ Vs/m}^2$. Da jedoch die Scheitelwerte anzunehmen sind, ergeben sich in Wahrheit noch höhere Werte.

319. a) $P_{Fe} = P_{s1} - (P_{s2} + P_{Cu}) = \frac{P_{s2}}{\eta} - (P_{s2} + P_{Cu}) = 11,7 \text{ W}$; $v = 4,9 \text{ W/kg}$;

b) $P_{Fe} = 22,5 \text{ W}$; $v = 5,12 \text{ W/kg}$; c) $P_{Fe} = 39,4 \text{ W}$; $v = 4,7 \text{ W/kg}$

320. a) $I_1 = \frac{P_{s1}}{U_1} = \frac{P_{s2}}{\eta U_1} = 1,15 \text{ A}$; $I_2 = I_1 \ddot{u} = 4,03 \text{ A}$;

b) $I_1 = 2,08 \text{ A}$; $I_2 = 7,3 \text{ A}$; c) $I_1 = 4,35 \text{ A}$; $I_2 = 15,2 \text{ A}$

321. Kurzschlußwiderstand = gesamter auf die Primärseite umgerechneter Widerstand beider Wicklungen.

a) $I_1 = \frac{P_s}{U_1} = 1,045 \text{ A}$; $P_{Cu} = I_1^2 R_k = 15 \text{ W}$;

$$\eta = \frac{P_{s1} \eta}{P_{s1} \eta + P_{Fe} + P_{Cu}} = 88\%; \quad \text{b) } I_1 = 1,91 \text{ A}; \quad \eta = 89,3\%;$$

c) $I_1 = 4,09 \text{ A}$; $\eta = 67,2\%$

322. a) $\eta = 100\% - (3,5 + 1,5)\% = \underline{95\%}$ b) $P_{s1} = \frac{P_{s2}}{\eta} = 8420 \text{ VA}$;

$$I_1 = \frac{P_{s1}}{U_1} = 1,68 \text{ A}; \quad I_2 = \frac{P_{s2}}{U_2} = 36,36 \text{ A}; \quad P_{Cu1} = \frac{P_{s1} \cdot 3,5}{2 \cdot 100} = 147,4 \text{ W};$$

$$R_1 = \frac{P_{Cu1}}{I_1^2} = \underline{52 \Omega}; \quad R_2 = 0,11 \Omega;$$

$$A_1 = \frac{I_1}{S} = 1,2 \text{ mm}^2; \quad A_2 = \frac{I_2}{S} = 26 \text{ mm}^2; \quad d_1 = \underline{1,24 \text{ mm}}; \quad d_2 = \underline{5,75 \text{ mm}}$$

c) $E_1 = U_1 - I_1 R_1 = \underline{4913 \text{ V}}; \quad E_2 = U_2 + I_2 R_2 = \underline{224 \text{ V}};$

d) $N_1 = \frac{E_1 \sqrt{2}}{2\pi f A_{Fe} B_{max}} = \underline{3512}; \quad N_2 = \underline{160}$

323. Es ist $U_1 = E_1 + I_1 R_1$; ferner $R_1 = \frac{\rho l_m N_1}{A}$ und $A = \frac{I}{S}$. Setzt man die 3. Gl. in die 2. ein, so entsteht $R_1 = \frac{\rho I_m N_1 S}{I} = \frac{0,05 I_m N_1}{I}$. Ferner ist $N_1 = N_0 E_1$, so daß die 1. Gl. $U_1 = \frac{N_1}{N_0} + 0,05 l_m N_1$ lautet und damit $N_0 U_1 = N_1 + 0,05 l_m N_1 N_0$ wird. Hieraus ergibt sich die angegebene Gl. und entsprechend auch die zweite.

324. a) $P_2 = 300 \text{ V} \cdot 0,1 \text{ A} + 6,3 \text{ V} \cdot 2,4 \text{ A} + 4 \text{ V} \cdot 1,1 \text{ A} = 49,52 \text{ VA}$;

$P_1 = \underline{57,6 \text{ VA}}; \quad \text{b) } I_1 = \frac{P_1}{U_1} = \underline{0,26 \text{ A}};$

c) $N_0 = \frac{\sqrt{2}}{2\pi f B_{max} A_{Fe} \cdot 0,85} = \underline{4,35^1/V}$;

d) $l_1 = \underline{0,155 \text{ m}}; \quad l_{2,300} = \underline{0,21 \text{ m}}; \quad l_{2,6,3} = \underline{0,24 \text{ m}}; \quad l_{2,4} = \underline{0,24 \text{ m}};$

e) $N_1 = \frac{4,35^1/V \cdot 220 \text{ V}}{1 + 0,05 \cdot 0,155 \cdot 4,35} = \underline{926}; \quad N_{2,300} = \frac{4,35^1/V \cdot 300 \text{ V}}{1 - 0,05 \cdot 0,21 \cdot 4,35} = \underline{1368};$

$N_{2,6,3} = \underline{29}; \quad N_{2,4} = \underline{19}; \quad \text{f) } A_1 = \frac{0,26 \text{ A}}{2,5 \text{ A/mm}^2} = 0,104 \text{ mm}^2;$

$d_1 = \underline{0,36 \text{ mm}}; \quad d_{2,300} = \underline{0,23 \text{ mm}}; \quad d_{2,6,3} = \underline{1,15 \text{ mm}}; \quad d_{2,4} = \underline{0,75 \text{ mm}}$

g) Der beanspruchte Wickelraum beträgt etwa 280 mm^2 , während $(56 \cdot 13,5) \text{ mm}^2 = 756 \text{ mm}^2$ zur Verfügung stehen, also bequem ausreichen.

325. Es ist $I_1 = S A_1$ und $A_1 = \frac{A_L \cdot 0,43 k_{Cu}}{N_1}$ sowie $U_1 = 1,05 E_1$. Damit wird

$$P_{s1} = U_1 I_1 = \frac{1,05 \cdot 2\pi B_{max} A_{Fe} A_L \cdot 0,43 k_{Cu} \cdot 10^{-4} S f}{\sqrt{2} \cdot 10^{-2}}, \text{ wenn } A_L \text{ in cm}^2 \text{ eingesetzt wird.}$$

326. a) $P_{s1} = (2 \cdot 1,2 \cdot 32 \cdot 26 \cdot 0,9 \cdot 3,5 \cdot 0,3 \cdot 50 \cdot 10^{-2}) \text{ VA} = \underline{943,5 \text{ VA}};$

b) $N_1 = \frac{E_1 \sqrt{2}}{2\pi B_{max} f A_{Fe} \cdot 0,9} = \underline{274}; \quad N_2 = \frac{N_1 E_2}{E_1} = \underline{55};$

$$c) I_1 = \frac{P_{s1}}{U_1} = 4,3 \text{ A}; \quad A_1 = \frac{I_1}{S} = 1,23 \text{ mm}^2; \quad d_1 = \underline{1,25 \text{ mm}};$$

Kupferquerschnitt primär $A_{Cu1} = A_1 N_1 = 337 \text{ mm}^2$; desgl. sekundär $A_{Cu2} = A_L k_{Cu} - A_{Cu1} = 443 \text{ mm}^2$;

$$A_2 = \frac{A_{Cu2}}{N_2} = 8,05 \text{ mm}^2; \quad d_2 = \underline{3,2 \text{ mm}};$$

d) $H_{\max} = 500 \text{ A/m}$ (lt. Kurve f. Dyn.-Blech);

$$H_L = \frac{B_{\max}}{\mu_0} = 9,55 \cdot 10^5 \text{ A/m}; \quad \Theta = H_{\max} l_{Fe} + H_L d = 366 \text{ A};$$

$$I_{\text{eff}} = \frac{\Theta}{N_1 \sqrt{2}} = 0,95 \text{ A}; \quad m = 35 \text{ cm} \cdot 32 \text{ cm}^2 \cdot 0,9 \cdot 7,6 \text{ g/cm}^3 = 7,66 \text{ kg};$$

$$P_{Fe} = m v_{10} 1,2^2 = 38,6 \text{ W}; \quad I_V = \frac{P_{Fe}}{U_1} = 0,175 \text{ A};$$

$$I_0 = \sqrt{I_{\text{eff}}^2 + I_V^2} = 0,97 \text{ A}; \quad \cos \varphi_0 = \frac{I_V}{I_0} = \underline{0,18}$$

327. $P_{Cu} = I^2 R = \frac{I^2 \rho' l}{A} = S^2 \rho' l A = S^2 \rho' V$ (wobei V das Kupfervolumen in cm^3 bedeutet). Da $V = \frac{m}{\rho}$ ist, erhält man $P_{Cu} = \frac{S^2 \rho' m}{\rho}$ (wobei m die Masse des Kupfers in g bedeutet). Für 1 kg erhält man den Ausdruck $P_{Cu} = \frac{S^2 \rho' \cdot 1000 \text{ g}}{\rho}$. Mit den eingesetzten Zahlenwerten für ρ' und ρ ergibt sich die geforderte Formel.

$$328. a) P_{Fe} = v_{10} m_{Fe} \cdot 1,18^2 = \underline{2034 \text{ W}}; \quad b) P_{Cu} = (2,25 S^2) \text{ W/kg} \cdot m_{Cu} = \underline{1826 \text{ W}};$$

$$c) \eta = \frac{P_{s1} - (P_{Fe} + P_{Cu})}{P_{s1}} = \underline{0,98} \text{ (98\%)};$$

$$d) I_1 = \frac{P_{s1}}{U_1} = \underline{30,2 \text{ A}}; \quad e) I_2 = \frac{I_1 N_1 \eta}{N_2} = \underline{166 \text{ A}};$$

$$f) U_{02} = \frac{U_1 N_2}{N_1} = \underline{1031 \text{ V}}$$

$$329. P_1 = \frac{P_2}{\eta} = \frac{6,3 \text{ V} \cdot 2 \text{ A}}{0,65} = 19,4 \text{ W}; \quad A_{Fe} = 0,8 \sqrt{P_1} = 3,52 \text{ cm}^2;$$

$$N_1 = \frac{U_1 \sqrt{2}}{2\pi f B_{\max} A_{Fe}} = \underline{2252 \text{ Windungen}};$$

$$N_2 = \frac{U_2 N_1 1,1}{U_1} = \underline{71 \text{ Windungen}}; \quad d_2 = \sqrt{\frac{4 I_2}{\pi S}} = \underline{1 \text{ mm}}$$

$$330. \text{Gesamtleistung } P_1 = \frac{(6,3 \cdot 2 + 4 \cdot 0,5) \text{ W}}{\eta} = 22,46 \text{ W}; \quad A_{Fe} = 3,79 \text{ cm}^2;$$

$$N_1 = \underline{2092 \text{ Windungen}}; \quad N_2 = \underline{66 \text{ Windungen}}; \quad N_3 = \underline{42 \text{ Windungen}};$$

$$d_2 \text{ wie vorhin } \underline{1 \text{ mm}}; \quad d_3 = \underline{0,5 \text{ mm}}$$

331. Es ist $I_1 = SA_1$ und $A_1 = \frac{A_{Cu} \cdot 10^2}{N_1}$ (da A_{Cu} in cm^2), wobei $A_{Cu} = \frac{V_{Cu}}{l_{Cu}}$ (GULDIN-
sche Regel) $= \frac{m_{Cu} \cdot 0,5}{\rho_{Cu} l_{Cu}}$, so daß $I_1 = \frac{Sm_{Cu} 10^2 \cdot 0,5}{N_1 \rho_{Cu} l_{Cu}}$ ist; ferner ist $A_{Fe} = \frac{m_{Fe}}{\rho_{Fe} l_{Fe}}$
und $P_{s1} \approx E_1 I_1$. Damit wird $P_{s1} = \frac{2\pi B A_{Fe} N_1 f 10^{-4} S m_{Cu} 10^2 \cdot 0,5 A_{Fe} \rho_{Fe} l_{Fe}}{\sqrt{2} N_1 \rho_{Cu} l_{Cu} m_{Fe}}$
und daraus durch Umstellung nach A_{Fe} die angegebene Formel.

332. a) $P_{s1} = \frac{P_{s2}}{\eta} = 341 \text{ VA}$; nach Einsetzen der gegebenen Zahlenwerte in die Formel von Aufgabe 331 ist $A_{Fe} = 14,42 \text{ cm}^2$;

$$\text{b) } E_1 = 0,96 U_1 = 120 \text{ V}; \quad N_1 = \frac{E_1 \sqrt{2}}{2\pi f B_{\max} A_{Fe}} = 312 \text{ Windungen};$$

$$E_2 = 1,04 U_2; \quad N_2 = \frac{N_1 E_2}{E_1} = \frac{N_1 1,04 U_2}{0,96 U_1} = 81 \text{ Windungen};$$

$$\text{c) } l_{Fe} = \frac{l_{Cu}}{0,65} = 46,15 \text{ cm}; \quad m_{Fe} = A_{Fe} l_{Fe} \rho_{Fe} = 5,19 \text{ kg};$$

$$\text{Eisenverluste } P_{Fe} = v_{10} m_{Fe} 1,2^2 = 22,42 \text{ W};$$

$$\text{d) } I_1 = \frac{P_{s1}}{U_1}; \quad A_1 = \frac{I_1}{S}; \quad R_1 = \frac{\rho' l_{Cu} N_1}{A_1};$$

$$\text{Verluste in der Primärwicklung } P_{Cu1} = I_1^2 R_1 = \frac{P_{s1} \rho' l_{Cu} N_1 S}{U_1} = 15,4 \text{ W};$$

$$I_2 = \frac{P_{s2}}{U_2}; \quad A_2 = \frac{I_2}{S} = 3,33 \text{ mm}^2;$$

$$\text{Verluste in der Sekundärwicklung } P_{Cu2} = \frac{P_{s2} \rho' l_{Cu} N_2 S}{U_2} = 14,6 \text{ W}; \text{ der gesamte Kupferverlust beträgt } 30,0 \text{ W}.$$

333. $7 + j4$	334. $10 + j14$	335. $1 + j$	336. $3 + j10$
337. $10,4 + j4,6$	338. $2,43 + j6,06$	339. $12 - j14$	340. $10 - j10$
341. 0	342. 1	343. $2 + j10$	344. j
345. $3 + j4$	346. $3 + j$	347. 1	348. $3 + j$
349. $2 - j2$	350. $0,1 + j$	351. $-4,7 + j10,4$	352. $6,5 - j$
353. $3,70$	354. $-4 + j7$	355. $1 + j2$	356. $70 + j40$
357. $1 + j3$	358. $Z = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5;$	$\tan \varphi = \frac{+4}{+3} = 1,333;$	$\varphi = 53,1^\circ$
359. $Z = 1,41;$	$\varphi = 45^\circ$	360. $Z = 5;$	$\varphi = 36,9^\circ$
361. $Z = 6,18;$	$\varphi = 14^\circ$	362. $Z = 6,18;$	$\varphi = 76^\circ$
363. $Z = 7,54;$	$\varphi = 21,8^\circ$	364. $Z = 16,3;$	$\varphi = 42,5^\circ$
365. $Z = 0,81;$	$\varphi = 7,1^\circ$	366. $Z = 2,79;$	$\varphi = 62,9^\circ$

367. $Z = 98,1$; $\varphi = 50,3^\circ$ 368. $Z = 5$; $\varphi = -53,1^\circ$
(IV. Qu.)
369. $Z = 7,07$; $\varphi = -45^\circ$ 370. $Z = 21,3$; $\varphi = -41,2^\circ$
371. $Z = 3,76$; $\varphi = 180^\circ - 28,6^\circ = 151,4^\circ$ (II. Qu.)
372. $Z = 11,5$; $\varphi = 124,4^\circ$ 373. $Z = 15,3$; $\varphi = 180^\circ + 58,4^\circ = 238,4^\circ$ (III. Qu.)
374. $Z = 13,9$; $\varphi = 210,2^\circ$ 375. $Z = 316$; $\varphi = 251,6^\circ$
376. $Z = 144,3$; $\varphi = 150,1^\circ$ 377. $Z = 936$; $\varphi = 250,6^\circ$
378. (333) $Z = 8,1$; $\varphi = 29,7^\circ$ 379. (334) $Z = 17,2$; $\varphi = 54,5^\circ$
380. (335) $Z = 1,41$; $\varphi = 45^\circ$ 381. (336) $Z = 10,4$; $\varphi = 73,3^\circ$
382. (337) $Z = 11,4$; $\varphi = 23,9^\circ$ 383. (338) $Z = 6,53$; $\varphi = 68,1^\circ$
384. (339) $Z = 18,4$; $\varphi = -49,4^\circ$ 385. (340) $Z = 14,1$; $\varphi = -45^\circ$
386. (341) $Z = 0$; 387. (342) $Z = 1$; $\varphi = 0^\circ$
388. (343) $Z = 10,2$; $\varphi = 78,7^\circ$ 389. (344) $Z = 1$; $\varphi = 90^\circ$
390. (345) $Z = 5$; $\varphi = 53,1^\circ$ 391. (346) $Z = 3,16$; $\varphi = 18,4^\circ$
392. (347) $Z = 1$; $\varphi = 0^\circ$ 393. (348) $Z = 3,16$; $\varphi = 18,4^\circ$
394. (349) $Z = 2,83$; $\varphi = -45^\circ$ 395. (350) $Z = 1,04$; $\varphi = 73,3^\circ$
396. (351) $Z = 17,7$; $\varphi = 36^\circ$ 397. (352) $Z = 6,58$; $\varphi = -8,8^\circ$
398. (353) $Z = 3,7$; $\varphi = 0^\circ$ 399. (354) $Z = 8,1$; $\varphi = 119,7^\circ$
400. (355) $Z = 2,24$; $\varphi = 63,4^\circ$ 401. (356) $Z = 81$; $\varphi = 29,7^\circ$
402. (357) $Z = 3,16$; $\varphi = 71,6^\circ$
403. $Z = \frac{b}{\sin \varphi} = 4,95$; $a = \frac{b}{\tan \varphi} = \frac{3,5}{1} = 3,5$; $\mathfrak{Z} = 3,5 + j3,5$
404. $Z = 242,5$; $\mathfrak{Z} = 121,3 + j210$ 405. $Z = 334,1$; $\mathfrak{Z} = 328,9 + j58$
406. $Z = 1,81$; $\mathfrak{Z} = 0,19 + j1,8$ 407. $Z = 30,9$; $\mathfrak{Z} = 8 + j29,9$
408. $Z = 0,55$; $\mathfrak{Z} = 0,3 + j0,46$ 409. $Z = 0,83$; $\mathfrak{Z} = 0,75 + j0,35$
410. $Z = 80,9$; $\mathfrak{Z} = 25 + j77$ 411. $Z = 150,5$; $\mathfrak{Z} = 13,1 + j150$
412. $Z = 11,4$; $\mathfrak{Z} = 10,3 + j4,8$ 413. $Z = 10$; $\mathfrak{Z} = 5 + j8,66$
414. $Z = 6,3$; $\mathfrak{Z} = 1,2 + j6,2$ 415. $Z = 17,9$; $\mathfrak{Z} = 10,5 + j14,4$
416. $Z = 2,2$; $\mathfrak{Z} = 2,1 + j0,75$ 417. $Z = 287,8$; $\mathfrak{Z} = 220,5 + j185$
418. $\mathfrak{Z} = -1 + j5$; $Z = 5,1$; $\varphi = 101,3^\circ$
419. $\mathfrak{Z} = 204 - j36$; $Z = 207,2$; $\varphi = -10^\circ$

420. $\underline{z} = 2 - j8;$	$Z = 8,25;$	$\varphi = -76^\circ$
421. $\underline{z} = 15 + j;$	$Z = 15,03;$	$\varphi = 3,8^\circ$
422. $\underline{z} = 1 - j;$	$Z = 1,41;$	$\varphi = -45^\circ$
423. $\underline{z} = 16 - j12;$	$Z = 20;$	$\varphi = -36,9^\circ$
424. $\underline{z} = 26 - j32;$	$Z = 41,2;$	$\varphi = -50,9^\circ$
425. $\underline{z} = 1,54 + j0,72;$	$Z = 1,7;$	$\varphi = 25,1^\circ$
426. $\underline{z} = 337,5;$	$Z = 337,5;$	$\varphi = 0^\circ$
427. $\underline{z} = 6 + j330;$	$Z = 330,1;$	$\varphi = 89^\circ$
428. $\underline{z} = 980 - j160;$	$Z = 993;$	$\varphi = -9,3^\circ$
429. $\underline{z} = 92 + j40;$	$Z = 100,3$	$\varphi = 23,5^\circ$
430. $\underline{z} = 40 + j40;$	$Z = 56,6;$	$\varphi = 45^\circ$
431. $\underline{z} = 675 + j52;$	$Z = 677,3;$	$\varphi = 4,4^\circ$
432. $\underline{z} = 6,72 - j7,54;$	$Z = 10,1;$	$\varphi = -48,3^\circ$
433. $\underline{z} = -48100 + j60000;$	$Z = 76900;$	$\varphi = 128,7^\circ$
434. $\underline{z} = 2;$	$Z = 2;$	$\varphi = 0^\circ$
435. $\underline{z} = 0,34;$	$Z = 0,34;$	$\varphi = 0^\circ$
436. $\underline{z} = 371,7;$	$Z = 371,7;$	$\varphi = 0^\circ$
437. $\underline{z} = 20241;$	$Z = 20241;$	$\varphi = 0^\circ$

438. Es ergibt sich der Quotient aus dem Betrag des Zählers durch den des Nenners, d. h.,

$$Z = \sqrt{\frac{(a^2 + b^2)(c^2 + d^2)}{e^2 + f^2}}. \text{ Nach Reellmachen des Nenners erhält man}$$

$$\underline{z} = \frac{(a + jb)(c + jd)(e - jf)}{e^2 + f^2}. \text{ Für den Zähler ergibt sich } ace + adj + bcf - bde +$$

$$+ j(ade - acf + bce + bdf), \text{ so daß } \tan \varphi = \frac{a(de - cf) + b(ce + df)}{a(ce + df) + b(cf - de)} \text{ ist.}$$

$$439. Z = \sqrt{\frac{(9 + 25)(36 + 49)}{64 + 81}} = \underline{4,46};$$

$$\tan \varphi = \frac{3(-56 + 54) + 5(48 + 63)}{3(48 + 63) + 5(-54 + 56)} = 1,601; \quad \varphi = \underline{58,0^\circ}$$

$$440. Z = 6,02; \quad \varphi = -20,9^\circ \quad 441. Z = 1,96; \quad \varphi = 101,3^\circ$$

$$442. Z = 10,73; \quad \varphi = 143,2^\circ$$

$$443. \underline{z} = 2 - j3; \quad Z = 3,61; \quad \varphi = -56,3^\circ$$

444. $\underline{z} = -6 + j5$; $Z = 7,81$; $\varphi = -39,8^\circ$
445. $\underline{z} = 0,5 + j0,5$; $Z = 0,707$; $\varphi = 45^\circ$
446. $\underline{z} = 0,692 - j0,462$; $Z = 0,83$; $\varphi = -33,7^\circ$
447. $\underline{z} = -0,093 + j0,041$; $Z = 0,102$; $\varphi = 156,1^\circ$
448. $\underline{z} = 0,0385 - j0,192$; $Z = 0,196$; $\varphi = -78,7^\circ$
449. $\underline{z} = j$; $Z = 1$; $\varphi = 90^\circ$
450. $\underline{z} = 1,5 - j0,5$; $Z = 1,58$; $\varphi = -18,4^\circ$
451. $\underline{z} = 0,98 + j0,22$; $Z = 1$; $\varphi = 12,7^\circ$
452. $\underline{z} = 0,93 - j0,83$; $Z = 1,25$; $\varphi = -41,6^\circ$
453. $\underline{z} = -0,56 - j1,05$; $Z = 1,19$; $\varphi = 241,8^\circ$
454. $\underline{z} = 1,12 + j0,14$; $Z = 1,13$; $\varphi = 7,2^\circ$
455. $\underline{z} = 0,146 - j0,683$; $Z = 0,699$; $\varphi = -77,9^\circ$
456. $\underline{z} = -0,244 + j1,195$; $Z = 1,22$; $\varphi = 101,5^\circ$
457. $\underline{z} = 0,566 - j0,019$; $Z = 0,566$; $\varphi = -1,9^\circ$
458. $\underline{z} = -0,069 + j1,172$; $Z = 1,174$; $\varphi = 93,4^\circ$
459. $\underline{z} = 0,268 + j0,441$; $Z = 0,516$; $\varphi = 58,7^\circ$
460. $\underline{z} = 4,18 - j1,01$; $Z = 4,30$; $\varphi = -13,6^\circ$
461. $\underline{z} = 9,42 + j3,88$; $Z = 10,19$; $\varphi = 22,4^\circ$
462. $\underline{z} = -0,12 - j3,16$; $Z = 3,16$; $\varphi = 267,8^\circ$
463. $Z = \sqrt{4^2 + 2,6^2} = 4,77$; $\tan \varphi = \frac{2,6}{4}$; $\varphi = 33^\circ$; $\underline{z} = \underline{4,77e^{j33^\circ}}$
464. $12,51 e^{j2,7^\circ}$
465. $38,9 e^{j89,2^\circ}$
466. $4,81 e^{-j79^\circ}$
467. $392,8 e^{-j10,7^\circ}$
468. $17,24 e^{j53,1^\circ}$
469. $0,0181 e^{-j5,1^\circ}$
470. $458 e^{-j87,5^\circ}$
471. $\underline{z} = 19,5 (\cos 67^\circ + j \sin 67^\circ) = \underline{7,62 + j17,95}$
472. $\underline{z} = 0,012 - j0,85$; 473. $\underline{z} = 5,43 + j0,17$
474. $\underline{z} = 10,42 - j4,86$; 475. $\underline{z} = 69,44 + j393,9$
476. $\underline{z} = 0,3 + j0,27$
477. $30 e^{j89^\circ}$ 478. $3,6$ 479. $4505 e^{j103^\circ}$
480. $6,75 e^{j67,2^\circ}$ 481. $319,7 e^{j78^\circ}$ 482. $89,8 e^{-j50^\circ}$

$$b) \underline{Z} = (5,7 + j3,4) \Omega;$$

$$\underline{Z} = 6,64 e^{j30,8^\circ} \Omega;$$

$$c) \underline{Z} = (4000 + j1450) \Omega;$$

$$\underline{Z} = 4225 e^{j19,9^\circ} \Omega$$

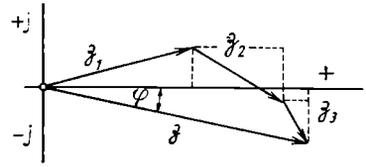


Bild 208. Aufgabe 503a

504. (Bild 209) Wenn die Spannung voraussetzt, haben die Widerstände induktiven Charakter, der imaginäre Anteil ist positiv.

$$\underline{Z}_1 = 50 (\cos 15^\circ + j \sin 15^\circ) = 50 (0,9659 + j0,2588) \Omega$$

$$\underline{Z}_2 = 50 (\cos 30^\circ + j \sin 30^\circ) = 50 (0,8660 + j0,5000) \Omega$$

$$\underline{Z}_3 = 50 (\cos 45^\circ + j \sin 45^\circ) = 50 (0,7071 + j0,7071) \Omega$$

$$\underline{Z}_4 = 50 (\cos 60^\circ + j \sin 60^\circ) = 50 (0,5000 + j0,8660) \Omega$$

Die Summe hiervon ist $\underline{Z} = 50 (3,0390 + j2,3319) \Omega;$

$$\underline{Z} = 191,5 \cdot e^{j37,5^\circ} \Omega;$$

den Phasenwinkel erhält man auch als arithmetisches Mittel aus den einzelnen Winkeln, d. h., $\frac{15^\circ + 30^\circ + 45^\circ + 60^\circ}{4} = 37,5^\circ$, was wegen der gleichen Beträge erlaubt ist.

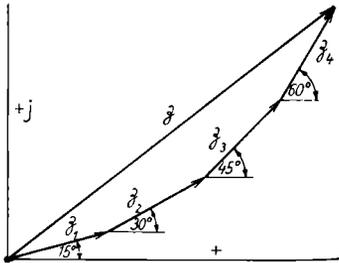


Bild 209. Aufgabe 504

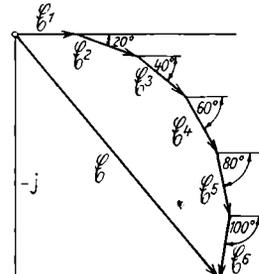


Bild 210. Aufgabe 505

505. (Bild 210) Ähnlich wie in der vorigen Aufgabe bildet man den Ansatz:

$$\underline{U}_1 = x (\cos 0^\circ - j \sin 0^\circ) = x(1 - j0) \text{ V}$$

$$\underline{U}_2 = x (\cos 20^\circ - j \sin 20^\circ) = x(0,9397 - j0,3420) \text{ V}$$

$$\underline{U}_3 = x (\cos 40^\circ - j \sin 40^\circ) = x(0,7660 - j0,6428) \text{ V}$$

$$\underline{U}_4 = x (\cos 60^\circ - j \sin 60^\circ) = x(0,5000 - j0,8660) \text{ V}$$

$$\underline{U}_5 = x (\cos 80^\circ - j \sin 80^\circ) = x(0,1737 - j0,9848) \text{ V}$$

$$\underline{U}_6 = x (\cos 100^\circ - j \sin 100^\circ) = x(-0,1737 - j0,9848) \text{ V}$$

Die Summe hiervon ist $\underline{U} = x(3,2057 - j3,8204) \text{ V}$,

wonach $E = |\underline{U}| = x \cdot 4,987 = 240 \text{ V}$ ist;

$$x = \frac{240}{4,987} = 48,125 \text{ V}; \quad \tan \varphi = -1,192$$

$\varphi = -50^\circ$; $\underline{\mathcal{E}}_1 = 48,125 e^{-j50^\circ} \text{ V}$; der Phasenwinkel ergibt sich auch hier einfacher als arithmetisches Mittel

$$\frac{0^\circ - 20^\circ - 40^\circ - 60^\circ - 80^\circ - 100^\circ}{6} = -50^\circ$$

506. a) $\mathfrak{P}_S = 11 \cdot \underline{\mathcal{I}} = 220 (16 - j15) \text{ VA} = (3520 - j3300) \text{ VA}$; der Strom $\underline{\mathcal{I}}$ ist hier mit dem konjugiert komplexen Wert einzusetzen, damit die ihm zugeordnete Blindleistung negatives Vorzeichen erhält; die Wirkleistung ist der reelle Anteil von \mathfrak{P}_S , mithin $P_w = 3,52 \text{ kW}$; die Blindleistung ist der imaginäre Anteil von \mathfrak{P}_S , mithin $P_b = 3,30 \text{ kvar}$; $P_S = 4,825 \text{ kVA}$;

b) $P_w = 26,40 \text{ kW}$; $P_b = 18,70 \text{ kvar}$; $P_S = 32,35 \text{ kVA}$;

c) $P_w = 11,00 \text{ kW}$; $P_b = 3,30 \text{ kvar}$; $P_S = 11,48 \text{ kVA}$

507. a) $\underline{\mathcal{I}} = \frac{11}{\Re} = \frac{210 \text{ V}}{(20 + j30) \Omega} = \frac{210 (20 - j30)}{1300} \text{ A} = (3,231 - j4,846) \text{ A}$;

$\mathfrak{P}_S = 11 \cdot \underline{\mathcal{I}} = 210 \text{ V} (3,231 + j4,846) \text{ A} = (678,5 + j1017,7) \text{ VA}$

Der Strom $\underline{\mathcal{I}}$ ist hier mit dem konjugiert komplexen Wert einzusetzen, damit die ihm zugeordnete Blindleistung negatives Vorzeichen erhält.

$P_w = 678,5 \text{ W}$; $P_b = 1017,7 \text{ var}$; $P_S = 1223,1 \text{ VA}$;

b) $\underline{\mathcal{I}} = (2,05 - j2,56) \text{ A}$; $P_w = 430,2 \text{ W}$; $P_b = 537,8 \text{ var}$;

$P_S = 688,7 \text{ VA}$;

c) $P_w = 882 \text{ W}$; $P_b = 882 \text{ var}$; $P_S = 1247 \text{ VA}$

508. a) $\tan \varphi = \frac{42}{18,4} = 2,2826$; $\cos \varphi = 0,40$; b) $\cos \varphi = 0,29$;

c) $\cos \varphi = 0,27$

509. a) $\underline{\mathcal{Z}} = [(5 + 6) + j(2 + 1)] \Omega = (11 + j3) \Omega$;

$\tan \varphi = \frac{3}{11} = 0,2727$; $\cos \varphi = 0,96$; b) $\cos \varphi = 0,94$;

c) $\cos \varphi = 0,96$

510. a) $\underline{\mathcal{Z}} = R + j\omega L = (200 + j125,6) \Omega$;

$Z = \sqrt{200^2 + 125,6^2} \Omega = 236,2 \Omega$; $\tan \varphi = \frac{125,6}{200} = 0,628$; $\varphi = 32,1^\circ$;

$\underline{\mathcal{Z}} = 236,2 e^{j32,1^\circ} \Omega$; b) $(150 + j188,4) \Omega$ bzw. $240,8 e^{j51,5^\circ} \Omega$;

c) $(300 + j942) \Omega$ bzw. $988,6 e^{j72,3^\circ} \Omega$;

d) $(5000 + j2765) \Omega$ bzw. $5714 e^{j28,9^\circ} \Omega$;

e) $(500 - j1061) \Omega$ bzw. $1173 e^{-j64,7^\circ} \Omega$;

f) $(250 - j489,7) \Omega$ bzw. $550 e^{-j62,9^\circ} \Omega$;

g) $(120 - j795,8) \Omega$ bzw. $804,8 e^{-j81,4^\circ} \Omega$;

h) $(80 - j454,7) \Omega$ bzw. $461,7 e^{-j80^\circ} \Omega$;

511. a) Nach Reellmachen des Nenners wird $\underline{Z} = \frac{2(1+j)}{2} = 1 + j$; $R = \underline{1 \Omega}$;

$$\omega L = 1 \Omega; \quad L = \frac{1 \Omega}{\omega} = \frac{1 \Omega \text{s}}{314000} = \underline{3,18 \mu\text{H}}; \quad \varphi = \underline{45^\circ};$$

- | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| b) $R = 3 \Omega$; | $L = 15,92 \mu\text{H}$; | $\varphi = 59^\circ$ |
| c) $R = 6 \Omega$; | $L = 9,55 \mu\text{H}$; | $\varphi = 26,6^\circ$ |
| d) $R = 4 \Omega$; | $C = 0,64 \mu\text{F}$; | $\varphi = -51,3^\circ$ |
| e) $R = 0,8 \Omega$; | $L = 7,64 \mu\text{H}$; | $\varphi = 71,6^\circ$ |
| f) $R = 1,62 \Omega$; | $L = 3,43 \mu\text{H}$; | $\varphi = 33,7^\circ$ |
| g) $R = 0,8 \Omega$; | $C = 2,27 \mu\text{F}$; | $\varphi = -60,3^\circ$ |
| h) $R = 0,69 \Omega$; | $C = 1,85 \mu\text{F}$; | $\varphi = -68,2^\circ$ |
| i) $R = 0 \Omega$; | $L = 3,18 \mu\text{H}$; | $\varphi = +90^\circ$ |
| k) $R = 0,034 \Omega$; | $C = 8,27 \mu\text{F}$; | $\varphi = -84,9^\circ$ |
| l) $R = 0,1 \Omega$; | $L = 0,159 \mu\text{H}$; | $\varphi = 26,6^\circ$ |
| m) $R = 0,36 \Omega$; | $L = 0,43 \mu\text{H}$; | $\varphi = 20,7^\circ$ |
| n) $R = 0,255 \Omega$; | $C = 162,3 \mu\text{F}$; | $\varphi = -4,4^\circ$ |
| o) $R = 0,308 \Omega$; | $C = 5,91 \mu\text{F}$; | $\varphi = -60,3^\circ$ |
| p) $R = 0,33 \Omega$; | $L = 0,038 \mu\text{H}$; | $\varphi = 2,1^\circ$ |
| q) $R = 1 \Omega$; | $L = 3,18 \mu\text{H}$; | $\varphi = 45^\circ$ |
| r) $R = 4 \Omega$; | $L = 0,398 \mu\text{H}$; | $\varphi = 1,8^\circ$ |
| s) $R = 40 \Omega$; | $C = 0,076 \mu\text{F}$; | $\varphi = -46,4^\circ$ |
| t) $R = \frac{b}{a} \Omega$; | $C = \frac{a}{\omega c} \text{F}$; | $\tan \varphi = -\frac{c}{b}$ |
| u) $R = 0,33 \Omega$; | $C = 5,68 \mu\text{F}$; | $\varphi = -59,5^\circ$ |

512. a) $\underline{Z} = 8,5 (\cos 30^\circ + j \sin 30^\circ) \Omega = (7,36 + j4,25) \Omega$; $R = \underline{7,36 \Omega}$;

$$L = \frac{4,25 \Omega}{\omega} = \frac{4,25 \Omega}{628 \text{ }^1/\text{s}} = \underline{6,8 \text{ mH}};$$

- | | | | |
|-------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|
| b) $R = 12,26 \Omega$; | $L = 0,038 \text{ H}$; | c) $R = 0,097 \Omega$; | $L = 0,018 \text{ H}$; |
| d) $R = 30,49 \Omega$; | $L = 0,93 \text{ mH}$; | e) $R = 10,2 \Omega$; | $C = 3,25 \mu\text{F}$; |
| f) $R = 35,7 \Omega$; | $C = 2,1 \mu\text{F}$; | g) $R = 884 \Omega$; | $C = 0,305 \mu\text{F}$; |
| h) $R = 12,23 \Omega$; | $C = 613 \mu\text{F}$; | i) $R = 0,0037 \Omega$; | $L = 0,168 \text{ mH}$; |
| k) $R = 0,302 \Omega$; | $L = 1 \text{ mH}$ | | |

513. a) $R = 300 \Omega \cdot \cos 60^\circ = \underline{150 \Omega}$; $\omega L = 300 \Omega \cdot \sin 60^\circ = 259,8 \Omega$;

$$f = \frac{\omega L}{2\pi L} = \frac{259,8 \Omega}{2\pi \cdot 0,5 \text{ H}} = \underline{82,7 \text{ Hz}}$$

- | | | | |
|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| b) $R = 33,1 \Omega$; | $f = 87,5 \text{ Hz}$; | c) $R = 83,8 \Omega$; | $f = 254 \text{ Hz}$; |
| d) $R = 463 \Omega$; | $f = 324 \text{ Hz}$; | e) $R = 141,4 \Omega$; | $f = 563 \text{ Hz}$; |
| f) $R = 160 \Omega$; | $f = 2926 \text{ Hz}$; | g) $R = 2,8 \Omega$; | $f = 3381 \text{ Hz}$; |
| h) $R = 6,96 \Omega$; | $f = 338,3 \text{ Hz}$ | | |

514. a) $\underline{Z} = R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right) = \underline{(1000 + j293,4) \Omega}$;
 $Z = \sqrt{(1000^2 + 293,4^2)} \Omega = 1042,2 \Omega$; $\tan \varphi = \frac{293,4}{1000} = 0,2934$;
 $\varphi = 16,4^\circ$; $\underline{Z} = \underline{1042,2 e^{j16,4^\circ} \Omega}$;
 b) $\underline{(1500 - j327,4) \Omega}$; $\underline{1535,3 e^{-j12,3^\circ} \Omega}$; c) $\underline{(2000 + j1247,6) \Omega}$;
 $\underline{2357 e^{j32^\circ} \Omega}$; d) $\underline{(1800 - j32,54) \Omega}$; $\underline{1800,3 e^{-j1^\circ} \Omega}$

515. Dies ist dann der Fall, wenn der imaginäre Anteil verschwindet, so daß

$$\omega L = \frac{1}{\omega C} \text{ und } f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{1}{LC}} \text{ betragen.}$$

a) 23 Hz; b) 76 Hz; c) 46 Hz; d) 650 Hz

516. a) Der Betrag ist zunächst $Z = \sqrt{(1000^2 + 2000^2)} \Omega^2 = 2236 \Omega$ und nach der Verdoppelung 4472Ω . Der Blindanteil ergibt sich aus

$$X_L = \sqrt{(4472^2 - 1000^2)} \Omega^2 = 4359 \Omega; \quad L = \frac{4359 \Omega}{314 \text{ 1/s}} = \underline{13,9 \text{ H.}}$$

b) 1,27 H; c) 0,47 H; d) 0,126 H

517. Der Betrag ist zunächst $79,06 \Omega$ und nach der Halbierung $39,53 \Omega$, so daß der Wirkwiderstand $R = \sqrt{(39,53^2 - 25^2)} \Omega^2 = \underline{30,6 \Omega}$.

b) 2,47 Ω ; c) 16,3 Ω ; d) 0 Ω

518. a) $\tan \varphi = \frac{6}{4} = 1,5$; $\varphi = 56,3^\circ$ und nachher $46,3^\circ$; $R = \frac{6 \Omega}{1,046} = \underline{5,74 \Omega}$;

b) 6,77 Ω ; c) 91,5 Ω ; d) ∞

519. a) $I = \frac{P_w}{U \cos \varphi}$; $Z = \frac{U}{I} = \frac{U^2 \cos \varphi}{P_w} = 25,17 \Omega$;

$$R = Z \cos \varphi = 25,17 \Omega \cdot 0,78 = 19,63 \Omega;$$

$$\omega L = Z \sin \varphi = 25,17 \Omega \cdot 0,6255 = 15,74 \Omega; \quad \underline{\underline{Z = (19,63 + j15,74) \Omega}}$$

b) $(10,33 + j7,74) \Omega$; c) $(7,29 + j4,13) \Omega$

520. a) $Z = \sqrt{(64 + 30,25)} \Omega^2 = 9,708 \Omega$; $I = \frac{U}{Z} = 22,66 \text{ A}$;

$$\tan \varphi = \frac{5,5}{8}; \quad \varphi = 34,5^\circ; \quad \cos \varphi = \underline{0,824};$$

$$P_w = UI \cos \varphi = \underline{4,11 \text{ kW}};$$

b) $\cos \varphi = \underline{0,800}$; $P_w = \underline{2,58 \text{ kW}}$; c) $\cos \varphi = \underline{0,796}$; $P_w = \underline{18,31 \text{ kW}}$

521. Der Widerstand einer Leitung beträgt

$$\underline{Z} = R + j\omega L = 2,312 e^{j49,6^\circ} \Omega.$$

Der $\cos \varphi = 0,72$ entspricht einer Nacheilung des Stromes von $\varphi = 43,9^\circ$, womit der Strom $\underline{I} = 240 e^{-j43,9^\circ} \text{ A}$ beträgt. Damit ist die Gesamtspannung

$$\begin{aligned} U_k &= (3000 + \sqrt{3} \cdot 240 e^{-j43,9^\circ} \cdot 2,312 e^{j49,6^\circ} \text{ V}) = (3000 + 961,1 e^{j5,7^\circ}) \text{ V} = \\ &= [3000 + 961,1 (0,9951 + j0,0993)] \text{ V} = \underline{3957,5 e^{j1,4^\circ} \text{ V}}. \end{aligned}$$

Im Kraftwerk ist $\varphi = 43,9^\circ + 1,4^\circ = 45,3^\circ$ und $\cos \varphi = \underline{0,70}$.

522. Dem Netz wird jetzt nur noch Wirkstrom entnommen: $\underline{I} = (240 \cdot 0,72) \text{ A} = 172,8 \text{ A}$. Das Kraftwerk hat die Spannung zu liefern:

$$U_k = (3000 + \sqrt{3} \cdot 172,8 e^{j0^\circ} \cdot 2,312 e^{j49,6^\circ}) \text{ V} = \underline{3488,5 e^{j8,7^\circ} \text{ V}}; \cos \varphi = 0,989;$$

jeder Kondensator muß den Strom $240 \text{ A} \cdot \sin 43,9^\circ = 166,4 \text{ A}$ aufnehmen.

$$\text{Wegen } I = U\omega C \text{ ist } C = \frac{I}{\omega U \sqrt{3}} = \underline{102 \mu\text{F}}.$$

523. (Bild 211) Die Klemmenspannung je Strang beträgt $U_k = \frac{380 \text{ V}}{\sqrt{3}} = 219,4 \text{ V}$.

Die von der Maschine erzeugte EMK ergibt zusammen mit dem Spannungsabfall in der Wicklung die Klemmenspannung $\underline{U} + \underline{Z}\underline{I} = \underline{U}_k$. Hierbei eilt der Strom wegen $\cos \varphi = 0,82$ der Spannung um den Winkel $34,9^\circ$ nach. Der Wicklungswiderstand ist $\underline{Z} = 0,384 e^{j55^\circ} \Omega$. Es ist dann $\underline{U} = 219,4 \text{ V} - 42 e^{-j34,9^\circ} \text{ A} \cdot 0,384 e^{j55^\circ} \Omega = \underline{204,3 e^{-j1,6^\circ} \text{ V}}$.

Die Verschiebung beträgt also $\underline{-1,6^\circ}$.

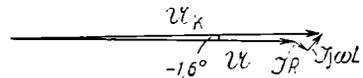


Bild 211. Aufgabe 523

524. a) Der reziproke Wert von \underline{Z} ist der Leitwert der Schaltung $\underline{Y} = \frac{1 - j}{2}$, woraus

$$\begin{aligned} G = 0,5 \text{ S und } B = 0,5 \text{ S folgt } R = \frac{1}{G} = \underline{2 \Omega}; \quad B = \frac{1}{\omega L}, \text{ woraus } L = \frac{1}{\omega B} = \\ = \underline{6,37 \mu\text{H}} \text{ folgt} \end{aligned}$$

- | | | | |
|------------------------|-------------------------|---------------------------------------|--|
| b) $R = 11,3 \Omega;$ | $L = 21,7 \mu\text{H}$ | c) $R = 7,5 \Omega;$ | $L = 47,8 \mu\text{H}$ |
| d) $R = 10,25 \Omega;$ | $C = 0,39 \mu\text{F}$ | e) $R = 8 \Omega;$ | $L = 8,5 \mu\text{H}$ |
| f) $R = 2,33 \Omega;$ | $L = 11,15 \mu\text{H}$ | g) $R = 3,25 \Omega;$ | $C = 1,71 \mu\text{F}$ |
| h) $R = 5 \Omega;$ | $C = 1,59 \mu\text{F}$ | i) $R = \infty;$ | $L = 3,18 \mu\text{H}$ |
| k) $R = 4,35 \Omega;$ | $C = 8,2 \mu\text{F}$ | l) $R = 0,125 \Omega;$ | $L = 0,796 \mu\text{H}$ |
| m) $R = 0,41 \Omega;$ | $L = 3,46 \mu\text{H}$ | n) $R = 0,256 \Omega;$ | $C = 9,55 \mu\text{F}$ |
| o) $R = 1,25 \Omega;$ | $C = 4,46 \mu\text{F}$ | p) $R = 0,33 \Omega;$ | $L = 29,01 \mu\text{H}$ |
| q) $R = 2 \Omega;$ | $L = 6,37 \mu\text{H}$ | r) $R = 4 \Omega;$ | $L = 0,41 \text{ mH}$ |
| s) $R = 84,1 \Omega;$ | $C = 0,04 \mu\text{F}$ | t) $R = \frac{b^2 + c^2}{ab} \Omega;$ | $C = \frac{ac}{\omega(b^2 + c^2)} \text{ F}$ |
| u) $R = 1,28 \Omega;$ | $C = 4,22 \mu\text{F}$ | | |

525. a) $\mathcal{Y} = 0,118 e^{-j30^\circ} \text{ S} = 0,118 (0,886 - j0,5) \text{ S} = (0,102 - j0,059) \text{ S};$

$$R = \frac{1}{0,102 \text{ S}} = \underline{9,8 \Omega}; \quad \omega L = \frac{1}{0,059 \text{ S}}; \quad L = \underline{0,027 \text{ H}};$$

b) $R = 59,47 \Omega; \quad L = 48,3 \text{ mH} \quad \text{c) } R = 1271 \Omega; \quad L = 17,67 \text{ mH}$

d) $R = 30,51 \Omega; \quad L = 2,53 \text{ H} \quad \text{e) } R = 23450 \Omega; \quad C = 3,25 \mu\text{F}$

f) $R = 16093 \Omega; \quad C = 2,1 \mu\text{F} \quad \text{g) } R = 31774 \Omega; \quad C = 0,296 \mu\text{F}$

h) $R = 12,8 \Omega; \quad C = 26,5 \mu\text{F} \quad \text{i) } R = 3,016 \Omega; \quad L = 0,168 \text{ mH}$

k) $R = 1,69 \Omega; \quad L = 1,25 \text{ mH}$

526. Aus $\mathfrak{Z} = \frac{\mathfrak{Z}_1 \mathfrak{Z}_2}{\mathfrak{Z}_1 + \mathfrak{Z}_2}$ erhält man $\mathfrak{Z} = \frac{Rj\omega L}{R + j\omega L}$ und nach Reellmachen des Nenners

$$\mathfrak{Z} = \frac{\omega^2 RL^2 + j\omega R^2 L}{R^2 + \omega^2 L^2}$$

527. a) 1. *Normalform.* 1. Weg (über die Leitwerte): $G = \frac{1}{R} = 0,004 \text{ S};$

$$B = \frac{1}{\omega L} = 0,0053 \text{ S}; \quad \mathcal{Y} = (0,004 - j0,0053) \text{ S};$$

$$\mathfrak{Z} = \frac{1}{(0,004 - j0,0053) \text{ S}} \text{ und nach Reellmachen des Nenners}$$

$$\mathfrak{Z} = \underline{(90,6 + j120,2) \Omega}.$$

2. Weg (Zusammenfassung der Widerstände):

$$\mathfrak{Z} = \frac{Rj\omega L}{R + j\omega L} = \frac{j47120(250 - j188,5)}{62500 + 35530} \Omega = (90,6 + j120,2) \Omega$$

3. Weg: Einsetzen der Zahlenwerte in die Endformel von Aufgabe 526.

2. *Exponentialform.* $Z = \sqrt{(90,6^2 + 120,2^2)} \Omega^2 = 150,5 \Omega; \quad \tan \varphi = \frac{120,2}{90,6};$

$$\varphi = 53^\circ; \quad \mathfrak{Z} = \underline{150,5 e^{j53^\circ} \Omega};$$

b) $\underline{(0,129 + j1,56) \Omega}; \quad \underline{1,565 e^{j85,3^\circ} \Omega}$

c) $\underline{(305,2 + j388,6) \Omega}; \quad \underline{494,1 e^{j51,9^\circ} \Omega}$

d) $\underline{(618,8 + j417,1) \Omega}; \quad \underline{746,3 e^{j34^\circ} \Omega}$

528. Aus $\mathcal{Y} = \frac{1}{R} + j\omega C$ erhält man $\mathfrak{Z} = \frac{1}{(1/R) + j\omega C}$ und nach Reellmachen des

$$\text{Nenners } \mathfrak{Z} = \frac{R - j\omega R^2 C}{1 + \omega^2 C^2 R^2}.$$

529. a) 1. *Normalform.* 1. Weg (mit Hilfe der Leitwerte):

$$G = \frac{1}{R} = 0,001 \text{ S}; \quad B = \omega C = 0,000314 \text{ S};$$

$$\mathcal{Y} = (0,001 + j0,000314) \text{ S}; \quad \mathfrak{Z} = \frac{1}{\mathcal{Y}}$$

$$= \frac{0,001 - j0,000314}{(1 + j0,0987) 10^{-6}} \Omega = \underline{(910,2 - j285,9) \Omega}$$

2. Weg (Zusammenfassung der Widerstände):

$$\mathfrak{Z} = \frac{-jR}{\omega C} = \frac{(-j3183 + 10130) 10^6}{11,13 \cdot 10^6} \Omega = (910,2 - j285,9) \Omega$$

$$R - j \frac{1}{\omega L}$$

3. Weg: Einsetzen der Zahlenwerte in die aus Aufgabe 528 gewonnene Endformel.

2. *Exponentialform.* $Z = \sqrt{(910,2^2 + 285,9^2)} \Omega^2 = 954 \Omega; \quad \tan \varphi = -0,3141;$

$\mathfrak{Z} = \underline{954 e^{-j17,4^\circ} \Omega};$

b) $\underline{(740 - j87,1) \Omega}; \quad \underline{745 e^{-j6,7^\circ} \Omega}; \quad \text{c) } \underline{(23,7 - j5,58) \Omega}; \quad \underline{24,3 e^{-j13,2^\circ} \Omega};$

d) $\underline{(9,84 - j1,24) \Omega}; \quad \underline{9,92 e^{-j7,2^\circ} \Omega}$

530. a) $\mathcal{Y} = \frac{1}{R} - \frac{j}{\omega L} + j\omega C = (0,00125 - j0,001612) \text{ S};$

$$\frac{1}{\mathcal{Y}} = \frac{(125 + j1,612) 10^3}{1,5625 + 2,5985} \Omega = \underline{(300,4 + j387,4) \Omega};$$

$\mathfrak{Z} = \underline{490 e^{j52,2^\circ} \Omega};$

b) $\underline{(158,3 + j81,2) \Omega}; \quad \underline{178 e^{j27,2^\circ} \Omega}; \quad \text{c) } \underline{(11,97 - j0,602) \Omega};$

$\underline{11,98 e^{-j3,0^\circ} \Omega}; \quad \text{d) } \underline{(7,19 - j2,41) \Omega}; \quad \underline{7,58 e^{j18,5^\circ} \Omega}$

531. Aus dem in Aufgabe 528 gewonnenen Ausdruck ergibt sich für die Wirkkomponente a) $\text{Re}(\mathfrak{Z}) = \frac{R}{1 + \omega^2 R^2 C^2}$, woraus sich C errechnen läßt:

$C = \underline{38,7 \mu\text{F}}; \quad \text{b) } \underline{6,12 \mu\text{F}}$

532. Nach Aufgabe 528 lautet die Blindkomponente

a) $\text{Im}(\mathfrak{Z}) = \frac{\omega R^2 C}{1 + \omega^2 R^2 C^2} = \frac{314 R^2 \cdot 0,5 \cdot 10^{-6}}{1 + 314^2 R^2 \cdot 0,25 \cdot 10^{-12}}$, woraus sich R zu $\underline{25770 \Omega}$

berechnet: b) $\underline{8270 \Omega}$

533. a) $\mathfrak{Z} = \frac{11}{\mathfrak{Z}} = \frac{60(12 - j9)}{144 + 81} \text{ A} = (3,2 - j2,4) \text{ A}$, folglich ist $I_R = \underline{3,2 \text{ A}};$

$I_L = \underline{2,4 \text{ A}}$ und $I = \sqrt{(3,2^2 + 2,4^2)} \text{ A}^2 = \underline{4 \text{ A}};$

b) $I_R = \underline{2,47 \text{ A}}; \quad I_L = \underline{6,58 \text{ A}}; \quad I = \underline{7,03 \text{ A}}$

c) $I_R = \underline{2,650 \text{ A}}; \quad I_C = \underline{2,082 \text{ A}}; \quad I = \underline{3,37 \text{ A}}$

534. a) $\mathcal{Y} = \frac{I_R}{U} - j \frac{I_L}{U} = (0,0096 - j0,0192) \text{ S};$

$\mathfrak{Z} = \frac{1}{\mathcal{Y}} = (20,83 + j41,66) \Omega;$

b) $(62,49 + j135,68) \Omega;$ c) $(5588 + j2353) \Omega$

535. a) $Y = \sqrt{(35^2 + 14^2)} \text{ S}^2 = 37,69 \text{ S}; \quad P_s = U^2 Y;$

$U = \sqrt{\frac{P_s}{Y}} = 2,3 \text{ V};$ b) $Y = 1,53 \text{ S}; \quad U = 11,43 \text{ V};$

c) $Y = 0,065 \text{ S}; \quad U = 55,5 \text{ V}$

536. a) $\mathcal{Y} = \mathcal{Y}_1 + \mathcal{Y}_2 = \frac{R_1 - j\omega L}{R_1^2 + \omega^2 L^2} + \frac{1}{R_2} = \left(\frac{R_1}{R_1^2 + \omega^2 L^2} + \frac{1}{R_2} \right) - j \left(\frac{\omega L}{R_1^2 + \omega^2 L^2} \right);$

$\tan \varphi = \frac{\omega R_2 L}{R_1^2 + R_1 R_2 + \omega^2 L^2}$ (Nacheilung des Stromes).

b) Es muß $\tan \varphi = 1$ sein, d. h. $\omega R_2 L = R_1^2 + R_1 R_2 + \omega^2 L^2$, wonach $R_2 = \frac{R_1^2 + \omega^2 L^2}{\omega L - R_1}$ ist.

537. Aus der Gleichung $\tan \varphi = \frac{\omega R_2 L}{R_1^2 + R_1 R_2 + \omega^2 L^2}$ findet man $R_2 = 163,5 \Omega.$

538. $\mathfrak{Z}_1 + \mathfrak{Z}_2 = R_1; \quad \frac{\mathfrak{Z}_1 \mathfrak{Z}_2}{\mathfrak{Z}_1 + \mathfrak{Z}_2} = R_2;$ aus diesen beiden Gleichungen ergibt sich durch Zusammenfassen

$\mathfrak{Z}_1 = (25 + j19,36) \Omega$ und $\mathfrak{Z}_2 = (25 - j19,36) \Omega$

539. $\mathcal{Y} = \mathcal{Y}_1 + \mathcal{Y}_2 = \frac{1}{R + j\omega L_1} + \frac{1}{j\omega L_2} = \frac{R - j\omega L_1}{R^2 + \omega^2 L_1^2} - \frac{j}{\omega L_2} =$

$= \frac{R}{R^2 + \omega^2 L_1^2} - j \left(\frac{\omega L_1}{R^2 + \omega^2 L_1^2} + \frac{1}{\omega L_2} \right);$

$\tan \varphi = \frac{R^2 + \omega^2 L_1 (L_1 + L_2)}{\omega R L_2}$ (Nacheilung des Stromes)

540. (s. Aufgabe 438.) $Z = \sqrt{\frac{(R_1^2 + \omega^2 L_1^2)(R_2^2 + \omega^2 L_2^2)}{(R_1 + R_2)^2 + \omega^2 (L_1 + L_2)^2}}$

Zur Berechnung der Phase bildet man zunächst

$\mathfrak{Z} = \frac{(R_1 + j\omega L_1)(R_2 + j\omega L_2)}{R_1 + R_2 + j\omega(L_1 + L_2)} = \frac{R_1 R_2 - \omega^2 L_1 L_2 + j\omega(R_1 L_2 + R_2 L_1)}{R_1 + R_2 + j\omega(L_1 + L_2)}$

und erhält dann nach der eingangs von 8.4. angegebenen Formel

$\tan \varphi = \frac{\omega(R_1 L_2 + R_2 L_1) + \omega^3 L_1 L_2 (L_1 + L_2)}{R_1 R_2 (R_1 + R_2) + \omega^2 (R_1 L_2^2 + R_2 L_1^2)}$

$$541. Z = \frac{2}{3} \sqrt{R^2 + \omega^2 L^2}; \quad \tan \varphi = \frac{\omega L}{R}$$

542. Nach der eingangs von 8.4. angegebenen Formel ergibt sich die Gleichung

$$\sqrt{\frac{(R_1^2 + \omega^2 L^2) R_2^2}{(R_1 + R_2)^2 + \omega^2 L^2}} = \frac{1}{2} \sqrt{R_1^2 + \omega^2 L^2} \text{ und hieraus}$$

$$R_2 = \frac{1}{3} (R_1 + \sqrt{4R_1^2 + 3\omega^2 L^2})$$

$$543. \mathcal{Y} = \frac{R + j\omega(R^2 C + \omega^2 L^2 C - L)}{R^2 + \omega^2 L^2};$$

$$\mathcal{Z} = \frac{R - j\omega(\omega^2 L^2 C + R^2 C - L)}{\omega^2 R^2 C^2 + \omega^4 L^2 C^2 - 2\omega^2 L C + 1}$$

544. Der imaginäre Teil des komplexen Leitwertes bzw. Widerstandes muß gleich

Null sein, womit $\omega_0^2 L^2 C = L - R^2 C$ und $\omega_0 = \sqrt{\frac{1}{LC} \cdot \frac{L - R^2 C}{L}}$ ist

$$545. \mathcal{Z} = \frac{R_2 [1 + \omega^2 R_1 C^2 (R_1 + R_2) - j\omega C R_2]}{1 + \omega^2 C^2 (R_1 + R_2)^2};$$

$$\tan \varphi = \frac{-\omega C R_2}{1 + \omega^2 R_1 C^2 (R_1 + R_2)}$$

$$546. \mathcal{Z} = \frac{\omega R C - j(n\omega^2 R^2 C^2 + n + 1)}{n^2 \omega^3 R^2 C^3 + \omega C (n + 1)^2}; \quad \tan \varphi = \frac{-(n\omega^2 R^2 C^2 + n + 1)}{\omega R C}$$

547. $\mathcal{Y}_1 = \frac{1}{R_1 + j\omega L}$; $\mathcal{Y}_2 = \frac{1}{R_2 + j\omega C}$; nach Reellmachen der Nenner und Addition erhält man

$$\mathcal{Y} = \left(\frac{R_1}{R_1^2 + \omega^2 L^2} + \frac{\omega^2 R_2 C^2}{1 + \omega^2 R_2^2 C^2} \right) + j \left(\frac{\omega C}{1 + \omega^2 R_2^2 C^2} - \frac{\omega L}{R_1^2 + \omega^2 L^2} \right).$$

Im Resonanzfall ist der imaginäre Teil gleich Null, so daß

$$\frac{\omega_0 C}{1 + \omega_0^2 R_2^2 C^2} = \frac{\omega_0 L}{R_1^2 + \omega_0^2 L^2}, \text{ woraus } \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \sqrt{\frac{L - CR_1^2}{L - CR_2^2}} \text{ ist.}$$

548. Im ersten Fall muß der Zähler in der Wurzel gleich 0 sein, so daß $R_1 = \sqrt{\frac{L}{C}}$.

Im zweiten Fall muß der Nenner gleich 0 sein, so daß $R_2 = \sqrt{\frac{L}{C}}$ ist.

549. a) Wie in der vorigen Aufgabe muß $R_1 = R_2 = \sqrt{\frac{L}{C}}$ sein.

b) Setzt man dies in den nach Aufgabe 547 erhaltenen Wirkleitwert ein, so erhält man

$$G = \frac{\sqrt{L/C}}{L/C + \omega^2 L^2} + \frac{\omega^2 C^2 \sqrt{L/C}}{1 + \omega^2 LC} = \sqrt{\frac{C}{L}}; \quad R = \sqrt{\frac{L}{C}}$$

$$550. \text{ a) 1. Weg: } \underline{\mathfrak{Z}} = \frac{(R_1 + j\omega L) R_2}{R_1 + R_2 + j\omega L} = \frac{(10000 + j15700) \Omega}{200 + j157} = \\ = \underline{(69,1 + j24,3) \Omega}; \quad Z = \sqrt{69,1^2 + 24,3^2} \Omega = 73,2 \Omega;$$

$$I = \frac{U}{Z} = \underline{3 \text{ A}}; \quad \tan \varphi = \frac{24,3}{69,1} = 0,3518; \quad \varphi = \underline{19,4^\circ}$$

Wegen $\omega L' = 24,3 \Omega$ ergibt sich für die gesuchte Induktivität

$$L' = \frac{24,3 \Omega}{\omega} = \underline{77,3 \text{ mH}}$$

$$2. \text{ Weg: } \underline{\mathfrak{Z}} = \frac{10000 + j15700}{200 + j157} \Omega = \frac{18620 e^{j57,5^\circ}}{245 e^{j38,1^\circ}} \Omega;$$

$$\underline{\mathfrak{Z}} = \underline{73,3 e^{j19,4^\circ} \Omega}; \quad \underline{\mathfrak{I}} = \frac{220 \text{ V}}{73,3 e^{j19,4^\circ} \Omega} = \underline{3 e^{-j19,4^\circ} \text{ A}}$$

Zur Bestimmung von $\omega L'$ dient die Beziehung $\omega L' = 73,3 \sin 19,2^\circ \Omega$, wonach $\omega L' = 24,1 \Omega$ ist.

$$\text{b) } \underline{\mathfrak{Z}} = \underline{(68,4 + j32,4) \Omega}; \quad Z = 75,7 \Omega; \quad I = \underline{1,32 \text{ A}}; \quad \varphi = \underline{25,4^\circ}; \\ L' = \underline{103,1 \text{ mH}}; \quad \text{c) } Z = \underline{(134 + j41,7) \Omega}; \quad Z = 140,3 \Omega; \\ I = \underline{0,43 \text{ A}}; \quad \varphi = \underline{17,3^\circ}; \quad L' = \underline{133 \text{ mH}}$$

$$551. \text{ a) 1. Weg: } \underline{\mathfrak{Z}} = \frac{\left(R_1 - j \frac{1}{\omega C}\right) R_2}{R_1 + R_2 - j \frac{1}{\omega C}} = \frac{(1000 - j796) 2500}{3500 - j796} \Omega = \underline{(802,1 - j386,1) \Omega};$$

$$Z = 890,2 \Omega; \quad I = \frac{U}{Z} = \underline{0,25 \text{ A}};$$

$$\tan \varphi = -\frac{386,1}{802,1} = -0,4814; \quad \varphi = \underline{-25,7^\circ}; \quad \frac{1}{\omega C'} = 386,1 \Omega;$$

$$C' = \underline{8,24 \mu\text{F}}$$

$$2. \text{ Weg: } \underline{\mathfrak{Z}} = \frac{(2,5 - j1,99) 10^6}{3500 - j79,6} \Omega = \frac{3,195 \cdot 10^6 e^{-j38,5^\circ}}{3589 e^{-j12,8^\circ}} \Omega;$$

$$\underline{\mathfrak{Z}} = 890,2 e^{-j25,7^\circ} \Omega$$

$$\text{b) } \underline{\mathfrak{Z}} = \underline{(69,4 - j24,4) \Omega}; \quad Z = 73,54 \Omega; \quad I = \underline{2,99 \text{ A}}; \quad \varphi = \underline{-19,3^\circ};$$

$$C' = \underline{130,66 \mu\text{F}};$$

$$\text{c) } \underline{Z} = (933,3 - j221,1) \Omega; \quad Z = 959,1 \Omega; \quad I = \underline{0,261 \text{ A}};$$

$$\varphi = \underline{-13,3^\circ}; \quad C' = \underline{2,4 \text{ nF}}$$

$$552. \text{ a) } \underline{Z} = (204 - j32,7) \Omega; \quad Z = 206,6 \Omega; \quad I = \underline{1,065 \text{ A}}; \quad \varphi = \underline{-9,1^\circ}$$

Der negative Phasenwinkel gibt an, daß die Reihenersatzschaltung eine Kapazität enthalten muß. Sie beträgt $C' = \frac{1}{\omega X_C} = \underline{97,3 \mu\text{F}}$.

$$\text{b) } \underline{Z} = (162,7 - j488,6) \Omega; \quad Z = 515,0 \Omega; \quad I = \underline{0,427 \text{ A}}; \quad \varphi = \underline{-71,6^\circ};$$

$$C' = \underline{6,51 \mu\text{F}};$$

$$\text{c) } \underline{Z} = (158,9 + j89,4) \Omega; \quad Z = 182,3 \Omega; \quad I = \underline{1,207 \text{ A}}; \quad \varphi = \underline{+29,4^\circ};$$

$$L' = \underline{0,285 \text{ H}}$$

$$553. \text{ a) } \underline{Z} = (25,8 + j123,6) \Omega; \quad Z = 126,3 \Omega; \quad I = \underline{1,74 \text{ A}}; \quad \varphi = \underline{+78,2^\circ};$$

$$L' = \underline{0,393 \text{ H}};$$

$$\text{b) } \underline{Z} = (513 - j233,3) \Omega; \quad Z = 563,6 \Omega; \quad I = \underline{0,39 \text{ A}}; \quad \varphi = \underline{-24,5^\circ};$$

$$C' = \underline{13,65 \mu\text{F}};$$

$$\text{c) } \underline{Z} = (0,139 + j97,12) \Omega; \quad Z = 97,12 \Omega; \quad I = \underline{2,27 \text{ A}}; \quad \varphi = \underline{+89,9^\circ};$$

$$L' = \underline{0,309 \text{ H}}$$

$$554. \text{ Man macht den Ansatz } \underline{Z} = \frac{\left(R - \frac{j}{\omega C}\right) jx}{R - j\left(\frac{1}{\omega C} - x\right)}$$

und erhält für den Zähler nach Reell-

machen des Nenners $jR^2x - \frac{Rx}{\omega C} + Rx^2 + \frac{Rx}{\omega C} + \frac{jx}{\omega^2 C^2} - \frac{jx^3}{\omega C}$; Gleichsetzen der

reellen und imaginären Teile dieses Ausdrucks ergibt $x = \frac{R^2 + \frac{1}{\omega^2 C^2}}{R + \frac{1}{\omega C}} = 223,6 \Omega$;

$$L = \frac{x}{\omega} = \underline{0,71 \text{ H}}$$

555. Wenn eine Kapazität angenommen wird, macht man den Ansatz

$$\underline{Z} = \frac{(R - jx)j\omega L}{R + j(\omega L - x)}$$

nach Reellmachen des Nenners wird der Zähler

$(j14138 + 94,25x) [150 - j(94,25 - x)]$. Nach Ausrechnen erhält man den

$\tan \varphi$ als Quotienten aus den imaginären und reellen Teilen

$$\frac{2120600 - 8880x + 94,26x^2}{1332500} = 1,7321. \text{ Diese quadratische Gleichung liefert } x_1 =$$

$$= +96,32 \text{ und } x_2 = -2,06. \text{ Aus } x_1 \text{ ergibt sich wegen des positiven Vorzei-}$$

chens die Kapazität von $C' = \frac{1}{314 \cdot 96,32} \text{ F} = 33,05 \mu\text{F}$; aus x_2 wegen des ne-

gativen Vorzeichens die Induktivität $L' = \frac{2,06}{314} \text{ H} = \underline{6,56 \text{ mH}}$

556. (Bild 212)

$$\mathfrak{I}_1 = \frac{u}{\mathfrak{R}_1} = \frac{220 \text{ V}}{186,2 e^{j57,5^\circ} \Omega} = \underline{1,18 e^{j57,5^\circ} \text{ A}};$$

$$\mathfrak{I}_2 = \frac{220 \text{ V}}{100 e^{j0^\circ} \Omega} = \underline{2,2 \text{ A}}; \quad \mathfrak{Z}_1 = 186,2 e^{j57,5^\circ} \Omega;$$

$$u_1 = \mathfrak{I}_1 R_1 = 1,18 e^{-j57,5^\circ} \text{ A} \cdot 100 \Omega = \underline{118 e^{-j57,5^\circ} \text{ V}};$$

$$u_2 = \mathfrak{I}_1 j\omega L = 1,18 e^{-j57,5^\circ} \text{ A} \cdot 157 e^{j90^\circ} \Omega = \underline{185 e^{j32,5^\circ} \text{ V}}$$

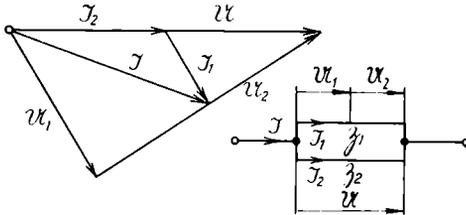


Bild 212. Aufgabe 556

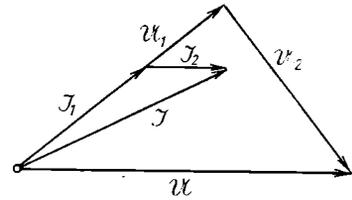


Bild 213. Aufgabe 557

557. (Bild 213)

$$\mathfrak{I} = 0,25 e^{j25,7^\circ} \text{ A};$$

$$\mathfrak{Z}_1 = 1278 e^{-j38,5^\circ} \Omega;$$

$$\mathfrak{I}_1 = 0,17 e^{j38,5^\circ} \text{ A};$$

$$\mathfrak{I}_2 = 0,088 e^{j0^\circ} \text{ A};$$

$$u_1 = 172 e^{j38,5^\circ} \text{ V};$$

$$u_2 = 137 e^{-j51,5^\circ} \text{ V}$$

558. (Bild 214)

$$\mathfrak{Z}_1 = 177,2 e^{j32,1^\circ} \Omega;$$

$$\mathfrak{I} = 1,07 e^{j9,1^\circ} \text{ A};$$

$$\mathfrak{I}_1 = 1,24 e^{-j32,1^\circ} \text{ A};$$

$$\mathfrak{I}_2 = 0,83 e^{j90^\circ} \text{ A};$$

$$u_1 = 186,3 e^{-j32,1^\circ} \text{ V};$$

$$u_2 = 117,1 e^{j57,9^\circ} \text{ V}$$

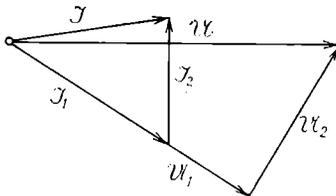


Bild 214. Aufgabe 558

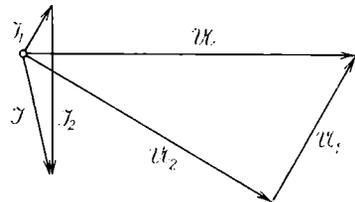


Bild 215. Aufgabe 559

559. (Bild 215)

$$\mathfrak{Z}_1 = 304,7 e^{-j60,5^\circ} \Omega;$$

$$\mathfrak{I} = 1,74 e^{-j78,2^\circ} \text{ A};$$

$$\mathfrak{I}_1 = 0,72 e^{j60,5^\circ} \text{ A};$$

$$\mathfrak{I}_2 = 2,33 e^{-j90^\circ} \text{ A};$$

$$u_1 = 108,3 e^{j60,5^\circ} \text{ V};$$

$$u_2 = 191,5 e^{-j29,5^\circ} \text{ V}$$

560. a) (Bild 216)

$$\begin{aligned} \mathfrak{Z}_1 &= 6,40 e^{j38,7^\circ} \Omega; & \mathfrak{Z}_2 &= 8,54 e^{-j69,4^\circ} \Omega; & \mathfrak{Z}_3 &= 30 \Omega; \\ \tilde{\mathfrak{I}}_1 &= 9,4 e^{-j38,7^\circ} \text{ A}; & \tilde{\mathfrak{I}}_2 &= 7,03 e^{j69,4^\circ} \text{ A}; & \tilde{\mathfrak{I}}_3 &= 2 \text{ A}; \\ \tilde{\mathfrak{I}} &= 9,4 (\cos 38,7^\circ - j \sin 38,7^\circ) \text{ A} + 7,03 (\cos 69,4^\circ + j \sin 69,4^\circ) \text{ A} + 2 \text{ A}; \\ \tilde{\mathfrak{I}} &= 11,8 e^{j3,4^\circ} \text{ A} \end{aligned}$$

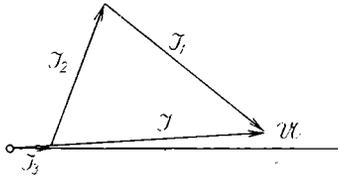


Bild 216. Aufgabe 560 a

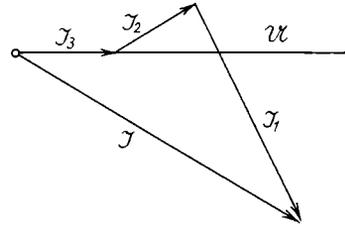


Bild 217. Aufgabe 560 b

b) (Bild 217)

$$\begin{aligned} \mathfrak{Z}_1 &= 4,47 e^{j63,4^\circ} \Omega; & \mathfrak{Z}_2 &= 11,66 e^{-j31^\circ} \Omega; & \mathfrak{Z}_3 &= 10 \Omega; \\ \tilde{\mathfrak{I}}_1 &= 13,41 e^{-j63,4^\circ} \text{ A}; & \tilde{\mathfrak{I}}_2 &= 5,15 e^{j31^\circ} \text{ A}; & \tilde{\mathfrak{I}}_3 &= 6 \text{ A}; \\ \tilde{\mathfrak{I}} &= 18,9 e^{-j29,6^\circ} \text{ A} \end{aligned}$$

$$561. \mathfrak{Z} = 1200 \Omega + \frac{(-j1000)(+j400)}{-j1000 + j400} \Omega = \underline{1200 + j666,7} \Omega;$$

$$Z = \sqrt{(1200^2 + 666,7^2)} \Omega = \underline{1372,7} \Omega; \quad \tan \varphi = \frac{666,7}{1200} = 0,5556;$$

$$\varphi = \underline{29,1^\circ}$$

$$562. \mathfrak{Z} = \underline{(160 - j420)} \Omega; \quad Z = \underline{449,4} \Omega; \quad \varphi = \underline{-69,1^\circ}$$

$$563. \mathfrak{Z} = \underline{(172,4 + j331,0)} \Omega; \quad Z = \underline{373,2} \Omega; \quad \varphi = \underline{62,5^\circ}$$

$$564. \mathfrak{Z} = \frac{200(j200)}{200 + j200} \Omega + \frac{400(-j400)}{400 - j400} \Omega = \underline{(300 - j100)} \Omega; \quad Z = \underline{316,2} \Omega;$$

$$\varphi = \underline{-18,4^\circ}$$

$$565. \mathfrak{Z} = (200 - j200) \Omega + \frac{200(j250)}{200 + j250} \Omega = \underline{(322 - j102,4)} \Omega; \quad Z = \underline{337,9} \Omega;$$

$$\varphi = \underline{-17,3^\circ}$$

$$566. \underline{Z} = \frac{100(j200)}{100 + j200} \Omega - j125 \Omega + \frac{200(-j250)}{200 - j250} \Omega = \underline{(202 - j183) \Omega};$$

$$Z = \underline{272,6 \Omega}; \quad \varphi = \underline{-42,2^\circ}$$

$$567. \underline{Z} = \frac{-j33333}{100 - j333} \Omega + j200 \Omega + 20 \Omega = \underline{(111,7 + j172,5) \Omega};$$

$$Z = \underline{205,5 \Omega}; \quad \varphi = \underline{57,1^\circ}$$

$$568. \underline{Z} = \frac{(100 + j100)200}{300 + j100} \Omega + \frac{(200 + j100)100}{300 + j100} \Omega = \underline{(150 + j50) \Omega};$$

$$Z = \underline{158 \Omega}; \quad \varphi = \underline{18,4^\circ}$$

$$569. \underline{Z} = \frac{(100 + j200)(-j500)}{100 - j300} \Omega - j100 \Omega + \frac{(200)(-j500)}{200 - j500} \Omega = \underline{(422,4 + j81) \Omega};$$

$$Z = \underline{430,0 \Omega}; \quad \varphi = \underline{10,9^\circ}$$

$$570. \underline{Z} = \frac{(100 + j300)(100)}{200 + j300} \Omega + (10 + j100) \Omega + \frac{200(-j200)}{200 - j200} \Omega =$$

$$= \underline{(194,6 + j46,1) \Omega}; \quad Z = \underline{196 \Omega}; \quad \varphi = \underline{6,8^\circ}$$

$$571. \text{ Oberer Zweig: } \underline{Z}_1 = 100 \Omega + \frac{200(-j500)}{200 - j500} \Omega = (272,5 - j69,0) \Omega$$

$$\text{ Unterer Zweig: } \underline{Z}_2 = -j100 \Omega$$

$$\text{ Gesamt: } \underline{Z} = \frac{(272,4 - j69)(-j100)}{272,4 - j169} \Omega = \underline{(26,51 - j83,55) \Omega};$$

$$Z = \underline{87,6 \Omega}; \quad \varphi = \underline{-72,4^\circ}$$

$$572. \text{ Oberer Zweig: } \underline{Z}_1 = 4 \Omega + \frac{(5 + j6,283)8}{13 + j6,283} \Omega = (8,01 + j1,93) \Omega$$

$$\text{ Unterer Zweig: } \underline{Z}_2 = 10 \Omega$$

$$\text{ Gesamt: } \underline{Z} = \frac{(8,01 + j1,93)10}{18,01 + j1,93} \Omega = \underline{(4,51 + j0,59) \Omega};$$

$$Z = \underline{4,55 \Omega}; \quad \varphi = \underline{7,4^\circ}$$

573. (Bild 218) Es wurde bereits berechnet $Z = 1372,7 e^{j29,1^\circ} \Omega$;

$$\underline{I} = \frac{1000 \text{ V}}{1372,7 e^{j29,1^\circ} \Omega} = \underline{0,73 e^{-j29,1^\circ} \text{ A}};$$

$$U_{II} = 0,73 e^{-j29,1^\circ} \text{ A} \cdot 1200 \Omega = \underline{874,2 e^{-j29,1^\circ} \text{ V}};$$

$$U_{II} = U - U_I = 1000 \text{ V} - 874,2 (\cos 29,1^\circ - j \sin 29,1^\circ) \text{ V} = (1000 - 763,9 +$$

$$+ j425,1) \text{ V} = (236,1 + j425,1) \text{ V} = \underline{486,3 e^{j61^\circ} \text{ V}};$$

$$\underline{I}_2 = \frac{486,3 e^{j61^\circ} \text{ V}}{1000 e^{-j90^\circ} \Omega} = \underline{0,49 e^{j151^\circ} \text{ A}}; \quad \underline{I}_3 = \frac{496,1 e^{j61^\circ} \text{ V}}{400 e^{j90^\circ} \Omega} = \underline{1,22 e^{-j29^\circ} \text{ A}}$$

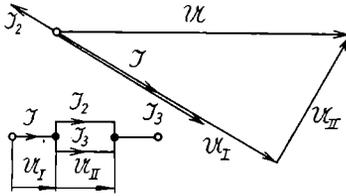


Bild 218. Aufgabe 573

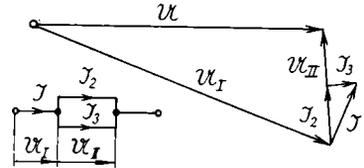


Bild 219. Aufgabe 574

574. (Bild 219)

$$\begin{aligned} \mathfrak{Z} &= 449,4 e^{-j69,1^\circ} \Omega; & \mathfrak{I} &= 2,23 e^{j69,1^\circ} \text{ A}; & U_{\text{I}} &= 1115 e^{-j20,9^\circ} \text{ V}; \\ U_{\text{II}} &= U - U_{\text{I}} = 1000 \text{ V} - 1115 (0,9342 - j0,3567) \text{ V} = (-41,6 + j397,7) \text{ V} = \\ &= 399,9 e^{j96^\circ} \text{ V}; & \mathfrak{I}_2 &= 2 e^{j96^\circ} \text{ A}; & \mathfrak{I}_3 &= 1 e^{j6^\circ} \text{ A} \end{aligned}$$

575. (Bild 220)

$$\begin{aligned} \mathfrak{Z} &= 373,2 e^{j62,5^\circ} \Omega; & \mathfrak{I} &= 2,68 e^{-j62,5^\circ} \text{ A}; & U_{\text{I}} &= 1072 e^{j27,5^\circ} \text{ V}; \\ \mathfrak{I}_2 &= 2,49 e^{-j84,3^\circ} \text{ A}; & \mathfrak{I}_3 &= 1 e^{j5,7^\circ} \text{ A} \end{aligned}$$

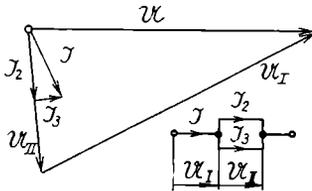


Bild 220. Aufgabe 575

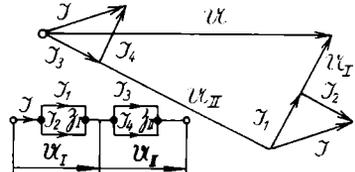


Bild 221. Aufgabe 576

576. (Bild 221)

$$\begin{aligned} \mathfrak{Z} &= 316,2 e^{-j18,4^\circ} \Omega; & \mathfrak{I}_{\text{I}} &= 141,4 e^{j45^\circ} \Omega; & \mathfrak{I}_{\text{II}} &= 282,8 e^{-j45^\circ} \Omega; \\ \mathfrak{I} &= 3,162 e^{j18,4^\circ} \text{ A}; & U_{\text{I}} &= \mathfrak{I} \mathfrak{I}_{\text{I}} = 447,1 e^{j63,4^\circ} \text{ V}; \\ U_{\text{II}} &= \mathfrak{I} \mathfrak{I}_{\text{II}} = 3,162 e^{j18,4^\circ} \text{ A} \cdot 282,8 e^{-j45^\circ} \Omega = 894,2 e^{-j26,6^\circ} \text{ V}; \\ \mathfrak{I}_1 &= 2,236 e^{j63,4^\circ} \text{ A}; & \mathfrak{I}_2 &= 2,236 e^{-j26,6^\circ} \text{ A}; & \mathfrak{I}_3 &= 2,236 e^{-j26,6^\circ} \text{ A}; \\ \mathfrak{I}_4 &= 2,236 e^{j63,4^\circ} \text{ A} \end{aligned}$$

577. (Bild 222)

$$\begin{aligned} \mathfrak{Z} &= 337,9 e^{-j17,6^\circ} \Omega; & \mathfrak{I} &= 2,96 e^{j17,6^\circ} \text{ A}; & U_{\text{I}} &= 837,2 e^{-j27,4^\circ} \text{ V}; \\ U_{\text{II}} &= 467,3 e^{j56,4^\circ} \text{ A}; & \mathfrak{I}_2 &= 2,315 e^{j56,4^\circ} \text{ A}; & \mathfrak{I}_3 &= 1,852 e^{-j33,6^\circ} \text{ A} \end{aligned}$$

578. (Bild 223)

$$\begin{aligned} \mathfrak{Z} &= 272,6 e^{-j42,2^\circ} \Omega; & \mathfrak{I}_1 &= 89,4 e^{j26,8^\circ} \Omega; & \mathfrak{I}_{\text{II}} &= 156,2 e^{-j38,7^\circ} \Omega; \\ \mathfrak{I} &= 3,67 e^{j42,2^\circ} \text{ A}; & U_{\text{I}} &= 328 e^{j68,8^\circ} \Omega; & U_{\text{II}} &= 573,3 e^{j3,5^\circ} \text{ V}; \end{aligned}$$

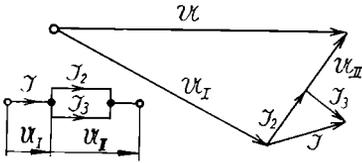


Bild 222. Aufgabe 577

$$\begin{aligned} \underline{U}_{111} &= 459 e^{-j47,8^\circ} \text{ V}; & \underline{I}_1 &= 3,28 e^{j68,8^\circ} \text{ A}; & \underline{I}_2 &= 1,64 e^{-j21,2^\circ} \text{ A}; \\ \underline{I}_3 &= 2,87 e^{j3,5^\circ} \text{ A}; & \underline{I}_4 &= 2,29 e^{j93,5^\circ} \text{ A} \end{aligned}$$

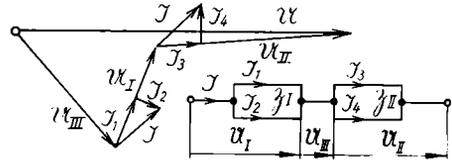


Bild 223. Aufgabe 578

579. (Bild 224)

$$\begin{aligned} \underline{Z} &= 205,5 e^{j57,1^\circ} \Omega; & \underline{I} &= 4,87 e^{-j57,1^\circ} \text{ A}; & \underline{U}_1 &= 979 e^{j27,2^\circ} \text{ V}; \\ \underline{U}_{11} &= 466 e^{-j73,9^\circ} \text{ V}; & \underline{I}_2 &= 4,66 e^{-j73,9^\circ} \text{ A}; & \underline{I}_3 &= 1,40 e^{j16,1^\circ} \text{ A} \end{aligned}$$

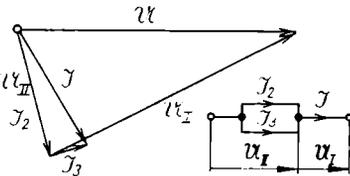


Bild 224. Aufgabe 579

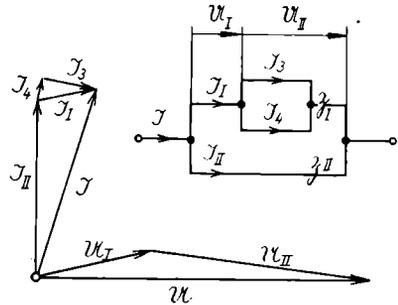


Bild 225. Aufgabe 580

580. (Bild 225)

$$\begin{aligned} \underline{Z} &= 87,6 e^{-j72,4^\circ} \Omega; & \underline{I} &= 11,42 e^{j72,4^\circ} \text{ A}; & \underline{I}_1 &= 3,56 e^{j14,2^\circ} \text{ A}; \\ \underline{I}_{11} &= 10 e^{j90^\circ} \text{ A}; & \underline{U}_1 &= 355,9 e^{j14,2^\circ} \text{ V}; & \underline{U}_{11} &= 660,8 e^{-j7,6^\circ} \text{ V}; \\ \underline{I}_3 &= 3,30 e^{-j7,6^\circ} \text{ A}; & \underline{I}_4 &= 1,32 e^{j82,4^\circ} \text{ A} \end{aligned}$$

581. In beiden Fällen muß der Scheinwiderstand gleich groß sein. Wenn R_2 abgeschaltet ist, gilt $Z = \sqrt{R_1^2 + \omega^2 L^2}$. Im zweiten Fall ist $\underline{Z} = R_1 + \frac{R_2 j \omega L}{R_2 + j \omega L}$, wonach $Z = \sqrt{\frac{(R_1 R_2)^2 + \omega^2 L^2 (R_1 + R_2)^2}{R_2^2 + \omega^2 L^2}}$. Nach Gleichsetzen dieser beiden Scheinwiderstände erhält man $R_2 = \frac{\omega^2 L^2}{2R_1}$.

582. Wie in der vorigen Aufgabe macht man den Ansatz

$$\frac{(R_1 R_2)^2 + \omega^2 L^2 (R_1 + R_2)^2}{R_2^2 + \omega^2 L^2} = \frac{1}{4} (R_1^2 + \omega^2 L^2). \text{ Nach Einsetzen der Zahlenwerte erhält man } R_2 = \underline{18,37 \Omega}.$$

583. Ohne R_2 ergibt sich $\tan \varphi = 0,6283$ und $\varphi = 32,14^\circ$, so daß $\frac{\varphi}{2} = 16,07^\circ$ und $\tan 16,07^\circ = 0,2880$. Für den Phasenwinkel der vollständigen Schaltung erhält man $\tan \frac{\varphi}{2} = \frac{\omega L R_2^2}{R_1 R_2^2 + \omega^2 L^2 (R_1 + R_2)} = 0,2880$ und nach Einsetzen der Zahlenwerte $R_2 = \underline{38,46 \Omega}$.

584. Beim Gleichsetzen der beiden Scheinwiderstände erhält man

$$\frac{(R_1 + R_2)^2 + \omega^2 C^2 R_1^2 R_2^2}{1 + \omega^2 C^2 R_2^2} = R_1^2 + \frac{1}{\omega^2 C^2} \text{ und hieraus}$$

$$R_2 = \frac{1}{2\omega^2 C^2 R_1} \text{ (siehe Aufgabe 581).}$$

585. Die Gesamtspannung U setzt sich wie folgt zusammen:

$U = (\mathfrak{Z}_2 + \mathfrak{Z}_3) (R_1 + j\omega L_1) + \mathfrak{Z}_3 (R_3 + j\omega L_3)$. Da $\mathfrak{Z}_2 R_2 = \mathfrak{Z}_3 \cdot (R_3 + j\omega L_3)$, ergibt sich $U = \left[\frac{\mathfrak{Z}_3 (R_3 + j\omega L_3)}{R_2} + \mathfrak{Z}_3 \right] (R_1 + j\omega L_1) + \mathfrak{Z}_3 (R_3 + j\omega L_3)$ oder

$$U = \mathfrak{Z}_3 \left(\frac{R_1 R_3}{R_2} + \frac{j\omega R_1 L_3}{R_2} + \frac{j\omega R_3 L_1}{R_2} - \frac{\omega^2 L_1 L_3}{R_2} + R_1 + j\omega L_1 + R_3 + j\omega L_3 \right).$$

Wenn der Strom um 90° gedreht sein soll, müssen die reellen Teile in der Klammer verschwinden, wonach $R_1 R_3 - \omega^2 L_1 L_3 + R_1 R_2 + R_2 R_3 = 0$ und

$$R_2 = \frac{\omega^2 L_1 L_3 - R_1 R_3}{R_1 + R_3} \text{ wird.}$$

586. In diesem Falle muß in der Klammer der imaginäre Teil gleich dem reellen Teil sein. Hieraus erhält man

$$R_2 = \frac{\omega L_1 (\omega L_3 + R_3) + R_1 (\omega L_3 - R_3)}{R_1 + R_3 - \omega L_1 - \omega L_3}$$

587. Der Widerstand der Ersatzschaltung ist

$$\mathfrak{Z} = R_2 + \frac{j R_1 \omega L}{R_1 + j\omega L} = R_2 + \frac{R_1 (\omega L)^2 + j R_1^2 \omega L}{R_1^2 + \omega^2 L^2}$$

Der Wirkwiderstand ist der reelle Teil hiervon und andererseits $R = \frac{P_w}{I^2} = 20 \Omega$;

aus der Gleichung $10 + \frac{R_1 \cdot 30^2}{R_1^2 + 900} = 20$ erhält man $R_1 = \underline{78,54 \Omega}$ bzw. $\underline{11,46 \Omega}$;

$\tan \varphi = \frac{R_1^2 \omega L}{R_1^2 R_2 + (R_1 + R_2) (\omega L)^2}$; $\varphi = 52,6^\circ$ bzw. $10,8^\circ$; nach Berechnung der

Blindleistung $P_b = \frac{9 \cdot R_1^2 \omega L}{R_1^2 + (\omega L)^2} = 235,62 \text{ var}$ bzw. $34,38 \text{ var}$ findet man die

Scheinleistung $P_s = \sqrt{P_w^2 + P_b^2} = 296,51 \text{ VA}$ bzw. $183,25 \text{ VA}$ und daraus die

Spannung $U = \frac{P_s}{I} = \underline{98,8 \text{ V}}$ bzw. $\underline{61,1 \text{ V}}$.

588. Der Gesamtwiderstand ist

$$\mathfrak{Z} = R_2 + \frac{R_1 (-j/\omega C)}{R_1 - j/\omega C} = R_2 + \frac{R_1}{1 + (\omega C)^2 R_1^2} - \frac{j\omega C R_1^2}{1 + (\omega C)^2 R_1^2}$$

Da $\varphi = 90^\circ - 1^\circ = 89^\circ$ und $\tan 89^\circ = 57,29$ ist, erhält man

$$\frac{\omega C R_1^2}{R_2 + (\omega C)^2 R_1^2 R_2 + R_1} = 57,29 \text{ und nach Einsetzen der Zahlenwerte}$$

$$R_1 = 26430 \Omega; \tan \delta = \frac{1}{R_1 \omega C} = 0,008; \quad \delta = 0,5^\circ$$

589. a) Widerstand des ersten Kreises $\mathfrak{Z}_1 = \frac{(100 + j31,4)200}{300 + j31,4} \Omega = (68,11 + j13,81) \Omega$;
Widerstand des zweiten Kreises

$$\mathfrak{Z}_2 = \frac{(200 - jx) 100}{300 - jx} \Omega = \frac{6000000 + 100x^2 - j10000x}{90000 + x^2};$$

Der Imaginärteil der Summe beider Widerstände muß gleich Null sein, so daß

$$-13,81 = \frac{-10000x}{90000 + x^2}; \quad x_1 = 565 \Omega; \quad C_1 = 5,64 \mu\text{F}; \quad \text{b) } \mathfrak{Z} = 160,8 \Omega;$$

zweite Lösung: a) $x_2 = 159 \Omega$; $C_2 = 20 \mu\text{F}$; b) $\mathfrak{Z} = 142,1 \Omega$

590. a) 1. Kreis: $\mathfrak{Z}_1 = \frac{(100 + j31,4)(-j318,3)}{100 - j286,9} \Omega = (109,75 - j3,40) \Omega$;

$$\begin{aligned} 2. \text{ Kreis: } \mathfrak{Z}_2 &= \frac{(100 - j159,2)(jx)}{100 - j159,2 + jx} \Omega \\ &= \frac{j10000x - 15916x + 100x^2 + 15916x + j25332x - j159,16x^2}{10000 + 25332 - 318,32x + x^2} \Omega; \end{aligned}$$

Der Imaginärteil der Summe beider Widerstände muß gleich Null sein, so daß

$$\frac{10000x + 25332x - 159,16x^2}{35332 - 318,32x + x^2} = 3,40;$$

$$x_1 = 220,65 \Omega; \quad L_1 = 0,702 \text{ H}; \quad \text{b) } \mathfrak{Z} = 463 \Omega;$$

zweite Lösung: a) $x_2 = 3,35 \Omega$; $L_2 = 0,0107 \text{ H}$; b) $\mathfrak{Z} = 109,78 \Omega$

591. 1. Masche: $\mathfrak{S}_1 x - \mathfrak{S}_2 \left(\frac{-j}{\omega C} \right) = 0$; hiernach ist $\mathfrak{S}_2 = \mathfrak{S}_1 j x \omega C$.

2. Masche: $\mathfrak{S}_1 x + (\mathfrak{S}_1 + \mathfrak{S}_2) j \omega L = \mathfrak{U}$; ersetzt man \mathfrak{S}_2 , so ergibt sich $\mathfrak{S}_1 \{ x(1 - \omega^2 CL) + j \omega L \} = \mathfrak{U}$; \mathfrak{S}_1 wird von x unabhängig, wenn der Faktor von x gleich 0 wird, d. h., wenn $\omega^2 LC = 1$ ist.

592. (Bild 226) $\mathfrak{Z}_1 = (10 + j6,28) \Omega$; $\mathfrak{Z}_2 = (15 + j12,57) \Omega$; $\mathfrak{Z}_{\text{par}} = (6,04 + j4,24) \Omega$. Damit der Gesamtwiderstand reell wird, muß $\frac{1}{\omega C} = 4,24 \Omega$ sein und damit $C = 750 \mu\text{F}$ betragen. Der Strom ist dann ebenfalls reell $\mathfrak{I} = \frac{220 \text{ V}}{6,04 \Omega} = 36,4 \text{ A}$; am Parallelglied liegt die Spannung $\mathfrak{U}_p = 36,4 \text{ A} \cdot (6,04 + j4,24) \Omega = (219,9 + j154,4) \text{ V}$, so daß $\mathfrak{S}_1 = \frac{\mathfrak{U}_p}{\mathfrak{Z}_1} =$

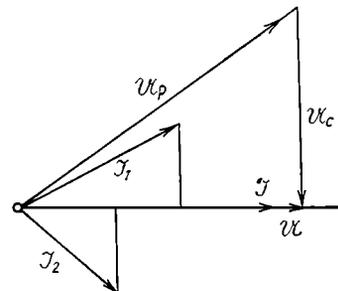


Bild 226. Aufgabe 592

$= (22,7 + j1,17) \text{ A}$ und $\underline{\mathfrak{S}}_2 = \frac{11}{\underline{\mathfrak{Z}}_2} = (13,7 - j1,17) \text{ A}$ betragen.
 Probe: $\underline{\mathfrak{S}}_1 + \underline{\mathfrak{S}}_2 = \underline{\mathfrak{S}}$.

593. a) $X_1 = \omega L = 2513 \Omega$; $R_2 = \frac{R_1^2 + X_1^2}{R_1} = \underline{5,2 \text{ k}\Omega}$;

$X_2 = \frac{R_1^2 + X_1^2}{X_1} = \underline{4,1 \text{ k}\Omega}$; $L_2 = \frac{X_2}{\omega} = \underline{0,82 \text{ H}}$;

b) $R_2 = \underline{5,6 \text{ k}\Omega}$; $C_2 = \underline{1,8 \mu\text{F}}$; c) $R_2 = \underline{0,36 \text{ M}\Omega}$; $C_2 = \underline{197 \text{ pF}}$;

d) $R_2 = \underline{5,7 \text{ k}\Omega}$; $L_2 = \underline{241 \text{ mH}}$

594. a) $X_2 = \omega L = 62,83 \Omega$; $R_1 = \frac{R_2 X_2^2}{R_2^2 + X_2^2} = \underline{7,77 \Omega}$;

$X_1 = \frac{R_2^2 X_2}{R_2^2 + X_2^2} = 61,85 \Omega$; $L_1 = \frac{X_1}{\omega} = \underline{197 \text{ mH}}$;

b) $R_1 = \underline{4,89 \Omega}$; $L_1 = \underline{2,23 \text{ mH}}$; c) $R_1 = \underline{3901 \Omega}$; $C_1 = \underline{601 \text{ pF}}$;

d) $R_1 = \underline{79,2 \Omega}$; $C_1 = \underline{40 \text{ pF}}$

595. Aus dem Ansatz $\frac{1}{\omega C_2} = \frac{R_1^2 + \frac{1}{(\omega C_1)^2}}{\frac{1}{(\omega C_1)^2}}$ erhält man $C_2 = \frac{C_1}{1 + (\omega C_1 R_1)^2}$

596. $R_2 = R_1 + \frac{1}{\omega^2 R_1 C_1^2}$

597. $R_1 = \frac{R_2}{1 + (R_2 \omega C_2)^2}$; $C_1 = C_2 + \frac{1}{\omega^2 R_2^2 C_2^2}$

598. (Bild 227) Nach Umwandlung erhält man eine äquivalente Reihenschaltung, aus der man erkennt, daß der induktive Widerstand 5,93 Ω betragen muß.

599. Nach Umwandlung erhält man die Schaltung gemäß Bild 228 und ersieht unmittelbar, daß $y = \underline{3,2 \Omega}$ und $x = \underline{1,6 \Omega}$ sein muß.

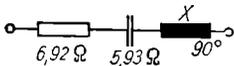


Bild 227. Aufgabe 598

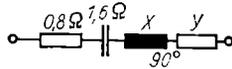


Bild 228. Aufgabe 599

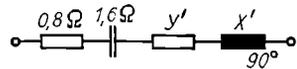


Bild 229. Aufgabe 600

600. Nach Umwandlung ergibt sich zunächst Bild 229. Es muß daher

$y' = \frac{y x^2}{x^2 + y^2} = 3,2 \Omega$ sein und $x' = \frac{x y^2}{x^2 + y^2} = 1,6 \Omega$. Hieraus erhält man

$x = \underline{8 \Omega}$ und $y = \underline{4 \Omega}$.

601. Nach Umwandlung des Parallelgliedes ergibt sich die Schaltung auf Bild 230, für die der Widerstand $\frac{(0,8 \Omega + y - j 1,6 \Omega) j x}{0,8 \Omega + y - j 1,6 \Omega + j x} = 4 \Omega$ ist. Nach Ausrechnen ergeben die Realteile die Gleichung $1,6 \Omega x - 4 \Omega y = 3,2 \Omega^2$ und die Imaginärteile die Gleichung $-3,2 \Omega x + xy + 6,4 \Omega^2 = 0$. Die beiden Gleichungen liefern $x_1 = \underline{8 \Omega}$ und $y_1 = \underline{2,4 \Omega}$ oder auch $x_2 = \underline{2 \Omega}$ und $y_2 = \underline{0}$.

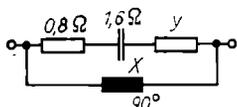


Bild 230
Aufgabe 601

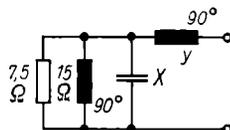


Bild 231
Aufgabe 602

602. Man erhält zunächst die Parallelersatzschaltung nach Bild 231, deren Leitwert ohne y zunächst $\mathfrak{Y} = \left(\frac{1}{7,5} + \frac{1}{j15} - \frac{1}{jx} \right) \text{ S}$ und deren Widerstand mit y $\mathfrak{Z} = \left(\frac{j15x}{j2x + x - 15} + jy \right) \Omega$ beträgt. Dieser Ausdruck muß gleich 6Ω sein und liefert die Gleichung $j3 \Omega x - 2xy - 6 \Omega x + jxy - 15 \Omega y = -90 \Omega^2$. Die Realteile ergeben $2xy + 6 \Omega x = 90 \Omega^2$, die Imaginärteile $3 \Omega x + xy - 15 \Omega y = 0$. Diese beiden Gleichungen liefern $x = \underline{7,5 \Omega}$ und $y = \underline{3 \Omega}$.

603. Man erhält zunächst die Parallelersatzschaltung nach Bild 232, deren Leitwert ohne y $\mathfrak{Y} = \left(\frac{1}{25} + \frac{1}{j50} + \frac{1}{jx} \right) \text{ S}$ und deren Widerstand mit y $\mathfrak{Z} = \left(\frac{j50x}{j2x + x + 50} - jy \right) \Omega = 12,5 \Omega$. Die Realteile ergeben $2xy - 12,5 \Omega x = 625 \Omega^2$ und die Imaginärteile $25 \Omega x - xy - 50 \Omega y = 0$. Die Gleichungen ergeben $x = \underline{50 \Omega}$ und $y = \underline{= 12,5 \Omega}$.

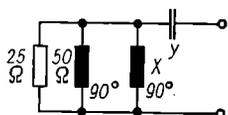


Bild 232
Aufgabe 603

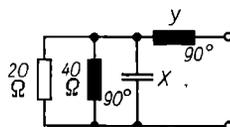


Bild 233
Aufgabe 604

604. (Bild 233) Nach dem in den vorigen Aufgaben angegebenen Verfahren erhält man $x = \underline{13,3 \Omega}$ und $y = \underline{10 \Omega}$.

605. a) Reihe: Nach Reclmachen des Nenners wird $\mathfrak{Z} = \frac{2(1+j)}{2} \Omega = (1+j) \Omega$;
 $R = 1 \Omega$; $\omega L = 1 \Omega$; $L = \frac{1 \Omega}{\omega} = \underline{3,18 \mu\text{H}}$; $\varphi = \underline{45^\circ}$;

- b) parallel: Der reziproke Wert von \mathfrak{Z} ist der Leitwert $\mathfrak{Y} = \left(\frac{1-j}{2} \right) \text{ S}$; $G = 0,5 \text{ S}$;
 $B = 0,5 \text{ S}$; $R = \frac{1}{G} = \underline{2 \Omega}$; $B = \frac{1}{\omega L}$; $L = \frac{2 \Omega}{\omega} = \underline{6,37 \mu\text{H}}$

606. a) Reihe: $R = \underline{3 \Omega}$; $L = \underline{15,92 \mu\text{H}}$; $\varphi = \underline{59^\circ}$;
 b) parallel: $R = \underline{11,3 \Omega}$; $L = \underline{21,7 \mu\text{H}}$;

607. a) Reihe: $R = \underline{6 \Omega}$; $L = \underline{9,55 \mu\text{H}}$; $\varphi = \underline{26,6^\circ}$;
b) parallel: $R = \underline{7,5 \Omega}$; $L = \underline{47,7 \mu\text{H}}$
608. a) Reihe: $R = \underline{4 \Omega}$; $C = \underline{0,64 \mu\text{F}}$; $\varphi = \underline{-51,3^\circ}$;
b) parallel: $R = \underline{10,25 \Omega}$; $C = \underline{0,39 \mu\text{F}}$
609. a) Reihe: $R = \underline{0,8 \Omega}$; $L = \underline{7,64 \mu\text{H}}$; $\varphi = \underline{71,6^\circ}$;
b) parallel: $R = \underline{8 \Omega}$; $L = \underline{8,5 \mu\text{H}}$
610. a) Reihe: $R = \underline{1,62 \Omega}$; $L = \underline{3,43 \mu\text{H}}$; $\varphi = \underline{33,7^\circ}$;
b) parallel: $R = \underline{2,33 \Omega}$; $L = \underline{11,15 \mu\text{H}}$
611. a) Reihe: $R = \underline{0,8 \Omega}$; $C = \underline{2,27 \mu\text{F}}$; $\varphi = \underline{-60,3^\circ}$;
b) parallel: $R = \underline{3,25 \Omega}$; $C = \underline{1,71 \mu\text{F}}$
612. a) Reihe: $R = \underline{0,69 \Omega}$; $C = \underline{1,85 \mu\text{F}}$; $\varphi = \underline{-68,2^\circ}$;
b) parallel: $R = \underline{5 \Omega}$; $C = \underline{1,59 \mu\text{F}}$
613. a) Reihe: $R = \underline{0}$; $L = \underline{3,18 \mu\text{H}}$; $\varphi = \underline{+90^\circ}$;
b) parallel: $R = \underline{\infty}$; $L = \underline{3,18 \mu\text{H}}$
614. a) Reihe: $R = \underline{0,034 \Omega}$; $C = \underline{8,27 \mu\text{F}}$; $\varphi = \underline{-84,9^\circ}$;
b) parallel: $R = \underline{4,35 \Omega}$; $C = \underline{8,2 \mu\text{F}}$
615. a) Reihe: $R = \underline{0,1 \Omega}$; $L = \underline{0,159 \mu\text{H}}$; $\varphi = \underline{26,6^\circ}$;
b) parallel: $R = \underline{0,125 \Omega}$; $L = \underline{0,796 \mu\text{H}}$
616. a) Reihe: $R = \underline{0,36 \Omega}$; $L = \underline{0,43 \mu\text{H}}$; $\varphi = \underline{20,7^\circ}$;
b) parallel: $R = \underline{0,41 \Omega}$; $L = \underline{3,46 \mu\text{H}}$
617. a) Reihe: $R = \underline{0,255 \Omega}$; $C = \underline{162,4 \mu\text{F}}$; $\varphi = \underline{-4,4^\circ}$;
b) parallel: $R = \underline{0,256 \Omega}$; $C = \underline{9,55 \mu\text{F}}$
618. a) Reihe: $R = \underline{0,308 \Omega}$; $C = \underline{5,91 \mu\text{F}}$; $\varphi = \underline{-60,2^\circ}$;
b) parallel: $R = \underline{1,25 \Omega}$; $C = \underline{4,46 \mu\text{F}}$
619. a) Reihe: $R = \underline{0,33 \Omega}$; $L = \underline{0,038 \mu\text{H}}$; $\varphi = \underline{2,1^\circ}$;
b) parallel: $R = \underline{0,33 \Omega}$; $L = \underline{29,02 \mu\text{H}}$
620. a) Reihe: $R = \underline{1 \Omega}$; $L = \underline{3,18 \mu\text{H}}$; $\varphi = \underline{45^\circ}$;
b) parallel: $R = \underline{2 \Omega}$; $L = \underline{6,37 \mu\text{H}}$
621. a) Reihe: $R = \underline{4 \Omega}$; $L = \underline{0,398 \mu\text{H}}$; $\varphi = \underline{1,8^\circ}$;
b) parallel: $R = \underline{4 \Omega}$; $L = \underline{0,41 \text{ mH}}$

622. a) Reihe: $R = 40 \Omega$; $C = 0,076 \mu\text{F}$; $\varphi = -46,4^\circ$;
 b) parallel: $R = 84,1 \Omega$; $C = 0,04 \mu\text{F}$
623. a) Reihe: $R = \frac{b}{a} \Omega$; $C = \frac{a}{\omega c} \text{F}$; $\tan \varphi = -\frac{c}{b}$;
 b) parallel: $R = \frac{b^2 + c^2}{ab} \Omega$; $C = \frac{ac}{\omega(b^2 + c^2)} \text{F}$
624. a) Reihe: $R = 0,33 \Omega$; $C = 5,68 \mu\text{F}$; $\varphi = -59,2^\circ$;
 b) parallel: $R = 1,28 \Omega$; $C = 4,22 \mu\text{F}$
625. a) Reihe: $Z = 8,5 (\cos 30^\circ + j \sin 30^\circ) \Omega = (7,36 + j4,25) \Omega$;
 $R = 7,36 \Omega$; $L = \frac{4,25 \Omega}{628 \text{ } 1/\text{s}} = 6,8 \text{ mH}$;
 b) parallel: $Y = 0,118 (0,866 - j0,5) \text{ S} = (0,102 - j0,059) \text{ S}$;
 $R = 9,81 \Omega$; $L = 27 \text{ mH}$
626. a) Reihe: $R = 12,26 \Omega$; $L = 38 \text{ mH}$;
 b) parallel: $R = 59,47 \Omega$; $L = 48,3 \text{ mH}$
627. a) Reihe: $R = 0,097 \Omega$; $L = 18 \text{ mH}$;
 b) parallel: $R = 1276 \Omega$; $L = 18 \text{ mH}$
628. a) Reihe: $R = 30,49 \Omega$; $L = 0,93 \text{ mH}$;
 b) parallel: $R = 30,51 \Omega$; $L = 2,53 \text{ H}$
629. a) Reihe: $R = 10,2 \Omega$; $C = 3,25 \mu\text{F}$;
 b) parallel: $R = 23450 \Omega$; $C = 3,25 \mu\text{F}$
630. a) Reihe: $R = 35,7 \Omega$; $C = 2,1 \mu\text{F}$;
 b) parallel: $R = 16093 \Omega$; $C = 2,1 \mu\text{F}$
631. a) Reihe: $R = 884 \Omega$; $C = 0,305 \mu\text{F}$;
 b) parallel: $R = 31770 \Omega$; $C = 0,296 \mu\text{F}$
632. a) Reihe: $R = 12,23 \Omega$; $C = 613 \mu\text{F}$;
 b) parallel: $R = 12,8 \Omega$; $C = 26,5 \mu\text{F}$
633. a) Reihe: $R = 0,0037 \Omega$; $L = 0,168 \text{ mH}$;
 b) parallel: $R = 3,016 \Omega$; $L = 0,168 \text{ mH}$
634. a) Reihe: $R = 0,302 \Omega$; $L = 1,03 \text{ mH}$;
 b) parallel: $R = 1,690 \Omega$; $L = 1,25 \text{ mH}$

$$635. \mathfrak{Z}_a = (5 + j) \Omega + \frac{(3 + j^2)(2 - j)}{1 - j6} \Omega = \underline{(5,05 + j2,32) \Omega};$$

$$\mathfrak{Z}_b = (3 - j7) \Omega + \frac{(1 - j6)(2 - j)}{3 + j^2} \Omega = \underline{(0,08 - j9,38) \Omega};$$

$$\mathfrak{Z}_c = (4 - j4) \Omega + \frac{(1 - j6)(3 + j^2)}{2 - j} \Omega = \underline{(13,20 - j7,40) \Omega}$$

$$636. \mathfrak{Z}_a = (6 + j12) \Omega; \quad \mathfrak{Z}_b = (6 + j12) \Omega; \quad \mathfrak{Z}_c = (-12 - j6) \Omega$$

$$637. \mathfrak{Z}_a = (-2,67 - j5) \Omega; \quad \mathfrak{Z}_b = (1,6 + j3) \Omega; \quad \mathfrak{Z}_c = (3,75 - j2) \Omega$$

$$638. \mathfrak{Z}_a = (2 + j2) \Omega; \quad \mathfrak{Z}_b = (2 - j2) \Omega; \quad \mathfrak{Z}_c = 4 \Omega$$

$$639. \mathfrak{Z}_a = 3 \Omega; \quad \mathfrak{Z}_b = j3 \Omega; \quad \mathfrak{Z}_c = -j3 \Omega$$

$$640. \mathfrak{Z}_a = (9 + j6) \Omega; \quad \mathfrak{Z}_b = (1,5 + j7,5) \Omega; \quad \mathfrak{Z}_c = (5,7 - j1,6) \Omega$$

$$641. \mathfrak{Z}_a: R = 1111 \Omega; \quad C = 4,3 \mu\text{F} \quad \mathfrak{Z}_b: R = -713 \Omega; \quad C = 3 \mu\text{F}; \\ \mathfrak{Z}_c: R = 211 \Omega; \quad L = 1 \text{ H}$$

$$642. \mathfrak{Z}_a: R = 133,3 \Omega; \quad C = 3,7 \mu\text{F} \quad \mathfrak{Z}_b: R = -34,4 \Omega; \quad C = 1,5 \mu\text{F}; \\ \mathfrak{Z}_c: R = 20,4 \Omega; \quad L = 0,01 \text{ H}$$

$$643. \mathfrak{Z}_a = -j44 \Omega; \quad \mathfrak{Z}_b = -j129 \Omega; \quad \mathfrak{Z}_c = j62 \Omega$$

$$644. \mathfrak{Z}_a = (25 - j12,5) \Omega; \quad \mathfrak{Z}_b = (15 - j20) \Omega; \quad \mathfrak{Z}_c = (20 + j15) \Omega$$

$$645. \mathfrak{Z}_a = (1,1 + j0,39) \Omega; \quad \mathfrak{Z}_b = (0,19 - j2,66) \Omega; \quad \mathfrak{Z}_c = (1,09 + j0,17) \Omega$$

$$646. \mathfrak{Z}_a = (0,92 - j0,38) \Omega; \quad \mathfrak{Z}_b = 1 \Omega; \quad \mathfrak{Z}_c = (0,8 + j1,4) \Omega$$

$$647. \mathfrak{Z}_a = (-0,25 - j1,14) \Omega; \quad \mathfrak{Z}_b = (4,94 - j4,70) \Omega; \quad \mathfrak{Z}_c = (1,77 + j2,21) \Omega$$

$$648. \mathfrak{Z}_a = (0,84 - j1,14) \Omega; \quad \mathfrak{Z}_b = (0,71 - j0,82) \Omega; \quad \mathfrak{Z}_c = (0,82 + j2,71) \Omega$$

$$649. \mathfrak{Z}_a = (0,59 - j0,35) \Omega; \quad \mathfrak{Z}_b = (1,53 - j0,12) \Omega; \quad \mathfrak{Z}_c = (0,75 + j1,79) \Omega$$

$$650. \mathfrak{Z}_a: R = 34,6 \Omega; \quad L = 0,1 \text{ H}; \quad \mathfrak{Z}_b: R = 32,4 \Omega; \quad L = 0,52 \text{ H}; \\ \mathfrak{Z}_c: R = -2,1 \Omega; \quad C = 10810 \mu\text{F}$$

$$651. \mathfrak{Z}_a: C = 3,3 \mu\text{F}; \quad \mathfrak{Z}_b: L = 2,12 \text{ H}; \quad \mathfrak{Z}_c: L = 4,45 \text{ H}$$

$$652. \mathfrak{Z}_a: R = 13,8 \Omega; \quad C = 1,33 \mu\text{F}; \quad \mathfrak{Z}_b: R = -9,15 \Omega; \quad C = 603, \mu\text{F}; \\ \mathfrak{Z}_c: R = 27,1 \Omega; \quad L = 0,5 \text{ mH}$$

$$653. \mathfrak{Z}_a: R = 464,2 \Omega; \quad C = 0,099 \mu\text{F}; \quad \mathfrak{Z}_b: R = 386,8 \Omega; \quad C = 0,12 \mu\text{F}; \\ \mathfrak{Z}_c: R = 2517 \Omega; \quad L = 0,12 \text{ H}$$

$$654. \mathfrak{Z}_a: R = -261,2 \Omega; \quad C = 0,51 \mu\text{F}; \quad \mathfrak{Z}_b: R = 392 \Omega; \quad C = 0,49 \mu\text{F}; \\ \mathfrak{Z}_c: R = 784 \Omega; \quad C = 0,24 \mu\text{F}$$

$$655. (\text{Bild 234}) \omega = 5000 \text{ }^1/\text{s}; \quad \mathfrak{Z}_1 = j\omega L = j100 \Omega; \\ \mathfrak{Z}_2 = \mathfrak{Z}_3 = (j50 - j133) \Omega = -j83 \Omega;$$

$$\mathfrak{Z}_a = \frac{(-j83)^2}{-j66,7} \Omega = -j1042 \Omega;$$

$$C = 1,92 \mu\text{F};$$

$$\mathfrak{Z}_b = \mathfrak{Z}_c = \frac{(-j83)(j100)}{-j66,7} \Omega = j125 \Omega;$$

$$L = 0,025 \text{ H}$$

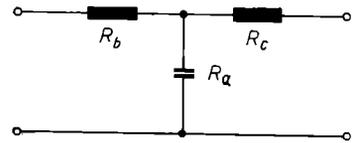


Bild 234. Aufgabe 655

656. (Bild 235)

$$\text{a) } \mathfrak{Z}_a = \frac{2}{3+j} \Omega = (0,6 - j0,2) \Omega;$$

$$\mathfrak{Z}_b = \frac{j6}{3+j} \Omega = (0,6 + j1,8) \Omega;$$

$$\mathfrak{Z}_c = \frac{-j3}{3+j} \Omega = (-0,3 - j0,9) \Omega;$$

$$\mathfrak{Z}_{\text{par}} = \frac{(3,6 + j0,8)(1,6 + j0,8)}{3,6 + j0,8 + 1,6 + j0,8} \Omega = (1,124 + j0,454) \Omega;$$

hierzu ist der in Reihe liegende Widerstand \mathfrak{Z}_c zu addieren, so daß $\mathfrak{Z} = (0,824 - j0,446) \Omega$ ist.

$$\text{b) } \mathfrak{Z}_a = (-0,3 + j0,6) \Omega; \quad \mathfrak{Z}_b = (1,2 + j0,6) \Omega; \quad \mathfrak{Z}_c = (0,4 + j0,2) \Omega;$$

$$\mathfrak{Z}_{\text{par}} = (-0,382 - j0,465) \Omega; \quad \mathfrak{Z} = (0,018 - j0,265) \Omega;$$

$$\text{c) } \mathfrak{Z}_a = (0,2 + j0,6) \Omega; \quad \mathfrak{Z}_b = (0,1 + j0,3) \Omega; \quad \mathfrak{Z}_c = (0,6 - j0,2) \Omega;$$

$$\mathfrak{Z}_{\text{par}} = (0,408 - j1,14) \Omega; \quad \mathfrak{Z} = (1,04 - j1,34) \Omega;$$

$$\text{d) } \mathfrak{Z}_a = (0,06 + j0,42) \Omega; \quad \mathfrak{Z}_b = (0,08 + j0,56) \Omega; \quad \mathfrak{Z}_c = (1,68 - j0,24) \Omega;$$

$$\mathfrak{Z}_{\text{par}} = (1,54 + j0,24) \Omega; \quad \mathfrak{Z} = 3,22 \Omega$$

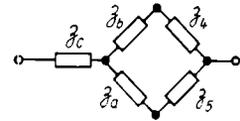


Bild 235. Aufgabe 656

657. a) Nach Umzeichnen ergibt sich ein Spannungsteiler (Bild 236), dem man

$$\frac{u_2}{u_1} = \frac{R}{R + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{50000}{50000 - j15920} = 0,908 + j0,289 =$$

$$= 0,953 e^{j17^\circ} \text{ entnimmt};$$

$$\text{b) } (1 - 0,953) \cdot 100\% = \underline{4,7\%};$$

$$\text{c) } f_g = \frac{1}{2\pi RC} = \underline{15,9 \text{ Hz}}$$

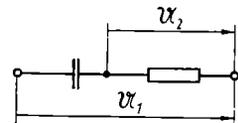


Bild 236. Aufgabe 657

$$\text{658. a) } \frac{U_2}{U_1} = \frac{R}{\sqrt{R^2 + \left(\frac{1}{\omega C}\right)^2}} = 0,99; \quad R = \frac{1}{\omega C \sqrt{0,0203}} \Omega = \underline{112 \text{ k}\Omega};$$

$$R: \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{\sqrt{0,0203}} = \underline{7:1};$$

$$\text{b) } R = \underline{91 \text{ k}\Omega}; \quad R: \frac{1}{\omega C} = \underline{5,7:1}; \quad \text{c) } R = \underline{78 \text{ k}\Omega}; \quad R: \frac{1}{\omega C} = \underline{4,1:1}$$

$$659. f_g = \frac{1}{2\pi RC} = \underline{31,8 \text{ Hz}};$$

$$a) \omega RC = 2\pi f RC = \frac{1}{\sqrt{\left(\frac{1}{0,99}\right)^2 - 1}} = \frac{1}{0,143}; \quad f = \underline{223 \text{ Hz}}; \quad b) f = \underline{127 \text{ Hz}}$$

660. (Bild 237) Nach Umzeichnen ergibt sich ein Spannungsteiler, für den gilt

$$\frac{U_a}{U_e} = \frac{Z_4 Z_2}{Z_3 Z_1}; \quad \frac{Z_4}{Z_3} = \frac{-j2000}{8 - j1988};$$

$$Z_2 = \frac{(8 - j1988)(-j2000)}{8 - j3988} \Omega = (2 - j997) \Omega;$$

$$Z_1 = (4 + j6 + 2 - j997) \Omega = (6 - j991) \Omega; \quad \frac{Z_2}{Z_1} = \frac{2 - j997}{6 - j991};$$

$$\frac{U_a}{U_e} = \frac{Z_4}{Z_1} = \frac{-j2000(2 - j997)}{(8 - j1988)(6 - j991)} = 1,012 - j0,008; \quad \frac{U_a}{U_e} = \underline{1,012};$$

die Spannung am Ausgang ist um 1,2 % höher als am Eingang.

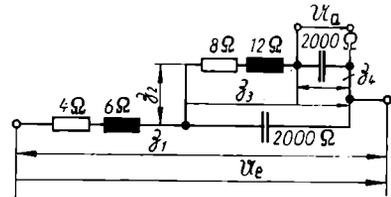


Bild 237. Aufgabe 660

661. 1. Ströme in den Kondensatoren

$$a) \tilde{I}_3 = \frac{j}{2000} \frac{1}{R} U_3; \quad b) \tilde{I}_2 = \frac{j}{2000} \frac{1}{R} U_2;$$

2. Knotenpunkte 2 und 1 (Bild 133)

$$a) \tilde{I}_3 + \tilde{I}_{21} = \tilde{I}_4; \quad b) \tilde{I}_2 + \tilde{I}_1 = \tilde{I}_{21}$$

3. Maschen

$$a) U_3 - (4 + j6) \Omega \cdot \tilde{I}_4 - U_a = 0; \quad b) U_2 - (8 + j12) \Omega \cdot \tilde{I}_{21} - U_3 = 0;$$

$$c) U_e - (4 + j6) \Omega \cdot \tilde{I}_1 - U_2 = 0$$

4. Spannung am Belastungswiderstand

$$U_a = \tilde{I}_4 \cdot (300 + j200) \Omega$$

Es ergeben sich aus

$$4) \tilde{I}_4 = \frac{U_a}{(300 + j200) \Omega} = (0,0023 - j0,0015) \text{ S} \cdot U_a;$$

$$3a) U_3 = (4 + j6) (0,0023 - j0,0015) U_a + U_a = (1,018 + j0,008) U_a;$$

$$1a) \tilde{I}_3 = \frac{j}{2000} (1,018 + j0,008) \text{ S} \cdot U_a = (0,000004 - j0,000509) \text{ S} \cdot U_a;$$

$$2a) \tilde{I}_{21} = \tilde{I}_4 - \tilde{I}_3 = (0,0023 - j0,002) \text{ S} \cdot U_a;$$

$$3b) U_2 = (8 + j12) (0,0023 - j0,002) U_a + (1,018 + j0,008) U_a = (1,0606 + j0,0196) U_a;$$

$$1b) \tilde{I}_2 = \frac{j}{2000} (1,0606 + j0,0196) \text{ S} \cdot U_a = -(0,0000098 - j0,0005303) \text{ S} \cdot U_a;$$

$$2b) \tilde{I}_1 = \tilde{I}_{21} - \tilde{I}_2 = (0,0023 - j0,00253) \text{ S} \cdot U_a;$$

$$3c) \quad u_e = (4 + j6) (0,0023 - j0,00253) u_a + (1,0606 + j0,0196) u_a = \\ = (1,0850 + j0,0233) u_a;$$

$$\frac{u_a}{u_e} = \frac{1}{\sqrt{1,085^2 + 0,023^2}} = 0,921;$$

u_a ist um 7,9 % kleiner als u_e

662. Nach Umzeichnen erhält man die Schaltung nach Bild 238. Man erhält daraus

$$\frac{u_2}{u_1} = \frac{\mathfrak{Z}_4 \mathfrak{Z}_2}{\mathfrak{Z}_3 \mathfrak{Z}_1}; \quad \mathfrak{Z}_1 = \frac{R}{-j\omega C + R}; \quad \mathfrak{Z}_2 = \frac{-\frac{1}{\omega C} - jR}{-j^2 + \omega RC};$$

$$\mathfrak{Z}_1 = \frac{R \left(\omega RC - \frac{1}{\omega RC} - j3 \right)}{\omega RC - j^2};$$

$$\frac{u_2}{u_1} = \frac{1}{3 + j \left(\omega RC - \frac{1}{\omega RC} \right)}$$

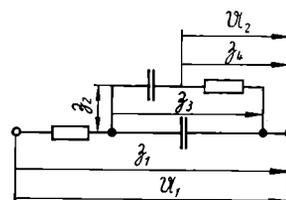


Bild 238. Aufgabe 662

$\frac{u_2}{u_1}$ hat dann seinen Höchstwert, wenn der Klammerausdruck im Nenner gleich 0 ist, und hat dann den Wert $\sqrt{\frac{1}{9}} = \frac{1}{3}$. Die dazugehörige Frequenz ist $\omega_{\max} = \frac{1}{CR}$.

$$663. \quad \frac{\mathfrak{Z}_1}{\mathfrak{Z}_3} = \frac{-j}{\omega RC - j}; \quad \frac{\mathfrak{Z}_2}{\mathfrak{Z}_1} = \frac{\omega RC - j}{\omega RC - \frac{1}{\omega RC} - j3}; \quad \frac{u_2}{u_1} = \frac{1}{3 + j \left(\omega RC - \frac{1}{\omega RC} \right)}$$

Maximales Spannungsverhältnis und dazugehörige Frequenz stimmen mit der Schaltung von Aufgabe 662 überein.

$$664. \quad \frac{u_2}{u_1} = \frac{1}{2 + j3\omega RC}$$

665. (Bild 239) Nach Aufgabe 664 ist

$$u_a = \frac{10 \text{ V}}{2 + j1,5} = \underline{(3,2 - j2,4) \text{ V}}.$$

$$\mathfrak{I}_3 = \frac{u_a}{-j2 \Omega} = \underline{(1,2 + j1,6) \text{ A}};$$

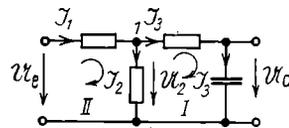


Bild 239. Aufgabe 665

$$\text{Masche I: } u_a = \mathfrak{I}_3 R - u_2 = 0; \quad u_2 = (4,4 - j0,8) \text{ V};$$

$$\mathfrak{I}_2 = \frac{u_2}{R} = \underline{(4,4 - j0,8) \text{ A}};$$

$$\text{Knoten 1: } \mathfrak{I}_1 = \mathfrak{I}_2 + \mathfrak{I}_3 = \underline{(5,6 + j0,8) \text{ A}};$$

$$\text{Masche II: } u_2 + \mathfrak{I}_1 R - u_e = 0; \quad u_e = (4,4 - j0,8 + 5,6 + j0,8) \text{ V} = \\ = 10 \text{ V}$$

666. (Bild 240) $S = \frac{R - \frac{j}{\omega C}}{-\frac{j}{\omega C}} = 1 + j\omega RC$; $S = \sqrt{(\omega RC)^2 + 1} = 20$;

$$u_2 = \frac{4,8 \text{ V}}{20} = \underline{0,24 \text{ V}}$$

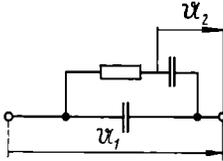


Bild 240
Aufgabe 666

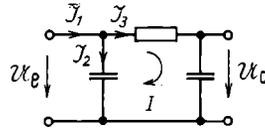


Bild 241
Aufgabe 667

667. (Bild 241) $\frac{1}{\omega C} = 99,5 \Omega$; $\omega RC = 20,1$. Nach dem vorigen Ergebnis ist

$$u_a = \frac{u_e}{1 + \omega RC} = \underline{(0,296 - j5,926) \text{ V}};$$

$$\tilde{I}_3 = \frac{u_e}{-j \frac{1}{\omega C}} = \frac{0,296 - j5,926}{-j99,5} \text{ A} = \underline{(0,06 + j0,003) \text{ A}};$$

Masche I: $u_a - u_e + \tilde{I}_3 R = 0$; $\tilde{I}_3 = \frac{120 - 0,3 + j5,9}{2000} \text{ A} = \underline{(0,06 + j0,003) \text{ A}}$;

$$\tilde{I}_2 = \frac{u_e}{-j99,5 \Omega} = \underline{j1,206 \text{ A}}; \quad \tilde{I}_1 = \tilde{I}_2 + \tilde{I}_3 = \underline{(0,06 + j1,209) \text{ A}}$$

668. $\frac{u_1}{u_2} = \frac{(\omega RC)^2 - j3\omega RC - 1}{-1}$; $S = \sqrt{[1 - (\omega RC)^2]^2 + 9(\omega RC)^2} = \underline{161,2}$

669. (Bild 242) Zur Vereinfachung der Rechnung bezeichne man die Schaltglieder mit *a* bzw. *b*.

$$\text{Es ist dann } \frac{u_a}{u_e} = \frac{\tilde{I}_4 \tilde{I}_4}{\tilde{I}_4 \tilde{I}_4'} \cdot \frac{\tilde{I}_3 \tilde{I}_3}{\tilde{I}_3 \tilde{I}_3'} \cdot \frac{\tilde{I}_1 \tilde{I}_2}{\tilde{I}_1 \tilde{I}_1} = \frac{\tilde{I}_4}{\tilde{I}_4'} \cdot \frac{\tilde{I}_3}{\tilde{I}_3'} \cdot \frac{\tilde{I}_2}{\tilde{I}_1}; \quad \tilde{I}_4 = \frac{a}{a+b};$$

$$\tilde{I}_3 = \frac{(a+b)a}{b+2a}; \quad \tilde{I}_3' = \tilde{I}_3 + b = \frac{a^2 + 3ab + b^2}{b+2a}; \quad \tilde{I}_2 = \frac{\tilde{I}_3' a}{\tilde{I}_3' + a} =$$

$$= \frac{(a^2 + 3ab + b^2)a}{3a^2 + 4ab + b^2}; \quad \tilde{I}_1 = \tilde{I}_2 + b = \frac{a^3 + 6a^2b + 5ab^2 + b^3}{3a^2 + 4ab + b^2};$$

$$\tilde{I}_1 = \frac{\tilde{I}_4}{\tilde{I}_4'} \cdot \frac{\tilde{I}_3}{\tilde{I}_3'} \cdot \frac{\tilde{I}_2}{\tilde{I}_1} = \frac{a^3}{a^3 + 6a^2b + 5ab^2 + b^3};$$

Setzt man $a = R$, $b = \frac{-j}{\omega C}$ und dann $\omega RC = x$, so wird

$$\frac{u_a}{u_e} = \frac{1}{\left(1 - \frac{5}{x^2}\right) + j\left(\frac{1}{x^3} - \frac{6}{x}\right)};$$

die Funktion wird reell für $\frac{1}{x^3} - \frac{6}{x} = 0$, woraus

$$x = \omega RC = \frac{1}{\sqrt{6}} \text{ und } \frac{u_a}{u_e} = -\frac{1}{29} \text{ folgt.}$$

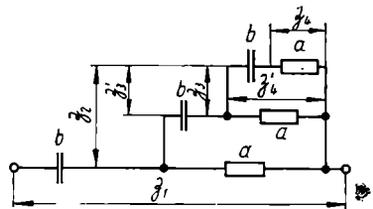


Bild 242. Aufgabe 669

670. (Bild 243) Es ist $\omega RC = 1$, so daß man nach dem Ergebnis von Aufgabe 669

$$u_a = \frac{120}{1-5+j(1-6)} \text{ V} = \frac{-480-j600}{41} \text{ V} = \underline{(-11,71 + j14,63) \text{ V}} \text{ erhält:}$$

$$\tilde{I}_5 = \frac{u_a}{60 \Omega} = \underline{(-0,195 + j0,244) \text{ A}}; \quad u_{c3} = \tilde{I}_5 (-j60) \Omega = \underline{(14,6 + j11,7) \text{ V}};$$

Masche I: $u_a + u_{c3} - u_3 = 0; \quad u_3 = \underline{(2,93 + j26,34) \text{ V}};$

$$\tilde{I}_4 = \frac{u_3}{60 \Omega} = \underline{(0,049 + j0,439) \text{ A}};$$

Knoten 2: $\tilde{I}_3 = \tilde{I}_4 + \tilde{I}_5 = \underline{(-0,146 + j0,683) \text{ A}};$

$$u_{c2} = \tilde{I}_3 (-j60) \Omega = \underline{(40,98 + j8,78) \text{ V}};$$

Masche II: $u_{c2} + u_3 - u_2 = 0; \quad u_2 = \underline{(43,9 + j35,1) \text{ V}};$

$$\tilde{I}_2 = \frac{u_2}{60 \Omega} = \underline{(0,73 + j0,59) \text{ A}};$$

Knoten 1: $\tilde{I}_1 = \tilde{I}_2 + \tilde{I}_3 = \underline{(0,59 + j1,27) \text{ A}};$

$$u_{c1} = \tilde{I}_1 (-j60) \Omega = \underline{(76,1 - j35,1) \text{ V}}; \quad u_{c1} + u_2 = 120 \text{ V}$$

671. In das allgemeine Ergebnis von Aufgabe 669 setze man $a = \frac{-j}{\omega C}$ und $b = R$ ein und erhält dann mit $\omega RC = x$ $\frac{u_a}{u_c} = \frac{1}{1-5x^2-jx(x^2-6)}$; die Funktion wird reell für $x = \omega RC = \sqrt{6}$, und wie vorher erhält man $\frac{u_a}{u_c} = \underline{-\frac{1}{29}}$

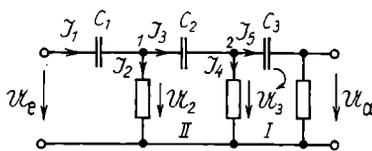


Bild 243. Aufgabe 670

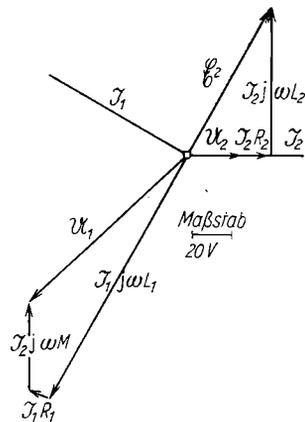


Bild 244. Aufgabe 672

672. (Bild 244) $\omega M = 2\pi fM = 150,8 \Omega;$

$$\omega L = 251,3 \Omega;$$

$\sigma = 1 - 0,6^2 = \underline{0,64}$ oder 64 %. Nach (1b) und (2) ist

$$\mathcal{E}_2 = u_2 + \tilde{I}_2 (R_2 + j\omega L_2) = (30 + 12 + j0,3 \times 251,3) \text{ V} = \underline{86,3 e^{j60,9^\circ} \text{ V}} \text{ (Bezugsrichtung ist } u_2).$$

$$\text{Nach (2) ist dann } \tilde{I}_1 = \frac{-86,3 e^{j60,9^\circ} \text{ V}}{j150,8 \Omega} = \underline{0,572 e^{j150,9^\circ} \text{ A}}.$$

Nach (1a) ist $u_1 = j0,572 e^{j60,9^\circ} (20 + j251,3) \text{ V} + (j0,3 \cdot 150,8) \text{ V} = \underline{109 e^{223,2^\circ} \text{ V}};$ nach (9) ist $R_a = \frac{30}{0,3} \Omega = \underline{100 \Omega}$. Im Zeigerdiagramm sind alle Winkel auf die Bezugsrichtung von u_2 bzw. \tilde{I}_2 zu beziehen.

673. Nach (2) ist $\underline{\mathfrak{I}}_0 = \frac{-30}{j150,8} \text{ A} = \underline{0,2 e^{j90^\circ} \text{ A}}$ (bezogen auf die Richtung von $\underline{\mathfrak{C}}_2$).

Bei Leerlauf ist $\underline{\mathfrak{I}}_2 = 0$, womit nach (1 a) $\underline{u}_1 = \underline{\mathfrak{I}}_0(R_1 + j\omega L_1) =$
 $= j0,2(20 + j251,3) \text{ V} = \underline{50,4 e^{j175,4^\circ} \text{ V}}$.

674. Im Leerlauf ist $\underline{\mathfrak{I}}_0 = \frac{u_1}{R_1 + j\omega L_1} = 1,92 e^{-j73,3^\circ} \text{ A}$;

a) $\underline{\mathfrak{C}}_2 = -\underline{\mathfrak{I}}_0 j\omega M = 9,6 e^{-j163,3^\circ} \text{ V}$; b) $47,9 e^{-j163,3^\circ} \text{ V}$; c) $95,8 e^{-j163,3^\circ} \text{ V}$

675. a) Nach (12) ist $\underline{u}_2 = \frac{-j100 \cdot 5 \cdot 20}{(15 + j50)(35 + j50) + 25} \text{ V} = \underline{3,15 e^{j142^\circ} \text{ V}}$;

b) $\underline{17,6 e^{j151,6^\circ} \text{ V}}$; c) $\underline{39,1 e^{j191,9^\circ} \text{ V}}$

676. Man liest ab: $\underline{u}_1 = 26,1 e^{j196^\circ} \text{ V}$; $\underline{\mathfrak{C}}_2 = \underline{\mathfrak{I}}_2 \underline{\mathfrak{Z}}_2 = 27 e^{j56^\circ} \text{ V}$;

$\underline{\mathfrak{I}}_2 j\omega L_2 = j22 \text{ V}$; $\underline{u}_2 = \underline{\mathfrak{I}}_2 R_a = 10 \text{ V}$; $\underline{\mathfrak{I}}_2 R_2 = 5 \text{ V}$;

$\underline{\mathfrak{I}}_1 R_1 = 6 e^{j146^\circ} \text{ V}$; $\underline{\mathfrak{I}}_2 j\omega M = j18,5 \text{ V}$; $\underline{\mathfrak{I}}_1 j\omega L_1 = 35,5 e^{j236^\circ} \text{ V}$

Danach berechnen sich: $\underline{\mathfrak{Z}}_a = \frac{10}{0,1} \Omega = \underline{100 \Omega}$; $R_2 = \frac{5}{0,1} \Omega = \underline{50 \Omega}$;

$j\omega M = \frac{j18,5}{0,1} \Omega$; $M = \frac{185}{30000} \text{ H} = 6,17 \text{ mH}$; $j\omega L_2 = \frac{j22}{0,1} \Omega$;

$L_2 = \frac{220}{30000} \text{ H} = \underline{7,33 \text{ mH}}$; $\underline{\mathfrak{I}}_1 = \frac{-27 e^{j56^\circ} \text{ V}}{j\omega M} = \underline{0,146 e^{j146^\circ} \text{ A}}$;

$R_1 = \frac{6 e^{j146^\circ}}{0,146 e^{j146^\circ}} \Omega = \underline{41,1 \Omega}$; $j\omega L_1 = \frac{35,5 e^{j236^\circ}}{0,146 e^{j146^\circ}} \Omega = j243,15 \Omega$;

$L_1 = \frac{243,15}{30000} \text{ H} = \underline{8,1 \text{ mH}}$; $k = \frac{6,17}{\sqrt{8,1 \cdot 7,3}} = \underline{0,80}$

677. Man liest ab: $\underline{\mathfrak{C}}_2 = 27 e^{j68,5^\circ} \text{ V}$; $\underline{\mathfrak{I}}_2 j\omega L_2 = j25 \text{ V}$; $\underline{\mathfrak{I}}_2 j\omega M = j17 \text{ V}$;

$\underline{u}_1 = 22,5 e^{j220^\circ} \text{ V}$; $\underline{\mathfrak{I}}_1 j\omega L_1 = 36 e^{j248,5^\circ} \text{ V}$; man ersieht ferner, daß $\omega L_2 =$
 $= Z_2 \sin 68,5^\circ = 250 \Omega$ ist und man $\underline{\mathfrak{I}}_2 = \frac{j25}{j250} \text{ A} = \underline{0,1 \text{ A}}$ erhält;

$L_2 = \frac{250}{40000} \text{ H} = 6,25 \text{ mH}$; $M = \frac{j17}{j40000 \cdot 0,1} \text{ H} = 4,25 \text{ mH}$;

$\underline{\mathfrak{I}}_1 = \frac{36 e^{j248,5^\circ}}{j\omega M} = \underline{0,159 e^{j158,5^\circ} \text{ A}}$; $L_1 = \frac{36 e^{j248,5^\circ}}{0,159 e^{j158,5^\circ} j40000} \text{ H} =$

$= \underline{5,66 \text{ mH}}$; $k = \underline{0,71}$

678. $L_2 = \frac{M^2}{k^2 L_1} = 45 \text{ mH}$; $R_a = \frac{40}{0,2} \Omega = 200 \Omega$; $\omega M = 300 \Omega$;

Nach (11) ist $\underline{u}_1 = \frac{-0,2 [(5 + j400)(208 + j900) + 90000]}{j300} \text{ V} = \underline{188,6 e^{j251,9^\circ} \text{ V}}$;

Nach (3) ist $\underline{\mathfrak{I}}_1 = \frac{0,2(208 + j900)}{-j300} \text{ A} = \underline{0,62 e^{j167^\circ} \text{ A}}$

679. Es ist nach (6) $\ddot{u} = \sqrt{\frac{1,5 \text{ H}}{0,5 \text{ H}}} = 1,732$ und $N_2 = \frac{800}{1,732} = \underline{462}$;

$M = 0,8\sqrt{1,5 \cdot 0,5 \text{ H}} = \underline{0,693 \text{ H}}$. Das Spannungsverhältnis ist nach (12)

$$\frac{u_1}{u_2} = \frac{(40 + j750)(75 + j250) + 346,4^2}{-j346,4 \cdot 50} = \underline{5,34 e^{j224,2^\circ}} \text{ und}$$

$$u_2 = \frac{20 \text{ V}}{5,34 e^{j224,2^\circ}} = \underline{3,75 e^{-j224,2^\circ} \text{ V}};$$

$$\mathfrak{I}_2 = \frac{u_2}{\mathfrak{Z}_a} = \frac{3,75 e^{-j224,2^\circ} \text{ V}}{50 \Omega} = \underline{0,075 e^{-j224,2^\circ} \text{ A}}$$

Das Stromübersetzungsverhältnis ist $\frac{\mathfrak{I}_1}{\mathfrak{I}_2} = \frac{75 + j250}{j356,4} = \underline{0,754 e^{j163,3^\circ}}$ und $\mathfrak{I}_1 = 0,075 e^{-j224,2^\circ} \text{ A} \cdot 0,754 e^{j163,3^\circ} = \underline{0,057 e^{-j60,9^\circ} \text{ A}}$. Nach (3) ist $\ddot{u}_1 = 1,326$ und damit $\tan \varphi_1 = \frac{500(1,5 - 1,326^2 \cdot 0,5)}{40 + 1,326^2 \cdot 75} = \underline{1,806}$; $\varphi_1 = 61^\circ$

Dies ist der Winkel zwischen u_1 und \mathfrak{I}_1 in Übereinstimmung mit dem Wert für \mathfrak{I}_1 , der die Nacheilung von \mathfrak{I}_1 ausdrückt.

680. Aus $I_0 = \frac{U_1}{\sqrt{R_1^2 + (\omega L_1)^2}}$ ergibt sich $\omega L_1 = 27,5 \Omega$ und $L_1 = 0,055 \text{ H}$. Wegen $u_{20} = \mathfrak{I}_0 j \omega M$ ist $M = \frac{75}{0,5 \cdot 500} \text{ H} = 0,3 \text{ H}$, und wegen $k = 1$ ist $L_2 = \frac{M^2}{L_1} = 1,64 \text{ H}$ und $\omega L_2 = 820 \Omega$

$$\frac{u_1}{u_2} = \frac{(12 + j27,5)(525 + j820) + 22500}{-j150 \cdot 500} = \underline{0,334 e^{j165,6^\circ}};$$

$$u_2 = \frac{15 \text{ V}}{0,334 e^{j165,6^\circ}} = \underline{45 e^{-j165,6^\circ} \text{ V}}; \quad \mathfrak{I}_2 = \frac{45 e^{-j165,6^\circ}}{500} \text{ A} = \underline{0,09 e^{-j165,6^\circ} \text{ A}};$$

$$\frac{\mathfrak{I}_1}{\mathfrak{I}_2} = \frac{525 + j820}{-j150} = \underline{6,49 e^{j147,4^\circ}};$$

$$\mathfrak{I}_1 = 0,09 e^{-j165,6^\circ} \text{ A} \cdot 6,49 e^{j147,4^\circ} = \underline{0,583 e^{-j18,2^\circ} \text{ A}}$$

Mit $\ddot{u}_1 = \frac{1}{6,49} = 0,154$ erhält man nach (4) $\tan \varphi_1 = 0,3292$ und $\varphi_1 = 18,2^\circ$ d. h. Voreilung von u_1 gegenüber \mathfrak{I}_1 .

681. Aus (4) erhält man mit $\ddot{u}_1 = \frac{2}{4} = 0,5$ und $\tan 75^\circ = 3,732$ durch Auflösen $L_2 = 0,0872 \text{ H}$ und $\omega L_2 = 27,40 \Omega$. Es ist laut Aufgabe $\mathfrak{I}_1 = 4 e^{-j75^\circ} \text{ A}$ (Bezugsrichtung u_1). Zwischen u_1 und \mathfrak{I}_2 besteht der Winkel $75^\circ + 90^\circ = 165^\circ$, zwischen \mathfrak{I}_2 und u_2 der Winkel, dessen $\tan \varphi = \frac{\omega L_2}{R_2 + R_a} = 1,370$ ($\varphi = 53,9^\circ$), womit zwischen u_1 und \mathfrak{I}_2 der Winkel $165^\circ + 53,9^\circ = 218,9^\circ$ besteht. Also ist $\mathfrak{I}_2 = 2 e^{-j218,9^\circ} \text{ A}$. Damit ist $u_2 = \mathfrak{I}_2 \cdot \mathfrak{Z}_a = \underline{20 e^{-j218,9^\circ} \text{ V}}$. Der Betrag von \mathfrak{I}_2 ist nach (2) und (3) $|\mathfrak{I}_2| = \sqrt{(20 + 20)^2 \bar{V}^2 + 54,8^2 \bar{V}^2} = \underline{67,84 \text{ V}}$ und $\omega M = \frac{67,84}{4} \Omega = 16,96 \Omega$, weshalb $M = \underline{0,054 \text{ H}}$ und $k = \frac{0,054}{\sqrt{0,2 \cdot 0,0872}} = \underline{0,41}$ sind.

Zur Berechnung von U_1 dient (11), wo man $\underline{S}_2 = 2(-0,7782 + j0,6280) \text{ A}$ entsprechend dem Winkel $-218,9^\circ$ einsetzt. Man findet

$$U_1 = \frac{\underline{S}_2 [(10 + j62,83)(20 + j27,40) + 16,96^2]}{-j16,96} \underline{V} = \underline{231,8 \text{ V}}, \text{ also reell, da } U_1 \text{ ein-} \\ \text{gangs als Bezugsrichtung gew\u00e4hlt wurde.}$$

682. Verwendet man Formel (10), so erh\u00e4lt man

$$\text{f\u00fcr } R_a = \infty: \underline{S}_1 = \underline{0,71 e^{-j45^\circ} \text{ A}}; \quad \text{f\u00fcr } R_a = 10 \Omega: \underline{S}_1 = \underline{0,68 e^{-j42,2^\circ} \text{ A}}; \\ \text{f\u00fcr } R_a = 1 \Omega: \underline{S}_1 = \underline{0,62 e^{-j29,7^\circ} \text{ A}}; \quad \text{f\u00fcr } R_a = 0 \Omega: \underline{S}_1 = \underline{0,63 e^{-j18,4^\circ} \text{ A}}$$

Um das Minimum des Stromes I_1 zu finden, setzt man nach (10)

$$\underline{S}_1 = \frac{1 + x + j}{(1 + j)(1 + x + j) - 1} \text{ A, vereinfacht und bildet hiervon den Betrag.}$$

Dieser nach x differenziert und die Ableitung gleich Null gesetzt, ergibt als Minimum f\u00fcr x den Wert $R_a = \underline{0,62 \Omega}$. Diese L\u00f6sung kann auch einfacher mit Hilfe einer Ortskurve gefunden werden.

683. (Bild 245) a) $\underline{Y} = 0,46 - j0,31$; b) $\underline{Y} = 0,11 + j0,65$; c) $\underline{Y} = -0,41 + j1,1$; d) $\underline{Y} = -0,77 - j0,21$; e) $\underline{Y} = -0,94 + j0,94$; f) $\underline{Y} = -0,32 + j0,05$

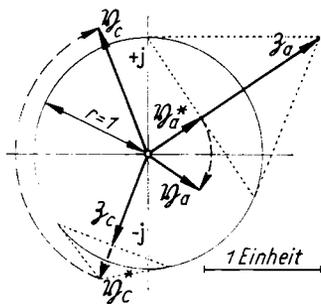


Bild 245. Aufgabe 683

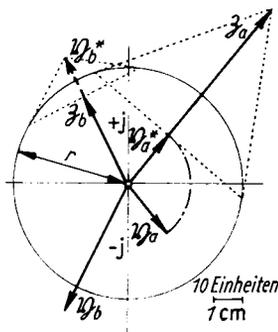


Bild 246. Aufgabe 685

684. a) Abgelesen: $l_Y = 5,7$; $Y = \frac{l_Y}{r^2} = 0,35$; abgelesen $l_Y = 4 - j4$;

$$\underline{Y} = \frac{l_Y}{r^2} = \frac{4 - j4}{16} = \underline{0,25 - j0,25}$$

- b) Abgelesen: $l_Y = 4,8$; $Y = \frac{l_Y}{r^2} = 0,3$; $\underline{Y} = \underline{0,27 - j0,13}$

- c) Abgelesen: $l_Y = 7,1$; $Y = 0,20$; $\underline{Y} = \underline{0,04 - j0,19}$

- d) Abgelesen: $l_Y = 7,2$; $Y = 0,2$; $\underline{Y} = \underline{0,12 + j0,16}$

685. (Bild 246) a) Abgelesene L\u00e4nge: $l_Y = 2,1 \text{ cm} \triangleq 21 \text{ Einheiten}$;

$$Y = \frac{l_Y}{r^2} = \frac{21}{1600} = \underline{0,013}; \quad \underline{Y} = 0,008 - j0,010; \quad \text{b) } Y = \underline{0,029};$$

$$\mathcal{Y} = -0,013 - j0,027; \quad \text{c) } Y = \frac{1,94 \cdot 10^{-4}}{10^{-4}}; \quad \mathcal{Y} = (0,94 + j1,7) 10^{-4};$$

$$\text{d) } Y = \frac{5,55 \cdot 10^{-4}}{10^{-4}}; \quad \mathcal{Y} = (-3,1 + j4,6) 10^{-4}$$

$$686. \text{ a) } Z \frac{Z}{2} = r^2; \quad Z = r\sqrt{2} = \underline{28,3}; \quad \text{b) } Z = r\sqrt{3} = \underline{34,6}; \quad \text{c) } Z = \underline{40}$$

$$687. \text{ a) } Z = \sqrt{34}; \quad l_Y = 3\sqrt{34}; \quad \text{nach Gl. (1) ist } r = \sqrt{Zl_Y} =$$

$$= \underline{10,1}; \quad Y = \frac{l_Y}{r^2} = \frac{1}{Z} = \underline{0,17}; \quad \text{b) } Z = \sqrt{2,5}; \quad l_Y = 8\sqrt{2,5};$$

$$r = \underline{4,47}; \quad Y = \underline{0,63}; \quad \text{c) } r = \underline{5,39}; \quad Y = \underline{0,59}; \quad \text{d) } r = \underline{68,6}; \quad Y = \underline{0,055}$$

$$688. \text{ a) } \text{Abgelesen: } l_Y = 9,3 + j12,5; \quad \mathcal{Y} = \frac{9,3 + j12,5}{26^2} = \underline{0,014 + j0,018}$$

$$\text{b) } \text{Abgelesen: } l_Y = 41 + j31; \quad \mathcal{Y} = \frac{41 + j31}{65^2} = \underline{0,010 - j0,007}$$

$$\text{c) } \text{Abgelesen: } l_Y = 310 + j210; \quad \mathcal{Y} = \frac{(1,5 + j1,0) \cdot 10^{-3}}{10^{-3}}$$

$$\text{d) } \text{Abgelesen: } l_Y = 1120 - j1280; \quad \mathcal{Y} = \frac{(1,7 - j1,9) \cdot 10^{-4}}{10^{-4}}$$

$$689. \text{ a) } \mathcal{A} + \mathcal{B} = 4 + j; \quad \text{nach Inversion von } (\mathcal{A} + \mathcal{B}) \text{ abgelesen}$$

$$\mathcal{C}r^2 = 2,1 - j0,53; \quad \mathcal{C} = \underline{0,24 - j0,06};$$

$$\text{b) } \mathcal{A} + \mathcal{B} = 5 - j; \quad \text{nach Inversion von } (\mathcal{A} + \mathcal{B}) \text{ abgelesen } \mathcal{C}r^2 = 1,7 + j0,35;$$

$$\mathcal{C} = \underline{0,19 + j0,04};$$

$$\text{c) } \mathcal{A} + \mathcal{B} = 3 - j2; \quad \mathcal{C}r^2 = 2,1 + j1,4; \quad \mathcal{C} = \underline{0,23 + j0,15};$$

$$\text{d) } \mathcal{A} + \mathcal{B} = 5 + j2; \quad \mathcal{C}r^2 = 6,2 - j2,5; \quad \mathcal{C} = \underline{0,17 - j0,07}$$

$$690. \text{ a) } \text{Für } \frac{1}{\mathcal{A}} \text{ abgelesen: } \frac{r^2}{\mathcal{A}} = 5,9 - j1,47; \quad \frac{1}{\mathcal{A}} = 0,24 - j0,06;$$

$$\mathcal{C} = \frac{1}{\mathcal{A}} + \mathcal{B} = \underline{0,34 + j0,14};$$

$$\text{b) } \frac{1}{\mathcal{A}} = 1,5 + j2,3 \text{ (unmittelbar erhalten, da Inversion am Einheitskreis); } \mathcal{C} =$$

$$= \frac{1}{\mathcal{A}} + \mathcal{B} = \underline{0,5 + j0,3}$$

$$\text{c) } \text{Da } \mathcal{A} \text{ auf dem Inversionskreis endet, liegt auch der Endpunkt von } \frac{1}{\mathcal{A}} \text{ auf dem Inversionskreis. Dann ist } \frac{1}{\mathcal{A}} = \frac{3 + j4}{r^2} = 0,12 + j0,16; \quad \mathcal{C} = \frac{1}{\mathcal{A}} + \mathcal{B} =$$

$$= \underline{0,4 + j0,4}$$

$$\text{d) } \text{Für } \frac{1}{\mathcal{A}} \text{ abgelesen: } l = 0,55 + j1,35; \quad \frac{1}{\mathcal{A}} = \frac{l}{r^2} = 0,14 + j0,34;$$

$$\mathcal{C} = \frac{1}{\mathcal{A}} + \mathcal{B} = \underline{0,64 + j0,94}$$

691. a) (Bild 247) \mathfrak{A} und \mathfrak{B} werden invertiert und die erhaltenen Zeiger zur Resultierenden $\frac{1}{\mathfrak{A}} + \frac{1}{\mathfrak{B}}$ zusammengesetzt, die bei Verwendung von $r = 5$ in der Zeichnung mit $4,6 + j0,9$ erscheint. Nochmalige Inversion liefert direkt $\mathfrak{C} = \underline{5,1 - j0,95}$
- b) Die Summe $\frac{1}{\mathfrak{A}} + \frac{1}{\mathfrak{B}}$ erscheint in der Zeichnung mit $8,33 + j5$; Nochmalige Inversion ergibt direkt $\mathfrak{C} = \underline{2,2 - j1,3}$
- c) $\frac{1}{\mathfrak{A}}$ erscheint mit $2,6 + j6$; $\frac{1}{\mathfrak{B}}$ fällt mit $\mathfrak{B}^* = -10$ zusammen; $\frac{1}{\mathfrak{A}} + \frac{1}{\mathfrak{B}}$ erscheint mit $-7,4 + j6$; nochmalige Inversion liefert direkt $\mathfrak{C} = \underline{-8,1 - j6,6}$
- d) Da die Endpunkte von \mathfrak{A} und \mathfrak{B} auf dem Inversionskreis liegen, gehen sie bei der Inversion in sich selbst über. $\frac{1}{\mathfrak{A}} + \frac{1}{\mathfrak{B}}$ erscheint mit $14 + j2$. Nochmalige Inversion ergibt direkt $\mathfrak{C} = \underline{0,07 - j0,01}$

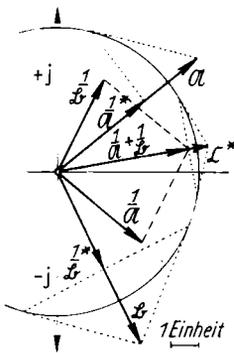


Bild 247. Aufgabe 691a

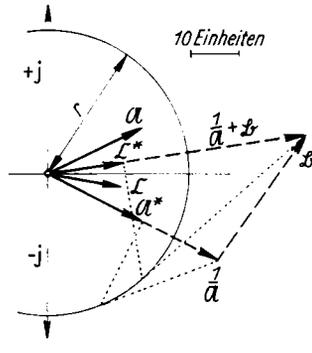


Bild 248. Aufgabe 692c

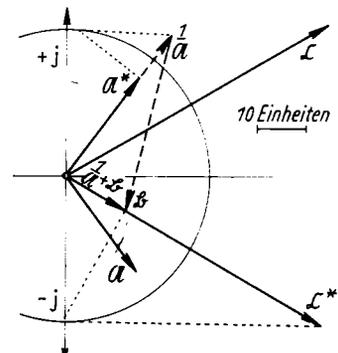


Bild 249. Aufgabe 692d

692. a) Da \mathfrak{A} auf dem Inversionskreis endet, fällt das Ende von $\frac{1}{\mathfrak{A}}$ mit dem von \mathfrak{A} zusammen. Um die Addition von \mathfrak{B} zu ermöglichen, wird dieser Zeiger mit der Länge $l_{\mathfrak{B}} = r^2 \mathfrak{B} = 2500 (-j0,01) = -j25$ eingetragen. $r^2 \left(\frac{1}{\mathfrak{A}} + \mathfrak{B} \right) = 50 - j25$. Nochmalige Inversion liefert $\mathfrak{C} = \frac{1}{\frac{1}{\mathfrak{A}} + \mathfrak{B}} = \underline{40 + j20}$
- b) Der zu \mathfrak{A} inverse Zeiger $\frac{1}{\mathfrak{A}}$ ergibt sich in der Zeichnung zu $\frac{r^2}{\mathfrak{A}} = 14 - j23,5$. Hierzu addiert man $l_{\mathfrak{B}} = r^2 \mathfrak{B} = 16 + j32$ und erhält die Summe $30 + j8,5$; nach Inversion ergibt sich direkt $\mathfrak{C} = \underline{49 - j14}$.
- c) (Bild 248) Der zu \mathfrak{A} inverse Zeiger $\frac{1}{\mathfrak{A}}$ erscheint in der Zeichnung mit $36 - j18$. Hierzu wird addiert $r^2 \mathfrak{B} = 900 (0,02 + j0,03) = 18 + j27$. Die Summe ist $r^2 \left(\frac{1}{\mathfrak{A}} + \mathfrak{B} \right) = 54 + j9$. Nochmalige Inversion liefert direkt $\mathfrak{C} = \underline{16 - j2,7}$
- d) (Bild 249)

$$\frac{1}{\mathfrak{A}} + \mathfrak{B} = 12,6 - j7,2; \quad \mathfrak{C} = \frac{1}{\frac{1}{\mathfrak{A}} + \mathfrak{B}} = \underline{54 + j30,8}$$

693. (Bild 250) $M_Y = \frac{r^2}{M_Z} = \frac{25 \text{ cm}^2 \Omega}{0,1 \text{ cm}} = \frac{250 \text{ cm}}{\text{S}}$; nach Inversion von Z ergibt sich

$$l_Y = 3,1 \text{ cm}; \quad Y = \frac{l_Y}{M_Y} = \frac{3,1 \text{ cm S}}{250 \text{ cm}} = \underline{0,0124 \text{ S}}$$

694. (Bild 250) Inversion von $R = 60 \Omega$ ergibt $l_G = 4,2 \text{ cm}$; Inversion von $-j \frac{1}{\omega C}$ ergibt $l_B = 3,9 \text{ cm}$; nochmalige Inversion der Summe \mathcal{Y} dieser Leitwerte liefert $l_Z = 4,3 \text{ cm}$; $Z = \frac{l_Z}{M_Z} = \frac{4,3 \text{ cm } \Omega}{0,1 \text{ cm}} = \underline{43 \Omega}$; M_Y wird nicht benötigt, da zweimalige Inversion erfolgt.

695. Nach Inversion von R (geht in sich selbst über) und $j\omega L$ entsteht als Summe \mathcal{Y} . Nochmalige Inversion ergibt $l_Z = 3,9 \text{ cm}$; $Z = \frac{l_Z}{M_Z} = \underline{78 \Omega}$; M_Y wird nicht benötigt, da zweimalige Inversion erfolgt.

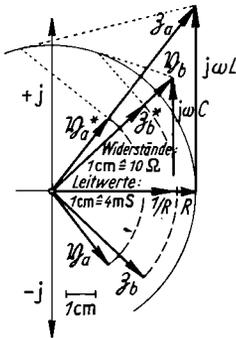


Bild 250. Aufgaben 693 und 694

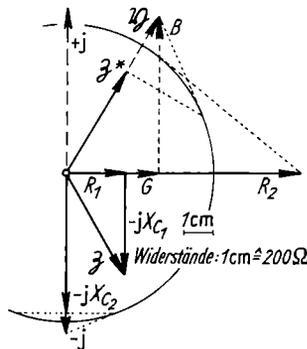


Bild 251. Aufgabe 696

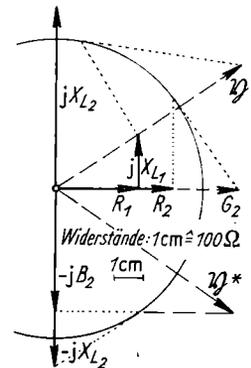


Bild 252. Aufgabe 697

696. (Bild 251) $M_Z = \frac{0,005 \text{ cm}}{\Omega}$; M_Y wird wegen zweimaliger Inversion nicht benötigt. Nach Eintragen von R_1 und jX_{C1} wird die Resultierende \mathcal{Z} invertiert. Dies ergibt die beiden Komponenten $l_G = 3,1 \text{ cm}$ und $l_B = 5,4 \text{ cm}$. Diese werden nochmals invertiert und liefern $l_{R2} = 8,1 \text{ cm}$ und $l_{C2} = 4,65 \text{ cm}$; $R_2 = \frac{l_{R2}}{M_Z} = \underline{1610 \Omega}$ und $X_{C2} = \frac{l_{C2}}{M_Z} = \underline{930 \Omega}$ (Probe mit dem Verfahren nach 10.1.).

697. (Bild 252) Inversion von R_2 und jX_{L2} ergibt die Leitwerte G_2 und $-jB_2$. Die Summe ist der Leitwert \mathcal{Y} der Schaltung und liefert durch Inversion den Widerstand \mathcal{Z} . Seine beiden Komponenten haben die Längen $l_{R1} = 2,80 \text{ cm}$ und $l_{B1} = 1,85 \text{ cm}$; $R_1 = \frac{l_{R1}}{M_Z} = \underline{280 \Omega}$; $X_{L1} = \frac{l_{B1}}{M_Z} = \underline{185 \Omega}$ (Probe nach 10.1.)

698. Nach Zeichnen von \mathcal{Z} und Inversion entsteht \mathcal{Y} . Drehen des Zeigers \mathcal{Y} , so daß $\varphi = 45^\circ$ wird. Zerlegen in die beiden Leitwertkomponenten und deren Inversion ergibt $l_{R2} = l_{X2} = 7,5 \text{ cm}$. Mit $M_Z = \frac{0,1 \text{ cm}}{\Omega}$ wird $R_2 = X_{L2} = \underline{75 \Omega}$.

699. (Bild 253) $M_Y = \frac{r^2}{M_Z} = \frac{9 \text{ cm}^2 \Omega}{0,015 \text{ cm}} = \frac{600 \text{ cm}}{\text{S}}$

Die Summe der Widerstände $R_1 + j\omega L = (100 + j200) \Omega$ ergibt nach Inversion den Leitwert \mathcal{Y}_1 . Dazu wird der Leitwert $1/R_2$ addiert und die Summe $\mathcal{Y}_{AB} = \mathcal{Y}_1 + \mathcal{Y}_2$ nochmals invertiert. Der für \mathfrak{Z} gewählte Maßstab bleibt dabei erhalten. Für Z_{AB} wird abgelesen $l_Z = 2,1 \text{ cm}$; $Z_{AB} = \frac{l_Z}{M_Z} = \underline{140 \Omega}$; $\mathfrak{Z}_{AB} = = \underline{(113 + j80) \Omega}$; $\tan \varphi = \frac{80}{113}$; $\varphi = \underline{35,3^\circ}$

700. (Bild 254) $M_Y = \frac{r^2}{M_Z} = \frac{160 \text{ cm}}{\text{S}}$; die Zeiger der beiden Leitwerte $1/R_1$ und $-j/\omega L$ haben in der Zeichnung die Länge $l_G = G_1 M_Y = \frac{1 \text{ S} \cdot 160 \text{ cm}}{50 \text{ S}} = 3,2 \text{ cm}$ bzw. $l_B = B M_Y = \frac{1 \text{ S} \cdot 160 \text{ cm}}{30 \text{ S}} = 5,3 \text{ cm}$; ihre Summe \mathcal{Y}_1 wird invertiert und gibt \mathfrak{Z}_1 . Hierzu wird R_2 mit der Länge $l_{R1} = \frac{20 \Omega \cdot 0,1 \text{ cm}}{\Omega} = 2 \text{ cm}$ addiert. Z_{AB} hat in der Zeichnung die Länge $l_Z = 4 \text{ cm}$; $Z_{AB} = \frac{4 \text{ cm} \Omega}{0,1 \text{ cm}} = \underline{40 \Omega}$; $\mathfrak{Z}_{AB} = \underline{(33 + j22) \Omega}$; $\tan \varphi = \frac{22}{33}$; $\varphi = \underline{33,8^\circ}$

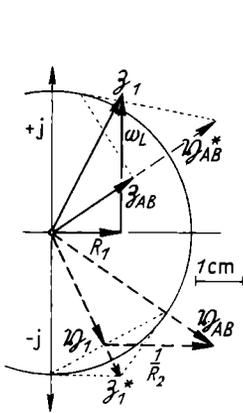


Bild 253. Aufgabe 699

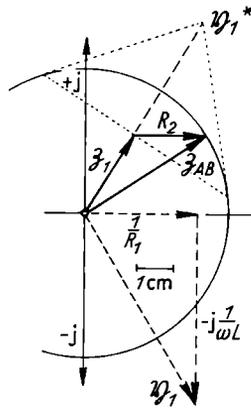


Bild 254. Aufgabe 700

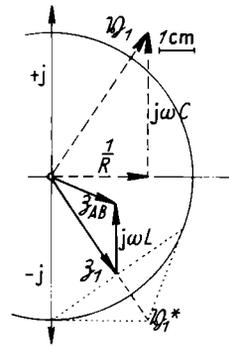


Bild 255. Aufgabe 701

701. (Bild 255) $M_Y = \frac{160 \text{ cm}}{\text{S}}$; entsprechend diesem Maßstab erscheinen die Leitwerte $1/R$ und $j\omega C$ mit den Längen $l = 2,7 \text{ cm}$ bzw. 4 cm . Die Inversion von \mathcal{Y}_1 liefert $\mathfrak{Z}_1 = (18,5 - j28) \Omega$; hierzu wird $j\omega L = j20 \Omega$ addiert, was $\mathfrak{Z}_{AB} = = \underline{(18,5 - j8) \Omega}$ ergibt; $\tan \varphi = -\frac{8}{19}$; $\varphi = \underline{-22,8^\circ}$

702. (Bild 256) $M_Y = \frac{16 \text{ cm}^2 \Omega}{0,01 \text{ cm}} = \frac{1600 \text{ cm}}{\text{S}}$; die Zeiger der Leitwerte ergeben paarweise addiert die beiden Leitwerte \mathcal{Y}_1 und \mathcal{Y}_2 . Hierbei erscheint in der Zeichnung $1/R_1$ mit der Länge $l = G_1 M_Y = 5,3 \text{ cm}$ usw. \mathcal{Y}_1 und \mathcal{Y}_2 ergeben nach Inversion die Widerstände $\mathfrak{Z}_1 = (250 + j120) \Omega$ und $\mathfrak{Z}_2 = (150 - j230) \Omega$. Addition dieser beiden Zeiger ergibt Z_{AB} mit der Länge $l = 4 \text{ cm}$, d. h. mit dem Betrag

$$Z_{AB} = \frac{l}{M_Z} = \frac{4 \text{ cm} \Omega}{0,01 \text{ cm}} = \underline{400 \Omega}; \quad \mathfrak{Z}_{AB} = (390 - 110) \Omega; \quad \tan \varphi = -\frac{110}{390};$$

$$\varphi = \underline{-15,7^\circ}$$

703. (Bild 257) $M_Y = \frac{r^2}{M_Z} = \frac{32000 \text{ cm}}{S}$; die Summe aus R und $j\omega L$ ergibt mit den Längen $l_{Z1} = (2 + j3,14) \text{ cm}$ nach Inversion den Zeiger \mathfrak{V}_1 ; hierzu addiert $l_{YC} = \omega C \cdot M_Y = 5,0 \text{ cm}$ ergibt \mathfrak{V}_{AB} . Nochmalige Inversion liefert \mathfrak{Z}_{AB} mit $l_{AB} = (4,9 - j3,15) \text{ cm}$; $\mathfrak{Z}_{AB} = (9800 - j6300) \Omega$; $Z_{AB} = 11,6 \text{ k} \Omega$; $\varphi = \underline{-31,4^\circ}$

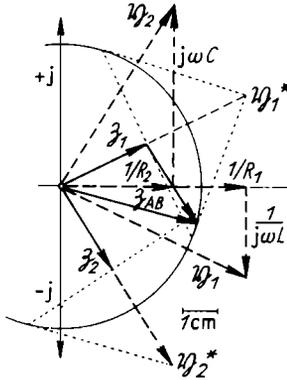


Bild 256. Aufgabe 702

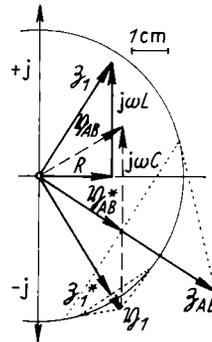


Bild 257. Aufgabe 703

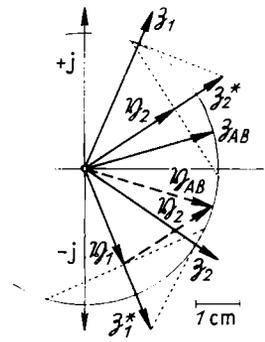


Bild 258. Aufgabe 704

704. (Bild 258) Oberer und unterer Zweig ergeben die Zeiger \mathfrak{Z}_1 und \mathfrak{Z}_2 bzw. nach Inversion \mathfrak{V}_1 und \mathfrak{V}_2 . Die Summe beider ist \mathfrak{V}_{AB} . Da dieser Zeiger gerade auf dem Inversionskreis endet, ist er lediglich noch an der reellen Achse zu spiegeln. Die Länge von \mathfrak{Z}_{AB} ist demnach $l = 3 \text{ cm}$ und $Z_{AB} = \frac{l}{M_Z} = \frac{3 \text{ cm} \Omega}{0,1 \text{ cm}} = \underline{30 \Omega}$;
 $\mathfrak{Z}_{AB} = (28,5 + j7) \Omega$; $\varphi = \underline{13,6^\circ}$

705. Konstruktion von \mathfrak{Z}_1 wie in Aufgabe 701. Die Parallele zur imaginären Achse durch den Endpunkt von \mathfrak{Z}_1 schneidet den Zeiger \mathfrak{V}_1 im Endpunkt von \mathfrak{Z}_{AB} , da dann das Dreieck $\mathfrak{Z}_1 - j\omega L - \mathfrak{Z}_{AB}$ gleichschenkelig ist. $j\omega L$ erscheint mit der Länge $l = 5,5 \text{ cm}$; $\omega L = \frac{5,5 \text{ cm} \Omega}{0,1 \text{ cm}} = \underline{55 \Omega}$

706. (Bild 259) $M_Y = \frac{r^2}{M_Z} = \frac{16 \text{ cm}^2 \Omega}{0,05 \text{ cm}} = \frac{320 \text{ cm}}{S}$; in die Zeichnung wird \mathfrak{V}_1 mit der Länge $l_{Y1} = \mathfrak{V}_1 M_Y = \left(\frac{1}{80 - j71} \right) S \cdot \frac{320 \text{ cm}}{S} = (4 - j4,5) \text{ cm}$ eingetragen. Nach Inversion ist $\mathfrak{Z}_1 = \frac{(1,8 + j2) \text{ cm} \Omega}{0,05 \text{ cm}} = (36 + j40) \Omega$. Um $\mathfrak{Z}_{AC} = 80 \Omega$ zu erhalten, ist $\mathfrak{Z}_{BC} = (44 - j40) \Omega$ zu addieren.

707. (Bild 260) $M_Y = \frac{160 \text{ cm}}{S}$ (s. Aufgabe 701); Subtraktion des Zeigers $j\omega L$ (Länge $l = \omega L \cdot M_Z = 3 \text{ cm}$) von \mathfrak{Z}_{AB} ergibt \mathfrak{Z}_1 . Inversion von \mathfrak{Z}_1 ergibt \mathfrak{V}_1^* mit den

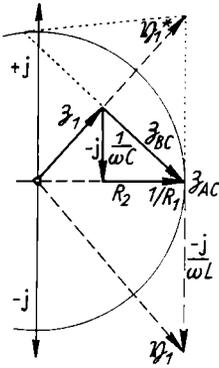


Bild 259. Aufgabe 706

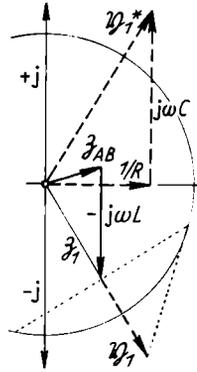


Bild 260. Aufgabe 707

Längen $l_Y = (2,8 + j4,7)$ cm. Hieraus folgen $\frac{1}{R} = \frac{2,8 \text{ cm S}}{160 \text{ cm}}$ bzw. $R = \underline{57 \Omega}$ und $\omega C = \frac{4,6 \text{ cm S}}{160 \text{ cm}}$ bzw. $\frac{1}{\omega L} = \underline{35 \Omega}$

708. $M_Y = \frac{160 \text{ cm}}{\text{S}}$; Konstruktion in Anlehnung an Bild 254; nach Zeichnen von z_{AB} wird mit dem Winkel $\varphi = 30^\circ$ die Richtung von z_1 festgelegt. Die Parallele zur reellen Achse durch den Endpunkt von z_{AB} liefert z_1 , R_2 und die Inversion y_1 . Die Komponenten von y_1^* haben die Längen 1,9 cm bzw. 4,5 cm und entsprechen den Leitwerten $\frac{1}{R_1} = \frac{1,9 \text{ cm S}}{160 \text{ cm}}$ bzw. $\frac{4,5 \text{ cm S}}{160 \text{ cm}}$ S. Das ergibt die Widerstände $R_1 = \underline{84 \Omega}$, $\omega L = \underline{36 \Omega}$ und $R_2 = \underline{27 \Omega}$.

709. a) $l_a = \underline{4}$; par. z. imag. Achse; $Z_1 = \sqrt{4^2 + (0,5 \cdot 3)^2} = \underline{4,3}$; $Z_2 = \underline{15,5}$

b) $l_a = \underline{7}$; par. z. reell. Achse; $Z_1 = \underline{7,2}$; $Z_2 = \underline{16,6}$

c) $l_a = \underline{2}$; par. z. imag. Achse; $Z_1 = \underline{2,8}$; $Z_2 = \underline{20,1}$

d) $l_a = \underline{2,5}$; par. z. imag. Achse; $Z_1 = \underline{3,0}$; $Z_2 = \underline{16,2}$

e) $l_a = \underline{0}$; durch den Nullpunkt; $Z_1 = \underline{1,3}$; $Z_2 = \underline{13,0}$

f) $l_a = \underline{0}$; durch den Nullpunkt; $Z_1 = \underline{2,0}$; $Z_2 = \underline{19,8}$

710. a) $p = \pm \frac{1}{3} \sqrt{7,21^2 - 4^2} = \underline{\pm 2}$; b) $p = \underline{\pm 1,6}$; c) $p = \underline{\pm 5,2}$;

d) $p_1 = \underline{3,05}$; $p_2 = -\underline{1,05}$

711. a) $b = \frac{1}{p_b} \sqrt{Z^2 - a^2} = \underline{\pm 2,25}$; $z = \underline{12 \pm jp 2,25}$;

b) $z = \underline{\pm 6,9 + jp 4}$; c) $z = \underline{\pm p 7,6 + j5}$; d) $z = \underline{\pm 12,5 + jp 5}$

712. a) Im Schnittpunkt sind die Real- und Imaginärteile von \mathfrak{Z}_1 und \mathfrak{Z}_2 einander gleich. Es ist daher $p_2^2 = 4$ bzw. $j p_1 3 = j 5$ und damit $p_1 = 1,67$ bzw. $p_2 = 2$;
 b) $p_1 = 1$; $p_2 = -0,8$; c) $p_1 = -0,8$; $p_2 = 2,47$;
 d) $p_1 = -2,2$; $p_2 = 1,74$

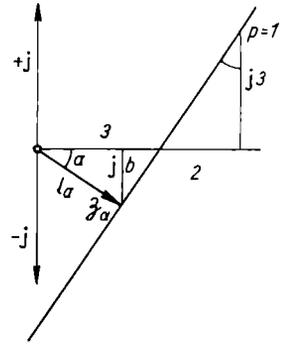


Bild 261. Aufgabe 713a

713. a) (Bild 261) Die ähnlichen Dreiecke ergeben die Proportion

$$\frac{l_a}{3} = \frac{3}{\sqrt{3^2 + 2^2}}; \quad l_a = 2,5; \quad \frac{a}{l_a} = \frac{3}{\sqrt{3^2 + 2^2}};$$

$$a = 2,1; \quad b = 1,4;$$

$$\mathfrak{Z}_a = 2,1 + j1,4; \quad \mathfrak{Z}_a \text{ wird reell für } p = 0;$$

$$\text{b) } l_a = 1,65; \quad \mathfrak{Z}_a = -2 + j1,1 \text{ bzw. reell für } p = -2;$$

$$\text{c) } l_a = 1,54; \quad \mathfrak{Z}_a = -1,3 + j0,8 \text{ bzw. reell für } p = 0,6;$$

$$\text{d) } l_a = 1,34; \quad \mathfrak{Z}_a = 1,2 + j0,6 \text{ bzw. reell für } p = -1,5$$

714. Gleichsetzen der Real- bzw. Imaginärteile der beiden Funktionen ergibt

$$\text{a) } p_2 = 2,17; \quad \mathfrak{Z}_s = 2 + j6,5; \quad \text{b) } p_2 = -5,25; \quad \mathfrak{Z}_s = 3 + j10,5;$$

$$\text{c) } p_2 = 1,63; \quad \mathfrak{Z}_s = 1,63 + j5; \quad \text{d) } p_2 = 0,17; \quad \mathfrak{Z}_s = 0,33 - j0,17$$

715. (Bild 262) Für $p = 1$ ist mit $f_1 = 10 \text{ Hz}$ $X_L = 2\pi \cdot 10 \text{ s}^{-1} \cdot 0,1 \text{ H} = 6,28 \Omega$. Die weitere Teilung der Parameterskala erfolgt linear.

716. (Bild 263) Für $p = 1$ ist $\omega_{45} = \frac{R}{L} = 500 \text{ }^1/\text{s}$, für $p = 2$ ist $\omega = 2 \cdot \frac{R}{L} = 1000 \text{ }^1/\text{s}$ usw.

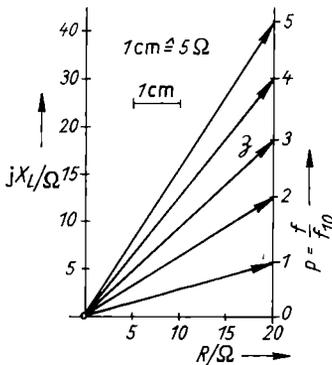


Bild 262. Aufgabe 715

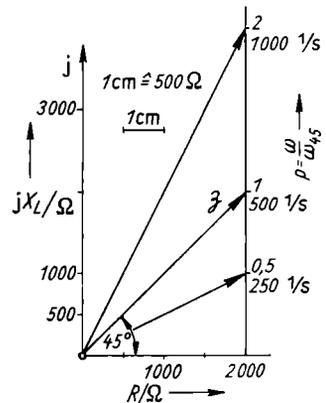


Bild 263. Aufgabe 716

717. Bild 264

718. Bild 265

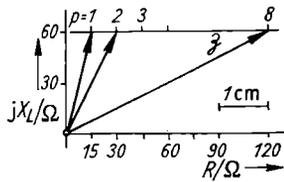


Bild 264. Aufgabe 717

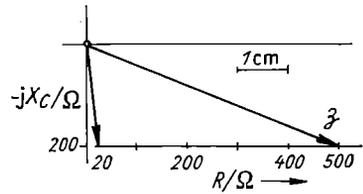


Bild 265. Aufgabe 718

719. (Bild 266) Für $\varphi = 45^\circ$ ist $C = \frac{1}{\omega R} = 5 \mu\text{F}$. Verdoppelung der Kapazität bedeutet Halbierung des kapazitiven Widerstandes.

720. (Bild 267) Für $\varphi = 45^\circ$, d. h. $p = 1$ ist $\omega_{45} = \frac{1}{RC} = 500 \text{ 1/s}$ oder 79,5 Hz. Verdoppelung der Frequenz bewirkt Halbierung des kapazitiven Widerstandes usw.

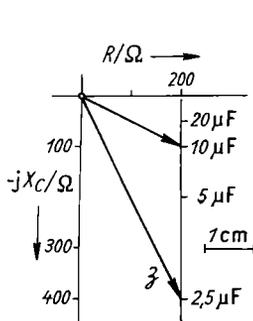


Bild 266. Aufgabe 719

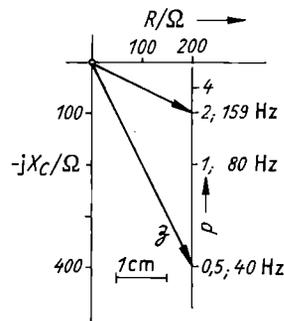


Bild 267. Aufgabe 720

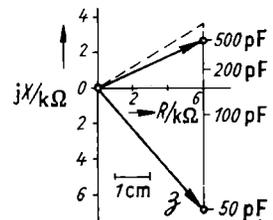


Bild 268. Aufgabe 721

721. (Bild 268) Die Parameterskala für die Kapazitäten wird von oben nach unten, beginnend bei $jX_L = 3,77 \text{ k}\Omega$, abgetragen.

722. (Bild 269) Die Werte der resultierenden Parameterskala sind mit einem Stern * gekennzeichnet.

723. (Bild 270) s. Aufg. 722

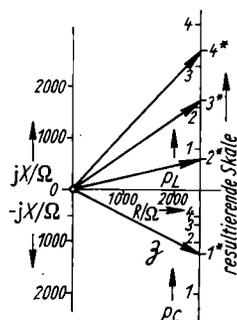


Bild 269. Aufgabe 722

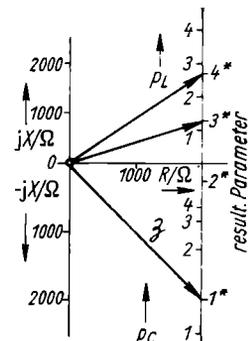


Bild 270. Aufgabe 723

724. (Bild 271) Für $\varphi = 45^\circ$, d. h. $p = 1$ ist $R_{45} \frac{1}{\omega C} = 250 \Omega$; $\frac{1}{R_{45}} = 4 \text{ mS}$;
 $Y_{100} = 10,8 \text{ mS}$; $\varphi_{100} = 21,8^\circ$

725. (Bild 272) Für $p = 1$ ist $\omega C = 1 \text{ mS}$

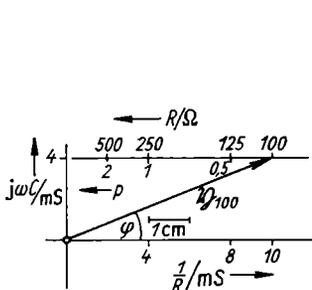


Bild 271. Aufgabe 724

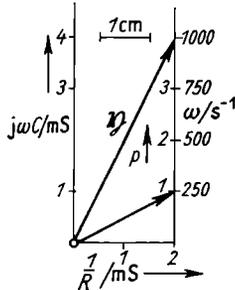


Bild 272. Aufgabe 725

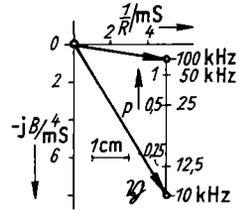


Bild 273. Aufgabe 726

726. (Bild 273) Für $p = 1$ ist $\frac{1}{\omega L} = 1,59 \text{ mS}$; Halbierung des Parameters ergibt Verdoppelung des Leitwertes.

727. (Bild 274) Für $\varphi = 45^\circ$ ist $p = 1$ und $C_{45} = \frac{1}{\omega R} = 10 \mu\text{F}$; Für $C = 16 \mu\text{F}$ ($p = 1,6$) ist $Y = 47 \text{ mS}$ und $\varphi = 58^\circ$

728. (Bild 275) Für $p = 1$ ist $R = \frac{1}{R_1} = 100 \Omega$;

$$M_I = \frac{M_Y}{U} = \frac{50 \text{ cm}}{84 \text{ V}} = \frac{12,5 \text{ cm}}{\text{A}} \text{ oder auch } 1 \text{ cm} \triangleq 0,08 \text{ A}$$

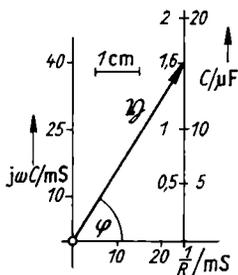


Bild 274. Aufgabe 727

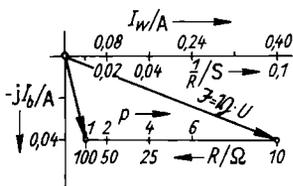


Bild 275. Aufgabe 728

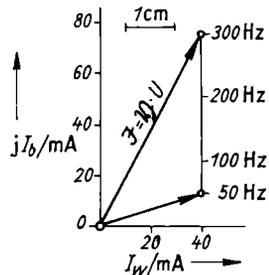


Bild 276. Aufgabe 729

729. (Bild 276) Für $p = 1$ ist $2\pi f_1 C = 0,628 \text{ mS}$; $M_I = \frac{M_Y}{U} = \frac{1 \text{ cm}}{\text{mS } 20 \text{ V}} = \frac{0,05 \text{ cm}}{\text{mA}}$
 oder auch $1 \text{ cm} \triangleq 20 \text{ mA}$; $l_I = 4,25 \text{ cm}$; $I = 85 \text{ mA}$

730. (Bild 277 a) $M_Z = \frac{1 \text{ cm}}{\text{k}\Omega}$; $M_U = \frac{M_Z}{I} = \frac{1 \text{ cm}}{\text{k}\Omega 5 \text{ mA}} = \frac{1 \text{ cm}}{5 \text{ V}} = \frac{0,2 \text{ cm}}{\text{V}}$

- b) Der Kreisbogen um den Nullpunkt mit dem Radius $r = 4 \text{ cm}$ ($\triangle 20 \text{ V}$) schneidet die OK im Teilpunkt $1,7 \mu\text{F}$;
 c) Die Parallele zur reellen Achse durch den Teilpunkt $1 \mu\text{F}$ schneidet den nach $0,6 \mu\text{F}$ verlaufenden Zeiger in einem Punkt, dem auf der reellen Achse $R = 2,1 \text{ k}\Omega$ entspricht.

731. (Bild 278) $M_Y = \frac{0,025 \text{ cm}}{\text{mS}}$; $G = \frac{P_{\text{W}}}{U^2} = \frac{20000 \text{ W}}{380^2 \text{ V}^2} = 138 \text{ mS}$;

$l_G = GM_Y = 3,45 \text{ cm}$; die den \cos -Werten entsprechenden Winkel $\varphi = 49,5^\circ$ bis $18,2^\circ$ werden im Nullpunkt an die reelle Achse angetragen. In den Schnittpunkten der freien Schenkel mit der Ortskurve werden die zugehörigen \cos -Werte eingetragen.

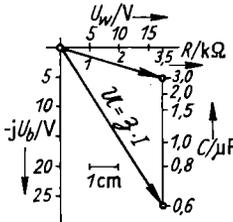


Bild 277. Aufgabe 730

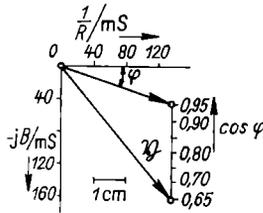


Bild 278. Aufgabe 731

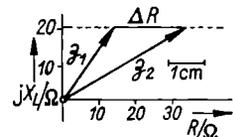


Bild 279. Aufgabe 732

732. (Bild 279) Man geht von $\Delta R = 20 \Omega$ als Basis aus und schlägt um die Endpunkte Kreisbögen mit den Radien Z_1 und Z_2 , die sich im Ursprung des Koordinatensystems schneiden. Beiderseitiges Verlängern von ΔR liefert die Ortskurve;
 $\underline{z} = (\underline{p} 10 + j20,5) \Omega$

733. Konstruktion wie in der vorigen Aufgabe. Um den erhaltenen Ursprung der Achsen schlägt man einen Kreisbogen mit dem Radius $Z = 40 \Omega$, der die Ortskurve in einem Punkt schneidet, der um $2,1 \text{ cm}$ von der imaginären Achse entfernt ist. $R_z = 21 \Omega$

734. a) $l_a = 4$; $l_d = \frac{r^2}{l_a} = 6,25$; b) $l_a = 2,5$; $l_d = \frac{r^2}{l_a} = 3,6$; c) $l_a = 8$; $l_d = 4,5$;
 d) $l_a = 0$; $l_d = \infty$; e) $l_a = 2,12$; $l_d = 11,8$; f) $l_a = 0,95$; $l_d = 4,2$;
 g) $l_a = 3,7$; $l_d = 1,7$; h) $l_a = 6,3$; $l_d = 1,4$

735. Mit $l_d = Y_0 M_Y$, $Y_0 = \frac{1}{R}$ und $M_Y = \frac{r^2}{M_Z}$ wird $r = \frac{Y_0 M_Y}{2} = \frac{r^2}{2 R M_Z}$;

$$r = 2 R M_Z = 4 \text{ cm}; \quad l_d = 2r = 8 \text{ cm}; \quad M_Y = \frac{r^2}{M_Z} = \frac{160 \text{ cm}}{\text{S}}$$

736. Mit $R = \infty$ wird $Y_\infty = \frac{1}{X_L}$; $r = l_d = Y_\infty M_Y = \frac{r^2}{X_L M_Z}$;

$$r = l_d = \frac{X_L M_Z}{Y_\infty} = 5 \text{ cm}; \quad M_Y = \frac{r}{Y_\infty} = \frac{X_L^2 M_Z}{S} = \frac{250 \text{ cm}}{\text{S}}$$

737. $l_R = RM_Z$; $l_d = Y_0 M_Y$; wegen $l_R = l_d$ ist $RM_Z = Y_0 M_Y$; $M_Y = R^2 M_Z = \frac{40 \text{ cm}}{\text{S}}$;
 $r = RM_Z = \underline{2 \text{ cm}}$

738. (Bild 280) 1. Weg (S. 86): Die Ortskurve von \mathfrak{Z} ist eine Parallele zur reellen Achse im Abstand $l_a = X_L M_Z = \frac{3 \Omega \cdot 0,5 \text{ cm}}{\Omega} = 1,5 \text{ cm}$. Die Ortskurve der Leitwerte $\mathfrak{Y} = \frac{1}{\mathfrak{Z}}$ ist ein Halbkreis, der durch den Nullpunkt geht und dessen Durchmesser sich mit $p = 0$ zu $Y_0 = \frac{1}{3 \Omega}$ ergibt und dessen Betrag $l_d = Y_0 M_Y = \frac{1 \cdot 18 \text{ cm}}{3 \Omega \text{ S}} = 6 \text{ cm}$ ist.

Spiegelung der Zeiger $\mathfrak{Z}_1, \mathfrak{Z}_3$ und \mathfrak{Z}_5 an der reellen Achse liefert die Strahlen, die die OK in den Endpunkten von $\mathfrak{Y}_1, \mathfrak{Y}_3$ und \mathfrak{Y}_5 schneiden; abgelesene Längen: $l_1 = 5,7 \text{ cm}$; $l_2 = 4,25 \text{ cm}$; $l_3 = 3,1 \text{ cm}$; $Y_1 = \frac{l_1}{M_Y} = \underline{0,32 \text{ S}}$; $Y_3 = \underline{0,24 \text{ S}}$; $Y_5 = \underline{0,17 \text{ S}}$

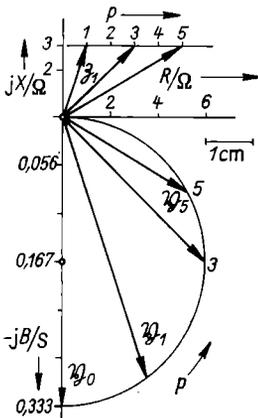


Bild 280. Aufgabe 738

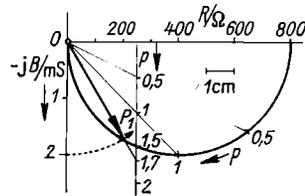


Bild 281. Aufgabe 740

739. Wegen $M_Z \cdot M_Y = r^2$ wird der Maßstab für den Scheinleitwert $M_Y = \frac{r^2}{M_Z} = \frac{32 \text{ cm}}{\text{S}}$, d. h. $1 \text{ cm} \triangleq 0,0313 \text{ S}$; der Durchmesser der Ortskurve erhält in der Zeichnung die Länge $l_d = Y_0 \cdot M_Y = \underline{10,7 \text{ cm}}$; die Ergebnisse bleiben unverändert.

740. (Bild 281) 1. Weg (S. 86): Die Ortskurve des Scheinwiderstandes wird an der reellen Achse gespiegelt eingetragen. Für $\varphi = 45^\circ$, d. h., $p = 1$ ist $L_{45} = \frac{R}{\omega} = 2,5 \text{ H}$ und $X_L = \omega L_{45} = 250 \Omega$; $l_a = X_L M_Z = 2,5 \text{ cm}$; $l_d = \frac{M_Z M_Y}{l_a} = 8 \text{ cm}$. Der Kreisbogen mit $l = 4 \text{ cm}$ ($\triangleq Y = 2 \text{ mS}$) schneidet die Ortskurve im Punkt P_1 . Die Verlängerung des Strahls OP_1 schneidet die Parameterskala im Teilpunkt $p = 1,73$; $L = pL_{45} = 1,73 \cdot 2,5 \text{ H} = \underline{4,3 \text{ H}}$

741. (Bild 282) 2. Weg (S. 86): $l_a = RM_Z = 3 \text{ cm}$; $M_Y = \frac{l_a l_d}{M_Z} = \frac{240 \text{ cm}}{S}$ oder $1 \text{ cm} \triangleq 4,17 \text{ mS}$; Für $\varphi = 45^\circ$ ist $p = 1$ und $\omega_{45} = \frac{R}{L} = 200 \text{ 1/s}$; für $\omega = 20 \text{ 1/s}$ ist $p = 0,1$. Der durch diesen Teilpunkt laufende Strahl gibt $l_Y = 5,9 \text{ cm}$ und $Y = \frac{l_Y}{M_Y} = \underline{24,6 \text{ mS}}$; $\varphi = \underline{6^\circ}$.

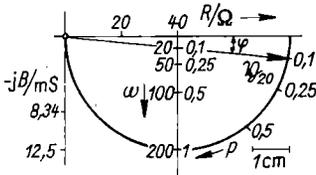


Bild 282. Aufgabe 741.

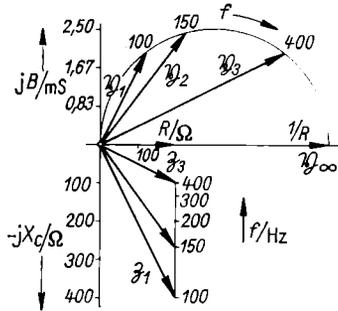


Bild 283. Aufgabe 742

742. (Bild 283) 1. Weg (S. 86): Für $f_1 = 100 \text{ Hz}$ ist $\frac{1}{\omega C} = 399 \Omega$; weitere Punkte der Skale ergeben sich durch Verdoppelung der Frequenz; für $f = \infty$ ist $Y_\infty = \frac{1}{R}$; $M_Y = \frac{l_a}{Y_\infty} = \frac{1,2 \text{ cm}}{\text{mS}}$ oder $1 \text{ cm} \triangleq 0,83 \text{ mS}$; für Y_1, Y_2 und Y_3 werden die Längen $l_1 = 2,7 \text{ cm}$, $l_2 = 3,6 \text{ cm}$ und $l_3 = 5,4 \text{ cm}$ abgelesen; $Y_1 = \underline{2,25 \text{ mS}}$; $Y_2 = \underline{3,0 \text{ mS}}$; $Y_3 = \underline{4,5 \text{ mS}}$

743. (Bild 284) 2. Weg (S. 86): Die Ortskurve des Scheinleitwertes ist eine Parallele zur reellen Achse, die sogleich gespiegelt eingetragen wird. Abstand $\frac{1}{\omega L} = 5 \text{ mS}$; $l_a = 2 \text{ cm}$; Kreisdurchmesser $l_a = \frac{M_Z M_Y}{l_a} = 4 \text{ cm}$; für $\varphi = 45^\circ$ ist $p = 1$ und $\frac{1}{R_{45}} = \frac{1}{\omega L} = 5 \text{ mS}$; für $R = 400 \Omega$ ist $\frac{1}{R} = 2,5 \text{ mS}$ und damit $p = 0,5$. Der durch diesen Teilpunkt gezogene Strahl liefert $l_Z = 3,6 \text{ cm}$ und $Z = \frac{l_Z}{M_Z} = \underline{180 \Omega}$; $\varphi = \underline{63,5^\circ}$

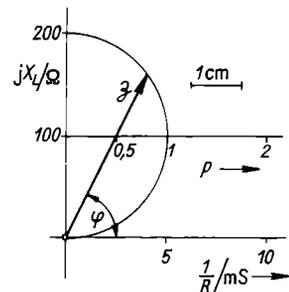


Bild 284. Aufgabe 743

744. (Bild 285) 1. Weg (S. 86): $l_a = \frac{1}{R} M_Y = 2 \text{ cm}$; für $f_1 = 200 \text{ Hz}$ ist $\frac{1}{\omega_1 L} = 7,95 \text{ mS}$; bei 400 Hz die Hälfte hiervon usw. $M_Z = \frac{l_a}{R} = \frac{0,025 \text{ cm}}{\Omega}$,
d. h. $1 \text{ cm} \triangleq 40 \Omega$; $l_{200} = 2,65 \text{ cm}$, $l_{400} = 3,9 \text{ cm}$,
 $l_{800} = 4,65 \text{ cm}$; $Z_{200} = \underline{106 \Omega}$; $Z_{400} = \underline{156 \Omega}$; $Z_{800} = \underline{186 \Omega}$

745. (Bild 286) 2. Weg (S. 86): Die Kurve des Scheinleitwertes wird sogleich gespiegelt eingetragen. Für $\varphi = 45^\circ$ ist $p = 1$ und $\omega C = \frac{1}{R_{45}} = 10 \text{ mS}$; $R_{45} =$

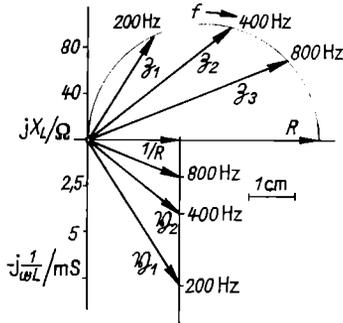


Bild 285. Aufgabe 744

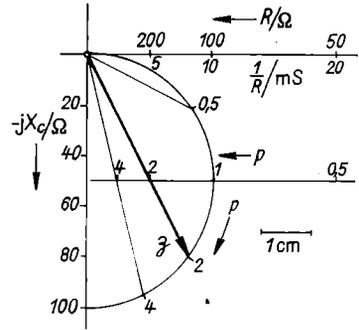


Bild 286. Aufgabe 745

= 100 Ω; für $p = 2$ ist $\frac{1}{pR_{45}} = 5 \text{ mS}$ usw. $l_a = 2,5 \text{ cm}$; $l_d = \frac{M_Z M_Y}{l_a} = 5 \text{ cm}$; für $R = 200 \text{ Ω}$ ist $l_z = 4,5 \text{ cm}$; $Z = \frac{l_z}{M_Z} = \underline{90 \text{ Ω}}$

746. (Bild 287) 2. Weg (S. 86): $l_a = \frac{1}{R} M_Y = 2 \text{ cm}$; $l_d = \frac{M_Z M_Y}{l_a} = 5 \text{ cm}$; für $\varphi = 45^\circ$ ist $p = 1$ und $\frac{1}{\omega L_{45}} = \frac{1}{R} = 20 \text{ mS}$; $L_{45} = 0,5 \text{ H}$; für $p = 2$ ist $L = pL_{45} = 1 \text{ H}$ usw.; der Kreisbogen mit dem Radius $l_z = 4 \text{ cm}$ schneidet die Ortskurve im Punkt P , der Strahl OP schneidet die Parameterskala bei $X_L = 15,5 \text{ mS}$, wonach $L = \underline{0,65 \text{ H}}$ ist.

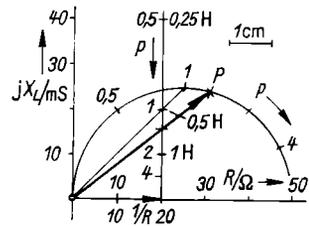


Bild 287. Aufgabe 746

747. A. a) Scheinleitwert einer Reihenschaltung aus veränderlichem R und konstantem X_L ;

b) $M_Z = \frac{l_a l_d}{M_Y} = \frac{0,02 \text{ cm}}{\Omega}$; c) für $R = 0$ ist

$Y_0 = \frac{1}{\omega L} = \frac{l_d}{M_Y}$; $L = \frac{M_Y}{2\pi f l_d} = \underline{40 \text{ mH}}$

B. a) Scheinleitwert einer Reihenschaltung aus konstantem R und C bei veränderlicher Frequenz; b) $M_Z = \frac{l_a l_d}{M_Y} = \frac{0,08 \text{ cm}}{\Omega}$; c) für $f = \infty$ ist $Y_\infty =$

$= \frac{1}{R} = \frac{l_d}{M_Y}$; $R = \frac{M_Y}{l_d} = \underline{125 \text{ Ω}}$; wegen $\frac{1}{\omega C} = R$ ist $C = \underline{1,6 \text{ μF}}$

C. a) Scheinleitwert einer Reihenschaltung aus R und veränderlichem C bei konstanter Frequenz; b) $M_Z = \frac{l_a l_d}{M_Y} = \frac{2 \text{ cm}}{\text{kΩ}}$; c) für $C = \infty$ ist $Y_\infty = \frac{1}{R}$; $R = \frac{M_Y}{l_d} = \underline{2 \text{ kΩ}}$

D. a) Strom durch eine Reihenschaltung aus R und L bei veränderlicher Frequenz; b) $M_Y = U M_I = \frac{200 \text{ cm}}{\text{S}}$; $M_Z = \frac{l_a l_d}{M_Y} = \frac{0,3 \text{ cm}}{\Omega}$; c) für $f = 0$ ist $Y_0 = \frac{1}{R}$; $R = \frac{1}{Y_0} = \frac{M_Y}{l_d} = 20 \text{ Ω}$; $L = \frac{R}{2\pi f} = \underline{3,2 \text{ mH}}$

E. a) Scheinwiderstand einer Parallelschaltung aus R und L bei veränderlicher Frequenz; b) $M_Y = \frac{l_a l_d}{M_Z} = \frac{3 \cdot 10^4 \text{ cm}}{\text{S}}$; c) $R = \frac{l_d}{M_Z} = \underline{3 \text{ k}\Omega}$; $L = \frac{R}{2\pi f \tan 60^\circ} = \underline{0,14 \text{ H}}$

F. a) Klemmenspannung an einer Parallelschaltung aus L und veränderlichem R ; b) $M_Z = I M_U = \frac{0,05 \text{ cm}}{\Omega}$; $M_Y = \frac{l_a l_d}{M_Z} = \frac{800 \text{ cm}}{\text{S}}$; c) $L = \frac{l_d}{\omega M_Z} = \underline{51 \text{ mH}}$

G. a) Klemmenspannung einer Parallelschaltung aus R und veränderlichem C . b) $M_U = \frac{20 \text{ cm}}{\text{V}}$; $M_Z = I M_U = \frac{10 \text{ cm}}{\Omega}$; $M_Y = \frac{l_a l_d}{M_Z} = \frac{18 \text{ cm}}{\text{S}}$; $R = \frac{l_d}{M_Z} = \underline{1,8 \Omega}$

748. (Bild 288) Für $p = 0$ ist $f = 0$ und $Y_0 = \frac{1}{R}$; $M_Y = \frac{l_a}{Y} = \frac{480 \text{ cm}}{\text{S}}$; am Ende des ersten Viertelkreises ist $\varphi = 45^\circ$; womit $\omega L = R$ und $f = \frac{R}{2\pi L} = 250 \text{ Hz}$ ist; $p = \underline{5 \dots \infty}$

749. (Bild 289) 1. Weg (S. 86): Für $C = \infty$ wird $Y_\infty = \frac{1}{R} = 0,667 \text{ mS}$; $M_Y = \frac{l_a}{Y_\infty} = \frac{12 \text{ cm}}{\text{mS}}$; $M_I = \frac{M_Y}{U} = \frac{48 \text{ cm}}{\text{A}}$; Spiegelung der Zeiger \mathfrak{Z}_1 , \mathfrak{Z}_2 und \mathfrak{Z}_3 ergibt auf der Ortskurve die Strecken $l_1 = 3,8 \text{ cm}$, $l_2 = 7,1 \text{ cm}$ und $l_3 = 7,7 \text{ cm}$; $I_1 = \frac{l_1}{M_I} = \underline{79 \text{ mA}}$; $I_2 = \underline{148 \text{ mA}}$; $I_3 = \underline{160 \text{ mA}}$

750. (Bild 290) 1. Weg (S. 86): Für $p = 1$ ist $\frac{1}{R} = \frac{1}{25} \text{ S}$; somit gilt $3 \text{ cm} \triangleq \frac{1}{25} \text{ S}$ oder $M_Y = \frac{75 \text{ cm}}{\text{S}}$; $l_a = \frac{M_Y}{\omega L} = 3 \text{ cm}$; $M_Z = \frac{l_a l_d}{M_Y} = \frac{0,02 \text{ cm}}{\Omega}$; $M_U = \frac{M_Z}{I} = \frac{0,04 \text{ cm}}{\text{V}}$

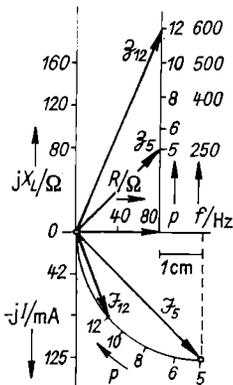


Bild 288. Aufgabe 748

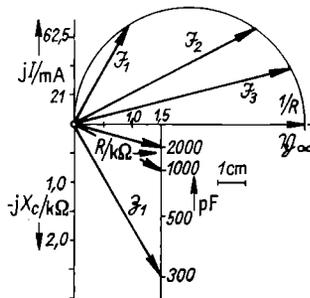


Bild 289. Aufgabe 749

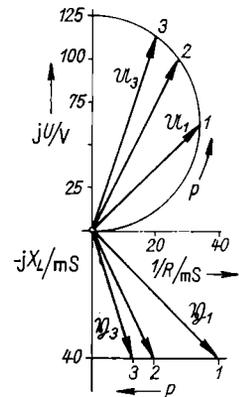


Bild 290. Aufgabe 750

für die Spannungen werden die Längen abgelesen $l_1 = 3,54 \text{ cm}$; $l_2 = 4,47 \text{ cm}$ und $l_3 = 4,75 \text{ cm}$; $U_1 = \frac{l_1}{M_Y} = 88,4 \text{ V}$; $U_2 = 111,8 \text{ V}$; $U_3 = 119 \text{ V}$

751. (Bild 291) 1. Weg (S. 86): $l_a = \frac{1}{R} M_Y = 2,5 \text{ cm}$; $M_Z = \frac{l_a l_d}{M_Y} = \frac{0,75 \text{ cm}}{\Omega}$; $M_U = \frac{M_Z}{I} = \frac{375 \text{ cm}}{\text{V}}$ oder $6 \text{ cm} \triangleq 16 \text{ mV}$; Kreisbögen mit den Radien $r = 5 \text{ cm}$ bzw. 4 cm bzw. 3 cm schneiden die Ortskurve und liefern die Zeiger U_1 , U_2 und U_3 . Spiegelung der Zeiger ergibt nur auf der Parameterskala die Strecken $l_1 = 1,75 \text{ cm}$, $l_2 = 2,8 \text{ cm}$ und $l_3 = 4,3 \text{ cm}$; $C_1 = \frac{l_1}{2\pi f M_Y} = 70 \text{ nF}$; $C_2 = 111 \text{ pF}$; $C_3 = 171 \text{ nF}$

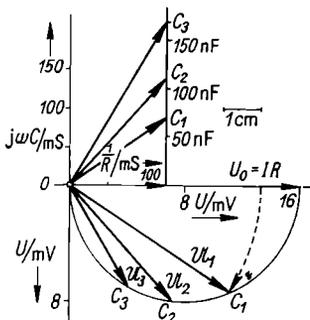


Bild 291. Aufgabe 751

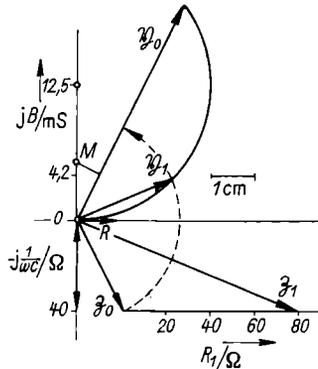


Bild 292. Aufgaben 752 und 753

752. (Bild 292) $l_a = \frac{1}{\omega C} M_Z = 2,0 \text{ cm}$; die Ortskurve des Scheinleitwertes wird durch den zu $\mathcal{Z}_0 = R - j\frac{1}{\omega C}$ inversen Zeiger \mathcal{Y}_0 begrenzt; $M_Y = \frac{l_a l_d}{M_Z} = \frac{240 \text{ cm}}{\text{S}}$; Spiegelung des Zeigers \mathcal{Z}_1 für $R_1 = 80 \Omega$ ergibt für \mathcal{Y}_1 die Länge $l_1 = 2,2 \text{ cm}$ und $Y_1 = \frac{l_1}{M_Y} = 9,6 \text{ mS}$; $I = U Y_1 = 0,92 \text{ V}$

753. (Bild 292) Wenn ein Zeiger seine Länge beibehält, endet er auf dem Inversionskreis. Dessen Radius ist somit gleich dem Betrag von Z_0 . Der Mittelpunkt M der neuen Ortskurve liegt im Schnittpunkt der Mittelsenkrechten von \mathcal{Y}_0 mit der imaginären Achse. Es besteht die Proportion $r_{OK} : \frac{Z_0}{2} = Z_0 : \frac{1}{\omega C}$; $r_{OK} = \frac{Z_0^2 \omega C}{2} = 1,33 \text{ cm}$

754. (Bild 293) Die Ortskurve des Widerstandes wird durch den Zeiger $\mathcal{Z}_0 = (15 + j5) \Omega$ und die des Leitwertes durch den dazu inversen Zeiger \mathcal{Y}_0 einseitig begrenzt; $l_a = R M_Z = 3 \text{ cm}$;

$$M_Y = l_d R = \frac{90 \text{ cm}}{\text{S}}; \quad M_I = \frac{M_Y}{U} = \frac{2 \text{ cm}}{\text{A}}; \quad I_0 = \frac{5,65 \text{ cm}}{M_I} = 2,83 \text{ A};$$

$$I_1 = 2,1 \text{ A}; \quad \Delta I = 0,73 \text{ A}$$

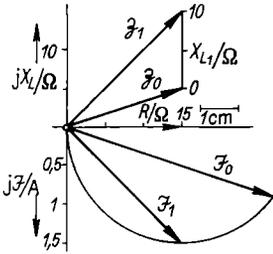


Bild 293. Aufgabe 754

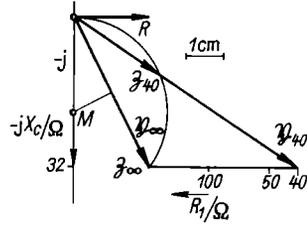


Bild 294. Aufgabe 755

755. (Bild 294) 2. Weg (S. 86): Der Zeiger $Z_\infty = R - j \frac{1}{\omega C}$ hat eine Länge 4,45 cm. Dies ist zugleich der Radius des Inversionskreises, so daß auch Y_∞ von gleicher Länge wird; $M_Y = \frac{r^2}{M_Z} = \frac{158 \text{ cm}}{S}$. Am Endpunkt des gespiegelt gezeichneten Zeigers Y_∞ beginnt die Skale der Leitwerte $\frac{1}{R_1}$; für $R_1 = 100$ ist z. B. $l = 1,62 \text{ cm}$; die Mittelsenkrechte auf Z_∞ gibt auf der imaginären Achse den Mittelpunkt M der Ortskurve; $l_d = 5 \text{ cm}$; für $R_1 = 40 \Omega$ ist $Z_{40} = \underline{22,4 \Omega}$

756. (Bild 295) R und X_L ergeben für $C = 0$ den Zeiger Z_0 . Da Z_0 und Y_0 gleich lang erscheinen, liegen beide auf dem Inversionskreis mit dem Radius $r = 4,7 \text{ cm}$; $M_Y = \frac{r^2}{M_Z} = \frac{223 \text{ cm}}{S}$; am Endpunkt von Y_0 beginnt die Skale der Leitwerte ωC . Die Mittelsenkrechte auf Z_0 schneidet die reelle Achse im Mittelpunkt M der Ortskurve; $Z_1 = \frac{l_1}{M_Z} = \underline{55 \Omega}$; die reelle Achse schneidet die Skale der Kapazitäten bei $C = \underline{1,4 \mu\text{F}}$

757. (Bild 296) Der Leitwert des Parallelgliedes ergibt Zeiger Y . Mit $r = \sqrt{M_Z M_Y} = 3,54 \text{ cm}$ ergibt sich der invertierte Zeiger Z , der auf dem Inversionskreis IK liegt. Von hier aus wird der kapazitive Widerstand als Gerade in Richtung $-j$

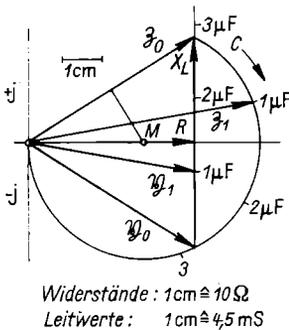


Bild 295. Aufgabe 756

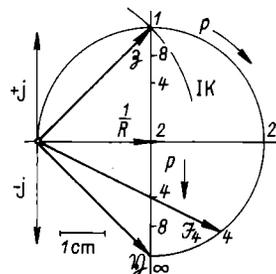


Bild 296. Aufgabe 757

abgetragen; $l_a = 2,5$ cm mit $p = 1$ und der Bezugskapazität $C_1 = 1 \mu\text{F}$ wird $\frac{1}{\omega C} = 1000 \Omega$ (5 cm); für $p = 4$ ($C = 4 \mu\text{F}$) ist $\frac{1}{\omega C} = 250 \Omega$ (1,25 cm); Inversion dieser Geraden ergibt den Kreis der Leitwerte; $l_d = \frac{M_Z M_Y}{l_a} = 5$ cm; $M_I = \frac{M_Y}{U} = \frac{125 \text{ cm}}{\text{A}}$; für $4 \mu\text{F}$ ist $I_4 = \frac{l_4}{M_I} = \underline{36 \text{ mA}}$

758. (Bild 297) a) Leitwertsortskurve (gespiegelt gezeichnet): $l_a = \frac{1}{R} M_Y = 2,5$ cm; für $\varphi = 45^\circ$ ($p = 1$) ist $\omega_{45} = \frac{1}{RC} = 1000$ 1/s; Widerstandsartskurve: $l_d = \frac{M_Z M_Y}{l_a} = 4$ cm; Verschiebung des Ursprungs um 2 cm nach links; b) für $\omega = 500$ 1/s ($p = 0,5$) ist $l_{20,5} = 5,44$ cm und $Z_{0,5} = \underline{272 \Omega}$; c) Tangente vom Nullpunkt aus berührt die Ortskurve im Punkt $p = 1,7$; $\omega = \underline{1700}$ 1/s; $\varphi_{\max} = \underline{-30^\circ}$

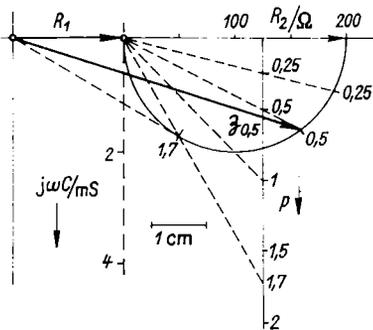


Bild 297. Aufgabe 758

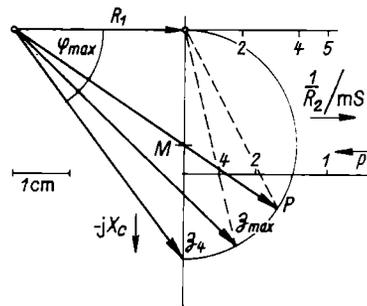


Bild 298. Aufgabe 759

759. (Bild 298) a) Die OK der Scheinleitwerte ist gespiegelt gezeichnet; $l_a = \omega C M_Y = 2,5$ cm; für $\varphi = 45^\circ$ ist $p = 1$ und $\frac{1}{R_{45}} = \omega C = 5$ mS; $R_{45} = 200 \Omega$; b) für $R_2 = 800 \Omega$ ist $p = \frac{R}{R_{45}} = 4$; $Z_4 = 275 \Omega$ (5,5 cm); c) $\varphi_{\max} = \underline{53^\circ}$; für $R_2 = \infty$ ist $Z = \underline{250 \Omega}$ (5 cm) d) Der vom Nullpunkt nach dem Mittelpunkt der OK gezogene Strahl schneidet die OK im Punkt P, zu dem auf der Skale der Parameterwert $p = 1,8$ bzw. der Leitwert $2,8$ mS gehört; $R_2 = \underline{357 \Omega}$

760. (Bild 299) a) Die OK der Scheinleitwerte ist gespiegelt eingetragen. $l_a = \frac{1}{\omega L} M_Y = 2$ cm; für $\varphi = 45^\circ$ ($p = 1$) ist $\frac{1}{R_{45}} = \frac{1}{\omega L} = 1$ mS (2 cm); $R_{45} = 1000 \Omega$; $l_d = \frac{M_Z M_Y}{l_a} = 5$ cm; b) $l_a = 2,9$ cm; $Z_1 = \frac{1}{M_Z} = \underline{580 \Omega}$; c) \mathfrak{Z} ist reell für $p = 2$, d. h. $R = \underline{2000 \Omega}$ und hat den Betrag $Z_2 = \underline{400 \Omega}$ (2 cm)

761. Damit alle vom verschobenen Nullpunkt ausgehenden Zeiger gleich lang werden, muß der verschobene Nullpunkt mit dem Mittelpunkt der OK zusammenfallen.

$$\frac{1}{\omega C} = \frac{l_d}{2M_Z} = 500 \Omega; C = \underline{2 \mu\text{F}}$$

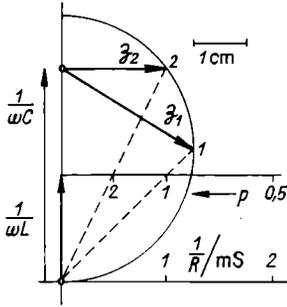


Bild 299. Aufgabe 760

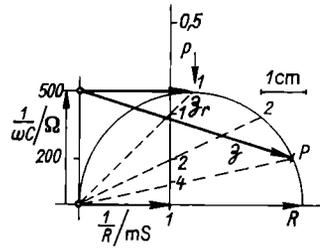


Bild 300. Aufgabe 762

762. (Bild 300) a) Die OK der Scheinleitwerte ist gespiegelt gezeichnet; $l_a = \frac{1}{R} M_Y = 2 \text{ cm}$; für $\varphi = 45^\circ$ ist $p = 1$ und $\frac{1}{R} = \frac{1}{\omega L_{45}} = 1 \text{ mS}$; $L_{45} = 1 \text{ H}$; $l_a = \frac{M_Z M_Y}{l_o} = 5 \text{ cm}$; Verschiebung des Nullpunktes um $\frac{1}{\omega C} = 500 \text{ } \Omega$ (2,5 cm); b) \mathfrak{Z} ist reell für $p = 1$, d. h. $L = 1 \text{ H}$; $Z_r = 500 \text{ } \Omega$. c) Der Kreisbogen mit dem Radius $r = 5 \text{ cm}$ ($\triangleq 1000 \text{ } \Omega$) um den verschobenen Nullpunkt schneidet die OK im Punkt P , der dem Parameter $p = 5$ entspricht; $L = 5 L_{45} = \underline{5 \text{ H}}$

763. (Bild 301) Da die Ortskurve des Scheinwiderstandes für den unteren Zweig eine Parallele zur reellen Achse ist, ist die OK des Stromes ein Halbkreis, dessen Durchmesser parallel zur imaginären Achse verläuft. Die beiden Zeiger \mathfrak{Z}_1 und \mathfrak{Z}_k bestimmen Anfangs- und Endpunkt einer Sehne dieses Kreises. Die Mittelsenkrechte dieser Sehne schneidet die Parallele zur imaginären Achse durch den Endpunkt des Zeigers \mathfrak{Z}_1 im Mittelpunkt M der Ortskurve, die somit gezeichnet werden kann. Die linear zu teilende Parameterskala legt man zweckmäßig in eine Parallele zur reellen Achse durch den Mittelpunkt der OK, wobei der Punkt für $p = 1$ auf dem Kreisbogen liegt. Der Kreisbogen mit 4 cm Radius um den Mittelpunkt schneidet die OK in einem Punkt, der dem Parameter $p = \underline{1,8}$ entspricht; $\varphi = \underline{35^\circ}$

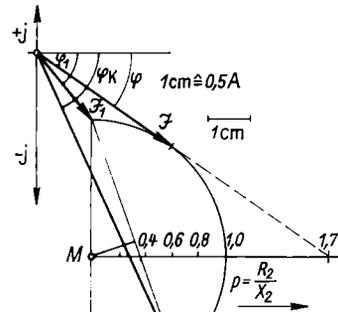


Bild 301. Aufgabe 763

764. (Bild 302) Ortskurve des Scheinwiderstandes des oberen Zweiges: $l_a = R_2 M_Z = 1,5 \text{ cm}$; Ortskurve (Halbkreis) des Scheinleitwertes: $l_a = \frac{r^2}{l_s} = 6 \text{ cm}$; $M_Y = \frac{r^2}{M_Z} = \frac{900 \text{ cm}}{S}$. Ver-

schiebung des Nullpunktes um die Strecke $l = \frac{1}{X_{C2}} M_Y = 2 \text{ cm}$ nach unten. Inversion des Halbkreises, wobei der Schnittpunkt P mit dem Inversionskreis (IK) in sich selbst übergeht. Weitere inverse Punktepaare sind P_2 und P_2' bzw.

P_1 und P_1' . Die Mittelsenkrechte auf $\overline{PP_2'}$ liefert den Mittelpunkt M des inversen Kreisbogens, der die gesuchte Ortskurve darstellt.

765. (Bild 303) Scheinwiderstand des oberen Zweiges ergibt nach Spiegelung Zeiger \mathfrak{z} und Inversion den Leitwert \mathfrak{Y} ; $M_Y = \frac{r^2}{M_Z} = \frac{800 \text{ cm}}{S}$. Ansetzen der Geraden der Leitwerte $\frac{1}{pR_2}$; $l_a = 2 \text{ cm}$; Inversion dieser Geraden ergibt Kreisbogen mit Durchmesser $l_d = 8 \text{ cm}$, begrenzt durch Verlängerung von Zeiger \mathfrak{Y}^* . Addition von R_1 und X_C durch Verschieben des Nullpunktes um die Strecken $l_R = R_1 M_Z = 4 \text{ cm}$ nach links und $l_C = X_C M_Z = 2 \text{ cm}$ nach oben. Inversion des Punktes P_1 liefert P_1' , während die Verlängerung des Kreisbogens den IK im Punkt P schneidet, der in sich selbst übergeht. Die Mittelsenkrechte auf $\overline{PP_1'}$ schneidet die Verbindungsgerade der Kreismittelpunkte im Mittelpunkt M der gesuchten Ortskurve. (Auf nochmalige Spiegelung des Bogens OP_1 an der neuen reellen Achse wurde der Übersichtlichkeit halber verzichtet.) $l_{Y_0} = 3 \text{ cm}$; $Y_0 = \frac{l_{Y_0}}{M_Y} = 3,8 \text{ mS}$

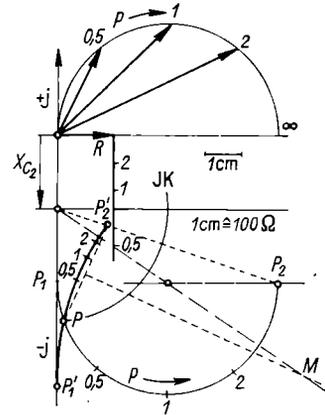


Bild 302. Aufgabe 764

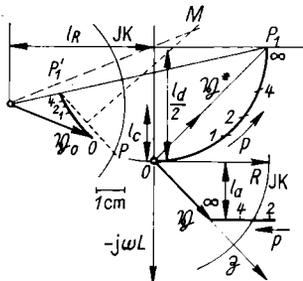


Bild 303. Aufgabe 765

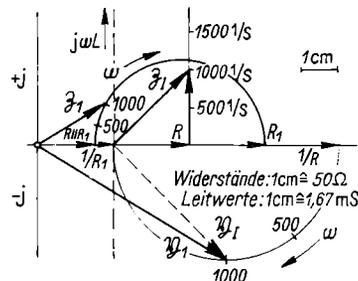


Bild 304. Aufgabe 766

766. (Bild 304) a) Die Ortskurve des Scheinwiderstandes des oberen Zweiges ist eine Parallele zur imaginären Achse im Abstand 2 cm. Inversion liefert einen Halbkreis unterhalb der reellen Achse. Die Addition von $\frac{1}{R_1}$ geschieht durch Verschieben der imaginären Achse um die Strecke $\frac{1}{R_1}$ nach links. In bezug auf den neuen Nullpunkt ist $\mathfrak{Y} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R + j\omega L}$. Inversion des Halbkreises ergibt wiederum einen Halbkreis oberhalb der reellen Achse. Sein Durchmesser beginnt in der Entfernung $R \parallel R_1 = 75 \Omega$ (1,5 cm) vom neuen Nullpunkt ($\omega = 0$) und endet in der Entfernung $R_1 = 300 \Omega$ (6 cm) ($\omega = \infty$).

$$\mathfrak{Y}_I = \frac{1}{3_I}; \quad \mathfrak{Y}_1 = \frac{1}{R_1} + \mathfrak{Y}_I; \quad \mathfrak{z}_1 = \frac{1}{\mathfrak{Y}_1}; \quad Z_1 = \frac{2,1 \text{ cm}}{M_Z} = 105 \Omega$$

b) In diesem Falle müssen die Längen für $\frac{1}{R_1}$ (\mathcal{Y} für $\omega = \infty$) und $R \parallel R_1$ (\mathcal{Z} für $\omega = 0$) sowie für R_1 und $\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R}\right)$ (\mathcal{Y} für $\omega = 0$) übereinstimmen. Dann ist $\frac{1}{R_1} M_Y = \left(\frac{R R_1}{R + R_1}\right) M_Z$, woraus der Maßstab

$$M_Y = \frac{75 \Omega \cdot 300 \Omega \cdot 0,02 \text{ cm}}{\Omega} = \frac{450 \text{ cm}}{\text{S}} \text{ folgt; } l_d = \frac{1}{R} M_Y = \underline{4,5 \text{ cm}}$$

767. (Bild 305) Für $\varphi = 45^\circ$ ist $p = 1$ und $\frac{1}{R_{45}} = \frac{1}{\omega L} = 0,1 \text{ S}$; Leitwert des Parallelgledes im Abstand $l_a = 2,5 \text{ cm}$ von der reellen Achse gespiegelt gezeichnet; Inversion ergibt Halbkreis mit $l_d = \frac{r^2}{l_a} = 6 \text{ cm}$;

$$M_Z = \frac{r^2}{M_Y} = \frac{0,6 \text{ cm}}{\Omega};$$

Parameterteilung wegen darauffolgender nochmaliger Inversion gespiegelt. Verschiebung des Nullpunktes um 4,8 cm nach links und 3 cm nach oben. Die Ortskurve schneidet den Inversionskreis im Punkt P , der in sich selbst übergeht. Inversion von Punkt P_∞ ergibt P'_∞ . Die Mittelsenkrechte auf $\overline{P P'_\infty}$ ergibt den Mittelpunkt M der gesuchten Ortskurve. \mathcal{Y} ist reell für $p = 1$, d. h. $R = 10 \Omega$; $Y = 0,077 \text{ S}$; $\varphi = \pm 30^\circ$

768. (Bild 306) Der untere Zweig des Parallelgledes ergibt Zeiger \mathcal{Z}_1 und nach Inversion Zeiger $\mathcal{Y}_1 = (8 - j4) \text{ mS}$. Addition der Leitwertgeraden $p X_C$ im Abstand $l_a = 0,8 \text{ cm}$ (gespiegelt gezeichnet) von der imaginären Achse. Inversion ergibt Kreisbogen mit $l_d = 5 \text{ cm}$, begrenzt durch Zeiger \mathcal{Z}_1 . Verschiebung des Nullpunktes um $l_r = 1 \text{ cm}$ nach links und $l_x = 1 \text{ cm}$ nach oben. Spiegelung des Kreisbogens an der neuen reellen Achse und Inversion am IK, wobei $r = \sqrt{M_Z M_Y} = 2 \text{ cm}$ ist. P geht in sich selbst über, P_0 ergibt P_0 ; die Mittelsenkrechte auf $P'_0 P$ ergibt den Mittelpunkt der gesuchten Ortskurve. Die neue reelle Achse schneidet die Ortskurve im Punkte P_r . Seine Verbindung mit dem ersten Nullpunkt ergibt auf der Leitwertgeraden den Teilpunkt $p = 0,116$, entsprechend $\frac{1}{X_C} = 2,33 \text{ mS}$ bzw. $X_C = 430 \Omega$

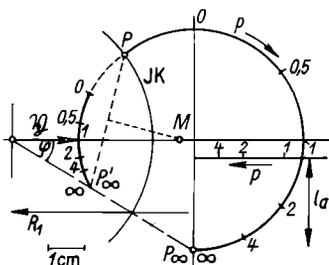


Bild 305. Aufgabe 767

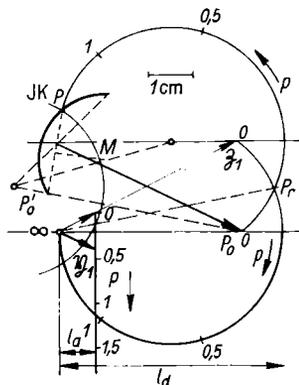


Bild 306. Aufgabe 768